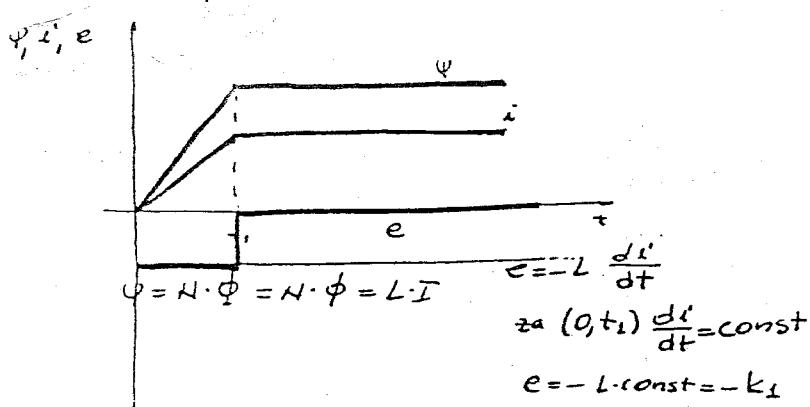


1.5


- 3.) Načrtani su nemenski dijagrami magnetskog toka u svitu

Nacrtajte (ekvalitativno) dijagrame nemencevnosti struje, mapom



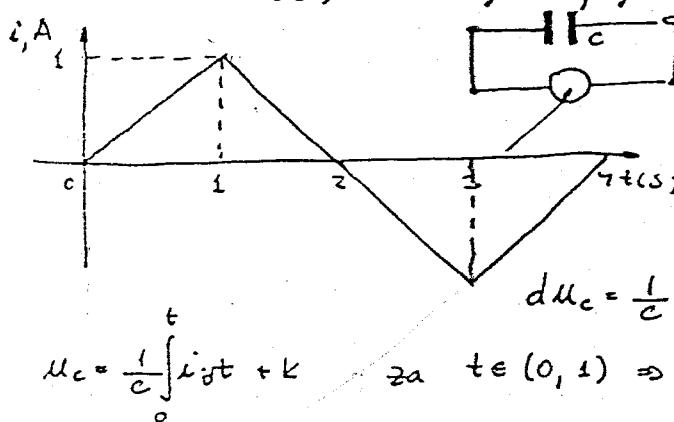- 4.) Na idealni strujni izvor pristupi, je nesabojni kondenzator $C = 1 F$. Na sl. je prikazan dijagram nemencevnosti struje izvora

Određite $U_C(t)$ i načrtjite dijagram njegove nemencevnosti.



mapova kondenzatora je

$$Q = C \cdot U \Rightarrow U = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C} Q$$

$$Q = \frac{1}{C} \cdot i \cdot dt \quad dU = \frac{1}{C} \frac{1}{dt} dQ$$

$$dU_C = \frac{1}{C} \cdot i \cdot dt \quad i = f(t) \quad U_C = \frac{1}{C} \int i \cdot dt + K$$

$$U_C = \frac{1}{C} \int i \cdot dt + K \quad \text{za } t \in (0, 1) \Rightarrow i = t$$

$$\text{za } t \in (1, 3) \Rightarrow i = -t + 2$$

$$\text{za } t \in (3, 4) \Rightarrow i = t - 4$$

$$\text{za } t \in (0, 1) \Rightarrow U_C = \frac{1}{C} \int t \cdot dt + K = \frac{1}{C} \frac{t^2}{2} \quad C = 1 F \Rightarrow U_C = \frac{t^2}{2}$$

$$[\text{za } t \in (1, 3) = U_C + \frac{1}{C} \int (2-t) \cdot dt = \frac{1}{C} \left[2t - \frac{t^2}{2} \right] \Big|_1^3 = \frac{1}{C} \left[2t - \frac{t^2}{2} \right] \Big|_1^3]$$


$$\text{za } t \in (3, 4) = U_C = \frac{1}{C} \int (t-4) \cdot dt = 0,5 + \int (2-t) \cdot dt$$

$$U_C = 0,5 + \left[2t - \frac{t^2}{2} \right] \Big|_1^3 = 0,5 + \left\{ \left[2t - \frac{t^2}{2} \right] \Big|_1^3 - [2 - 0,5] \right\} = 0,5 + \left[2t - \frac{t^2}{2} - \frac{3}{2} \right] \Big|_1^3$$


$$U_C = 0,5 - 1,5 + 2t - \frac{t^2}{2} = 2t - \frac{t^2}{2} - 1$$

$$\text{za } t \in (3, 4) \quad U_C = U_3 + \frac{1}{C} \int i \cdot dt = (6 - 4,5 - 1) + \int_{3}^{4} (t-4) \cdot dt =$$

$$= 0,5 + \frac{1}{2} (t-4)^2 \Big|_3^4 = 0,5 + \frac{1}{2} \left\{ (t-4)^2 \Big|_3^4 \right\} = 0,5 (t-4)^2 \Big|_3^4$$

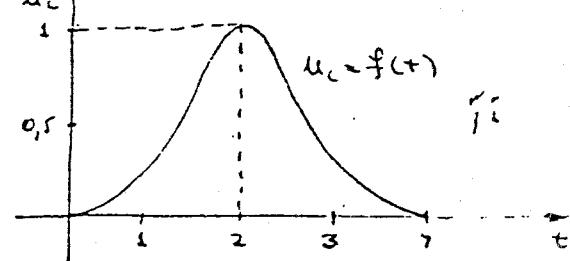

619138P

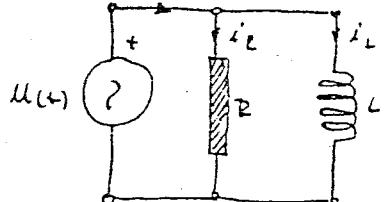

struja kroz induktitet teče neovisno jedan o drugom

$$i_L = \frac{U}{R} = \frac{U_{int}}{R} = \text{unt } i_R = \text{unt}$$

struja kroz induktitet = ?

$$\text{uvačan red } i_L = -\frac{1}{L} \text{cost} + C = -\text{cost} + C \quad \text{za } t=0 \quad i_L = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow i_L = -\text{cost}$$


$$i_R = -\text{cost} + \text{unt} = -(\text{cost} - \text{unt})$$

$$i_R = \text{unt}$$

$$i_L = -\text{cost}$$

$$i = i_R + i_L = \text{unt} - \text{cost}$$



$$i_L = -\text{cost}$$

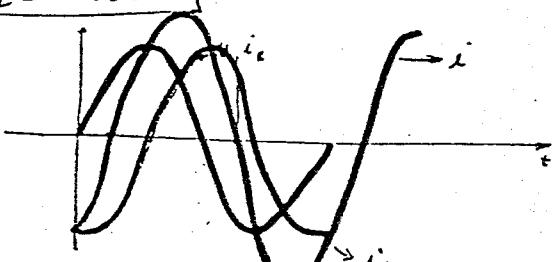

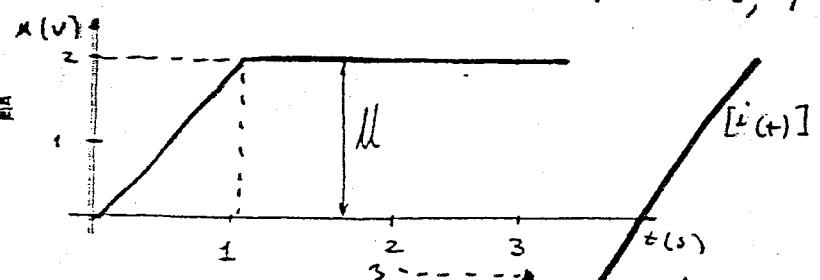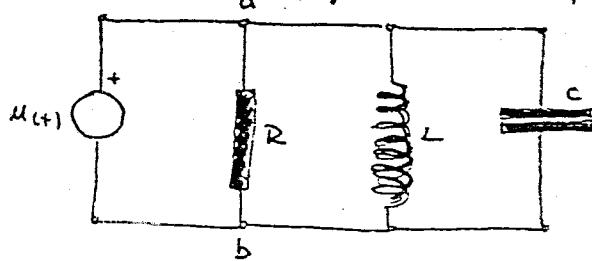6. ^{1.og} Zadan je spoj prema slici. Dan je i nemenujuči iznos strujne mjerljive izvora u vremenu

$$U = 2 \text{V} \quad L = 1 \text{H} \quad C = 0,5 \text{F} \quad \text{za } t \leq 0 \quad i_L = 0 \quad U_C = 0 \quad \text{Održati: } 1. \quad i_L(t), \quad i_C(t), \quad i_R(t) \quad \dots \quad 10. \quad i_L(t), \quad i_C(t), \quad i_R(t)$$


i mjerljike dijagrame tih struja 2. iznos u trenutku 0,5s, 0,7s i 1s, 1,1s i 1,3s



$$i_R = \frac{U_{ab}}{R} = \begin{cases} \text{za } t \in (0, 1) \Rightarrow U = 2t \text{ [V]} \\ \text{za } t \in (1, \infty) \Rightarrow U = 2 \text{ [V]} \end{cases}$$

$$\text{za } t \in (0, 1) \Rightarrow i_R = \frac{2t}{2} = t \text{ [A]} \quad i_R = t \text{ [A]}$$
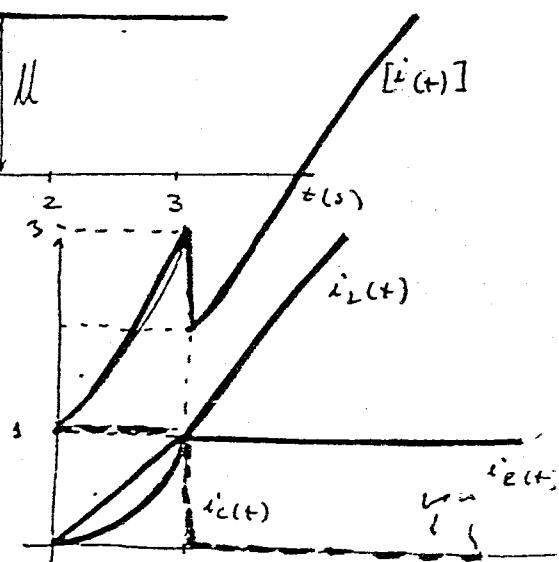
$$\text{za } t \in (1, \infty) \Rightarrow i_R = \frac{2}{2} = 1 \text{ [A]} \quad i_R = 1 \text{ [A]}$$



$$i_L = ? \quad U_{ab} = L \frac{di}{dt} \Rightarrow di = \frac{1}{L} U_{ab} dt \quad / \int \quad \text{struja kroz induktitet u normi}$$

$$i = \frac{1}{L} \int_0^t 2t dt = \frac{2t^2}{2} = \frac{t^2}{L} = t^2$$



tako mijenjači da induktivni mjerljivi ravnatelj mjerljivim mjerljivim

$$\text{za } t \in (1, \infty) \Rightarrow di = \frac{1}{L} U_{ab} dt \Rightarrow i = \frac{1}{L} \int_1^t U_{ab} dt + C$$

$$i = \frac{1}{L} \int_1^t 2 dt = \frac{1}{L} 2(t-1) + i_{(1)} = \frac{1}{L} (2t-2) + 1 = 2t-2+1 = 2t-1$$

Kolika je maksimalna vrijednost napona na priliku činjenica izvora;

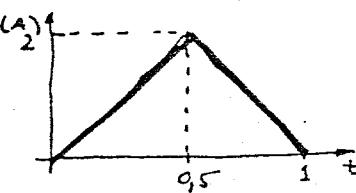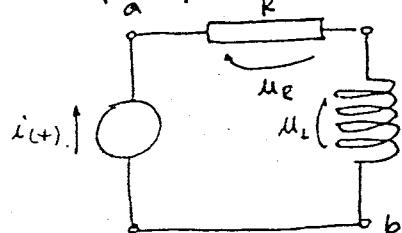Napomeni: jednacitibni trenutne snage i snage za trenutke $0,25\text{ s}$ i $0,75\text{ s}$



za $t \in (0, 0,5)$

$$\Rightarrow i = 4t \text{ [A]}$$

$$U_R = i \cdot R = 4t \cdot R = 8t \text{ [V]}$$

$\mu_L = -L \frac{di}{dt} \Rightarrow$ sijer uprotiv poravna stoji (Lenzovo pravilo)

$$U_L = -L \cdot \frac{d(i(+))}{dt} = 4L = 4V$$


$$\varphi_a = \varphi_b + \mu_L + i \cdot R \Rightarrow U_{ab} = 4 + 8t \quad t \in (0, 0,5)$$

$$U_{ab} = 8t + 4 \text{ [V]}$$

za $t \in (0, 0,5)$


$$\text{za } t \in (0,5, 1) \Rightarrow i = ? \quad i = kt + l \quad i = 0 \quad 0 = kt + l \quad 0 = k + l \quad k = -\frac{2}{1} = -2$$
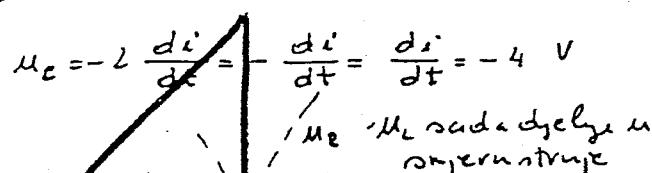
$$\Rightarrow i = -4t + 4 \quad U_R = i \cdot R = (-4t + 4) \cdot 2 = 8 - 8t \text{ [V]}$$



$$\varphi_a = \varphi_b - 4 + 8 - 8t = U_{ab} = 4 - 8t \text{ [V]}$$
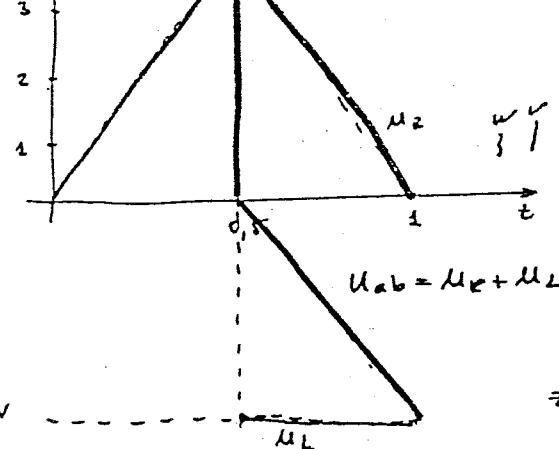
$$\text{za } t \in (0,5, 1) \Rightarrow U_{ab} = 4 - 8t \text{ [V]}$$



maksimalna vrijednost napona je

$$U_{ab} = 8 \text{ V} \quad \text{za } t = 0,5 \text{ s}$$

jednacitibni trenutne snage

$$P = U_{ab} \cdot i$$

$$\text{za } t \in (0, 0,5) \Rightarrow P = (8t + 4) \cdot 4t = 32t^2 + 16t$$

$$\text{za } t \in (0,5, 1) \Rightarrow P = (4 - 8t) \cdot (4 - 4t)$$

$$\text{za } t \in (0,25, 0,5) \Rightarrow P = (4 - 8t) \cdot (4 - 4t)$$

$$\dots$$

$$\text{za } t \in (0,5, 1) \Rightarrow P = (4 - 8t) \cdot (4 - 4t)$$

$$= 16 - 16t - 32t + 32t^2 = 32t^2 - 48t + 16$$



$$\text{u trenutku } t = 0,25 \text{ s} \Rightarrow P_{(0,25)} = 32 \cdot \frac{1}{16} - 48 \cdot \frac{1}{4} + 16 = 2 - 12 + 16 = 6 \text{ W}$$

$$\text{u trenutku } t = 0,75 \text{ s} \Rightarrow P_{(0,75)} = 32 \cdot \frac{9}{16} - 48 \cdot \frac{3}{4} + 16 = 18 - 36 + 16 = -2 \text{ W}$$

|||

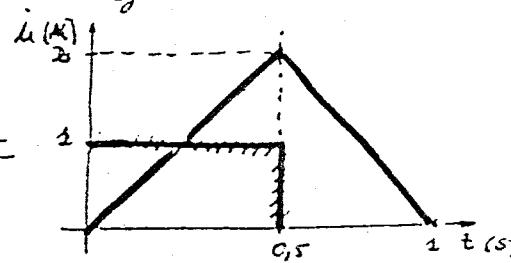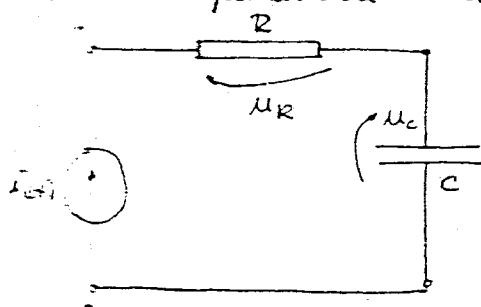3. spoje na slici malaz i idealnu strujni izvor. Ta slici je dijagram vremenske
mijenjanosti struje izvora. $R = 1 \Omega$ $C = 0,5 F$ i $i_{C(0)} = 0$

(odrediti 1. mapone $u_R(t)$, $u_C(t)$ i $u(t) = u_R(t) + u_C(t)$ i mjeriti k dijagrame
mijenjanosti vremenske vrednosti; 2. maximalnu vrijednost mapom mjerazgornja-
čica. 3. jednačinu trenutne snage



$$u_R = i \cdot R \Rightarrow za \quad t \in (0, 0, 5s) \quad u_R = 12 \cdot i \cdot R \quad za \quad t \in (0, 0, 5) \quad i = 4t \quad (A)$$

$$C \leftarrow \leq 0,5 \quad i_C = 4t \cdot 1 = 4t$$

$$za \quad t \in (0,5, 1) \quad i = -4t + 4 = 4 - 4t \quad (A)$$

$$0,5s \leq t \leq 1 \quad u_R = 4 - 4t$$

$$u_C = ? \quad u_C = \frac{q}{c} \quad d u_C = \frac{dq}{c} = \frac{1}{c} i dt \Rightarrow u_C = \frac{1}{c} \int i dt$$

$$za \quad t \in (0, 0, 5) \Rightarrow i = 4t \quad u_C = \frac{1}{c} \int_0^t 4t dt = \frac{1}{0,5} \cdot 4 \cdot \frac{t^2}{2} = 4t^2$$

$$za \quad t \in (0,5, 1) \Rightarrow i = 4 - 4t$$

$$u_C = \frac{1}{c} \int_0^t (4 - 4t) dt + u_C(0,5)$$

$$u_C = \frac{1}{0,5} \left[(4t - 2t^2) \Big|_0^{0,5} \right] + 1 = 2 \left[(4t - 2t^2) - (2 - \frac{1}{2}) \right] + 1 = 2 \left[4t - 2t^2 - \frac{3}{2} \right] + 1$$

$$u_C = 8t - 4t^2 - 3 + 1 = 8t - 4t^2 - 2$$

$$u_R + u_C = u_{ab} = ?$$

$$za \quad 0 < t \leq 0,5 \quad u_{ab} = 4t + 4t^2$$

$$za \quad 0,5 < t < 1 \quad u_{ab} = u_R + u_C$$

$$\Leftrightarrow 0 < t \leq 0,5$$

$$u_{ab} = 4 - 4t + 8t - 4t^2 - 2$$

$$F = u_{ab} \cdot i = (4t + 4t^2) \cdot 4t = 16t^3 + 16t^2$$

$$u_{ab} = -4t^2 + 4t + 2 \quad [V]$$


$$P = 16t^2(t+1) \quad [W]$$

$$za \quad 0,5 < t \leq 1 \quad P = u_{ab} \cdot i = [-4t^2 + 4t + 2] \cdot (4 - 4t) \quad [W]$$

t	i	$u_R = iR$	k	$u_C = \frac{1}{c} \int_0^t i dt + k$	$u = u_R + u_C$	$P = u \cdot i$
$0 - 0,5$	$4t$	$4t$	0	$4t^2$		
					$4t(t+1)$	$16t^2(t+1)$
$0,5 - 1$	$4 - 4t$	$4 - 4t$	1	$-2 + 8t - 4t^2$	$2 + 4t - 4t^2$	$8(2t^3 - 4t^2 + t + 1)$
		$P(0,25) = \cancel{1,25}$			$P(0,75) = 2,75$	

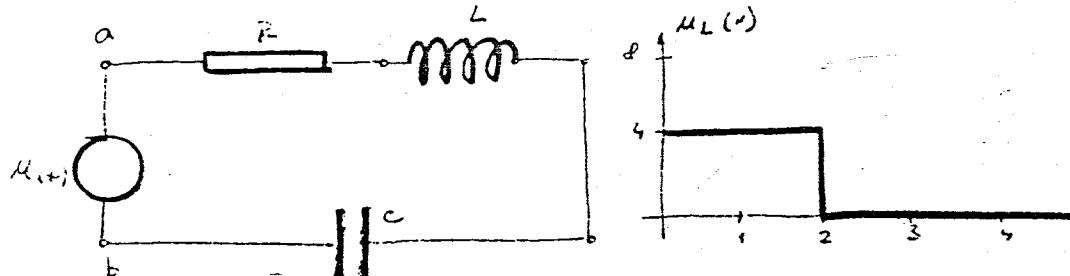(10) 1.17

Uspozu se da u t=0 počinje djelovati izvor napona; $L=2 \text{ H}$, $R=0,5 \Omega$, $C=1 \text{ F}$. Dakle prikazan je dijagram vremenske ovisnosti napona na strujniku slike. Napomak kondenzatoru pri $t=0$, rednj je nul. Treba izračunati $u_L(t)$, $u_C(t)$ i u_{ab} te nacrtati dijagram vremenske ovisnosti napona.



$$u_L = -L \frac{di}{dt} = L \frac{di}{dt} = 4 \text{ V} \quad \frac{di}{dt} = 4 \quad di = 4 dt \Rightarrow i = 4t$$

za $0 < t < 2 \Rightarrow$

$$u_R = i \cdot R = 4t \cdot \frac{1}{2} = 2t \text{ [V]} \quad u_C = \frac{q}{C} \quad du_C = \frac{dq}{C} \quad u_C = \frac{1}{C} \int q dt =$$

$$u_C = \frac{1}{C} 2t^2 = 2t^2 \Rightarrow u_C = 2t^2$$

$$u_{ab} = u_R + u_L + u_C = 2t + 4 + 2t^2 = 2t^2 + 2t + 4 \text{ [V]}$$

$$\text{za } t \geq 2 \quad u_L = 0 \quad \frac{di}{dt} = 0 \quad di = 0 \cdot dt + c \quad i = c + c \quad \boxed{i = 84}$$


$$u_R = i \cdot R = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4 \text{ V} \quad u_C = \frac{q}{C} \quad du = \frac{dq}{C} = \frac{idt}{C} \quad u_C = \frac{1}{C} \int idt = c$$

$$u_C = 8(t-2) + u_{(2)} = 8t - 16 + 8 = 8t - 8 = 8(t-1) \text{ (V)}$$

$$u = u_R + u_L + u_C = 4 + 8t - 8 = 8t - 4 \quad \boxed{u = 8t - 4 \text{ [V]}}$$

(11) Zadan je spoj prema slici: $C_1 = C_2 = C_3 = 1 \text{ F}$. Odrediti u_{ab} .

1.28

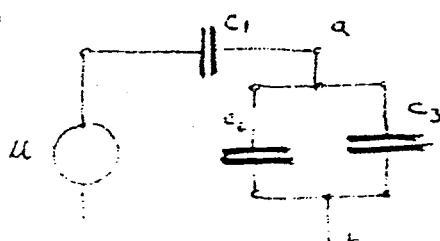

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 2 \text{ F} \quad C_{ab} = ?$$

$$\text{od } \frac{1}{C_{ab}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{23}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \text{ F}^{-1}$$

$$C_{ab} = \frac{2}{3} \text{ F}$$

$$Q_1 = Q_{23} = U \cdot C_{ab} = U \cdot \frac{2}{3}$$


$$u_{ab} = \frac{2U}{C_1 + C_{23}} = \frac{2U}{\frac{2+2}{3}} = \frac{U}{3}$$

$$\frac{u_{ab}}{U} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$\boxed{\frac{u_{ab}}{U} = \frac{1}{3}}$$

1.2.9

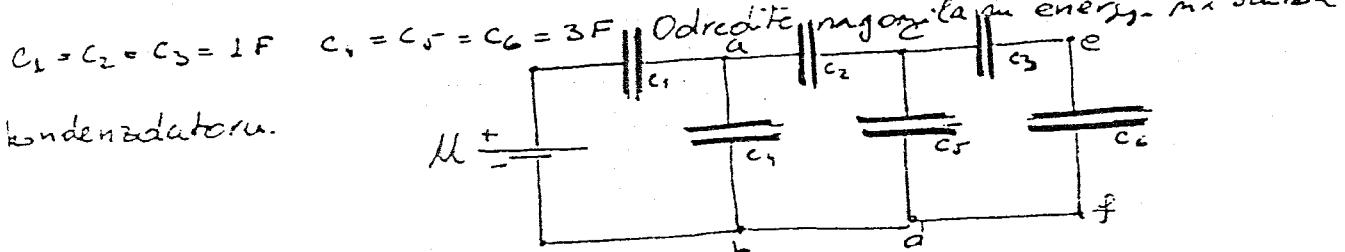12. Ul mreži malazi u iesor potrošajnog napona s $U = 20 \text{ V}$.



kondenzatoru.

Energija kondenzatora

$$\boxed{W = \frac{1}{2} C U^2} \quad C_{\text{u}} = ? \quad C_{36} = \frac{C_3 \cdot C_6}{C_3 + C_6} = \frac{1 \cdot 3}{4} = \frac{3}{4} \text{ F}$$

$$C_{356} = 3 + \frac{3}{4} = \frac{15}{4} \text{ F} \quad C_{2356} = \frac{1 \cdot \frac{15}{4}}{\frac{15}{4}} = \frac{15}{15} = 1 \text{ F}$$

$$C_{23,56} = \frac{15}{15} + 3 = \frac{15}{15} + \frac{45}{15} = \frac{72}{15} \text{ F} \quad C_{\text{u}} = \frac{1 \cdot \frac{42}{15}}{1 + \frac{42}{15}} = \frac{\frac{42}{15}}{\frac{57}{15}} = \frac{42}{57} = \frac{14}{19} \text{ F}$$

$$C_{\text{u}} = \frac{14}{57} \text{ F}$$

$$Q = C \cdot U = \frac{42}{57} \cdot 10 = \frac{420}{57} = \frac{6,88 \text{ C}}{8,2352 \text{ C}} \quad Q_1 = \frac{6,88 \text{ C}}{8,2352 \text{ C}}$$

$$U_{C2} = \frac{Q_1}{C_2} = 8,2352 \text{ V} \quad W_{C2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (8,2352)^2 =$$

$$C_{23456} = \frac{72}{15} \text{ F} \quad C_{\text{u}} = \frac{C_2 \cdot \frac{72}{15}}{C_2 + \frac{72}{15}} = \frac{\frac{72}{15}}{\frac{15}{15} + \frac{72}{15}} = \frac{\frac{72}{15}}{\frac{87}{15}} = \frac{72}{87} = \frac{8}{11} \text{ F}$$

$$Q = U \cdot C = 10 \cdot \frac{72}{87} = \frac{720}{87} = 7,9120 \text{ C} \quad U_{C1} = -\frac{Q}{C_1} = -7,9120 \text{ V}$$

$$W_1 = \frac{1}{2} C_1 \cdot U_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 62,5 \cdot 10^2 = 312,5 \text{ WS}$$

$$U_4 = 10 - U_1 = 10 - 7,912 = 2,088 \text{ V}$$

$$W_4 = \frac{1}{2} C_4 \cdot U_4^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4,088^2 = 6,538 \text{ WS}$$

$$C_{2356} = \frac{15}{15} \text{ F} \quad U_{ab} = U_{C3} = 2,088 \text{ V} \Rightarrow Q = C \cdot U = \frac{15}{15} \cdot 2,088 = 1,648 \text{ C}$$

$$Q_2 = 1,648 \text{ C} \quad U_2 = \frac{Q_2}{C_2} = 1,048 \text{ V} \quad W_2 = \frac{1}{2} C_2 U^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2,088^2 = 2,088 \text{ WS}$$

$$U_5 = U_{ab} - U_{C2} = U_1 - U_{C2} = 2,088 - 1,648 = 0,44 \text{ V}$$

$$W_5 = \frac{1}{2} C_5 \cdot U_5^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 0,44^2 = 0,258 \text{ WS}$$

$$U_{cd} = U_5 = 0,44 \text{ V} \quad C_{26} = \frac{3}{2} \text{ F} \quad Q = U_5 \cdot C_{26} = 0,44 \cdot \frac{3}{2} = 0,66 \text{ C}$$

$$U_3 = \frac{U_5 + U_6}{2} = 0,33 \text{ V} \quad U_6 = 0,11 \text{ V}$$

$$U_2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 0,258 = 0,258 \text{ V}$$

$$W_6 = 0,258 \text{ WS}$$



$$W_5 = 0,258 \text{ J}$$

$$\frac{W_1}{W_2}$$

1.25

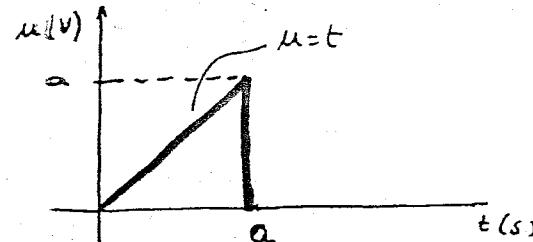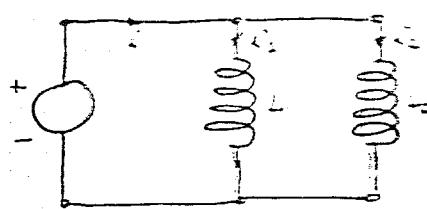- (13) $L_1 = 2H \quad L_2 = 3H \quad i_1(0) = i_2(0) = 0$. U trenutku $t = a/2$ struja u zadržatice.

grani potiče u kolnost od $1A$. Odredite dijagram struje $i(t)$



$$i_1(t - \frac{a}{2}) + i_2(t - \frac{a}{2}) = 1A$$

$$U = U_1 \quad U = -L \frac{di}{dt} \Rightarrow di = \frac{1}{L} U dt \Rightarrow i = \frac{1}{L} \int U dt$$

$$\text{za } t \in (0, a) \Rightarrow i = \frac{1}{L} \int U dt = \frac{1}{2L} t^2 = \frac{1}{2L} t^2 \quad i_1 = \frac{1}{2L_1} t^2 \quad i_2 = \frac{1}{2L_2} t^2$$

$$i_1 = \frac{1}{2} t^2 \quad i_2 = \frac{1}{6} t^2$$


$$i = i_1 + i_2 = \frac{1}{2} t^2 + \frac{1}{6} t^2 = \frac{3t^2 + t^2}{6} = \frac{4t^2}{6} = \frac{2t^2}{3} \quad i = \frac{2}{3} t^2$$

$$1 = \frac{2}{3} \frac{a^2}{4} \Rightarrow a^2 = 6 \Rightarrow a = \sqrt{6}$$

$$\text{za } t \in (0, \sqrt{6}) \quad i = \frac{2}{3} t^2$$

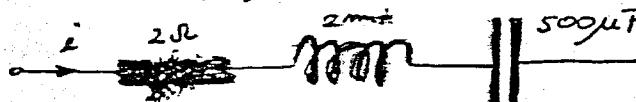- (14) Kroz unijasticu, prema sljedećem tacstraju $i(t)$


zadana dijagramom. Izračunaj U_2 , U_L , U_C i i_2 .



$$U_2 = i \cdot 2 \quad U_2 = L \frac{di}{dt} \quad dU_C = \frac{Q}{C} =$$

$$dU = \frac{i dt}{C} \Rightarrow U = \frac{1}{C} \int i dt$$


$$U_2 = i \cdot 2 = 2i$$

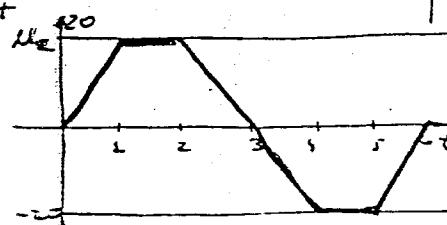

$$U_L = L \frac{di}{dt}$$


$$\text{za } 0 < t < 1 \text{ ms} \Rightarrow U_L = L \cdot \frac{d}{dt} (10t) = 10L = 10 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 10^{-2} = 0,02 \cdot 10^3 = 20V$$
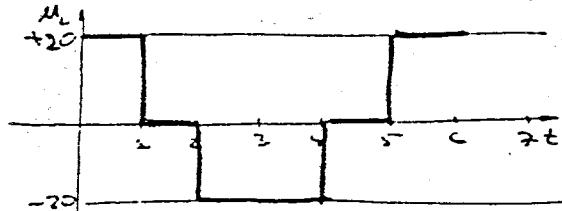
$$\text{za } 2 < t < 5 \text{ ms} \Rightarrow U_L = -20V$$





$$U_C = \frac{Q}{C} \quad dU_C = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C} \cdot i dt$$
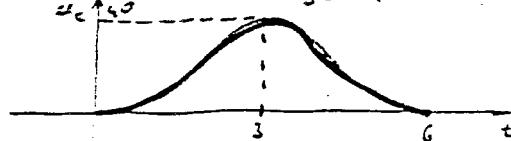
$$U_C = \frac{1}{C} \int i dt \quad U_C = \frac{1}{C} \int 10^2 dt = \frac{10^2}{500 \cdot 10^{-6}} \cdot \frac{t^2}{2} = \frac{10^4 t^2}{10 \cdot 10^{-4}} = 10^7 t^2$$



1.38

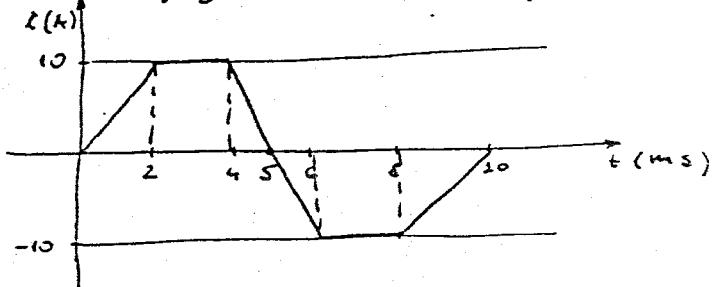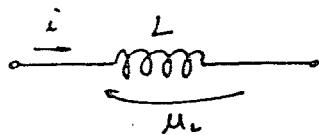- (14) Kroz snopak $L = 3 \text{ mH}$ teče struja zadana dijagramom. Izračunajte napon U_L snažu $p(t)$ i srednju snažu P .



$$U_L = L \frac{di}{dt}$$


$$\text{za } 0 < t < 2 \text{ ms} \Rightarrow i = 5 \cdot 10^3 t \quad U_L = 3 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^3 t = 15 \text{ V}$$

$$\text{za } 2 < t < 4 \text{ ms} \Rightarrow i = 10 \text{ A} \Rightarrow U_L = L \frac{di}{dt} = 0 \text{ V}$$

$$\text{za } 4 < t < 6 \text{ ms} \Rightarrow i = -10^4 t + k \quad \text{za } t = 5 \text{ ms} \quad i = 0 \quad 0 = -10^4 \cdot 5 \cdot 10^{-3} + k \\ 0 = k - 5 \cdot 10 \Rightarrow k = 50 \quad i = -10^4 t + 50 \quad U_L = L \frac{di}{dt} = 3 \cdot 10^{-3} \cdot (-10^4)$$

$$U_L = -3 \cdot 10 = -30 \text{ V}$$

Srednje = 0

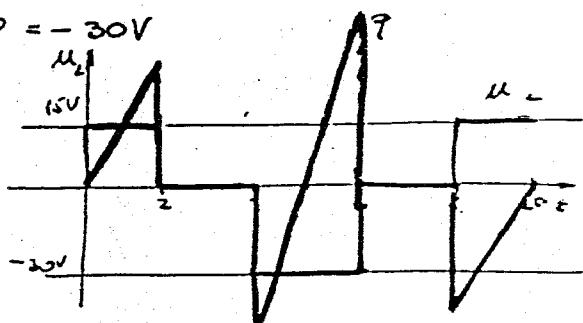


1.39

- (15) Kroz snopak spojene $R = 10 \Omega$ $L = 0,5 \text{ H}$

teče struja $i = 0,822 e^{-20t} + 0,822 \sin(377t - 86,9^\circ)$. Izračunajte napone $U_R(t)$

$U_R(t) \leftarrow U(t)$ prema sljavi:

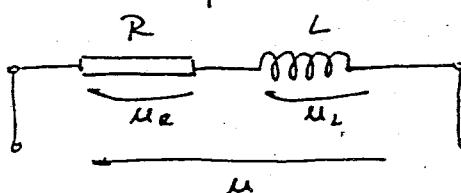

$$U_R = i \cdot R = 8,22 e^{-20t} + 8,22 \sin(377t - 86,9^\circ)$$

$$U_L = L \frac{di}{dt} = L \left[0,822 \cdot e^{-20t} \cdot (-20) + 0,822 \cdot \cos(377t - 86,9^\circ) \right]$$

$$U_L = -8,22 \cdot e^{-20t} + 155 \cos(377t - 86,9^\circ) \quad U = U_R + U_L = 155 \sin 377t + \dots$$

(2.1)

2.

16. Zadan - su dva sinusoidalna napona sa ovim podacima

$$T=0,001 \text{ s} \quad U_{1m}=10 \text{ V} \quad U_{2m}=5 \text{ V} \quad \omega_1=\frac{\pi}{6} \quad \omega_2=-\frac{\pi}{3}$$

Određite: f i ω . Jednačine trikutnih vrijednosti napona $U_1(t)$, i $U_2(t) = ?$

$$T=0,001 \text{ s} \Rightarrow f = \frac{1}{T} = 10^3 \text{ Hz} \quad \omega = 2\pi f = 6,28 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$u_1 = 10 \sin(6280t + \frac{\pi}{6})$$

$$u_2 = 5 \sin(6280t - \frac{\pi}{3})$$

17. Kroz snitak na N zavoja prolazi vremenski promjenjiv magnetski tok po

2.2. sinusoidalnom zakonom: $\phi_m = 0,01 \text{ Vs}$ $T = 0,02 \text{ s}$. Izračunajte amplitudu induciranih napona u svih $T = 0,02 \text{ s} \Rightarrow f = 50 \text{ Hz} \quad \omega = 2\pi f = 314 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$$\phi = \phi_{max} \sin \omega t = 0,01 \sin \omega t$$

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} [\phi_{max} \sin \omega t] = -\phi_{max} \cdot \omega \cos \omega t. \quad E_{max} = \phi_{max} \cdot \omega$$

za 1 zavoj $\Rightarrow e = E_{max} \cos \omega t$

Pošto ima N zavoja

$$E_{max} = N \cdot \phi_{max} \cdot \omega = 31,4 \text{ V}$$

$$\left. \begin{array}{l} E_{max} = 0,01 \cdot 314 \\ E_{max} = 3,14 \text{ V} \\ E_{max} = \pi \text{ V} \end{array} \right\}$$

$$\boxed{E_{max} = 31,4 \text{ V}}$$

18. Napom priključen manjim kružnim mijenjačem po sinusoidalnom zakonom

2.3. $U_{max} = 10 \text{ V}$ $f = 25 \text{ Hz}$. Za koji će vrijednosti vremenski interval od početka perioda napona doći: a) $+5 \text{ V}$ b) $+10 \text{ V}$ c) -5 V d) prvoj polovini predzadnje (prvog i drugog)

$$u = U_{max} \sin \omega t \quad \omega = 2\pi f = 628 \cdot 25 = 157$$

$$\omega = 157 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\boxed{u = 10 \sin 157t}$$

$$\text{a)} +5 = 10 \sin(157t) \Rightarrow \sin 157t = 0,5 \quad 157t = \arcsin 0,5$$

$$\text{a)} \Rightarrow \boxed{t = 0,003 \div 3 \text{ s}}$$

$$t = \frac{\arcsin 0,5}{157} \Rightarrow \text{preko radijama}$$

$$\text{b)} b = 10 \text{ V} \quad \sin 157t = 1$$

$$157t = \arcsin 1 \quad t = \frac{\arcsin 1}{157} = 0,01 \text{ s} \quad \boxed{t = 0,01 \text{ s}}$$

$$\text{c)} -5 = 10 \sin 157t$$

$$\sin 157t = -0,5$$

$$\boxed{\sin(157t + k\pi) = 0,5} \quad (k=1)$$

$$\sin(157t + \pi) = 0,5$$

$$u = 10 \sin 157t$$

$$\sin 157t = -0,5$$

$$157t = \frac{7\pi}{6}$$

$$t = \frac{\frac{7\pi}{6}}{2\pi \cdot 25} = \frac{7}{300}$$

$$t = \frac{7}{300} \text{ s}$$

d) projemiti smer

$$u = 10 \sin 157t \quad u=0$$

$$\sin 157t = 0 \quad t \cdot 157 = \pi \Rightarrow t = \frac{\pi}{157} = \frac{\pi}{2\pi \cdot 25} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s} \quad t = 0,025 \text{ s}$$

19.

Zadana je struja $i_1 = 2\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$, a struju i_2 znano da se mijenja po sinusoidalnom zakonu sa frekvencijom ω uz $I_{2n} = 4\sqrt{2} \text{ A}$. I da iznada i_2 i i_1

2.4 putuju fazni odnos a) i_2 je perpendikular u faziji sa i_1

b) prethodni struje i_2 je $\frac{\pi}{4}$

c) zaustavlja se i_2 je $\frac{\pi}{6}$

d) i_2 je na fazi u protufazi sa i_1 .

$$i_1 = 2\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{3}) \quad I_{2n} = 4\sqrt{2} \text{ A}$$

a) $i_2 = 4\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$

b) $i_2 = 4\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}) = 4\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{7\pi}{12})$


c) $i_2 = 4\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}) = 4\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$

d) $i_2 = 4\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{3} + \pi) = 4\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{4\pi}{3})$


20

21. Zadana je mreža slična je $R_1 = 5\Omega$ $R_2 = 6\Omega$ $x_2 = 8\Omega$ $x_3 = 10\Omega$ $I_3 = 10A$

Odrediti I_1 , I_2 , P

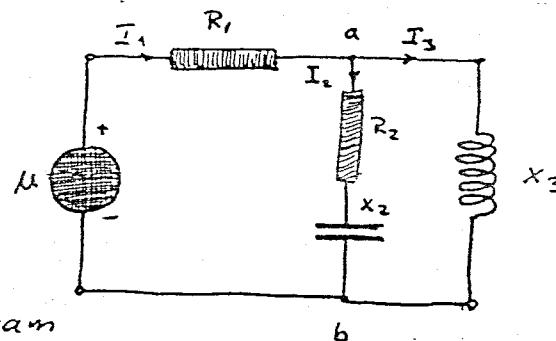

Nacrtati u polarnektorski dijagram

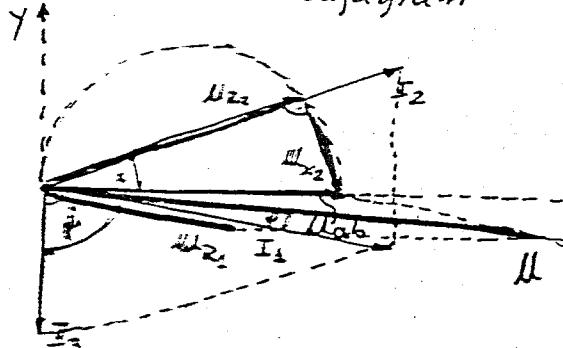

$$U_{ab} = I_3 \cdot X_3 = 10 \cdot 10 = 100V$$

$$I_2 = \frac{U_{ab}}{Z_2} = \frac{U_{ab}}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}}$$

$$I_2 = \frac{100}{\sqrt{36+64}} = \frac{100}{10} = 10A \quad \boxed{I_2 = 10A}$$

$$\boxed{I_3 = 10A}$$

$$\tan \alpha = \frac{x_2}{R_2} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{4}{3} \quad \alpha = 53,13^\circ$$

$$\alpha + 90^\circ = 143,13^\circ$$

$$I_1^2 = I_2^2 + I_3^2 + 2I_2 \cdot I_3 \cdot \cos 143,13^\circ$$

$$I_1^2 = 100 + 100 + 2 \cdot 100 \cdot (-0,8) \quad I_1^2 = 200 - 160 = 40 \quad I_1 = 2\sqrt{10}$$

$$\boxed{I_1 = 6,324 A}$$

$$U_{R_1} = I_1 \cdot R_1 = 6,324 \cdot 5 = \boxed{31,62 V = U_{R_1}}$$

$$P = U \cdot I_1 \cdot \cos \varphi$$

madiću kut $\hat{\mu}$

$$I_1^2 = I_2^2 + I_3^2 - 2I_2 \cdot I_3 \cdot \cos j \Rightarrow \cos j = \frac{I_1^2 + I_3^2 - I_2^2}{2I_2 \cdot I_3} = \frac{40 + 100 - 100}{2 \cdot 2\sqrt{10} \cdot 10} = \frac{40}{40} = 1$$

$$\cos j = \frac{1}{10} = \frac{10}{100} \Rightarrow \boxed{j = 71,56^\circ}$$

$$90^\circ - j = 18,435^\circ$$

$$90^\circ - j = 18,435^\circ$$

$$U^2 = U_{ab}^2 + U_{R_1}^2 + 2U_{ab} \cdot U_{R_1} \cdot \cos 143,13^\circ$$

$$U^2 = 10000 + 31,62^2 + 2 \cdot 100 \cdot 31,62 \cdot 0,9486 = U^2 = 10000 + 1000 + 5998,9464$$

$$U^2 = 16998,9464 \quad \boxed{U = 130,38 V}$$

$$U_{ab}^2 = U_{R_1}^2 + U^2 - 2U_{R_1} \cdot U \cdot \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{U_{R_1}^2 + U^2 - U_{ab}^2}{2U_{R_1} \cdot U}$$

$$P = U \cdot I_1 \cdot \cos \varphi = U \cdot I_1 \cdot \frac{U_{R_1}^2 + U^2 - U_{ab}^2}{2U_{R_1} \cdot U}$$


$$P = I_1 \cdot \frac{U_{R_1}^2 + U^2 - U_{ab}^2}{2U_{R_1}} = \sqrt{10} \cdot \frac{1000 + 16900 - 10000}{2 \cdot 31,62} = \sqrt{10} \cdot 243,84 \approx 790 W$$

2.5

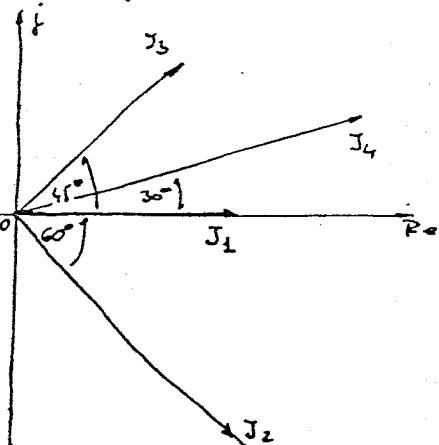- (22) Izrazi za trenutne vrijednosti struja su:

$$i_1 = 2 \sin \omega t \quad i_2 = 6\sqrt{2} \sin (\omega t - \frac{\pi}{3}) \quad i_3 = 4 \sin (\omega t + \frac{\pi}{4}) \quad i_4 = 8\sqrt{2} \sin (\omega t + \frac{\pi}{8}) \quad i_5 = -10 \sin$$

Nacrtati vektorske dijagrame i odrediti izraze za struje u kompl.- obliku



$$I_1 = 2$$

$$I_{2m} = 6\sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{3}}$$

$$I_{3m} = 4 \cdot e^{j\frac{\pi}{4}}$$

$$I_{4m} = 8\sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{8}}$$

$$I_{5m} = 10 e^{-j\frac{\pi}{3}}$$

$$\text{Im } \sin(\omega t + d_1) = \text{Imag} \left\{ I_m e^{j(\omega t + d_1)} \right\} = \text{Im} \left\{ I_m \cdot e^{j d_1} \cdot e^{j \omega t} \right\} = \text{Im} \left\{ I_m e^{j \omega t} \right\}$$

$$\text{Im } \cos(\omega t + d_1) = \text{Re} \left\{ I_m e^{j(\omega t + d_1)} \right\} = \text{Re} \left\{ I_m e^{j \omega t} \right\}$$

$$i_1 = \text{Im} \left\{ I_m e^{j \omega t} \right\} \quad i_2 = \text{Imag} \left\{ 6\sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{3}} e^{j \omega t} \right\} \quad i_3 = \text{Imag} \left\{ 4 e^{j\frac{\pi}{4}} e^{j \omega t} \right\}$$

$$i_5 = \text{Im} \left\{ -10 e^{j\frac{2\pi}{3}} e^{j \omega t} \right\}$$

- (23) Napon izvora mijenja se po sinusoidalnom zakonu sa ω . i zadani je u kompl.- obliku

a) $U_m = 10 e^{-j30^\circ}$ b) $U_m = 5 + j7$ c) $U_m = -5 + j7$. Mjesto mjesto izračunati:

 $u(t)$

$$a) U_m = 10 e^{-j30^\circ} \quad u(t) = U_m \cdot e^{j\omega t} = 10 e^{-j30^\circ} \cdot e^{j\omega t} = 10 e^{-j30^\circ} e^{j\omega t} \\ U_t = 10 e^{j(\omega t - \frac{\pi}{6})}$$

$$u(t) = \text{Im} \left\{ 10 e^{j(\omega t - \frac{\pi}{6})} \right\} = \underline{10 \sin(\omega t - 30^\circ)}$$

b) $U_m = 5 + j7 \quad |U_m| = \sqrt{25+49} = \sqrt{74} = |U_m| = \sqrt{74} \quad \text{cos } \varphi = \frac{5}{\sqrt{74}}$

$$\boxed{\varphi = 54,46^\circ}$$

$$u(t) = \text{Im} \left\{ U_m \cdot e^{j\omega t} \right\} \quad U_m = \sqrt{74} e^{j54,46^\circ}$$

$$u(t) = \text{Im} \left\{ \sqrt{74} \cdot e^{j54,46^\circ} \cdot e^{j\omega t} \right\} = \text{Im} \left\{ \sqrt{74} \cdot e^{j(\omega t + 54,46^\circ)} \right\} = \sqrt{74} \sin(\omega t + 54,46^\circ)$$

c) $U_m = -5 + j7 \quad |U_m| = \sqrt{74} \quad \boxed{\varphi = 125,55^\circ}$

$$U_m = \sqrt{74} e^{j(125,55^\circ)} \quad u(t) = \text{Im} \left\{ U_m \cdot e^{j\omega t} \right\} = \text{Im} \left\{ \sqrt{74} e^{j(125,55^\circ)} \cdot e^{j\omega t} \right\}$$

$$\boxed{u(t) = \sqrt{74} \sin(\omega t + 125,55^\circ)}$$

2.7

24. Vektor efektivne vrijednosti napona izražen je kompleksnim brojem $U = 6 + j8$

Kojim će kompl. brojem biti izražen vektor napona ako ga zatvremo

a) za 37° suprotno kotaču na satu

b) za 53° u smjeru kotača na satu

a) $57^\circ \quad U = 6 + j8$

$$U(t) = \text{Im} \left\{ U \cdot e^{j\omega t} \right\}$$

$$|U| = \sqrt{36 + 64} = 10 \quad \cos \varphi = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \Rightarrow \varphi = 53^\circ \quad U = 10 e^{j53^\circ}$$

$$\text{akao zatvremo u } \odot \text{ smjeru: } U = U e^{j(53^\circ + 37^\circ)} = 10 e^{j90^\circ} = j10 \quad U = j10$$

b) za 53° u \odot smjeru

$$|U| = 10 \quad U(t) = U = \text{Im} \left\{ U \cdot e^{j\omega t} \right\} \quad \varphi = 53^\circ$$

$$U = 10 e^{j(53^\circ - 53^\circ)} = 10 \quad U = 10$$

2.8

25. Vektor ef. vrijednosti napona izražen je kompleksnim brojem $U = \frac{5 - j3}{2 + jb}$

1) Pri kojoj će vrijednosti b vektor napona biti projekten a) u realnoj osi

$$U = \frac{5 - j3}{2 + jb} \cdot \frac{2 - jb}{2 - jb}$$

$$U = \frac{10 - 5jb - 6j + j^2 \cdot 3b}{4 + b^2} = \frac{10 - jb - j6 - 3b}{4 + b^2}$$

$$U = \frac{10 - 3b}{4 + b^2} - j \frac{6 + 5b}{4 + b^2}$$

b) u imaginarnoj osi

c) pod kutem -45° u odnosu prema pravoj elni realne osi

d) odredite za a), b), c) modul napona

1) a) u realnoj osi $\Rightarrow \frac{6 + 5b}{4 + b^2} = 0 \quad 5b = -6 \quad b = -\frac{6}{5}$

b) u imaginarnoj osi $\Rightarrow \frac{10 - 3b}{4 + b^2} = 0 \quad 3b = 10 \quad b = \frac{10}{3}$

c) pod kutem $-\frac{\pi}{4}$ $U = \frac{10 - 3b}{4 + b^2} - j \frac{6 + 5b}{4 + b^2} \quad \frac{10 - 3b}{4 + b^2} = \frac{6 + 5b}{4 + b^2}$

$$10 - 3b = 6 + 5b$$

$$4 = 8b \Rightarrow b = \frac{1}{2}$$

2) $|U| \Rightarrow a)$ $\frac{10 + 3 \cdot \frac{6}{5}}{4 + \frac{36}{25}} = \frac{\frac{50 + 18}{5}}{\frac{100 + 36}{25}} = \frac{\frac{68}{5}}{\frac{136}{25}} = \frac{68 \cdot 5}{136} = 2,5 \quad \text{rr}$

$$b) \frac{6+5 \cdot \frac{10}{3}}{4+(\frac{10}{3})^2} = \frac{6+\frac{50}{3}}{4+\frac{100}{9}} = \frac{\frac{18+50}{3}}{\frac{36+100}{9}} = \frac{\frac{68}{3}}{\frac{136}{9}} = \frac{68 \cdot 3}{136} = 1,5 \quad \text{ur}$$

$$c) |\mu| = \sqrt{\left(\frac{10 - \frac{3}{2}}{4 + \frac{1}{4}}\right)^2 + \left(\frac{6 + \frac{5}{2}}{4 + \frac{1}{4}}\right)^2} = \sqrt{\left[\frac{\frac{20-3}{2}}{\frac{16+1}{4}}\right]^2 + \left[\frac{\frac{z+5}{2}}{\frac{16+1}{4}}\right]^2}$$

$$|\mu| = \sqrt{\left(\frac{17 \cdot 2}{17}\right)^2 + \left(\frac{17 \cdot 2}{17}\right)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2} \quad \text{ur}$$

(26.) $\underline{U} = 2 + ja$ & $\dot{I} = 4e^{-j30^\circ}$, - a struja je u fazi sa naponom

(2.9)

a) - ponakneta u fazu crema napona za 45°

b) - ponakneta - fazu prema naponu za -30°

Odrucke a zapojeline slucajev.

a) $\dot{I} = 4e^{-j30^\circ} = 4(\cos 30^\circ - j \sin 30^\circ) = 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}\right) = 2\sqrt{3} - j2$

$$\underline{U} = 2 + ja$$

da struja bude u fazi sa naponom mora biti

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{-2}{2\sqrt{3}} = -\frac{a}{2} \Rightarrow a = -\frac{-2}{2\sqrt{3}} = -\frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow a = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \quad \text{ur}$$

b) $\dot{I} = 2\sqrt{3} - j2$ struja za ostaje sa naponom za $+45^\circ$ $\underline{U} = 2 + ja$

$$\dot{I} = |\dot{I}| \cdot e^{j\varphi}$$

$$|\dot{I}| = \sqrt{12+4} = 4 \quad \varphi = \arccos \frac{2\sqrt{3}}{4} = -\frac{\pi}{6} \quad \boxed{\varphi = -\frac{\pi}{6}}$$

$$\dot{I} = 4 \cdot e^{-j30^\circ}$$

$$\underline{U} = |\underline{U}| \cdot e^{j(-30^\circ + 45^\circ)} = |\underline{U}| \cdot e^{j15^\circ} = 2 + ja$$

$$\sqrt{4+a^2} = e^{j15^\circ} = 2 + ja \quad i \cdot -a^2 \cdot (0,995 + j0,2588) = 2 + ja$$

$$0,995 \sqrt{4+a^2} = a / 2 \quad 4+a^2 = 4,2584 \Rightarrow a^2 = 0,2584 \Rightarrow \boxed{a = 0,5435}$$

$$0,2588 \sqrt{4+a^2} = a / 2 \quad 0,0667(4+a^2) = a^2 \quad 0,257 = 0,0667 a^2 = a^2$$

$$0,257 = 0,9331 a^2 \Rightarrow a^2 = 0,286 \Rightarrow \boxed{a = 0,534}$$

- c)

$$a = -2\sqrt{3}$$

2.10

(27) U kružci $U_1 = 10 \sin(\omega t + 150^\circ)$ i $U_2 = -10 \cos \omega t$. $= -10 \left\{ -\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \right\} = 10 \sin(\omega t - 90^\circ)$

- 1) prikaži $U_1(t)$ i $U_2(t)$ u kompleksnom obliku
- 2) odredi izrave za $u(t)$ rezultantni napon
- 3) ustaniči efektivnu vrijednost napona $u(t)$

1) $U_1 = 10 \sin(\omega t + 150^\circ)$ $U_1 = \text{Im} \left\{ 10 e^{j(\omega t + 150^\circ)} \right\}$ $U_2 = \text{Re} \left\{ -10 e^{j0^\circ} \right\} = \text{Re} \left\{ -10 e^{j0^\circ} \right\}$
 $U_2 = \text{Re} \left\{ -10 e^{j(\omega t + 0^\circ)} \right\}$

$U_2 = \text{Im} \left\{ 10 e^{j(\omega t - 90^\circ)} \right\}$

- 2) odredi izrave za $u(t)$ rezultantni napon

$$U(t) = U_1(t) + U_2(t) = \text{Im} \left\{ 10 e^{j(\omega t + 150^\circ)} \right\} + \text{Im} \left\{ 10 e^{j(\omega t - 90^\circ)} \right\}$$

$$U(t) = \text{Im} \left\{ 10 e^{j(\omega t + 150^\circ)} + 10 e^{j(\omega t - 90^\circ)} \right\}$$

$$U(t) = \text{Im} \left\{ 10 \left[e^{j\omega t} + e^{j150^\circ} + e^{j(\omega t) - j90^\circ} \right] \right\} = \text{Im} \left\{ 10 \cdot e^{j(\omega t)} \left[e^{-j90^\circ} + e^{j(50^\circ)} \right] \right\}$$

$$e^{-j90^\circ} + e^{j50^\circ} = \cos 90^\circ - j \sin 90^\circ + \cos 150^\circ + j \sin 150^\circ = 0 - j - \frac{\sqrt{3}}{2} + j \frac{1}{2}$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} j \quad | \quad | = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = 1$$

$$\varphi = \arctan \frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \varphi = 210^\circ$$

$$U(t) = \text{Im} \left\{ 10 \cdot e^{j210^\circ} e^{j\omega t} \right\}$$

$$U(t) = 10 \sin(\omega t + 210^\circ)$$


$U(t) = 10 \sin(\omega t + 210^\circ)$ $\boxed{U = 7,07 V}$

3) Efektivna vrijednost napona je $U = \frac{10}{\sqrt{2}} = 7,07 V$

$\boxed{U = 7,07 V}$

2.11

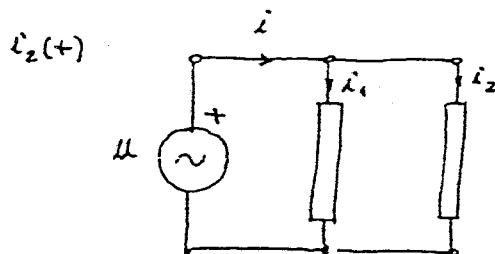(28) Nupoju na slici je $i_1 = \sin(314t - 60^\circ)$ i $i_2 = 5 \sin(314t - 15^\circ)$. Odredite



$$i_1 = \sin(\omega t - 60^\circ)$$

$$i_2 = 5 \sin(314t - 15^\circ)$$

$$i = i_1 + i_2$$

$$i_1 = \text{Im} \left\{ 1 \cdot e^{j(\omega t - 60^\circ)} \right\} \quad i_2 = \text{Im} \left\{ 5 \cdot e^{j(\omega t - 15^\circ)} \right\}$$

$$i = i_1 + i_2 = \text{Im} \left\{ e^{j\omega t - j60^\circ} + 5 \cdot e^{j\omega t - j15^\circ} \right\} = \text{Im} \left\{ e^{j\omega t} \left[e^{-j60^\circ} + 5 e^{-j15^\circ} \right] \right\}$$

$$e^{-j60^\circ} + 5 \cdot e^{-j15^\circ} = \cos 60^\circ - j \sin 60^\circ + 5 (\cos 15^\circ - j \sin 15^\circ) =$$

$$= \frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} + 5 (0,865 - j 0,2588) = \frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} + 4,825 - j 1,224$$

$$= 5,325 - j 2,16 \quad | \quad | = \sqrt{4,665^2 + 2,16^2} = 5,7464$$

$$\varphi = \arctg \frac{-2,16}{5,325} \Rightarrow \varphi = -22,08^\circ \quad i = \text{Im} \left\{ 5,7464 \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{-j22,08^\circ} \right\}$$

$$i = \text{Im} \left\{ 5,7464 \cdot e^{j(\omega t - 22,08^\circ)} \right\} \quad L = 5,7464 \mu H (\omega t - 22,08^\circ)$$

$$\underline{\text{II NACIN}} \quad i_1 = \sin(\omega t - 60^\circ) \quad i_2 = 5 \sin(\omega t - 15^\circ)$$

$$i = i_1 + i_2 \quad i = \text{Im} \sin(\omega t + \varphi) \Rightarrow \text{pretpostavljeno rješenje}$$

$$i_1 = \sin(\omega t - 60^\circ) = \sin \omega t \cdot \cos 60^\circ - \cos \omega t \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \sin \omega t - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \omega t$$

$$i_2 = 5 \sin(\omega t - 15^\circ) = 5 \sin \omega t \cdot \cos 15^\circ - 5 \cos \omega t \cdot \sin 15^\circ = 4,83 \sin \omega t - 1,224 \cos \omega t$$

$$i = i_1 + i_2 = 5,33 \sin \omega t - 2,16 \cos \omega t$$

$$5,33 = C \cdot \cos \varphi \quad -2,16 = C \cdot \sin \varphi \quad i = i_1 + i_2 = C \sin \omega t \cdot \cos \varphi + C \cos \omega t \cdot \sin \varphi \\ -2,16 = C \sin \varphi \quad = C [\sin \omega t \cdot \cos \varphi + \cos \omega t \cdot \sin \varphi]$$

$$28,4089 = C^2 \cos^2 \varphi \quad \sin \varphi = \frac{-2,16}{5,33} \quad = C \sin(\omega t + \varphi)$$

$$4,665 = C^2 \sin^2 \varphi \quad \Rightarrow \varphi = -22,06^\circ$$

$$C^2 = 33,0745 \Rightarrow C = 5,75$$

$$i = i_1 + i_2 = 5,75 \sin(\omega t - 22,06^\circ)$$

Uzbirci nizovi zadana sinus u nego i

$$\text{PA JE } i_2 = i - i_1 \dots$$

III NACIN \Rightarrow PRETVORIMO SINUS (RATLOZNO) NA X; Y komponente

T3. VA REALNI i IMAG. DIO

$$i_2 = 4,8296 - 1,2241j$$

$$i_1 = 0,5 - 0,8661$$

2.13

- (23) Rješite jednačinu $i = a \frac{di}{dt} + bi = U_m \sin(\omega t)$ gdje su a i b konstantni koeficijenti.

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi) \Rightarrow rješenje jednačine i = I_m \left\{ j e^{j\omega t} \right\}$$

$$\frac{di}{dt} = j \cdot j \cdot \omega \cdot e^{j\omega t}$$

$$a j j \omega e^{j\omega t} + b j e^{j\omega t} = U_m / e^{j\omega t} \quad a j j \omega + b j = U_m \\ j [aj\omega + b] = U_m$$

$$j = \frac{U_m}{b + a\omega j} \quad \text{djeljenjem sa } \sqrt{2} \text{ dobivamo ef. vrijednost:}$$

$$j = \frac{U}{b + a\omega j}$$

KOMPLEKSNA
IMPEDANCIJA

$$z = b + a\omega j$$

$$|z| = \sqrt{b^2 + a^2 \omega^2}$$

$$i = \frac{U_m}{\sqrt{b^2 + a^2 \omega^2}} \sin\left(\omega t + \arctg \frac{a\omega}{b}\right)$$

- (30) Rješi jednačinu $\frac{di}{dt} + 10i + 20 \int i dt = 100 \sin 20t$ $\omega = 20$ $i = I_{max} \sin \omega t$

$$i = I_{max} \left\{ j_{max} e^{j\omega t} \right\}$$

$$j_{max} j \omega e^{j\omega t} + 10 j_{max} e^{j\omega t} + 20 \cdot \frac{1}{j\omega} j_{max} e^{j\omega t} = -100 \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \\ = -100 \sin(\omega t - 20) \\ j_{max} j \omega e^{j\omega t} + 10 j_{max} e^{j\omega t} + 20 \cdot \frac{1}{j\omega} j_{max} e^{j\omega t} = -100 e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{j\omega t} \\ = -100 e^{-j\frac{\pi}{2}} \cdot e^{j\omega t} = -$$

$$j_{max} j \omega + 10 j_{max} - j \frac{20}{\omega} j_{max} = -100 e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$j j \omega + 10 j - j j \frac{20}{\omega} = -100 e^{-j\frac{\pi}{2}} \quad j (10 + j \omega - j \frac{20}{\omega}) = -100 e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$j \left[10 + j \left(\omega - \frac{20}{\omega} \right) \right] = -100 e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$\omega = 20$$

$$j \left[10 + j (20 - 1) \right] = -100 e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$j = \frac{-100 e^{-j\frac{\pi}{2}}}{10 + j 19} = \frac{-100 \left(0 - j \sin \frac{\pi}{2} \right)}{10 + j 19} = \frac{+100 j}{10 + j 19}$$

$$j = \frac{100 j \cdot (10 - j 19)}{100 + 361} = \frac{1000 j + 1900}{461}$$

$$j = 4,1214 + 2,163 j$$


$$|j| = \sqrt{4,1214^2 + 2,163^2} = 4,65 A \quad \tan \varphi = \frac{2,163}{4,1214} \Rightarrow \varphi = 25,88^\circ$$

$$J = 4,65 \sin(20t + 26^\circ)$$

2.14

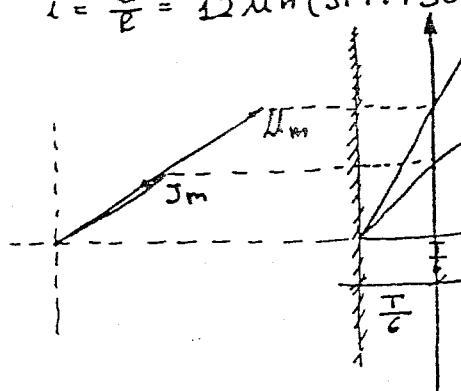
(31) $U = 120 \sin(314t + 30^\circ)$ i $R = 10 \Omega$ a) odrediti $i(t)$

$$i = \frac{U}{R} = 12 \sin(314t + 30^\circ)$$



$$I = \frac{12}{\sqrt{2}} = 8,48 \text{ A}$$

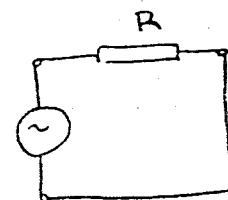
$$U = \frac{120}{\sqrt{2}} = 84,8 \text{ V}$$



2.15

(32) $U = 120 \sin 314t$ $R = 10 \Omega$

$$i(t) = ?$$

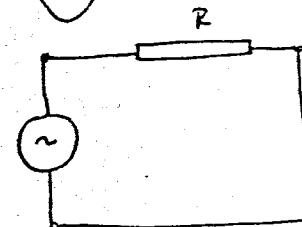

količina potrošene energije


u 1/2 periode

$$i = \frac{U}{R} = 12 \sin 314t$$

$$I = \frac{12}{\sqrt{2}} = 8,48 \text{ A}$$

$$U = 84,8 \text{ V}$$
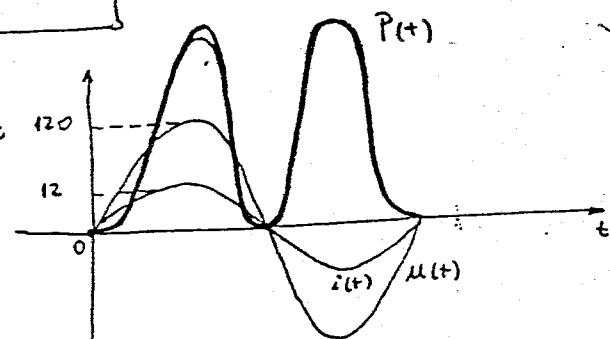
$$P_{(+)}/(-) = U(t) \cdot i(t) = 1440 \sin^2 314t$$



$$0,02 \quad \varphi = 50,42^\circ \Rightarrow T = 0,02 \text{ s} \quad \frac{T}{2} = 0$$

$$W = \int_0^{\frac{T}{2}} 1440 \sin^2 314t dt = 1440 \int_0^{\frac{T}{2}} \sin^2 314t dt = 1440 \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{1 - \cos 628t}{2} dt$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x \Rightarrow \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$W = 1440 \int_0^{0,01} \frac{1 - \cos 628t}{2} dt = 720 \int_0^{0,01} (1 - \cos 628t) dt = 720 \int_0^{0,01} dt - 720 \int_0^{0,01} \cos 628t dt$$

$$W = 720 \cdot 0,01 - \frac{720}{628} \sin 628 \cdot 0,01 =$$

$$W = 7,2 - 1,146 \cdot \sin 6,28^\circ = 7,2 \text{ Ws}$$

$$W = 7,2 \text{ Ws}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$W = 7,2 \text{ Ws}$$

2.16

(33) $i = 2\sqrt{2} \sin \omega t$

$$P = 10 - 10 \cos 2\omega t = 10(1 - \cos 2\omega t) = 10 \cdot 2 \sin^2 \omega t = 20 \sin^2 \omega t$$

$$R = ?$$

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{20 \sin^2 \omega t}{8 \sin^2 \omega t} = 2,5 \Omega$$


$$R = 2,5 \Omega$$

2.17

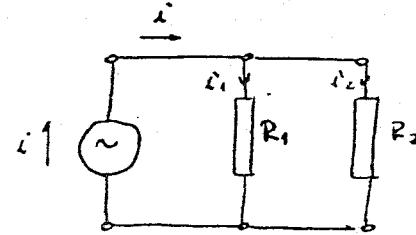34. $i = \operatorname{Im} \left\{ 3\sqrt{2} e^{j\omega t} \right\}$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$

$$i_1(t), i_2(t) \text{ i } P(t) = ?$$

$$R_M = \frac{1+2}{3} = \frac{2}{3}\Omega$$



$$U(t) = \operatorname{Im} \left\{ 3\sqrt{2} \cdot \frac{2}{3} e^{j\omega t} \right\} = \operatorname{Im} \left\{ 2\sqrt{2} e^{j\omega t} \right\}$$

$$i_1(t) = \frac{U(t)}{R_1} = \operatorname{Im} \left\{ 2\sqrt{2} e^{j\omega t} \right\}, \quad i_2(t) = \frac{U(t)}{R_2} = \operatorname{Im} \left\{ \sqrt{2} e^{j\omega t} \right\}$$

$$U(t) = 2\sqrt{2} \sin(\omega t)$$

$$i_1 = 2\sqrt{2} \sin \omega t, \quad i_2 = \sqrt{2} \sin \omega t, \quad i = 3\sqrt{2} \sin \omega t$$

$$P(t) = U(t) \cdot i(t) = \boxed{12 \sin^2 \omega t = P(t)}$$

2.18

35. $I_3 = Re \left\{ 2(z+j) e^{j\omega t} \right\}$, $R_1 = 0,8\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 3\Omega$

Odredite efektive vrijednosti svih struja i napona izvora

$$I_3 = Re \left\{ 2(z+j) e^{j\omega t} \right\}$$


$$I_3 = Re \left\{ 2\sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j\omega t} \right\}$$

$$I_3 = Re \left\{ 2\sqrt{2} e^{j(\omega t + \frac{\pi}{4})} \right\}$$

$$I_3 = 2\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{4})$$

$$I_3 = 2A$$
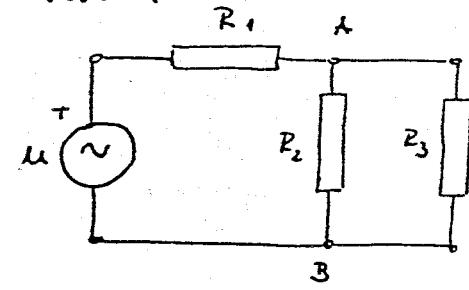
$$U_{AB} = I_3 \cdot R_3 = 6\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{4}) \quad \boxed{U_{AB} = 6V}$$



$$I_2 = \frac{U_{AB}}{R_2} = \frac{6\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{4})}{2} = 3\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{4})$$

$$\boxed{I_2 = 3A}$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_1 = 3 + 2 = 5A \quad \boxed{I_1 = 5A}$$

$$0 = I_1 \cdot Z \Rightarrow Z = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \\ 2 = 0,8 + \frac{2 \cdot 3}{5}$$

E/NY

$$U = 50V$$


$$R = 0,8 + \frac{6}{5} = 0,8 + 1,2$$

36. $i = 5 \sin(628t - 60^\circ)$

$$\boxed{R = 2\Omega}$$

$$L = 0,02H$$

a) odredi: $\Psi(t)$, $u(t)$ i x_L

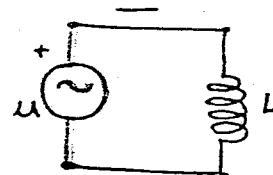

$$U = U_L \quad U = L \frac{di}{dt} \Rightarrow L di = U dt \Rightarrow di = \frac{1}{L} U dt \quad i = \frac{1}{L} \int U dt$$


$$U = L \frac{di}{dt} \quad i = 5 \sin(628t - 60^\circ)$$

$$U = 0,01 \cdot 5 \cdot 628 \cdot \sin(628t - 60^\circ) = 31,4 \sin(628t - 60^\circ)$$

$$U = 31,4 \sin(628t - 60^\circ + 90^\circ) = 31,4 \sin(628t + 30^\circ) = u$$

$$\psi = L \cdot i = 0,05 \sin(628t - 60^\circ) \text{ Vs}$$

$$x_L = \omega L = 6,28 \Omega$$

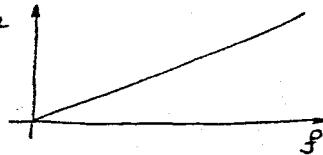


(37.) $u = 10\sqrt{2} \sin 5 \cdot 10^3 t \quad i = 2A \quad a) \quad L = ? \quad b) \quad \psi(+)=?$

$$2.20 \quad U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = 10V$$

$$x_L = \frac{U}{I} = \frac{10}{2} = 5 \Omega$$

$$\omega = 5 \cdot 10^3 \quad x_L = \omega L \Rightarrow L = \frac{x_L}{\omega}$$
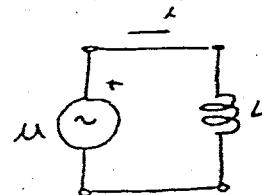
$$L = \frac{5}{5 \cdot 10^3} = 10^{-3} \quad \boxed{L = 0,001 H}$$



$$\psi(+) = L \cdot i = 0,001 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sin(5 \cdot 10^3 t + 90^\circ)$$

$$\psi(+) = 2\sqrt{2} \cdot 10^{-3} \sin(5 \cdot 10^3 t + 90^\circ)$$

(38.) $u = 20 \sin 10^3 t \quad L = 0,1 H$


2.21 $i(+)=? \quad W_L(+)=? \quad P(+)=? \quad i$ energija magn. polja akcije $i = I_m$

$$U = L \frac{di}{dt}$$

$$L di = U dt \quad di = \frac{1}{L} U dt //$$

$$i = \frac{1}{L} \int U dt = \frac{1}{L} \int 20 \sin 10^3 t$$
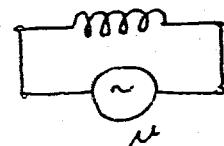
$$= \frac{1}{0,1} \cdot 20 \int \sin 10^3 t dt = 200 \int \sin 10^3 t dt = \frac{200}{10^3} (-\cos 10^3 t)$$



$$i = -0,2 \cos 10^3 t = -0,2 \sin(90 - 10^3 t) = 0,2 \sin(10^3 t - 90)$$

$$i = 0,2 \sin(10^3 t - 90) \quad W = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot 0,04 \sin^2(1000 t - 90^\circ)$$

$$W = 0,002 \sin^2(1000 t - 90^\circ)$$

$$W = 0,002 \left[\frac{1 - \cos 2(1000 t - 90^\circ)}{2} \right] = 0,001 - 0,001 \cos 2(1000 t - 90^\circ)$$

$$P(+)=u \cdot i = 20 \sin 10^3 t \cdot (-0,2 \cos 10^3 t) = -4 \sin 10^3 t \cdot \cos 10^3 t =$$

$$P(t) = -2 \sin 2000 t \text{ W}$$



$$W(i=I_{\max}) = 0,002 \sin^2(1000 t - 90^\circ)$$

$$W(i=I_{\max}) = \frac{1}{2} L \cdot 0,2^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot 0,04 = \boxed{0,002 \text{ W s} = W_{\max}}$$

2.22

$$(39) P = 600 \sin 314t \quad I = 10A \text{ . Odredite } L$$

$$P = U \cdot I$$

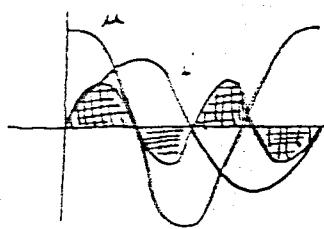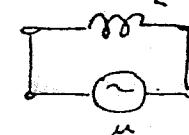

$$u = U_m \cos \omega t \Rightarrow u = U_m \cos \omega t$$

$$i = I_m \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \Rightarrow i = I_m \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$P = u \cdot i = U_m \cdot I_m \cos \omega t \cdot \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$P = U_m \cdot I_m \cdot \frac{1}{2} [\cos(\omega t + \omega t - \frac{\pi}{2}) + \cos(\cancel{\omega t - \omega t + \frac{\pi}{2}})]$$

$$P = U_m \cdot I_m \cdot \frac{1}{2} \cos(2\omega t - \frac{\pi}{2}) = \underline{U_m \cdot I_m \cdot \frac{1}{2} \sin 2\omega t = P}$$

$$P = P_{max} \sin 2\omega t \quad P_{max} = \frac{1}{2} U_m \cdot I_m \Rightarrow U_m = \sqrt{2} V \Rightarrow P_{max} = U \cdot I$$

$$I_m = \sqrt{2} I$$


$$U = \frac{600}{10} = 60V = U$$

$$X_L = \frac{U}{I} = 6 \Rightarrow L = \frac{C}{\omega} = \frac{C}{157} = 0,0382 H \quad L = 0,0382 H$$

$$\text{d} \cdot P = U \cdot I \cdot \sin \varphi \Rightarrow U = 6V \Rightarrow L = 0,0382 H$$

$$(40) i_2 = 2e^{\left\{ \sqrt{2}(0,3 + j0,4)e^{j\omega t} \right\}} \quad \omega L_1 = 0,8 \Omega \quad \omega L_2 = 2 \Omega \quad \omega L_3 = 3 \Omega$$

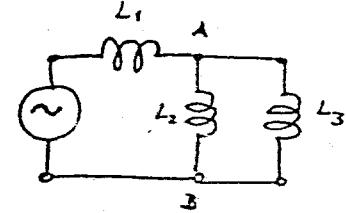2.24 Odrediti efektive vrijednosti svih struja i napona



$$i_2 = 2e^{\left\{ \sqrt{2}(0,3 + j0,4)e^{j\omega t} \right\}}$$

$$= 2e^{\left\{ (0,42426 + j0,5656)e^{j\omega t} \right\}}$$

$$= 2e^{\left\{ 0,707 e^{j(\omega t + 53,126^\circ)} \right\}}$$

$$i = 0,707 \cos(\omega t + 53,126^\circ)$$

$$U = L \frac{di}{dt}$$

$$I_2 = 0,5 A$$

$$U \Rightarrow U_{AB} = 0,707 \cdot X_{L_1} \cos[\omega t + 53,126 + 90^\circ] \quad U_{AB} = 0,5 \cdot 2 = 1V \quad M_{AB} = 1V$$

$$I_3 = \frac{1}{3} = 0,333 A \quad I_1 = 0,5 + 0,333 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$$


$$I_1 = \frac{5}{6} A$$

$$U_L = I_1 \cdot X_{L_1} = \frac{5}{6} \cdot 0,8 = \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2}{3} [V]$$

$$U_{\text{maks}} = \frac{5}{3}$$

2.25

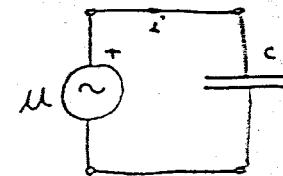(41.) $U = 120 \text{ V} \sin(314t + 60^\circ)$, $C = 42 \mu\text{F}$



a) $q(+)=?$, $i(+)=?$, $X_C(\omega)=?$

[~~Ergebnis~~ 2472,82]

$$q = C \cdot u \quad dq = C \cdot du \quad i = \frac{dq}{dt} \quad i \cdot dt = C \cdot du$$

$$i = C \cdot \frac{du}{dt}$$

$$i = C \cdot \frac{du}{dt} = C \cdot 120 \cdot 314 \cdot \cos(314t + 60^\circ) = C \cdot 120 \cdot 314 \cdot \sin[314t + 60^\circ + 90^\circ]$$

$$i = C \cdot 37680 \text{ A} \sin[314t + 150^\circ]$$

$$i = 42 \cdot 10^{-6} \cdot 37680 \text{ A} \sin[314t + 150^\circ] = 1,58256 \text{ A} \sin[314t + 150^\circ]$$

$$i = 1,58256 \text{ A} \sin[314t + 150^\circ]$$

$$i = \frac{dq}{dt} \Rightarrow dq = i \cdot dt \quad q = \int i \cdot dt$$

$$q = \int 1,58256 \text{ A} \sin[314t + 150^\circ] dt = -\frac{1,58256}{314} \cos[314t + 150^\circ]$$

$$q = -0,00504 \text{ C} \sin[90^\circ - (314t + 150^\circ)]$$

$$q = 5 \cdot 10^{-3} \text{ C} \sin[314t + 150^\circ - 90^\circ] = 5 \cdot 10^{-3} \text{ C} \sin[314t + 60^\circ] = q$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$X_C = \frac{10}{314 \cdot 42} = 75,8 \Omega$$

$$X_C = 75,8 \Omega$$

$X_C \downarrow$ bede $\frac{\omega}{2}$ /

(42.) $C = ?$, $I = 1 \text{ A}$, $U = 100 \sqrt{2} \text{ V} \sin 10^3 t$, $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = 100 \text{ V}$


$$2.26 \quad X_C = \frac{U}{I} = 100 \Omega \Rightarrow X_C = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{1000 \cdot 100} = 10^{-5} \text{ F}$$

$$C = 10^{-5} \text{ F}$$

$$C = 10 \mu\text{F}$$

(43.) $U = 10 \text{ V} \sin 10^3 t$, $C = 200 \mu\text{F}$

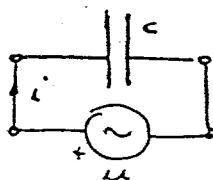a) $i(+)$, energija el. poja, $P_C(+)$, energija el. tr.čnog poja W_C za $u = U_m$




$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt} = C \cdot 10 \cdot 10^3 \cos 10^3 t = 2 \cdot 10^2 \cdot 10^4 \cdot \cos 10^3 t$$

$$i = 2 \cdot \cos 10^3 t [\text{A}]$$

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 10^{-6} \cdot 100 \text{ V}^2 \cdot 10^3 t = 0,01 \cdot \text{V}^2 \cdot 10^3 t = W(t)$$

$$P_C(t) = U(t) \cdot i(t) = 10 \text{ V} \sin 10^3 t \cdot 2 \cdot \cos 10^3 t = 20 \text{ V} \sin 10^3 t \cdot \cos 10^3 t = 10 \cdot \sin 2 \cdot 10^3 t$$
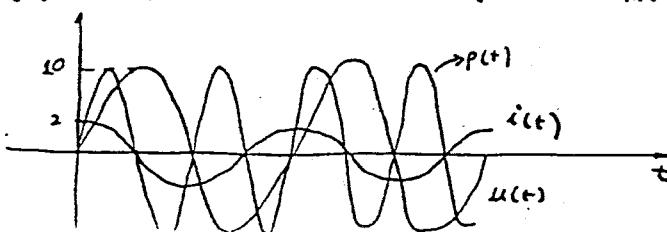
$$P_C(t) = 10 \text{ V} \sin 2 \cdot 10^3 t \quad W_C(z a u = U_m) = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 10^{-6} \cdot 10^2 = 10^{-2} \text{ J}$$



$$W_{\max} = 10^{-2} \text{ J}$$

2.30

44. Zadanije: napoj u kojem je $I_2 = 0,4 + j0,3$, a $\frac{1}{C_1 C_2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{\omega C_3} = 2 \text{ S}$

Odredi efektivne vrijednosti substrukta i napona.


$$X_{C_1} = X_{C_2} = X_{C_3} = 2 \Omega$$

$$|I_2| = \sqrt{0,4^2 + 0,3^2} = \sqrt{0,16 + 0,09} = 0,5$$

$$\varphi = \arctg \frac{0,3}{0,4} = 36,869^\circ \quad i_2 = 0,5 e^{j36,869^\circ}$$

$$i_2 = \operatorname{Im} \left\{ 0,5 e^{j36,869^\circ} \cdot e^{j\omega t} \right\} = \operatorname{Im} \left\{ 0,5 e^{j(\omega t + 36,869^\circ)} \right\} \quad I_{MAX} = 0,5$$

npr

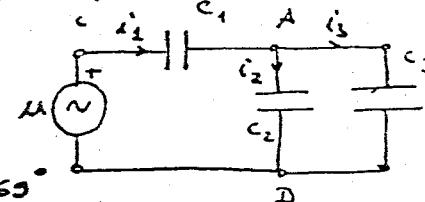

$$I_2 = \frac{0,5}{\sqrt{2}}$$

$$I_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} [\text{A}]$$

$$U_{AB} = I_2 \cdot X_{C_2} = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot 2 = \frac{\sqrt{2}}{2} [\text{V}]$$

$$I_3 = \frac{U_{AB}}{X_{C_3}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ A}$$



$$I_3 = I_1 + I_2 = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ A}$$

$$U_{AC} = I_3 \cdot X_{C_1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 = \sqrt{2} \text{ V} \quad U = U_{AC} + U_{AB} = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ V}$$

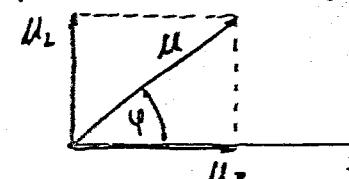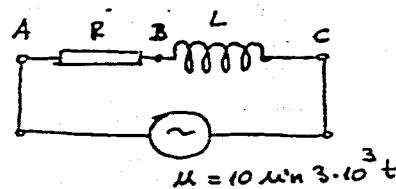45. Na mitak sa radnim otporom $R=2\Omega$ i $L=1 \text{ mH}$ priključen je napon

$$U = 10 \sin(3 \cdot 10^3 t) \text{ V} \quad \text{Odredi: } i(t), u_L(t) \text{ i } u_R(t)$$

: prikazati frekvencijske karakteristike $z(\omega)$ i $\varphi(\omega)$



$$z^2 = R^2 + X_L^2$$

$$z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \Omega$$

$$z = \sqrt{13} \Omega$$

$$X_L = \omega L = 3 \cdot 10^3 \cdot 10^{-3} = 3 \Omega$$

$$I = \frac{U}{z} = \frac{10}{\sqrt{13}} = \frac{10}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{2}} \text{ A}$$

$$\varphi = \arctg \frac{X_L}{R} = \arctg \frac{3}{2} = \arctg 1,5$$

$$\varphi = 56,305^\circ$$


$$i = I_{max} \sin(3 \cdot 10^3 t - 56,305^\circ) = \frac{10}{\sqrt{13}} \sin(3 \cdot 10^3 t - 56,305^\circ)$$

$$u_R = i \cdot R = \frac{20}{\sqrt{13}} \sin(3 \cdot 10^3 t - 56,305^\circ)$$

$$u_L = \frac{30}{\sqrt{13}} \sin(3 \cdot 10^3 t - 56,305^\circ + 90^\circ)$$


$$z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} = \sqrt{4 + 10^{-6} \omega^2}$$
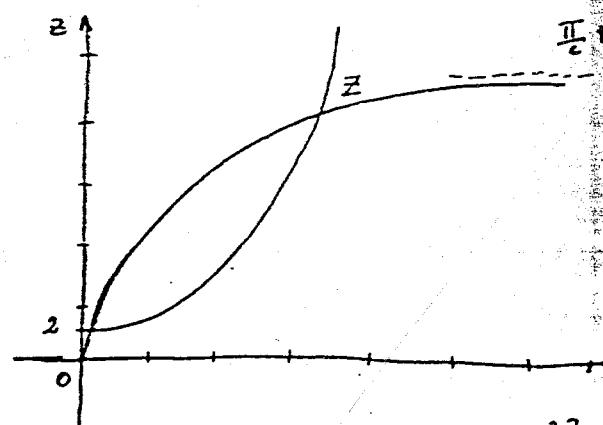
$$\varphi = \arctg \frac{\omega L}{R} = \arctg \frac{10^{-3} \omega}{2}$$




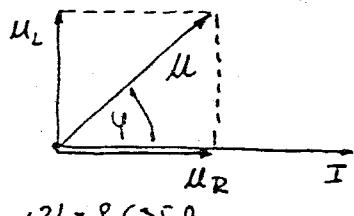(46) Odredi $i(t)$, $p(t)$, $p_E(t)$ i $P_L(t)$ kada je $U = 100 \text{ mV} (314t + 30^\circ)$,

$$R = 5 \Omega \quad L = 27,5 \text{ mH}$$



$$\omega L = 8,635 \Omega$$

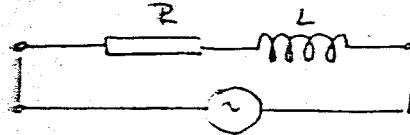

$$\omega = 314 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$Z^2 = R^2 + X_L^2 \Rightarrow Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{25 + 74,56} = 9,97 \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{100}{9,97} = 10,026726 \text{ A}$$

$$I_{\text{PAx}} = 10,02 \text{ A}$$

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L}{R} = \arctan 1,72$$

$$i(t) = 10,02 \text{ mV} (314t + 30^\circ - 60^\circ)$$

$$\boxed{\varphi = 60^\circ}$$

$$i(t) = 10,02 \text{ mV} (314t - 30^\circ) \quad \boxed{U_E(t) = i(t) \cdot Z = 50 \text{ mV} (314t - 30^\circ)}$$

$$P(t) = ? \quad p(t) = U_E(t) \cdot i(t) = 100 \text{ mV} (314t - 30^\circ) \cdot 10 \text{ mV} (314t - 30^\circ)$$

$$P(t) = 1000 \text{ mV}^2 (314t + 30^\circ) \cdot \cos(314t - 30^\circ)$$

$$P(t) = -1000 \left(-\frac{1}{2} \right) \left[\cos(314t + 30^\circ + 314t - 30^\circ) - \cos(314t + 30^\circ - 314t - 30^\circ) \right]$$

$$P(t) = -500 \left[\cos 2 \cdot 314t - \cos 60^\circ \right] = 500 \left[\cos 60^\circ - \cos 2 \cdot 314t \right]$$

$$P(t) = 500 \left[\frac{1}{2} - \cos 2 \cdot 314t \right] = 250 - 250 \cos 2 \cdot 314t = p(t)$$

$$\text{RADNA SNAGA IZNOSI} \quad P_E = U_E(t) \cdot i(t) = 50 \text{ mV} (314t - 30^\circ) \cdot 10 \text{ mV} (314t - 30^\circ)$$

$$P_E(t) = 500 \text{ mV}^2 (314t - 30^\circ) = 500 \cdot \frac{1}{2} \left[1 - \cos(2 \cdot 314t - 60^\circ) \right]$$



$$P_E(t) = 250 \left[1 - \cos(2 \cdot 314t - 60^\circ) \right] = 250 - 250 \cos(2 \cdot 314t - 60^\circ) \quad \boxed{P_E(t)}$$

$$P_L(t) = U_L(t) \cdot i(t) \Rightarrow U_L(t) = 86,35 \text{ mV} (314t - 30^\circ + 50^\circ) = 86,35 \text{ mV} (314t + 90^\circ - 30^\circ)$$

$$P_L(t) = 86,35 \cos(314t + 90^\circ) \cdot 10 \text{ mV} (314t - 30^\circ) \quad \boxed{U_L = 86,35 \cos(314t + 90^\circ)}$$

$$P_L(t) = \frac{863,5}{2} \cdot 10 \text{ mV}^2 (314t - 30^\circ) = 431,75 \text{ mV}^2 (314t - 30^\circ) \quad \boxed{P_L(t)}$$

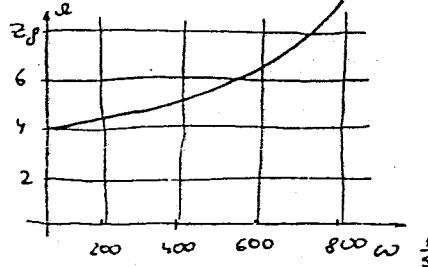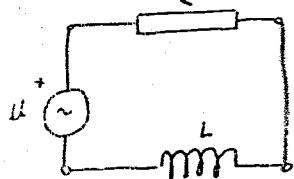1. Zadana je frekvenčna karakteristika $Z(\omega)$. Treba pronaći $R \in L$



$$\text{za } \omega = 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$Z = 4\sqrt{2} \Rightarrow R = 4\Omega$$

$$Z^2 = R^2 + X_L^2$$

$$X_L^2 = Z^2 - R^2 \quad \omega^2 L^2 = Z^2 - R^2 \quad \omega^2 = \frac{Z^2 - R^2}{L^2} \Rightarrow \omega = \frac{1}{L} \sqrt{Z^2 - R^2}$$

$$L = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{\omega} \quad \text{za } \omega = 600 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \Rightarrow Z = 6,7 \Omega$$

$$L = \frac{\sqrt{44,89 - 16}}{600} = 8,9 \cdot 10^{-3} \text{ H} \quad L = 8,9 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$


Rješenje

$$R = 4 \Omega$$

$$L = 8 \text{ mH} \quad \frac{w}{1}$$


2.36.

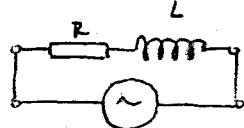2. Zadan je pojačan učinku u kojem je $u = U_m \sin \omega t$ i $X_L = R$. Nacrtajte dijagram rewerske omjerosti veličina ψ , ω_L i P_L .



$$u = U_m \sin \omega t$$

$$X_L = R$$

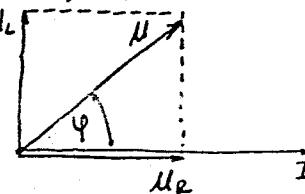

$$Z^2 = R^2 + X_L^2 = R^2 + R^2 = 2R^2 \quad Z = \sqrt{2} R$$


$$\psi = 45^\circ \quad u = U_m \sin \omega t$$

$$i = \frac{U_m}{\sqrt{2} R} \sin(\omega t - 45^\circ) \quad \psi = L \cdot i = \frac{L \cdot U_m}{\sqrt{2} R} \sin(\omega t - 45^\circ)$$



$$u_L(+) = I_{max} \cdot X_L \cdot \sin(\omega t - 45^\circ + 90^\circ) = \frac{U_m}{\sqrt{2} \cdot X_L} \cdot X_L \cdot \sin(\omega t + 45^\circ) = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \sin(\omega t + 45^\circ)$$

$$P_L(+) = u_L(+) \cdot i(+) = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \cdot \frac{U_m}{\sqrt{2} R} \cdot \sin(\omega t + 45^\circ) \cdot \sin(\omega t + 45^\circ) = \frac{U_m^2}{2R} \sin^2(\omega t + 45^\circ)$$
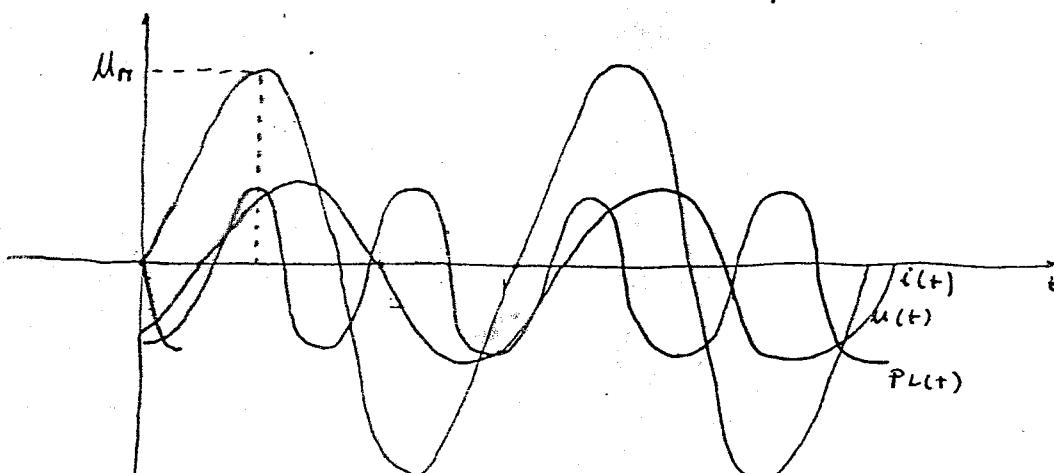
$$P_L(+) = \frac{U_m^2}{2R} \cdot 2 \sin(\omega t + 45^\circ) \cdot \cos(\omega t + 45^\circ) = \frac{U_m^2}{4R} \sin(2\omega t + \frac{\pi}{2}) = \frac{U_m^2}{4R} \cos 2\omega t$$



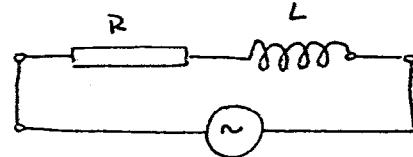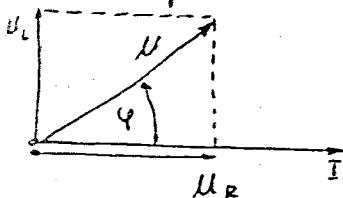- 3.) (2,78) Napon izvora je $U = 220 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, a žarulja je izračvana za napon od 80 V pri kojem teče struja od $0,5 \text{ A}$. Koliki mora biti induktivitet da bi žarulja dobila potreban napon.



$$I \cdot R = 80 \text{ V} \Leftrightarrow R = \frac{80}{0,5} = 160 \Omega$$

$$U^2 = U_R^2 + U_L^2 \quad (1 \cdot Z)^2 = U_R^2 + U_L^2 \quad U_L^2 = 220^2 - 80^2 = 48400 - 6400 = 42000$$

$$X_L = \frac{U_L}{I} = \frac{204,9}{0,5} = 409,8 \Omega \quad \boxed{U_L = 204,9 \text{ V}}$$

$$L = \frac{409,8}{\omega} = \frac{409,8}{100} = 4,098 \text{ H} = L \quad \boxed{\text{w/}}$$

- 4.) (2,79) Odrediti polariziranje mjernih instrumenata ako je na spoju priključen

1) sinusoidalni napon efektivne vrijednosti $U = 10 \text{ V}$, a pritom je $\dot{z} = \sqrt{2} e^{j45^\circ}$


2) istosmjerni napon

$$\dot{z} = \sqrt{2} e^{j45^\circ}$$

$$z = \sqrt{2} (\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ)$$

$$z = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + j \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$z = 1 + j$$

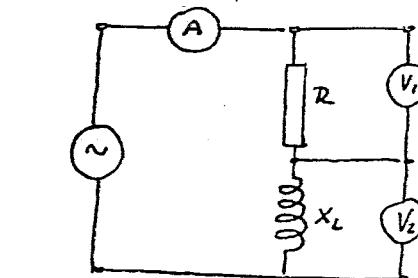

$$\Rightarrow R = 1 \Omega \quad X_L = 1 \Omega \quad \text{a)} \quad I = \frac{U}{Z} = \frac{10}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} \quad \boxed{I = 5\sqrt{2} \text{ A}}$$

$$U_R = I \cdot R = 5\sqrt{2} \cdot 1 = 7,07 \text{ V} \quad U_L = I \cdot X_L = 7,07 \text{ V} \quad \boxed{\text{w/}}$$

b) za istosmjerni napon $U_L = 0 \quad U_R = U = 10 \text{ V}$

- 5.) Induktivni snitak je u kružnoj izvoru sinusoidalnog napona $U_2 = 100 \text{ V}$, a komplikacioni snitak priključen na izvor napona od $U_2 = 100 \text{ V}$ (istosmjernog napona)

akorid je priključen na izvor napona od $U_2 = 100 \text{ V}$ (istosmjernog napona)

$$\dot{S} = 20 + j40 \Rightarrow P = 20 \text{ W}$$

$$Q = 40 \text{ VAR}$$

$$P = I^2 \cdot R = \frac{U_R^2}{R} \Rightarrow R = \frac{U_R^2}{P} = \frac{100^2}{20} = 500 \Omega$$

$$\varphi = \arctan \frac{40}{20} = \arctan 2$$

$$\gamma = 63,435^\circ$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \Rightarrow I = \frac{P}{U \cos \varphi} = \frac{20}{100 \cdot 0,4472136} = 0,4472136$$

$$P = I^2 \cdot R \Rightarrow R = \frac{20}{0,4472136^2} = 99,9 \Omega$$

$$\boxed{P_s = 103 \text{ W}}$$



2.41

$$u = 100\sqrt{2} \sin(1000t) \quad R = 10 \Omega \quad C = 100 \mu F \quad \text{Određi: } i(+), u_R(+), u_L(+)$$

$$Z^2 = R^2 + X_C^2$$

$$Z^2 = 100 + \left[\frac{1}{1000 \cdot 10^{-6}} \right]^2$$

$$Z^2 = 100 + 100$$

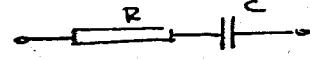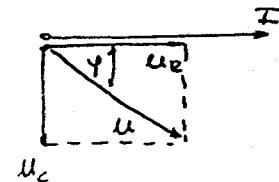

$$\varphi = \arctan \frac{1}{\omega RC}$$

$$\Rightarrow \varphi = 45^\circ$$

$$Z = 10\sqrt{2} \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{100}{10\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} A \quad I = \frac{10}{\sqrt{2}} A$$

$$X_C = 10$$

$$i = 10 \sin(1000t + 45^\circ)$$

$$u_R = i \cdot R = 100 \sin(1000t + 45^\circ)$$


$$u_C = i \cdot X_C = 100 \sin(1000t + 45^\circ - 90^\circ) = 100 \sin(1000t - 45^\circ)$$

2.42

Zadan je spoj $z = \sqrt{2} e^{-j45^\circ}$. Odredite pokazivanje mjernih instrumenata ako je kruž priključen na 1. stalni napon $U = 10V$

2. sinusoidalni napon ef. vrijednosti $U = 10V$

$$z = \sqrt{2} e^{-j45^\circ}$$

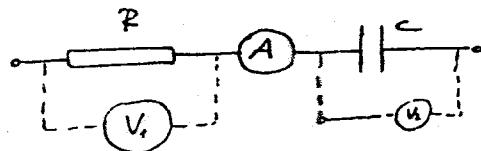

$$z = \sqrt{2} (\cos 45^\circ - j \sin 45^\circ)$$

$$= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= 1 - j \quad z = 1 - j \Rightarrow R = 1 \Omega \quad X_C = 1 \Omega$$

$$1. \text{ za stalni napon od } 10V \text{ postoji stanje } U_1 = 0V \quad U_2 = 10V \quad I = 0A$$

$$2. \quad U_{ef} = 10V$$

$$Z^2 = R^2 + X_C^2 = 1 + 1 = 2 \Rightarrow Z = \sqrt{2} \quad I = \frac{U}{Z} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 7,07 A$$


$$U_R = I \cdot R = 7,07 V$$

$$U_C = I \cdot X_C = 7,07 V$$

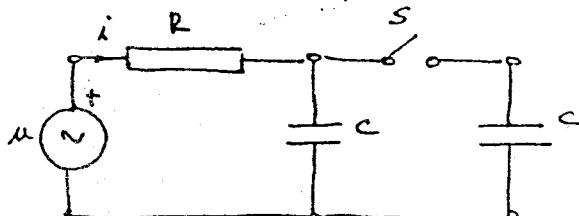2.43

Pri otvorenom prekidaču struja u kružu prethodi naponu izvora za kut

$\varphi_1 = 45^\circ$. Koliki kut je (φ) pri zatvorenim prekidačima



pri otvorenom prekidaču $\varphi = 45^\circ$

$$\varphi = \arctan \frac{X_C}{R} = 45^\circ \Rightarrow \frac{X_C}{R} = 1$$

$$X_C = R$$

Postoji zatvarač sklopke S \Rightarrow bilo čije $C_u = C + C = 2C$

$$X_{Cu} = \frac{1}{\omega C_u} = \frac{1}{\omega \cdot 2C}$$

$$X_{Cu} = \frac{1}{2} X_C$$



$$\varphi_2 = \arctan \frac{X_{Cu}}{R} = \arctan \frac{\frac{1}{2} X_C}{R} = \arctan \frac{\frac{1}{2} R}{R}$$

$$\varphi = \arctan \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = -26,56^\circ$$

3. [2.49] Uspoju se kojem je $u = Re \{ 20e^{j(\omega t + 15^\circ)} \}$, $R = 4\Omega$ $L = 1 \text{ mH}$ $C = 100 \mu\text{F}$

$$\omega = 5 \cdot 10^3 \frac{1}{\text{s}}. \quad i(+)=? \quad u_R(+)=? \quad u_L(+)=? \quad u_C(+)=? \quad z(\omega)=? \quad \varphi(\omega)=?$$

$$u = 20 \cos(\omega t + 15^\circ)$$

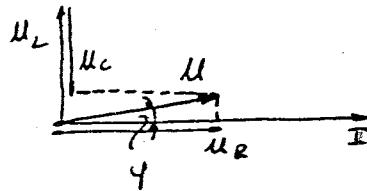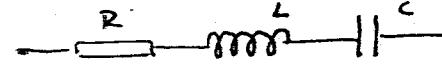

$$u^2 = u_R^2 + (u_L - u_C)^2 / : I^2 \Rightarrow Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$$

$$X_L = \omega L = 5 \cdot 10^3 \cdot 10^{-3} = 5 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{5 \cdot 10^3 \cdot 10^{-4}} = \frac{10^4}{5 \cdot 10^3} = 2 \Omega$$

$$Z^2 = 16 + 9 \Rightarrow Z = 5 \Omega$$

$$I = \frac{u}{Z} = \frac{20/\sqrt{2}}{5} = \frac{20}{5\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \quad I = 2\sqrt{2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R} = \arctg \frac{3}{4}$$

$$\underline{\varphi = 36,86^\circ}$$

$$i = 4 \cos(\omega t + 15^\circ - 36,86^\circ) = 4 \cos(\omega t - 22^\circ)$$

$$u_R = i \cdot R = 16 \cos(\omega t - 22^\circ)$$


$$u_L = i \cdot X_L = 4 \cdot 5 \cos[(\omega t - 22^\circ) + 90^\circ] = 20 \cos(\omega t + 68^\circ)$$

$$u_C = i \cdot X_C = 4 \cdot 2 \cos[\omega t - 22^\circ - 90^\circ] = 8 \cos(\omega t - 112^\circ)$$

$$Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2 = R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 = R^2 + \left(\frac{\omega^2 L C - 1}{\omega C} \right)^2 \Rightarrow Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{\omega^2 L C - 1}{\omega C} \right)^2} \Rightarrow Z = Z(\omega)$$

$$Z_{\min} \text{ ako je } \frac{\omega^2 L C - 1}{\omega C} = 0 \quad \omega^2 L C - 1 = \omega C \quad \omega^2 L C - \omega^2 C - 1 = 0$$
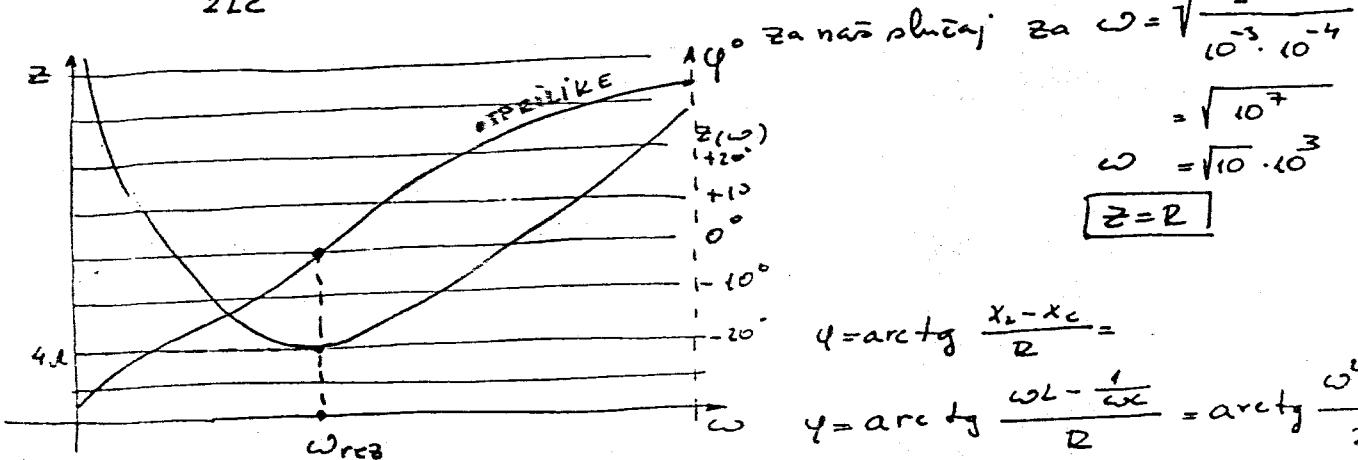
$$\omega_{1,2} = \frac{\pm \sqrt{C^2 + 4LC}}{2LC} \Rightarrow \text{kada je } \omega^2 L C = 1 \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$



$$\varphi = \arctg \frac{\omega^2 L C - 1}{R C \omega} \quad \text{za } \omega = \omega_0 \Rightarrow \varphi = 0^\circ$$


$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi \rightarrow -\frac{\pi}{2}$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \varphi \rightarrow +\frac{\pi}{2}$$

67


30. Zadano je u spoju $U = 20 \text{ Vn} (5000t + 15^\circ)$ $R = 4 \Omega$ $L = 1 \text{ mH}$ $C = 100 \mu\text{F}$

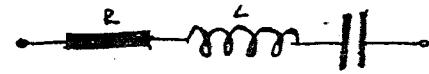a) Odredi $i(t)$, $P_R(t)$, $P_L(t)$, $P_C(t)$



$$W_L(t) \text{ i } W_C(t)$$
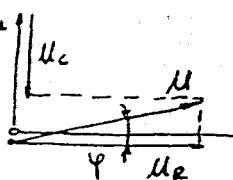
$$X_L = \omega L = 5 \cdot 10^3 \cdot 10^{-3} = 5 \Omega \quad [X_L = 5\sqrt{2}]$$



$$U^2 = U_L^2 + (U_L - U_C)^2 \Rightarrow Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$$

$$Z^2 = 16 + 9 = 25 \Rightarrow [Z = 5\sqrt{2}] \quad I = \frac{U}{Z} = \frac{20/\sqrt{2}}{5} = 2\sqrt{2} \text{ A}$$

$$i = 4 \sin(5000t + 15^\circ - 36,86^\circ)$$

$$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R} \Rightarrow \underline{\varphi = 36,86^\circ}$$

$$i = 4 \sin(5000t - 21,86^\circ)$$

$$U_R(t) = 16 \sin(5000t - 22^\circ)$$

$$\underline{\underline{P_R(t)}} = U_R(t) \cdot i(t) = 16 \cdot 4 \sin(5000t - 22^\circ) \cdot 4 \sin(5000t - 22^\circ)$$

$$P_R(t) = 64 \text{ mW}^2 (5000t - 22^\circ) = 64 \cdot \frac{1}{2} (1 - \cos 2(5000t - 22^\circ))$$

$$P_R(t) = 32 - 32 \cos(10^4 t - 44^\circ)$$

$$\boxed{P_R(t) = 32 - 32 \cos(10^4 t - 44^\circ)}$$

$$P_{d, \text{el}} = 32 \text{ W}$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$P_L(t) = ? \quad P_L(t) = U_L(t) \cdot i(t) \Rightarrow U_L(t) = 4 \cdot 5 \cdot \sin(5000t - 22^\circ + 90^\circ)$$

$$\frac{P = U_R \cdot I}{P = I^2 \cdot R}$$

$$U_L(t) = 20 \sin(5000t + 68^\circ) [\text{V}]$$

$$P_L(t) = 20 \sin(5000t + 68^\circ) \cdot 4 \sin(5000t - 22^\circ) = 80 \sin(5000t + 68^\circ) \sin(5000t - 22^\circ)$$

$$P_L(t) = 80 \cdot \cos(5000t - 22^\circ) \cdot \sin(5000t - 22^\circ) = 40 \sin 2(5000t - 22^\circ)$$

$$P_L(t) = 40 \sin(10^4 t - 44^\circ) = 16 \cos(10^4 t + 46^\circ) \quad \underline{\underline{P_L = I^2 \cdot X_L \text{ amplitud.}}}$$

$$P_C(t) = U_C(t) \cdot i(t) \Rightarrow U_C(t) = 8 \sin(5000t - 22^\circ - 90^\circ) = 8 \sin(5000t - 112^\circ)$$

$$P_C(t) = 8 \sin(5000t - 112^\circ) \cdot 4 \sin(5000t - 22^\circ)$$

$$= 32 \sin(5000t - 112^\circ) \cdot \sin(5000t - 22^\circ) = 32 \sin(5000t - 112^\circ) \cdot \cos(5000t - 112^\circ)$$

$$= 32 \cdot \frac{1}{2} [2 \sin(10^4 t - 22^\circ)] = 16 \sin(10^4 t - 22^\circ)$$

$$= 16 \sin(10^4 t + 136^\circ) = 16 \sin(10^4 t - 22^\circ) = 16 \cos(10^4 t - 134^\circ)$$

$$\boxed{P_C(t) = 16 \cos(10^4 t - 134^\circ) \text{ VA}}$$

$$P_C = I^2 \cdot X_C$$

$$P_C = \frac{U_C^2}{X_C}$$


$$W_C = \frac{1}{2} C i^2 = \frac{1}{2} \cdot 10^{-3} \cdot 4^2 \text{ mW}^2 (5000t - 22^\circ) = 32 \cdot 10^{-3} \text{ mW}^2 (5000t - 22^\circ)$$

$$\underline{\underline{W_C = 0,004 \text{ mW}^2 (5000t - 22^\circ)}}$$

$$W_C = \frac{1}{2} C U_C^2 = \frac{1}{2} \cdot 10^{-3} \cdot 8^2 \text{ mW}^2 (5000t - 112^\circ) = 32 \cdot 10^{-3} \text{ mW}^2 (5000t - 112^\circ) \quad \underline{\underline{}}$$

(2.53)

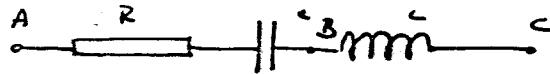11. U pojenju u kojem je $M_{AB} = 100V$ $x_L = 6\Omega$ $x_C = 3\Omega$ $R = 6\Omega$. Odrediti U_L ?



$$U_{AB}^2 = U_L^2 + U_C^2$$


$$Z_{AB}^2 = R^2 + x_C^2 \quad Z_{AB} = \sqrt{R^2 + x_C^2}$$

$$Z_{AB} = \sqrt{16 + 9} = 5\Omega \quad [Z_{AB} = 5\Omega]$$

$$I = \frac{U_{AB}}{Z_{AB}} = \frac{100V}{5\Omega} = 20A \quad \Rightarrow U_L = I \cdot x_L = 20 \cdot 6 = 120V$$

$$U_L = 120V \quad U_R = I \cdot R = 80V \quad U_C = I \cdot x_C = 60V$$
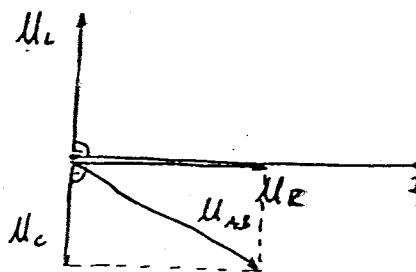
$$U = U_R + (U_L - U_C) = 80^2 + 60^2 = 6400 + 3600 \Rightarrow U = 100V$$



$$\varphi = \arctan \frac{x_L - x_C}{R} = \frac{U_L - U_C}{U_R} = \arctan \frac{U_L - U_C}{U_R} = \arctan \frac{60}{80} = \arctan \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \varphi = +37^\circ \text{ opterećenje}$$

je enolično karakteristika

E

(12.)

Zadan je pojen na slici s $U = 100V$ $R = 6\Omega$ $I = 10A$



pri zatvorenoj i otvorenoj sklopci S

1. Odredite: x_L i x_C . Nacrtajte vektorski dijagram pri otvorenoj i zatvorenoj sklopci.

$$U = 100V$$

$$R = 6\Omega$$

$$I = 10A$$

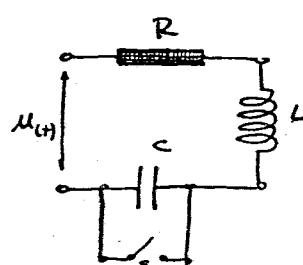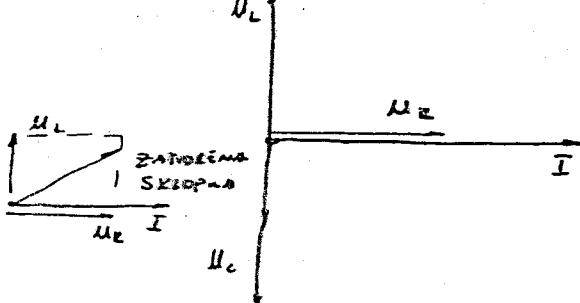

$$I_1 = \frac{U}{Z_1}$$

$$I_1 = I_2 = 10A$$

$$I_2 = \frac{U}{Z_2}$$

$$Z_1^2 = R^2 + (x_L - x_C)^2$$

$$Z_2^2 = R^2 + x_L^2$$

$$\Rightarrow Z_1 = Z_2 \quad R^2 + (x_L - x_C)^2 = R^2 + x_L^2 \quad (x_L - x_C)^2 = x_L^2$$

pri zatvorenoj sklopci:

$$I_2 = \frac{U}{Z_2} = 10 \Rightarrow Z_2 = \frac{U}{I} = 10 \quad Z_2 = \sqrt{R^2 + x_L^2} = 10 \quad R^2 + x_L^2 = 100$$

$$x_L^2 = 64 \quad [x_L = 8\Omega]$$

$$(x_L - x_C)^2 = x_L^2$$

$$x_L^2 - 2x_L x_C + x_C^2 = x_L^2$$

$$x_C^2 - 2x_L x_C = 0$$

$$x_C(x_C - 2x_L) = 0$$

$$[x_C = 16\Omega]$$




$$x_C = 0 \quad x_C = 2x_L = 16\Omega$$

(13) L.55
Usporu na slici je $i = 2e \{ 5\sqrt{2} e^{j(1200t)} \}$, $U = 48V$ i $R = 16\Omega$

Odredi X_L i utvrditi kompleksne brojeve izraze za $i_R(t)$ i $i_L(t)$

$$i = 5\sqrt{2} \cos 1200t [A]$$

$$I = 5A$$

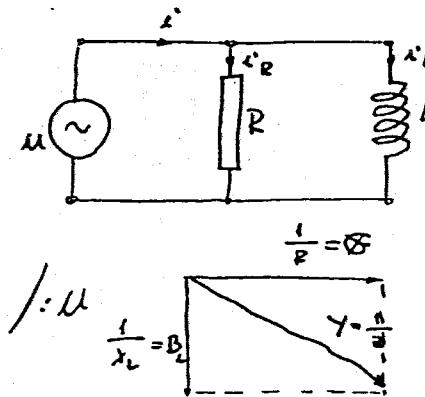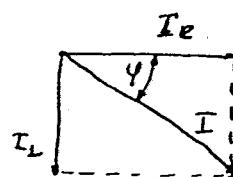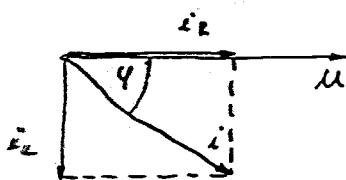

$$Y^2 = G^2 + B_L^2 = \left(\frac{1}{16}\right)^2 + \left(\frac{1}{X_L}\right)^2 = \left(\frac{1}{16}\right)^2 + B_L^2 = \left(\frac{I}{48}\right)^2 \quad \left(\frac{I}{U}\right)^2 = \left(\frac{1}{R}\right)^2 + B_L^2$$

$$B_L^2 = \left(\frac{I}{U}\right)^2 - \left(\frac{1}{R}\right)^2 = 0,01085 - 9,00390625 = 0,006943$$

$$X_L = \frac{1}{B_L} = 12 \quad X_L = 12 \Omega$$

$$B_L = 0,08333$$

$$\varphi = \arctan \frac{B_L}{G} = \arctan \frac{R}{X_L}$$

$$\varphi = \arctan \frac{16}{12} = 53,13^\circ = \varphi$$

$$i = 5\sqrt{2} \cos 1200t$$

$$u = 48\sqrt{2} \cos(1200t + 53,13^\circ)$$

$$i_R = \frac{U}{R} = 3\sqrt{2} \cos(1200t + 53,13^\circ) \Rightarrow i_R = \operatorname{Re} \{ 3\sqrt{2} e^{j(1200t + 53,13^\circ)} \}$$

$$i_L = \frac{48\sqrt{2}}{12} \cos(1200t + 53,13^\circ - 90^\circ) = 4\sqrt{2} \cos(1200t - 36,86^\circ)$$

$$i_L = \operatorname{Re} \{ 4\sqrt{2} e^{j(1200t - 36,86^\circ)} \}$$

2.56

(14) Zadan je spoj prema slici: $U = 120V$, $I_R = 15A$, $I_L = 8A$ i $f = 1kHz$.

Određite 1. Z , 2. X_L . 2. kolike će biti struje u granama akadem frekvencije mapom ponosa



poučka 2 puta. 3. pri kojoj će frekvencija mapona iznos struja u granama biti jednaka

$$U = 120V$$

$$I_R = 15A$$

$$I_L = 8A$$

$$f = 1kHz$$

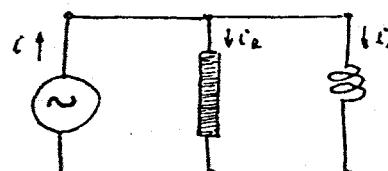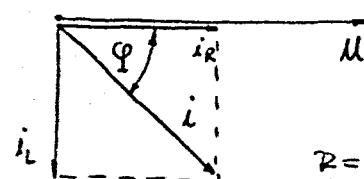

$$R = \frac{U}{I_R} = \frac{120}{15} = 8\Omega$$

$$X_L = \frac{U}{I_L} = \frac{120}{8} = 15\Omega$$

$$\Rightarrow X_L = \omega L \Rightarrow \omega = \frac{X_L}{L} \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{15}{2\pi \cdot 1000} \Rightarrow L = 0,002388 H$$

akor u frekvencija poreča na dvostruku vrijednost struje će biti

$$I_R = \frac{U}{R} = \frac{120}{8} = 15 A$$

$$I_R = 15 A$$

$$I_L = \frac{U}{x_L} = \frac{U}{\omega L} = \frac{U}{2\pi f L} = \frac{1}{2} I_{L_2} = \frac{1}{2} \cdot 4 A = 2 A$$

$$I_L = 4 A$$

Jednastruja će u granama biti sinti da je $R = x_L$

$$x_L = \omega L = 8 \quad \omega = \frac{8}{L} \Rightarrow 2\pi f = \frac{8}{L} \quad f = \frac{8}{2\pi L} = \frac{4}{\pi L} = \frac{4}{3,14 \cdot 0,002388}$$

$$f = 533 Hz$$

- (15) 2.57 Opoziciju na ulici je $i_c = \text{Im}\{10 e^{j\omega t}\}$, $\omega = 10^4 s^{-1}$; $j = 0,1 + j 0,1$.



Odredi kompleksne izraze $u(t)$, $i_B(t)$, $i(t)$. Nacrtajte frekvencijske karakteristike $Y(\omega)$ i $\Psi(\omega)$

$$j = 0,1 + j 0,1 \quad G = 0,1 S \Rightarrow R = 10 \Omega$$

$$B_C = 0,1 S \Rightarrow x_C = 10 \Omega$$

$$i_c = \text{Im}\{10 e^{j\omega t}\}$$

$$c = \frac{L}{x_C \cdot \omega}$$

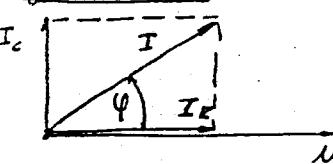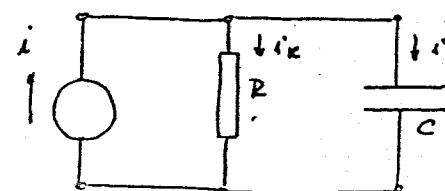

$$i_c = 10 \sin \omega t \Rightarrow i_c = \frac{d^2}{dt^2} - c \frac{du}{dt}$$

$$du = \frac{1}{c} i dt / \int \quad u = \frac{1}{c} \int i dt = \frac{1}{c} \int 10 \sin \omega t dt = - \frac{10}{\omega c} \cos \omega t = \frac{10}{\omega c} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$u(t) = \frac{10}{\omega c} \sin(\omega t - 90^\circ) = 100 \sin(\omega t - 90^\circ) \Rightarrow$$

$$u(t) = \text{Im}\{100 e^{j(\omega t - 90^\circ)}\}$$

$$\varphi = \arctan \frac{B_c}{G} = \arctan \frac{0,1}{0,1} \Rightarrow \varphi = 45^\circ$$

$$i_B = 10 \sin(\omega t - 90^\circ) = \text{Im}\{10 e^{j(\omega t - 90^\circ)}\}$$


$$Y = \sqrt{G^2 + B_c^2} = \sqrt{0,01 + 0,01}$$

$$i_B = 14,142 \sin(\omega t - 45^\circ) \Rightarrow i = \text{Im}\{14,142 e^{j(\omega t - 45^\circ)}\}$$

$$Y = 0,14142 \text{ S}$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B_c^2} = \sqrt{G^2 + \omega^2 c^2} = \sqrt{0,01 + 10^8 c^2 \cdot \omega^2} \Rightarrow u \propto u \text{ pri } b \cdot \bar{z} \text{ u } c \text{ pravcu}$$
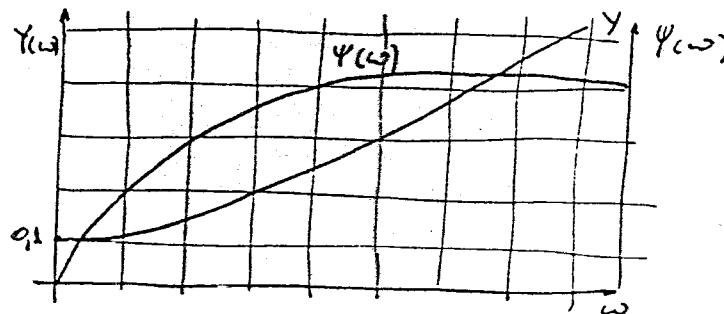
$$\Psi(\omega) = \arctan \frac{B_c}{G} = \arctan \frac{\omega c}{G} = \arctan 10^4 \omega$$



(2.58)

16. Zadan je opoj na mreži s $U=10V$ i $\gamma = 0,25\sqrt{2}e^{j45^\circ}$. Odredite

2. ekvivalentnu struju


2. onaku opoj

$$Y = \frac{1}{4}\sqrt{2} (\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ)$$

$$Y = \frac{\sqrt{2}}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + j \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{1}{4} + j \frac{1}{4} \quad Y = \frac{1}{4} + j \frac{1}{4} \quad I = \frac{U}{Z} = U \cdot Y = 10 \left(\frac{1}{4} + j \frac{1}{4} \right)$$

$$I = \frac{5}{2} + j \frac{5}{2} \text{ A}$$

$$L = 2,5\sqrt{2}e^{j45^\circ}$$

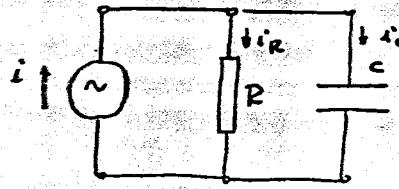

b) Snaga opoja

$$P = U \cdot I \cdot \cos \gamma = 10 \cdot \frac{5}{2} = 25 \text{ W} \quad P_{\text{real}} = 25 \text{ W}$$


17. Hidraulični instrumenti pokazuju: $U=60V$ $I_3=4A$ $I_2=3A$ pri $\omega=500 \text{ s}^{-1}$

2.59 Pri kojoj će frekvenciji polarizacija ampermetera biti jednaka?

$$\omega = 500 \text{ s}^{-1}$$

$$I_2 = \frac{U}{X_2} \Rightarrow X_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{60}{3} = 20 \Omega$$
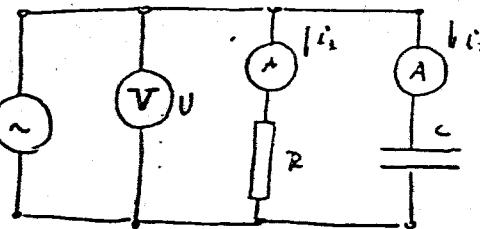
$$X_C = 20 \Omega \Rightarrow C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{500 \cdot 20} = 10^{-4}$$



Polarizacija ampermetera će biti ista

$$\text{ako je } R = X_C \quad R = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega = \frac{1}{RC} = \frac{1}{10^4 \cdot 10^{-4}} = \frac{10^4}{10^4} = 667 \text{ rad/s}$$

$$\omega = 667 \text{ rad/s}$$

18. Njegova je $U = 20 \{ 20 e^{j15^\circ} - e^{j(\omega t + \gamma)} \}$, $R = 5 \Omega$ $L = 1 \text{ mH}$ $C = 25 \mu\text{F}$ i $\omega = 10^3 \text{ s}^{-1}$

2.60

$$i_R, i_C, i_L = ?$$

$$U = Re \{ 20 \cdot e^{j(\omega t + 15^\circ)} \}$$

$$U = 20 \cos(\omega t + 15^\circ)$$


$$U = 20 \cos(\omega t + 15^\circ) \quad i = \frac{U}{R}$$

$$i = 4 \cos(\omega t + 15^\circ) \quad i = Re \{ 4 \cdot e^{j(\omega t + 15^\circ)} \}$$

$$X_L = \omega L = 2\pi f \cdot L = 10^3 \cdot 10^{-3} = 10 \Omega \quad X_C = 10 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{10^3 \cdot 25 \cdot 10^{-6}} = \frac{100}{25} = 4 \Omega$$

$$X_C = 4 \Omega$$

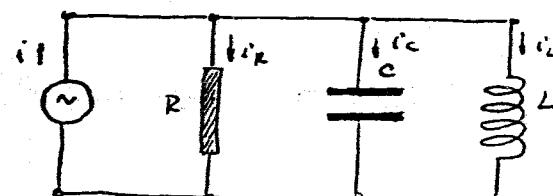

$$U = Re \{ 20 e^{j15^\circ} \cdot e^{j(\omega t + \gamma)} \}$$

$$i_R = Re \{ 4 \cdot e^{j(\omega t + 15^\circ + \gamma)} \}$$


$$i_C = 5 \cos(\omega t + 15^\circ + 90^\circ) = 5 \cos(\omega t + 105^\circ) \Rightarrow i_C = Re \{ 5 e^{j(\omega t + 105^\circ)} \}$$

$$i_L = 2 \cos(\omega t + 15^\circ - 90^\circ) = 2 \cos(\omega t - 75^\circ) \Rightarrow i_L = Re \{ 2 e^{j(\omega t - 75^\circ)} \}$$

(20) Zadan je cijevi: $P=200W$, $I = I_L = 10A$ i $I_c = 1,34A$.

2.64

Odrodite Z , X_L , φ

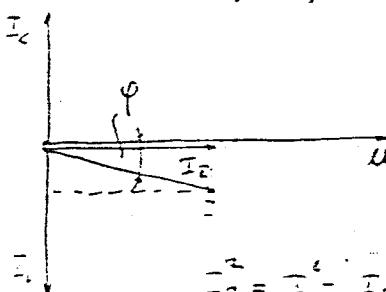

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$I^2 = I_L^2 + (I_L - I_C)^2$$

$$I_L^2 = I^2 - (I_L - I_C)^2 \quad I_L^2 = 100 - (10 - 1,34)^2 = 100 - 75 = 25$$

$$\boxed{I_L = 5A} \quad \boxed{\sin \varphi = \frac{I_L - I_C}{I}} = \frac{10 - 1,34}{10} \Rightarrow \boxed{\varphi = 60^\circ} \Rightarrow \sin \varphi = \frac{1}{2}$$

$$U = \frac{P}{I \cdot \cos \varphi} = \frac{80}{10 \cdot \cos 60^\circ} = \frac{80}{10 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1600}{20} = 160$$

$$\boxed{X_L = 32 \Omega}$$

$$R = \frac{U}{I_L} = \frac{160}{5} = 32\Omega$$

$$\boxed{P = 3200W}$$

$$X_L = \frac{U}{I_L} = \frac{160}{10} = 16\Omega$$

$$X_C = \frac{U}{I_C} = \frac{160}{1,34}$$

$$\boxed{X_C = 120 \Omega}$$


(21) Na izvor napona $U = 283 \text{ mV} \angle 50^\circ$ v priključen paralelno $L = 0,02H$. Radni otpor u mreži zanemariti. Kad je razmaz za trenutnu vrijednost struje u mreži odrediti njegovu vrijednost s fazom straju.

2.66

Kad je razmaz za trenutnu vrijednost struje u mreži odrediti njegovu vrijednost s fazom straju.

$$L = 0,02H$$

$$X_L = \omega L$$

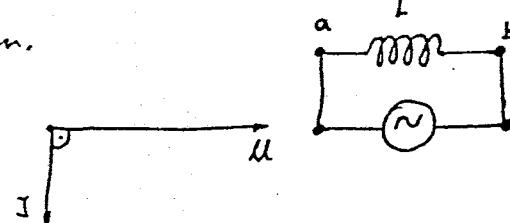

$$X_L = 500 \cdot 0,02 = 10\Omega$$

$$\boxed{X_L = 10\Omega}$$

$$U = L \frac{di}{dt} \Rightarrow U dt = L di \Rightarrow di = \frac{U dt}{L}$$

$$i = \frac{1}{L} \int u dt = \frac{283}{L} \sin 500t dt = \frac{-283}{500L} \cos 500t = -\frac{283}{500L} \mu \text{A} \angle (50^\circ - 90^\circ)$$


$$i = \frac{283}{500 \cdot 0,02} \mu \text{A} \angle (50^\circ - 90^\circ)$$

$$i = \frac{283}{10} \mu \text{A} \angle (50^\circ - 90^\circ) = 28,3 \mu \text{A} \angle (50^\circ - 90^\circ)$$

$$S = U \cdot I = \frac{283}{\sqrt{2}} \cdot \frac{28,3}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \cdot 8008,9 \Rightarrow S = 4004,45 \text{ VA} = 4,00445 \text{ kVA}$$

$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 4,00445 \cdot 0 = 0 \text{ W}$ neuna komponente u fazi sa naponom
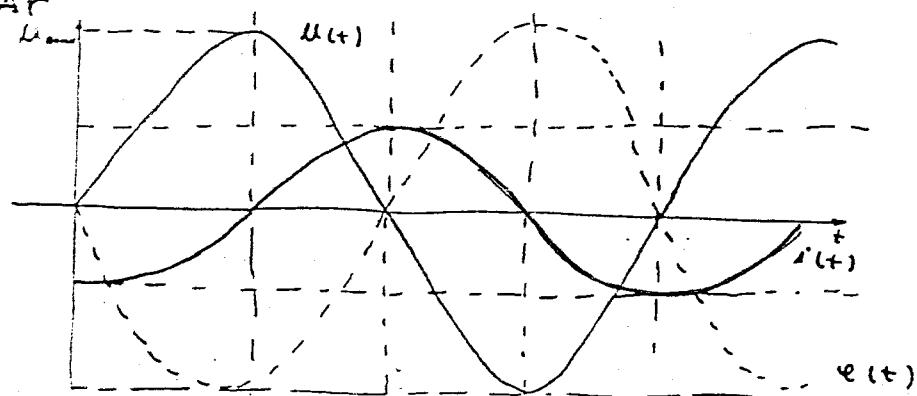
$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi = 4,00445 \text{ kVAR}$$



2.67

- (22) Na izvor koji nudi napon $U = 283 \text{ V}$ priključen paralelno s induktivitetom $\mu = 0,016 \text{ H}$, a radnom otporom $R = 6 \Omega$.

Naprijed izraz za trenutnu vrijednost struje u mreži i odredite njenom priključku, radnu fazom snagu.

$$U = 283 \text{ V} \quad R = 6 \Omega \quad L = 0,016 \text{ H}$$

$$I = ? \quad i(+)=?$$

$$Z^2 = R^2 + X_L^2 \Rightarrow Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$Z = \sqrt{36 + 64} = 10 \Omega \quad I = \frac{U}{Z} = \frac{283}{10} = 28,3 \text{ A}$$

$$I = 28,3 \text{ A} \quad \varphi = \arctan \frac{X_L}{R} = \arctan \frac{\omega L}{R} = \arctan \frac{8}{6} = 53,13^\circ \Rightarrow \varphi = 53,13^\circ$$

$$i = I_{\max} \sin(\omega t - \varphi) \Rightarrow i = 28,3 \text{ sin}(500t - 53,13^\circ) \text{ (A)}$$

$$U_R = i \cdot R = 170 \text{ V} \quad U_R + U_L = U \quad \text{trenutak}$$

$$U_L = i \cdot X_L = 226,4 \text{ V} \quad (500t + \frac{\pi}{2}) \text{ (V)}$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = \frac{U \cdot \cos \varphi \cdot I}{U_R} = U_R \cdot I = 2405,5 \text{ W} \Rightarrow P = 2,4055 \text{ kW}$$

$$S = U \cdot I = 4004,5 \text{ VA} \quad S = 4,0045 \text{ kVA} \quad Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi = U_L \cdot I = 3203,5 \text{ VAR}$$

$$Q = 3,2035 \text{ kVAR}$$

2.70

- (23) Serijski spoj otpora $R = 1000 \Omega$ i kondenzatora kapacitete $C = 0,5 \mu F$ priključenim na električnu mrežu izgledne struje kojoj je napon $U = 142 \text{ V}$ u 2000 t

$$i(+)=? \quad U_C=? \quad U_R=? \quad P=? \quad S=? \quad Q=?$$

$$R = 1000 \Omega \quad C = 0,5 \mu F \quad U = 142 \text{ V} \quad 2000 \text{ t}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{10^4 + \left(\frac{1}{2000 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}}\right)^2}$$

$$Z = \sqrt{10^4 + 10^4} = \sqrt{2 \cdot 10^3} = \sqrt{2} \cdot 10^3 \Omega$$



$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 10^3} = \frac{142}{2 \cdot 10^3} = 0,0705 \text{ A}$$

$$I = 0,0705 \text{ A}$$



$$i = 0,0705 \text{ sin}\left(2000t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ (A)}$$

$$U_R = 100 \text{ V} \quad (2000t + \frac{\pi}{4}) \quad \boxed{11}$$
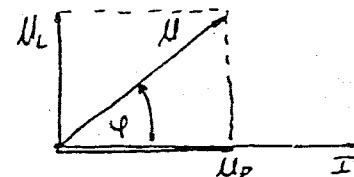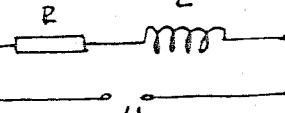
$$U_C = 100 \text{ V} \quad (2000t - \frac{\pi}{4}) \quad \boxed{11}$$



$$U_R + U_L = U \quad \text{trenutak}$$

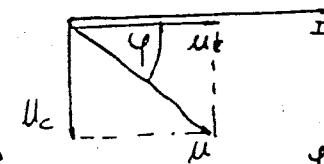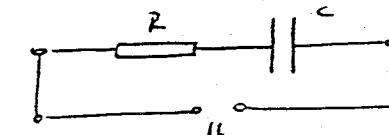


$$\varphi = \arctan \frac{X_C}{R} =$$

$$\varphi = \arctan \frac{1000}{1000} = \frac{\pi}{4}$$

2.71 ISPITNI II PUTA

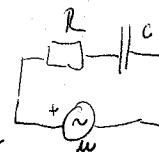24. Pomoću sekvenci od njenih pojavačkih otpornika i kondenzatora priključen je na mrežni komponente struje napona $u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$ V.

$$\text{Struja je zadana izrazom } i = 0,5 \sin(\omega t + \frac{\pi}{6}) \text{ A}$$




Ukraoće biti da će se struja u mreži takođe imati faznu fazu u odnosi na struju napona.

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi) \text{ [V]}$$

$$i = 0,5 \sin(\omega t + \frac{\pi}{6}) \text{ [A]}$$

$$\frac{L}{\omega} = \frac{1}{2} f \quad \omega_1 = \frac{1}{2} \omega$$

Za sliku:

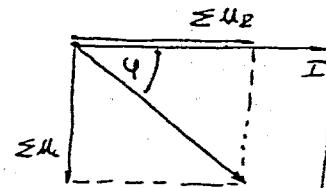

$$\varphi = \arctg \frac{\sum X_C}{\sum R} = \arctg \frac{\frac{L}{\omega} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)}{\sum R}$$

$$\varphi = \arctg \frac{\frac{L}{\omega C_u \cdot \sum R}}{1} \quad \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{(\sum R)^2 + \left[\sum \frac{1}{\omega C} \right]^2} = \sqrt{(\sum R)^2 + \frac{1}{\omega^2} \left(\sum \frac{1}{C} \right)^2} = \sqrt{(\sum R)^2 + \frac{1}{\omega^2} \cdot \frac{L^2}{C_u}}$$

akorice frekvencije omogućiti 2 puta

$$\Rightarrow \varphi = \arctg \frac{\frac{L}{\omega C_u \cdot \sum R}}{1}$$

$$\varphi = \arctg \frac{\frac{L}{\omega C_u \cdot \sum R}}{1} = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{1}{\omega C_u \cdot \sum R} = 0,57735$$

$$\varphi_1 = \arctg 2 \cdot 0,57735 = \boxed{\varphi_1 = 49,1^\circ}$$

$$Z = \sqrt{(\sum R)^2 + \frac{L^2}{\omega^2 C_u^2}}$$

iz dijagrama $\sum X_C = \sum R \cdot \operatorname{tg} \varphi$

$$Z = \sqrt{(\sum R)^2 + \left(\frac{\sum R \sqrt{3}}{3} \right)^2} = \sqrt{(\sum R)^2 + \frac{(\sum R)^2}{3}} = \sqrt{\frac{4}{3}} \sum R$$

$$\sum X_C = \sum R \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$Z_1 = \sqrt{(\sum R)^2 + 4 \left(\frac{\sum R}{3} \right)^2} = \sqrt{\frac{7(\sum R)^2}{3}} = \sqrt{\frac{7}{3}} \sum R$$

$$Z = \sqrt{\frac{4}{3}} \sum R$$

$$Z_1 = \sqrt{\frac{7}{3}} \sum R$$

$$I = \frac{U}{Z} \quad I_1 = \frac{U}{Z_1}$$

$$I \cdot Z = I_1 \cdot Z_1 \Rightarrow I_1 = \frac{I \cdot Z}{Z_1} = \frac{0,5 \cdot \sqrt{\frac{4}{3}} \sum R}{\sqrt{\frac{7}{3}} \sum R} = \frac{0,5 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}}{\sqrt{\frac{7}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{21}}$$

$$I_{1,\max} = 0,37706 \text{ A}$$

$$I = 0,37706 \sin(6500\pi t + 49,1^\circ) \quad \boxed{II}$$

2.72

(25.) Pri mrežnom naponu $u = 12 \text{ V}$ i $f_1 = 28,7 \text{ Hz}$ struja u mreži je $I_1 = 2,84 \text{ A}$.

Kod toga istog napona, ali pri frekvenciji $f_2 = 51 \text{ Hz}$ struja u mreži je $I_2 = 2,12 \text{ A}$. Nachte možete razložiti zašto?

$$U = 12V \quad f_1 = 28,7 \text{ Hz} \quad I_1 = 2,5 A \quad \left\{ \begin{array}{l} I = \frac{U}{x_L} \\ x_L = -\omega L \end{array} \right.$$

$$U = 12V \quad f_2 = 51 \text{ Hz} \quad I_2 = 2,1 A \quad I = \frac{U}{\omega L}$$

$L = ?$ zavojnica ima reči konstantni otpor

$$Z_1 = \sqrt{R^2 + x_{L1}^2} = \frac{U}{I_1} / ^2$$

$$Z_2 = \sqrt{R^2 + x_{L2}^2} = \frac{U}{I_2} / ^2 \quad \begin{aligned} R^2 + x_{L1}^2 &= 205^2,27 \\ R^2 + x_{L2}^2 &= 365^2,363615 \end{aligned} \quad \begin{aligned} x_{L1}^2 - x_{L2}^2 &= -100,000015 \\ x_{L2}^2 - x_{L1}^2 &= 100,000015 \end{aligned}$$

$$(x_{L2}^2 - x_{L1}^2) L^2 = 1000,000015 \Rightarrow L^2 = \frac{1600,000015}{4\pi^2 f_2^2 - 4\pi^2 f_1^2} = \frac{1600,000015}{\pi^2 (f_2^2 - f_1^2)} = \frac{1600,000015}{\pi^2 (2601 - 828,64)}$$

$$\frac{L^2}{L^2} = \frac{1600,000015}{4\pi^2 (2601 - 828,64)} = \frac{1600,000015}{70099,2627} = L^2 = 0,022327 \Rightarrow L = 0,15 \text{ mH}$$

Jednostavnost možemo izkoristiti (izračunati) pomoću z mjerjenju $\varphi = 160,7^\circ$

frekvencijama.

(26) Sustav je priključen na mrežu u struju napona $U = 150V$. Izračunajte


2.73 mu i točku $I = 6A$, a radna snaga $P = 540W$. Odredite konstantu

ako je frekvencija napona $f = 50 \text{ Hz}$



$$U = 150V \quad P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{P}{U \cdot I}$$
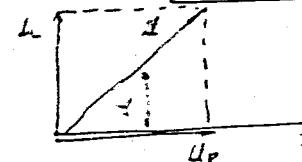
$$I = 6A \quad \cos \varphi = \frac{540}{150 \cdot 6} = \cos \varphi = 0,6 \Rightarrow \varphi = 41^\circ \Rightarrow \varphi = 53,13^\circ$$



$$X_L = \frac{U_L}{I} = \frac{U \cdot \sin \varphi}{I} = \frac{150 \cdot 0,8}{6} = 20,2$$


$$X_L = \omega L \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{20}{2\pi f} = \frac{20}{314} \Rightarrow L = 0,636 \text{ mH}$$

$$L = 63,7 \text{ mH} \quad \boxed{L = 63,7 \text{ mH}}$$

(27) Trojilo nastavljeno od kondensatora koji se sviphopjenje = $\omega C = -1,2$

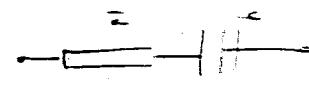2.74 na $U = 125V$ i $f = 15 \text{ Hz} = 10^{-2} \text{ s}$. Odredite ako je struja suprotna $I = 1mA$

a snaga injektirana u mrežu $P = 75 \cdot 10^{-3} W$.



$$U = 125V \quad f = 15 \text{ Hz} = 10^{-2} \text{ s} \quad I = 1mA \quad P = 75 \cdot 10^{-3} W$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = U_L \cdot I \Rightarrow \cos \varphi = \frac{P}{U \cdot I} = \frac{75 \cdot 10^{-3}}{125 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow$$

$$\cos \varphi = 0,6 \Rightarrow \boxed{\varphi = 53,13^\circ}$$




$$X_C = \frac{U_C}{I} = \frac{U \cdot \sin \varphi}{I} = \frac{U}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{I}{\omega U \sin \varphi} = \frac{10^{-3}}{314 \cdot 125 \cdot 0,8} = 1 \cdot 10^{-10} \cdot 10^{-5} = 10^{-15} \text{ F}$$

$$C = 10^{-15} \text{ F}$$




$$C = 10^{-15} \text{ F}$$

$$28. \quad L = 5,18 \text{ H} \quad R = 50 \Omega \quad C = 90 \mu\text{F} \quad u = 450 \text{ V nizoci } \rightarrow$$

2.75

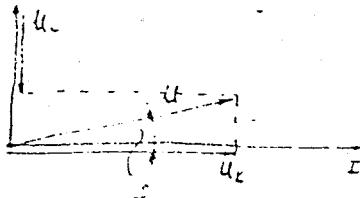

2.76

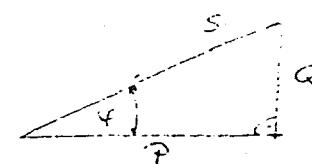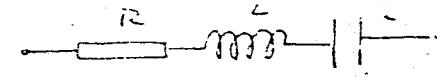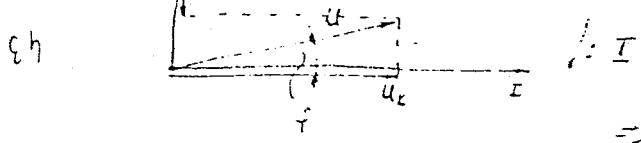

$$Z = \sqrt{R^2 + (x_L - x_C)^2} \quad x_C = -x_L = 50 \Omega$$

$$Z = \sqrt{50^2 + (50 - 50)^2} \quad x_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{10^6}{500 \cdot 40} = \frac{10^6}{20000} = 50 \Omega \quad [x_C = 50 \Omega]$$

$$Z = \sqrt{50^2 + 100^2} = 50\sqrt{2}$$

$$I_{max} = \frac{U_{max}}{Z} = \frac{150}{50\sqrt{2}} = 5A$$

$$\tan \varphi = \frac{x_L - x_C}{Z} \Rightarrow \varphi = \arctan \frac{x_L - x_C}{Z}$$

$$\varphi = \arctan \frac{40}{50} = 53,13^\circ \quad [\varphi = 53,13^\circ]$$

$$i = 5 \sin(500t - 53,13^\circ)$$

$$i = 5 \sin(500t - 53,13^\circ)$$

$$u_R = 15 \sin(500t - 53,13^\circ)$$

$$u_L = 450 \sin(500t + 36,50^\circ) [V]$$

$$u_C = 250 \sin(500t - 143,10^\circ) [V]$$


2.77 Potrosac sastavljen je od otpora $R = 13 \Omega$ i zavojnice s $R_L = 2 \Omega$ i $x_L = 10,5 \Omega$ koji je

2.78 u serijsku spajani dalekovodom uopšte generatorom s napona $U = 380V$.

Snaga P_L potrosaca iznosi $5,71 \text{ kW}$, a snaga koju daje generator je $5,77 \text{ kW}$

Uzimajući u po- potrošaća, pad napona na dalekovodu, gubitele snage dalekovoda.

Izpoljštvo dalekovodne mreže zanemariši

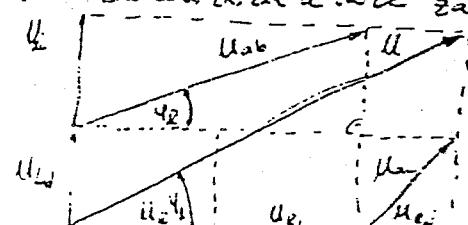

$$P_L = U_{ab} \cdot I \cdot \cos \varphi_2$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{x_L}{R + R_L} = \frac{10,5}{13 + 2} = 0,7878 \quad \text{gubak f}_2$$

$$P_L = U \cdot I \cdot \cos \varphi_2$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{10,5}{15} = 0,7 \Rightarrow \varphi_2 = 45,57^\circ / 35^\circ$$

$$\varphi_2 = 35^\circ$$

$$Z_{ab} = \sqrt{(R + R_L)^2 + x_L^2} = \sqrt{225 + 110,25} = 18,31 \Omega$$

$$P_L = I \cdot Z_{ab} \cdot I \cdot \cos \varphi_2 = I^2 \cdot Z_{ab} \cdot \cos \varphi_2 = P_L$$

$$I^2 = \frac{P_L}{Z_{ab}} = \frac{5,71 \cdot 10^3}{18,31 \cdot 0,7878} = \frac{57100}{14,47} = 422,62 \Rightarrow I = 20,55 \text{ A}$$

$$I = 19 \text{ A}$$

$$P_L = U \cdot I \cdot \cos \varphi_1 \Rightarrow \cos \varphi_1 = \frac{P_L}{U \cdot I} = \frac{5,71 \cdot 10^3}{380 \cdot 20,55} = \frac{57100}{7860} = \frac{0,799167}{0,6255} \Rightarrow \varphi_1 = 35,57^\circ$$

~~$$U_{ab} = I \cdot Z_{ab} = 20,55 \cdot 18,31 = 376,17 \text{ V}$$~~

$$35,57^\circ / 347,89 \text{ V}$$


$$P_L = 36,949 \text{ kW}$$

$$P = U \cdot \cos \varphi_1$$

$$\varphi_1 = 47,07^\circ$$

$$\varphi_2 = 45,57^\circ$$
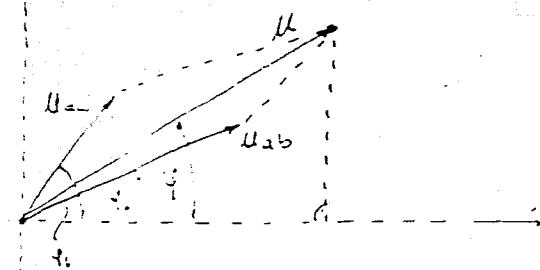
$$\bar{U} = \bar{U}_{ac} + \bar{U}_{ab}$$



$$U^2 = (U_{ab} \cdot \cos \varphi_2 + U_{ac} \cdot \sin \varphi_2)^2 + (U_{ab} \cdot \sin \varphi_2 - U_{ac} \cdot \cos \varphi_2)^2$$

$$U^2 = (376,17 \cdot \cos 45,57^\circ + U_{ac} \cdot \sin 45,57^\circ)^2 + (376,17 \cdot \sin 45,57^\circ - U_{ac} \cdot \cos 45,57^\circ)^2$$

$$144,00 = (263,33 + U_{ac} \cdot 0,673) + (263,625 + U_{ac} \cdot 0,732)^2$$

$$177,40 = 69372,68 + 359,47 U_{ac} + 0,482 U_{ac}^2 + 2150,30 + 397,02 \cdot U_{ac} + 0,546 U_{ac}^2$$

$$177,40 = 141502,07 + 751,46 U_{ac} + U_{ac}^2$$

$$U_{ac}^2 + 751,46 U_{ac} - 2897,93 = 0$$

$$U_{ac} = \frac{-751,46 \pm 759,153}{2 \cdot 0,99}$$

$$U_{ac} = 3,83 \text{ V}$$

$$U_{ac} = \frac{-751,46 \pm \sqrt{759,153^2 - 568672 + 11591,72}}{2 \cdot 0,99}$$


VEROJATNO
FALCI SAKU U POCETKU
 $\cos \varphi = \frac{U_L}{R+R_L} = \tan \varphi$

- 30.) Veličina kondenzatora je odabrana da u poziciji ampermetsra istraži pri

otvorenoj i zatvorenoj oblozi. Odredite x_L koji je pri mrežnom napisu $U=120V$

odporni kondenzatora $x_C = 48\Omega$ struja istaknuta je na jedinaku $4A$

$$U = 120V$$

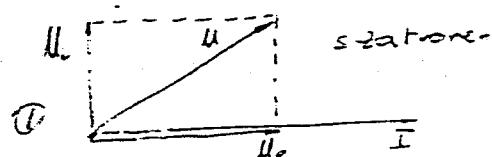

$$I = 4A$$

$$Z = \frac{U}{I}$$

$$Z_1 = Z_2 = \sqrt{R^2 + x_L^2}$$

$$Z_2 = \sqrt{R^2 + (x_C - x_L)^2}$$

$$Z_2^2 = R^2 + (x_C - x_L)^2$$

$$Z_1^2 = R^2 + x_L^2$$

$$Z_1^2 = Z_2^2 \Rightarrow R^2 + x_L^2 = R^2 + (x_C - x_L)^2 \Rightarrow x_L^2 = (x_C - x_L)^2 \Rightarrow x_L = \sqrt{x_C - x_L}$$

$$[x_L - (x_C - x_L)][x_L + (x_C - x_L)] = 0$$

$$[x_L - x_C + x_L][x_L + x_C - x_L] = 0 \Rightarrow 2x_L - x_C = 0 \Rightarrow x_L = \frac{1}{2}x_C \Rightarrow x_L = \frac{1}{2} \cdot 48 = 24\Omega$$

$$Z_1 = \sqrt{R^2 + x_L^2} / 2 \quad Z_1^2 = R^2 + x_L^2 \quad R^2 + x_L^2 = \left(\frac{120}{4}\right)^2$$

$$x_L = 24\Omega$$

$$R^2 + x_L^2 = 900 \Rightarrow R^2 = 900 - x_L^2 = 900 - 576 = 324 \Rightarrow R = \sqrt{324} = 18\Omega$$




$$R = 18\Omega$$

$$x_L = 24\Omega$$

2.82

34. Koeficijent snage putovanja koji je u većini od svih drugih nivoa i kondenzatora iznosi $\cos \varphi_1 = 0,8$. Kolika će biti faltor snage troušte koji je u većini od toga istog otpora i kondenzatora u paralelnom opterećenju?

a)

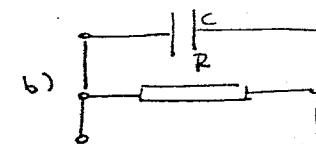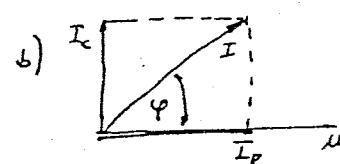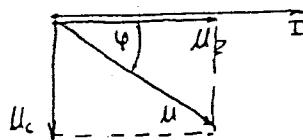

$$\Rightarrow \varphi_1 = \arctan \frac{x_c}{R} = \arctan \frac{B_c}{G}$$

$$\varphi_2 = \arctan \frac{1}{\frac{x_c}{R}} = \arctan \frac{R}{x_c}$$

$$\varphi_2 = \arctan \frac{B_c}{G}$$

$$\frac{x_c}{R} = \tan \varphi_1 \quad \frac{x_c}{R} = 0,75$$

$$\varphi_2 = \arctan \frac{1}{0,75} \Rightarrow \varphi_2 = 53,13^\circ \Rightarrow \boxed{\cos \varphi_2 = 0,6}$$

- 2.) Na mrežu u spomenim aparatima za zavarivanje, elektromotor i peci za zagrijavanje.

2.83 Aparat za zavarivanje troši snagu $P_z = 6 \text{ kW}$ uz $\cos \varphi_1 = 0,5$, motor na ona iznosi $P_n = 12 \text{ kW}$ uz $\cos \varphi_2 = 0,8$, a peci $P_p = 10 \text{ kW}$ uz $\cos \varphi_3 = 1$. Odredite $\cos \varphi_{utopno}$ tako da bi faltor snage učinio krajnji povratak na 0,9?

$$P_z = 6 \text{ kW} \quad \cos \varphi_1 = 0,5$$

$$P_n = 12 \text{ kW} \quad \cos \varphi_2 = 0,8$$

$$P_p = 10 \text{ kW} \quad \cos \varphi_3 = 1$$

$$\cos \varphi_{utopno} = ?$$

$$P_u = P_z + P_n + P_p = 6 \text{ kW} + 12 \text{ kW} + 10 \text{ kW}$$

$$P_u = 28 \text{ kW}$$

$$Q_{u/H} \quad \tan \varphi_L =$$

$$S_u =$$




$$Q_u = P_z \cdot \tan \varphi_1 + P_n \cdot \tan \varphi_2 + 0$$

$$Q_u = P_z \cdot 1,732 + P_n \cdot 0,75 + 0$$

$$Q_u = 6 \cdot 1,73 + 12 \cdot 0,75 = 10,38 + 9 = 19,38 \text{ kVAr}$$


$$S_u = \sqrt{P_u^2 + Q_u^2} = \sqrt{784 + 375,58} =$$

$$S_u = 84,0526 \text{ kVA}$$

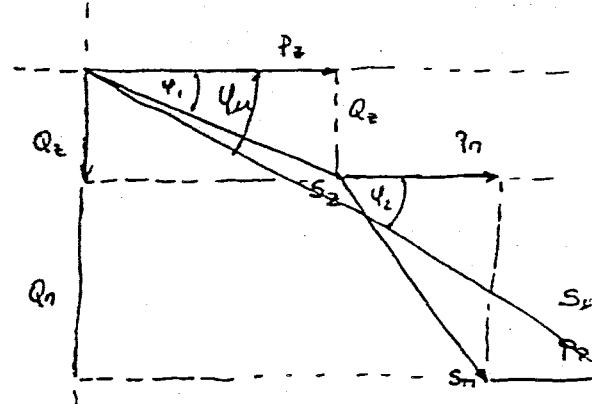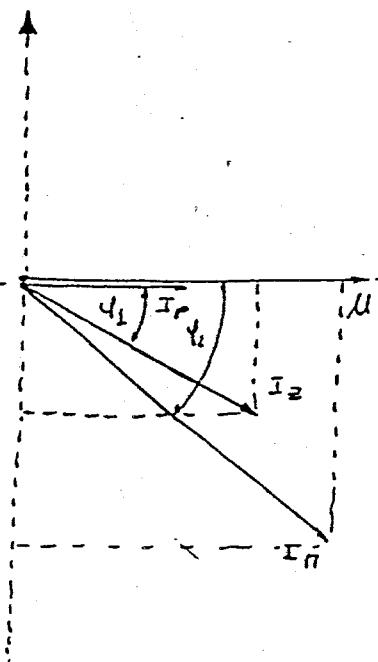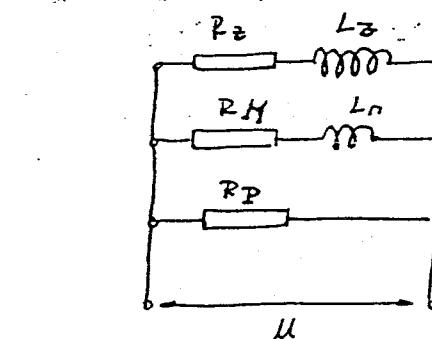

$$\Rightarrow \cos \varphi_u = \frac{P_u}{S_u} = 0,822256$$
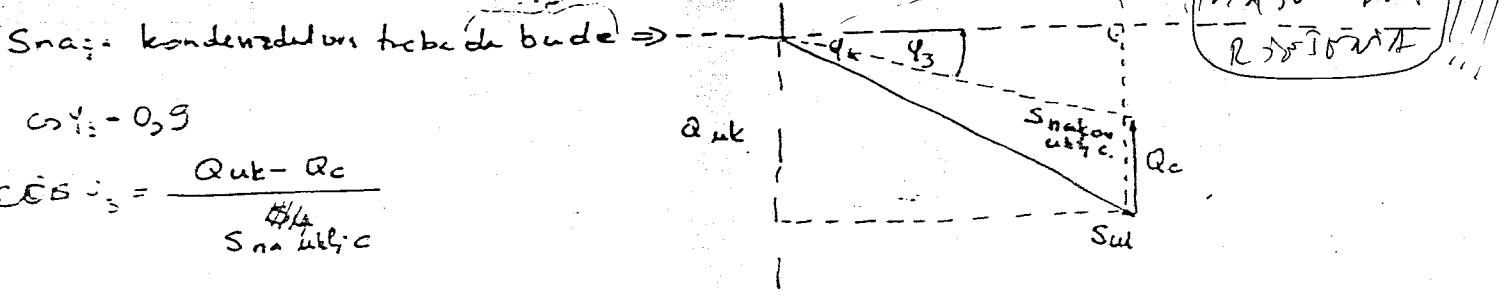
$$\cos \varphi_u = 0,82 \quad \boxed{17}$$



$$\tan \varphi_3 = \frac{Q_{ub} - Q_c}{P_{ub}} \Rightarrow Q_c = Q_{ub} - P_{ub} \cdot \tan \varphi_3 = 19,38 - 28 \cdot 0,48$$




$$Q_c = 19,38 - 13,44$$

$$Q_c = 5,94 \text{ kVAR}$$

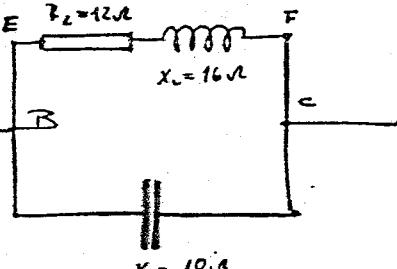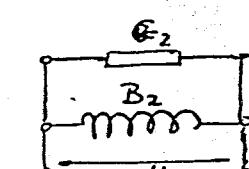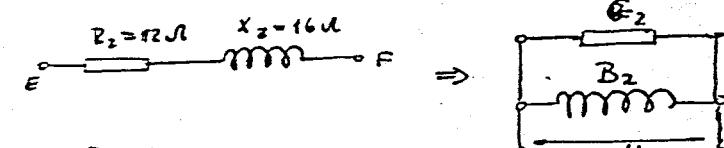33.) $U = 300 \text{ V}$. Odrediti parazitne reakтивne mreže


INACIN

pratnjajući paralelni opoj u vrijednost opoj:




$$x_c = -10 \text{ ohm}$$
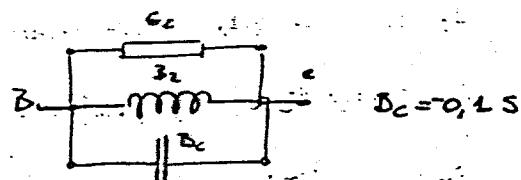
$$R = \frac{G_2}{G_2^2 + (B_2 - B_C)^2} = \frac{0,03}{0,0009 + 0,0036} = 0,03 \text{ u serijskom opoj}$$



$$Z = 6,7 \text{ ohm}$$
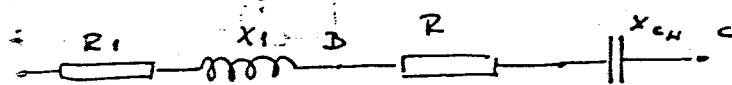
$$X_{CH} = \frac{-0,1 + 0,04}{G_2^2 + (B_2 - B_C)^2} = \frac{-0,06}{0,0045} = -13,33 \text{ ohm} \rightarrow \text{kup. karaktera}$$



$$Z = \sqrt{(R_1 + R)^2 + (X_1 - X_{CH})^2}$$

$$Z = 7,93,51 + 53,728j = 12,13 \text{ ohm} \quad I = \frac{U}{Z} = \frac{200}{12,13} = 16,48 \text{ A}$$

$$U_{BC} = I \cdot Z_{BC} = I \cdot \sqrt{6,67^2 + 13,33^2} = 16,48 \cdot \sqrt{44,48 + 177,6} = 245,639$$

$$I_2 = \frac{U_{BC}}{Z_{EP}} = \frac{U_{BC}}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} = \frac{245,639}{\sqrt{144 + 256}} = \frac{245,639}{20} = 12,28 \text{ A}$$

$$I_2 = 12,28 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{U_{BC}}{x_c} = \frac{245,639}{10} = 24,5639 \text{ A}$$

$$I = 16,48 \text{ A}$$

$$I_2 = 12,28 \text{ A}$$



$$I_3 = 24,5639 \text{ A}$$

W/W

Kastavat od 33 zadath

II način

t7

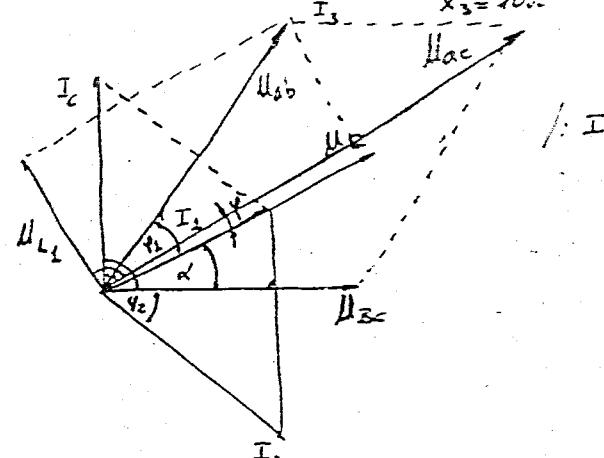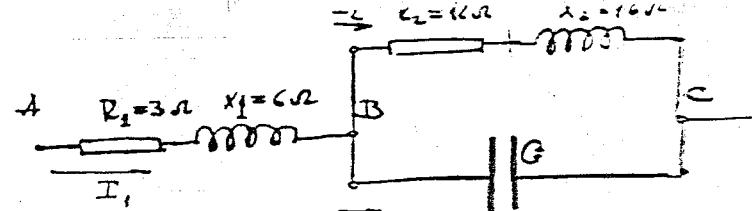

$$\varphi_2 = ? \quad \varphi_2 = \arctan \frac{x_{2c}}{r_2} = \arctan \frac{16}{12}$$

$$\underline{\varphi_2 = -53,130^\circ}$$

$$tg \alpha = \frac{B_c - B_{2c}}{G_2} \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{B_c - B_{2c}}{G_2} = \arctan \frac{0,12 - 0,0625}{0,0833} = \arctan \frac{0,0375}{0,0833}$$

$$= \alpha = 24,23^\circ \quad \boxed{\alpha = 24,23^\circ}$$


$$\varphi_1 = \arctan \frac{Y_{L1}}{R} = \arctan \frac{1}{3}$$

$$\boxed{\varphi_1 = 63,4342^\circ}$$

$$\psi = \varphi_1 + \alpha = 87,665^\circ = \phi$$

$$\text{zb } z_{BC} = ?$$

U

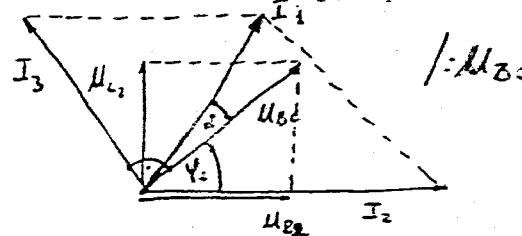

$$B_3 = \frac{1}{X_c} = 0,1 S$$

$$Z_{EF} = \sqrt{144 + 256} = 20 \Omega \Rightarrow \boxed{Y_{EF} = 0,05 S}$$

$$B_3^2 = Y_{BC}^2 + Y_{EF}^2 - 2Y_{BC} \cdot Y_{EF} \cdot \cos(\varphi_2 + \alpha)$$

$$0,02 = Y_{BC}^2 + 0,0025 - 2 \cdot Y_{BC} \cdot 0,05 \cdot 0,2188$$

$$Y_{BC}^2 - 0,02188 Y_{BC} - 0,0075 = 0 \quad (Y_{BC})_{1,2} = \frac{0,02188 \pm \sqrt{0,000478 + 0,03}}{2}$$

$$(Y_{BC})_{1,2} = \frac{0,02188 \pm 0,1745}{2}$$

$$Y_{BC} = 0,098135 S$$

$$\boxed{z_{BC} = 10,19 \Omega}$$

$$z^2 = z_{AB}^2 + z_{BC}^2 + 2 z_{AB} \cdot z_{BC} \cdot \cos 87,665^\circ$$

$$z_{AB} = 6,706$$

$$z^2 = 45 + 103,88 + 2 \cdot 6,708 \cdot 10,19 \cdot 0,0407$$

$$z^2 = 154,37 \quad \boxed{z = 12,42 \Omega} \Rightarrow I_1 = \frac{U}{z} = \frac{200}{12,42} \Rightarrow \boxed{I_1 = 16,16 A}$$

III NACÍN protipostavino da je $I_2 = 1A$

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_{L2}^2} = 20\Omega$$

$$U_{BC} = I_2 \cdot Z_2 = 20V$$

$$\varphi_2 = \arctg \frac{X_{L2}}{R_2} = 53,13^\circ \quad [P_2 = 53,13^\circ]$$

$$\psi = \varphi_2 + 90^\circ = 143,13^\circ$$

$$I^2 = I_3^2 + I_2^2 + 2I_2 \cdot I_3 \cdot \cos 143,13^\circ$$

$$I^2 = 4 + 1 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-0,7999) \Rightarrow I^2 = 4 + 1 - 3,2 \Rightarrow I = 1,3416A$$

$$U_B = I \cdot R = 4,0245V \quad U_L = I \cdot X_L = 1,3416 \cdot 6 = 8,0496V$$


$$U_{AB} = \sqrt{U_B^2 + U_{X_L}^2} = \sqrt{16,2 + 64,8} = 9V \quad \beta = \arctg \frac{X_L}{R_2} = \arctg 2 \Rightarrow \underline{\beta = 63,435^\circ}$$

$$\gamma = \arctg \frac{B_c - B_L}{R_2} = \arctg \frac{0,1 - 0,0525}{12-1} = \arctg \frac{0,0375}{0,0833} \Rightarrow \underline{\gamma = 24,227^\circ}$$

$$\alpha = \beta + \gamma + \underline{\varphi_2} = 87,662^\circ$$

$$U^2 = U_{AB}^2 + U_{BC}^2 + 2U_{AB} \cdot U_{BC} \cdot 0,04079 \Rightarrow U^2 = 81 + 400 + 14,68 \Rightarrow U = 22,26V$$
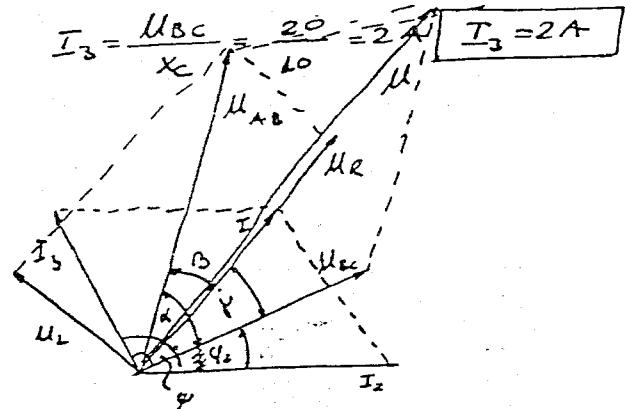
$$\gamma = \arctg \frac{-I_3 - I_2 \cdot \text{ctg} \varphi_2}{I_2 \cdot \cos \varphi_2} = \arctg \frac{8 - 0,8}{0,6} = \arctg 2 = \underline{63,43^\circ}$$



(2.84)

34. Mreža sadrži u serijskom spoju tri dvopola koji su karakterizirani sa


$$z_1 = 10 e^{j45^\circ}, z_2 = 6 \cdot e^{-j37^\circ}, z_3 = 8 e^{j53^\circ}. Napon izvora je U = 19,3 V$$

b) i) Odredite kolaznu impedanciju ii) napon na rezistorima pojedinih dvopola

ii) struju mreže

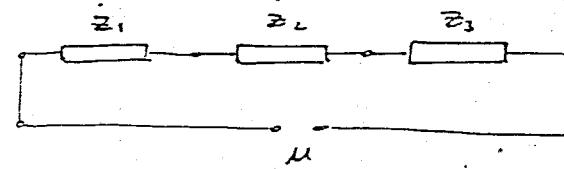iii) snagu linijskih pojačalnika u mreži

$$z_1 = 10 e^{j45^\circ} = 10(\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ)$$



$$z_1 = \frac{10\sqrt{2}}{2} + j \frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2} + j 5\sqrt{2} \text{ (a) ohm.}$$

$$z_2 = 6 \cdot e^{-j37^\circ} = 6(\cos 37^\circ - j \sin 37^\circ) = 4,7918 - j 3,61 \text{ (a) kapac.}$$

$$z_3 = 8 e^{j53^\circ} = 8(\cos 53^\circ + j \sin 53^\circ) = 4,814 + j 6,39 \text{ (a) indukt.}$$

$$\bar{z} = z_1 + z_2 + z_3 = 7,07 + j 7,07 + 4,7918 - j 3,61 + 4,814 + j 6,39 = 16,674 + j 9,85$$

$$|z| = \sqrt{16,674^2 + 9,85^2} = \sqrt{275,5 + 97,02} = 19,3 \text{ ohm} \quad \cos \varphi_u = \frac{16,674}{19,3} = 0,8633 \quad \varphi_u = 30^\circ$$

i) $Z_u = 19,3 \cdot e^{j30,25^\circ}$

ii) $\bar{I} = \frac{U}{\bar{z}} = \frac{19,3}{19,3 \cdot e^{j30,25^\circ}} = 1 \cdot e^{-j30,25^\circ} \quad |I| = 1A \quad I = 1 \cdot e^{-j30,25^\circ}$

$$i = \bar{I} \cdot e^{j\omega t} = \boxed{\operatorname{Im}(e^{j(\omega t - 30,25^\circ)})}_i$$

iii) $U_1 = \bar{I} \cdot z_1 = 1 \cdot e^{-j30,25^\circ} \cdot 10 \cdot e^{j45^\circ} = 10 \cdot e^{j15^\circ} \quad [V]$

$$U_2 = \bar{I} \cdot z_2 = 1 \cdot e^{-j30,25^\circ} \cdot 6 \cdot e^{-j37^\circ} = 6 \cdot e^{-j67,25^\circ} \quad [V]$$

$$U_3 = \bar{I} \cdot z_3 = 1 \cdot e^{-j30,25^\circ} \cdot 8 \cdot e^{j53^\circ} = 8 \cdot e^{j23^\circ} \quad [V]$$

EFEKTIVNE VELOCITONCI SU $U_1 = 10V$ $U_2 = 6V$ $U_3 = 8V$

iv) $P_1 = U_1 \cdot I \cdot \cos \varphi_1 = I^2 \cdot R_1 = 1^2 \cdot 5\sqrt{2} = 7,07 W$

$$P_2 = U_2 \cdot I \cdot \cos \varphi_2 = I^2 \cdot R_2 = 1^2 \cdot 4,7918 = 4,79 W$$

$$P_3 = I^2 \cdot R_3 = 1^2 \cdot 4,8 = 4,8 W \quad P = P_1 + P_2 + P_3 = 16,7 W$$

35. Nadaljivo je priklučen paralelni omotak sa impedancijom $\bar{z} = 5 + j7$. Impedancija

dakljevodn je $z_V = 1 + j$. Napon na rezistorima generatora je $U_1 = 380V$.


1) Izračunaj prijenosni koeficijent napona

2) Snagu kojih tri prijamnika

3) Snagu linijskih gubica u dakljevodu

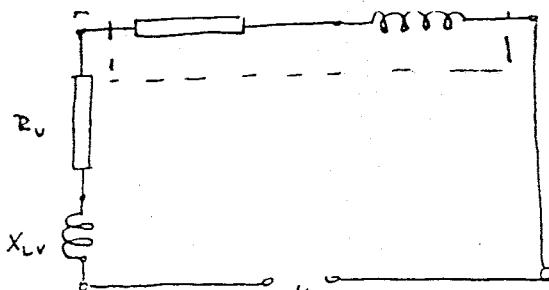4) Skorost = ?

$$\begin{aligned} \dot{z} &= 5 + j7 \\ \dot{z} &= 1 + j \\ U &= 380V \end{aligned}$$



$$\dot{I} = \frac{U}{\dot{z}} = \frac{380 \cdot e^{j0^\circ}}{6 + j8} = \frac{380 \cdot e^{j0^\circ}}{10 \cdot e^{j53.13^\circ}} = 38 \cdot e^{-j53.13^\circ} [A]$$

$$\dot{z} = 6 + j8$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{8}{6} \Rightarrow \varphi = 53.13^\circ$$

$$Z = \sqrt{36 + 64} = 10 \Omega$$

$$Z_{AB} = \sqrt{25 + 49} = 8,602 \quad \varphi = 54,46^\circ$$

$$U_{AB} = \dot{I} \cdot \dot{z}_{AB} = 38 \cdot e^{-j53.13^\circ} \cdot 8,602 \cdot e^{j54.46^\circ} = 326,876 \cdot e^{j7.33^\circ}$$

$$k = \frac{U_{AB}}{U} = 0,8602 \quad k = 0,862$$

$$P_2 = I^2 \cdot R_p = 38^2 \cdot 5 = 1866,44 = 7,22 \text{ kW}$$

$$P_V = I^2 \cdot R_V = 38^2 \cdot 1 = 1,444 \text{ kW}$$

$$P_{izvoza} = I^2 \cdot (R_p + R_V) = 38^2 \cdot 6 = 8,664 \text{ kW} \quad M_f = \frac{P_2}{P_{izv}} = \frac{7,22}{8,664} = 0,8333$$

$$M_f = 0,833$$


(2.89)

36. Potrošat impedance $\dot{z} = 80 + j40$ mapajući iz jednof. generatorom

unutražnje impedance $\dot{z}_i = 1,5 + j18$. Naponačinjenim prijamnim iznosu

$$U_i = 200V \quad -j\dot{z} = \sqrt{6400 + 1600} = 80,44 \Omega$$

a) $I = ?$

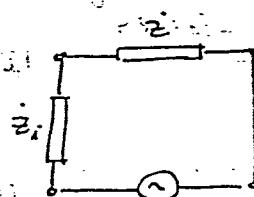

b) $P = ? \quad M_f = ?$

$$\dot{I} = \frac{U_i}{\dot{z}} = \frac{200e^{j0^\circ}}{80,44 \cdot e^{j26,56^\circ}} = 2,236 \cdot e^{-j26,56^\circ} [A]$$

$$I = 2,236 A$$

$$I = 22,36 A$$

$$\dot{P}_2 = I^2 \cdot R = 22,36^2 \cdot 80 = 40 \text{ kW} \quad P_G = I^2 \cdot (80 + j1,5) = 40,8 \text{ kW}$$


$$M_f = \frac{P_2}{P_G} = 0,98165 \quad M_f = 0,98165$$

(2.91)

37. Instrumenti uključeni u kraj pokazuju da je $U = 173V$, $U_1 = U_2 = 100V$ i $I = 10A$

Održati 1. onaku tražilu


2. otpor tražila R_T

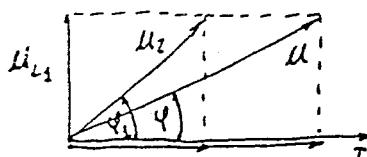

$$U_1 = I \cdot R_1 \Rightarrow R_1 = \frac{U_1}{I} = \frac{100}{10} = 10 \Omega$$

$$R_T = \frac{100V}{10A} = 10 \Omega$$

$$R_1 = 10 \Omega$$

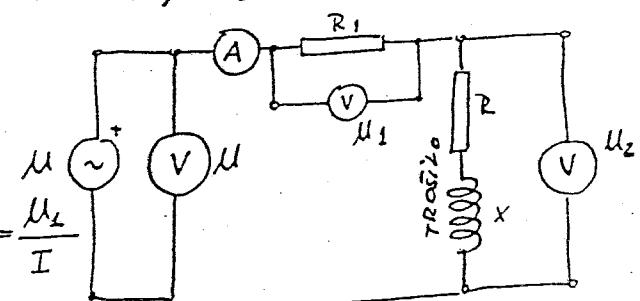

$$U_2 = \sqrt{U_e^2 + U_L^2} \Rightarrow Z_T = R^2 + X_L^2$$

$$Z_T = \frac{U_2}{I} = \frac{100}{10} = 10 \Omega$$

$$Z^2 = R^2 + X_L^2 = 100$$

$$\rightarrow \textcircled{27} \quad z^2 = (R + x_L)^2 + x_L^2 = \left(\frac{U}{I}\right)^2$$

19

$$R^2 + x_L^2 = 100 \quad \left\{ \begin{array}{l} R = 5 \Omega \\ x_L = 8,67 \Omega \end{array} \right. \quad P = I^2 \cdot R = 500 \Omega$$

2.94

(38) $U = 10V \quad z_1 = 3+j4$


$$I = 2,6A \quad z_2 = 10 e^{-j37^\circ} = (0,798 - j0,6) \cdot 10 = 8-j6$$

$$\varphi = 35^\circ$$

ind. opt. $I = 2,6 (\cos 35^\circ - j \sin 35^\circ)$

$U = 10 + j0^\circ \quad I = 2,13 - j1,5$
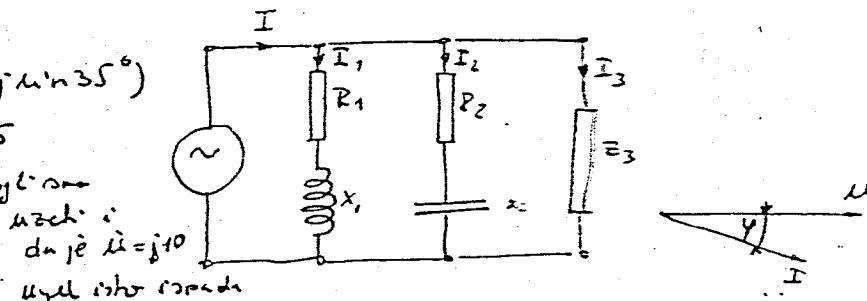
$$I = \frac{10}{z} \Rightarrow z = \frac{10+0j}{I}$$



$$z = \frac{10}{2,13 - j1,5} = \frac{10(2,13 + j1,5)}{4,537 + 2,25} = \frac{21,3 + j2,2}{6,787} = 3,138 + j2,2 \Omega$$

$$\dot{y} = \frac{1}{z} = \frac{3,138 - j2,2}{9,84 + 4,88} = \frac{3,138 - j2,2}{14,72} = 0,213 - j0,15$$

$$\dot{y}_1 = \frac{1}{z_1} = \frac{3-j4}{25} = 0,12 - j0,16 \quad \dot{y}_2 = \frac{8+j6}{100} = 0,08 + j0,06$$

$$\dot{y}_3 = \dot{y} - \dot{y}_1 - \dot{y}_2 \Rightarrow \dot{y}_3 = 0,213 - j0,15 - 0,12 + j0,16 - 0,08 - j0,06$$

$$\dot{y}_3 = 0,013 - j0,05 \Rightarrow \dot{z}_3 = \frac{1}{\dot{y}_3} = \frac{0,013 + j0,05}{0,000169 + 0,0025} = \frac{0,013 + j0,05}{0,002669}$$

$$\dot{z}_3 = 4,87 + j18,73 \Omega$$

$$\boxed{\dot{z}_3 = 4,87 + j18,73 \Omega} \quad 74$$

2.95

(39) $U_{mrezi} = \text{mrezi} \cdot jC \quad R_2 = X_C$

Efektne vrijednosti strujakuglama u jedinaku

odrediti se vekt. dijagrama φ mreže

$$U_{R_2} = U_{X_C}$$




$$I_1 = I_2$$

$$U_{R_2} = U_{X_C} \Rightarrow \varphi = 45^\circ$$

$$\text{pošto } I_1 = I_2$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{1}{2} \varphi_C$$
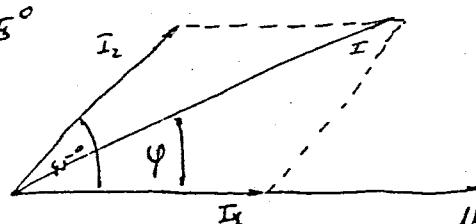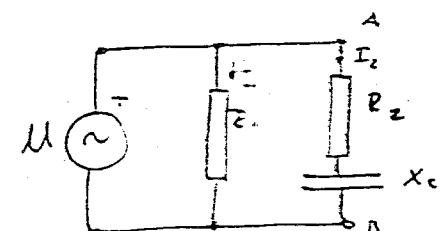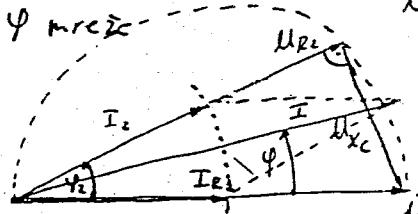
$$\boxed{\varphi = 22,5^\circ} \quad 75$$



zadani zadani je mreža $z_1 = 2+j2$ $z_2 = 2-j4$ $I_2 = 5 A$. Odrediti I .


(2.99)

Neka je pristrojno $I_2 = 5+j0$

$$U = I_2 \cdot z_2 = 5 \cdot (2-j4) = 10-20j$$

$$I_1 = \frac{U}{z_1} = \frac{10-j20}{2+j2} = \frac{(10-j20)(2-j2)}{8}$$
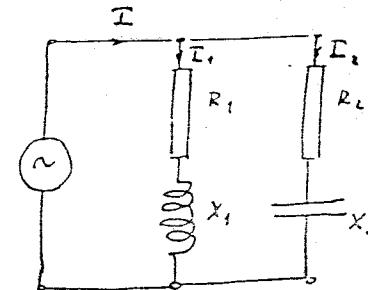
$$I_1 = \frac{20-j20-j40-40}{8} = -\frac{20-j60}{8}$$



$$\dot{I}_1 = -2,5 - j7,5$$

$$I = I_1 + I_2 = -2,5 - j7,5 + 5 + j0 = 6,5 - j7,5$$

$$\dot{I} = 2,5 - j7,5$$

$$\Rightarrow |I| = \sqrt{6,25 + 56,25} = 7,5 \Rightarrow I = 7,5 A$$

(41) Zadani je mreža na slici. $U = 400V$ i $f = 5kHz$. Snaga koju trazi prim grana je

$P_1 = 2,4 kW$, a kref. poj. grana mreže su međusobno jednaki.

$\cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = 0,6$; $I = 12A$. Odrediti vrijednosti elemenata u građi mreže

$$P_1 = U \cdot I_1 \cdot \cos \varphi \Rightarrow I_1 = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{2,4 \cdot 10^3}{400 \cdot 0,6}$$

$$I_1 = \frac{2,4 \cdot 10^3}{240} = 10A$$

$$P_1 = I_1 \cdot R_1 \Rightarrow R_1 = \frac{P_1}{I_1^2} = \frac{2400}{100} = 24 \Omega$$

$$R_1 = 24 \Omega$$

$$Q_1 = S_1 \sin \varphi = I_1 X_1 \Rightarrow X_1 = \frac{S_1 \sin \varphi}{I_1^2} = \frac{4000 \cdot 0,8}{100} = 32 \Omega$$

$$Z_1 = 24 + j32$$

uzimimo da je $U = 400 + 0j$

$$I_1 = \frac{400}{24+j32} = \frac{400 \cdot (24-j1)}{576+1024} = \frac{9600-j12800}{1600} = 6-j8$$

$$I_1 = 6-j8$$

$$z_1 = \text{grana} \quad \cos \varphi = \frac{U_{e_1}}{U} \Rightarrow U_{e_1} = 400 \cdot \cos \varphi = 400 \cdot 0,6 = 240 V$$

$$U_{x_2} = 400 \cdot \sin \varphi = 400 \cdot 0,8 = 320 V$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$I = 6-j8 + \frac{400(1,333X_2 + jx_2)}{2,777 + X_2^2}$$

$$\frac{R_2}{X_2} = \tan \varphi$$

$$\frac{R_2}{X_2} = 1,3333$$

$$R_2 = 1,3333 \cdot X_2$$

$$I = 6-j8 + 1,3333 \frac{1}{X_2} + j144,04 \frac{1}{X_2}$$

$$I = (6 + \frac{192}{X_2}) + j(\frac{144,04}{X_2} - 8)$$

$$|I| = 12 A$$

$$144 = \left[6 + \frac{192}{X_2} \right]^2 + \left[\frac{144}{X_2} - 8 \right]^2$$

$$144 = \left[\frac{6X_2 + 192}{X_2} \right]^2 + \left[\frac{144 - 8X_2}{X_2} \right]^2$$

$$144X_2^2 = 36X_2^2 + 2304X_2 + 36864 + 20736 - 2304X_2 + 64X_2^2$$

$$I_2 = \frac{U}{Z_2}$$

$$I_2 = \frac{400}{2,777 + X_2^2}$$

$$I_2 = \frac{400(1,3333X_2 + jx_2)}{2,777 + X_2^2}$$


41. (2.100) Zadana je mreža na licu: $U = 400V$ i $f = 50Hz$. Braga koju treći par granja je $P_3 = 2,3kW$

a ukljuceni su age sa jedinim granom mreže u međusobnoj rednici:

45 $\cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = 0,6$; $I = 12A$. Odrediti vrijednosti elemenata u granama mreže.

$$P_1 = U \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_L$$
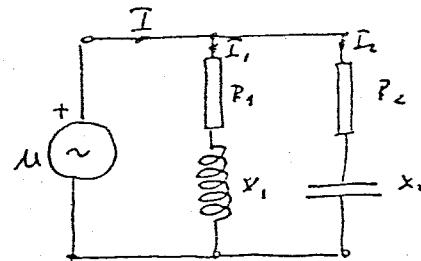
$$\Rightarrow I_1 = \frac{P_1}{U \cos \varphi_L} = \frac{24 \cdot 10^3}{400 \cdot 0,6} = 40A$$



$$I_1 = 40A \quad P_{R1} = U_2 \cdot I_1 = I_1^2 \cdot R_1$$

$$R_1 = \frac{P_1}{I_1^2} = \frac{2400}{100} = 24\Omega$$

$$R_1 = 24\Omega$$

$$Z_1 = \frac{U}{I_1} = \frac{400}{10} = 40\Omega$$

$$Z_1 = \sqrt{R_1^2 + x_1^2}$$

$$x_1^2 = Z_1^2 - R_1^2 = 1600 - 576 = 1024$$

$$X_1 = 32\Omega$$

$$\Rightarrow L = \frac{X_1}{\omega} = \frac{32}{2\pi f} = \frac{32}{2\pi \cdot 5 \cdot 10^3} = \frac{32 \cdot 10^{-3}}{31,4}$$

$$L = 1,019 \cdot 10^{-3} H$$

$$L = 1,019 mH$$

$$\text{Mrežna impedanca je } Z_0 = \frac{U}{I} = \frac{400}{12} = 33,33\Omega$$

$$U_{2z}^2 + U_c^2 = U^2$$

$$\frac{U_c}{U_{2z}} = \tan \varphi \quad \text{dakle } -\varphi_2 = \arctan \varphi = 400 \cdot 0,6 = 240V \quad U_c = 320V \quad U_R = 240V$$

$$\frac{I^2}{U_{2z}^2} = I_1^2 + I_2^2 - 2I_1 I_2 \cdot \cos 24^\circ \Rightarrow I_2^2 = I^2 - I_1^2 - 2I_1 I_2 \cdot \cos 24^\circ$$

$$I_2^2 = 144 - 100 + 2 \cdot 10 \cdot I_2 \cdot 0,28$$

$$I_2^2 - 5,6 I_2 - 44 = 0 \quad I_2 = \frac{5,6 \pm \sqrt{31,36 + 176}}{2} = \frac{5,6 \pm 14,4}{2} = 10A \quad I_2 = 10A$$

$\Rightarrow I$ je u fazisama naponom. Spoj je u rezonanciji


$$Z_2^2 = \frac{U^2}{I_2^2} = 1600 = Z_2^2 + X_2^2$$

$$\frac{X_2}{R_2} = \tan \varphi = 1,3333$$

$$X_2 = 1,3333 R_2$$

$$1600 = Z_2^2 + 1,77777^2 = R_2^2 + 2,77777 = 1600 \Rightarrow R_2 = 24\Omega$$

$$C = 10^{-6} F \quad C = 1 \mu F$$

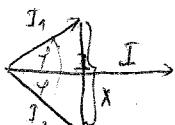

DOBITAK SUTK X
A NISU J

$$I^2 = I_1^2 + I_2^2 - 2I_1 I_2 \cos(180 - 24^\circ)$$

DA PROMJUNIMO PROIZVJAL

$$I^2 = I_1^2 + I_2^2 + 2I_1 I_2 \cos(24^\circ)$$

14

(2.101)

42. Instrumenti utvrgeni u mrežu podrazumijevaju da je $U = 200V$ $I = 37,9A$


$I_1 = I_2 = 20A$. Odrediti: 1) snagu trošila

2) otpore trošila R, X

$$U = 200V \quad I_1 = I_2 = 20A$$

$$I = 37,9A$$
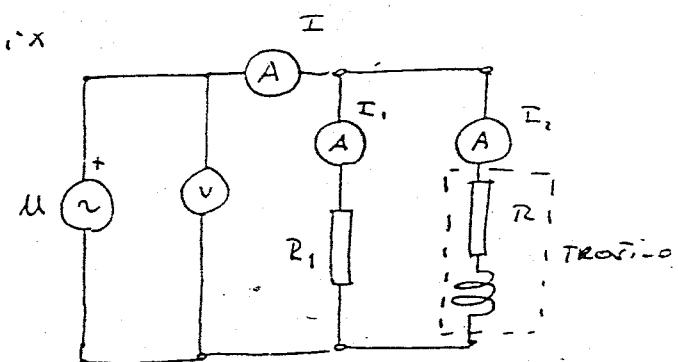
$$Z_1 = \frac{U}{I_1} = \frac{200V}{20} = 10\Omega \quad R_1 = 10\Omega$$



$$I^2 = I_1^2 + I_2^2 + 2I_1 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2$$

$$\Rightarrow \cos \varphi_2 = \frac{I^2 - I_1^2 - I_2^2}{2I_1 \cdot I_2} = \frac{1436,41 - 400 - 400}{2 \cdot 20 \cdot 20}$$


$$\cos \varphi_2 = 0,7955125$$

$$P_T = U \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2 = 200 \cdot 20 \cdot 0,7955125$$

$$P = 3,182 \text{ kW}$$

$$Z_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{200}{20} = 10\Omega \Rightarrow R = 10 \cdot 0,7955 = R = 7,955\Omega \text{ i } \bar{U}R$$
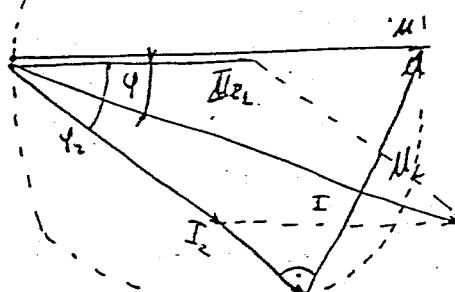
$$X_L = 10 \cdot 0,60595 \Rightarrow X_L = 6,0595\Omega \quad R = 8\Omega \quad X_L = 6\Omega \quad P = 3,182 \text{ kW}$$



(2.102)

43. $U = 100V$ $I = I_1 = I_2 = 10A$

1) $Z \cdot X = ?$ 2) snaga trošila = ?

$$I^2 = I_1^2 + I_2^2 + 2I_1 \cdot I_2 \cdot \cos(30 + \varphi_2)$$

$$\cos(30 + \varphi_2) = \frac{I^2 - I_1^2 - I_2^2}{2I_1 \cdot I_2}$$

$$\cos(30 + \varphi_2) = \frac{100 - 100 - 100}{200}$$

$$\cos(30 + \varphi_2) = -\frac{1}{2}$$



$$30 + \varphi_2 = 120^\circ \Rightarrow \varphi_2 = 30^\circ$$

$$P_T = U \cdot I_2 \cdot \cos 30^\circ = 100 \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 865W$$

$$P_T = 0,865 \text{ kW}$$

$$Z_T = \frac{U}{I_2} = 10\Omega \quad R = Z_T \cdot \cos \varphi = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 8,66\Omega$$
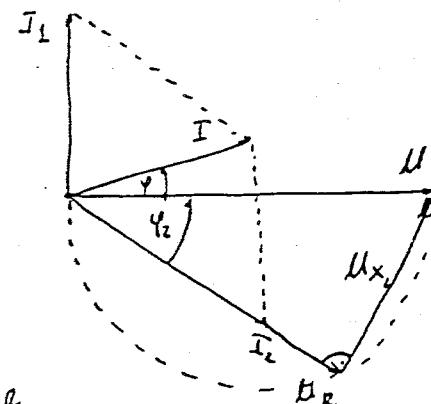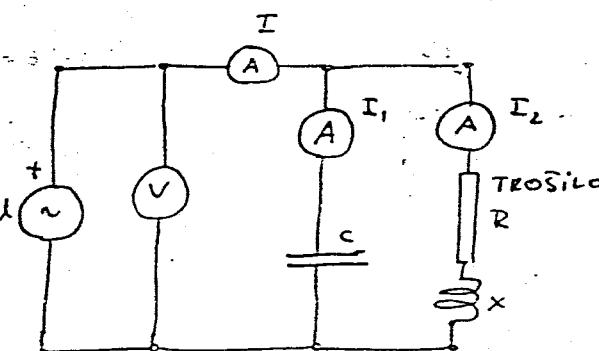
$$X_C = Z_T \cdot \sin \varphi = 5\Omega$$



$$R = 8,66\Omega$$

$$X_C = 5\Omega$$

(2.103)

44.

ja rucim prikucenje mapon u mrezi. Sve struje su jednake i iznose

$$I = I_1 = I_2 = 5 \text{ A} ; \quad \varphi_2 = 30^\circ$$

55

$$z_1, z_2 = ?$$

z_1 je cisto induktivno

spterocjenje je φ_1 je $\varphi_1 = 30^\circ = +\frac{\pi}{6}$.

$\varphi_2 = 30^\circ$ jer ce bila I bilo $= 5 \text{ A}$ kao i I_1 i I_2 .

to uveli se dijagrama.


z_2 je kapacitivnog karaktera

$$z_2 = \frac{U}{I_2} = 10 \Omega \quad R_2 = 10 \cdot \cos 30^\circ = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$R_2 = 8,66 \Omega$$

$$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow z_2 = 8,66 - j5 \quad (\Omega) \quad z_1 = j10 \Omega$$
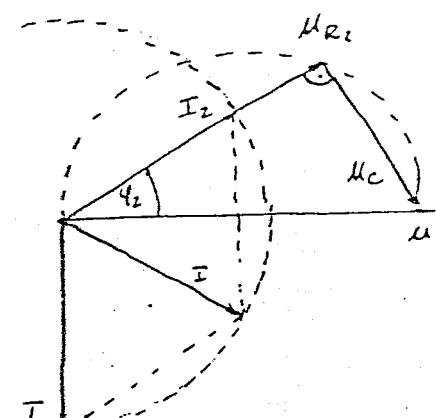
$$- x_c = 10 \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow x_c = 5 \Omega$$



(2.104)

mrezi je $R = x_L = 2 \Omega \quad x_C = 1 \Omega \quad i \quad X_C = \omega \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$

odrediti jednačinu trenutne vrijednosti prikucenog mapona.

izvrsiti rektorski dijagram

$$i_c = 1 \cdot \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$i_c = \operatorname{Im} \left\{ 1 \cdot e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} \right\} = \operatorname{Im} \left\{ 1 \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} \cdot e^{j\omega t} \right\} = \operatorname{Im} \left\{ e^{-j\frac{\pi}{2}} \cdot e^{j\omega t} \right\}$$

$$j_c = 1 \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} - j \sin \frac{\pi}{2} = \left[\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = j_c$$

$$i_{AB} = j_c \cdot X_C = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} \right) (0 - j) = -j \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} j + j^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} j - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$i_{AD} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$j_L = \frac{U_{AB}}{X_L} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2}}{j^2} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2}}{j^2} \cdot \frac{-j^2}{-j^2} = \frac{\sqrt{2}j + j^2 \cdot \sqrt{2}}{-j^2 \cdot 4} = \frac{-\sqrt{2} + j\sqrt{2}}{4}$$

$$j_L = -\frac{\sqrt{2}}{4} + j \frac{\sqrt{2}}{4} \quad j = j_L + j_c = -\frac{\sqrt{2}}{4} + j \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{-\sqrt{2} + 2\sqrt{2}}{4} + j \frac{\sqrt{2} - 2\sqrt{2}}{4}$$

$$j = \frac{\sqrt{2}}{4} - j \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$i_2 = j \cdot R = \left(\frac{\sqrt{2}}{4} - j \frac{\sqrt{2}}{4} \right) \cdot 2 = \frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (V)$$

$$i = i_2 + i_{AD} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -j \frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}j \Rightarrow i = -j\sqrt{2}$$

$$i = -j\sqrt{2} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$i = \operatorname{Im} \left[\sqrt{2} \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{j\omega t} \right]$$

$$i = \sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \quad (1)$$

2.109

- (46) Unutarnji je $R = x_L = 4 \Omega$, $x_C = 1 \Omega$ i $U_2 = 2 \sin \omega t$. Odredi jednačinu trenutne vrijednosti napona (priključenog). Nacrtati vektorški diagram.


$$R = 4 \Omega$$

$$x_C = 1 \Omega$$

$$x_L = 4 \Omega$$

$$i_R = 2 \sin \omega t \Rightarrow I_R = \text{Im} \left\{ 2 e^{j\omega t} \right\}$$
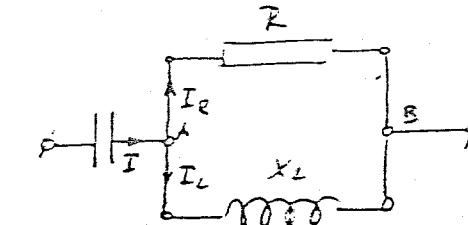
$$i_L = \text{Im} \left\{ 2 e^{j\omega t} \right\}$$



Struja u otporniku R tj. i_R uzmemo kao referentnu jer u početku promatrač

stavi za $t=0$. $\Rightarrow i_R = 0$

$$i_R = 2 e^{j\omega t} \Rightarrow \bar{I}_R = 2 A \quad \bar{U}_{AB} = \bar{I}_R \cdot R = 2 \cdot 4 = 8 V \quad \bar{J}_L = \frac{\bar{U}_{AB}}{x_L} = \frac{8}{4} = 2 A$$

$$\bar{J}_L = -j 2 A$$

$$\bar{J} = \bar{J}_R + \bar{J}_L = 2 A - j 2 A = 2 - j 2 A \quad \boxed{\bar{J} = 2 - j 2 A} \quad \bar{U}_C = \bar{J} \cdot x_C = (2 - j 2) \cdot (-j)$$

$$\bar{U}_C = -j(2 - j 2) = -2j - 2 = -2 - 2j$$

$$\bar{U} = \bar{U}_C + \bar{U}_{AB} = -2 - 2j + 8 = 6 - 2j \quad U = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40} V$$

$$\varphi = \arctg \frac{-2}{6} = -18,435^\circ \quad U = \sqrt{40} \sin(\omega t - 18,435^\circ) = \underline{2\sqrt{10} \sin(\omega t - 18,435^\circ)}$$

2.110

- (47) Zadan je spoj na slici s $R = 1 \Omega$, $x_L = 1 \Omega$, $x_C = 0,5 \Omega$ i $U_2 = 2 \sin \omega t$.


Nacrtati jednačinu trenutne vrijednosti struje izvora

$$R = 1 \Omega$$

$$x_L = 1 \Omega$$

$$x_C = 0,5 \Omega$$

$$U_2 = 2 \sin \omega t = 2V$$

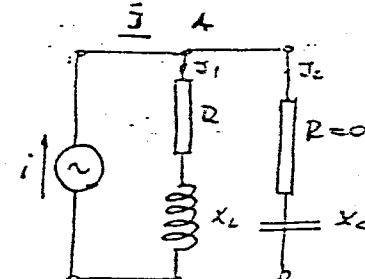

$$J_1 = \frac{U_2}{R} = 2 A \quad \bar{U}_{AB} = J_1 \cdot Z_1 = 2 \cdot (1 + j 1) = 2 + j 2 V \quad \boxed{\bar{U}_{AB} = 2 + j 2 V}$$

$$J_2 = \frac{\bar{U}_{AB}}{Z_2} = \frac{2 + j 2}{-j 0,5} = j \cdot \frac{2 + j 2}{0,5} = \frac{j^2 - 2}{0,5} = -4 + j 4 \quad J_2 = -4 + j 4$$

$$\bar{J} = \bar{J}_1 + \bar{J}_2 = 2 - 4 + j 4 = -2 + j 4 A \quad J = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} \sin(\omega t - 116^\circ)$$

$$\varphi = \arctg \frac{-4}{2} = \arctg(-2) = 116^\circ$$

$$i = \sqrt{20} \sin(\omega t - 116^\circ)$$

~~116~~
116° DA 30° + 116°

$$i = -2 + 4j$$




(48) 2.111
Ukrajnu je zadano $U = 80V$, $U_C = 60V$, $U_{12} = 100V$ i $I_2 = 10A$

Odredi: R , X_L , X_C

I_1 , I

$X_L =$

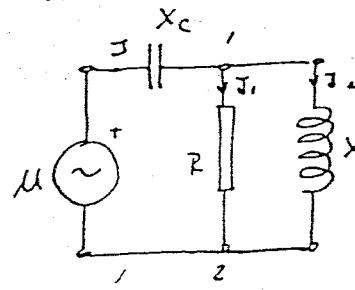

$$I_2 = 10A \quad J_2 = 10e^{j0^\circ}$$

$$\bar{U}_{12} = \bar{J}_2 \cdot jX_L = 10e^{j0^\circ} \cdot jX_L = j(10X_L) \quad \bar{J}_1 = \frac{\bar{U}_{12}}{R} = j\frac{10X_L}{R}$$

$$\bar{J} = \bar{J}_1 + \bar{J}_2 = 10 + j\frac{10X_L}{R} = 10 + j\frac{100}{R} \quad \boxed{\bar{J} = 10 + j\frac{100}{R}}$$

$$\bar{J}_2 = \frac{U_{12}}{I_2} = X_L$$

$$X_L = \frac{100}{10} = 10 \Omega$$

$$\bar{U}_c = \bar{J} \cdot (-jX_C) = -j\bar{J} \cdot X_C = -jX_C \cdot (10 + j\frac{100}{R}) = -j10X_C + \frac{100X_C}{R}$$

$$\bar{U}_C = \frac{100X_C}{R} - j10X_C \quad \bar{U} = \bar{U}_C + \bar{U}_{12} = \frac{100X_C}{R} - j10X_C + j100$$

$$\bar{U} = \frac{100X_C}{R} + j(100 - 10X_C)$$

$$U_C = 60V \quad \left(\frac{100X_C}{R} \right)^2 + (10X_C)^2 = 3600 \quad \left. \begin{array}{l} - (10X_C)^2 + (100 - 10X_C)^2 = 2800 \\ - (10X_C)^2 + (100 - 10X_C)^2 = 6400 \end{array} \right\} -$$

$$U = 80V \quad \left(\frac{100X_C}{R} \right)^2 + (100 - 10X_C)^2 = 6400 -$$

$$-(10X_C)^2 + 100(100 - 10X_C)^2 = 2800 \quad 100(100 - 20X_C + X_C^2) - 100X_C^2 = 2800$$

$$10000 - 2000X_C + 100X_C^2 - 100X_C^2 = 2800 \quad -2000X_C = -7200 \Rightarrow X_C = 3,6 \Omega$$

$$\Rightarrow P = 7,5 \text{ W} \quad \boxed{P}$$

(49) 2.118

Zadana je mreža $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $X_2 = -8\Omega$, $X_3 = 10\Omega$ i $I_3 = 10A$

Odredi 1. I_1 , I_2

2. U ; P

Uzimajući $J_3 = 10e^{j0^\circ}$

$$\bar{U}_{12} = \bar{J}_3 \cdot j10 = 10 \cdot j10 = 100j$$

$$\bar{J}_2 = \frac{100j}{6-j8} = \frac{100j \cdot (6+j8)}{36+64} = \frac{600j - 800}{100} = -8 + j6$$

$$\bar{J}_1 = \bar{J}_2 + \bar{J}_3 = -8 + j6 + 10$$

$$J_2 = \sqrt{36+64} = 10A \quad \boxed{J_2 = 10A}$$

$$\bar{J}_1 = 2 + j6$$

58

$$\boxed{J_1 = 6,32A}$$

$$\bar{Z}_L = 5 + \frac{(6-j8) \cdot j10}{6-j8 + j10} = 5 + \frac{j60 + 80}{6+j2} = 5 + \frac{100 \Omega \cdot e^{j36,86}}{632 \cdot e^{j11,45}} = 5 + 15,82 \cdot 27 \cdot e^{j18,45}$$

$$Z_L = 5 + 15,01 + j5 = 20 + j5 \quad \boxed{\bar{Z}_L = 20 + j5}$$

$$\bar{U} = \bar{J}_1 \cdot \bar{Z}_L = (2 + j6) \cdot (20 + j5) = 40 + j20 + j12 - j30 = 10 + j130$$

$$= \sqrt{100 + 16900} = 130,38 \text{ V}$$

$$S = \bar{U} \cdot \bar{I}_1^* = (10 + j130) \cdot (2 - j6) = 20 - j60 - j160 + j30 = 20 - j130$$

$$U = 130,38 \text{ V}$$

$$S = 800 + j200 \Rightarrow P = 800 \text{ W}$$

(2.12)

(50.) Za spoj na obrázku je zadáno $I_{ab} = 30 \text{ A}$

$$Z_1 = 3 \Omega$$


$$Z_2 = 2 \Omega$$

$$Z_3 = 2 \Omega$$

$$Z_4 = -2 \Omega$$

$$Z_5 = 2 \Omega$$

$$Z_6 = 6 \Omega$$

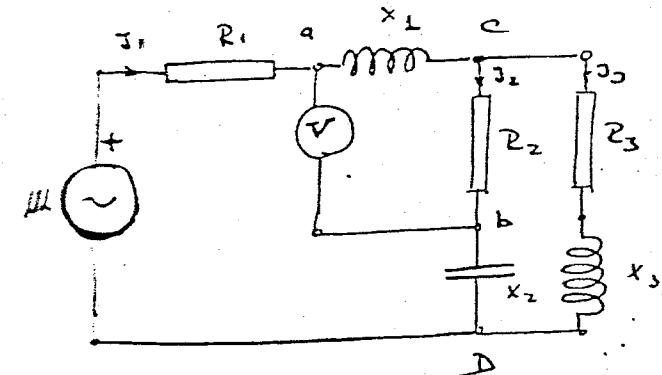

Odradci: I_1, I_2, I_3

$$U, P$$

$$Z_{ab} = 3 + j2 + \frac{(1-j2)(2+j6)}{1-j2+2+j6} = 3 + j2 + \frac{2+j6-j4+j2}{3+j4} = 3 + j2 + \frac{14+j2}{3+j4}$$

$$Z_{ab} = \frac{3(3+j4) + j2(3+j4) + (14+j2)}{3+j4} = \frac{9+j22 - j6 - j8 + j4 + j2}{3+j4} = \frac{15 + j20}{3+j4} = \frac{5 \cdot e^{j53,13^\circ}}{e^{j53,13^\circ}}$$

$$Z_{ab} = 5 \cdot e^{j0^\circ}$$

$$\text{Uznamo } \bar{U} = U \cdot e^{j0^\circ} \Rightarrow \bar{J}_1 = \frac{\bar{U}}{Z_{ab}} = \frac{U \cdot e^{j0^\circ}}{5} = \frac{U \cdot e^{j0^\circ}}{5} = \boxed{\frac{U \cdot e^{j0^\circ}}{5} = \bar{J}_1}$$

$$\bar{Z}_{cd} = \frac{14+j2}{3+j4} = \frac{14,14 \cdot e^{j53,13^\circ}}{5 \cdot e^{j53,13^\circ}} = 2,828 \cdot e^{-j50^\circ}$$

$$\bar{Z}_{cd} = 2,828 \cdot e^{-j50^\circ}$$

$$\bar{U}_{cd} = \bar{J}_1 \cdot \bar{Z}_{cd} = \frac{U}{5} e^{j0^\circ} \cdot 2,828 \cdot e^{-j50^\circ} = 0,5656 U \cdot e^{-j50^\circ}$$

$$\bar{J}_2 = \frac{\bar{U}_{cd}}{1-j2} = \frac{0,5656 U \cdot e^{-j50^\circ}}{2,236 \cdot e^{-j63,43^\circ}} = 0,253 U \cdot e^{j13,43^\circ} \quad \boxed{\bar{J}_2 = 0,253 U \cdot e^{j13,43^\circ}}$$

$$\bar{J}_3 = \bar{J}_1 - \bar{J}_2 = \frac{U}{5} e^{j0^\circ} - 0,253 U \cdot e^{j13,43^\circ} = 0,2 U - 0,253 U \cdot (0,9726 + j0,2322)$$

$$\bar{J}_3 = 0,2 U - 0,246 U - j0,058 U = -0,024 U - j0,058 U$$

$$\bar{U}_{ab} = \frac{U}{5} \cdot j2 + 0,253 U \cdot e^{j13,43^\circ} \cdot j2 = \frac{2U}{5} + 0,253 U (0,9726 + j0,2322)$$

$$\bar{U}_{ab} = j \frac{2U}{5} + 0,246 U + j0,058 U = j0,4 U - 0,246 U + j0,058 U$$

$$\bar{U}_{ab} = 0,246 U + j0,458 U$$

$$30^2 = 0,0605 U^2 + 0,207936 U^2 \Rightarrow 900 = 0,268436 U^2 \Rightarrow U = 56 \text{ V}$$

$$J_1 = \frac{56}{5} = 11,2 \text{ A}$$

$$J_2 = 0,253 U \cdot e^{j13,43^\circ} = 0,253 \cdot 56 e^{j13,43^\circ}$$

$$\boxed{J_2 = 14,14}$$

$$\boxed{J_3 = 5 \text{ A}}$$

$$P = \bar{U} \cdot \bar{J}^* = 56 \cdot \frac{56}{5} = 627 \text{ W} \Rightarrow P = 627 \text{ W}$$

2.119


(51) Upriznášajte $R_1 = 2\Omega$ $x_1 = -8\Omega$ $x_2 = 5\Omega$ $R_2 = 5\Omega$ $R_3 = 10\Omega$ $x_3 = -10\Omega$

$U_{ab} = 20V$. Odreditk I_1, I_2, I_3 $U, P = ?$

b)

$$\bar{Z}_{CD} = \frac{(5+j5)(10-j10)}{5+j5+10-j10} = \frac{50-j50+j50+50}{15-j5}$$
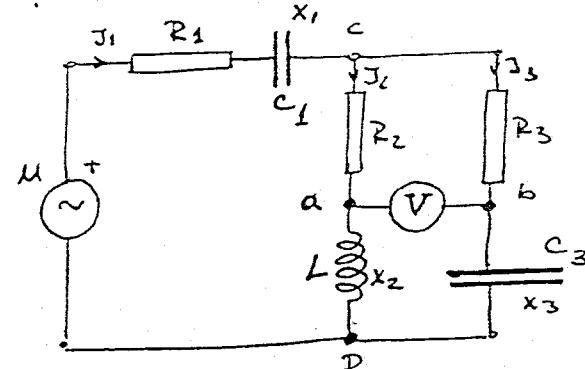
$$\bar{Z}_{CD} = \frac{100}{15-j5} = \frac{100(15+j5)}{256,25} = \frac{15+j5}{2,5}$$



$$\bar{Z}_{CD} = 6 + j2 \Omega$$

$$\bar{Z}_u = 2 - j8 + 6 + j2 = 8 - j6 \Omega$$

$$\bar{Z}_u = 8 - j6$$

$$\bar{Z}_u = 10 e^{-j36,87^\circ}$$

$$U = |U| \cdot e^{j10^\circ} \text{ proizvoljno}$$

$$J_1 = \frac{U}{Z_u} = \frac{U e^{j10^\circ}}{10 \cdot e^{-j36,87^\circ}} = \frac{U}{10} e^{j36,87^\circ}$$

$$J_1 = \frac{U}{10} e^{j36,87^\circ}$$

$$\bar{U}_{eD} = J_1 \cdot \bar{Z}_{CD} = \frac{U}{10} e^{j36,87^\circ} \cdot 6,3245 \cdot e^{j18,435^\circ} = 0,63245 U \cdot e^{j55,3^\circ}$$

$$\bar{J}_2 = \frac{0,6324 U \cdot e^{j55,3^\circ}}{5+j5} = \frac{0,6324 U \cdot e^{j55,3^\circ}}{7,07 \cdot e^{j45^\circ}} = 0,0894 U \cdot e^{j10,3^\circ}$$

$$\bar{J}_3 = \frac{0,6324 U \cdot e^{j55,3^\circ}}{10-j10} = \frac{0,6324 U \cdot e^{j55,3^\circ}}{14,142 \cdot e^{-j45^\circ}} = 0,0447 U \cdot e^{j100,3^\circ}$$

$$\bar{U}_{ab} = \bar{J}_2 \cdot R_2 + \bar{J}_3 \cdot R_3 = 0,0894 U \cdot e^{j10,3^\circ} + 0,0447 U \cdot e^{j100,3^\circ} = 0,3611 + j0,5189 U$$

$$400 = U^2 (0,1256 + 0,26925) \Rightarrow U = 31,6 V$$

$$\bar{J}_1 = \frac{U}{10} e^{j36,87^\circ} = 3,16 \cdot e^{j36,87^\circ} \Rightarrow I_1 = 3,16 A$$

$$\bar{J}_2 = 0,0894 U \cdot e^{j10,3^\circ} = 2,825 \cdot e^{j10,3^\circ} \Rightarrow I_2 = 2,825 A$$

$$\bar{J}_3 = 0,0447 \cdot U \cdot e^{j100,3^\circ} = 1,41252 A \Rightarrow I_3 = 1,41252 A$$

$$P = ? \quad S = U \cdot I_1^* = U \cdot 3,16 \cdot e^{-j36,87^\circ} = 44,746 (\cos 36,87^\circ + j \sin 36,87^\circ)$$

$$= P = 80 W \quad \boxed{P = 80 W}$$

ZADACI IZ REZONANCIJS


3.20

$U = 100V$

Određite R_0 uz kojice kom je biti u rezonanciji.

$$Z = 15 \Omega \quad X_L = 5 \Omega$$

$$X_C = 10 \Omega$$

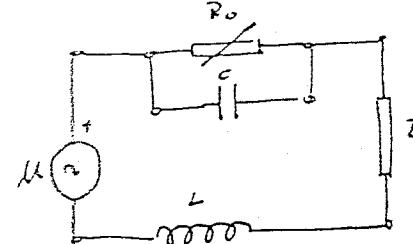

Određimo ukupnu impedanciju - krajnja

$$\bar{Z} = R + jX_L + \frac{R_0 \cdot (-jX_C)}{R_0 + jX_C} = 15 + j5 - \frac{R_0 \cdot j10}{R_0 - jX_C} = 15 + j5 - \frac{R_0 \cdot j10}{R_0 - j10} \cdot \frac{R_0 + j10}{R_0 + j10}$$

$$\bar{Z} = 15 + j5 - \frac{R_0^2 \cdot j40 + R_0 \cdot j^2 \cdot 100}{R_0^2 + 100} = 15 + j5 - \frac{R_0^2 \cdot j40 - R_0 \cdot 100}{R_0^2 + 100} = \frac{15(R_0^2 + 100) + j5(R_0^2 + 100) - R_0^2 j10 + R_0 \cdot 100}{R_0^2 + 100}$$

$$\bar{Z} = \frac{15R_0^2 + 1500 + 5jR_0^2 + j500 - R_0^2 \cdot j10 + 100R_0}{R_0^2 + 100} = \frac{15R_0^2 + 100R_0 + 1500 - 5jR_0^2 + j500}{R_0^2 + 100}$$

$$\bar{Z} = \frac{15R_0^2 + 100R_0 + 1500}{R_0^2 + 100} - j \frac{5R_0^2 - 500}{R_0^2 + 100}$$

Da bi nivoj biti u rezonanciji mora da imaginarna komponenta biti jednaka nuli.

$$\Rightarrow 5R_0^2 - 500 = 0 \Rightarrow 5R_0^2 = 500 \Rightarrow R_0 = 10 \Omega$$

$$\text{struja u rezonanciji bitice } \bar{I} = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}} \Rightarrow \bar{Z} \text{ u rez} = \frac{15 \cdot 100 + 100 \cdot 10 + 1500}{100 + 100}$$

$$Z = \frac{1500 + 1000 + 1500}{200} = \frac{4000}{200} = 20 \Omega \quad \bar{I} = \frac{\bar{U}}{Z} = \frac{100}{20} = 5A \quad \boxed{\bar{I}_{\text{rez}} = 5A}$$

3.21

(2) Uz frekvenciju $\omega = 0$, $Z_{UL}(\omega = 0) = 5 \Omega$, a pri rezonansnoj frekvenciji $Z_{UL}(\omega_0) = 2,5 \Omega$. Odredite R , X_C , X_L .

$$Z = 5 \Omega = R$$

$$\Rightarrow R = Z = 5 \Omega$$

Pri $\omega = 0$, $Z_{UL} = 2,5 \Omega$

$$\bar{Z} = +jX_L + \frac{R \cdot (-jX_C)}{R - jX_C} = jX_L - \frac{R \cdot jX_C}{5 - jX_C} = jX_L - \frac{5jX_C}{5 - jX_C} \cdot \frac{5 + jX_C}{5 + jX_C}$$


$$\bar{Z} = jX_L - \frac{25jX_C + 5j^2X_C^2}{25 + X_C^2} = jX_L - \frac{25jX_C - 5X_C^2}{25 + X_C^2} = \frac{25jX_L + jX_L \cdot X_C^2 - 25jX_C + 5X_C^2}{25 + X_C^2}$$

$$\bar{Z} = \frac{5X_C^2}{25 + X_C^2} + j \frac{25X_L + X_L \cdot X_C^2 - 25X_C}{25 + X_C^2}$$

odredimo specifičnu impedanciju krajnja

pri $\omega = 0$ je jednako nuli
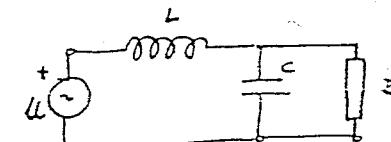
$$\bar{Z} = \frac{jX_C}{(\omega C)^2} = \frac{\frac{j}{(2\pi f)^2}}{25 + \frac{1}{(\omega C)^2}} = \frac{\frac{5}{(2\pi f)^2}}{25(\omega C)^2 + 1} = \frac{5}{25(\omega C)^2 + 1}$$



$$\frac{5}{25(\omega c)^2 + 1} = \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{5}{2} = \frac{\omega^2}{25 - \omega^2} \quad 125 - 5\omega^2 = 10\omega^2 \quad 125 = 15\omega^2 \quad 5\omega^2 = 125 \Rightarrow \boxed{\omega_c = 5\text{ rad/s}}$$

imaginarni dijelovi pl. projekcije moraju biti jednak s nuli:

$$\frac{25x_L^2 + x_L \cdot x_C - 25x_C}{25 + x_C^2} = 0 \quad 25x_L^2 + x_L \cdot x_C - 25x_C = 0$$

$$x_L \cdot x_C = 25x_C$$


$$25x_L + x_L \cdot x_C^2 - 25x_C = 0 \quad 25x_L - 25x_C = 125 \quad 50x_C = 125 \Rightarrow \boxed{x_C = 2,5\Omega}$$

3.23


3) $U = 50V \quad R = 25\Omega \quad L = 2mH \quad C = 1\mu F$

i. rez. frekv. = ?

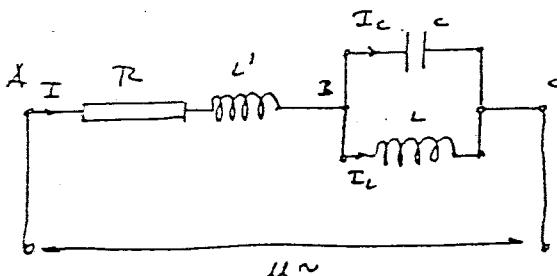3. Strujni granici i uklonjenje za svaku rezonantnu frekvenciju



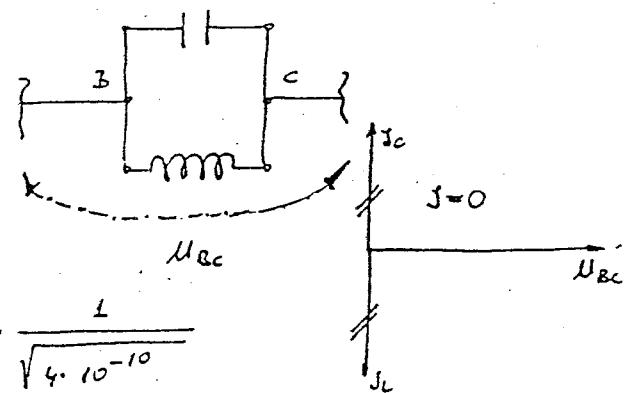Krajnja rezonanta frekvencija. Tada je se poljni između točaka B i C a jedino za ujednačavanje



$$\Rightarrow \text{to p za } B_L = B_C \quad \frac{1}{\omega L} = \omega C$$

$$\Rightarrow I = \omega^2 L C \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

$$\text{za fizičku } \omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-9}}} = \frac{1}{\sqrt{0,4 \cdot 10^{-10}}} = \frac{1}{\sqrt{4 \cdot 10^{-10}}}$$

$$\omega = \frac{1}{2 \cdot 10^{-5}} = \frac{10^5}{2} = 50000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \Rightarrow \boxed{\omega_{res, BC} = 5 \cdot 10^4 \text{ rad/s}}$$

otinuto

$$\bar{Z}_{uh} = R + jX_L + \frac{jX_C \cdot (-jX_C)}{jX_C + (-jX_C)} = R + jX_L + \frac{1}{j\omega} = R + jX_L + \frac{1}{j(B_C - B_L)}$$

pri ω_1 t. kada je da je \bar{Z}_{uh} rezonansni vidin da je $\bar{Z} = +\infty \Rightarrow \boxed{j=0}$

$$\bar{Z}_{uh} = R + jX_L + \frac{1}{j(B_C - B_L)} \cdot \frac{j(B_C - B_L)}{j(B_C - B_L)} = R + jX_L - j \frac{B_C - B_L}{(B_C - B_L)^2} = R + jX_L - j \frac{1}{B_C - B_L}$$

$$\bar{Z}_{uh} = R + j \left[X_L - \frac{1}{\omega C - \bar{B}_L} \right] \quad \omega_c \text{ čini osetljiv na } \Im(\bar{Z}) = 0$$

$$X_L = \frac{1}{B_C - \bar{B}_L} \quad \omega L = \frac{1}{-\frac{1}{\omega C} + \omega C} \Rightarrow \omega L = \frac{\omega^2 C}{-1 + \omega^2 C} \quad \therefore \omega = \frac{1}{\sqrt{-1 + \omega^2 C}}$$

$$L^2 (1 + \omega^2 C) = 1$$

$$-1 + \omega^2 C = \frac{1}{L^2} \quad \omega^2 C = \frac{1}{L^2} \Rightarrow \omega^2 = \frac{1 - \frac{1}{\omega^2}}{C} \Rightarrow \omega = \sqrt{\sqrt{1 - \frac{1}{\omega^2}} / C}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{10^8}}{2 \cdot 10^{-3}}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{10^8}}{2 \cdot 10^{-3}}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{10^8}}{2 \cdot 10^{-3}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^{-3}}{0,8 \cdot 10^{-3}}}$$

$$Z = jX_L + \frac{R - jX_C}{R - jX_C} = jX_L - \frac{jRX_C}{R - jX_C} \cdot \frac{R + jX_C}{R + jX_C} = jX_L - \frac{jR^2 X_C - R^2 X_C^2}{R^2 + X_C^2}$$

$$\bar{Z} = \frac{jR^2 X_L + jX_C^2 - jR^2 X_C + R^2 X_C^2}{R^2 + X_C^2} = \frac{2X_C^2 + j(R^2 X_L + X_C^2 X_L - R^2 X_C)}{R^2 + X_C^2} = \frac{2X_C^2}{R^2 + X_C^2} + j\frac{R^2 X_L + X_C^2 X_L - R^2 X_C}{R^2 + X_C^2}$$

Pořád kongruenční rezonanci $\Im(\bar{Z}) = 0$ $R^2 X_L + X_C^2 X_L - R^2 X_C = 0$

$$\bar{Z} = \frac{R \cdot X_C^2}{R^2 + X_C^2}$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}} = \frac{40 \cdot (R^2 + X_C^2)}{R \cdot X_C^2} \quad \bar{U}_L = \bar{I} \cdot jX_L = 30V$$

$$\frac{40 (R^2 + X_C^2)}{R \cdot X_C^2} \cdot X_L = 30$$

$$|\bar{U}_L| = |\bar{I}| \cdot \frac{R \cdot X_C^2 - jR^2 X_C}{R^2 + X_C^2} = 50$$

$$\left| \frac{40 (R^2 + X_C^2)}{R \cdot X_C^2} \cdot \frac{R \cdot X_C (X_C - jR)}{R^2 + X_C^2} \right| = 50 \quad \left| \frac{40}{X_C} (X_C - jR) \right| = 50$$

$$|40 - j40 \frac{R}{X_C}| = 50 \quad \cancel{40 \frac{R}{X_C}} / \cancel{X_C} = 1,25 \quad \cancel{40 \frac{R}{X_C}} / \cancel{X_C} = 1,25$$

$$40 \left(1 - j \frac{R}{X_C}\right) = 50 \quad \left|(1 - j \frac{R}{X_C})\right| = 1,25 \quad 1 + \left[\frac{R}{X_C}\right]^2 = 1,5625 \quad \frac{R}{X_C} = 0,75$$

$$P_{pri rezonanci} = \bar{U} \cdot \bar{Z}^* = \bar{U} \cdot \left[\frac{\bar{U}}{\bar{Z}} \right]^* = 40 \cdot \underbrace{\frac{40 (R^2 + X_C^2)}{R \cdot X_C^2}}_{R^2 + X_C^2} = \frac{1600 (R^2 + X_C^2)}{R^2 \cdot X_C^2} = 200$$

$$\frac{R^2 + X_C^2}{R^2 \cdot X_C^2} = 0,125 \quad \frac{X_C^2 + 0,75^2 \cdot X_C^2}{0,75 \cdot X_C^3} = 0,125 \quad \frac{X_C^2 + 0,75^2 \cdot X_C^2 / X_C}{0,75 \cdot X_C^3 / X_C} = 0,125$$

$$\frac{1 + 0,5625}{0,75 \cdot X_C} = 0,125 \quad 1,5625 = 0,6875 \cdot X_C \Rightarrow \cancel{X_C = 16,67 \Omega} \quad X_C = 16,67 \Omega$$

$$R = 12,5 \Omega$$

$$\frac{40 (R^2 + X_C^2)}{R \cdot X_C^2} \cdot X_L = 30 \quad \frac{40 \cdot (156,25 + 277,77)}{347,22} \cdot X_L = 30 \quad 5X_L = 30 \Rightarrow X_L = 6 \Omega$$

II NÁČIN prekrývajúce paralelné spojky u meníjoshi (elektrického)

$$Z_C = X_C \cdot \frac{R^2}{R^2 + X_C^2}$$

$$Z_L = \frac{R}{R^2 + X_C^2} = \frac{1}{R^2 + X_C^2} \cdot \frac{R^2 \cdot X_C^2}{R^2 + X_C^2} = \frac{1}{R^2 + X_C^2} \cdot \frac{R^2 \cdot X_C^2}{R^2 + X_C^2}$$

$$Z = \frac{C}{Y^2} = \frac{C}{C^2 + Z_C^2}$$

$$Y^2 = \frac{1}{R^2 + X_C^2} = \frac{1}{R^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{X_C^2}{R^2}}$$

$$Y = \frac{R \cdot X_C^2}{R^2 + X_C^2}$$

Pri rezonančnej frekvencii je následujúca fórmula

$$\text{impedancia } Z = Z_L = \frac{R \cdot X_C^2}{R^2 + X_C^2} \quad \bar{I} = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}} = \frac{\bar{U} \cdot (R^2 + X_C^2)}{R \cdot X_C^2} = \frac{40 (R^2 + X_C^2)}{R \cdot X_C^2}$$

$$\bar{U}_L = \bar{I} \cdot jX_L = j \frac{40 (R^2 + X_C^2)}{R \cdot X_C^2} \cdot X_L$$

$$|\bar{U}_L| = 30 V$$

Analýza dle volej k
mopredhodzenej prízere
i.t.d.

$$\omega^2 = \frac{1}{L + \frac{1}{C}} \Rightarrow \omega^2 = \frac{1 + \frac{C}{L}}{LC} \Rightarrow \omega^2 = \frac{L + L^2}{LC(L+C)} \Rightarrow \omega_0^2 = \sqrt{\frac{L+L^2}{LC(L+C)}} = 5,48 \cdot 10^4 \text{ rad}^{-2}$$

Stavba = ?

$\Rightarrow \omega_0$ je u rezonanciji $\Rightarrow I_L = I_C \quad I=0 \quad Z_{\text{ut}} \rightarrow \infty$

$$p \in \text{ut} \quad I=0 \quad U_{BC}=U=50V \Rightarrow I_L = I_C = \frac{U}{X_C} = \frac{50}{\omega_0 \cdot C} = \frac{50}{5 \cdot 10^4 \cdot 0,3 \cdot 10^{-3}} = \frac{50}{5 \cdot 10^4 \cdot 4 \cdot 10^{-3}}$$

$$I_L = I_C = \frac{50}{25} = [25A = I_L = I_C]$$

$$\Rightarrow \omega_0 = 5,48 \cdot 10^4 \text{ rad}^{-1} \quad X_L = \omega_0 \cdot L = 5,48 \cdot 10^4 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 10,96 \cdot 10 = 109,6 \Omega \quad X_C = 109,6 \Omega$$

$$Z_{\text{ut}} = \omega_0 \cdot Z = 5,48 \cdot 10^4 \cdot 0,4 \cdot 10^{-3} = 2,192 \cdot 10 = [21,92 \Omega = X_L] \quad X_C = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{5,48 \cdot 10^4 \cdot 10^{-3}}$$

$$X_C = 18,7 \Omega$$

$$Z_{\text{ut}} = R + jX_L - \frac{j^2 X_C \cdot X_L}{j(X_L - X_C)} = R + jX_L + \frac{X_C \cdot X_L}{j(X_L - X_C)} = 25 + j109,6 + \frac{18,7 \cdot 21,92}{j3,68}$$

$$Z_{\text{ut}} = 25 + j109,6 + \frac{400}{j3,68} = 25 + j109,6 - \frac{j400 \cdot 3,68}{13,51} = 25 + j109,6 - j108,71 \Omega$$



$$Z_{\text{ut}} = 25 + j0,885 \Omega \quad Z_{\text{ut}} = 25 \Omega \quad \text{prv pri rcs. frekv. ostje nemoj otpor} \quad R = 25 \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{50}{25} = 2A \quad [I(\omega_0) = 2A]$$

3.24

4) Krug na dnu je u rezonanciji $I_1 = 7A \quad I = 3,6A$.

Određi I_2 .

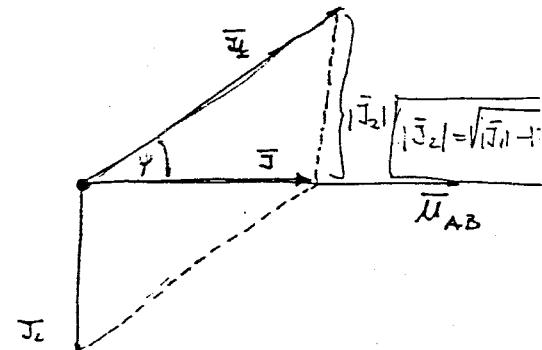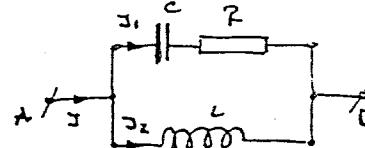

$$\begin{aligned} J_1 \cdot \cos \psi &= J \\ J_2 \cdot \sin \psi &= J_2 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} \Rightarrow J_1^2 + J_2^2 &= J^2 \\ J_1^2 &= J^2 - J_2^2 \end{aligned} \right\} +$$

$$\psi = \arctan \frac{J_2}{J_1}$$

$$\begin{aligned} J_1^2 + J_2^2 &= J^2 \\ J_2 &= \sqrt{J^2 - J_1^2} = \sqrt{49 - 12,96} \\ J_2 &= 36,04 \Rightarrow J_2 = 6,0033 A \end{aligned}$$

3.25

5) Krug je u rezonanciji $U=50V \quad U_L=30V \Rightarrow U_{L2}=20V$. Snaga koja učini otpor

$\Rightarrow P=200W$. Određi $R, X_L, X_C = ?$


$\cos \phi = 0$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{50}{40} = 5A \quad \begin{array}{c} 30 \\ \diagup \quad \diagdown \\ 40 \end{array}$$

$$S9 \quad \frac{U_L}{Z} = X_L = 6 \Omega$$

$$Z_{L2} = 10 \Omega \angle -37^\circ$$

$$Y = 0,09 + j0,06 \Omega^{-1}$$

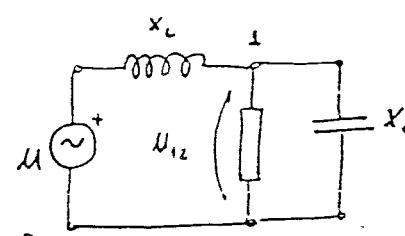


$$\Rightarrow R = 12,5 \quad \left. \begin{aligned} X_C &\approx 16,66 \Omega \end{aligned} \right\}$$

3.32.

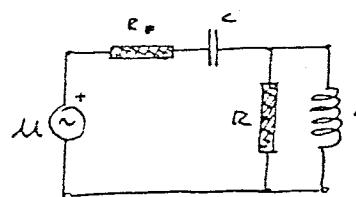- 5) Izračunjte pojmačnicu. Poznati su R_0 , R , C , i f napona. $X_L = ?$ u rezonančnoj frekvenci u rezonančnoj. Izračunjte pri kojem odnosu $R : X_L$ u promatranoj krajnje mreži metata rezonančnog pogonoma X_L

$R_0, R, C, f \Rightarrow$ poznati. $X_L = ?$ u rezonančnoj:



67

$$\bar{Z}_u = R_0 - jX_L + \frac{R + jX_L}{R + jX_L} \cdot \frac{R - jX_L}{R - jX_L}$$

$$\bar{Z}_u = R_0 - jX_C + \frac{R^2 - jX_L^2 - j^2 R \cdot X_L^2}{R^2 + X_L^2} = R_0 + jX_C + \frac{jR^2 \cdot X_L + R \cdot X_L^2}{R^2 + X_L^2} = \frac{R_0 \cdot R + R_0 \cdot X_L + jX_C (R^2 + X_L^2) + jR^2 \cdot X_L + R \cdot X_L^2}{R^2 + X_L^2}$$

$$\boxed{\bar{Z}_u = \frac{R_0 \cdot R + R_0 \cdot X_L^2 + R \cdot X_L^2}{R^2 + X_L^2} + j \frac{-X_C (R^2 + X_L^2) + R^2 \cdot X_L}{R^2 + X_L^2}} \quad \text{Im}(\bar{Z}) = 0$$

$$R^2 \cdot X_L = +X_C (X_L^2 + Z^2)$$

$$X_L = \frac{+X_C (X_L^2 + Z^2)}{R^2}$$

$$\Rightarrow R^2 \cdot X_L = +X_C \cdot X_L^2 + X_C \cdot Z^2 \quad \cancel{X_L^2 / X_C^2} \quad +X_C \cdot X_L^2 - R^2 \cdot X_L + X_C \cdot Z^2 = 0$$

$$X_{L(1,2)} = \frac{R^2 \pm \sqrt{R^4 + 4X_C^2 \cdot R^2}}{2X_C} = \frac{R^2 \pm R\sqrt{R^2 + 4X_C^2}}{2X_C}$$

$$X_{L(1,2)} = \frac{R^2 \pm \sqrt{R^4 + 4X_C^2 \cdot R^2}}{2X_C}$$

$$X_L = \frac{R^2 \pm \sqrt{R^4 - 4X_C^2 \cdot R^2}}{2X_C}$$

$$R^4 - 4X_C^2 \cdot R^2 < 0 \\ R^2 < 4X_C^2$$


$$\left[\frac{R}{X_C} \right]^2 - 4 < 0 \quad \left(\frac{R}{X_C} - 2 \right) \left(\frac{R}{X_C} + 2 \right) < 0 \quad \cancel{-2 < 0 < 2} \quad R^2 < 4X_C^2 \quad \left(\frac{R}{X_C} \right)^2 < 4$$

$$\boxed{\frac{R}{X_C} \in [-2, +2]} \quad \cancel{?}$$

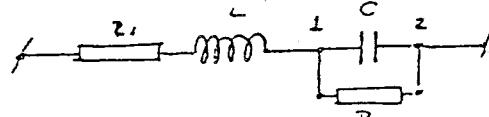
3.41

- Izračunjte rezonantnu frekvenciju kruga načinjenog premašnicu.

$$L = 20 \text{ mH} \quad C = 0,4 \mu\text{F} \quad R_2 = 500 \Omega$$



prekrivaju paralelni pojačajni raspored:

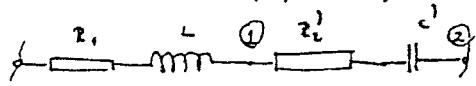

$$R_2' = R_2 \cdot \frac{X_C^2}{R_2^2 + X_C^2} \quad X_C' = X_C \cdot \frac{R_2}{R_2^2 + X_C^2}$$

$$\text{krug će biti u rezonančnoj alici jer je } X_L = X_C' \Rightarrow X_L = X_C \cdot \frac{R_2}{R_2^2 + X_C^2}$$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \cdot \frac{R_2^2}{R_2^2 + \frac{1}{(\omega C)^2}} = \frac{1}{\omega C} \cdot \frac{R_2^2 \cdot (\omega C)^2}{R_2^2 \cdot \omega^2 C^2 + 1} = \cancel{\omega L}$$

$$\boxed{\frac{R_2 \cdot C}{\frac{1}{\omega^2 C^2} + 1} = L}$$

$$R_2^2 \cdot C = L R_2^2 \cdot \omega^2 C^2 + L$$

$$\omega^2 \cdot C^2 \cdot R_2^2 \cdot L = R_2^2 C - L$$

$$\omega^2 = \frac{4R_2^2 C - L}{C^2 R_2^2 \cdot L}$$

$$\omega^2 = \frac{R_2^2 \cdot C}{C^2 R_2^2 \cdot L} - \frac{1}{C^2 R_2^2} = \frac{L}{CL} - \frac{L}{C^2 R_2^2} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{L}{R_2^2 \cdot C}}$$


$$\omega = \sqrt{\frac{1}{20 \cdot 10^{-3} \cdot 0,4 \cdot 10^{-6}} - \frac{L}{500^2 (0,4 \cdot 10^{-6})^2}} = \sqrt{\frac{10^9}{8} - \frac{10^{12}}{6400000}} = \sqrt{\frac{10^9}{8} - \frac{10^{12}}{40 \cdot 10^3}} = \sqrt{\frac{10 \cdot 10^8}{8} - \frac{L}{4} \cdot 10^8} = 10^4 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_{\text{rez}} = 10000 \text{ rad/s}$$


U krugu može biti određeno rezonansno frekvenciju te impedanciju opoja, ukupnu struju i snagu pri rezonansnoj frekvenciji za oba položaja prekidača. Zadano je $L = 1 \text{ mH}$, $R_1 = R_2 = 20 \Omega$, $U = 4000 \text{ V}$ i $C_1 = C_2 = 0,2 \mu\text{F}$

$$L = 1 \text{ mH} \quad R_1 = R_2 = 20 \Omega$$
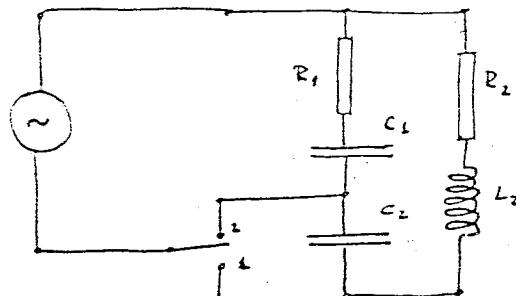
$$U = 4000 \text{ V} \quad C_1 = C_2 = 0,2 \mu\text{F}$$



za položaj ①

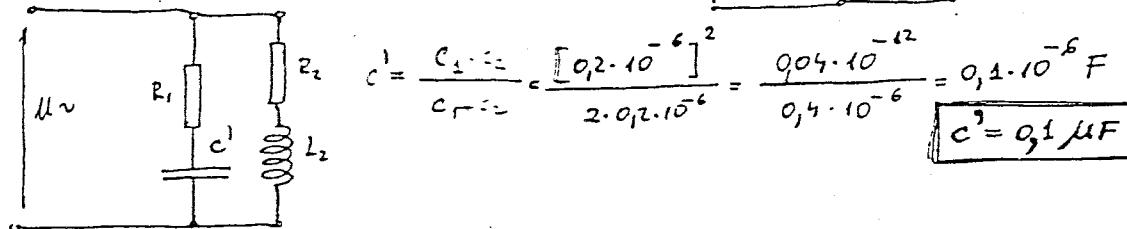


Pretvoriti paralelni zgrani u paralelni = poj.

$$G_1^1 = \frac{R_1}{R_1^2 + X_{C1}^2} \quad D_{C1}^1 = \frac{X_{C1}}{R_1^2 + X_{C1}^2}$$

$$G_2^1 = \frac{20}{400 + X_{C2}^2} \quad D_{C2}^1 = \frac{X_{C2}}{400 + X_{C2}^2}$$
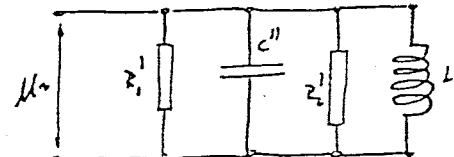
$$G_2^1 = \frac{20}{400 + X_{L2}^2} \quad D_{L2}^1 = \frac{X_{L2}}{400 + X_{L2}^2}$$



$$G_1^1 = \frac{R_1}{R_1^2 + X_{L2}^2} \quad D_{L2}^1 = \frac{X_{L2}}{R_1^2 + X_{L2}^2}$$

$$\gamma^2 = [G_1^1 + G_2^1]^2 + \left[\frac{D_{L2}^1}{R_1^2 + X_{L2}^2} - \frac{D_{C1}^1}{R_1^2 + X_{C1}^2} \right]^2$$

$$\text{NPF } \gamma^2 = [G_1^1 + G_2^1]^2 + [D_{L2}^1 - D_{C1}^1]^2$$

$$\text{Rezonansna nast-pc kada je } D_{L2}^1 = D_{C1}^1 \quad \frac{X_{L2}}{R_1^2 + X_{L2}^2} = \frac{X_{C1}}{R_1^2 + X_{C1}^2}$$

$$\frac{\omega \cdot L_2}{400 + \omega^2 L_2^2} = \frac{\frac{l}{\omega c^1}}{400 + \left[\frac{l}{\omega c^1} \right]^2} \quad \frac{\omega L_2}{400 - \omega^2 L_2^2} = \frac{\frac{l}{\omega c^1}}{\frac{400(\omega c^1)^2 + l}{(\omega c^1)^2}}$$

$$\frac{\omega L_2}{400 + \omega^2 L_2^2} = \frac{\omega c^1}{400(\omega c^1)^2 + 1} \quad L_2 (400 - \omega^2 c^1 \cdot c^1) = c^1 (400 + \omega^2 L_2^2)$$

$$400 L_2 \cdot c^1 \cdot \omega^2 + L_2 = 400 c^1 + \omega^2 L_2^2 \cdot c^1$$

$$\omega^2 [400 L_2 \cdot c^1 \cdot \omega^2 - L_2^2 \cdot c^1] = 400 \cdot c^1 - L_2 \quad \omega^2 = \frac{400 c^1 - L_2}{L_2 \cdot c^1 [400 \cdot c^1 - L_2]}$$

$$\omega^2 = \frac{400}{L_2 [400 \cdot c^1 - L_2]} - \frac{l}{c^1 [400 \cdot c^1 - L_2]}$$

$$\omega^2 = \frac{400}{10^{-3} [400 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6} - 10^{-3}]} - \frac{l}{0,1 \cdot 10^{-6} [400 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6} - 10^{-3}]} = \frac{400000}{40 \cdot 10^{-6} - 10^{-3}} - \frac{10^7}{40 \cdot 10^{-6} - 10^{-3}}$$

$$\omega = \frac{4 \cdot 10^5 - 10^7}{40 \cdot 10^{-6} - 10^{-3}} = \frac{10^5 [4 - 10^2]}{10^{-6} [40 - 10^3]} = \frac{10^{11} [4 - 100]}{40 - 1000} = \frac{10^{11} [4 - 100]}{10 [4 - 100]} = 10^{10}$$

$\boxed{\omega_0 = 10^5 \text{ rad/s}}$ za položaj ①

$$\text{p.v. } \omega_0 = 10^5 \text{ rad/s} \Rightarrow Z = R_u + \frac{1}{C_u} + \frac{1}{G_1' + C_2'} = \frac{1}{\frac{20}{400 + X_{c1}^z} + \frac{20}{400 + X_{c2}^z}} = \frac{1}{\frac{1}{400 + X_{c1}^z} + \frac{1}{400 + X_{c2}^z}} = \frac{1}{\frac{1}{\omega_0 C_1} + \frac{1}{\omega_0 C_2}} = \frac{1}{\frac{1}{10^5 \cdot 10^{-3}} + \frac{1}{10^5 \cdot 10^{-3}}} = \frac{1}{100}$$

$$Z = \frac{1}{\frac{20}{400 + 40000} + \frac{20}{400 + 40000}} = \frac{1}{\frac{40}{400 + 40000}} = \frac{400 + 40000}{40} = 10000 \Omega$$

$$Z = \frac{400 + 10000}{40} = 260 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R_u} = \frac{4000}{260} = 15,4 \text{ A} \rightarrow I = 15,4 \text{ A}$$

$$P = U \cdot I = 61,6 \text{ kW}$$

Aby jsi otevřela u druhého polohy.

\Rightarrow

$$Z_u = \frac{(20 - jX_{c1})(20 + jX_{L2} - jX_{c2})}{(20 - jX_{c1} + 20 + jX_{L2} - jX_{c2})}$$

$$Z_u = \frac{(20 - jX_{c1})[20 + j(X_{L2} - X_{c2})]}{40 + j[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}]}$$

$$Z_u = \frac{400 + j20(X_{L2} - X_{c2}) - j20X_{c1} + X_{c1}(X_{L2} - X_{c2})}{40 + j[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}]} = \frac{400 + X_{c1}(X_{L2} - X_{c2}) + j[20(X_{L2} - X_{c2}) - 20X_{c1}]}{40 + j[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}]}$$

$$Z_u = \frac{[400 + X_{c1}(X_{L2} - X_{c2})] + j20[(X_{L2} - X_{c2}) - X_{c1}]}{40 + j[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}]} = \frac{40 - j[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}]}{40 - j[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}]}$$

$$Z_u = \frac{40[400 + X_{c1}(X_{L2} - X_{c2})] - j[400 + X_{c1}(X_{L2} - X_{c2})][X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}] + j800[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}] + 20[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}]}{1600 + [X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}]^2}$$

$$Z_u = \frac{40[400 + X_{c1}(X_{L2} - X_{c2})] + 20[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}]^2}{1600 + [X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}]^2} + j \frac{800[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}] - [400 + X_{c1}(X_{L2} - X_{c2})]}{1600 + [X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}]^2}$$

beruji si u rezonanci a lze psat $Z_u(\omega) = 0$

$$800[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}] - [400 + X_{c1}(X_{L2} - X_{c2})][X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}] = 0$$

$$[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}] \{800 - 400 - X_{c1}(X_{L2} - X_{c2})\} = 0$$

$$[X_{L2} - X_{c1} - X_{c2}] \{400 - X_{c1}(X_{L2} - X_{c2})\} = 0 \quad X_{L2} - X_{c1} - X_{c2} = 0$$

$$\omega L_2 = \frac{2}{\omega C_1} \Rightarrow \omega^2 = \frac{2}{C_1 \cdot L_2} = \frac{2}{0,2 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-2}} \quad \omega L_2 = \frac{1}{\omega C_2} + \frac{1}{\omega C_1} \quad C_1 = C_2$$

$$\omega^2 = \frac{40}{10^{-8}} = 10^{10} \Rightarrow \omega = 10^5 \text{ rad/s}$$

$$400 - X_{c1}(X_{L2} - X_{c2}) = 0$$


$$400 = \frac{1}{\omega C_1} \left[\omega \cdot L_2 - \frac{1}{\omega C_2} \right]$$

$$400 = \frac{L_2}{C_2} - \frac{1}{\omega^2 C_1 C_2}$$

$$\frac{1}{\omega^2 C_1 C_2} = \frac{L_2}{C_1} - 400$$

$$\frac{1}{\omega^2} = \left(\frac{L_2}{C_1} - 400 \right) \cdot C_1 \cdot C_2$$
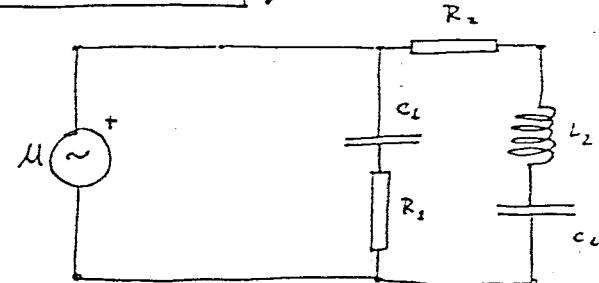
$$\frac{1}{\omega^2} = L_2 \cdot C_2 - 400 C_1 \cdot C_2$$



69

$$\omega^2 = \frac{1}{L_1 \cdot C_1 - 400 \cdot C_1 \cdot C_2} = \frac{1}{10^{-3} \cdot 0,2 \cdot 10^{-6} - 400 \cdot (0,2 \cdot 10^{-6})^2} = \frac{1}{0,2 \cdot 10^{-9} - 400 \cdot 0,04 \cdot 10^{-12}}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{L_2 \cdot C_2 - 46 \cdot 10^{-12}} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-10} - 46 \cdot 10^{-12}} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-12} [10^2 - s]}$$

$$\omega^2 = \frac{10^{12}}{2 \cdot 92} = \frac{10^{12}}{184} = \frac{10^6}{13,56} = 0,07372 \cdot 10^6 = 7,372 \cdot 10^4 = 73720 \text{ rad}^{-2}$$

$$x_{L_2} - \omega \cdot L = 7,37 \cdot 10^4 \cdot 10^{-3} = 7,37 \cdot 10 = 73,7 \Omega$$

$$\omega_{rcz} = 73720 \text{ rad}^{-2}$$

$$x_C = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{7,37 \cdot 10^4 \cdot 0,2 \cdot 10^{-6}} = \frac{100}{1,474} = 67,84 \Omega$$

$$\omega_{rcz} = 71638,5 \text{ rad}^{-1}$$

$$Z_{rcz} = Z_m = \frac{40[400 + x_{C_1}(x_{L_2} - x_{C_2})] + 20[x_{L_2} - x_{C_2} - x_{C_1}]^2}{1600 + [x_{L_2} - x_{C_2} - x_{C_1}]^2}$$

$$Z_{rcz} = Z_m = \frac{40(400 + 397,5) + 20 \cdot 3841,52}{1600 + 3841,52} = \frac{76830,4 + 31301,6}{5441,52}$$

$$Z_{rcz} = Z_m = 20 \Omega \quad I = \frac{4000}{20} = 200A \quad \text{neglecten Faktor 0,6}$$

$$Z_{rcz} = 72,8 \Omega$$

$$I = \frac{4000}{72,8} = 55,2 A$$



$$P = U \cdot I = 4000 \cdot 55,2 = 220,689 \text{ kW}$$

3.47

- 8) Ko je struja priključen napon od $120V$. Odredi struje u granama i napon na
priključku.

Priključak je otvoren i zatvoren prekidačem P . Zadano je $R_1 = R_2 = X_L = X_C = 25\Omega$

Priključak je otvoren

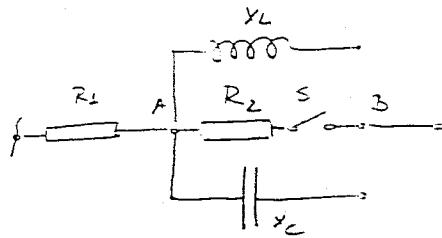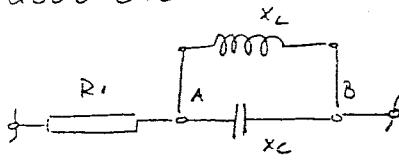


$$\bar{Z} = R_1 + \frac{jX_L \cdot (-jX_C)}{jX_L + (-jX_C)} = R_1 + \frac{X_L \cdot X_C}{j(X_L - X_C)} = R_1 - j \frac{X_L \cdot X_C}{X_L - X_C} \quad \bar{Z}_u = 25 - j \frac{25 \cdot 25}{25 - 25} = 25 - j \infty$$

$$\Rightarrow \bar{Z} = \infty \rightarrow \bar{J} = 0A \quad \text{Spoj je u rezonanciji.} \Rightarrow U_{AB} = 120V \Rightarrow I_L = I_C = \frac{120}{25} = 4,8A$$

Vidimo da energija oscilira između X_C i X_L tijekom $(C \parallel L)$ mimo $I_L = I_C = 4,8A$

gubitku energije pa izvor ne unosi minkovu energiju $\Rightarrow J = 0$

Pri zatvorenom prekidaču S

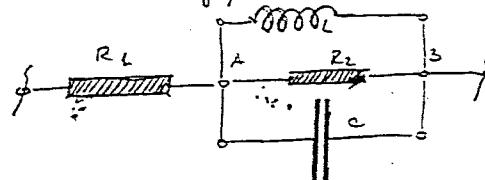

$$\bar{Z}_u = ? \quad \bar{Z}_u = R_1 + \bar{Z}_{AB}$$

$$\frac{1}{\bar{Z}_{AB}} = \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{-jX_C} = \frac{1}{j25} + \frac{1}{25} - \frac{1}{j25} = -j\frac{1}{25} + \frac{1}{25} + j\frac{1}{25} = \frac{1}{25} \Rightarrow \bar{Z}_{AB} = 25\Omega$$

$$\bar{Z}_u = \bar{Z}_1 + \bar{Z}_{AB} = 25 + 25 = 50\Omega \Rightarrow \bar{J}_u = \frac{120}{50} = 2,4A$$



$$I_L = \bar{J}_u - J_{L2} = 2,4A$$

3.49

- 9) Izračunajte induktivitet snitka L_2 ako u kružnoj rezonanciji nastupa frekvencija

$\omega = 2000\text{ rad/s}$, $R = 20\Omega$, $L_1 = 20\text{mH}$ i $C = 6,25\mu\text{F}$. Oboor (aktivni) snitak L_2 može zanemariti

10)

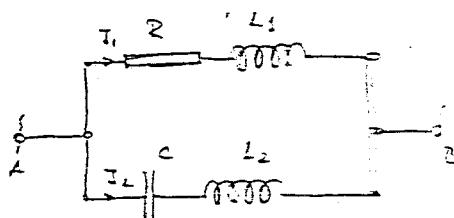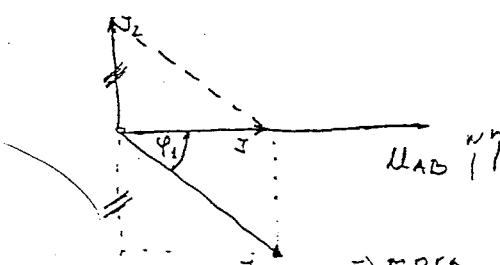

\Rightarrow mimo J_2 predstavlja naponu za $\frac{\pi}{2}$ \Rightarrow mimo snitku kapacitivno je rezistor.

$$J_1 \cdot \sin \phi = J_2 \Rightarrow \frac{U_{AB}}{\sqrt{R^2 + X_{L1}^2}} \cdot \frac{X_{L1}}{\sqrt{R^2 + X_{L1}^2}} = \frac{U_{AB}}{\sqrt{0^2 + (X_C - X_{L1})^2}}$$

$$\frac{1}{R^2 + X_{L1}^2} = \frac{1}{X_C - X_{L1}} \quad X_C - X_{L1} = \frac{R^2 + X_{L1}^2}{X_{L1}} \Rightarrow X_{L1} = X_C - \frac{R^2 + X_{L1}^2}{X_{L1}}$$

$$X_{L1} = \frac{1}{\omega C} - \frac{R^2 + (\omega L_1)^2}{\omega L_1} = \frac{1}{2 \cdot 10^3 \cdot 6,25 \cdot 10^{-6}} - \frac{400 + (2 \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-6})^2}{2 \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-6}} = \frac{12}{12,5} - \frac{400 + 1600}{40} = 12 - 60 = -48$$

$$X_{L2} = 80 - 50 = 30\Omega \Rightarrow L_2 = \frac{X_{L2}}{\omega} = \frac{30}{2\pi f} = \frac{30}{200\pi} = 15\text{mH} \Rightarrow L_2 = 15\text{mH}$$

3.50



- (10) Sadrži pokazivac ampermeter u kogni pri rezonantnoj frekvenciji

$U = 240 \text{ V}$, $\omega_0 = L = 40 \text{ mH}$, $C = 1 \mu\text{F}$. Gubici energije u snelu i kondenzatoru su otporna ampermeteru su zanemarivo male.

R_L i R_2 mimo zadani

pri rezonantnoj frekvenciji

\Rightarrow općenito

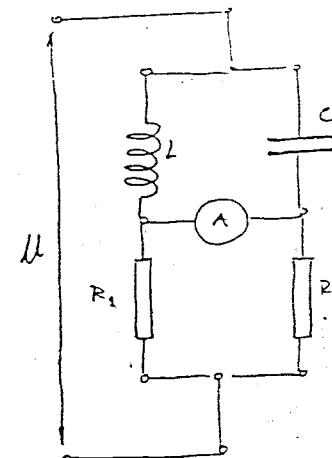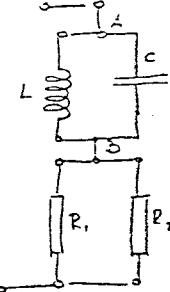

Pri rezonantnoj frekvenciji je ona kada baci je $X_L = X_C$ $U_{AB} = 0$ jer tada je $I_{AB} = 0$ \Rightarrow otvorenim ponizavanjem

$$\text{pošto je ukupna struja } \bar{J}_u = 0 \Rightarrow \text{rezonancija} \quad \omega_{\text{rez}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{40 \cdot 10^{-8}}} = \frac{1}{\sqrt{4 \cdot 10^{-8}}} \text{ rad/s}$$


$$\omega_{\text{rez}} = \frac{1}{\sqrt{40 \cdot 10^{-8}}} = \frac{1}{\sqrt{4 \cdot 10^{-8}}} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-4}} = \frac{10^4}{2} = 5000 \text{ rad/s} \quad \boxed{\omega_{\text{rez}} = 5000 \text{ rad/s}}$$

$$\text{Pri rezonantnoj frekvenciji je } \bar{J}_u = 0 \Rightarrow U_{AB} = 240 \text{ V} = U \Rightarrow J_L = J_C = \frac{240}{\omega \cdot L} = \frac{240}{5 \cdot 10^7 \cdot 40 \cdot 10^{-8}} = 1,2 \text{ A}$$

$$J_L = J_C = \frac{240}{200} = 1,2 \text{ A} \quad \boxed{J_L = J_C = 1,2 \text{ A}}$$

$$\boxed{J_A = 1,2 \text{ A}}$$

sliku možemo shvatiti kroz

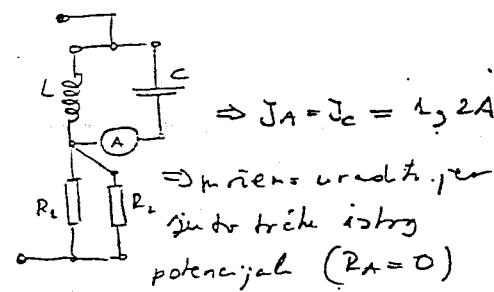

- (11) Kugma ulazi je u rezonanciju. Dobrota snaka

3.51 pri rezonantnoj frekvenciji bilo je $Q = 4$. Nakon

ponizavanja frekvencije (rezonante) frekvenciju porečevom druge putne. Kako treba izgledati kapacitet kondenzatora da bi kug bio ponovo u rezonanciji pri porečenoj frekvenciji?

$$Q = \frac{I_{L0}}{I_0} = 4 \quad (0) \rightarrow \text{pri rezonantnoj frekvenciji}$$


$$\Rightarrow J_1 \sin \varphi = J_2$$

$$\frac{U_{AB}}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \cdot \frac{X_L}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{U_{AB}}{X_C}$$

$$\frac{X_L}{R^2 + X_L^2} = \frac{1}{X_C} \quad \boxed{X_L \cdot X_C = R^2 + X_L^2}$$


$$\omega^2 L \cdot \frac{1}{c^2} = R^2 + \left[\frac{1}{\omega C} \right]^2 \quad \frac{L}{C} = R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}$$
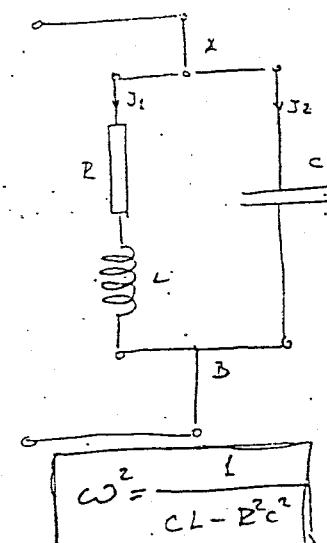
$$\frac{1}{\omega^2 C^2} = \frac{L}{C} - R^2 \quad \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{C^2 \left(\frac{L}{C} - R^2 \right)} = \frac{1}{C^2 \frac{L - R^2 C^2}{C^2}} \quad \boxed{\omega^2 = \frac{1}{C^2 \left(\frac{L}{C} - R^2 \right)}}$$



$\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$: $Z_1 = \text{rezonantni frekvenčni u kružni } \omega = 0,01 \text{ H} \quad C_1 = 0,25 \mu\text{F} \quad \text{i} \quad C_2 = 0,3 \mu\text{F}$

3.57

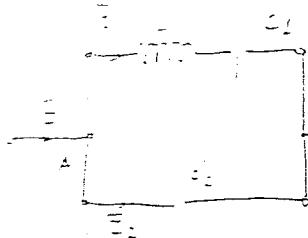

$$\bar{Z}_1 = jX_L + (-jX_C_1) = jX_L - jX_C_1 = j(X_L - X_C_1)$$

$$\bar{Z}_M = \frac{j(X_L - X_C_1) \cdot (-jX_C_2)}{j(X_L - X_C_1) - jX_C_2} = \frac{(X_L - X_C_1) \cdot X_C_2}{j(X_L - X_C_1 - X_C_2)} \cdot \frac{j}{j}$$

$$\bar{Z}_M = \frac{(X_L - X_C_1) \cdot X_C_2}{(X_L - X_C_1 - X_C_2)} = -j \frac{(X_L - X_C_1) \cdot X_C_2}{X_L - X_C_1 - X_C_2} \quad \text{Da bi opseg bio u rezonanciji,}$$


mora biti $\text{Im}(\bar{Z}) = 0$

$$\frac{X_L - X_C_1 - X_C_2}{X_L - X_C_1 - X_C_2} = 0$$

$$\frac{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C_1}\right) \cdot \frac{1}{\omega C_2}}{\omega L - \frac{1}{\omega C_1} - \frac{1}{\omega C_2}} = 0$$

$$\omega = \frac{1}{\omega C_1}$$
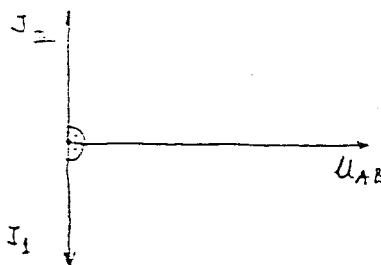
$$\omega^2 = \frac{1}{\omega^2 L C_1} = \frac{1}{10^{-2} \cdot 0,25 \cdot 10^{-6}} = \frac{10^8}{0,25} = 4 \cdot 10^8 \quad \omega = 2 \cdot 10^4 \frac{1}{\text{s}}$$



$$\omega L = \frac{1}{\omega} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) / \omega$$

$$\omega^2 L = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\omega^2 \cdot L = \frac{C_1 + C_2}{C_1 \cdot C_2} \quad \omega^2 = \frac{L}{C_1 \cdot C_2} \cdot \frac{C_1 + C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{10^{-2}} \cdot \frac{(0,25 + 0,2) \cdot 10^{-6}}{0,25 \cdot 0,2 \cdot 10^{-12}} = \frac{1}{10^{-2}} \cdot \frac{0,45 \cdot 10^{-6}}{0,05 \cdot 10^{-12}}$$

$$\omega^2 = 10^2 \cdot 9 \cdot 10^6 = 9 \cdot 10^8 \Rightarrow \boxed{\omega = 3 \cdot 10^4 \frac{1}{\text{s}}}$$


$\therefore \omega = 2 \cdot 10^4 \frac{1}{\text{s}} \quad \bar{Z}_1 = \infty \rightarrow \text{maporanstva rezonancija}$

$\therefore \omega = \frac{1}{\sqrt{L C_1}} \quad I = 0 \rightarrow \text{strujna rezonancija}$

$\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$: rezonantni frekvenčni pri hujima u kružni mjestu rezonancije

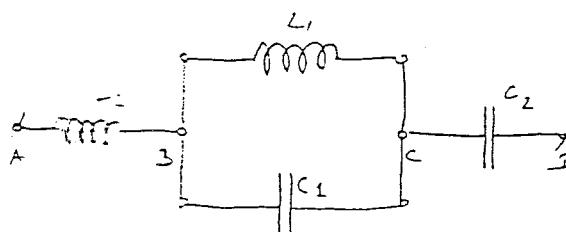3.58

Za zadati kružni $L_1 = L_2 = 0,04 \text{ H}$ i $C_1 = C_2 = 25 \mu\text{F}$



$$\text{za } \omega L_1 = \frac{1}{\omega C_1}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{L_1 C_1} = \frac{1}{4 \cdot 10^{-2} \cdot 25 \cdot 10^{-6}} = \frac{10^8}{100} = 10^6$$

$$\boxed{\omega = 1000 \frac{1}{\text{s}}}$$

$$\bar{Z} = \frac{(-jX_L) + jX_C_1}{jX_L - jX_C_1} = jX_{L2} - jX_{C2}$$

mjeri rezonanciju?

$$\bar{Z} = \frac{jX_{L1} \cdot X_{C2}}{jX_{L1} - jX_{C2}} - jX_{L2} - jX_{C2} = - \frac{jX_{L1} \cdot X_{C2}}{jX_{L1} - jX_{C2}} + j(X_{L2} - X_{C2}) = j \left[X_{L2} - X_{C2} - \frac{X_{L1} \cdot X_{C1}}{jX_{L1} - jX_{C2}} \right] = 0$$

$$x_{L_2} - x_{C_2} = \frac{x_{L_1} - x_{C_1}}{x_{L_1} - x_{C_1}} = 0 \quad x_{L_2}(x_{L_1} - x_{C_1}) - x_{C_2}(x_{L_1} - x_{C_1}) - x_{L_1} \cdot x_{C_1} = 0$$

$$\omega L_2 \left[\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1} \right] - \frac{1}{\omega C_2} \left[\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1} \right] - \varphi L_1 \cdot \frac{1}{\omega C_1} = 0$$

$$\omega L_2 \frac{\omega^2 C_1 L_1 - 1}{\omega C_1} - \frac{1}{\omega C_2} \frac{\omega^2 C_1 L_1 - 1}{\omega C_1} - \frac{L_1}{C_1} = 0$$

$$\frac{\omega^2 C_1 L_1 - 1}{\omega C_1} \left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2} \right) - \frac{L_1}{C_1} = 0$$

$$\frac{\omega^2 C_1 L_1 - 1}{\omega C_1} \cdot \frac{\omega^2 L_2 C_2 - 1}{\omega C_2} = \frac{L_1}{C_1} \quad \left(\frac{\omega^2 C_1 L_1}{\varphi L_1} - \frac{1}{\omega C_1} \right) \left(\frac{\omega^2 L_2 C_2}{\varphi L_2} - \frac{1}{\omega C_2} \right) = \frac{L_1}{C_1}$$

$$\left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1} \right) \left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2} \right) = \frac{L_1}{C_1}$$

$$\omega^2 L_1 \cdot L_2 - \varphi L_1 \cdot \frac{1}{\varphi C_1} - \frac{L_2}{C_1} + \frac{1}{\omega^2 C_1 \cdot C_2} = \frac{L_1}{C_1} \quad \omega^2 L_1 \cdot L_2 + \frac{1}{\omega^2 C_1 \cdot C_2} = \frac{L_1}{C_1} - \frac{L_2}{C_1} + \frac{L_2}{C_2}$$

$$\frac{\omega^4 L_1 L_2 \cdot C_1 \cdot C_2 + 1}{\omega^2 C_1 \cdot C_2} = 2 \frac{L_1}{C_1} + \frac{L_2}{C_2} = \frac{2L_1 + L_2}{C_1}$$

$$\omega^2 = t$$

$$\omega^4 L_1 L_2 \cdot C_1 \cdot C_2 + 1 = \frac{2L_1 + L_2}{C_1} \cdot \omega^2 \cdot C_1 \cdot C_2$$

$$\frac{t^2}{t^2} L_1 L_2 \cdot C_1 \cdot C_2 + 1 = \frac{2L_1 + L_2}{C_1} \cdot \varphi L_1 \cdot C_2 \cdot t \quad \frac{t^2}{t^2} L_1 L_2 \cdot C_1 \cdot C_2 - (2 - \frac{L_1}{C_1} - \frac{L_2}{C_2}) \cdot C_2 = -1 = 0$$

$$L_1 \cdot L_2 \cdot C_1 \cdot C_2 = (4 \cdot 10^{-2})^2 \cdot (25 \cdot 10^{-6})^2 = 16 \cdot 10^{-4} \cdot 625 \cdot 10^{-12} = 10000 \cdot 10^{-16} = 10^{-12}$$

$$(2L_1 + L_2) \cdot C_2 = (8 \cdot 10^{-2} + 4 \cdot 10^{-2}) \cdot 25 \cdot 10^{-6} = 12 \cdot 10^{-2} \cdot 25 \cdot 10^{-6} = 300 \cdot 10^{-8} = 3 \cdot 10^{-6}$$

$$10^{-12} \cdot t^2 - 3 \cdot 10^{-6} \cdot t + 1 = 0 \quad t_{1,2} = \frac{3 \cdot 10^{-6} \pm \sqrt{9 \cdot 10^{-12} - 4 \cdot 10^{-12}}}{2 \cdot 10^{-12}}$$

$$t_{1,2} = \frac{3 \cdot 10^{-6} \pm \sqrt{5} \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-12}} \quad t_1 = 2,618 \cdot 10^{-6} \quad t_2 = 0,3812 \cdot 10^{-6}$$

$$\omega^2 = 2,618 \cdot 10^{-6} \Rightarrow \omega = 1,618 \cdot 10^{-3}$$

$$\omega^2 = 0,3812 \cdot 10^{-6} \Rightarrow \omega = 0,618 \cdot 10^{-3}$$

rezonantne frekvencje

stojaca rezonancka frekvencja $\omega = 1000 \frac{1}{s}$

naporna rezonancka frekvencja $\omega_0 = 1618 \frac{1}{s}$

$$\omega_0 = 618 \frac{1}{s}$$

ZADACI: 4.2.

3) Transformator bez jezgre ima 2, odnosa nametka $\bar{z}_1 = \bar{z}_2 = 1$, $r_1 + r_2 = r$. Upozornom
neden mjerim instrumenti u polazistilu da je $M = 100\text{VA}$, $\bar{z}_{11} = -jz_1 = -jz_2 = jz$, $\bar{z}_{22} = jz^2$, $U_{20} = 80\text{V}$
čvorovi; \bar{z}_1, x_1, x_M i pokoncivanje instrumenta sredstvom kružnog spoja) i k-
už mjeni $U_1 = 100\text{V}$.

$$\bar{z}_1 = \bar{r}_1 = R \quad x_1 = x_2 = x$$

$$\text{za prazni hod} \quad x_1 = x_2 \Rightarrow L_1 = L_2$$

dijagonale jednačine

$$\bar{U}_L = \bar{z}_1 R_L + \bar{z}_1 j \omega L_1 + \bar{z}_2 j \omega M$$

$$0 = \bar{z}_1 R_2 + \bar{z}_1 j \omega L_2 + \bar{z}_2 j \omega M$$

$$\bar{U}_2 = \bar{z}_1 R_1 + \bar{z}_1 j x + \bar{z}_2 j X_M$$

$$0 = \bar{z}_2 R_2 + \bar{z}_2 j x + \bar{z}_1 j X_M$$

čvor prijenosnoj strani $\Rightarrow \bar{z}_1 = -jz_1 \cos \varphi$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{\bar{U}_{10}}{U_1 I_{10}} = \frac{\bar{z}_1 z}{100 \cdot 2} = 0,2 = \cos \varphi \text{ za prazni hod}$$

$$Z = \frac{M}{I_{10}} = \frac{100}{4} = 25\Omega \quad \Rightarrow R = 25 \cdot \cos \varphi = 5\Omega$$

$$z = \sqrt{z^2 - z^2} = 24,5\Omega \quad [x = 24,5\Omega] = 24,5\Omega$$

$$R = 5\Omega$$

$$\text{za prazni hod } \bar{z}_2 = 0 \quad \Rightarrow \bar{U}_{20} = \bar{z}_2 j X_M \quad \Rightarrow z_M = \frac{z z}{z_2} = \frac{z z}{20} = 20\Omega \quad [X_M = 20\Omega]$$

zad u obliku zatvorenih jednačina

$$\bar{U}_1 = \bar{z}_1 R_1 + \bar{z}_1 j x + \bar{z}_2 j X_M \quad \bar{U}_2 = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 z_2 + \bar{z}_2 z_1 =$$

$$0 = \bar{z}_1 R_2 + \bar{z}_2 j x + \bar{z}_1 j X_M \quad 0 = \bar{z}_2 + \bar{z}_2 z_2 + \bar{z}_1 z_1 = 0$$

$$100 = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 j 24,5 + \bar{z}_1 j 20 \quad z_1 = a + b j \quad z_2 = c + d j$$

$$0 = \bar{z}_2 + \bar{z}_2 j 24,5 + \bar{z}_1 j 20 \quad 100 = (a - b j) + (24,5 - 20 j) + (c - d j)$$

$$0 = (c - d j) + (24,5 - 20 j) + (a - b j)$$

$$100 = 5a + 5b j + 24,5a j - b \cdot 24,5 + j 200 - j 200 \Rightarrow 5a - 1 \cdot 5b - 200 = 100 \quad 5b + 24,5a + 200 = 100$$

$$0 = 5c + 5d j + j 24,5c - 24,5d + j 200 - 200$$

$$5c - 1 \cdot 5d - 200 = 0$$


$$5a - 24,5b - 20d = 100$$

$$5d + 1 \cdot 5c - 200 = 0$$

$$24,5a + 5b + 20c = 0$$

$$-20b + 5c - 24,5d = 0$$

$$20a + 24,5c + 5d = 0$$

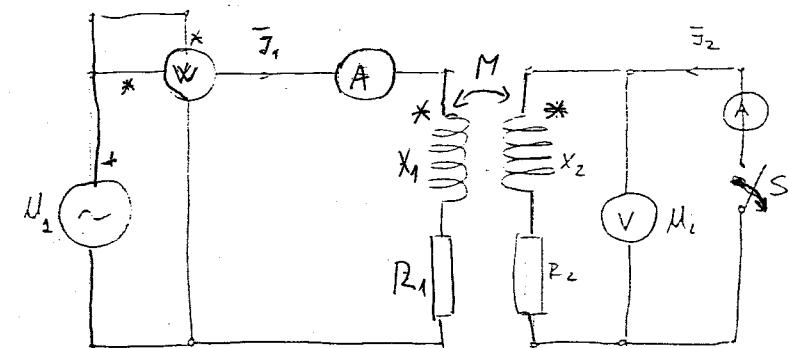

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 5 & -24,5 & 0 & -20 & 100 \\ 24,5 & 5 & 20 & 0 & 0 \\ 0 & -20 & 5 & -24,5 & 0 \\ 20 & 0 & 24,5 & 5 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\cdot(-4,0)} \left[\begin{array}{ccccc|c} 5 & -24,5 & 0 & -20 & 100 \\ 0 & 125,05 & 20 & 98 & -490 \\ 0 & -20 & 5 & -24,5 & 0 \\ 0 & 98 & 24,5 & 85 & -400 \end{array} \right] \xrightarrow{\cdot(0,159) / \cdot(-0,7826)} \left[\begin{array}{ccccc|c} 5 & -24,5 & 0 & -20 & 100 \\ 0 & 125,05 & 20 & 98 & -490 \\ 0 & 0 & 8,198 & -8,83 & -7,83 \\ 0 & 0 & 8,198 & +8,2072 & -16,026 \end{array} \right]$$

$$d = \frac{68,26}{17,7} = 3,85$$

$$8,198 c = -78,35 + 34,057$$

$$8,198 c = -44,3 \Rightarrow c = -5,4028$$

$$\Rightarrow \bar{J}_2 = -5,4028 + 3,85j \Rightarrow J_2 = \sqrt{20,19 + 15,82} = 6,63A \quad \boxed{J_2 = 6,63A}$$

$$125,05 b = -490 - 98 \cdot 3,85 + 20 \cdot 5,4028 = -490 - 377,3 + 108,056$$

$$\Rightarrow b = -6,07 \quad 5a = 100 + 20d + 24,5 \cdot b = 100 + 77 - 148,715$$

$$\Rightarrow a = 5,657 \Rightarrow \bar{J}_1 = 5,657 - j 6,07 \Rightarrow J_1 = \sqrt{32,0016 + 36,84} = 8,3 A$$

$$\boxed{J_1 = 8,3 A}$$

$$P = U \cdot I_1^2 = 100 (5,657 + j 6,07) = 565,7 W \quad \boxed{P = 565,7 W}$$

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} = \frac{M \cdot \omega}{L \cdot \omega} = \frac{x_H}{x_L} = \frac{20}{24,5} = 0,816 \quad \Rightarrow \boxed{K = 0,816}$$


$$\textcircled{2} \quad U_1 = 10V \quad U_2 = 6V \quad I_1 = 2A \quad P_1 = 12W \quad I_2 = 0 \quad P_2 = 0 \quad 4.3$$

4.3 Odredite P , x i x_H

fazni pomak napona U_1 i U_2

pokazivanje mjeromih instrumenata mahan zavisi prikidanja jednog od mreža

$$U_2 \quad U_1 = 10V$$

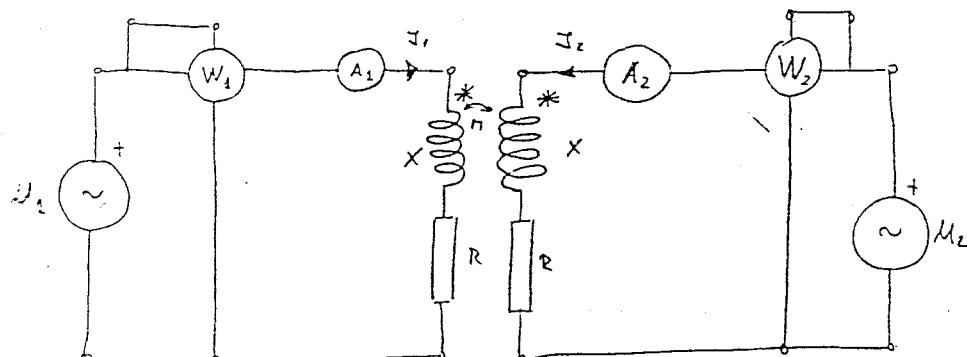

55

$$U_1 = 10V \quad U_2 = 6V \quad Z_1 = 1\Omega \quad Z_2 = 0 \Omega \quad I_2 = 0A \quad P_2 = 0W$$

$$\bar{U}_1 = \bar{Z}_1 R - \bar{Z}_1 j X_L \quad I_2 = 0A \Rightarrow \bar{U}_1 = \bar{Z}_1 R + \bar{Z}_1 j X_L$$

$$\bar{U}_2 = \bar{Z}_2 R - \bar{Z}_2 j X_L \quad \bar{U}_2 = \bar{Z}_2 j X_M$$

$$\Rightarrow X_M = \frac{U_2}{I_2} = \frac{6}{2} = 3\Omega$$

$$U_1 = Z_1 \bar{U}_2 \Rightarrow \bar{U}_2 = \frac{U_1}{Z_1} = 5\Omega \quad P_1 = U_1 I_1 \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{P_1}{U_1 I_1} = \frac{12}{20} = 0,6$$

$$Z = 3\Omega \quad R = 0,6 \quad C = 4\mu F$$


$$R = 3\Omega \quad X_L = 4\Omega \quad X_M = 3\Omega$$

2-7. zadaci formak mapeira $\bar{U}_1 = 10V$ $U_2 \bar{I}_2 = 0A$


$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{U}_1}{\bar{Z}_1} = \frac{10}{3+j-1-j} = \frac{30-j40}{25} = 1,2-j1,6 A \quad \bar{I}_2 = 1,2-j1,6 A$$

$$\bar{U}_2 = \bar{I}_2 j X_M = (1,2-j1,6) j 3 = 3,6 + 4,8 = 4,8 + j 3,6 \Rightarrow \bar{U}_2 = 4,8 + j 3,6$$
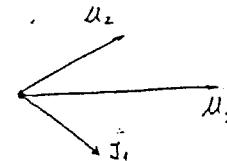
$$\bar{U}_2 = 6 \cdot e^{36,87^\circ} \quad \bar{U}_2 = 6 \cdot e^{36,87^\circ} V$$



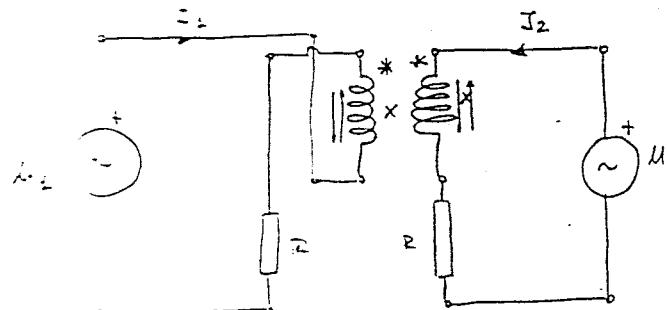3) polarizirajući instrumenatačni zamjene priklučnica jednog od vratnika $U_2 = U_3 = 10V$.



$$\bar{U}_4 = \bar{Z}_1 \bar{Z}_3 - \bar{Z}_2 j X_M \quad \bar{U}_2 = \bar{Z}_2 \bar{Z}_3 - \bar{Z}_1 j X_M \quad \bar{Z}_1 = \bar{Z}_2 = \bar{Z} \quad \bar{U}_1 = 10V$$

$$\bar{U}_1 = \bar{Z}_1 \bar{Z} - \bar{Z}_2 j X_M \quad \bar{U}_2 = \bar{Z}_2 \bar{Z} - \bar{Z}_1 j X_M \Rightarrow \bar{Z}_2 \bar{Z} = \bar{U}_2 + \bar{Z}_1 j X_M \quad \bar{Z} = 3+j4$$

$$\bar{U}_1 = \bar{Z}_1 \bar{Z} - j X_M \left[\frac{\bar{U}_2 - \bar{Z}_1 j X_M}{\bar{Z}} \right] \quad \bar{Z}_1 \bar{Z} = \bar{U}_2 + j X_M \left[\frac{\bar{U}_2 + \bar{Z}_1 j X_M}{\bar{Z}} \right]$$

$$\bar{U}_1 = \bar{Z}_1 \bar{Z} - j X_M \frac{\bar{U}_2}{\bar{Z}} - \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}^2}{\bar{Z}} \quad \bar{U}_1 + j X_M \frac{\bar{U}_2}{\bar{Z}} = \bar{Z}_1 \bar{Z} + \bar{Z}_1 \cdot \frac{X_M^2}{\bar{Z}}$$

$$\bar{U}_1 + X_M \frac{\bar{U}_2}{\bar{Z}} = \bar{Z}_1 \bar{Z} - \frac{X_M^2}{\bar{Z}} \quad \bar{Z}_1 = \frac{\bar{U}_1 + j X_M \frac{\bar{U}_2}{\bar{Z}}}{\bar{Z} + \frac{X_M^2}{\bar{Z}}} = \frac{\bar{U}_1 \bar{Z} + j X_M \bar{U}_2}{\bar{Z}^2 + X_M^2}$$

$$\bar{Z}_1 = \frac{10(3+j4) - j(3+4)(-3-3,6)}{(3+j4)(3-j4) + 2} = \frac{30+40 + 14,4j - 10,8}{3+j4+2-j12+16+2} = \frac{19,2 + j54,4}{2+j24} = \frac{57,688 \cdot e^{70,55^\circ}}{25,083 \cdot e^{85,23^\circ}}$$

$$\bar{Z}_1 = 2,39 \cdot e^{-1,22^\circ} \quad \therefore = 2,39 \Omega \quad P_L = (\bar{U}_1 \bar{I}_1)^* = 10 \cdot 2,39 \cdot 0,8 = 23,110 W$$

$$\bar{Z}_2 = 2,39 \Omega$$

$$P_L = 23,110 W$$

$$P_2 = 12,6 W$$



zadatka jednostice za kontinuirajuće.

(5.23)

$\overline{I}_1 = \frac{1}{j\omega C}$

$\overline{I}_2 = \frac{1}{j\omega L_2}$

$$\overline{I}_1 = \overline{I}_1 (R_1 + R_0 + j\omega L_1 + j\omega L'_1 - j\omega L_0) - \overline{I}_3 \cdot j\omega M_1 - \overline{I}_2 (R_0 + j\omega L_0)$$

$$\overline{I}_2 = \overline{I}_2 (R_0 + j\omega L_0 + R_2 - j\frac{1}{\omega C} + j\omega L'_2 + j\omega L''_2 + 2j\omega M_2) - \overline{I}_1 (R_0 + j\omega L_0)$$

$$\overline{I}_1 = 10 \cdot e^{j0^\circ} = 10 \quad \textcircled{3} \quad 0 = \overline{I}_3 (R_3 + j\omega L_3 + j\omega L'_3) - \overline{I}_1 \cdot j\omega M_1$$

$$\overline{I}_2 = 14,1 \cdot e^{j45^\circ} = 10 + j10 \text{ V}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\overline{U}_1 &= 10 \text{ V} \\ \overline{U}_2 &= 10 + j10 \text{ V}\end{aligned}}$$

$$L_3 = L'_3 = M_1 = 0,0636 \text{ mH}$$

$$L_1 = L'_1 = L_0 = L'_0 = L_2 = 0,0318 \text{ mH}$$

$$\omega L_1 = \omega L'_1 = \omega L_0 = \omega L'_0 = \omega L_2 = \omega L''_2 = 2\pi f \cdot 0,0318 \text{ mH} = 1 \text{ N}$$

$$\omega L_3 = \omega L'_3 = \omega M_1 = 2\pi \cdot 5000 \cdot 0,0636 \cdot 10^{-3} = 2 \text{ N} \quad M_2 = 0,0159 \text{ mH} \quad \omega M_2 = 2\pi f \cdot 0,0159 \text{ mH} =$$

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f \cdot 5,3 \cdot 10^{-6}} = \frac{10^6}{2\pi \cdot 5000 \cdot 5,3} = \frac{10^6}{166503,4 \cdot 10^6} = 6 \text{ N} \quad \omega M_2 = 0,5 \text{ N}$$

$$0 = \overline{I}_1 (2 + \underline{1} + j\underline{L} + j\underline{1} + j\underline{3}) - \overline{I}_3 j \cdot 2 - \overline{I}_2 (1 + j\underline{1})$$

$$10 + j10 = \overline{I}_1 (\underline{1} + \underline{j} \underline{1} + \underline{2} - j6 + j\underline{1} + j\underline{1} + 2j0,5) - \overline{I}_1 (1 + j\underline{1}) \quad \textcircled{3} \quad 0 = \overline{I}_3 (1 - j2 + j\underline{2}) - \overline{I}_2 (j\underline{2})$$

$$10 = \overline{I}_1 (3 + j3) - \overline{I}_2 (1 + j) - \overline{I}_3 j \cdot 2$$

$$0 = \overline{I}_3 (1 + j4) - \overline{I}_2 j \cdot 2$$

$$10 - j10 = \overline{I}_2 (3 - j2) - \overline{I}_1 (1 + j1) \quad \overline{I}_2 (3 - j2) = 10 + j10 + \overline{I}_1 (1 + j) \quad \overline{I}_2 = \frac{10 + j10 + \overline{I}_1 (1 + j)}{3 - j2}$$

$$0 = \overline{I}_3 (1 + j4) - \overline{I}_2 j \cdot 2 \Rightarrow \overline{I}_1 \cdot j \cdot 2 = \overline{I}_3 (1 + j4) \quad \overline{I}_3 = \frac{\overline{I}_1 \cdot j \cdot 2}{1 + j4}$$

$$10 = \overline{I}_1 (3 + j3) - \frac{10 + j10 + \overline{I}_1 (1 + j)}{3 - j2} (1 + j) - j2 \cdot \frac{\overline{I}_1 \cdot j \cdot 2}{1 + j4}$$

$$10 = \overline{I}_1 (3 + j3) - \frac{10 (1 + j) + \overline{I}_1 (1 + j)}{3 - j2} \cdot (1 + j) + \frac{\overline{I}_1 \cdot 4}{1 + j4} = \overline{I}_1 (3 + j3) - \frac{(10 + \overline{I}_1) (1 + j)}{3 - j2} (1 + j) + \frac{4 \cdot \overline{I}_1}{1 + j4}$$

$$10 = \overline{I}_1 (3 + j3) - \frac{(10 + \overline{I}_1) [j2 + j + j - j]}{3 - j2} + \frac{4 \cdot \overline{I}_1}{1 + j4} = \overline{I}_1 (3 + j3) - \frac{(10 + \overline{I}_1) \cdot j2}{3 - j2} + \frac{4 \cdot \overline{I}_1}{1 + j4}$$

$$10 = \overline{I}_1 (3 + j3) - \frac{(10 + \overline{I}_1) \cdot j2 \cdot (3 + j2)}{13} + \frac{4 \cdot \overline{I}_1 (1 - j4)}{17} = \overline{I}_1 (3 + j3) - \frac{(10 + \overline{I}_1) \cdot (j6 - 4)}{13} - \frac{4 \cdot \overline{I}_1 (1 - j4)}{17}$$

$$10 = \overline{I}_1 (3 + j3) - \frac{10 (j6 - 4) + \overline{I}_1 (j6 - 4)}{13} + \frac{4 \cdot \overline{I}_1 (1 - j4)}{17}$$

$$10 + \frac{10}{13} (j6 - 4) = \overline{I}_1 \left[3 + j3 - \frac{j6 - 4}{13} + \frac{4 (1 - j4)}{17} \right] = \overline{I}_1 \left[\frac{221 (3 + j3) + 17 (4 - j6) + 52 (1 - j4)}{221} \right]$$

$$\frac{130 + 10(j6 - 4)}{13} = \overline{I}_1 \left[\frac{663 + j663 + 68 - j102 + j52 - j208}{221} \right] = \overline{I}_1 \frac{783 + j353}{221} = \frac{130 + j60 - 40}{13}$$

$$\overline{I}_1 \cdot \frac{723 + j353}{221} - \frac{90 + j60}{13} / .221 \Rightarrow \overline{I}_1 (783 + j353) = 17 (90 + j60)$$

$$= -17 (90 + j60)$$


4.4

$$3.) R_1 = R_2 = 0 \quad x_1 = x_2 = x = 4\Omega \quad X_H = 3,8\Omega$$

4.4.

57

st.

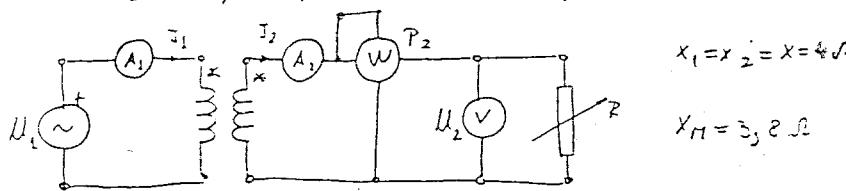Mjaci I_1, I_2, U_2, P_2 kvar funkcije od R $R_1 = R_2 = 0\Omega$ 

$$x_1 = x_2 = x = 4\Omega$$

$$X_H = 3,8\Omega$$

Nadomješana schema transformatora


$$\text{Prvo mapeške jednačine} \quad \bar{U}_1 = \bar{J}_1 j x - \bar{J}_2 j X_H \quad 0 = \bar{J}_2 j x + \bar{J}_2 \cdot R - \bar{J}_2 j X_H$$

dodajmo i odbijnu proujednadobu $\bar{J}_1 j X_H$ a drugoj $\bar{J}_2 j X_H$ pao će bilo.

$$\bar{U}_1 - \bar{J}_1 j x - \bar{J}_2 j X_H - \bar{J}_2 j X_H + \bar{J}_2 j X_H = \bar{J}_1 (j x - j X_H) + j X_H (\bar{J}_1 - \bar{J}_2)$$

$$0 = \bar{J}_2 j x + \bar{J}_2 \cdot R - \bar{J}_2 j X_H - \bar{J}_2 j X_H + \bar{J}_2 j X_H = \bar{J}_2 (j x - j X_H) + \bar{J}_2 \cdot R + j X_H (\bar{J}_2 - \bar{J}_1) = 0$$

Ovde su jednačine iste su za ovaj kraj n. slizu

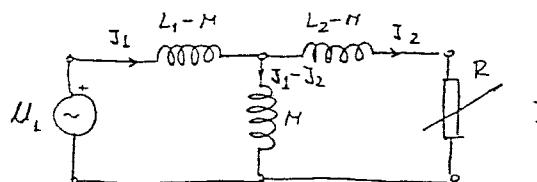 $\bar{J}_2 = ?$ pomocu Tereninovog teorema čemo to izračunati

$$\bar{Z}_T = j(x_L - x_n) + \frac{j(x_L - x_n) \cdot j X_H}{j(x_L - x_n) + j X_H} = j(x_L - x_n) + \frac{-(x_L - x_n) X_H}{j(x_L - j X_H) + j X_H} = j(x_L - x_n) - \frac{x_n(x_L - x_n)}{j x_L}$$

$$\bar{Z}_T = j(x_L - x_n) + j \frac{x_n(x_L - x_n)}{x_L} = j \left[(x_L - x_n) + \frac{x_n(x_L - x_n)}{x_L} \right] = j \frac{x_L^2 - x_n^2}{x_L} = j \frac{x_L^2 - x_n^2}{x_L}$$

$$\bar{E}_T = ? \quad \bar{E}_T = \frac{\bar{U}_1 \cdot j X_H}{j(x_L - x_n) + j X_H} = \frac{\bar{U}_1 \cdot j X_H}{j x_L} = \bar{U}_1 \cdot \frac{x_H}{x_L} \quad \text{dakle je } \bar{U} = M$$

$$\Rightarrow \bar{J}_2 = \frac{\bar{E}_T}{\bar{Z}_T + R} = \frac{\bar{U}_1 \cdot \frac{x_H}{x_L}}{j \frac{x_L^2 - x_n^2}{x_L} + R} = \bar{U}_1 \cdot \frac{x_H}{x_L} \cdot \frac{R - j \frac{x_L^2 - x_n^2}{x_L}}{R^2 + \left(\frac{x_L^2 - x_n^2}{x_L} \right)^2}$$

$$\bar{J}_2 = \bar{U}_1 \cdot \frac{x_H}{x_L} \cdot \frac{R - j \frac{x_L^2 - x_n^2}{x_L}}{\frac{x_L^2 \cdot R^2 + (x_L^2 - x_n^2)^2}{x_L^2}} = \bar{U}_1 \cdot \frac{x_H}{x_L} \cdot \frac{x_L^2}{x_L^2 \cdot R^2 + (x_L^2 - x_n^2)^2} \cdot \left(R - j \frac{x_L^2 - x_n^2}{x_L} \right)$$

$$\bar{J}_2 = \bar{U}_1 \cdot \frac{x_H \cdot x_n}{x_L^2 \cdot R^2 + (x_L^2 - x_n^2)^2} \cdot \left(R - j \frac{x_L^2 - x_n^2}{x_L} \right) \quad \bar{J}_2 = U \cdot \frac{1 - X_H}{j z^2 + (x_L^2 - x_n^2)^2} \cdot \sqrt{R^2 + \frac{(x_L^2 - x_n^2)^2}{x_L^2}}$$

$$j_2 = U \cdot \frac{x_H \cdot x_n}{x_L^2 \cdot R^2 + (x_L^2 - x_n^2)^2} \cdot \frac{\sqrt{R^2 \cdot x_L^2 + (x_L^2 - x_n^2)^2}}{x_L} = U \cdot \frac{x_H}{\sqrt{x_L^2 \cdot R^2 + (x_L^2 - x_n^2)^2}}$$

$$j_2 = U \cdot \frac{3,8}{\sqrt{16R^2 + 2,4336}} = \frac{U \cdot 3,8}{\sqrt{16R^2 + 2,4336}}$$

$$j_2 = \frac{U \cdot j_1}{\sqrt{16^2 + 2,43^2}} \Rightarrow \text{Jacrtati}$$

analogno za j_1


$$j_1 = \frac{\sqrt{j_2^2 + x^2} \cdot U}{\sqrt{R^2 + (x^2 - x_n^2)^2}}$$

$$U_2 = j_2 \cdot R = \frac{3,8 \cdot U \cdot R}{\sqrt{16^2 + 2,43^2}} \Rightarrow$$

pogledajmo kima li maximum

$$\frac{\partial U_2}{\partial R} = 3,8 \cdot U \cdot \frac{\sqrt{16^2 + 2,43^2} - R \cdot \frac{1}{16}}{\sqrt{16^2 + 2,43^2}} = 0$$
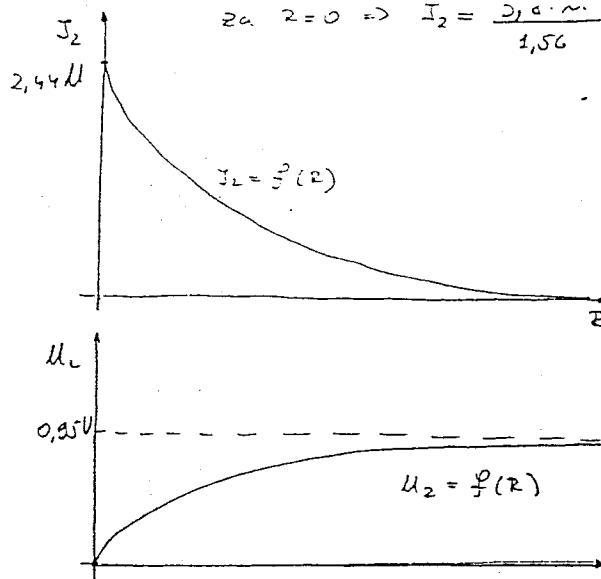
$$2a \cdot 2 = 0 \Rightarrow I_2 = \frac{2,44 \cdot U}{1,56} = 2,44 \mu \Rightarrow j_2 = 2,44 \mu$$



merna maksimumna minimurna


$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{3,8 U}{\sqrt{16^2 + 2,43^2}} \cdot R \quad | : R \quad \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{3,8 \cdot U \cdot \frac{R}{R}}{\sqrt{16 \frac{R^2}{R^2} + \frac{2,43^2}{R^2}}} = \frac{3,8 U}{4} = 0,95 \mu$$

4.) Pri kojoj će vrijednosti otpora R_2 kruž biti u rezonanciji. Odredite I_1 , I_2 , R_1 i R_2

zadano je $U=100V$, $R_1=2\Omega$, $X_{L_1}=10\Omega$, $X_{C_1}=8\Omega$, $X_{L_2}=9\Omega$, $X_n=6\Omega$

$$U=100V \quad R_1=2\Omega \quad X_{L_1}=10\Omega \quad X_{C_1}=8\Omega$$

$$X_{L_2}=9\Omega \quad X_n=6\Omega$$

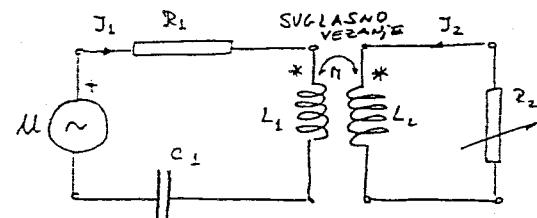

Napišimo mapeške jednadžbe za transformator

$$\bar{I} = \bar{J}_1 \cdot R_1 + \bar{J}_1 \cdot (X_{L_1} - \bar{J}_1) \cdot X_{C_1} + \bar{J}_1 \cdot j X_M \Rightarrow \bar{U} = \bar{J}_1 \cdot \bar{Z}_1 + \bar{J}_2 \cdot j X_M$$

$$0 = \bar{J}_2 \cdot R_2 + \bar{J}_2 \cdot j X_{L_2} + \bar{J}_2 \cdot j X_n \Rightarrow 0 = \bar{J}_2 \cdot \bar{Z}_2 + \bar{J}_2 \cdot j X_M \Rightarrow \bar{J}_2 \cdot \bar{Z}_2 = - \bar{J}_2 \cdot j X_n$$

$$\bar{J}_2 = - \frac{\bar{J}_1 \cdot j X_n}{\bar{Z}_2}$$

$$\bar{U} = \bar{J}_1 \cdot \bar{Z}_1 + j X_n \cdot \left(- \frac{\bar{J}_1 \cdot j X_M}{\bar{Z}_2} \right) = \bar{J}_1 \cdot \bar{Z}_1 - j X_n \left[\frac{\bar{J}_1 \cdot j X_M}{\bar{Z}_2} \right]$$

$$\bar{U} = \bar{J}_1 \cdot \bar{Z}_1 + \frac{\bar{J}_1 \cdot X_n^2}{\bar{Z}_2} = \bar{J}_1 \cdot (2 + j2) + \bar{J}_1 \cdot X_n^2 \cdot \frac{-j}{R + j6} = \bar{J}_1 (2 + j2) + \bar{J}_1 \cdot X_n^2 \cdot \frac{R - j6}{R^2 + 36}$$

$$\bar{U} = \bar{J}_1 (2 + j2) + \bar{J}_1 \cdot 36 \cdot \frac{R - j6}{R^2 + 36} = \bar{J}_1 \left[2 + j2 + 36 \cdot \frac{R - j6}{R^2 + 36} \right] \Rightarrow \bar{Z}_{uc} = \frac{\bar{U}}{\bar{J}_1} = 2 + j2 + 36 \cdot \frac{R - j6}{R^2 + 36}$$

$$\bar{Z}_{uc} = 2 + j2 + \frac{36^2}{R^2 + 36} - j \frac{36 \cdot 2}{R^2 + 36} = 2 + j2 + \frac{36^2}{R^2 + 36} - j \frac{324}{R^2 + 36} \quad \text{Im}(\bar{Z}_{uc}) = 0$$

$$\Rightarrow 2 - \frac{324}{R^2 + 36} = 0 \quad 2R^2 + 16^2 = 324$$

$$R^2 = \frac{16^2}{2} \quad R^2 = 81 \Rightarrow R = 9\Omega$$

Preznanje je da je $\bar{Z}_{uc} = \sqrt{R^2 + X_n^2}$

$$Z_{\text{eq}} = \frac{R_1 + jX_1}{1 + \frac{R_1^2 + X_1^2}{R_2^2 + X_2^2}} = \frac{R_1 + jX_1}{1 + \frac{R_1^2 + X_1^2}{81 + 81}} = \frac{R_1 + jX_1}{1 + \frac{162}{162}} = \frac{R_1 + jX_1}{2}$$

pri rezonancii

$$P_1 = U \cdot I_1 = 100 \cdot 25 = 2,5 \text{ kW}$$

$$J_2 = ? \quad \bar{J}_2 = -\frac{\bar{J}_1 \cdot jX_H}{\bar{Z}_2} \quad \text{je zdroj jednotek pri rezonancii}$$

$$\bar{J}_2 = -25 \cdot \frac{j \cdot 6}{9 + j9} = -25 \cdot \frac{j6 \cdot (9 - j9)}{81 + 81} = -25 \cdot \frac{j54 + 54}{162}$$

$$\bar{J}_2 = -25 \cdot \frac{54 + j54}{162}$$


$$\bar{z}_2 = -8,333 - j8,333 \text{ A} \Rightarrow J_2 = 11,78 \text{ A}$$

$$P_2 = ?$$

$$(5) \quad R_1 = 10 \Omega \quad L_1 = 0,02 \text{ H} \quad C_1 = 100 \mu\text{F} \quad R_P = 100 \Omega \quad C_P = 10 \mu\text{F}, \quad R_2 = 10 \Omega \quad L_2 = 0,04 \text{ H}$$

$$M = 0,03 \text{ H}$$

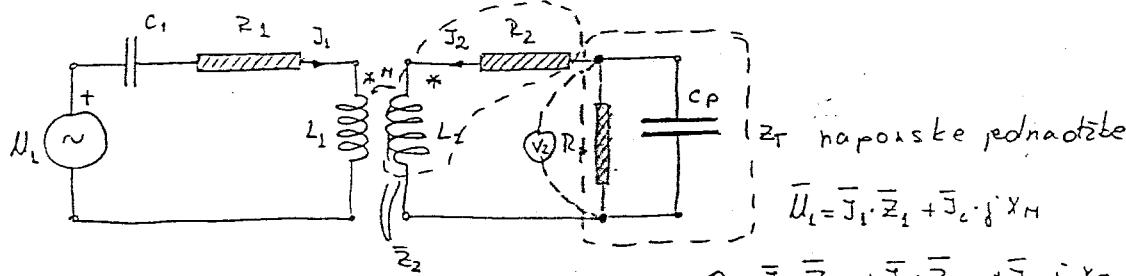Xopon ma opterezenou odporu R_1 , $U_1 = 10\sqrt{2} \sin 1000t$. Odredite ieraz za uloznimypon M_1 .



$$0 = \bar{J}_2 \cdot \bar{Z}_2 + \bar{J}_2 \cdot \bar{Z}_{T2} + \bar{J}_1 \cdot jX_H \quad \omega = 1000 \frac{1}{s}$$

$$\bar{U}_1 = \bar{J}_1 \cdot \bar{Z}_1 + \bar{J}_2 \cdot \bar{Z}_T \quad 0 = \bar{J}_2 \cdot \bar{Z}_2 + \bar{J}_2 \cdot \bar{Z}_{T2} + \bar{J}_1 \cdot jX_H \quad U_2 = 10\sqrt{2} \sin 1000t = \text{Im} \left\{ 10\sqrt{2} \cdot e^{j1000t} \right\}$$

$$X_L = \omega L_1 = 1000 \cdot 0,02 = 20 \Omega \quad R_2 = 10 \Omega \quad R_T = 10 \Omega$$

$$U_2 = 10\sqrt{2} \cdot e^{j1000t} \text{ V}$$

uzemnenie referencne

$$X_{L2} = \omega L_2 = 1000 \cdot 0,04 = 40 \Omega \quad R_P = 100 \Omega$$

$$X_H = \omega M = 1000 \cdot 0,03$$

$$X_{C1} = \frac{10^6}{1000 \cdot 100} = 10 \Omega \quad X_{CP} = \frac{10^6}{1000 \cdot 10} = 100 \Omega$$

$$X_{Pi} = 30 \Omega$$


$$\text{nap. jednotek} \Rightarrow \bar{U}_1 = \bar{J}_1 \cdot (R_1 - jX_{C1}) + \bar{J}_2 \cdot jX_{L2} + \bar{J}_2 \cdot jX_H + \bar{J}_1 \cdot jX_H - \bar{J}_1 \cdot jX_{C1}$$

$$\bar{U}_1 = \bar{J}_1 \cdot (R_1 - jX_{C1}) + \bar{J}_2 \cdot (jX_{L2} - jX_H) + (\bar{J}_1 + \bar{J}_2) jX_H$$

$$(2) \text{ nap. jednotek} \Rightarrow 0 = \bar{J}_2 \cdot \bar{Z}_2 + \bar{J}_2 \cdot \bar{Z}_T + \bar{J}_1 \cdot jX_H - \bar{J}_1 \cdot jX_{C1} + \bar{J}_2 \cdot jX_H$$

$$0 = \bar{J}_2 \cdot R_2 + \bar{J}_2 \cdot jX_{L2} + \bar{J}_2 \cdot \bar{Z}_T + \bar{J}_1 \cdot jX_H - \bar{J}_2 \cdot jX_H + \bar{J}_2 \cdot jX_C$$
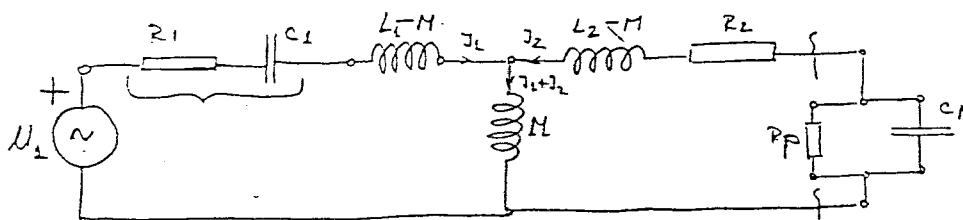
$$0 = \bar{J}_2 \cdot R_2 + \bar{J}_2 \cdot (jX_{L2} - jX_H) + (\bar{J}_1 + \bar{J}_2) jX_H + \bar{J}_2 \cdot \bar{Z}_T$$



THEVENINOVIN TEOREMOM

tt

$$6) U = 50V \quad R_1 = 2\Omega \quad R_2 = 4\Omega$$

$$X_1 = 3\Omega \quad X_2 = 3\Omega \quad X_M = 1\Omega$$

Ostvari I_1, I_2, i, \bar{I} i 2. racunati rektorski dijagram

Uzmimimo da su nula rezanjanja

$$\Rightarrow \bar{U} = \bar{J}_1 \cdot R_1 + \bar{J}_1 \cdot j X_1 - \bar{J}_2 \cdot j X_M \quad \bar{U} = 50V$$

$$\bar{U} = \bar{J}_2 \cdot R_2 + \bar{J}_2 \cdot j X_2 - \bar{J}_1 \cdot j X_M$$

$$50 = \bar{J}_1 \cdot 2 + \bar{J}_1 \cdot j 3 - \bar{J}_2 \cdot j$$

$$50 = \bar{J}_2 \cdot 4 + \bar{J}_2 \cdot j 3 - \bar{J}_1 \cdot j \quad \Rightarrow \bar{J}_2 (4 + j 3) - \bar{J}_1 j = 50 \Rightarrow \bar{J}_2 = \frac{50 + \bar{J}_1 j}{4 + j 3}$$

$$50 = 2 \cdot \bar{J}_1 + \bar{J}_1 \cdot j 3 - j \cdot \frac{50 + \bar{J}_1 j}{4 + j 3} = 2 \bar{J}_1 + \bar{J}_1 \cdot j 3 + \frac{-j 50 + \bar{J}_1}{4 + j 3}$$

$$50 = 2 \bar{J}_1 + \bar{J}_1 \cdot j 3 + \frac{\bar{J}_1 (2 + j 3)(4 + j 3) + \bar{J}_1 - j 50}{4 + j 3} = \frac{\bar{J}_1 (8 + j 6 + j 12 - \epsilon) + \bar{J}_1 - j 50}{4 + j 3}$$

$$50 = \frac{8 \bar{J}_1 + j 6 \cdot \bar{J}_1 + j 12 \bar{J}_1 - j \bar{J}_1 + \bar{J}_1 - j 50}{4 + j 3} = \frac{j 18 \bar{J}_1 - j 50}{4 + j 3} \quad 50(4 + j 3) = j 18 \bar{J}_1 - j 50$$

$$j 18 \bar{J}_1 = 50 (4 + j 3) + j 50 \Rightarrow \bar{J}_1 = \frac{860 + j 270 + j 50}{j 18} = \frac{360 + 360j}{j 18} \cdot \frac{j}{j} = \frac{360j - 360}{-18}$$

$$\bar{J}_1 = \frac{360 - 360j}{18} = \boxed{20 - j 20 \text{ A}}$$

$$| \bar{J}_1 | = \sqrt{400 + 400} = \sqrt{800} = \underline{\underline{20\sqrt{2}}} \text{ A}$$

$$50 = \bar{J}_1 \cdot 2 + \bar{J}_1 \cdot j 3 - \bar{J}_2 \cdot j = \bar{J}_1 (2 + j 3) - j \bar{J}_2 = (20 - j 20)(2 + j 3) - j \bar{J}_2 = 50$$

$$j \bar{J}_2 = (20 - j 20)(2 + j 3) - 50 = 40 + j 60 - j 40 + 60 - 50 = 10 + j 20 \Rightarrow \bar{J}_2 = \frac{10 + j 20}{j} \cdot \frac{j}{j}$$

$$\bar{J}_2 = \frac{10j - 20}{-1} = \boxed{20 - j 10 \text{ A}} \Rightarrow | \bar{J}_2 | = \sqrt{400 + 100} = \sqrt{500} = \underline{\underline{10\sqrt{5}}} \text{ A}$$

$$\bar{J} = \bar{J}_1 + \bar{J}_2 = 20 - j 20 + 20 - j 10 = \boxed{40 - j 30} \quad | \bar{J} | = \sqrt{1600 + 900} = \sqrt{2500} = \underline{\underline{50A}} \quad \underline{\underline{1}}$$

$$\bar{U}_{R_1} = \bar{J}_1 \cdot R_1 = (20 - j 20) \cdot 2 = 40 - j 40 \text{ V} \quad \bar{U}_{R_2} = (20 - j 10) \cdot 4 = 80 - j 40 \text{ V}$$

$$\bar{U}_{X_1} = \bar{J}_1 \cdot j X_1 = (20 - j 20) \cdot j 3 = j 60 + 60 = 60 + j 60 \text{ V}$$


postoji u naponi nema rezanjanja \Rightarrow maren neotinjekcije dekor u protivred naponu

$$\text{osnovne induktivitete} \Rightarrow -j X_M \cdot \bar{J}_2 = -j (20 - j 10) = -j 20 - 20 = -10 - j 20$$


$$\text{zadružni naponi} \Rightarrow \bar{U}_{R_2} = \bar{J}_2 \cdot R_2 = 80 - j 40 \text{ V} \quad \bar{U}_{X_2} = \bar{J}_2 \cdot j X_2 = (20 - j 10) j 3 = j 60 + 30 = 30 + j 60$$

$$\text{raportne induktivitete} \Rightarrow -j X_M \cdot \bar{J}_1 = -j (20 - j 20) - -j 10 - 20 = -20 - j 20 \text{ V}$$

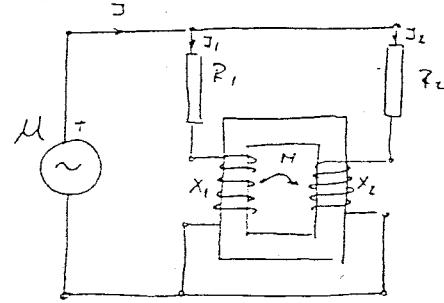Nacrtaj rektorski dijagram \Rightarrow okreni!!!



bt

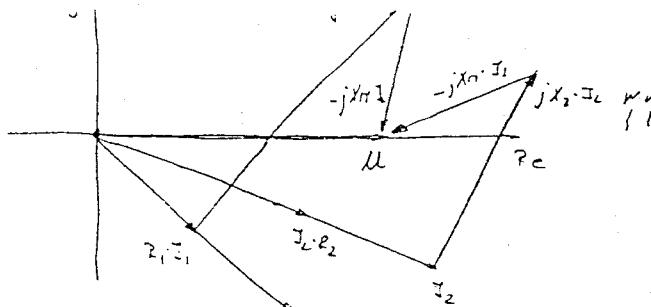

Snaga koja djeluje izvor je

$$\text{na lijevoj strani: } P_1 = R_C \{ U \cdot I_1^* \} = 90 \cdot (20 + j20) = 1800 + j1800 = 1800 \text{ W}$$

$$\text{dubinska otpornost u toj granici: } P_{R_1} = I_1^2 \cdot R_1 = (20\sqrt{2})^2 \cdot 2 = 1600 \text{ W}$$

razliku $P_1 - R_1 \cdot I^2 = 200 \text{ W}$ održavajući snagu koju je prečinila dubinska otpornost (prečinilac) magnetskog polja

$$\text{Snaga u desnoj strani je: } P_2 = R_C \{ U \cdot I_1^* \} = R_C \{ 90 \cdot (20 + j20) \} = 1800 + j1800 = 1800 \text{ W}$$

Koja izvor preduže desnoj strani je $P_L = 1800 \text{ W}$

$$P \cdot I^2 = 2000 \text{ W} \quad P_2 - R_2 \cdot I_2^2 = -200 \text{ W} \quad \text{analog priješnja izbere gromu putem mehaničke rezonancije.}$$




7) Zadani je kružni naponski kretanje $M = 15 \text{ V}$, $f = 0,8 \text{ kHz}$, $C = 1 \mu\text{F}$, $R_1 = R_2 = R = 200 \Omega$, $L_1 = L_2 = L = 4 \text{ mH}$

a) Kakva treba reaktivnost uključiti u gornjoj rezonansnoj sklopu, da bi kružni tok bio u rezonanciji? Koliki je koeficijent magnetske rezonancije?

b) Odredite vrijednost otvora u rezonanciji.

probajmo na neuglašanom rezonansu

Kačkujmo rektorskriptogram problema

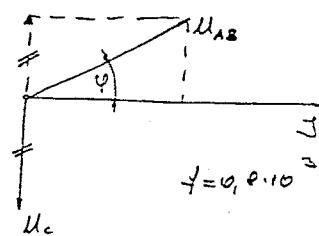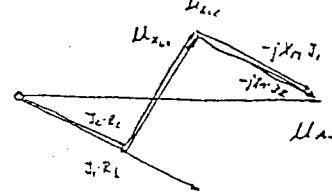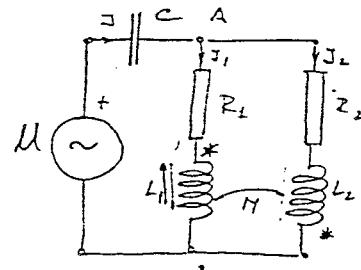

Obrađujemo napon U_{AD} pomoću zadnjeg neuglašanog rezonansnog ortaka

$$\bar{I} = \bar{I}_1 - \bar{I}_2 \quad \bar{U} = \bar{I}_1 \cdot (-jX_C) + \bar{I}_1 \cdot R_1 + \bar{I}_1 \cdot jX_{L1} - \bar{I}_2 \cdot jX_{L2}$$

$$0 = \bar{I}_2 \cdot R_2 + \bar{I}_2 \cdot jX_{L2} - \bar{I}_2 \cdot R_1 - \bar{I}_2 \cdot jX_{L1} - \bar{I}_2 \cdot jX_M$$

$$0 = \bar{I}_1 \cdot 200 + \bar{I}_1 \cdot j20,096 - \bar{I}_2 \cdot 200 - \bar{I}_2 \cdot j20,096 - \bar{I}_2 \cdot jX_M + \bar{I}_1 \cdot jX_M$$

$$0 = \bar{I}_1 (200 + j20,096 + jX_M) - \bar{I}_2 (200 + j20,096 + jX_M) \Rightarrow \bar{I}_2 = \frac{\bar{I}_1 (200 + j20,096 + jX_M)}{2\bar{I}_1} \quad \bar{I}_2 = \bar{I}_1$$

$$\bar{U} = \bar{I}_1 \cdot (-jX_C) + \bar{I}_1 \cdot R_1 + \bar{I}_1 \cdot jX_{L1} - \bar{I}_2 \cdot jX_{L2} \Rightarrow \bar{U} = (\bar{I}_1 + \bar{I}_2) \cdot (-j159,094) + \bar{I}_1 \cdot 200 + \bar{I}_1 \cdot j20,096 - \bar{I}_2 \cdot jX_M$$

$$\bar{U} = -2\bar{I}_1 \cdot j159,094 + 200\bar{I}_1 + \bar{I}_1 \cdot j20,096 - \bar{I}_1 \cdot jX_M = -\bar{I}_1 \cdot j398,088 + 200\bar{I}_1 + \bar{I}_1 \cdot j29096 - \bar{I}_1 \cdot jX_M$$

$$\bar{U} = \bar{I}_1 \cdot (-j398,088 + 200 + j20,096 - jX_M) \quad U = 15 e^{j0^\circ} \text{ V}$$

$$X_L = \omega \cdot L = 20,096 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{10^4}{2\pi f \cdot C} = \frac{10^4}{502,4} = 19,904 \Omega$$


4.32

60

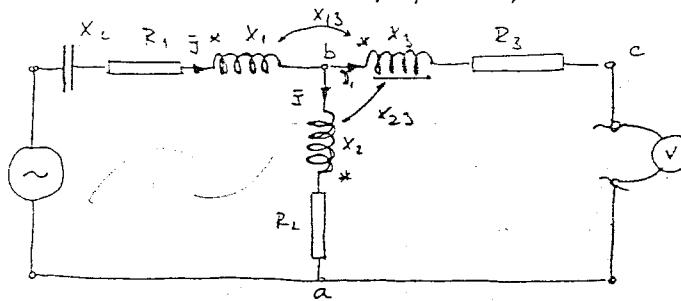ZADATAK : \Rightarrow

$$U = 100V, \quad x_c = 130 \Omega, \quad R_1 = 30\Omega, \quad X_1 = 80\Omega, \quad R_2 = 10\Omega, \quad X_2 = 50\Omega, \quad R_3 = 10\Omega, \quad X_3 = 20\Omega, \quad X_{13} = 6\Omega.$$

$x_{23} = 40 \Omega$. Obradit napon koji je izmjeren voltmetrom



$$\overline{z} = c$$

$$\Psi_0 = \Psi_a + \bar{J} \cdot R_a + \bar{J} \cdot j^i X_i$$

$$\varphi_c = \varphi_0 - \bar{j}_f x_{13} + \bar{j}_i x_{23}$$

$$Y_6 = Y_C + \bar{J}^j x_{13} - \bar{J}^i x_{23}$$

$$\Psi_C \cdot \bar{j}^j x_{13} - \bar{j}^j x_{23} = \Psi_A + \bar{j} \cdot R_A + \bar{j} \cdot j x_2$$

$$\bar{M}_Y = \bar{J} \cdot R_2 + \bar{J} \cdot j X_2 - \bar{J} \cdot j X_{13} + \bar{J} \cdot j X_{23} = \bar{J} (R_2 + j X_2 - j X_{13} + j X_{23})$$

$$\bar{M}_y = \bar{J} (10 + j50 - j60 + j10) \Rightarrow \bar{M}_y = \bar{J} (10 + j30)$$

$$\bar{Z} = R_1 + R_2 + j(X_1 - jX_2) \quad (13)$$

$$\bar{z} = 40 + j\cancel{50} + j\cancel{50} - j\cancel{30} = 40 \Omega \quad \text{J} = \frac{10 \varphi}{4 \Omega} = 2,5 \text{ A}$$


$$M_v = 25 \cdot (10 + j30) = 25 + j75 \quad M_v = \sqrt{625 + 5625} = 70V \quad = 25\sqrt{10}$$

$$U_V = 79 \text{ V}$$

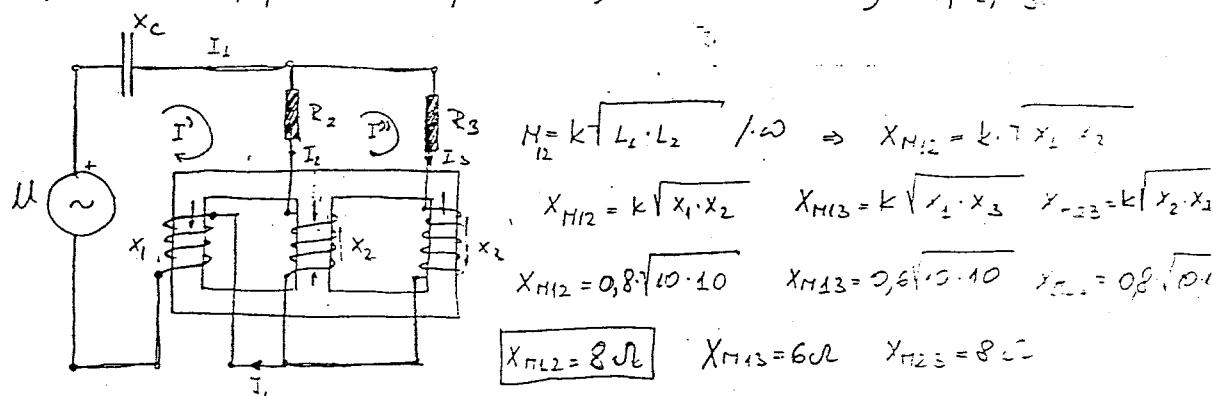ZADATAK 8

$$\text{ZADATAK 8} \quad U = 160 \text{ V} \quad R_1 = R_2 = 5 \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = 2 \Omega \quad x_1 = x_2 = x_3 = 10 \Omega$$

Svíčku na závěrnické fázgr. faktor magnetického rezistoru má v určitých stupních jenž je $k_1 = 0,8$, a koeficient rezistence krajních svitidel je $k_2 = 0,6$. Odvozliti stravy I_1, I_2, I_3 .



Hedonom konkrētā struktūrā

$$\bar{M} = -I^3 \left(x_2 + j x_3 + j x_1 - j x_4 - j x_{12} - j x_{23} \right) + I^4 \left(-x_2 - j x_3 + j x_{12} + j x_4 + j x_{23} \right)$$

$$0 = \overline{I}'' \left(\overline{x}_1 + \overline{x}_3 + j \overline{x}_2 + j \overline{x}_5 - j \overline{x}_{23} - j \overline{x}_{22} \right) + I' \left(-\overline{x}_2 - j \overline{x}_2 + j \overline{x}_{15} + j \overline{x}_{12} + j \overline{x}_{23} \right)$$

$$460 = I^1 (5 + j \cancel{10} + \cancel{j5} - j2 - j8 - j2) + I^2 (-5 - j \cancel{10} + j8 + j6 + j8)$$

$$0 = \mathcal{I}''(5 + s + j(0 + j10 - j8 - j8)) + \mathcal{I}'(-5 - j10 + j6 + j8 + j8)$$

$$160 = I' (5 + j2) + I'' (-5 + j12)$$

$$0 = I''(10 + j4) + I'(-5 + j12) \Rightarrow I'(-5 + j12) = -I''(10 + j4)$$

$$\tau^1(5-i12) = \tau^{11}(10-i4)$$

$$I_0 = I^1 (5+j2) + I^2 \frac{(5-j12)}{10+j4} \cdot (-5+j12) \quad I_0 = I^1 (5+j2) + I^2 \frac{-25+j60+j60+144}{10+j4}$$

$$I_0 = I^1 (5+j2) - I^2 \frac{119+j120}{10+j4} \quad I_0 = I^1 \left[(5+j2) + \frac{119+j120}{10+j4} \right]$$

$$I_0 = I^1 \frac{(5+j2)(10+j4)+119+j120}{10+j4} = I^1 \cdot \frac{50+j20+j20-8+119+j120}{10+j4} = I^1 \cdot \frac{161+j160}{10+j4}$$

$$I_0 (10+j4) = I^1 (161+j160) \Rightarrow I^1 = \frac{I_0 (10+j4)}{161+j160} = \frac{I_0 \cdot 10,77 \cdot e^{j21,805}}{226,98 \cdot e^{j43,82}} = 7,6 \cdot e^{-j23,02} A$$

$$I'' = I^1 \cdot \frac{5-j12}{10+j4} = 7,6 \cdot e^{-j23,02} \cdot \frac{13 \cdot e^{-j67,38}}{10,77 \cdot e^{j21,805}} = 9,2 \cdot e^{-j12,2}$$

$$I_1 = 7,6 A$$

$$I_3 = 9,2 A$$

$$\bar{I}_2 = I^2 - I'' = 7,6 \cdot e^{-j23,02} - 9,2 \cdot e^{-j12,2} = 7,6 (0,92 - j0,301) - 9,2 (-0,378 - j0,925)$$


$$\bar{I}_2 = 7 - j2,97 + 3,5776 + j8,51 = 10,477 + j5,54 \quad \bar{I}_2 = 11,9 \cdot e^{j27,86} A$$

436.

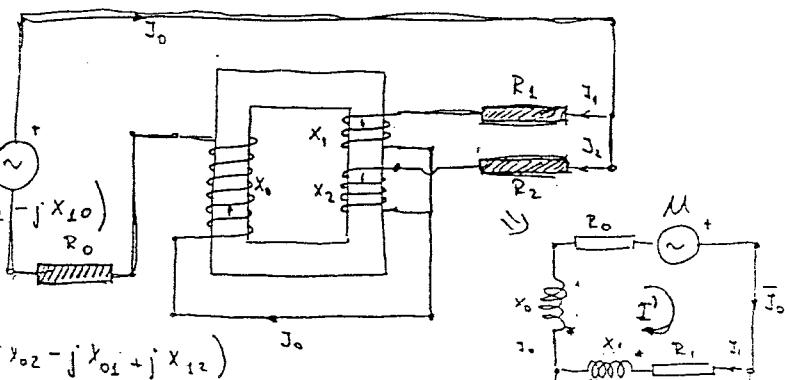ZADATAK: $U = 90V$ $R_0 = R_1 = R_2 = 5\Omega$ $x_0 = x_1 = x_2 = 10\Omega$. Faktor reze osišku kojim se može izdvojiti mreža (x_1, x_2) je $k_{12} = 0,8$. Veće osišku x_1 i x_2 se zavojnim na x_0 odredene su koefficijentima $k_{10} = k_{20} = 0,55$. Odredite struje u svim granama mreže.

$$\bar{I}_0 = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 \quad X_{12} = 0,8 \cdot \sqrt{10 \cdot 10} = 2\Omega$$

$$X_{01} = X_{02} = 0,55 \cdot \sqrt{10 \cdot 10} = 5,5\Omega$$



$$I = I^1 (R_0 + R_1 + jX_1 + jX_0 + jX_{12} + jX_{01}) + I'' (-R_1 - jX_1 + jX_{02} - jX_{01} + jX_{12})$$

$$I = I^1 (R_1 + R_2 + jX_2 + jX_0 - jX_{12} - jX_{01}) + I'' (-R_2 - jX_2 + jX_{02} - jX_{01} + jX_{12})$$

$$\bar{U} = I^1 (5 + 5 + j10 + j10 - j5,5 + j5,5) + I'' (-5 - j10 + j5,5 - j5,5 + j8)$$

$$0 = I'' (5 + 5 + j10 + j10 - j8 - j8) + I^1 (-5 - j10 + j5,5 - j5,5 + j8)$$

$$0 = I^1 (10 + j5) + I^2 (-5 - j2) \Rightarrow I'' (10 + j5) = -I^1 (-5 - j2) \quad I'' (10 + j4) = I^1 (5 + j2) \Rightarrow I^1 = \frac{10 + j5}{5 + j2} I''$$

$$\bar{U} = 00V$$

$$I^2 = 2 I''$$

$$90 = I^1 (10 + j5) + \frac{I^2}{2} (-5 - j2) = I^1 (10 + j3) - \frac{I^1}{2} (5 + j2) = I^1 (10 + j3) - I^2 (\frac{5}{2} + j1)$$

$$90 = I^1 \left[10 + j3 - \frac{5}{2} - j1 \right] = > I^1 = \frac{90}{5,5 + j30} = \frac{90}{30,92 \cdot e^{j75,96}} = 2,91 \cdot e^{-j75,96} A$$

$$I^2 = 2,91 A$$

$$\begin{aligned} \text{4,36} \\ \cdot I^2 = 2,91 \cdot e^{-j75,06} & \quad \bar{I}^2 = \frac{1}{2} I^2 = 1,455 \cdot e^{-j75,06} \\ \boxed{\bar{I}_1 = 1,455 A \Rightarrow I_L = 1,455 A} \quad w_f \end{aligned}$$


ZADATAK: $U = 130 V$ $R_1 = 300 \Omega$ $R_2 = 200 \Omega$ $x_1 = \omega L_1 = 400 \Omega$ $x_2 = \omega L_2 = 100 \Omega$ $x_{m1} = \omega M_1 = 250 \Omega$

4,37 $x_{m2} = 80 \Omega$ Izug primarnog poljenja je na izvor i molazi u rezonanciju.

ODREDI \Rightarrow polarizirajuću voltmetu.

\Rightarrow polarizirajuću voltmetu mjeri zavojne priljubnica a i b drugog transformatora

58

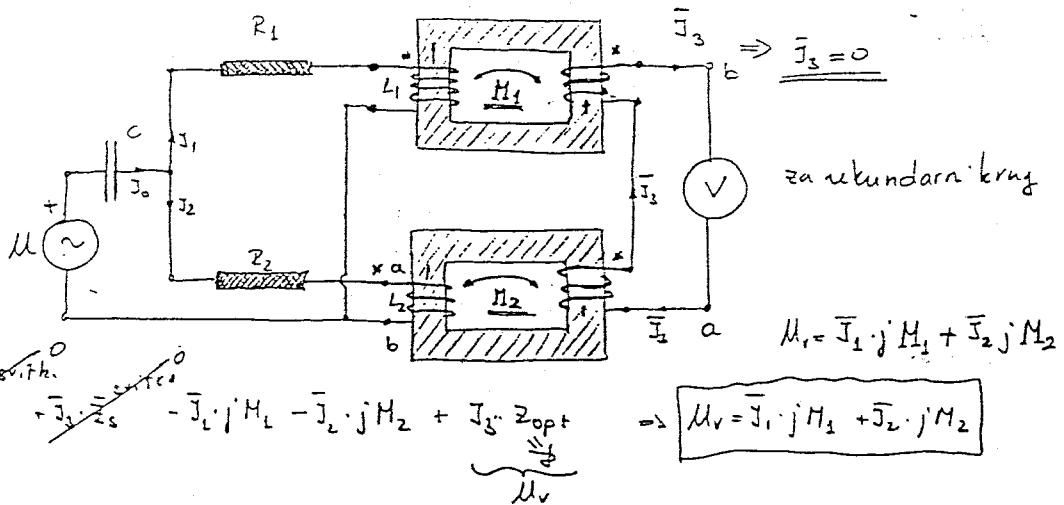

određimo J_1 i $J_2 \Rightarrow$ primarni je u rezonanciji

$$R_1 = 300 \Omega \quad x_1 = \omega L_1 = 400 \Omega$$

$$R_2 = 200 \Omega \quad x_2 = \omega L_2 = 100 \Omega$$

$$\bar{Z}_u = \frac{(R_1 + jx_1)(R_2 + jx_2)}{R_1 + jx_1 + R_2 + jx_2} - jx_c = \frac{(300 + j400)(200 + j100)}{300 + j400 + 200 + j100} - jx_c = \frac{60000 + j30000 + j80000 - 40000}{500 + j500} - jx_c$$

$$\bar{Z}_u = \frac{20000 + j11000}{500 + j500} - jx_c = \frac{200 + j1100}{5 + j5} - jx_c = \frac{5(40 + j220)}{5(1 + j)} - jx_c = \frac{40 + j220}{1 + j} - jx_c$$

$$\bar{Z}_u = \frac{40 + j220 - jx_c(\frac{1-j}{j})}{1+j} = \frac{40 + j220 - jx_c + x_c}{1+j} \cdot \frac{1-j}{1-j} = \frac{[(40+x_c) + j(220-x_c)](1-j)}{1+j}$$

$$\bar{Z}_u = \frac{[(40+x_c) + j(220-x_c)](1-j)}{2} = \frac{1}{2} [(40+x_c) - j(40+x_c) + j(120-x_c) + (220-x_c)]$$

$$\Im(\bar{Z}_u) = 0 \quad 220 - x_c - 40 - x_c = 0 \quad 180 = 2x_c \Rightarrow x_c = 90 \Omega$$

$$\bar{J}_0 = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}_u} = \frac{130}{\frac{1}{2}[(40+90)+(220-90)]} = \frac{130}{\frac{1}{2}(130+130)} = \frac{130}{130} = 1 A \quad \boxed{\bar{J}_0 = 1 A}$$

$$\bar{U}_{uv} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(R_1 + jx_1)(R_2 + jx_2)}{R_1 + jx_1 + R_2 + jx_2} - \frac{40 + j220}{1+j} \cdot \frac{(1-j)}{(1-j)} = \frac{40 - j40 + j220 + 220}{2} = \frac{260 + j180}{2} = 130 + j90 V$$

$$\bar{J}_1 = \frac{130 + j90}{300 + j400} = \frac{13 + j9}{30 + j40} \cdot \frac{30 - j40}{30 - j40} = \frac{390 - j520 + j270 + 360}{900 + 1600} = \frac{750 - j250}{2500} = 0,3 - j0,1$$

$$= \frac{j75 - j25}{2500} = \frac{3 - j}{2500}$$

4.37

$$\bar{I}_2 = \frac{130 + j50}{200 - j100} = \frac{(200 - j100)}{200 - j100} = \frac{26000 - j13000 + j1000 + 5000}{40000 + 10000} = \frac{35000 + j5000}{50000} = \frac{35 + j5}{50}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{U}_o}{Z_o} = \bar{U}_o \cdot j^{-1} = -\bar{I}_2 \cdot j X_M = \frac{3-j}{10} \cdot j250 + \frac{7+j}{10} \cdot j80 = (3-j) \cdot j25 + (7+j) \cdot j8$$

$$\bar{U}_v = j75 - j5 - j56 - j8 = j31 - j17 \quad \bar{U}_v = 17 + j31 \quad U_v = \sqrt{131^2 + 17^2} = 132 \text{ V}$$

$\boxed{U_v = 132 \text{ V}}$

pođi b = dači se -j100 = -j250 + a + jb = 6i7 - jb

$$0 = \bar{I}_2 \cdot Z_o + \bar{U}_o - \bar{I}_1 \cdot X_{H_1} - \bar{I}_2 \cdot j X_{M2} + U_v$$


$$\bar{U}_v = \bar{I}_1 \cdot j X_{H_1} - \bar{I}_2 \cdot j X_{M2}$$

$$= \frac{3-j}{10} \cdot j250 - \frac{7+j}{10} \cdot j80$$

$$\bar{U}_v = (3-j) \cdot j25 - (7+j) \cdot j8 = j75 + 25 - j56 + 8$$

$$\bar{U}_v = j25 + 25 - j56 + j8 \Rightarrow U_v = \sqrt{1089 + 361} = 38 \text{ V}$$

$\boxed{U_v = 38 \text{ V}}$

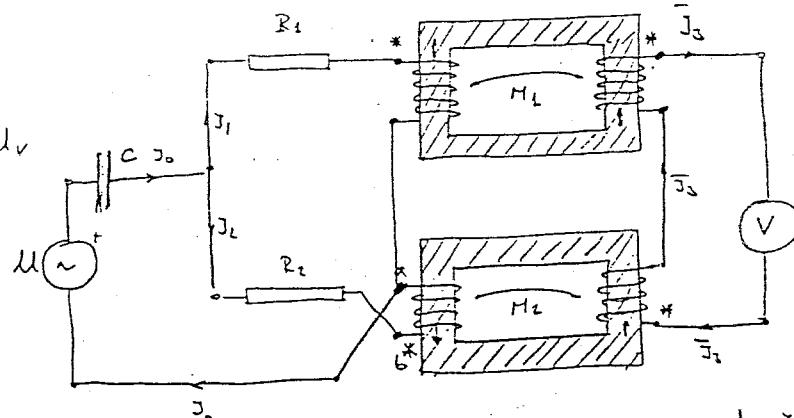

S obzirom na ovakav I_3 koliko
nau pretpostavlja
sredina gornje transformatora
u međuglavnoj
a na 2 u međuglavnoj pojasni.

4.54.

ZADATAK 3 ⇒ Za mijenjačne meotu inolikintu moraju upotrijebiti most ker nemači. Razmotri
most poštignutu je $R_1 = 500 \Omega$ $R_2 = 300 \Omega$ $R_3 = 100 \Omega$ i $C_2 = 0,125 \mu\text{F}$. Koliki je
meotu inolikintu? Koliki je induktivitet prugovitka?

Poštij za one slijedenti stupci i krozvele most u

$$\text{pravac} \rightarrow I_a \rightarrow$$

$$\Rightarrow \varphi_a = \varphi_b \quad \varphi_b = \varphi_a - \bar{I}_2 (R_2 - jX_{C_2}) - \bar{I}_1 \cdot R_1$$

$$\bar{I}_2 (R_2 - jX_{C_2}) = \bar{I}_1 \cdot R_1$$

$$\varphi_a = \varphi_b - \bar{I}_2 \cdot Z_3 - \bar{I}_2 \cdot j X_M$$


$$\bar{I}_2 (R_3 + jX_M) = (\bar{I}_1 + \bar{I}_2) \cdot j X_M$$

$$\bar{I}_2 (R_3 + jX_M) - \bar{I}_2 \cdot j X_M = \bar{I}_1 \cdot j X_M$$

$$\bar{I}_2 (R_3 + jX_M) = \bar{I}_1 \cdot R_1$$

$$\bar{I}_2 (R_3 + jX_M) = \bar{I}_1 \cdot j X_M \quad / \quad \frac{R_3 + jX_M - jX_M}{R_3 - jX_M} = \frac{jX_M}{R_3}$$

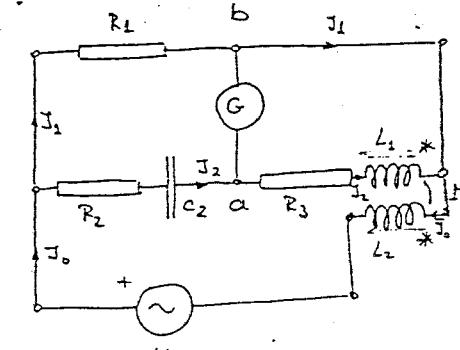
$$\bar{I}_2 (R_3 - jX_M) = \bar{I}_1 \cdot R_1 \quad / \quad$$



ZADATAK: $U = 120V$ $\omega = 1000 \text{ rad/s}$. Parametri kružnica su $L_1 = 0,05H$ $L_2 = 0,04H$


$$L_3 = 0,01H \quad C = 10\mu F \quad M_{12} = 0,02H \quad M_{14} = 0,08A \quad M_{24} = 0,06H$$

4.47 Isklik je pokazivač voltmatra.

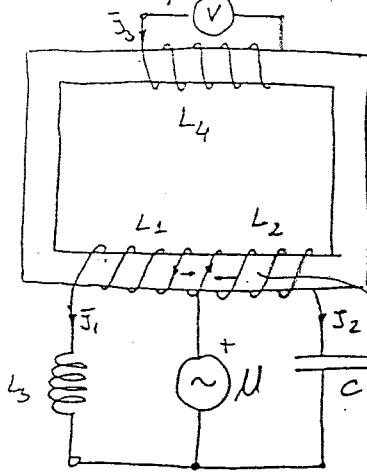

$$U_V = ?$$

Tokomne
uprostorijeg
neuglašene
vezanje

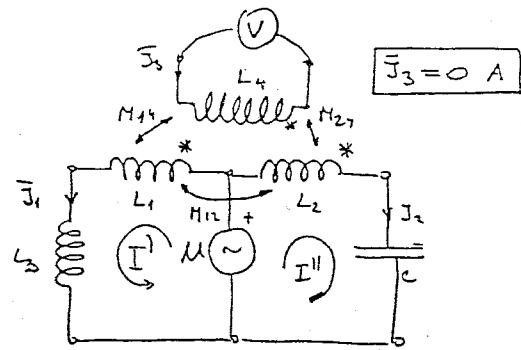

$$\bar{U} = I^1 (jX_2 + jX_3) - I^2 \cdot jX_{M12}$$

$$\bar{U} = I^1 (jX_2 - jX_c) - I^2 \cdot jX_{M12}$$

$$\omega L_1 = X_1 = 1000 \cdot 0,05 \Omega \boxed{50 \Omega = X_1}$$

$$X_2 = \omega \cdot L_2 = 1000 \cdot 0,04 \Rightarrow \boxed{X_2 = 40 \Omega}$$

$$X_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{10^6}{10^3 \cdot 10} = 100 \Omega \quad \boxed{X_3 = 100 \Omega}$$

$$X_3 = 1000 \cdot 0,01 = 10 \Omega$$

$$X_{M12} = 1000 \cdot 0,02 = 20 \Omega \quad \boxed{X_{M12} = 10 \Omega}$$

$$X_{M24} = 1000 \cdot 0,06 H = 60 \Omega$$

$$120 = I^1 (j50 + j40) - I^2 \cdot j10$$

$$120 = I^1 \cdot j60 - I^2 \cdot j10$$

$$X_{M14} = 1000 \cdot 0,08 = 80 \Omega$$

$$120 = I^2 (j40 - j100) - I^1 \cdot j10$$

$$120 = -I^1 \cdot j10 - I^2 \cdot j60$$

$$12 = I^1 \cdot j6 - I^2 \cdot j1$$

$$12 = I^1 \cdot j6 - I^2 \cdot j1$$

$$12 = -I^1 \cdot j1 - I^2 \cdot j6 / 6 \quad \boxed{12 = -I^1 \cdot j6 - I^2 \cdot j36} \quad \left. \begin{array}{l} \\ + \\ \end{array} \right\} \quad 84 = -I^2 \cdot j(1 + 36)$$

$$84 = -I^2 \cdot j \cdot 37$$

$$I^2 = \frac{-84}{j37} \cdot \frac{j}{j} = \frac{+84 \cdot j}{+37} = j \frac{84}{37} \quad I^2 = j2,27 A \quad \bar{J}_2 = j2,27 A$$

$$12 = I^1 \cdot j6 - j \cdot j \cdot 2,27 = I^1 \cdot j6 + 2,27$$

$$9,73 = I^1 \cdot j6 \Rightarrow I^1 = \frac{9,73}{j6} = \frac{9,73}{j6} \cdot \frac{j}{j} = \frac{j9,73}{-6} = -j1,62166 A$$

$$0 = \bar{J}_3 \cdot X_4 + \bar{U} - \bar{J}_1 \cdot jX_{14} + \bar{J}_2 \cdot jX_{24} \quad \bar{U} = \bar{J}_2 \cdot jX_{24} - \bar{J}_1 \cdot jX_{14}$$

$$\bar{U} = 12,27 \cdot j60 + j1,62166 \cdot j80 = -136,2 - 120,732 \Omega = 266V$$


$$\boxed{U = 266 V} \quad w_4$$

ZADATAK: Odrediti polarizaciju voltmetra. Parametri: kružnog merača: $x_1 = 80 \Omega$, $x_2 = 120 \Omega$, $x_3 = 40 \Omega$

A.45

$x_4 = 90 \Omega$, $x_5 = 220 \Omega$, $k_{12} = 75\%$, $k_{34} = 50\%$. Način čitanja je $\lambda' = 120\%$.

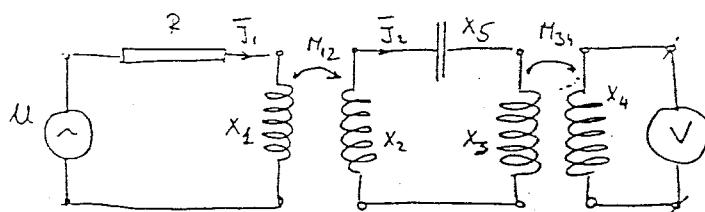Otpor voltmatra smatran bez konacno velikim



$$\bar{U} = U \cdot e^{j\lambda'} \Rightarrow$$

$$x_1 = \omega L_1$$

$$x_2 = \omega L_2$$

$$x_3 = \omega L_3$$

$$x_4 = \omega L_4$$

$$M_{12} = k_{12} \sqrt{L_1 \cdot L_2}$$

$$M_{12} = k_{12} \sqrt{\frac{x_1}{\omega} \cdot \frac{x_2}{\omega}} = k_{12} \frac{1}{\omega} \sqrt{x_1 \cdot x_2}$$


$$\omega \cdot M_{12} = k_{12} \sqrt{x_1 \cdot x_2}$$

$$X_{M_{12}} = k_{12} \sqrt{x_1 \cdot x_2} = 0,75 \sqrt{80 \cdot 120} = 90$$

$$X_{M_{12}} = 90 \Omega$$

$$X_{M_{34}} = k_{34} \sqrt{x_3 \cdot x_4} = 0,5 \sqrt{40 \cdot 90} \neq 30 \Omega$$

$$X_{M_{34}} = 30 \Omega$$

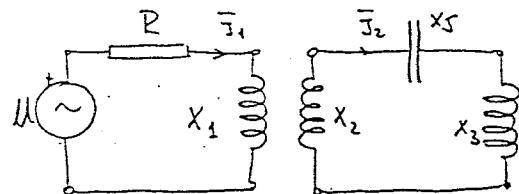

$$\bar{U} = \bar{J}_1 R + \bar{J}_1 j X_1 - \bar{J}_2 j X_{M_{12}}$$

$$0 = \bar{J}_2 j X_2 + \bar{J}_2 j X_3 + \bar{J}_2 (-j X_5) - \bar{J}_2 j X_{M_{34}}$$

$$200 = \bar{J}_1 R + \bar{J}_1 j 80 - \bar{J}_2 j 90$$

$$0 = \bar{J}_2 j 180 + \bar{J}_2 j 40 - \bar{J}_2 j 220 - \bar{J}_2 j X_{M_{12}} \Rightarrow -\bar{J}_2 j X_{M_{12}} = 0$$

$$-\bar{J}_2 j 90 = 0 \Rightarrow \bar{J}_2 = 0$$

$$200 = -\bar{J}_2 j 90 \Rightarrow \bar{J}_2 = -\frac{200}{j 90} = -\frac{200}{j 90} \cdot \frac{j}{j} = \frac{-200 j}{-90} = j 2,222 \angle 90^\circ \quad \bar{J}_2 = 2,222 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$U_V = M_{34} \cdot \frac{d i_2}{dt} = M_{34} \cdot \frac{d}{dt} \left[\underbrace{2,222 \cdot e^{j 90^\circ}}_{2,222 \cdot e^{j(\omega t + 90^\circ)}} \cdot \underbrace{e^{j \omega t}}_{e^{j(\omega t + 90^\circ)}} \right] = M_{34} \cdot 2,222 \cdot e^{j(\omega t + 90^\circ)} \cdot \omega$$

$$U_V = j \omega M_{34} \cdot 2,222 \cdot e^{j(\omega t + 90^\circ)} = j \cdot X_{M_{34}} \cdot 2,222 \cdot e^{j(\omega t + 90^\circ)}$$

$$U = 2,222 \cdot X_{M_{34}} = 2,222 \cdot 30 = 66,7 \text{ V}$$

$$U_V = 66,7 \text{ V}$$

4.45

ZADATAK 8 \Rightarrow Odrediti pokrovnu voltnutru $U_1 = ?$

$$x_1 = 80\Omega \quad k_{1,2} = 75\%$$

$$x_2 = 180\Omega \quad k_{3,4} = 50\%$$

$$x_3 = 40\Omega \quad U = 200V$$

$$x_4 = 50\Omega$$

$$\bar{U} = \bar{J}_1(R + jx_1) + \bar{J}_2(jX_{n12})$$

$$0 = \bar{J}_2(jx_2 + jx_3 - jx_4) + \bar{J}_1(jX_{n12})$$

$$x_{n12} = \sqrt{x_1 \cdot x_2} = 0,7 \sqrt{80 \cdot 180}$$

$$x_{n34} = \sqrt{x_3 \cdot x_4} = 0,5 \sqrt{40 \cdot 50}$$

$$200 = \bar{J}_1 \cdot (R + j80) + \bar{J}_2 \cdot j90 \quad X_{n12} = 50\Omega \quad X_{n34} = 30\Omega$$

$$0 = \bar{J}_2 \cdot 0 + \bar{J}_2 \cdot j90 \Rightarrow 0 = \bar{J}_2 \cdot j90 \Rightarrow \boxed{\bar{J}_2 = 0A}$$

$$200 = \bar{J}_1 \cdot j90 \quad \bar{J}_1 = \frac{200}{j90} = \frac{j}{j} = \frac{-200j}{90} = -2,22j \quad \boxed{\bar{J}_1 = -2,22j A}$$

$$\bar{U}_1 = \bar{J}_1 \cdot jX_{n12} = -2,22j \cdot j30 = 60V$$

5.55

ZADATAK 8 \Rightarrow Struja kroz teče bro ampermetar uključen u mrežu, kako je pokazano na skematičkom prikazu.


$$\text{iznos: } I = 0,2A$$

Odredite mapu priključenja na mrežu i formu pomak između zadane mreže i tog mapona.

$$\text{ZADATOK: } R_1 = 20\Omega \quad x_2 = 50\Omega$$

$$R_2 = 40\Omega \quad x_3 = 50\Omega$$
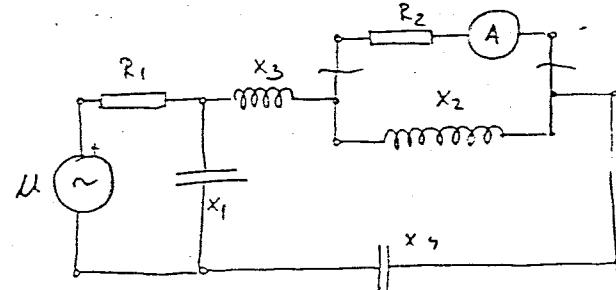
$$x_1 = -100\Omega \quad x_4 = -65\Omega$$



hevenhovin teoremon


$$\bar{E}_T = ? \quad \bar{Z}_T = ? \quad \bar{Z}_{11} = \frac{-20 \cdot j100}{20 - j100} = \frac{-j200}{20 - j100} = \frac{-j200}{2-j10} = \frac{-j100}{1-j5} \cdot \frac{1+j5}{1+j5} = \frac{-j100 + 500}{26}$$

$$\bar{Z}_{11} = \frac{500 - j100}{26}$$

$$\bar{Z}_{1124} = \frac{500 - j100}{26} + j'80 - j'65 = \frac{500 - j100 + j'2340 - j'1650}{26} = \frac{500 + j'550}{26}$$

$$\bar{Z}_T = \frac{\frac{500 + j'550}{26} \cdot j'50}{\frac{500 + j'550}{26} + j'50} = \frac{\frac{125000 - 27500}{26}}{\frac{500 + j'550 + j'1300}{26}} = \frac{j2500\phi - 2750\phi}{50\phi + j185\phi} = \frac{j2500 - 2750}{50 + j185} \cdot \frac{50 - j185}{50 - j185}$$
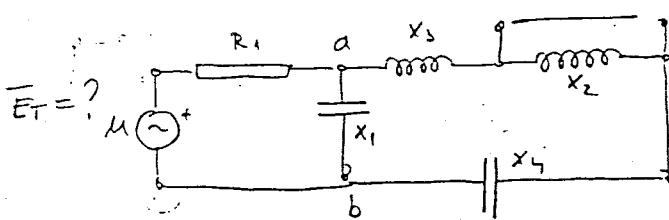
$$\bar{E}_T = \frac{j125000 + 462500 - 137500 + j508750}{2500 + 34225} = \frac{j633750 + 325000}{36725} = 8,85 + j17,257 A$$



pomočni Hevenhovin teorema

$$\bar{U}_{ab} = \frac{\bar{U} \cdot \frac{1}{R_1} + 0 + 0}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{-jx_1} + \frac{1}{j(x_2 + x_3 - jx_4)}}$$

NASRAVAK
MPAV
5.100*

$$\frac{500(980 + j0,45t)}{960400 + 0,2025t^2} - \frac{5760 + j144 + 0,4t^2}{57600 + t^2} = 0$$

$$500(980 + j0,45t)(57600 + t^2) - (960400 + 0,2025t^2)(5760 + j144 + 0,4t^2) = 0$$

$$500 \left[56448000 + 980t^2 + j25920t + j0,45t^3 \right] - \left[5531904000 + j138297600 + 384160t^2 + 1166,4t^2 + j29,16t^2 + 0,081t^4 \right] = 0$$


$$500(56448000 + 980t^2) - 5531904000 - 384160t^2 - 1166,4t^2 - 0,081t^4 = 0$$

$$500(25920t + 0,45t^3) - 138297600 - 29,16t^2 = 0 \quad \underline{\text{Rješenje}}$$

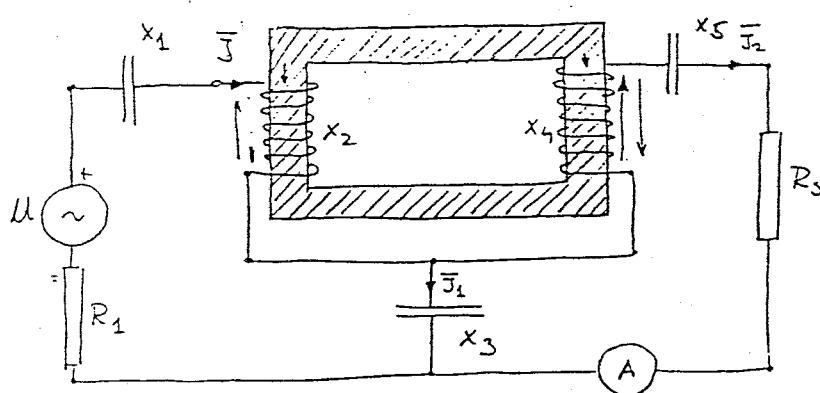
ZADATAK 8 \Rightarrow Odredite fiksiranje ampermitra priključenog u žigu koju je

Učinko: $R_1 = 5\Omega \quad X_1 = -20\Omega \quad X_2 = 80\Omega \quad X_3 = 60\Omega \quad X_4 = 100\Omega \quad X_5 = -40\Omega$

S $\Rightarrow R_5 = 20\Omega \quad X_2 \neq 50\Omega$. Napon generatora je $U = 2kV$ (unutradalan)


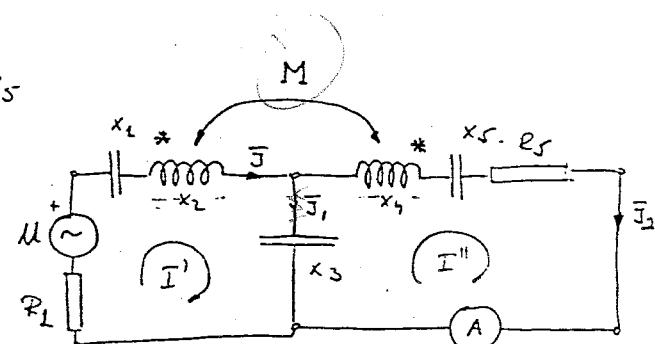
$$\bar{U} = U \cdot e^{j0^\circ} V \Rightarrow \bar{U} = 2000V$$



$$\bar{U} = I' [5 - j20 + j60 - j60] - I'' (-j60) - I' \cdot j50$$

$$0 = I'' [j40 - j40 + 20 - j60] - I' (-j60) - I' \cdot j50$$

$$\bar{U} = 5I' + j60 \cdot I'' - j50I'' \quad \bar{U} = 5I' + j10I''$$

$$0 = 20I'' + j60I' - j50I' \Rightarrow 0 = 20I'' + j10I' \Rightarrow j10I' = -20I''$$

$$I' = \frac{-20I''}{j10} = \frac{-20I''}{j10} \cdot \frac{j}{j} = \frac{+j20I''}{+j10} = j2I'' \quad I' = j2I''$$

$$U = 5 \cdot j2I'' + j10I'' = 10jI'' + 10jI'' = 20jI'' = 2000 \Rightarrow I'' = \frac{2000}{j20} = \frac{j}{j}$$


$$I'' = \frac{j2000}{-20} = -j100A \Rightarrow \bar{I}_2 = I'' = -j100A$$

$$I_2 = 100A$$

Stoga $I_2 = 100A$, za $\frac{\pi}{2}$ u naponu generatora.

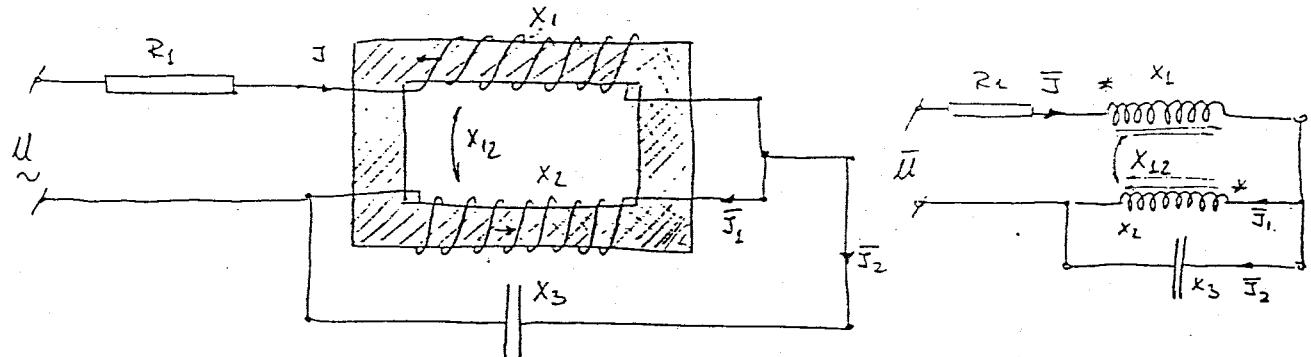ZADATAK: Ustanovite učinku impedancije koju može da je $Z_L = 10 \Omega$ $X_{1,2} = 10 \Omega$ $X_2 = 25 \Omega$

Lj. 4) $X_2 = 40 \Omega$ i $X_3 = -20 \Omega$. Odredite pad napona na primjeru u približenom modelu macitar kruž $M = 170 \text{ V}$ i izračunajte rednju vrijednost struje kroz prenosič i jednog od tri drugi međusobno konjugatne vektor.



$$\text{Odredimo učinku impedancije oblopa } \bar{Z}_{ul} = \frac{\bar{U}}{\bar{J}}$$

$$\bar{J} = \bar{J} \cdot R_2 + \bar{J} \cdot jX_2 + \bar{J}_1 \cdot jX_2 + \bar{J} \cdot jX_{12} + \bar{J}_2 \cdot jX_{12}$$

$$0 = \bar{J}_2 \cdot (-jX_3) - \bar{J}_2 \cdot jX_2 - \bar{J} \cdot jX_{12}$$

$$\bar{J} = \bar{J}_1 + \bar{J}_2$$

$$\bar{U} = \bar{J} (10 + j35) + \bar{J}_1 \cdot j40 + \bar{J} \cdot j40 + \bar{J}_1 \cdot j40 = \bar{J} (10 + j35) + j50 \bar{J}_1 = \bar{U}$$

$$0 = \bar{J}_2 \cdot (-j20) - \bar{J}_1 \cdot j40 - \bar{J} \cdot j20 + \bar{J}_2 \cdot j20 + \bar{J}_1 \cdot j40 + \bar{J} \cdot j20 = 0 / (-)$$

$$\bar{J} = \bar{J}_1 + \bar{J}_2$$

$$\bar{J} (10 + j35) + j50 \bar{J}_1 = \bar{U}$$

$$\bar{J}_2 \cdot j20 + \bar{J}_1 \cdot j40 + \bar{J} \cdot j20 = 0 \quad 2\bar{J}_2 + 4\bar{J}_1 + \bar{J} = 0 \Rightarrow 2(\bar{J} - \bar{J}_1) + 4\bar{J}_1 + \bar{J} = 0$$

$$\bar{J} = \bar{J}_1 + \bar{J}_2 \Rightarrow \bar{J}_2 = \bar{J} - \bar{J}_1 \quad 2\bar{J} - 2\bar{J}_1 + 4\bar{J}_1 + \bar{J} = 0$$

$$3\bar{J} + 2\bar{J}_1 = 0 \Rightarrow 2\bar{J}_1 = -3\bar{J}$$

$$\bar{J} (10 + j35) + j50 \left(-\frac{3}{2}\bar{J}\right) = \bar{U} \quad \bar{J}_1 = -\frac{3}{2}\bar{J}$$

$$\bar{J} (10 + j35) - j75\bar{J} = \bar{U} \quad \bar{J} (10 + j35 - j75) = \bar{U} \quad \frac{\bar{U}}{\bar{J}} = 10 - j40 \quad \boxed{\bar{Z}_{ul} = 10 - j40} \quad \boxed{Z_L}$$

$$\bar{U} = 170 \cdot e^{j10^\circ} \checkmark$$

$$\text{Pad napona na osnovu } X_1 = ? \quad \bar{J} = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}_{ul}} = \frac{170}{10 - j40} = \frac{170}{41,23 \cdot e^{-j76^\circ}} = 4,123 e^{j76^\circ} A$$

$$\bar{J}_1 = ? \quad \bar{J}_1 = -\frac{3}{2}\bar{J} = -\frac{3}{2} \cdot 4,123 \cdot e^{j76^\circ} = -6,1845 \cdot e^{j76^\circ}$$

$$\bar{J}_1 = -6,1845 \cdot e^{j76^\circ}$$

$$\bar{U}_{x_1} = \bar{J} \cdot jX_1 + \bar{J}_1 \cdot jX_{12} = 4,123 \cdot e^{j76^\circ} \cdot 25 \cdot e^{j90^\circ} + (-6,1845 \cdot e^{j76^\circ}) \cdot 10 \cdot e^{j90^\circ}$$

$$= 103,075 \cdot e^{j166^\circ} - 61,845 \cdot e^{j166^\circ} = 41,23 \cdot e^{j166^\circ} \checkmark \quad \boxed{TU_{x_1} = 41,23 \text{ V}}$$

$$\frac{\psi_2}{Z_2} - \frac{\psi_1}{Z_1} - \frac{\bar{E}_1}{Z_1} = \frac{\bar{E}_1}{Z_1 Z_2} + \frac{\psi_1}{Z_1 + Z_2} - \frac{\psi_4}{Z_1 + Z_3} + \frac{\psi_1}{Z_1}$$

$$\frac{\bar{E}_1}{Z_1 + Z_2} + \frac{\psi_1}{Z_1 + Z_2} - \frac{\psi_4}{Z_1 + Z_3} = \frac{\psi_3}{Z_2 + Z_3} - \frac{\psi_2}{Z_2 + Z_3} - \frac{\bar{E}_3}{Z_2 + Z_3} + \frac{\psi_4}{Z_1} + \frac{\bar{E}_2}{Z_1}$$

$$\frac{\psi_2}{Z_2} - \frac{\psi_1}{Z_1} - \frac{\bar{E}_4}{Z_2} = \frac{\psi_4}{Z_2 + Z_3} - \frac{\psi_3}{Z_2 + Z_3} - \frac{\bar{E}_3}{Z_2 + Z_3} - \frac{\psi_3}{Z_2 + Z_3}$$

$$\psi_4 \cdot G_{13} - \psi_1 (\bar{G}_2 + \bar{G}_6 + \bar{G}_{13}) + \frac{E_3}{Z_2} = \bar{E}_1 \bar{G}_{13} + \bar{E}_4 \bar{G}_4$$

$$\psi_1 (\bar{G}_2 + \bar{G}_6 + \bar{G}_{13}) - \psi_3 \cdot \bar{G}_1 - \psi_4 \cdot G_{13} = -\bar{E}_1 \bar{G}_{13} - \bar{E}_4 \cdot \bar{G}_4 \quad \text{za } \text{croc } ①$$

$$-\psi_4 (\bar{G}_{13} + \bar{G}_3 + \bar{G}_{23}) + \psi_1 \cdot \bar{G}_{13} + \psi_3 \bar{G}_{23} = \bar{E}_2 \cdot \bar{G}_1 - \bar{E}_3 \bar{G}_{13} - \bar{E}_1 \bar{G}_{13}$$

$$\psi_4 (\bar{G}_{13} + \bar{G}_3 + \bar{G}_{23}) - \psi_1 \bar{G}_{13} - \psi_3 \bar{G}_{23} = \bar{E}_3 \cdot \bar{G}_{23} + \bar{E}_1 \cdot \bar{G}_{13} - \bar{E}_2 \bar{G}_4$$

$$\psi_3 (\bar{G}_3 + \bar{G}_{23} + \bar{G}_7) - \psi_1 \bar{G}_3 - \psi_4 \bar{G}_{23} = \bar{E}_1 \cdot \bar{G}_3 - \bar{E}_3 \cdot \bar{G}_{23} \quad \text{WV}$$


ANALOG NO KAO KAO ISTOZNAKNIH STECUŠA

4.59.

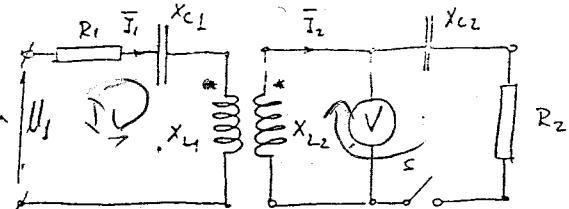ZADATAK: \Rightarrow Pri zatvorenoj sklopi voltmetar je pokazao napon $U=1\text{kV}$. Odredite pokaziranje voltmetra pri zatvorenoj sklopi. Obor generatora se može zanemariti, a opor voltmetra je jek-radij u usporedbi s onim u elementu kruža. Parametri kruža su ovaj:

Gol

$$R_1 = 5\Omega \quad X_{C1} = 50\Omega \quad X_{L1} = 40\Omega \quad R_2 = 25\Omega \quad X_{C2} = 52\Omega \quad X_{L2} = 50\Omega \quad \times k = 35,33\%$$



Upotrebitićemo modozesom stemu transformatora

zamisliti da je sklop zatvorena.

$$\bar{U}_1 = \bar{I}_1 (R_1 + jX_{L1} - jX_{C1}) - \bar{I}_2 jX_M + \bar{I}_2 jX_M - \bar{I}_1 jY_M$$

$$0 = \bar{I}_2 (R_2 + jX_{L2} - jX_{C2}) - \bar{I}_1 jX_M + \bar{I}_1 jX_M - \bar{I}_2 jX_M$$


$$\bar{U}_1 = \bar{I}_1 R_1 + \bar{I}_1 (jX_{L1} - jX_M) - \bar{I}_2 jX_{C1} + (\bar{I}_1 - \bar{I}_2) jX_M$$

$$0 = \bar{I}_2 R_2 + \bar{I}_2 (jX_{L2} - jX_M) - \bar{I}_1 jX_{C2} + (\bar{I}_2 - \bar{I}_1) jX_M$$

$$0 = \bar{I}_2 (R_2 - jX_{C2}) + \bar{I}_2 (jX_{L2} - jX_M) + (\bar{I}_2 - \bar{I}_1) jX_M$$

$$0 = \bar{U}_1 + \bar{I}_2 (jX_{L2} - jX_M) - (\bar{I}_1 - \bar{I}_2) jY_M$$

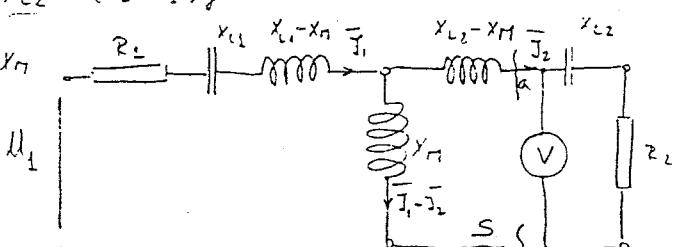
$$\bar{U}_1 = (\bar{I}_1 - \bar{I}_2) jY_M - \bar{I}_2 (jX_{L2} - jY_M)$$



Kad je otvorena sklopa voltmetar pokazuje napon od 1kV . Upotrijebim Thorenov teorem

$$\begin{aligned} \text{N} \Rightarrow E_T = 1000V & \quad \bar{Z}_T = ? & \quad \bar{Z}_T = \frac{(5-j20) \cdot j20}{5-j30+j20} + j70 & \quad \bar{Z}_T = \frac{(5-j30) \cdot j20}{5-j10} + j70 \\ \bar{Z}_T = \frac{(5-j30) \cdot j20 + j70(5-j10)}{5-j10} & = \frac{j100+600+j350+700}{5-j10} = \frac{1300+j450}{5-j10} \cdot \frac{5+j10}{5+j10} = \frac{6500-j3000+j2200-500}{25} \end{aligned}$$
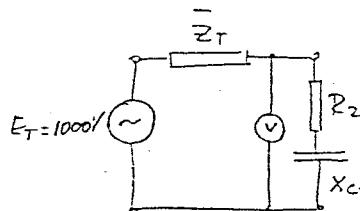
$$\bar{Z}_T = \frac{2000+j15250}{25} = 16+j122 \Omega$$



$$\bar{Z}_u = \bar{Z}_T + 24 - j92$$

$$\bar{Z}_u = 16+j122 + 24 - j92 = 40+j30 \Omega$$

$$\bar{I}_u = \frac{1000}{40+j30} = \frac{1000}{50 e^{j36,9^\circ}} = 20 \cdot e^{-j36,9^\circ} A$$

$$E_T = 1000V$$

$$-j36,9^\circ$$

$$\bar{Z}_T = 24 - j92 \Omega$$

$$\bar{Z}_T = 95,1 e^{-j75,329^\circ} \Omega$$

$$U_v = 20 \cdot 95,1 = 1902 V$$

$$\boxed{U_v = 1902 V}$$


Wb
11

(n) ZADATAK \Rightarrow Odredite koeficijent međuindukcije između svih tri strujna rezonančnih struja. Induktivitet svitaka je $L_1 = 40mH$ i $L_2 = 20mH$. Kružna frekvencija izvora je $\omega = 10^3 s^{-1}$. Kapacitet kondenzatora je $C = 0,125 \mu F$

$$\bar{M}_{ab} = \bar{J}_2 \cdot jX_{L2} - \bar{J}_1 \cdot jX_M$$

$$\bar{M}_{db} = \bar{J}_1 \cdot jX_{L1} + \bar{J}_1 \cdot (-jX_{C1}) - \bar{J}_2 \cdot jX_M$$
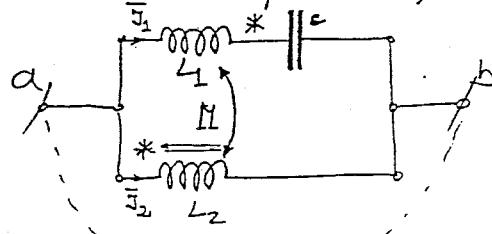
$$\bar{J}_2 \cdot jX_{L2} - \bar{J}_1 \cdot jX_M = \bar{J}_1 \cdot jX_{L1} - \bar{J}_1 \cdot jX_{C1} - \bar{J}_2 \cdot jX_M$$



$$\text{duget } \bar{J}_1 = -\bar{J}_2 \quad \bar{J}_2 \cdot j\omega L_2 - \bar{J}_1 \cdot j\omega M = \bar{J}_1 \cdot j\omega L_1 - \bar{J}_1 \cdot j\frac{1}{C\omega} - \bar{J}_2 \cdot j\omega M$$

$$\bar{J}_2 \cdot j200 - \bar{J}_1 \cdot jX_M = \bar{J}_1 \cdot j400 - \bar{J}_1 \cdot j800 - \bar{J}_2 \cdot jX_M \quad \bar{J}_1 = -\bar{J}_2 \quad \bar{J}_2 = -\bar{J}_1$$

$$-\bar{J}_1 \cdot j200 - \bar{J}_1 \cdot jX_M = \bar{J}_1 \cdot j400 - \bar{J}_1 \cdot j800 + \bar{J}_1 \cdot jX_M$$

$$-\bar{J}_1 \cdot j200 - \bar{J}_1 \cdot j400 + \bar{J}_1 \cdot j800 - \bar{J}_1 \cdot jX_M + \bar{J}_1 \cdot jY_M \quad \bar{J}_2 \cdot j200 = \bar{J}_1 \cdot 2jX_M \quad 200 = 2X_M \\ X_M = 100 \Omega$$

$$X_M = 100 \Omega \quad \Rightarrow \quad M = \frac{100}{10^4} = 0,01 H$$

$$M = k \sqrt{L_1 \cdot L_2} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$$

$$k = \frac{0,01}{\sqrt{40 \cdot 10^{-2} \cdot 20 \cdot 10^{-2}}} = \frac{0,01}{\sqrt{800 \cdot 10^{-6}}} = \frac{0,01}{28,28 \cdot 10^{-3}} = 0,3535$$

$$\boxed{k = 35,35\%}$$

Wb
11


(7.43)

ZADATAK 8: Zracni transformator s dvostrukim magnetom, $\mu_1 = 60 + j13 \text{ m}^{-1}$


STANOVO $R_1 = R_2 = 6 \Omega$, $L_1 = L_2 = 4 \text{ mH}$, $I_2 = 1 \text{ mA}$

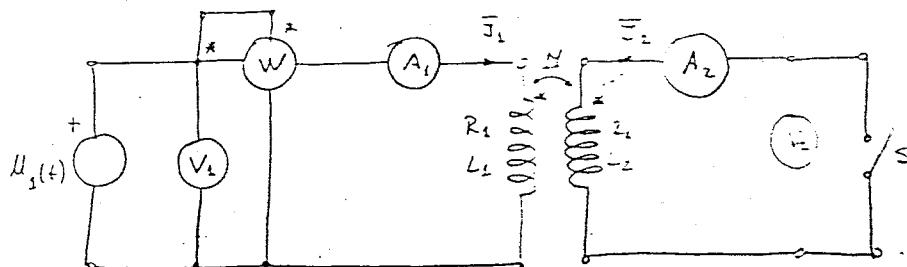4.2

Ustanovite pokrovljivanje instrumenta u vektoričnom rešenju.



$$U = 60 + j13 \sin 2000t \text{ V}$$

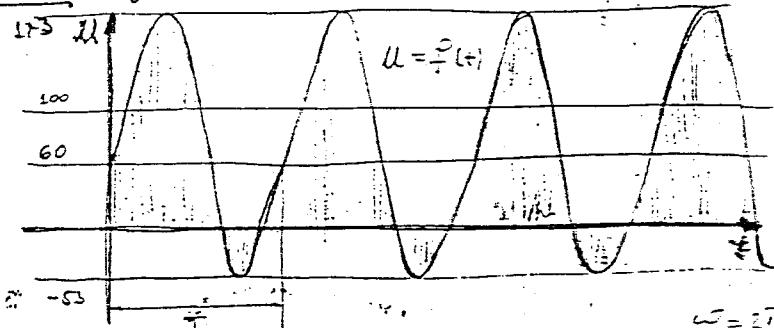

U_{V_1} = efektivna vrijednost napona izvora

$$T = \frac{1}{50} \quad \omega = 2\pi f$$

$$\varphi = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\frac{2000}{50}} = 0,00314 \text{ s}$$

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2} = \sqrt{60^2 + \left(\frac{113}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{60^2 + \frac{(113)^2}{2}}$$

$$U_{V_1} = 100 \text{ V}$$

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{U}_1}{Z_1}$$

$$U_1 \rightarrow \text{istosmjerna komponenta} \Rightarrow \bar{I}_1 = \frac{60}{6} = 10 \text{ A}$$

$$\bar{U}_2 = \text{izjemna komponenta} \Rightarrow$$

$$U_2 = 113 \sin 2000t \Rightarrow e^{j\varphi} \Rightarrow 80 \text{ V} \quad \bar{U}_2 = 80 \cdot e^{j0^\circ} \text{ V}$$

$$\omega_2 = 2000 \cdot \frac{1}{50} = 40 \text{ rad/s}$$

$$I_1'' = \frac{80 \cdot e^{j0^\circ}}{6 + j8} = \frac{80 \cdot e^{j0^\circ}}{10 \cdot e^{j53.13^\circ}} = 8 \cdot e^{-j53.13^\circ} \text{ A} \quad I_1' = 11,314 \cdot \sin(\omega t - 53.13^\circ)$$

$$I_1 = 10 + 11,314 \cdot \sin(\omega t - 53.13^\circ)$$

$$I_2 = \sqrt{100 - 64} = 12, \sqrt{6} \text{ A}$$

$$I_2 = 12, \sqrt{6} \text{ A}$$

$$P_W = U_0 \cdot I_0 + U_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi = 60 \cdot 10 + 80 \cdot 8 \cdot \cos(-53.13^\circ)$$

$$P_W = 600 + 640 \cdot 0.6 = 600 + 384$$

$$P_W = 984 \text{ W}$$

$$U_2 = M \cdot \frac{dI_1}{dt} = 1 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{d}{dt} [10 + 11,314 \cdot \sin(\omega t - 53.13^\circ)] = 10^{-3} \cdot 11,314 \cdot \omega \cdot \cos(\omega t - 53.13^\circ)$$

$$U_{2H} = 10^{-3} \cdot 11,314 \cdot 2000 = 22,62 \text{ V} \Rightarrow U_2 = 22,62 \text{ V}$$

Sekundarne
osječke istaknute

Ilustrácia možnosti zmeny hodnôt napäti U_1 a U_2 , ktoré predstavujú napätie U_1 za konštantu ϕ a $U_2 = 100V$

$$U_2 = 100V, \psi = 50^\circ \quad R_1 = 5\Omega \quad x_1 = 5\Omega \quad R_2 = 5\Omega \quad x_2 = 10\Omega \quad R_0 = 5\Omega \quad x_0 = -5\Omega \quad r_0 = 5\Omega$$

Riešenie: 1) I_1, I_2, I_0

$$2) M_{ab}, M_{bd}, M_{an}$$

3) nájsť na počítačom obýčajnú mrežu s výjimkou mrežy, ktorú je potrebné analyzovať generátora


4) struju I_0 pomocou Nortonaovho teorema.

$$\bar{U}_1 = 100V \quad \bar{U}_2 = 100e^{j50^\circ}V = j100V$$

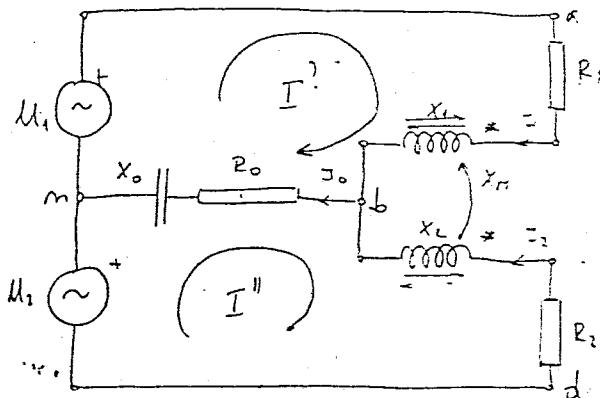1) M_{ab} v kruhovom smeru

$$\bar{U}_1 = I^1(R_1 + R_0 + jx_1 - jx_0) - I^2(jx_0) - I^2(R_0 - jx_0)$$

$$\bar{U}_2 = I^2(R_0 + R_2 + jx_2 - jx_0) - I^1(R_0 - jx_0) - I^1(jx_0)$$



$$100 = I^1(10 + j5) - I^2(j5) - I^2(5 - j5)$$

$$j100 = I^2(10 + j5) - I^1(5 - j5) - I^1(j5)$$

$$100 = 10I^1 + j5I^1 - j5I^2 - 5I^2 + jI^2(j5)$$

$$100 = (10 + j5)I^1 - 5I^2$$

$$j100 = I^2(10 + j5) - 5I^1 + jI^1(j5) - I^1(j5)$$

$$j100 = -5I^1 + I^2(10 + j5)$$

$$20 = (2+j)I^1 - I^2 \Rightarrow I^2 = (2+j)I^1 - 20$$

$$j20 = -I^1 + I^2(2+j) \Rightarrow j20 = -I^1 + (2+j)[(2+j)I^1 - 20]$$

$$j20 = -I^1 + (2+j)(2+j)I^1 - 20(2+j)$$

$$j20 + 20(2+j) = I^1(4+2j+2j-1)I^1 - 20(2+j) = I^1(4+4j-1-1)$$

$$j20 + 20 + j20 = I^1(2+4j) \Rightarrow 40 + j40 = I^1(2+4j) \Rightarrow I^1 = \frac{40 + j40}{2+4j}$$

$$I^1 = \frac{40\sqrt{2} e^{j45^\circ}}{2\sqrt{5} e^{j63.43^\circ}} = 12.65 \cdot e^{j18.43^\circ} \quad \boxed{I_1 = 12.65A} \quad \boxed{\bar{I}_1 = 12.65 \cdot e^{-j18.43^\circ}}$$

$$I^2 = (2+j)I^1 - 20 = (2+j)(12 - j\frac{1}{2}) - 20 = 24 - j8 + j24 + 4 - 20 = 8 + j4$$

$$I^2 = 8.94 \cdot e^{j26.56^\circ} A \quad \boxed{I_2 = 8.94 A} \quad \boxed{\bar{I}_2 = -8.94 e^{j26.56^\circ} A}$$

$$\bar{I}_0 = I^1 - I^2 = 12.65 \cdot e^{-j18.43^\circ} - 8.94 \cdot e^{j26.56^\circ} =$$

$$(12 - j4) - (-8 + j4) = 4 - j8 = 8.94 e^{-j63.43^\circ}$$

$$\boxed{\bar{I}_0 = 8.94 e^{-j63.43^\circ} A}$$

$$\boxed{\bar{I}_0 = 8.94 \cdot e^{-j63.43^\circ} A}$$

\Rightarrow množice U_{ab} , U_{ba} i U_{bn}

$$\bar{U}_{ac} = ? \quad \Psi_a = \Psi_0 + \bar{J}_1 (R_1 + jX_1) + \bar{J}_2 \cdot jX_n \Rightarrow \bar{U}_{ac} = 12,65 \cdot e^{-j18,56^\circ} \cdot (5 + j10) - 8,95 \cdot e^{j26,56^\circ}$$

$$\bar{U}_{ac} = 12,65 \cdot e^{-j18,56^\circ} \cdot 11,2 \cdot e^{j63,43^\circ} - 8,95 \cdot e^{j26,56^\circ}$$

$$\bar{U}_{ac} = 140,672 \cdot e^{j45,87^\circ} - 8,95 \cdot e^{j26,56^\circ} = 99,7 + j98,77 - 8 - j4 = 91,7 + j94,77$$

$$\bar{U}_{cc} = 91,7 + j94,77 = 132 \cdot e^{j45^\circ} \quad \checkmark$$

$$\bar{U}_{bc} = ? \quad \Psi_b = \Psi_d - \bar{J}_2 (R_2 + jX_2) - \bar{J}_1 \cdot jX_n \Rightarrow U_{bd} = -\bar{J}_2 (R_2 + jX_2) - \bar{J}_1 \cdot jX_n$$

$$\bar{U}_{bc} = (5 + j10) \cdot 8,95 \cdot e^{j26,56^\circ} - 12,65 \cdot e^{-j18,56^\circ} \cdot 5 \cdot e^{j90^\circ} = 99,9 \cdot e^{j90^\circ} - 62,8 \cdot e^{j71,55^\circ} \quad \checkmark$$

$$\bar{U}_{bd} = j100 - 20 - j59,53 = -20 + j40,47 \Rightarrow \bar{U}_{bd} = 45 \cdot e^{j116,3^\circ} \quad \checkmark$$

$$J_{bn} = ? \quad \Psi_b = \Psi_0 + \bar{J}_0 (R_0 - jX_0) \Rightarrow \bar{U}_{bn} = \bar{J}_0 (R_0 - jX_0) = 8,95 \cdot e^{-j63,45^\circ} \cdot (5 - j5)$$

$$\bar{U}_{bn} = 8,95 \cdot e^{-j63,45^\circ} \cdot 7,07 \cdot e^{-j45^\circ} = 63,2 \cdot e^{-j108,2^\circ} \quad \checkmark$$

zag. koja troši izvor na napoju U_1 je:


$$P_1 = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_1 \cdot \bar{J}_1^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ 100 \cdot (12,65 \cdot e^{+j18,56^\circ}) \right\} = 1190 \text{W}$$

$$P_2 = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_2 \cdot \bar{J}_2^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ 100 \cdot e^{j90^\circ} \cdot (-8,95) \cdot e^{-j26,56^\circ} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ -895 \cdot e^{j63,45^\circ} \right\}$$

$$P_{\text{tot}} = P_1 + P_2 = 1190 + 900 = 1590 \text{W} \quad \boxed{P = 1590 \text{W}}$$

$$S_{\text{zn}} = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_{bn} \cdot \bar{J}_0^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ 63,2 \cdot e^{-j108,2^\circ} \cdot 8,95 \cdot e^{j63,45^\circ} \right\} - \operatorname{Re} \left\{ 12,65 \cdot e^{-j45,87^\circ} \right\} = 400 \text{W} \quad \checkmark$$

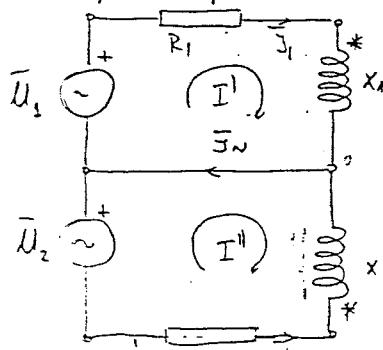\Rightarrow Strojna I_0 prema Kartonovog teorema. $\bar{I}_N = ?$



$$\bar{U}_1 = I^1 (R_1 + jX_1) - I^2 \cdot jX_n$$

$$\bar{U}_2 = I^2 (R_2 + jX_2) - I^1 \cdot jX_n$$

$$100 = I^1 (5 + j10) - I^2 \cdot j5$$

$$j100 = I^2 (5 + j10) - I^1 \cdot j5 \Rightarrow I^2 = \frac{I^1 \cdot j5 + j100}{5 + j10} =$$

$$100 = I^1 (5 + j10) - j5 \cdot \frac{I^1 \cdot j5 + j100}{5 + j10} = I^1 (5 + j10) - j \frac{I^1 \cdot j5 + j100}{5 + j10} = I^1 (5 + j10) - j \frac{I^1 \cdot j5 + j100}{1 + j2}$$

$$j50 = -(5 + j10) + \frac{5I^1 + 100}{1 + j2}$$

$$j20 + j200 = 5I^1 + j10I^1 + 5I^1 + 100 \quad I^1 (10 + j10) = j200 \quad I^1 = \frac{j200}{10 + j10} = I^1 = \frac{200 e^{j90^\circ}}{10\sqrt{2} e^{j45^\circ}}$$

$$I^1 = \frac{I^1 \cdot j5 + j100}{5 + j10} = \frac{j5(10 + j10) + j100}{5 + j10} = \frac{j50 - 50 + j100}{5 + j10}$$

$$\boxed{I^1 = 14,14 \cdot e^{j45^\circ} \text{ A}}$$

$$I^2 = \frac{-50 + j150}{5 + j10} = \frac{-10 + j30}{1 + j2} = \frac{31,62 \cdot e^{j108,2^\circ}}{2,23 \cdot e^{j63,45^\circ}} = 14,179 \cdot e^{j45^\circ} \quad \checkmark$$

$$\bar{I}_N = I^1 - I^2 = (14,14 - 14,179) \approx -0,04 e^{j45^\circ} \text{ A}$$


11

ZADATAK 8 →

Za mrežu na slici treba napisati jednačine Maxwellovih konturnih struja

5.26

b6

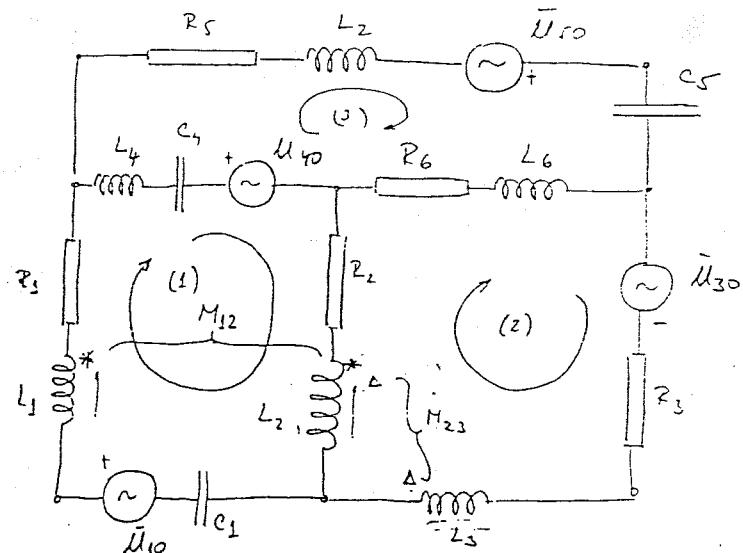

ZA KONTURNU STEVUJU $I^{(1)}$

$$\bar{U}_{10} - \bar{U}_{40} = I^{(1)} \left(R_1 + R_2 + j\omega L_1 + j\omega L_2 + j\omega L_4 - j\frac{1}{\omega C_1} - j\frac{1}{\omega C_4} - 2j\omega M_{12} \right) - I^{(2)} \left(j\omega L_4 - j\frac{1}{\omega C_4} \right) \\ + I^{(2)} \left[-R_2 - j\omega L_2 - j\omega M_{23} \right]$$

ZA KONTURNU STEVUJU $I^{(2)}$

$$\bar{U}_{30} = I^{(2)} \left[R_2 + R_3 + R_6 + j\omega L_2 + j\omega L_3 + j\omega L_6 + 2j\omega M_{23} \right] + I^{(3)} \left[-R_6 - j\omega L_6 \right] - I^{(1)} \left[R_1 + j\omega L_1 \right] - I^{(1)} j\omega M_{12} \\ + I^{(1)} j\omega M_{23}$$

ZA KONTURU $I^{(3)}$

$$\bar{U}_{30} + \bar{U}_{40} = I^{(3)} \left[R_5 + R_6 + j\omega L_2 - j\frac{1}{\omega C_5} + j\omega L_6 - j\frac{1}{\omega C_4} + j\omega L_1 \right] - I^{(1)} \left(R_6 + j\omega L_6 \right) - I^{(1)} \left(j\omega L_4 - j\frac{1}{\omega C_4} \right)$$

TOČNO


TT

ZADATAK 8 ⇒ $U_1 = 10V$, $U_2 = 14,1V$ i $f = 5kHz$. Napom: U_1 i U_2 fazno su pomaknuti za kut od 45° .

(M_1 predstavlja mrežu U_1); $R_1 = R_2 = 2\Omega$ $L_1 + L_1' = L_0 = L_2 = L_2' = 0,0318mH$. $R_0 = R_3 = 1\Omega$

$C = 5,3\mu F$, $L_3 = L_3' = M_2 = 0,0636mH$, $M_2 = 0,0153mH$. Obrađite drugac. I_1, I_2, I_3 i \bar{I}_0

Snage koju uzimaju mreža.

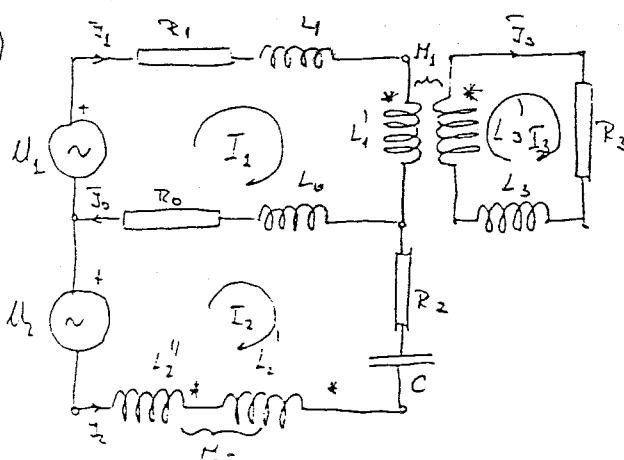

DIO ZADATKA
MEDIU OPTVORNICA

$$\bar{I}_1 = \frac{17 \cdot 108 \cdot 17 \cdot e^{j270^\circ}}{j50 \cdot 3 \cdot e^{-j270^\circ}} = 2,14 \text{ A}$$

$$|I_1| = |\bar{I}_1| = 2,14 \text{ A}$$

$$\bar{I}_3 = \frac{-j2}{-j4} = \frac{2,14 \cdot e^{j270^\circ} \cdot 2 \cdot e^{j90^\circ}}{4,123 \cdot e^{j76^\circ}} = 1,04 e^{j11^\circ} \text{ A}$$

$$\bar{I}_2 = 4,73 \text{ A}$$

$$\underline{I_2} = 4,73 \text{ A}$$

$$I_3 = 1,04 \text{ A}$$

$$\bar{I}_0 = \bar{I}_1 - \bar{I}_2 \Rightarrow \boxed{\bar{I}_0 = 8,95 \text{ A}}$$

$$\underline{I_1} = 2,14 \cdot e^{j35,44^\circ}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{(2-j)10 + (1+j)(2,11 + j2,11)}{3-j2} = \frac{20 - 2j - 2,11 + j0,35 + j2,11 - 0,35}{3-j2}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{11,76 + j12,46}{3-j2} = \frac{17,15 \cdot e^{j145^\circ}}{3,605 \cdot e^{-j23,7^\circ}} = -2,14 \cdot e^{j80,35^\circ} \text{ A}$$

$$U_1 = 10 \text{ V}$$

$$U_2 = 14,1 \cdot e^{j45^\circ}$$

P=? koji su rezultativni

$$= U_1 \cdot I_1^* = 10 \cdot 2,14 \cdot e^{-j9,44^\circ}$$

$$= \underline{U_2} \cdot \underline{I_2}^* = 14,1 \cdot e^{j45^\circ} \cdot 4,73 \cdot e^{-j90,35^\circ} = 67 \cdot e^{-j35,35^\circ}$$

$$P_{1R} = 21,11 \text{ W}$$

$$P_{2R} = 52 \text{ W}$$

$$\underline{P_M = 76 \text{ W}}$$


(5.5)

ZADATAK 8 \Rightarrow Da mrežu je snimljeno mason od 120V. Parane tri mreže smiju se mijenjati.

$$X = -20\Omega \quad R = 50\Omega \quad X_1 = 40\Omega \quad X_2 = -80\Omega \quad X_3 = 60\Omega \quad X_4 = -30\Omega \quad \text{Određite druge m}$$

granama mreže

$$\bar{U} = 120 \text{ V}$$

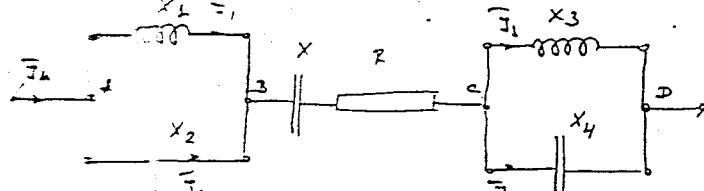

$$\bar{Z}_u = ?$$

$$\bar{Z}_u = \frac{-j40 \cdot j80}{j40 - j80} - 50 - j20 - \frac{-j60 \cdot j30}{j60 - j30} = \frac{3200}{-j40} + 50 - j20 + \frac{1800}{j30}$$

$$\bar{Z}_u = \frac{220j \cdot j}{4j} - 50 - j20 - \frac{-200j \cdot j}{2j} = 10j - 50 - j20 - 60j = 50 \Omega$$

$$\bar{I}_u = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}_u} = \frac{120}{50} = 2,4 \text{ A}$$

$$\bar{Z}_z = 20 \Omega$$

$$\bar{Z}_{CD} = -60j$$

$$\bar{I}_{10} = \bar{I}_u \bar{Z}_{10} = 2,4 \cdot 20j = j48 \text{ A}$$

$$\bar{I}_z = \bar{I}_u - \bar{I}_{10} = -j144 \text{ V}$$

$$\bar{I}_1 = \frac{j42}{j40} = 4,2 \text{ A} \quad \bar{I}_2 = \frac{-j2}{-j40} = -2 \text{ A} \quad \bar{I}_3 = \frac{-j144}{j60} = -2,4 \text{ A} \quad \bar{I}_4 = \frac{-j144}{j30} = 4,8 \text{ A}$$

II NAČIN


Pripremajući da $\bar{I} = \bar{I}_u = \text{na referentnoj osi}$

$$\bar{U}_{12} = \bar{I}_u jX_1 = 1 \cdot j40 \text{ V} \quad \bar{I}_2 = \frac{j40}{-j40} = -\frac{1}{2} \text{ A}$$

$$\bar{I}_u = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ A}$$

ZADATAK: Zadana je mrežana skica u kojoj je $U = U_2 = 50V$, napon na zemlji je $U_1 = 50e^{j90^\circ}V$

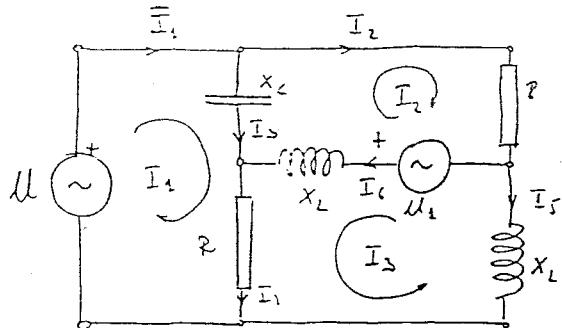5.29) u fazi 90° izmpona U_1 ; $R = x_L = x_c = 5\Omega$. Treba računati struje mreže.



$$U = 50 \cdot e^{j90^\circ} V$$

$$U_1 = 50 \cdot e^{j90^\circ} V$$

$$R = X_L = X_C = 5\Omega$$

Napomena: struja u mreži.

$$\bar{U} = \bar{I}_1 (-jX_C + R) - \bar{I}_2 (-jX_C) + \bar{I}_3 \cdot R$$

$$\bar{U}_1 = \bar{I}_2 (jX_L - jX_C + R) - \bar{I}_1 (-jX_C) + \bar{I}_3 \cdot jX_L$$

$$621 \quad \bar{U}_1 = \bar{I}_3 (jX_L + jX_C + R) + \bar{I}_2 \cdot R + \bar{I}_1 \cdot jX_L$$

$$50 = \bar{I}_1 (5 - j5) + \bar{I}_2 \cdot j5 + 5 \bar{I}_3 /:5$$

$$j50 = \bar{I}_2 \cdot 5 + \bar{I}_1 \cdot j5 + \bar{I}_3 \cdot j5 /:5$$

$$j50 = \bar{I}_3 (j5 + j5 + 5) + \bar{I}_1 \cdot 5 + \bar{I}_2 \cdot j5 /:5$$

$$10 = \bar{I}_1 (1 - j) + \bar{I}_2 \cdot j + \bar{I}_3$$

$$j10 = \bar{I}_2 + j\bar{I}_1 + j\bar{I}_3$$

$$j10 = \bar{I}_3 (1 + j2) + \bar{I}_1 + j\bar{I}_2$$

$$D = \begin{vmatrix} (1-j) & j & 1 \\ j & 1 & j \\ 1 & j & (1+j2) \end{vmatrix}$$


$$D = (1-j)(1+j2) - 1 - 1 - j^2(1-j) - j^2(1+j2) = (1-j)(1+j2) - 3 + (1-j) - (1+j2)$$

$$D = 1 + j2 - j - j^2 2 - 3 + 1 - j + 1 + j2 = 1 + j2 - j + 2 - j - j + j - j2 = 2 + j2$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 10 & j10 & 1 \\ j10 & 1 & j10 \\ j10 & j10 & 1 \end{vmatrix} = 10(1+j2) - j10 - j10 - j10 - 10 - j10 = 20 + j20 \quad D_1 = 20 + j20$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1-j & 10 & 1 & (1-j) & 10 \\ j & j10 & j & j10 & j10 \\ 1 & j10 & (1+j2) & 1 & j10 \end{vmatrix} = (1-j) \cdot j10 \cdot (1+j2) - j10 - 10 - j10 - 10(1-j) - j10(1+j2)$$
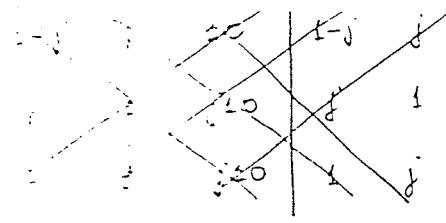
$$D_2 = j10(1+j2 - j + 2) + j10 - 10 - j10 + 10 - j10 - j10 + 20$$



$$\begin{aligned} \bar{E}_1 &= j10(1-j) - 10 - 10 - 10 + 10(1-j) + j10 \\ &= j10 + j10 - j10 - 10 - j10 + j10 - j10 + j10 = -10 + j20 \end{aligned}$$

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{D}_1}{D} = \frac{-10 + j20}{2+j2} = \frac{20(j+1)}{2(1+j)} = 10A \quad \bar{I}_2 = \frac{\bar{D}_2}{D} = \frac{10 + j10}{2+j2} = \frac{10(j+1)}{2(1+j)} = 5A$$

$$\bar{I}_3 = \frac{\bar{D}_3}{D} = \frac{-10 + j20}{2+j2} = \frac{-10(1-j)}{2(1+j)} = -5 \cdot \frac{1-j}{1+j} \cdot \frac{1-j}{1-j} = -5 \cdot \frac{(1-j)^2}{1+1} =$$

$$\bar{I}_4 = -5 \cdot \frac{1-j + j^2}{2} = -5 \cdot \frac{1-j^2-j}{2} = +5 \cdot \frac{j-j^2-j}{2} = j5A \quad \boxed{\bar{I}_3 = -j5A}$$

$$\bar{I}_1 = 10A \quad \bar{I}_3 = \bar{I}_1 - \bar{I}_2 = 5A$$

$$\bar{I} = 5A \quad \bar{I}_4 - \bar{I}_1 + \bar{I}_3 = 10 + j5 \Rightarrow \bar{I}_4 = \sqrt{100 + 25} = 11,1A$$

$$\bar{I}_5 = -\bar{I}_3 = -j5A \quad \Rightarrow \boxed{\bar{I}_5 = 5A}$$


$$\bar{I}_6 = \bar{I}_2 + \bar{I}_3 = 5 + j5 \Rightarrow \boxed{\bar{I}_6 = 7,071A}$$

$\bar{I}_1 = 10A$
$\bar{I}_2 = 5A$
$\bar{I}_3 = 5A$
$\bar{I}_4 = 11,1A$
$\bar{I}_5 = 5A$
$\bar{I}_6 = 7,071A$


✓
L

ZADATAK: Izračunajte snagu na impedanciji: $\bar{Z} = 2 + j4$

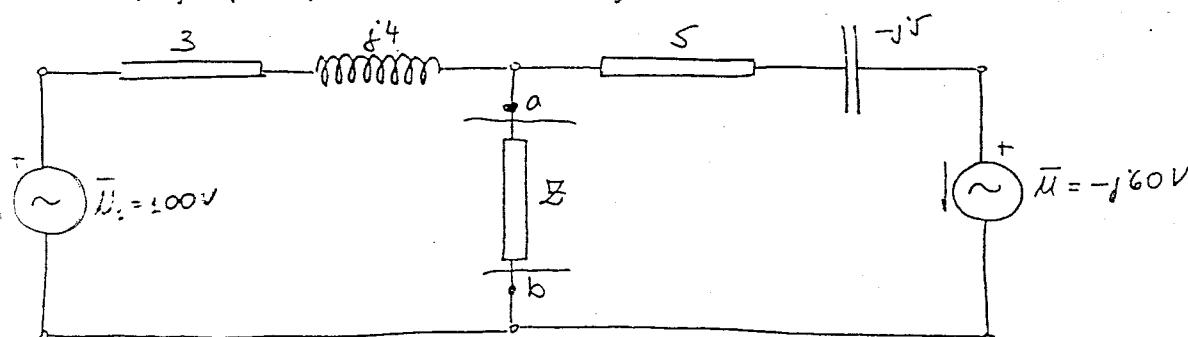5.4n. Koja je priključena između neutralnih akib


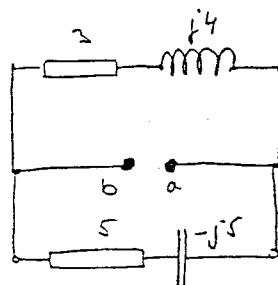
$$\bar{E}_1 = ? \quad \bar{E}_2 = ? \quad \bar{Z}_T = ?$$




$$\bar{Z}_T = \frac{(3+j4)(5-j5)}{3+j4+5-j5} = \frac{15-j25+j20+20}{8-j}$$

$$\bar{Z}_T = \frac{35+j5}{8-j} = \frac{35,355 \cdot e^{j8,130^\circ}}{8,06225 \cdot e^{-j7,125^\circ}} = j15,255^\circ$$

$$\bar{Z}_T = 4,38525 \cdot e$$

$$\boxed{\bar{Z}_T = 4,23 - j1,55}$$

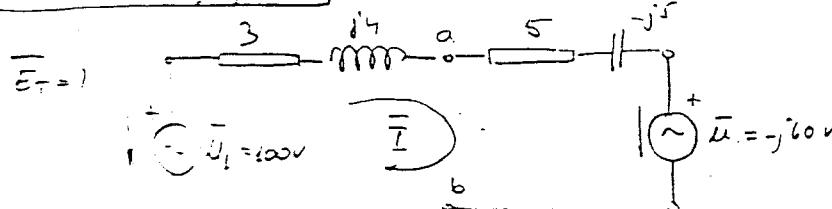

$$\bar{U}_1 - \bar{U}_2 = \bar{I} \cdot (3 + j4 + 5 - j5)$$

$$\bar{I} = \frac{100 - (-j60)}{8 - j}$$

$$\bar{I} = \frac{100 + j60}{8 - j} = 116,62 \cdot e^{j30,96^\circ}$$

$$\overline{I} = 14,464 \cdot e^{j38,055} A$$


$$\Psi_a = \Psi_b + \bar{\mu} + \bar{I}(5-j^5)$$

$$\overline{H}_{ab} = \overline{\mu} + \overline{I} (S - j\sigma) = -j60 + 14,464 \cdot e^{j32,085^\circ} \cdot S (1-j)$$

$$\bar{U}_{ab} = -j60 + 5 \cdot 14,464 \cdot e^{j38,05^\circ} \cdot \sqrt{2} \cdot e^{-j45^\circ} = -j60 + 102,275 \cdot e^{j-67^\circ}$$

$$\overline{H}_{ab} = -j60 + 101,53 - j12,375$$
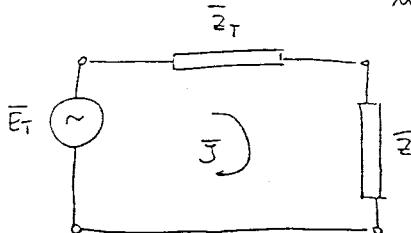
$$\overline{H}_{ab} = 101,53 - j 72,375 \quad V = \overline{E}_T$$



$$\bar{J} = \frac{\bar{E}_T}{\bar{Z}_T + \bar{Z}} = \frac{101,53 - j72,375}{6,23 + j1,154 + 2 + j4} = \frac{101,53 - j72,375}{6,23 + j5,154}$$

$$\bar{J} = 15,42 \cdot e^{-j75,08^\circ} A$$

$$\bar{M}_z = \bar{J} \cdot \bar{z} = 15,42 \cdot e^{-j 77,08^\circ} \cdot 4,472 \cdot e^{j 63,335^\circ} = 6g \cdot e^{-j 11,645^\circ} V$$


$$|G| \quad P = \operatorname{Re} \left\{ \bar{M}_2 \cdot \bar{J}^* \right\} = 68 \cdot e^{-j44,645} \cdot 15,42 \cdot e^{+j75,05^\circ} = \operatorname{Re} \{ 1048,56 \cdot e^{j63,435} \}$$

$$P = 469 \text{ W} \quad P \approx 470 \text{ W} \quad P = 0,470 \text{ kW}$$

$$|U_1|P = \operatorname{Re}\left\{\bar{Z} \cdot I^2\right\} = \underline{(2+j4) \cdot (15,416^2)} = 2 \cdot 237,649 = 475,298 \text{ W aum}$$

ZADATAK 5 Odredite koeficijent korisnog djelovanja mreže. Korisno opterećenje je

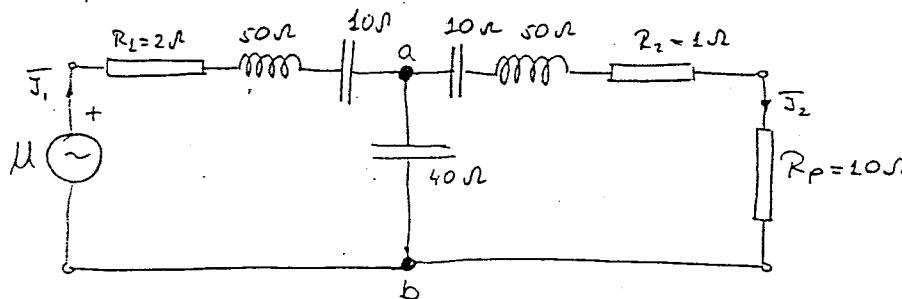5.57 Opor R_p , a otpori R_1 i R_2 su radni otpori rođenim u oibaku. Otpor pojedinih elemenata zadani su na shemama.



$$\bar{\mu} = \mu \cdot e^{j\phi}$$

Koristićemo Milmanov teorem

$$\overline{U}_{ab} = \frac{\overline{U} \cdot \frac{1}{2+j40}}{\frac{1}{2+j40} + \frac{1}{-j40} + \frac{1}{11+j40}} = \frac{\overline{U} \cdot \frac{1}{40,05 \cdot e^{j87,15^\circ}}}{\frac{1}{40,05 \cdot e^{j87,15^\circ}} + \frac{1}{40 \cdot e^{-90^\circ}} + \frac{1}{41,485 \cdot e^{j73,62^\circ}}}$$

$$\bar{U}_{ab} = \frac{U_{0,025} \cdot e^{-j87,14^\circ}}{0,025 \cdot e^{-j87,14^\circ} + 0,025 \cdot e^{j30^\circ} + 0,0245 \cdot e^{-j77,625}} = \frac{U_{0,025} \cdot e^{-j87,14^\circ}}{0,00125 - j0,0249 + j0,025 + 0,0064 - j0,0232}$$

$$\bar{U}_{ab} = \frac{U \cdot 0,025 \cdot e^{-j87,14^\circ}}{900764 - j0,02313} = \frac{U \cdot 0,025 \cdot e^{-j87,14^\circ}}{9,024352 \cdot e^{-j73,72^\circ}} = 1,026 U \cdot e^{-j15,42^\circ} \quad \checkmark$$

$$\bar{I}_{ab} = \frac{\bar{U}_{ab}}{z_1 + j40} = \frac{1,0247 \mu \cdot e^{-j15,42^\circ}}{2,0247 \mu \cdot e^{j4,62^\circ}} = 0,0247 \mu \cdot e^{-j90^\circ} A$$

$$\bar{U}_p = \bar{I}_2 \cdot R_p = 0,0247 \mu \cdot e^{-j90^\circ} \cdot 10 = 0,247 \mu \cdot e^{-j90^\circ} V \quad \underline{\bar{U}_p = 0,247 \mu \cdot e^{-j90^\circ} V}$$

$$\bar{J}_1 = \varphi_a - \bar{U} - \bar{J}_1 (2+j40) \quad \bar{U}_{ab} = \bar{U} - \bar{J}_1 (2+j40)$$

$$\bar{J}_1 (2+j40) = \bar{U} - \bar{U}_{ab} \Rightarrow \bar{J}_1 = \frac{\bar{U} - \bar{U}_{ab}}{2+j40} = \frac{\bar{U} - 1,0247 \mu \cdot e^{-j15,42^\circ}}{40,05 \cdot e^{j87,14^\circ}}$$

$$\bar{J}_1 = \frac{\bar{U} (1 - 1,0247 \cdot e^{-j15,42^\circ})}{40,05 \cdot e^{j87,14^\circ}} = \frac{\bar{U} [1 - 1,0247 (0,964 - j0,2658)]}{40,05 \cdot e^{j87,14^\circ}}$$

$$\bar{J}_1 = \frac{\bar{U} [1 - 1,0247 + j0,2658]}{40,05 \cdot e^{j87,14^\circ}} = \frac{\bar{U} \cdot j0,2658}{40,05 \cdot e^{j87,14^\circ}} = 0,00682 \mu \cdot e^{j2,86^\circ} A$$

$$P_2 = \operatorname{Re} \{ \bar{U}_r \cdot \bar{J}_1^* \} = \operatorname{Re} \{ 0,247 \mu \cdot e^{-j90^\circ} \cdot 0,00682 \mu \cdot e^{j2,86^\circ} \} = \operatorname{Re} \{ 0,0061 \mu^2 \cdot e^{j10^\circ} \}$$

$$P_2 = 0,0061 \mu^2$$

$$P_1 = \operatorname{Re} \{ \bar{U} \cdot \bar{J}_1^* \} = \operatorname{Re} \{ \bar{U} \cdot 0,00682 \mu \cdot e^{-j2,86^\circ} \} = \operatorname{Re} \{ 0,00682 \mu \cdot e^{-j2,86^\circ} \}$$

$$= 0,00682 \mu^2 \cdot 0,9987$$


$$= 0,00681 \mu^2 = P_1$$

$$\frac{P_2}{P_1} \cdot 100\% = \frac{0,0061 \mu^2}{0,00681 \mu^2} = 89,57\% \quad \frac{P_2}{P_1} = 90\%$$

ZADATAK: Izračunajte ojačanje na otpornik R mreže koja je nastavljena prema shemom

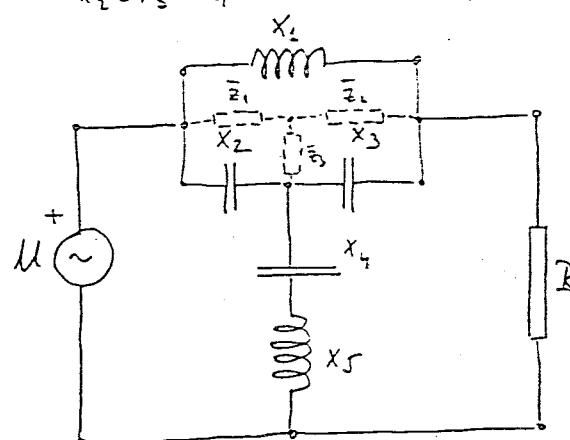5.70 ako napon na ulatrimatčkom iznositi $U = 120V$, až $x_1 = 120\Omega$

$$x_2 = x_3 = x_4 = 2 \cdot 40\Omega \quad i \cdot x_5 = 80\Omega. \text{ Radij otporni granice mogu ustanoviti:}$$




$$\bar{Z}_1 = \frac{j \cdot 120 \cdot (-j40)}{j120 - j40 - j40} = \frac{+4800}{j40} \cdot \frac{j}{j}$$

$$\bar{Z}_2 = \frac{j4800}{-40} = -j120 \Omega \quad \boxed{\bar{Z}_1 = -j120 \Omega}$$

$$\boxed{\bar{Z}_2 = -j120 \Omega}$$

$$\bar{Z}_3 = \frac{-j40 \cdot (-j40)}{j40} = \frac{j40 \cdot j40}{j40} = j40 \Omega$$

$$\boxed{\bar{Z}_3 = j40 \Omega}$$

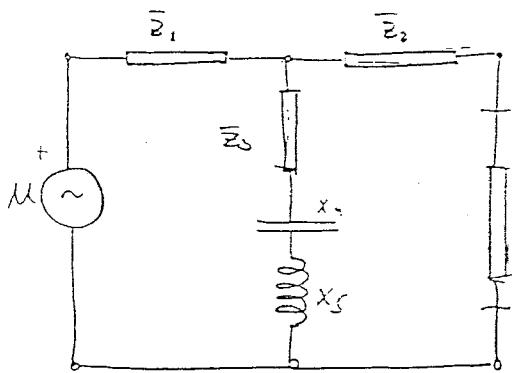

Therminator teorema

$$\bar{E}_T = ? \quad \bar{Z}_T = ?$$

$$\bar{Z}_T = \frac{(-j120) \cdot (j40 - j80)}{-j120 + j40 - j80} = \frac{-j120}{-j40}$$


$$\bar{Z}_T = \frac{-j120 \cdot j80}{-j40} = j240$$

$$\bar{Z}_T = j240 - j120 = j120 \Omega \quad \boxed{\bar{Z}_T = j120 \Omega}$$

$$\bar{E}_T = \frac{\bar{U}}{-j120 + j40 - j80} \cdot (j40 - j40 + j80) = \frac{\bar{U}}{-j40} \cdot j80 = -\bar{U} \cdot \frac{j80}{j40} = -\bar{U} \cdot 2$$

$$\bar{E}_T = -2\bar{U}$$
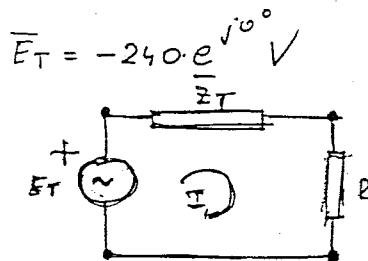
$$\bar{U} = U \cdot e^{j0^\circ} = 240 \cdot e^{j0^\circ} V$$



$$\bar{I} = \frac{\bar{E}_T}{\bar{Z}_T + Z_L} = \frac{-240}{j120 + Z_L} = \frac{-240}{120,43 \cdot e^{-j71,56^\circ}}$$

$$\boxed{\bar{I}_L = -1,897 \cdot e^{-j71,56^\circ} A}$$

$$\bar{U}_R = \bar{I}_L \cdot R = -75,88 \cdot e^{-j71,56^\circ} V$$

$$P_2 = 2e \left\{ \bar{U}_R \cdot \bar{I}_L^* \right\} = 2e \left\{ -75,88 \cdot e^{-j71,56^\circ} \cdot (-1,897) \cdot e^{+j71,56^\circ} \right\}$$

$$P_L = 2e \left\{ 143,994 \cdot e^{j0^\circ} \right\}$$

$$\boxed{P_R = 144 W}$$



$$\Rightarrow \boxed{P_L = 0, 144 \text{ mW}}$$

gg)

ZADATAK: Kolika je frekvencija maxa na priljubljenogom mreži u kojoj je varijabla

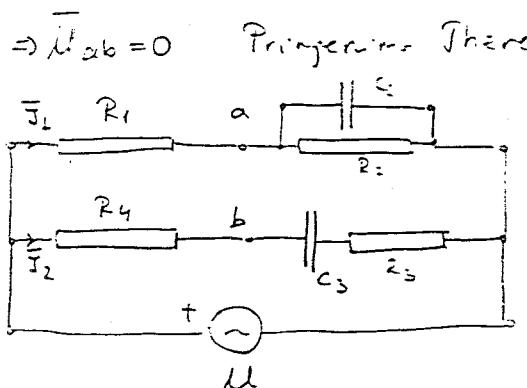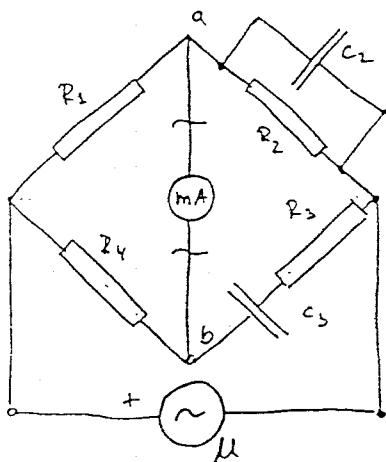5.62 prethodno navedene parametre; $R_1 = 200 \Omega$ $R_2 = 100 \Omega$ $C_2 = 2 \mu F$ $R_4 = 500 \Omega$

$$R_3 = 480 \Omega \text{ i } C_3 = 2,22 \mu F$$




BAS N 1265
R 1,165 1265

$$\bar{E}_T = 0 = \bar{U}_{ab} = 0 V$$

ZADATAK: Mreža je približeno ma izvor mapega napota je sestavljen voltmeterom

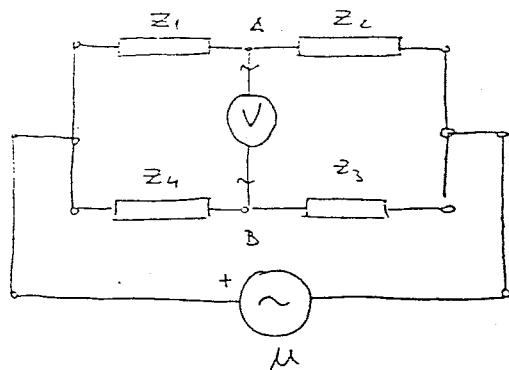5.68 Izvor mapega napota je 60V. Razvjeti vrednosti voltmetera može se zanemariti. Koliko je biti pokazivanje voltmetera kada je elektron približenog na tački a) mreža je radni otpor $R_s = 3650\Omega$; mreža je $x_s = 180\Omega$


$$\bar{Z}_1 = 300 + j800 \quad \bar{Z}_2 = 700 - j800 \quad \bar{Z}_3 = -j1000 \quad \bar{Z}_4 = 1000 + j1000$$



Priimenjujemo Šuninov teorem.

Za elektrostatiku voltmeter $s=0$) unimam kada je njezini otpor $R=\infty$

$$U_v = \bar{E}_T$$

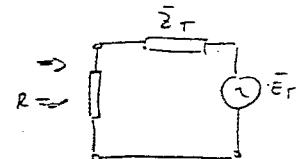

tb

Kad primisimo instrument kroz mrežu je potek struje. Priimenjujemo Šuninov teorem

$$|\bar{E}_T| = U_v \text{ (elektrostatika)} \quad \bar{Z}_T = \frac{\bar{Z}_1 \cdot \bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} + \frac{\bar{Z}_3 \cdot \bar{Z}_4}{\bar{Z}_3 + \bar{Z}_4} = \frac{(300 + j800)(-j1000) - j1000 \cdot 1000}{300 + j800 + -j1000 - j1000} = \frac{1000 - j1000}{1000 - j1000}$$


$$\bar{Z}_T = \frac{100(3 + j8) \cdot 100(-j1)}{1000} - \frac{j1000 \cdot 1000}{1000(-j1)} = 10(3 + j8)(-j1) - \frac{j1000}{-j1} \cdot \frac{1 + j}{1 + j}$$

$$\bar{Z}_T = 10[21 - j24 + j56 + 64] - \frac{j1000 - 1000}{2} = 10(35 - j32) - (j1000 - 500)$$

$$\bar{Z}_T = 850 - j320 - j500 + 500 = 1350 - j820 \Omega$$

$$\bar{Z}_u = \bar{Z}_T + R_s + jX_k = 1350 - j820 + 3650 + j180$$
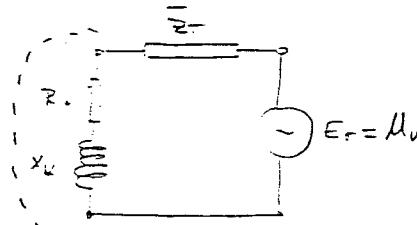
$$\bar{Z}_u = 5000 - j640 \Omega \quad \bar{E}_T = U_v = 60 V$$



$$\bar{z} = \frac{64}{5000 - j640} = \frac{6}{500 - j64} \cdot \frac{500 + j64}{500 + j64} = \frac{3000 - j32}{25000 - 4000} = \frac{3000 - j32}{25000} = 0,012 \cdot e^{-j3^\circ}$$

$$U_{v1} = 0,012 \cdot 3654,43566 = 43,8 V$$


$$U_{v1} = 43,8 V$$

ZADATAK: Odrediti polarizacijsko napetost u mreži kada su zadati


5.73 prikazano na sliki

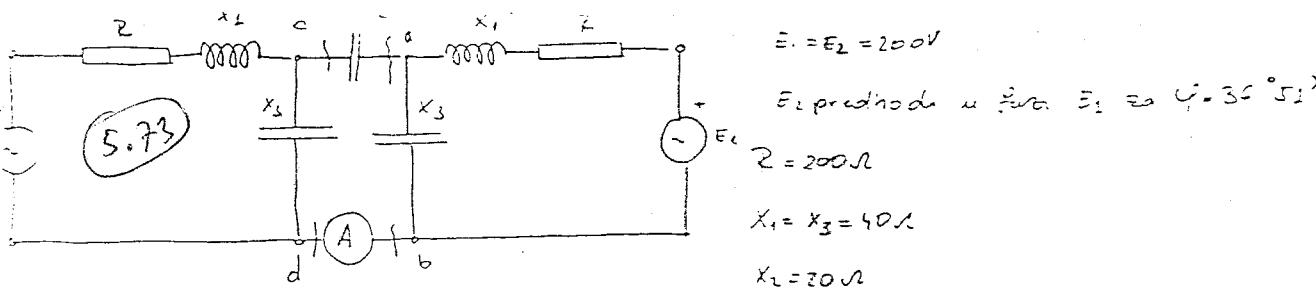ZADATAK: $E_1 = E_2 = 200 V$, a E_3 je smeri $\varphi = 36,51^\circ$

$R = 200 \Omega$ $X_1 = X_3 = 40 \Omega$ i $X_2 = 20 \Omega$ Unutrasnji otpor generatora može se zanemariti.



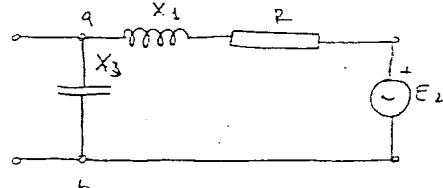Izmjenimo sivo desno od a i b ekivalentnim trejem novim izvorom i otporom




$$\bar{E}_2 = 200 e^{j0^\circ}$$

$$\therefore \bar{E}_2 = 200 e^{j36,85^\circ} = 200 e^{j36,85^\circ}$$

$$\bar{Z}_T = \frac{-j40 \cdot (200 + j40)}{-j40 + 200 + j40} = \frac{-j8000 + j1600}{200} = 8 - j40 \quad \bar{Z}_T = 8 - j40 \Omega$$

$$\bar{Z}_T = \frac{200 \cdot e^{j36,85^\circ}}{200 + j40 - j40} \cdot (8 - j40) = e^{j36,85^\circ} \cdot 40 \cdot e^{-j50^\circ} = 40 \cdot e^{-j53,15^\circ}$$

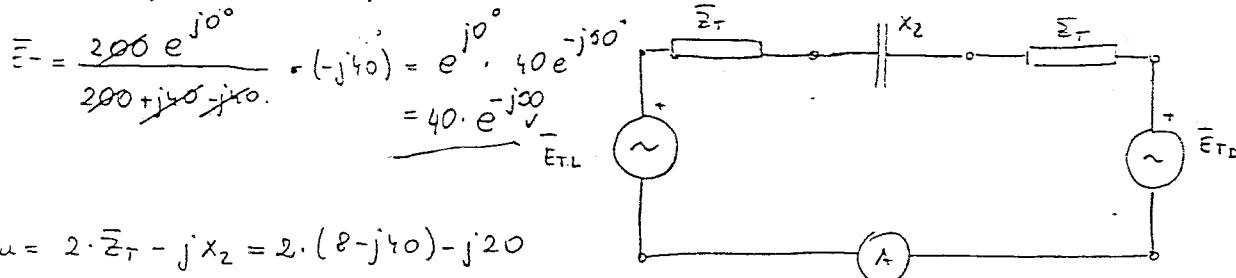Krežu lijev od mrezaljku zamjenimo \bar{E}_T i \bar{Z}_T $\bar{Z}_T = 8 - j40 \Omega$



$$\bar{Z}_u = 2 \cdot \bar{Z}_T - jX_2 = 2 \cdot (8 - j40) - j20$$

$$\bar{Z}_u = 16 - j80 - j20 = 16 - j100 \Omega$$

$$\bar{E}_u = 40 e^{-j53,15^\circ} - 40 e^{-j50^\circ}$$

$$\bar{E}_u = 24 - j32 - 40(0 - j1)$$

$$\bar{E}_u = 24 - j30 + j40 = 24 + j10$$

$$I = \frac{\bar{E}_u}{Z_u} = 0,2567 A$$



$$E_u = 26 V$$

$$\boxed{I = 0,2567 A} \quad \boxed{w w}$$

~~Zadatak:~~ Odrediti polariziranje amperometra

ZADANJE: $E_1 = E_2 = 200 \text{ V}$ je prethodno u časti: E_1 za $\varphi = 36^\circ 51'$ $R = 200 \Omega$

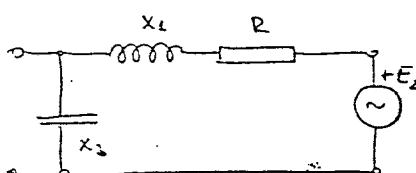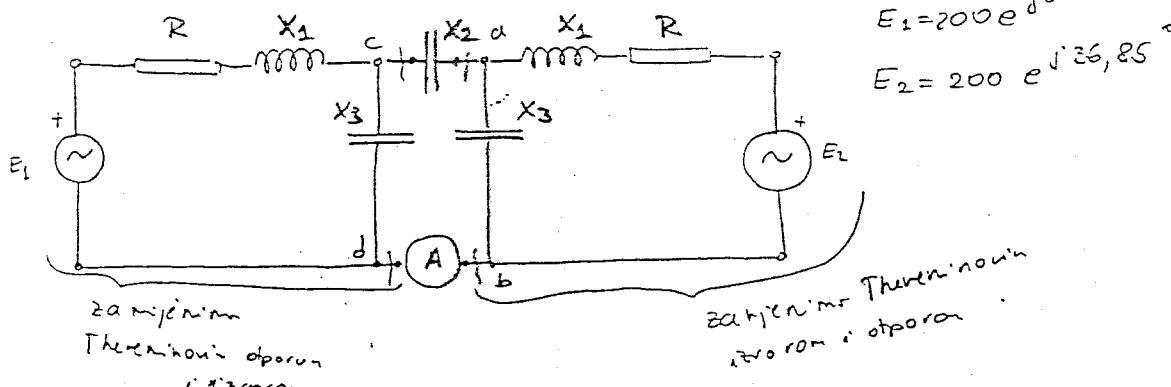$x_1 = x_3 = 40 \Omega$ i $x_2 = 20 \Omega$. Umrežnji otporni generatori nemogn zanesljivi.



$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{(R + jX_1) \cdot (-jX_2)}{R + jX_1 - jX_2} = \frac{(200 + j40) \cdot (-j40)}{200 + j40 - j40}$$

$$\bar{z}_T = 8 - j \ 40 \ \Omega$$


$$\text{za dsn: dis } \bar{M}_{ab} = \bar{E}_{T_{ab}} = \frac{\bar{E}_2}{200 + j\omega - j50} \cdot (-j40)$$

$$\overline{E}_{Tab} = \frac{\overline{E}_2}{200\zeta} \cdot (-j\frac{1}{50})$$

$$\bar{E}_{Tah} = -j \cdot \frac{\bar{E}_2}{5} = -j \cdot 200 \cdot e^{j36,85^\circ} = -j \cdot 40 \cdot e^{j36,85^\circ} = 40 \cdot e^{-53,15^\circ} V$$

za bijen dij
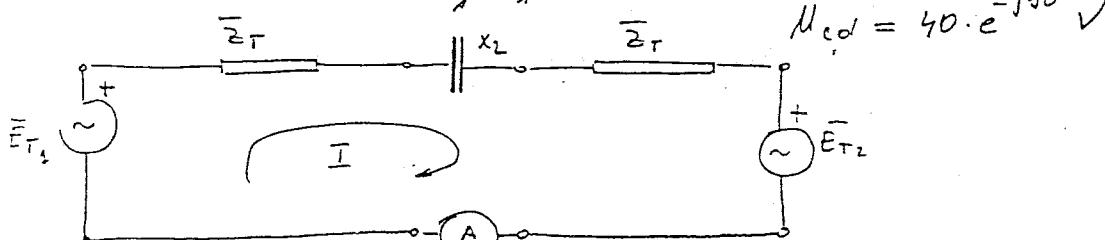
$$\bar{M}_{ad} = \frac{\bar{E}_2}{\bar{Z}_2 + jX_2 - j40} \cdot (-j40) = -\frac{j}{5} \bar{E}_2 = -\frac{j}{5} \cdot 200 \cdot e^{j60^\circ} = -j \cdot 40 \cdot e^{j60^\circ}$$



$$\bar{J} = \frac{\bar{E}_{T_1} - \bar{E}_{T_2}}{2\bar{Z}_T + j20} = \frac{40 \cdot e^{-j90^\circ} - 40 \cdot e^{-j53,15^\circ}}{16 - j80 - j20} = \frac{40(e^{-j90^\circ} - e^{-j53,15^\circ})}{16 - j100}$$

$$\bar{J} = \frac{40 \left[(0 - j) - (0,6 - j0,8) \right]}{101,272 \cdot e^{-j\varphi_1}} = \frac{40(-j - 0,6 + j0,8)}{101,272 \cdot e^{-j\varphi_1}} = \frac{40 \cdot (-0,6 - j0,8)}{101,272 \cdot e^{-j\varphi_1}}$$


$$\bar{I} = \frac{-40 \cdot 0,632 \cdot e^{j18,44^\circ}}{101,272 \cdot e^{-j81^\circ}} = -0,25 \cdot e^{j99,45^\circ} \quad I_A = 0,25 A$$

$$I_A = 0,25 A$$

5.39.

ZADATAK: Za mjerjenje kapaciteta s malim gubiciima u dielektričkim upotrebama morat na nizu u kojem je C_N mjeriti kapacitet (normala) C_X kapacitet koji želimo mjeriti i R_X otpor gubitaka kondenzatora

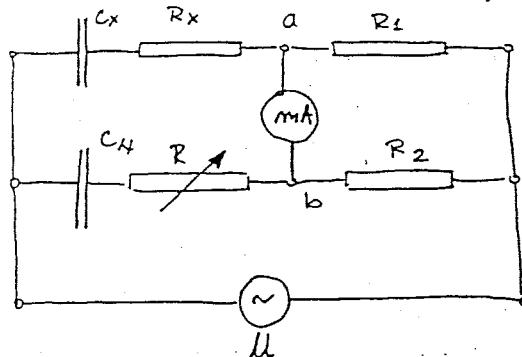- 1) Izračnite C_X i R_X pomoću ostalih parametara mesta u ravnoteži
- 2) Izračunajte te relacijske ako je $C_N = 15 \mu F$, $R_1 = 500 \Omega$, $R_2 = 1000 \Omega$ i $Z = 2\Omega$



$$\frac{Z_X}{R_X} = \frac{Z_N}{R_2}$$

$$R_2 \cdot Z_X = R_1 \cdot Z_N$$

$$R_2 \cdot \left(R_X - j \frac{1}{\omega C_X} \right) = R_1 \cdot \left(Z - j \frac{1}{\omega C_N} \right) \quad R_2 \cdot R_X = R_1 \cdot Z \quad \frac{R_2}{\omega C_X} = R_1 \cdot Z - j \frac{R_1}{\omega C_N}$$

a) $R_2 \cdot R_X = R_1 \cdot Z \quad \frac{R_2}{\omega C_X} = \frac{R_1}{\omega C_N}$

$$R_X = \frac{R_1 \cdot Z}{R_2}$$

$$R_2 \cdot C_N = Z \cdot C_X \\ C_X = R_2 \cdot \frac{C_N}{Z}$$

(h)

b) $R_X = \frac{500 \cdot 2}{1000} = 1 \Omega \quad R_X = 1 \Omega \quad C_X = \frac{1000}{500} \cdot 15 \mu F = 30 \mu F$


$$R_X = 1 \Omega$$

$$C_X = 30 \mu F$$

WW
||

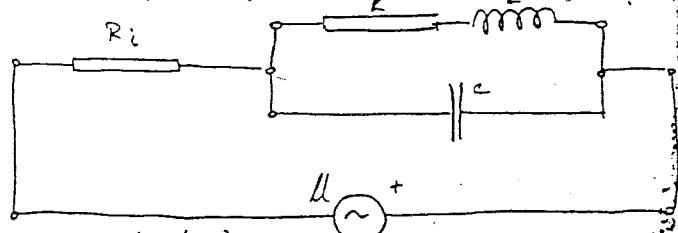ZADATAK: $R_i = 40 k\Omega$, $U_m = 6 kV$, $C = 1000 \text{ mF}$, $L = 40 \mu H$, $R = 1 \Omega$

Određite pojas propuštanja, snagu ulaska u kružni pri rezonantnoj frekvenciji i gramčenim frekvencijama pojasa propuštanja



$$Z = R_i + \frac{(R + j\omega L)(-j \frac{L}{\omega C})}{R + j\omega L - \frac{L}{\omega C}} = 40000 + \frac{(1 + j\omega \cdot 4 \cdot 10^{-5})(-j \cdot \frac{10^6}{\omega})}{R + j\omega L - \frac{L}{\omega C}}$$

i.t.d

5.55

$$(z_2 + jx_1 - jx_n)R_1 = (R_2 - jx_{n2}) \cdot jx_1$$

$$z_1 \cdot R_3 + jx_1 \cdot R_1 - jx_n \cdot R_2 = R_2 \cdot jx_n + x_m \cdot z_2 \quad (z_2 + -x_1 \cdot R_1 + x_n \cdot R_2) + x_n \cdot x_{n2} - R_1 \cdot R_3 = 0$$

$$z_1 \cdot x_n - x_1 \cdot R_1 + x_n \cdot R_2 = 0 \quad x - x_{n2} - z_2 = 0$$

$$\phi M \cdot \frac{1}{\phi c_2} = R_1 \cdot R_3 \quad M = R_1 \cdot R_3 \cdot C_2$$

$$I_2 = 500 \cdot 100 \cdot 0,125 \cdot 10^{-6} = 50000 \cdot 0,125 \cdot 10^{-6}$$

$$M = 6250 \cdot 10^{-6} = 0,00625 \text{ H} \quad L = 6,25 \text{ mH}$$

$$z_2 \cdot x_{n2} - x_1 \cdot R_1 + x_m \cdot R_2 = 0$$

$$X_1 \cdot R_1 = R_2 \cdot x_M + x_{n2} \cdot R_2$$

$$x_1 = \frac{R_2 \cdot x_M + x_n \cdot R_1}{R_1} \Rightarrow z_1 = \frac{M(z_2 - z_1)}{R_1} = 1,25 \text{ mH} \cdot \frac{200}{500} = 10 \text{ mH}$$

č8

$$L_1 = 10 \text{ mH}$$

ZADATAK 8 \Rightarrow S.54.

Odredite polazitranje instrumenta u mreži. $z = 50 \Omega$, $x_3 = 50 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$, $x_2 = -100 \Omega$

$$R_1 = 50 \Omega \quad x_1 = 50 \Omega \quad x_4 = -20 \Omega \quad U = 300 \text{ V}$$

Odredite fizički pomak i mrežni struje za jedan protok kroz ampermetar i mrežni priljubljenog mrežnog


Odredite rotujni koju mjeri ampermetar
i mrežni koju mjeri voltmeter.

Jeradujmo stupni impedanciju

$$z = R_1 + jx_1 \Rightarrow z = \frac{200 \cdot (-j100)}{200 - j100} = \frac{-j200}{200 - j100} = \frac{-j200}{2-j} \quad z = \frac{-j200}{2-j} \cdot \frac{2+j}{2+j} = \frac{-j400 + 200}{4+1}$$

$$z = \frac{200 - j400}{5} = 40 - j80$$
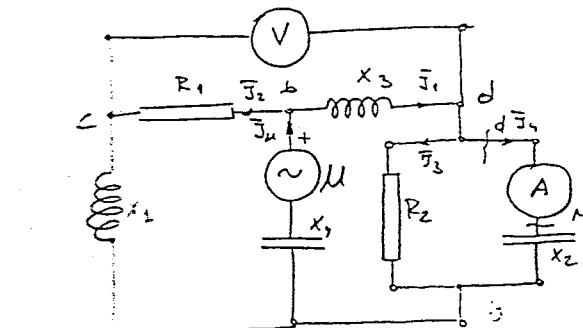
$$z_{23x_2} = 40 - j80 + j40 = 40 - j40 \Omega$$



$$z_{23x_2} = \frac{(40 - j40)(40 + j40)}{40 - j40 + 40 + j40} = \frac{1600 + 1600}{80} = \frac{3200}{80} = 40 \Omega$$

$$z_u = 40 - j20 \Omega$$

$$I_u = \frac{\bar{U}}{z_u} = \frac{20\phi}{4\phi - j2\phi} = \frac{20}{4 - j2} = \frac{10}{2} \cdot \frac{2-j}{2-j} = \frac{20 + j10}{5} = 4 + j2 \quad \bar{J}_u = 4 + j2$$

$$\bar{U}_{ab} = \bar{J}_u \cdot z_{ad} = (4 + j2) \cdot 40 = 160 + j80 \quad \bar{U}_{ab} = 160 + j80 \text{ V}$$

$$\bar{J}_1 = \frac{\bar{U}_{ab}}{z_{23x_2}} = \frac{160 + j80}{40 - j40} = \frac{j6(2+j)}{40(2-j)} = \frac{2(2-j)}{1-j} = \frac{4+2j}{1-j} \cdot \frac{1+j}{1+j} = \frac{4+4j+2j-2}{1+1} = \frac{2+6j}{2} = 1+j3 \text{ A}$$

$$\bar{U}_{ba} = \bar{J}_1 \cdot z_{da} = [1+j3] \cdot [40 - j40] = 40 - j40 + j120 - j40 = 280 - j40 \text{ V}$$

$$\bar{J}_a = \frac{280 - j40}{-j100} = \frac{j}{2} = \frac{280j + 40}{100} = 2,2j - 0,4 = 0,4 + 2,2j \quad \bar{J}_a = 0,4 + 2,2j \Rightarrow J_a = 2,828 \text{ A}$$

$$\bar{J}_A = 2,83 \text{ A}$$

$$\bar{z}_2 = \frac{160 + j80}{40 - j40} = \frac{j6(2+j)}{40(2-j)} = \frac{4+2j}{1-j} \cdot \frac{1+j}{1+j} = \frac{4+4j+2j-2}{2} = \frac{6-12}{2} = 3-j \text{ A}$$

$$\varphi_c = \varphi_d + \bar{z}_1 \cdot x_2 - \bar{z}_2 \cdot z_1 \quad U_v = \bar{z}_1 \cdot x_2 - \bar{z}_2 \cdot z_1 = (1+j3) \cdot j40 - (3-j) \cdot 40$$

$$\bar{U}_v = j40 - 120 - 120 + j40 = -240 + j80 \quad U_v = \sqrt{240^2 + 80^2} = \sqrt{57600 + 6400} = \sqrt{64000} = 253V$$

$$U_v = 253V$$

ZADATAK: Kolika je frekvencija napona priključenog manometra da je ravnoteža postignuta

$$uz ove parametre: R_1 = 200\Omega \quad R_2 = 300\Omega \quad C_2 = 2\mu F \quad R_4 = 500\Omega \quad R_3 = 480\Omega$$

$$i C_3 = 2,22\mu F$$

$$\varphi_d = \varphi_a + \bar{z}_1 \cdot R_1 - \bar{z}_1 \cdot z_1$$

$$\varphi_d = \varphi_a + \bar{z}_3 \cdot \bar{z}_2 + \bar{z}_2 \cdot \bar{z}_3$$

$$\bar{z}_1 \cdot R_4 - \bar{z}_1 \cdot R_1 = 0$$

$$\bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 - \bar{z}_1 \cdot z_3 = 0$$

$$\begin{aligned} \bar{z}_1 \cdot R_1 &= \bar{z}_4 \cdot R_4 \\ \bar{z}_2 \cdot \bar{z}_2 &= \bar{z}_3 \cdot \bar{z}_3 \end{aligned}$$

$$R_1 \cdot \bar{z}_3 = \bar{z}_2 \cdot R_4$$

$$R_1 \cdot \bar{z}_3 - \bar{z}_2 \cdot R_4 = 0$$

$$\bar{z}_3 = 480 - jX_{C_3}$$

$$200 \cdot (480 - jX_{C_3}) - \frac{300 \cdot X_{C_2}^2 - 90000jX_{C_2}}{90000 + X_{C_2}^2} \cdot 500 = 0$$

$$\bar{z}_2 = \frac{-300 \cdot j \frac{1}{\omega C_2}}{300 - j \frac{1}{\omega C_2}} = \frac{-j \frac{300}{\omega C_2}}{300 - j \frac{1}{\omega C_2}}$$

$$\bar{z}_2 = \frac{-300 \cdot j X_{C_2}}{300 - j X_{C_2}} \cdot \frac{300 + j X_{C_2}}{300 + j X_{C_2}}$$

$$\bar{z}_2 = \frac{-90000jX_{C_2} + 300 \cdot X_{C_2}^2}{90000 + X_{C_2}^2}$$

$$(96000 - j200X_{C_3}) - \frac{300X_{C_2}^2 - j90000X_{C_2}}{90000 + X_{C_2}^2} \cdot 500 = 0 \quad (90000 + X_{C_2}^2)(96000 - j200X_{C_3}) - (300X_{C_2}^2 - j90000X_{C_2})$$

$$9216000000 - j180000000X_{C_3} + 96000X_{C_2}^2 - j200X_{C_3} \cdot X_{C_2}^2 - 150000X_{C_2}^2 + j450000000X_{C_2} = 0$$

$$-500X_{C_2}^2 + 9216000000 = 0 \quad -180000000X_{C_3} - 200X_{C_3} \cdot X_{C_2}^2 + 450000000X_{C_2} = 0$$

$$-180000 \cdot \frac{40^6}{50 \cdot 2,22} = 2 \cdot \frac{40^6}{50 \cdot 2,22} \cdot \frac{10^{12}}{\omega^2 \cdot 4} + 450000 \cdot \frac{40^6}{50 \cdot 2} = 0$$

$$\frac{-180000}{2,22} - \frac{2 \cdot 10^{12}}{8,33 \omega^2} + 225000 = 0 \quad -81081,08 - 0,225 \cdot \frac{10^{12}}{\omega^2} + 225000 = 0$$

$$0,225 \cdot \frac{10^{12}}{\omega^2} = 143018 \quad \omega^2 = \frac{0,225 \cdot 10^{12}}{143018} = 156337,4$$

$$\omega = 1250,35 \text{ Hz}$$

$$X_{C_2} = 513,18 \quad r_c = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega = \frac{1}{r_c \cdot C} = \frac{10^6}{513,18 \cdot 2} =$$

$$I'' \left[6,65 \cdot e^{j67,43^\circ} - 2,297 \cdot e^{j87,47^\circ} - 1,485 \cdot e^{j62^\circ} \right] = 72,743 \cdot e^{j12,915^\circ}$$

$$6,65(0,432 + j0,00) - 2,297(0,056 + j0,995) - 1,485(0,334 + j0,943)$$

$$= 2,873 + j5,988 - 0,221 - j2,286 - 0,497 - j1,464 = 2,155 + j2,308$$

$$I''(2,155 + j2,308) = 72,743 \cdot e^{j12,915^\circ} \quad I'' = \frac{72,743 \cdot e^{j12,915^\circ}}{3,158 \cdot 46,963} = 23,035 \text{ A}$$

$$I''' = 0,4212 \cdot e^{j12,636^\circ} \quad I''' = 0,4212 \cdot e^{j12,636^\circ} \cdot 23,035 \text{ A} = 9,702 \text{ A}$$

$$\bar{J}_2 = I'' - I''' = 23,035 \text{ A} - 9,702 \text{ A} = 13,333 \text{ A}$$

$$\bar{J}_2 = 23,035(0,829 - j0,560) - 9,702(0,930 - j0,368)$$

$$\bar{J}_2 = 10,09 - j9,329 \text{ A}$$


5.74 ZADATAK: \Rightarrow U mreži na slici nagnite otporni $R = 10 \Omega$, iznos $P = 40 \text{ W}$.

Pri tome je $E_1 = E_2 = E$ i kod odabranih pozitivnih naponova prema slici E_1 predodi u fazu E_2 za 60° . Odredite napon E ako je $x_{c1} = 20 \Omega$ $x_{c2} = 10 \Omega$ $x_{c3} = 40 \Omega$

$$x_{c1} = 20 \Omega \quad x_L = 30 \Omega$$

$$\bar{E}_2 = E \cdot e^{j0^\circ} = E \text{ V}$$

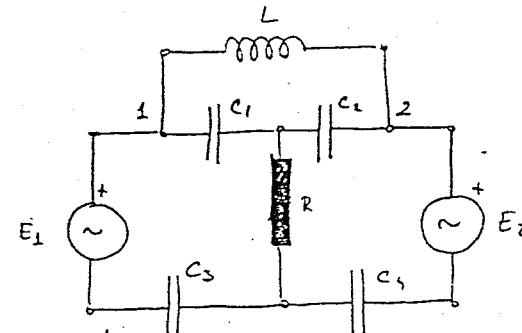
$$\bar{E}_1 = E \cdot e^{j60^\circ} \text{ [V]}$$



Koristiti će se Thveninov teorem

$$\bar{E}_T = ? \quad \bar{z}_T = ?$$

$$\bar{E}_T \Rightarrow$$

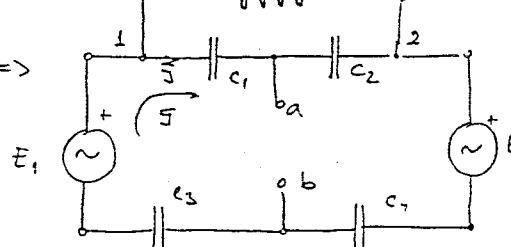

Otpor paralelnog grana je

$$\bar{z}_{12} = \frac{-j30 \cdot 30}{j30 - j30} = \infty \Omega$$

$$\bar{J} = ? \quad I = \frac{\bar{E}_1 - \bar{E}_2}{\infty} = 0 \text{ A}$$

Pošto stavljanje u kogni ne jačava pad napona mn. cisc, i energija oscilira u paralelnom spoju

$$\bar{J}_c = \frac{\bar{E}_1 - \bar{E}_2}{-j20 - j10} = \frac{\bar{E}_1 - \bar{E}_2}{-j30} = \frac{E \cdot e^{j60^\circ} - E}{-j30} = \frac{E(e^{j60^\circ} - 1)}{-j30} = \frac{E(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} - 1)}{-j30}$$


$$\bar{J}_c = \frac{E \cdot (-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2})}{-j30} = \frac{1}{2} E \cdot e^{-j60^\circ} - \frac{E}{30} \cdot e^{-j150^\circ} \quad \varphi_a = \varphi_b + \bar{E}_2 + \bar{J}_c(-j10)$$

$$\bar{U}_{ab} = \bar{E}_T = \bar{E}_2 - j10\bar{J}_c = E - j\frac{1}{3}E \cdot e^{-j150^\circ} = E - j \cdot \frac{E}{3} e^{-j150^\circ} = E - \frac{E}{3} \cdot e^{j90^\circ} \cdot e^{-j150^\circ}$$

$$\bar{E}_T = E - \frac{E}{3} \cdot e^{-j150^\circ} =$$

$$\bar{Z}_T = ?$$

5.74

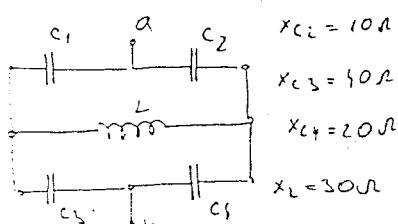

$20 \cdot 20 = 10 \cdot 40 \rightarrow$ most je ujednačen pa X_L rema mesto za XC_4

$$\frac{X_{C2}}{X_{C1}} = \frac{X_{C4}}{X_{C3}} = \frac{1}{2}$$


$$\bar{Z}_T = \frac{-j30 \cdot (-j60)}{-j20} = \frac{-j1200}{-j20} = -j20 \Omega$$

$$\boxed{\bar{Z}_T = -20 \Omega}$$

$$R = 10 \Omega \quad P = 40 W \Rightarrow I^2 = \frac{P}{R} \Rightarrow \boxed{I = 2 A}$$

$$\bar{E}_T = E - \frac{E}{3} e^{-j60^\circ}$$
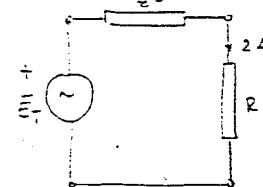
$$\bar{J} = \frac{\bar{E}_T}{\bar{Z}_T} = \frac{E - \frac{E}{3} e^{-j60^\circ}}{10 - j20}$$



$$\bar{J} = \frac{E - \frac{E}{3} \left(\frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right)}{10 - j20} = \frac{E - \frac{E}{6} + j \frac{E\sqrt{3}}{6}}{10 - j20} = \frac{\frac{5E}{6} + \frac{\sqrt{3}E}{6} j}{10 - j20} = \frac{\frac{5E + \sqrt{3}E}{6} j}{10 - j20}$$

$$\bar{J} = \frac{SE + \sqrt{3}Ej}{60 - j120} = \frac{E(5 + \sqrt{3}j)}{60 - j120} = \frac{E \cdot 5,23 \cdot e^{j153^\circ}}{134,16 \cdot e^{-j63^\circ}} \rightarrow \bar{J} = 0,03543 \cdot E \cdot e^{j153^\circ}$$



$$I = 2 \Rightarrow E = \frac{2}{0,03543} = 56 = 23 V$$

$$\boxed{E = 56.723 V}$$

5.77

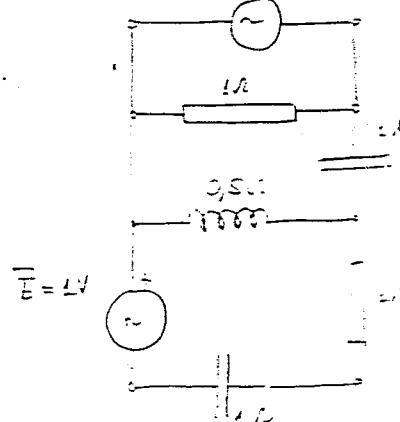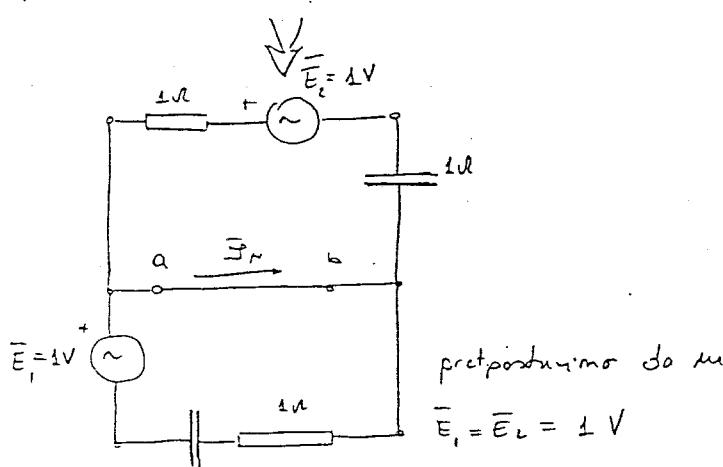ZADATAK 8 \Rightarrow U opoju manici izracunajte velicinu struje $\underbrace{i=1A}_{i=1A}$

pretvorimo strujni izvor u naponski izvor



pretpostavimo da su

$$\bar{E}_1 = \bar{E}_2 = 1 V$$

$$\bar{J}_N = \frac{2 \cdot \bar{E}}{1-j} = \frac{2}{1-j} = \frac{2(1+j)}{2} = 1+j \quad \boxed{\bar{E}_N = 1-j}$$

$$\bar{Z}_N = \frac{(1-j)(1-j)}{1-j+1-j} = \frac{1-j-j+j}{2-j^2} = \frac{-j^2}{2-j^2} \cdot \frac{2+j2}{2+j2} = \frac{-j^4}{4-4} = \frac{4-j4}{4} = \frac{j-4}{2} = 0,5 - 0,5j$$

$$\bar{Z}_N = \frac{j\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} - j\frac{1}{2} \right)}{j\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{j\frac{1}{4} + \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2} + j\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1+j}{2} = 0,5 + 0,5j$$

$$\bar{U}_{ab} = \bar{J}_N \cdot \frac{1+j}{2} = (1+j)(1+j) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(1+j+j-j^2) = \frac{1}{2}(2+2j) = j$$

$$\bar{J}_L = \frac{\bar{U}_{ab}}{j0,5\Omega} = \frac{j}{j0,5} = \frac{j}{0,5} = 2 A$$

$$\boxed{J_L = 2 A}$$


$$\bar{U}_{z_0} = \frac{\bar{U}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{-jX_1} - \frac{1}{jZ_2 + jZ_3 - jZ_1}} = \frac{\bar{U}}{\frac{1}{20} + \frac{1}{100} - \frac{1}{j50 + j90 - j65}} = \frac{\bar{U} \cdot \frac{1}{20}}{\frac{1}{20} + j\frac{1}{100} + \frac{1}{j75}}$$

$$\bar{U}_{z_0} = \frac{\bar{U} \cdot 0,05}{0,05 + j0,01 - j0,03333} = \frac{\bar{U} \cdot 0,05}{0,05 - j0,003333} \cdot \frac{0,05 + j0,003333}{0,05 + j0,003333} = \frac{\bar{U} (0,0025 + j0,0001667)}{0,0025111}$$

$$\bar{U}_{z_0} = \bar{U} (0,0025 + j0,0001667) \quad \bar{E}_T = \frac{-(0,0025 + j0,0001667) \cdot j50}{j75}$$

$$\bar{E}_T = \bar{U} (0,0025 + j0,0001667) \cdot 0,66666$$
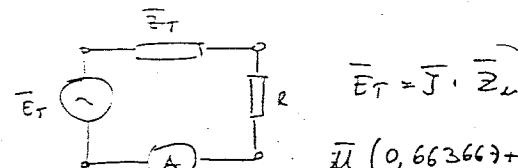
$$\bar{E}_T = \bar{U} (0,666667 - j0,0001667)$$



$$\bar{U} (0,666667 + j0,0001667) = 0,2 \cdot (48,85 + j17,257)$$


$$\bar{U} = \frac{0,2 (48,85 + j17,257)}{0,666667 + j0,0001667} = \frac{0,2 \cdot 51,8 \cdot e^{j19,45^\circ}}{0,666667 \cdot e^{j3,81}} = 15,6 \cdot e^{j15,6^\circ}$$

$$\boxed{\bar{U} = 15,6 \cdot e^{j15,6^\circ} \text{ V}}$$

5.61

ZADATAK: \Rightarrow Ponočku napiši základní paralelní obrazec poměr izometrii výkonových i výměnných mapova bude 180° . Záleží moh být vlivnost kapacit ciz zadané vlivnosti R i f?

Principiální důkaz Théveninov teorem

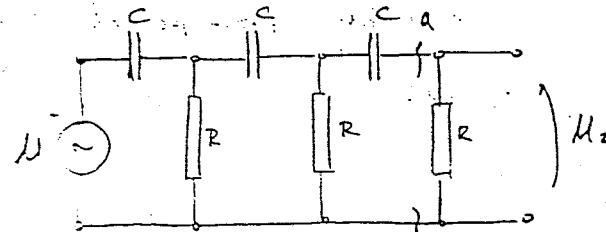

$$\bar{E}_T = ? \quad \bar{Z}_T = ?$$

$$\bar{Z}_1 = \frac{-R \cdot j X_C}{R - j X_C}$$

$$\bar{Z}_2 = -\frac{\bar{E}_T \cdot j X_C}{2 - j X_C} - j X_C = \frac{-\bar{E}_T \cdot j X_C - j X_C (R - j X_C)}{2 - j X_C} = \frac{-R j X_C - j R X_C - X_C^2}{2 - j X_C}$$

$$\bar{Z}_3 = \frac{-2 R X_C j}{2 - j X_C} = -\frac{j^2 R \cdot X_C - X_C^2}{2 - j X_C} = -\frac{-X_C (X_C + j 2R)}{2 - j X_C}$$

$$\bar{Z}_3 = \frac{-X_C (X_C + j 2R)}{2 - j X_C} = \frac{-X_C \cdot 2 (X_C + j 2R)}{2 - j X_C} = \frac{-X_C \cdot R (X_C + j 2R)}{2 - j X_C} = \frac{-X_C^2 \cdot R (X_C + j 2R)}{2 - j X_C^2 - j 2R X_C} = \frac{-X_C^2 \cdot R (X_C + j 2R)}{-X_C^2 - j 2R X_C + R^2 - j R X_C}$$

$$\bar{E}_T = \frac{-X_C \cdot R (X_C + j 2R) - j X_C (R^2 - X_C^2 - j 3R \cdot X_C)}{2 - j X_C^2 - j 3R \cdot X_C} = \frac{(-X_C^2 - j 2R^2) X_C - j X_C R^2 + j X_C^3 - (3R \cdot X_C)^2}{R^2 - X_C^2 - j 3R \cdot X_C}$$

$$\bar{Z}_T = \frac{-4 X_C^2 \cdot R - j^3 R^2 X_C + j X_C^3}{R^2 - X_C^2 - j 3R \cdot X_C}$$

POČETNA
MĚŘENÍ 4. KAM
CPTVR TICATA
- MĚRUVINDUČNÍM ZDÍ

(S-61)


$$\bar{E}_T = ? \quad \bar{Z}_S = R - jX_C \quad \bar{Z}_P = \frac{R \cdot (R - jX_C)}{R + R - jX_C} = \frac{R(R - jX_C)}{2R - jX_C} \quad \bar{Z}_M = \frac{R(R - jX_C)}{2R - jX_C} - jX_C$$

$$\bar{Z}_M = \frac{R^2 - jRX_C - j^2R^2X_C - X_C^2}{2R - jX_C} = \frac{R^2 - X_C^2 - j^3RX_C}{2R - jX_C}$$

$$J = \frac{U_1}{Z_M} = \left\{ \bar{U}_1 = \bar{U}_2 = 0^\circ \right\} = U_1 \cdot \frac{2R - jX_C}{R^2 - X_C^2 - j^3RX_C} = J$$

$$\bar{U}_{1b} = U_1 \cdot \frac{\cancel{R - jX_C}}{\cancel{R^2 - X_C^2 - j^3RX_C}} \cdot \frac{R(R - jX_C)}{\cancel{2R - jX_C}} = U_1 \cdot \frac{R(R - jX_C)}{R^2 - X_C^2 - j^3RX_C}$$
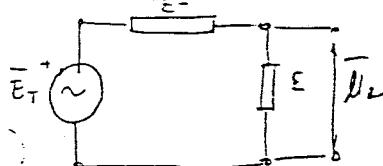
$$\bar{E}_T = \frac{\bar{U}_{1b} \cdot R}{R - jX_C} = \frac{\cancel{U_1} \cdot \cancel{R^2 - X_C^2 - j^3RX_C}}{\cancel{R - jX_C}} \cdot R = \boxed{U_1 \cdot \frac{R^2}{R^2 - X_C^2 - j^3RX_C} = E_T}$$



$$\bar{U}_2 = \frac{\bar{E}_T}{R + \bar{Z}_T} \cdot R = \frac{\frac{U_1 \cdot R^2}{R^2 - X_C^2 - j^3RX_C}}{R + \frac{-4X_C^2 \cdot R - j^3R^2 \cdot X_C + jX_C^3}{R^2 - X_C^2 - j^3RX_C}} \cdot R$$

$$\bar{U}_2 = \frac{\cancel{U_1 \cdot R^2}}{\cancel{R^2 - X_C^2 - j^3RX_C}} \cdot R = \frac{\cancel{U_1 \cdot R^2}}{\cancel{R^3 + jX_C^3 - 5X_C^2 \cdot R - j^6R^2X_C}}$$

$$\bar{U}_2 \left[(R^3 - 5X_C^2 \cdot R) + j(X_C^3 - 6R^2 \cdot X_C) \right] = R^3 U_1 \quad \bar{U}_2 = |U_2| \cdot e^{+j180^\circ} = -U_2$$

$$U_2 \left[-(R^3 - 5X_C^2 \cdot R) - j(X_C^3 - 6R^2 \cdot X_C) \right] = R^3 U_1 \quad \Rightarrow \quad X_C^3 - 6R^2 \cdot X_C = 0$$

$$X_C^2 - 6R^2 = 0 \quad X_C^2 = 6R^2$$

$$\frac{1}{\omega C} = 16 \cdot R \quad C = \frac{1}{\omega \sqrt{6} \cdot R}$$

$$X_C = \sqrt{6} R$$

$$C = \frac{1}{\omega \sqrt{6} \cdot R}$$

Takodje odnos U_2/U_1


$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R^2}{5X_C^2 \cdot R - R^3} = \frac{\cancel{R^2}}{\cancel{5X_C^2 \cdot R} - R^2} = \frac{1}{30 - 1} = \frac{1}{29}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{29}$$

$$\text{ZADATAK} \Rightarrow \underline{\underline{5 \cdot 5^4}}$$

Oredi položaj izometra koji je uključen u mrežu prema slici.

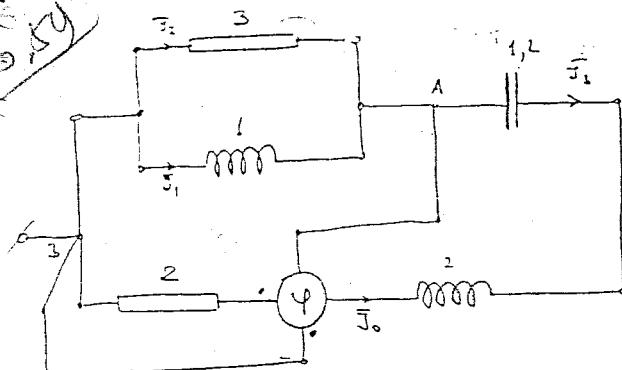Opšti pojamnični dijelova mreže dani su na slici.



Fazometar pokazuje razlike u fazama između \bar{U}_{AB} i \bar{J}_0

Neka je marniški napon $\bar{U} = U [V]$

$$\bar{J}_0 = \frac{\bar{U}}{Z_0} = \frac{U}{Z_0} \cdot \frac{2-j2}{2-j2} = \frac{U(2-j2)}{4+4} = \frac{U}{4} (2-j2) = \frac{U}{4} (1-j) \quad \bar{J}_0 = \frac{U}{4} (1-j)$$

$$\bar{Z}_{12} = \frac{3+j}{3+j} = \frac{j3}{3+j} \cdot \frac{3-j}{3-j} = \frac{9j+3}{9+1} = \frac{3+9j}{10} = \frac{3+j9}{10} \quad \bar{Z}_{12} = \frac{3+j9}{10} - j\frac{12}{10}$$

$$\bar{Z}_{123} = \frac{3}{10} + j\frac{9}{10} - j\frac{12}{10} = \frac{3}{10} - j\frac{3}{10} = \frac{3}{10} (1-j) \quad \bar{J}_2 = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}_{123}} = \frac{U}{\frac{3}{10}(1-j)} = \frac{10U}{3(1-j)}$$

$$\bar{U}_{AB} = \bar{J}_2 \cdot \bar{Z}_{12} = \frac{10U}{3(1-j)} \cdot \frac{3+j9}{10} = \frac{U}{3} \cdot \cancel{(1-j)} \cdot \frac{U(1+j3)}{1-j} \cdot \frac{1+j}{1+j} \cdot \frac{U(1+j+j3-3)}{2}$$

$$\bar{U}_{AB} = \frac{U}{2} (-2+j4) = \frac{U}{2} \cdot 2(-1+j2) = U(-1+j2) \quad \bar{J}_0 = \frac{U}{4} (1-j) \quad \varphi_u = \arctan -2$$

NADNO FAZNI GONAK


$$\psi = \varphi_u - \varphi_i = 116,56^\circ - (-45^\circ) = 161,56^\circ$$

$$\varphi_i = \arctan -1$$

5.85

ZADATAK 8 \Rightarrow U pojačanju mjeri se sklopak u položaju 1 i idealni voltmeter pokazuje napon od 10V. Izračunajte režimnu struju koju mjeri idealni ampermeter ako je sklopak u položaju 2.

Instrumenti mjeri efektivne vrijednosti

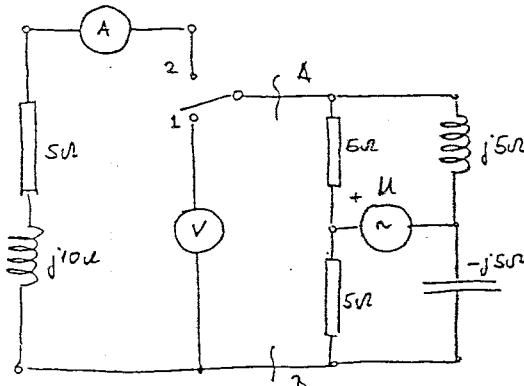

Pošto znamo U_V a on je jednaku E_T krovu.


mrežu prešćemam u A i B \Rightarrow onda nam odredimo

$\bar{Z}_T = ?$

$$\bar{Z}_T = \frac{5 \cdot j5}{5+j5} + \frac{-5 \cdot j5}{5-j5} = \frac{j25}{5+j5} - \frac{j25}{5-j5}$$

$$\bar{Z}_T = \frac{j25(5-j5)}{50} - \frac{j25(5+j5)}{50}$$
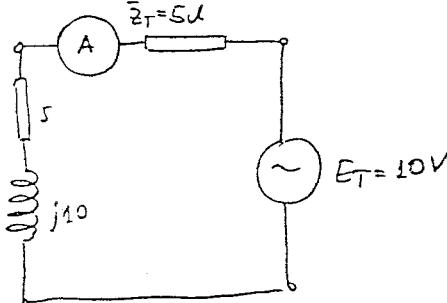
$$\bar{Z}_T = \frac{j125 + 125 - (j125 - 125)}{50} = \frac{j125 + 125 - j125 + 125}{50} = \frac{250}{50} = 5 \Omega$$



$$I_A = ? \quad Z_M = \sqrt{10^2 + 10^2} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \Omega$$


$$I_A = \frac{10}{10\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,707 \text{ A}$$

$$I_A = 0,707 \text{ A}$$


wL
||

ZADATAK 9 Za navedeni mreži i ustanovite napon koji mjeri voltmeter.

5.83

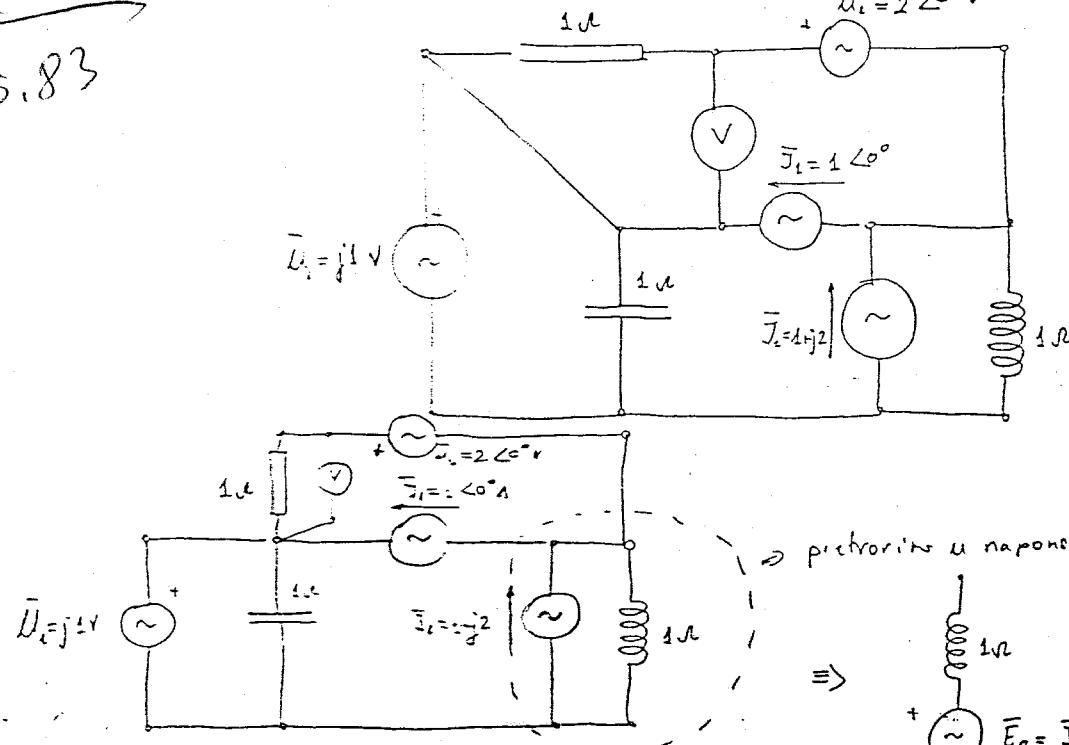

Koristitićemo T-remnikin teoremom

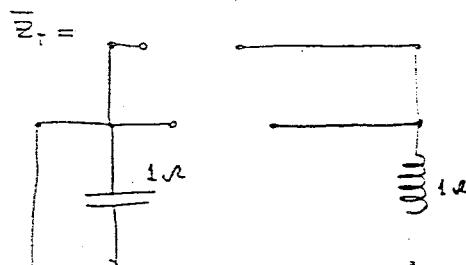


$$\Rightarrow \bar{Z}_T = j1\Omega$$

$$\bar{E}_T = ?$$

$$\bar{E}_T = \varphi_b - \varphi_a$$


$$\varphi_b = \varphi_a - j\frac{1}{2} + (-2-j) - \frac{1}{j}\cdot j^2 + 2$$
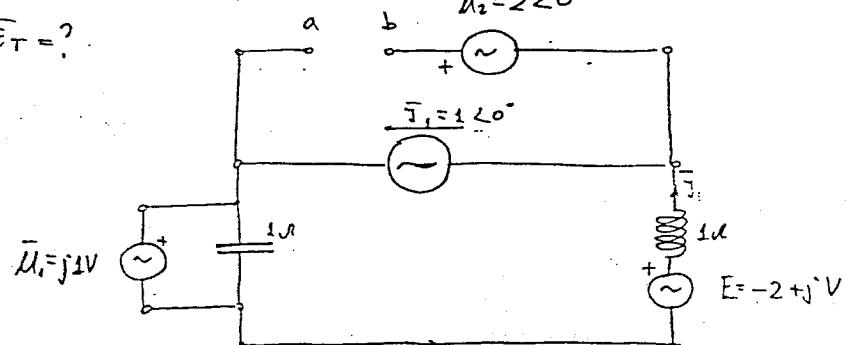
$$\varphi_b - \varphi_a = -j\frac{1}{2} - j + 2 \Rightarrow \bar{E}_T = -jV$$




$$\bar{Z}_T = 1+j \quad Z = \sqrt{1+L} = \sqrt{2} \Omega$$
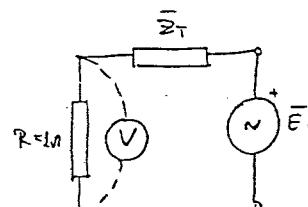
$$U_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,707V \quad \boxed{U_x = 0,707V}$$



Q8

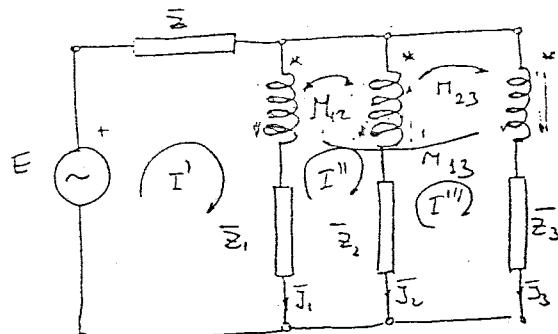5.10
 ZADATAK: $\bar{Z}_H = j\omega$ $E = 100 \text{ V}$ $\bar{Z} = 1,26 - j0,29 \Omega$ $\bar{Z}_1 = 1 + j3$ $\bar{Z}_2 = 2 + j3$ $\bar{Z}_3 = 4 + j4 \Omega$. Odrediti se struje u mreži



Upotrebimo metodu kontinuiranih struja

$$\bar{E} = \bar{Z}^1 (\bar{Z} + \bar{Z}_1) - I^{\prime\prime} \cdot \bar{Z}_1 + I^{\prime\prime\prime} \cdot j^1 + I^{\prime\prime\prime\prime} \cdot j^1$$

$$0 = I^{\prime\prime} (\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2) - I^{\prime\prime} \cdot j^1 - I^{\prime\prime} \cdot j^1 - I^{\prime\prime} \cdot \bar{Z}_1 + I^{\prime\prime} \cdot j^1 - I^{\prime\prime} \cdot j^1 - I^{\prime\prime} \cdot j^1 + I^{\prime\prime} \cdot j^1$$

$$0 = I^{\prime\prime} \cdot (\bar{Z}_2 + \bar{Z}_3) - I^{\prime\prime} \cdot j^1 - I^{\prime\prime} \cdot j^1 - I^{\prime\prime} \cdot \bar{Z}_2 + I^{\prime\prime} \cdot j^1 - I^{\prime\prime} \cdot j^1 + I^{\prime\prime} \cdot j^1 + I^{\prime\prime} \cdot j^1$$

$$\bar{E} = \bar{Z}^1 (\bar{Z} + \bar{Z}_1) + \bar{Z}^{\prime\prime} (-\bar{Z}_1 + j^1)$$

$$0 = \bar{Z}^{\prime\prime} (\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2) - 2 \bar{Z}^{\prime\prime} j^1 - \bar{Z}^{\prime\prime} \bar{Z}_1 + \bar{Z}^{\prime\prime} j^1 - \bar{Z}^{\prime\prime\prime} \bar{Z}_2 + \bar{Z}^{\prime\prime\prime} j^1$$

$$0 = \bar{Z}^{\prime\prime\prime} (\bar{Z}_2 + \bar{Z}_3) - 2 \bar{Z}^{\prime\prime\prime} j^1 - \bar{Z}^{\prime\prime\prime} \bar{Z}_2 + \bar{Z}^{\prime\prime\prime} j^1$$

$$100 - \bar{I}^1 (1,26 - j0,29 + 1 + j4) + \bar{I}^{\prime\prime} (-1 - j4 + j^1)$$

$$0 = \bar{I}^{\prime\prime} (1 + j4 + 1,87 + j^1) - 2 \cdot \bar{I}^{\prime\prime} j^1 + \bar{I}^1 (j^1 - 1 - j4) + \bar{I}^{\prime\prime} (j^1 - 1,87 - j^1)$$

$$0 = \bar{I}^{\prime\prime\prime} (1,87 + j^1 + 4 + j^1) = 2j \cdot \bar{I}^{\prime\prime\prime} + \bar{I}^{\prime\prime} (j^1 - 1,87 - j^1)$$

$$100 = \bar{I}^1 (2,26 + j3,71) + \bar{I}^{\prime\prime} (-1 - j3)$$

$$0 = \bar{I}^{\prime\prime} (2,87 + j8) - j^2 \bar{I}^{\prime\prime} + \bar{I}^1 (-1 - j3) + \bar{I}^{\prime\prime} (-1,87 - j^3)$$

$$0 = \bar{I}^{\prime\prime} (5,87 + j8) - j^2 \bar{I}^{\prime\prime\prime} + \bar{I}^{\prime\prime} (-1,87 - j^3)$$

$$100 = \bar{I}^1 (2,26 + j3,71) - \bar{I}^{\prime\prime} (1 + j3) \Rightarrow \bar{I}^1 (2,26 + j3,71) = 100 + \bar{I}^{\prime\prime} (1 + j3) \Rightarrow \bar{I}^1 = \frac{100 - \bar{I}^{\prime\prime} (1 + j3)}{2,26 + j3,71}$$

$$0 = \bar{I}^{\prime\prime} (2,87 + j6) - \bar{I}^1 (1 + j3) - \bar{I}^{\prime\prime\prime} (1,87 + j^3)$$

$$0 = \bar{I}^{\prime\prime} (5,87 + j6) - \bar{I}^{\prime\prime} (1,87 + j^3) \Rightarrow \bar{I}^{\prime\prime} (5,87 + j^3) = \bar{I}^{\prime\prime\prime} (5,87 - j^3) \Rightarrow \bar{I}^{\prime\prime} = \frac{5,87 - j^3}{5,87 - j^3} = 1$$

$$\bar{I}^1 = \frac{100}{2,26 + j3,71} + \bar{I}^{\prime\prime} \cdot \frac{1 + j3}{2,26 + j3,71} = \frac{100}{4,344 \cdot e^{j58,652}} + \bar{I}^{\prime\prime} \cdot \frac{3,16 \cdot e^{j71,565}}{4,344 \cdot e^{j58,652}} \quad \bar{I}^{\prime\prime} = \frac{3,5 \cdot e^{j58,063}}{8,393 \cdot e^{j845,627}} = 1$$

$$\bar{I}^1 = 23,02 \cdot e^{-j58,65} + \bar{I}^{\prime\prime} \cdot 0,727 \cdot e^{j12,013}$$

$$\bar{I}^{\prime\prime} = 0,4212 \cdot e^{j12,435} = 1$$

$$\Rightarrow \bar{I}^{\prime\prime} (2,87 + j6) - (1 + j3) \cdot \left[23,02 \cdot e^{-j58,65} + \bar{I}^{\prime\prime} \cdot 0,727 \cdot e^{j12,013} \right] - (1,87 + j^3) \cdot 0,4212 \cdot e^{j12,435} \quad \bar{I}^1 = 0$$

$$\bar{I}^{\prime\prime} \cdot 6,65 \cdot e^{j64,427} - 3,16 \cdot e^{j71,565} \cdot \left[23,02 \cdot e^{-j58,65} + \bar{I}^{\prime\prime} \cdot 0,727 \cdot e^{j12,013} \right] - 3,535 \cdot e^{j58,063} \cdot 0,4212 \cdot e^{j12,435} \quad \bar{I}^1 = 0$$

$$\bar{I}^{\prime\prime} \cdot 6,65 \cdot e^{j64,427} - 72,753 \cdot e^{j12,015} - \bar{I}^{\prime\prime} \cdot 2,297 \cdot e^{j84,478} - 1,419 \cdot e^{j20,403} \quad \bar{I}^1 = 0$$

TROFAZNI SUSTAVI

6.1

ADATAK: \Rightarrow Potrošač je spojen u zvijezdu $\bar{Z}_A = \bar{Z}_B = \bar{Z}_C = 10 e^{j37^\circ}$. Linijski napon izvora je

$$U_L = 220 \text{ V}$$

a) Odredite faze i fazni struje potrošila

Linijski napon - napon između obje faze.

$$\bar{U}_{AB} = 220 e^{j0^\circ} \text{ V prema gornje}$$

$$U_{CA} = 220 e^{j120^\circ} \text{ V}$$

$$U_{BC} = 220 e^{j240^\circ} \text{ V}$$

$$U_f = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = 127 \text{ V}$$

Fazni naponi će biti:

$$\bar{U}_{AO_1} = 127 e^{-j30^\circ}$$

$$\bar{U}_{CO_1} = 127 \cdot e^{j90^\circ}$$

$$\bar{U}_{BO_1} = 127 \cdot e^{-j150^\circ}$$

fazne struje jednaku su linijskim strujama

$$\bar{I}_A = \frac{127 e^{-j30^\circ}}{10 e^{j37^\circ}} = 12,7 \cdot e^{-j67^\circ} \text{ A}$$

$$\bar{I}_B = \frac{127 e^{-j150^\circ}}{10 e^{j37^\circ}} = 12,7 \cdot e^{-j187^\circ} \text{ A} \quad \bar{I}_C = \frac{127 e^{-j90^\circ}}{10 \cdot e^{j37^\circ}} = 12,7 \cdot e^{-j127^\circ} \text{ A}$$

$$\text{Snaga - ?} \quad P = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} U_L \cdot I_f \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 220 \cdot 12,7 \cdot \cos 37^\circ$$

$$= 3860,3 \text{ W} \quad \boxed{P = 3,86 \text{ kW}}$$

6.2

ADATAK: \Rightarrow Trošilo je spojeno u trokut $\bar{Z}_{AB} = \bar{Z}_{BC} = \bar{Z}_{CA} = 10 e^{j37^\circ}$. Linijski napon izvora

$$\text{je } U_L = 220 \text{ V}$$

b) odredite faze i linijke struje.


$$\text{Odabiremo da je } \bar{U}_{AB} = 220 e^{j0^\circ} \text{ V}$$

$$\bar{U}_{CA} = 220 e^{j120^\circ} \text{ V}$$

$$\bar{U}_{BC} = 220 e^{j240^\circ} \text{ V}$$

$$\text{FAZNE STRUJE} \quad \bar{I}_{CA} = \frac{\bar{U}_{CA}}{\bar{Z}} = \frac{220 \cdot e^{j120^\circ}}{10 \cdot e^{j37^\circ}} = 22 \cdot e^{j83^\circ} \text{ A}$$
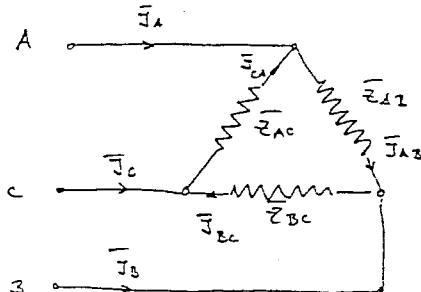
$$\bar{I}_{BC} = \frac{220 \cdot e^{j240^\circ}}{10 \cdot e^{j37^\circ}} = 22 \cdot e^{j203^\circ}$$



$$\bar{I}_{AB} = \frac{220 \cdot e^{j0^\circ}}{10 \cdot e^{j37^\circ}} = 22 \cdot e^{-j37^\circ} \text{ A}$$

$$\text{Linijaku struje} = ? \quad \bar{I}_A = \bar{I}_{AB} - \bar{I}_{CA} = 22 \cdot e^{-j37^\circ} - 22 \cdot e^{j83^\circ} = 22(e^{-j37^\circ} - e^{j83^\circ})$$

$$= 22[0,8 - j0,6 - 0,2 - j0,99] = 22[0,68 - j1,59]$$

$$= 22 \cdot 1,73 \cdot e^{-j67^\circ} = 38 \cdot e^{-j67^\circ} A$$

$$\bar{I}_B = \bar{I}_{BC} - \bar{I}_{AB} = 22 e^{j203^\circ} - 22 e^{-j37^\circ} = 22(e^{j203^\circ} - e^{-j37^\circ}) = 22[-0,82 - j0,591 - 0,2 + j0,6]$$


$$= 22[-1,72 + j0,203] = 38 \cdot e^{j173^\circ} A$$

$$P = 3 \cdot M_f \cdot I_f \cdot \cos \varphi$$

$$P = 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} M_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} M_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi$$

$$\sim I_f = \sqrt{3} \cdot 220 \cdot 38 \cdot 0,8 = 11570,24$$

$$\boxed{P = 11,57 \text{ kW}}$$

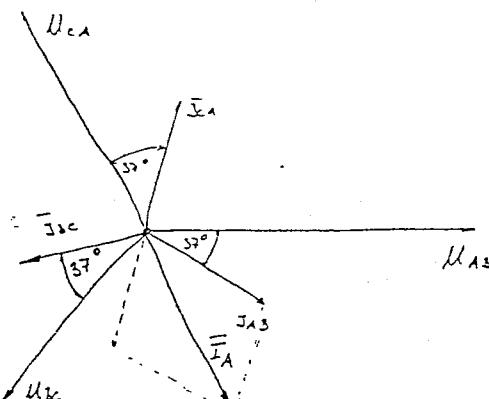

linijski naponi čine zrijedan.



G.47

ZADATAK : Na trofaznu mrežu linijskog napona $U_L = 240 \text{ V}$ priključen je potrošač spojen u utrokat: $\bar{Z}_{AB} = 10 e^{j0^\circ}$, $\bar{Z}_{BC} = 10 e^{j30^\circ}$, $\bar{Z}_{CA} = 15 e^{-j30^\circ}$. Izračunajte faze i linijke struje, snagu trošila.

Mjerićemo da je

$$\bar{U}_{bc} = 240 e^{j0^\circ}$$

GENERATOR \Rightarrow

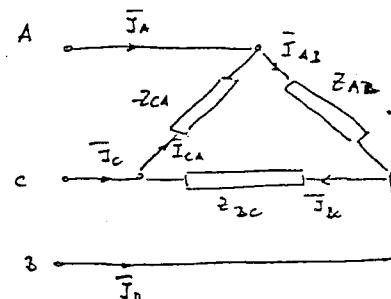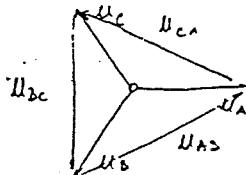

$$\bar{U}_{bc} = 240 e^{j0^\circ} \quad \bar{U}_{AB} = 240 \cdot e^{j120^\circ} \quad \bar{U}_{CA} = 240 \cdot e^{j240^\circ}$$

$$U_L = U_f \quad \bar{I}_{BC} = \frac{\bar{U}_{bc}}{\bar{Z}_{BC}} = \frac{240 \cdot e^{j0^\circ}}{10 e^{j30^\circ}} = 24 \cdot e^{-j30^\circ} A$$

$$\bar{I}_{CA} = \frac{\bar{U}_{CA}}{\bar{Z}_{CA}} = \frac{240 \cdot e^{j240^\circ}}{15 \cdot e^{-j30^\circ}} = 16 \cdot e^{j270^\circ} A$$

$$\bar{I}_{AB} = \frac{240 \cdot e^{j120^\circ}}{10 \cdot e^{j0^\circ}} = 24 \cdot e^{j120^\circ} A$$

Linijke struje = ?

$$\bar{I}_A = \bar{I}_{AB} - \bar{I}_{CA} = 24 \cdot e^{j120^\circ} - 16 \cdot e^{j270^\circ} = -12 + j20,78 - 0 + j16 = -12 + j36,78 = 41 e^{j102,1^\circ} A$$

$$\bar{I}_C = \bar{I}_{CA} - \bar{I}_{BC} = 16 \cdot e^{j270^\circ} - 24 \cdot e^{-j30^\circ} = -j16 - 20,78 + j12 = -20,78 - j4 = 21,16 e^{j180^\circ} A$$

$$\bar{I}_B = \bar{I}_{BC} - \bar{I}_{AB} = 46,1 e^{-j15^\circ}$$


izračunjava se $P = P_{AB} + P_{BC} + P_{CA} \Rightarrow$

$$P = U_{AB} \cdot I_{AB} \cdot \cos \varphi_{AB} + U_{BC} \cdot I_{BC} \cdot \cos \varphi_{BC} + U_{CA} \cdot I_{CA} \cdot \cos \varphi_{CA}$$

$$= 240 \cdot 24 \cdot \cos 0^\circ + 240 \cdot 24 \cdot \cos (+20^\circ) + 240 \cdot 16 \cdot \cos (-30^\circ)$$

$$= 5760 + 4988,3 + 3325,53 = 14,073 \text{ kW}$$

VEKTORSKI DIZAGRAM

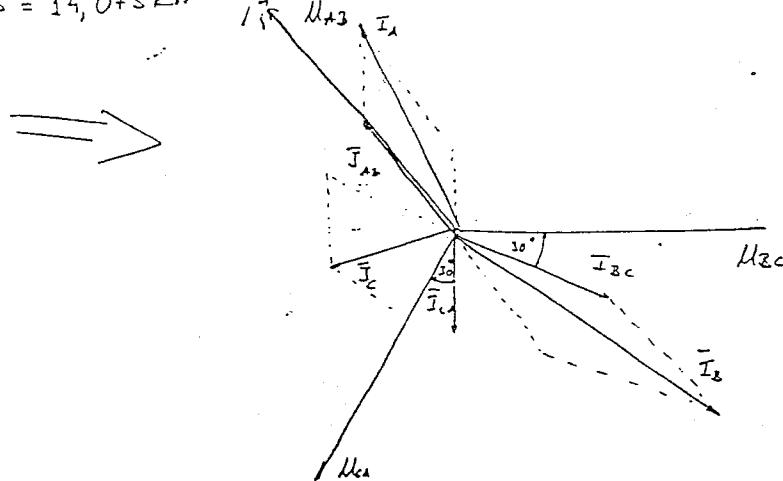

6.5

ZADATAK: → Na trofaznu mrežu linijastog napona $U_0 = 208 \text{ V}$, u neutralnom vrakućem priključen je potrošač spojen u zvijezdu. $\bar{Z}_A = 10 \angle 0^\circ \Omega$, $\bar{Z}_B = 15 \angle 30^\circ \Omega$, $\bar{Z}_C = 10 \angle -30^\circ \Omega$.

Odredite: 1) liniju struje, struju kroz multiradič i innagu potrošač

2) \bar{I}_A \bar{I}_B \bar{I}_C ab parne multiradič




Možete da je $\bar{U}_{BC} = 208 \angle 0^\circ \text{ V}$

a) Ako je zatvorena zatvorenka

$$\bar{U}_{BC} = 208 \cdot e^{j0^\circ} \text{ V}$$

$$\bar{U}_{AB} = 208 \cdot e^{j120^\circ} \text{ V}$$
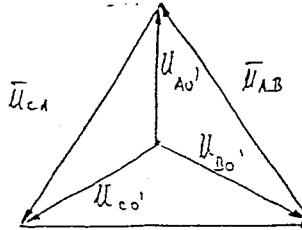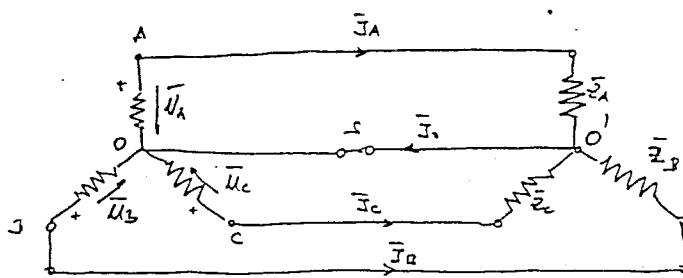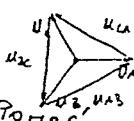
$$\bar{U}_{CA} = 208 \cdot e^{j240^\circ} \text{ V}$$



$$U_f = \frac{208}{\sqrt{3}} = 120 \text{ V}$$

$$\bar{I}_A = \frac{\bar{U}_{A0}}{\bar{Z}_A} = \frac{120 \cdot e^{j0^\circ}}{10} = 12 \cdot e^{j0^\circ} \text{ A}$$

$$\bar{I}_B = \frac{120 \cdot e^{-j30^\circ}}{15 \cdot e^{j30^\circ}} = 8 \cdot e^{-j60^\circ} \text{ A}$$

$$\bar{I}_C = \frac{120 \cdot e^{j240^\circ}}{10 \cdot e^{-j30^\circ}}$$

$$\bar{I}_c = 12 \cdot e^{j240^\circ} \text{ A}$$

$$P = P_A + P_B + P_C = 120 \cdot 12 \cdot 1 + 120 \cdot 8 \cdot \cos 30^\circ + 120 \cdot 12 \cdot \cos 30^\circ$$

$$= 1440 + 831,36 + 1217,07 = 3518,5 \text{ W}$$

$$P = 3,5185 \text{ kW}$$

$$\bar{I}_0 = \bar{I}_A + \bar{I}_B + \bar{I}_C = 5,65 \cdot e^{j69,4^\circ} \text{ A}$$

5)

an

(6.5)

zato ne oduzimaju se usori kif i dc \Rightarrow

$$U_{00} = \frac{\bar{U}_{A0}\bar{Y}_A + \bar{U}_{B0}\bar{Y}_B + \bar{U}_{C0}\bar{Y}_C}{\bar{Y}_A + \bar{Y}_B + \bar{Y}_C} = \frac{120 \cdot e^{j90^\circ} \cdot 0,1 + 120 \cdot e^{-j30^\circ} \cdot 0,0667 \cdot e^{-j30^\circ} + 120 \cdot e^{j210^\circ} \cdot 0,1 \cdot e^{j30^\circ}}{0,1 + 0,0667 \cdot e^{-j30^\circ} + 0,1 \cdot e^{j30^\circ}}$$

$$U_{00} = \frac{12(0+j) + 2 \cdot e^{-j60^\circ} + 12 \cdot e^{j210^\circ}}{0,1 + 0,0667(0,867 - j0,5) + 0,1(0,867 + j0,5)}$$

$$U_{00} = \frac{12 + e(0,5 - j0,867) + 12(-0,5 - j0,867)}{0,1 + 0,05 + 0,033 + 0,0867 + j0,05} = \frac{12 + 4 - j6,936 - 6 - j10,404}{0,2445 + j0,017}$$

$$U_{00} = \frac{-2 - j5,34}{0,2445 + j0,017} = \frac{5,7 \cdot e^{j250^\circ}}{0,2445 \cdot e^{j4}} = 23,26 \cdot e^{j246^\circ} \checkmark$$

$$\bar{U}_{00} = \bar{U}_{A0} - \bar{U}_{A0} \Rightarrow \bar{U}_{A0} = \bar{U}_{A0} - \bar{U}_{00} = 120 e^{j90^\circ} - 23,26 e^{j246^\circ} \\ = +j120 + (0,4 + j0,867) \cdot 23,26 = j120 + 9,5 + j21,23 \\ = 9,5 + j141,23 = 141,5 \cdot e^{j86,22^\circ} \checkmark$$

$$\bar{I}_A = \frac{\bar{U}_{A0}}{\bar{Z}_A} = \frac{(141,5 \cdot e^{j86,22^\circ})}{10 e^{j0^\circ}} = 14,15 \cdot e^{j86,23^\circ} A \quad \text{analogno } \bar{I}_B = 8 \angle -48,5^\circ \\ \bar{I}_C = 10,2 \angle 120^\circ$$



ZADATAK: Zadana je mreža $U_L = 173 V$, $\bar{Z}_A = 3 + j4$, $\bar{Z}_B = 6 + j8$, $\bar{Z}_C = 12 + j16$

6.14

Određi pokazivanje instrumenta

$$U_f = \frac{173}{\sqrt{3}} = 100 V$$

za generator

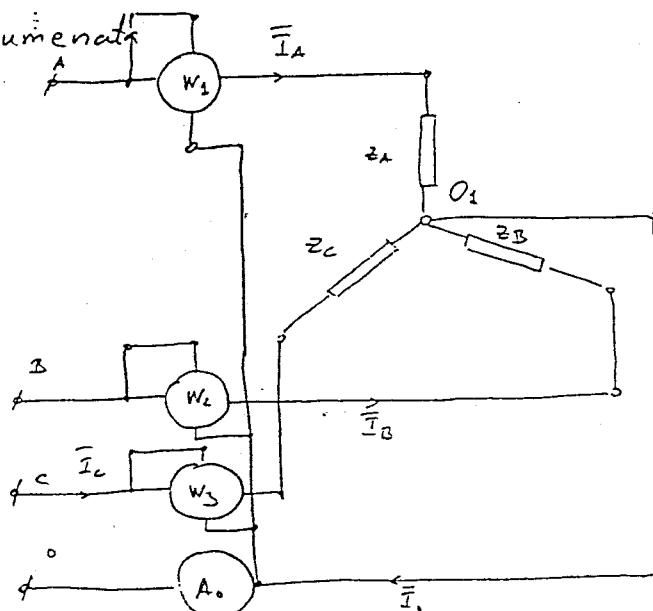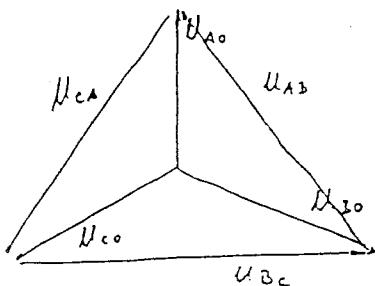

$$\text{Neka je } U_{A0} = 100 e^{j90^\circ} V$$

$$U_{C0} = 100 e^{j210^\circ} V$$

$$U_{B0} = 100 \cdot e^{-j30^\circ} V$$

$$\bar{I}_A = \frac{100 e^{j90^\circ}}{3 + j4} = \frac{100 e^{j90^\circ}}{5 \cdot e^{j53^\circ}} = 20 e^{j37^\circ} A$$

$$P_{W1} = P_c \left\{ \bar{U}_A \bar{I}_A \right\} = P_c \left\{ 100 \cdot e^{j90^\circ} 20 \cdot e^{-j37^\circ} \right\} =$$

$$P_{W1} = P_c \left\{ 2000 \cdot e^{j53^\circ} \right\} = 1203,6 W$$

$$P_{W1} = 1,2036 kW$$

$$I_3 = \frac{100 e^{-j30^\circ}}{6-j8} = \frac{100 \cdot e^{-j30^\circ}}{10 \cdot e^{j53^\circ}} = 10 \cdot e^{-j83^\circ} A$$

$$P_{W2} = Re \left\{ \bar{U}_{20} \cdot \bar{I}_2 \right\} = Re \left\{ 100 e^{-j30^\circ} \cdot 10 \cdot e^{+j33^\circ} \right\}$$

$$P_{W2} = 1000 \cdot e^{-j453^\circ} = 1000 W \quad \boxed{P_2 = 0,6 kW}$$

$$\bar{I}_c = \frac{100 \cdot e^{j210^\circ}}{12-j16} = \frac{100 \cdot e^{j210^\circ}}{20 \cdot e^{j53^\circ}} = 5 \cdot e^{j157^\circ}$$



$$P_{W3} = Re \left\{ 100 \cdot e^{j210^\circ} \cdot 5 \cdot e^{-j157^\circ} \right\} = 300 W \quad \boxed{P_3 = 0,3 kW}$$

6.15

ZADATAK: $U_L = 380V$ $P_{AB} = P_{AC} = P_{BC} = 38kW$

odrediti način ma osnovu pokazivanja vatmetara.

GEN.

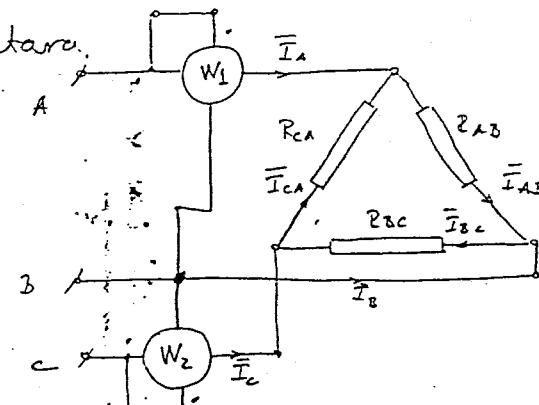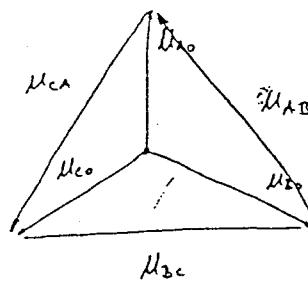

$$\bar{U}_{20} = 380 e^{j0^\circ} V \quad \bar{U}_{AB} = 380 e^{j120^\circ} V \quad \bar{U}_{CA} = 380 \cdot e^{j240^\circ} V$$

$$\bar{I}_{CA} = \frac{\bar{U}_{CA}}{R_{CA}} = \frac{380 \cdot e^{j240^\circ}}{38} = 10 \cdot e^{j240^\circ} A$$

$$\bar{I}_B = 10 \cdot e^{j0^\circ} A \quad \bar{I}_{AB} = 10 \cdot e^{j120^\circ} A$$

$$\bar{I}_A = \bar{I}_{AB} - \bar{I}_{CA} = 10 e^{j120^\circ} - 10 \cdot e^{j240^\circ}$$

$$I_A = 10 \left(e^{j120^\circ} - e^{j240^\circ} \right)$$

$$I_A = 10 \left[-\sqrt{3} + j \frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right]$$

$$I_A = 10 \cdot \sqrt{3} j = j17,3 A$$

$$P = 3 \cdot U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi = 3 \cdot U_L \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} I_L \cdot \cos 0^\circ = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 17,3 = 11,374 kW$$

$$\boxed{P = 11,374 kW}$$


6.18

ZADATAK: Zadana je mreža $U_L = 200V$, $R_A = 6\Omega$, $R_B = 3\Omega$, $\bar{Z}_C = 2\sqrt{3} e^{j30^\circ} \Omega$

izračunajte 1) struje potrošača

2) način kojim treće potrošač ma osnovi pokazivanja vatmetara


Generator (6.18)

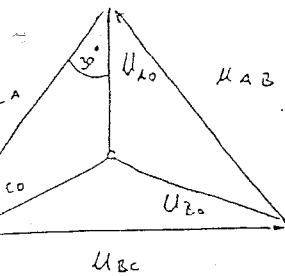

$$U_0 = 120 \cdot e^{j90^\circ} \text{ V}$$

$$\bar{U}_{B0} = 120 \cdot e^{-j30^\circ} \text{ V}$$
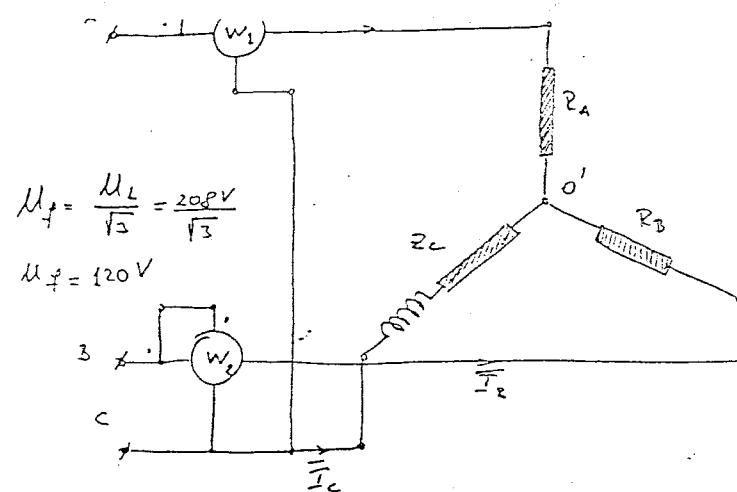
$$\bar{U}_{C0} = 120 \cdot e^{j210^\circ} \text{ V}$$



$$\bar{U}_{AC} = 208 \cdot e^{+j240^\circ}$$

$$\bar{Y}_C = \frac{1}{Z_C} = \frac{1}{2\sqrt{3} e^{j30^\circ}}$$

$$\bar{Y}_C = 0,288 \cdot e^{-j30^\circ}$$

$$\bar{U}_{00} = \frac{\bar{U}_{B0} \cdot \bar{Y}_A + \bar{U}_{C0} \cdot \bar{Y}_B + \bar{U}_{AC} \cdot \bar{Y}_C}{\bar{Y}_A + \bar{Y}_B + \bar{Y}_C}$$

$$\bar{U}_{00} = \frac{120 \cdot e^{j50^\circ} \cdot 0,1667 + 120 \cdot e^{-j30^\circ} \cdot 0,3333 + 120 \cdot e^{j210^\circ} \cdot 0,288 \cdot e^{-j30^\circ}}{0,1667 + 0,3333 + 0,288 \cdot e^{-j30^\circ}}$$

$$\bar{U}_{00} = \frac{j30 + 3,64 - j20 - 34,76}{0,75 - j0,144} = 0 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \bar{I}_A = \frac{120 \cdot e^{j50^\circ}}{6} = 20 \cdot e^{j50^\circ} \text{ A}$$

$$\bar{I}_B = \frac{120 \cdot e^{-j30^\circ}}{3} = 40 \cdot e^{-j30^\circ} \text{ A}$$

$$\bar{I}_C = \frac{120 \cdot e^{j210^\circ}}{2\sqrt{3} e^{j30^\circ}} = \frac{60}{\sqrt{3}} \cdot e^{j180^\circ} = 20\sqrt{3} e^{j180^\circ} \text{ A}$$

$$P = ? \quad P_{W1} = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_{AC} \cdot \bar{I}_A^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ 208 \cdot e^{j240^\circ} \cdot 20 \cdot e^{-j50^\circ} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ -4160 \cdot e^{+j150^\circ} \right\}$$

$$P_{W2} = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_{B0} \cdot \bar{I}_B^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ 208 \cdot e^{j0^\circ} \cdot 40 \cdot e^{-j30^\circ} \right\} = 3602,6 \text{ W}$$

$$P_{W3} = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_{C0} \cdot \bar{I}_C^* \right\}$$

$$= 7205,33 \text{ W}$$

$$P = 10,8 \text{ kW}$$

$$16: \quad P = P_1 + P_2 + P_3 = 120 \cdot 20 \cdot 1 + 120 \cdot 40 \cdot 1 + 120 \cdot 20\sqrt{3} \cdot \cos 30^\circ$$

$$= 2400 + 4800 + 120 \cdot 20\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \underline{10,8 \text{ kW}}$$

ZADATAK: Potrošaći ustanoviti spojenje na trifaznu mrežu u naponu $U_e = 220V$

$$6.19 \quad \bar{Z}_{AB} = \bar{Z}_{BC} = \bar{Z}_{CA} = 22 \cdot e^{j60^\circ} \Omega$$


Linijski rod je prekinut u točki D.

Određite 1) fazne i linijske struje

$$U_e = 220V$$

$$U_f = \frac{220}{\sqrt{3}} =$$


2) pokrovni i vodničari

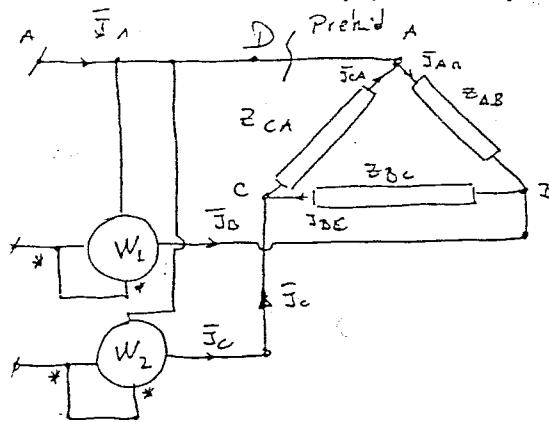

$$\bar{U}_{AO} = 220 \cdot e^{j30^\circ} V$$

$$\bar{U}_{BO} = 220 \cdot e^{-j30^\circ} V$$
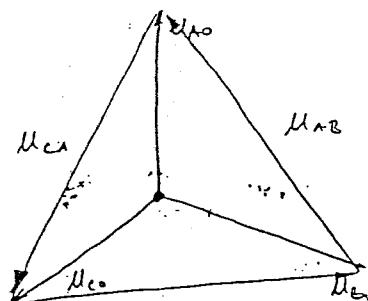
$$\bar{U}_{CO} = 220 \cdot e^{j210^\circ} V$$



$$U_{AC} = 220 \cdot e^{j0^\circ} V$$

$$U_{AB} = 220 \cdot e^{j120^\circ} V$$

$$U_{BC} = 220 \cdot e^{j240^\circ} V$$

58)

$$\bar{J}_{CA} = \bar{J}_{AB} = \frac{\bar{U}_{CO}}{Z_{CA} + Z_{AB}} = \frac{-220 \cdot e^{j0^\circ}}{2 \cdot 22 \cdot e^{j60^\circ}} = -5 \cdot e^{-j60^\circ} A \quad \bar{J}_{BC} = \frac{\bar{U}_{AC}}{Z_{BC}} = \frac{220 \cdot e^{j0^\circ}}{22 \cdot e^{j60^\circ}} = 10 \cdot e^{-j60^\circ} A$$

$$\bar{J}_B = \bar{J}_{BC} - \bar{J}_{AO} = 10 \cdot e^{-j60^\circ} - (-5 \cdot e^{-j60^\circ}) = 15 \cdot e^{-j60^\circ} A$$

$$\boxed{\bar{J}_A = 15 \cdot e^{-j60^\circ} A}$$

$$\bar{J}_C = \bar{J}_{CA} - \bar{J}_{AO} = -5 \cdot e^{-j60^\circ} - 10 \cdot e^{-j60^\circ} = -15 \cdot e^{-j60^\circ} A$$

$$\boxed{\bar{J}_C = -15 \cdot e^{-j60^\circ} A}$$

$$P_{W_1} = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_{AO} \cdot \bar{J}_B^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ -220 \cdot e^{j120^\circ} \cdot 15 \cdot e^{j60^\circ} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ -3300 \cdot e^{j180^\circ} \right\} \Rightarrow P_{W_1} = -3300 \text{ kW}$$

$$P_{W_2} = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_{CA} \cdot \bar{J}_C^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ 220 \cdot e^{j240^\circ} \cdot (-15 \cdot e^{j60^\circ}) \right\} = \operatorname{Re} \left\{ -3300 \cdot e^{j300^\circ} \right\}, \\ = -1650 \text{ W}$$

$$\boxed{P_{W_2} = -1650 \text{ W}}$$

ZADATAK: ZADANO: U_f i otpori u fazama $R, 2R, 3R$


6.20

Određi struju u neutralnom vodu


$$\bar{U}_{AO} = U_f \cdot e^{j0^\circ} V \quad \bar{J}_L = \frac{U_f}{R} \cdot e^{j0^\circ} A$$

$$\bar{U}_{BO} = U_f \cdot e^{-j30^\circ} V \quad \bar{J}_L = \frac{U_f}{2R} \cdot e^{-j30^\circ} A$$
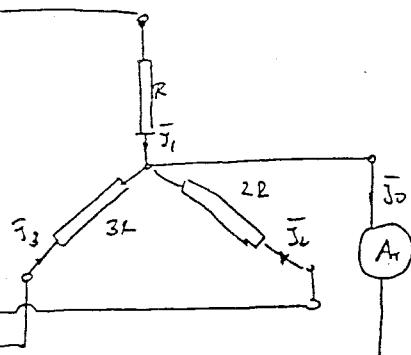
$$\bar{U}_{CO} = U_f \cdot e^{j210^\circ} V \quad \bar{J}_L = \frac{U_f}{3R} \cdot e^{j210^\circ} A$$




$$\begin{aligned}
 &= \bar{J}_1 + \bar{J}_2 + \bar{J}_3 = \frac{U_f}{2} \left[e^{j90^\circ} + \frac{1}{2} e^{-j30^\circ} + \frac{1}{3} e^{j210^\circ} \right] = \frac{U_f}{2} \left[j + \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{3} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - j \frac{1}{2} \right) \right] \\
 &= \frac{U_f}{2} \left[j + \frac{\sqrt{3}}{4} - j \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{6} - j \frac{1}{6} \right] = \frac{U_f}{2} \left[j \frac{7}{12} + \frac{\sqrt{3}}{12} \right] = \frac{U_f}{2} \frac{\sqrt{3} + j 7}{12} = \frac{U_f}{2} (0,14522 + j 0,52333) \\
 &= \frac{U_f}{2} 0,6 \cdot e^{j76,103^\circ} \text{ A}
 \end{aligned}$$

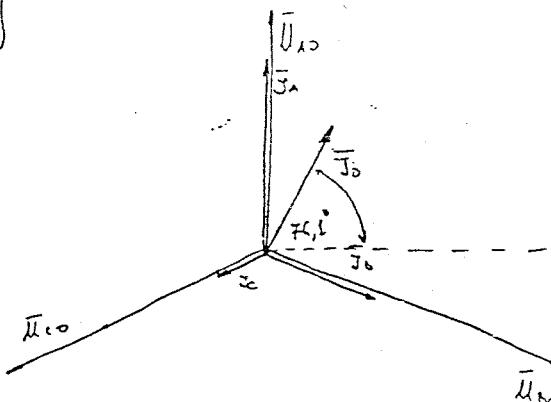

DATAK 8 Zadana je mreža gdje je $U_L = 127 \text{ V}$, $\bar{Z}_{AB} = \bar{Z}_{BC} = \bar{Z}_{CA} = 10 e^{j37^\circ} \Omega$, $\bar{Z}_v = e^{j53^\circ} \Omega$

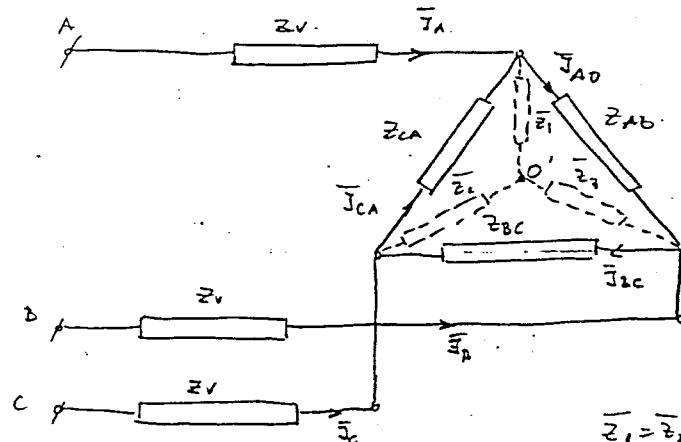Odredi: linjsku i faznu struju, mrežne troškove, pad napona na vodovima, snagu potrošaca i onaku gubitku u vodovima.



$$U_L = 127 \text{ V}$$

$$\bar{Z}_{AB} = \bar{Z}_{BC} = \bar{Z}_{CA} = 10 e^{j37^\circ} \Omega$$

$$\bar{Z}_v = e^{j53^\circ} \Omega$$

$$\bar{Z}_1 = \bar{Z}_2 = \bar{Z}_3 = \frac{\bar{Z}_{AB} \cdot \bar{Z}_{CA}}{\bar{Z}_{CA} + \bar{Z}_{BC} + \bar{Z}_{AB}} = \frac{100 \cdot e^{j74^\circ}}{30 \cdot e^{j37^\circ}}$$

$$\bar{Z}_1 = \bar{Z}_2 = \bar{Z}_3 = 3,3333 \cdot e^{j37^\circ} \Omega$$

$\bar{U}_{00} = 0$ simetrični opterećenje

$$\bar{U}_{A0} = 73,4 e^{j50^\circ} \text{ V}$$

$$\bar{J}_A = \frac{73,4 e^{j50^\circ}}{\bar{Z}_v + \bar{Z}_1} = \frac{73,4 e^{j50^\circ}}{3,3333 \cdot e^{j37^\circ} + e^{j53^\circ}} = \frac{73,4 \cdot e^{j50^\circ}}{26,621 + j2 + 0,6018 + j0,7186}$$

$$\bar{U}_{00} = 73,4 e^{-j30^\circ} \text{ V}$$

$$\bar{J}_A = \frac{73,4 e^{j90^\circ}}{3,264 + j2,7586} = \frac{73,4 e^{j90^\circ}}{4,3 \cdot e^{j49,6^\circ}} = 17,06 e^{j49,6^\circ} \text{ A}$$

$$J_A = J_B = J_C = 17,06 \text{ A}$$

$$J_{CA} = J_{AB}, J_{BC} = \frac{17,06}{1,73} = 9,85 \text{ A}$$

$$U_T = 98,5 \text{ V}$$

$$U_V = J_A \cdot R_V = 17,06 \text{ V}$$

$$P = 3 U_f \cdot I_f \cdot \cos \varphi = 2,4 \text{ kW}$$

6.22

ZADATAK: Snage kiju utima trofazni simetrični potrošači menjaju sa dva uadmetra


$$P_1 = -100 \text{ W} \quad i \quad P_2 = 500 \text{ W} \quad \text{Izračunajte snagu koju utima potrošač}$$

$$P_{\text{POTROŠAČA}} = -100 + 500 = 400 \text{ W}$$

$$P_{\text{POTROŠAČA}} = 400 \text{ W}$$

nt
11


g1

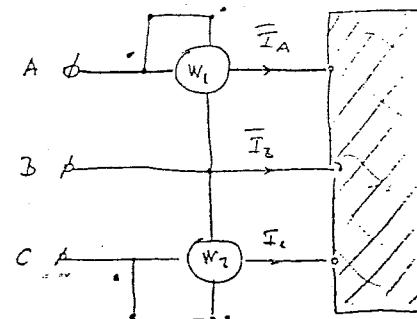


6.23

ZADATAK: $Z_A = Z_B = Z_C = Z_o = 20 \Omega$ $U_f \text{ generatorka} = 220 \text{ V}$ Kolika je struja u neutralnoj.

GENERATOR

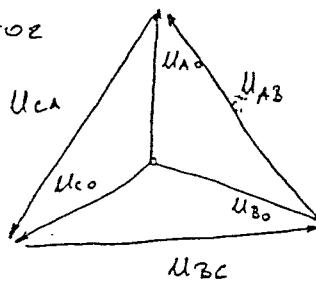
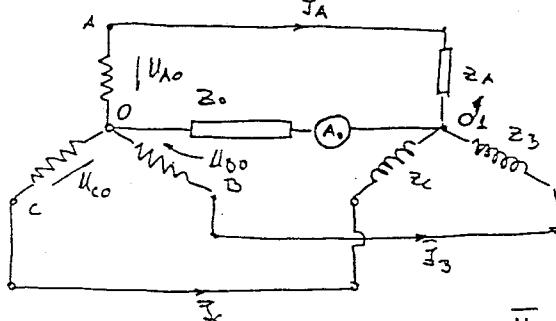
$$U_f \text{ gen} = 220 \text{ V} \Rightarrow U_1 = 220 \cdot \sqrt{3} = 380 \text{ V}$$



$$\bar{U}_{10} = 220 \cdot e^{j90^\circ}$$

$$\bar{U}_{20} = 220 \cdot e^{-j30^\circ}$$

$$\bar{U}_{30} = 220 \cdot e^{j210^\circ}$$

$$\bar{U}_{00} = \frac{\bar{U}_{10} \cdot \bar{Y}_A + \bar{U}_{20} \cdot \bar{Y}_B + \bar{U}_{30} \cdot \bar{Y}_C}{\bar{Y}_A + \bar{Y}_B + \bar{Y}_C}$$

$$\bar{U}_{00} = \frac{220 \cdot e^{j90^\circ} \cdot 0,05 + 220 \cdot e^{-j30^\circ} \cdot \frac{1}{j20} + 220 \cdot e^{j210^\circ} \cdot \frac{1}{j20}}{0,05 + \frac{1}{j20} + \frac{1}{j20} + 0,05}$$

$$\bar{U}_{00} = \frac{11 \cdot e^{j90^\circ} - 220 \cdot e^{-j30^\circ} \cdot j0,05 - 220 \cdot e^{j210^\circ} \cdot j0,05}{0,05 - j0,1 + 0,05}$$

$$\bar{U}_{00} = \frac{11 \cdot e^{j90^\circ} - 11 \cdot e^{j90^\circ} \cdot e^{-j30^\circ} - 11 \cdot e^{j90^\circ} \cdot e^{j210^\circ}}{0,05 - j0,1 + 0,05} = \frac{11 \cdot e^{j90^\circ} - 11 \cdot e^{j60^\circ} - 11 \cdot e^{j300^\circ}}{0,05 - j0,1 + 0,05}$$

$$\bar{U}_{00} = \frac{11(0 + j1) - 11\left(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - 11\left(0,5 - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{0,05 - j0,1 + 0,05}$$

$$\bar{U}_{00} = \frac{j11 - 5,5 - j\frac{11\sqrt{3}}{2} - 5,5 + j\frac{11\sqrt{3}}{2}}{0,05 - j0,1 + 0,05} = \frac{j11 - 11}{0,05 - j0,1 + 0,05} = \frac{-11 + j11}{0,05 - j0,1 + 0,05} = \frac{\sqrt{2} \cdot 11 \cdot e^{j135^\circ}}{0,05 - j0,1 + 0,05}$$

$$t. 25) \quad \bar{U}_{o_0} = 110 \cdot e^{j90^\circ} V \quad \bar{I}_{A0} = \frac{\bar{U}_{o_0}}{Z_0} = \frac{110 \cdot e^{j90^\circ} V}{20} \Rightarrow \boxed{I_0 = 5,5 A}$$


6,38
ADATAK 8 $U_s = 220 V \quad R = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 300 \Omega$

1) Ustanovite pokaziranje ampermetera

2) Načrtajte rektorski dijagram mjenjala sinteza A

$$\bar{U}_{o_0} = \frac{\bar{U}_{A0}\bar{Y}_A + \bar{U}_{B0}\bar{Y}_B + \bar{U}_{C0}\bar{Y}_C}{\bar{Y}_A + \bar{Y}_B + \bar{Y}_C} \quad U_f = \frac{220}{\sqrt{3}} = 127 V$$

$$\boxed{U_f = 127 V}$$

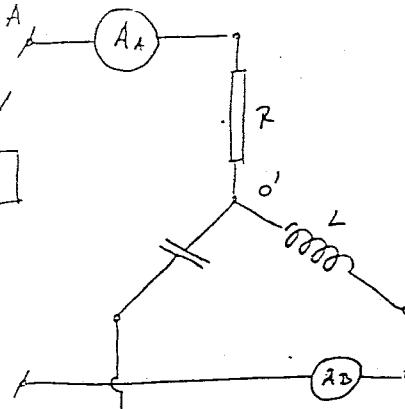

$$\bar{U}_{A0} = 127 e^{j90^\circ} V$$

$$\bar{U}_{B0} = 127 \cdot e^{-j30^\circ} V$$

$$\bar{U}_{C0} = 127 \cdot e^{j210^\circ} V$$

$$\bar{U}_{o_0} = \frac{127 \cdot e^{j90^\circ} \cdot 0,01 + 127 \cdot e^{-j30^\circ} \cdot (-j0,01) + 127 \cdot e^{j210^\circ} \cdot j0,01}{0,01 - j0,01 + j0,01}$$

$$\bar{U}_{o_0} = \frac{127 \cdot e^{j90^\circ} - 127 \cdot e^{j60^\circ} + 127 \cdot e^{j300^\circ}}{0,01} = j127 - 127 \left(0,5 + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + 127 \left(0,5 - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\bar{U}_{o_0} = \frac{j127 - 9,655 - j1,0998 + 9,655 - j1,0998}{0,01} = \frac{-j0,9206}{0,01} = -j92,06$$

$$\boxed{\bar{U}_{o_0} = 93 \cdot e^{-j90^\circ} V}$$

$$\bar{U}_{A0} = 127 e^{j90^\circ} - 93 \cdot e^{-j90^\circ} = j127 + 93 \cdot j = j220 V$$

$$\bar{U}_{B0} = 127 \cdot e^{-j30^\circ} - 93 \cdot e^{-j90^\circ} = 127 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j0,5 \right) - 93 (0 - j)$$

$$-j63,5 + 109,98 + j93 = 109,98 + j30$$

$$\bar{U}_{C0} = 127 \cdot e^{j210^\circ} - 93 \cdot e^{-j90^\circ} \Rightarrow \bar{U}_{C0} = 113,88 \cdot e^{j165^\circ} V$$

$$\bar{U}_{B0} = 113,88 \cdot e^{j165^\circ} V$$

$$I_A = \frac{U_{A0}}{R} = \frac{220 \cdot e^{j90^\circ}}{300} = 2,20 A \quad \bar{I}_B = \frac{113,88 \cdot e^{j165^\circ}}{100 e^{j90^\circ}} = 1,14 \cdot e^{-j75^\circ} A$$

$$\bar{I}_C = \frac{113,88 \cdot e^{j165^\circ}}{100 \cdot e^{-j90^\circ}} = 1,14 \cdot e^{j255^\circ} A$$

$$P = ? \quad \text{snaga u ravnji u fazi A} \quad P = \operatorname{Re} \{ \bar{U}_{A0} \cdot \bar{I}_A^* \}$$


$$= \operatorname{Re} \{ j220 \cdot 2,2 \cdot e^{-j90^\circ} \} = 220 \cdot 2,2 \cdot e^{-j90^\circ} = 484 W$$

6.36

ZADATAK 8 Potrosač koji je spojen u zvezdu priključen je na trifazni mrežu paralelnog potrošača

SLEDOV
6.46Spojeno je u trokut. U normalnom radu je $\bar{I}_{A1} = \bar{I}_{B1} = \bar{I}_{C1} = 2A$ $\varphi_1 = 0$

$$\underline{\bar{I}_{AB} = \bar{I}_{BC} = \bar{I}_{CA} = 1A \text{ i } \varphi_2 = 30^\circ}$$

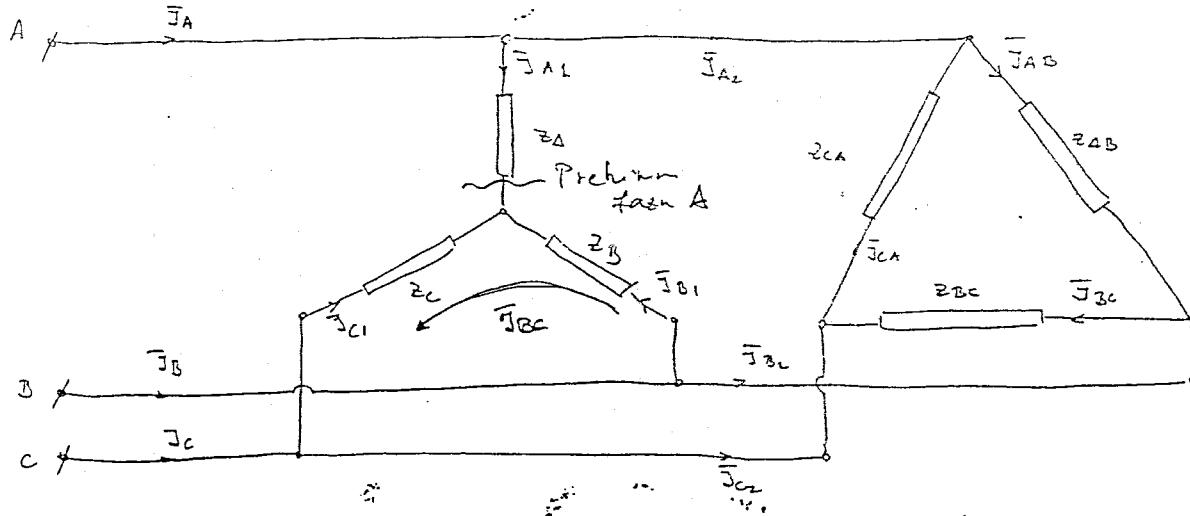Treba pronaći struju $\bar{I}_A, \bar{I}_B, \bar{I}_C$, kada su u zvezdu paralelne faze APrvo trošilo je posebno radno $\bar{R}_A = \bar{R}_B = \bar{R}_C \Rightarrow$ simetričnodrugo trošilo je induktivnog karaktera $\varphi = +30^\circ$

$$\begin{aligned} \bar{U}_{A0} &= U_f \cdot e^{j90^\circ} & \bar{U}_{B0} &= \frac{U_f}{2} \cdot e^{j90^\circ} & \frac{U_f}{2} &= 2A & \bar{I}_{A1} &= 2e^{j90^\circ} A \\ \bar{U}_{B0} &= U_f \cdot e^{-j30^\circ} & \bar{U}_{C0} &= \frac{U_f}{2} \cdot e^{-j30^\circ} & \frac{U_f}{2} &= 2A & \bar{I}_{B2} &= 2e^{-j30^\circ} A \\ \bar{U}_{C0} &= U_f \cdot e^{j210^\circ} & \bar{I}_{C1} &= \frac{U_f}{2} \cdot e^{j210^\circ} & \frac{U_f}{2} &= 2A & \bar{I}_{C1} &= 2e^{j210^\circ} A \end{aligned}$$

$$\bar{I}_{AB} = \frac{\bar{U}_{A0}}{\bar{Z}_{AB}} = \frac{\sqrt{3}U_f \cdot e^{j120^\circ}}{\bar{Z}_{AB}} = \frac{\sqrt{3}U_f \cdot e^{j120^\circ}}{\bar{Z}_{AB} \cdot e^{j30^\circ}} = \frac{\sqrt{3}U_f}{\bar{Z}_{AB}} \cdot e^{j90^\circ} = 1 \cdot e^{j90^\circ} A$$

$$\bar{I}_{AC} = \frac{\bar{U}_{C0}}{\bar{Z}_{AC}} = \frac{\sqrt{3}U_f \cdot e^{j240^\circ}}{\bar{Z}_{AC}} = \frac{\sqrt{3}U_f}{\bar{Z}_{AC}} \cdot e^{j240^\circ} = \frac{\sqrt{3}U_f}{\bar{Z}_{AC}} \cdot e^{j210^\circ} = 1 \cdot e^{j210^\circ} A$$

$$\bar{I}_{BC} = \frac{\bar{U}_{B0}}{\bar{Z}_{BC}} = \frac{\sqrt{3}U_f \cdot e^{j10^\circ}}{\bar{Z}_{BC} \cdot e^{j30^\circ}} = \frac{\sqrt{3}U_f}{\bar{Z}_{BC}} \cdot e^{-j30^\circ} \quad \bar{I}_{BC} = \frac{\sqrt{3}U_f}{\bar{Z}_{BC}} \cdot e^{-j30^\circ} = 1 \cdot e^{-j30^\circ} A$$

Po prekrenu faze A u trošilu ① struja u drugom trošilu neće se promjeniti

$$\bar{I}_{BC} = \frac{\bar{U}_{BC}}{2R} = \frac{\sqrt{3}U_f \cdot e^{j10^\circ}}{2R} = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{U_f}{R} \cdot e^{j10^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 \cdot e^{j10^\circ} = \sqrt{3} \cdot e^{j10^\circ} A \quad \boxed{\bar{I}_{BC} = \sqrt{3} e^{j10^\circ} A}$$

$$\Rightarrow \bar{I}_A = \bar{I}_{AB} - \bar{I}_{AC} \Rightarrow \bar{I}_A = e^{j90^\circ} - e^{j210^\circ} = [0+j] - [-\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}] = j + \frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}$$

$$\bar{I}_A = \frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{3}{2} \Rightarrow I_A = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{12}{4}} = \sqrt{3} \quad \boxed{\bar{I}_A = \sqrt{3} \cdot e^{j60^\circ} A}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}} = \sqrt{3}$$

6.36

$$\bar{I}_{B_2} = \bar{I}_{B_C} - \bar{I}_{A_B} = e^{-j30^\circ} - e^{j90^\circ} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}\right) - (0+j) = \frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2} - j = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{3}{2} \ A = \bar{I}_{B_2}}$$

$$\bar{I}_B = \bar{I}_{B_C} + \bar{I}_{B_2} = \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{3}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} - j\frac{3}{2} = \frac{3}{2} (\sqrt{3} - j) = \frac{3}{2} \cdot e^{-j30^\circ} = 3 \cdot e^{-j30^\circ}$$

$\Rightarrow \boxed{I_B = 3 \text{ A}}$

$$\bar{I}_{C_2} = \bar{I}_{C_A} - \bar{I}_{B_C} = e^{j210^\circ} - e^{-j30^\circ} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2} - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}$$



$$\bar{I}_{C_2} = -\frac{2\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3} \text{ A} \Rightarrow \boxed{\bar{I}_{C_2} = -\sqrt{3} \text{ A}}$$

$$\bar{I}_C = \bar{I}_{C_2} - \bar{I}_{B_C} = -\sqrt{3} - \sqrt{3} = -2\sqrt{3} \text{ A} \Rightarrow \boxed{\bar{I}_C = 2\sqrt{3} \text{ A}}$$

ADATAK: Na trifaznu mrežu priključen je polarni napomenik, už $M_1 = 120 \text{ V}$

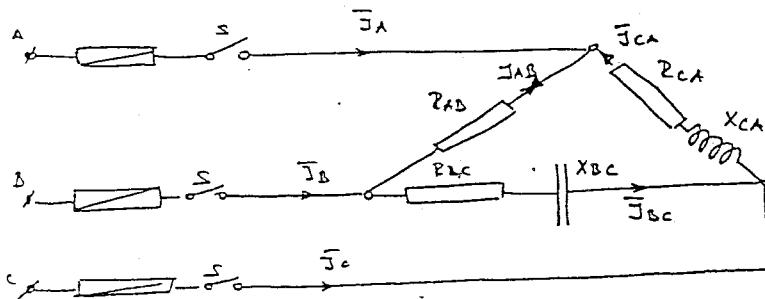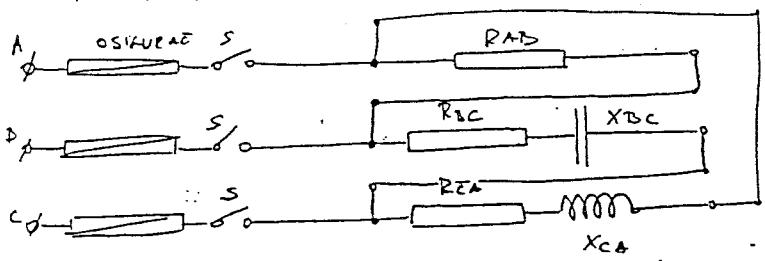6.86 i $R_{AB} = 6,67 \Omega$ a $R_{BC} = R_{CA} = 10 \Omega$ $X_{AC} = X_{CA} = 5,77 \Omega$ i $X_{AB} = 0$

Odlučite faze i polarnost strujeg teretnog pri nominalnom režimu rada i pri pregaranju konfiguracije mreže c. Nacrtajte rektorske dijagrame.



$$\bar{U}_{A_0} = M_1 \cdot e^{j90^\circ} \checkmark$$

$$\bar{U}_{B_0} = M_1 \cdot e^{-j30^\circ} \checkmark$$

$$\bar{U}_{C_0} = M_1 \cdot e^{j210^\circ} \checkmark$$

$$\bar{U}_{A_0} = 120 \cdot e^{j90^\circ} \checkmark$$

$$\bar{U}_{C_0} = 120 \cdot e^{j210^\circ} \checkmark$$

$$\bar{U}_{B_0} = 120 \cdot e^{j360^\circ} = 120 \cdot e^{j0^\circ} \checkmark$$

$$\bar{I}_{A_0} = \frac{\bar{U}_{A_0}}{6,67} = \frac{120 \cdot e^{j90^\circ}}{6,67} = 18 \cdot e^{j90^\circ} \quad \bar{I}_{B_0} = \frac{\bar{U}_{B_0}}{10 - j5,77} = \frac{120 \cdot e^{j0^\circ}}{10 - j5,77} = \frac{120 \cdot e^{j0^\circ}}{11,545 \cdot e^{-j30^\circ}} = 10,4 \cdot e^{j30^\circ} \text{ A}$$

$$\bar{I}_{C_0} = \frac{\bar{U}_{C_0}}{10 + j5,77} = \frac{120 \cdot e^{j210^\circ}}{11,545 \cdot e^{+j30^\circ}} = 10,4 \cdot e^{j210^\circ} \text{ A}$$

$$\bar{I}_A = \bar{I}_{A_0} - \bar{I}_{C_0} = 18 \cdot e^{j90^\circ} - 10,4 \cdot e^{j210^\circ} = 18(-0,5 + j0,866) - 10,4(-0,266 - j0,5)$$

$$\bar{I}_A = -\cancel{18} + j15,588 + \cancel{10,4} + j5,2 \Rightarrow \boxed{\bar{I}_A = j20,788 \text{ A}} \quad \boxed{I_A = 20,788 \text{ A}}$$


$$\bar{I}_B = \bar{I}_{B_0} - \bar{I}_{A_0} = 10,4 \cdot e^{j30^\circ} - 18 \cdot e^{j90^\circ} = 10,4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j0,5 \right) - 18(-0,5 + j0,866)$$

$$\bar{I}_B = \cancel{10,4} + j5,2 + \cancel{18} - j15,588 = 18 - j10,388 = 20,788 \cdot e^{-j30^\circ} \quad \boxed{\bar{I}_B = 20,78 \cdot e^{-j30^\circ} \text{ A}}$$

6.44.

ADATAK 8 \Rightarrow zadano je $R = \omega L = \frac{L}{\omega C}$. Načrtajte (kvalitativno) rektoričke dijagrame

pomoći struja

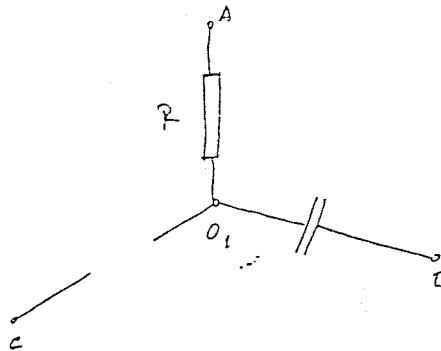

$$\bar{U}_{A0} = U_f \cdot e^{j90^\circ} [V]$$

$$\bar{U}_{B0} = U_f \cdot e^{-j30^\circ} [V]$$

$$\bar{U}_{O_10} = \frac{\bar{U}_{A0} \cdot \bar{Y}_A + \bar{U}_{B0} \cdot \bar{Y}_B}{\bar{Y}_A + \bar{Y}_B} = \frac{U_f \cdot e^{j90^\circ} \cdot \frac{1}{R} + U_f \cdot e^{-j30^\circ} \cdot \frac{1}{-jZ}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{-jZ}} \cdot \frac{j}{R}$$

$$\bar{U}_{O_10} = \frac{U_f \cdot e^{j90^\circ} \cdot \frac{1}{R} + U_f \cdot e^{-j30^\circ} \cdot j \cdot \frac{1}{Z}}{\frac{1}{R} (1+j)}$$

$$\bar{U}_{O_10} = \frac{U_f \cdot e^{j90^\circ} + U_f \cdot e^{j60^\circ}}{(1+j)}$$

$$\bar{U}_{O_10} = \frac{U_f (e^{j90^\circ} + e^{j60^\circ})}{1+j} = \frac{U_f \cdot [1 + j + \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2}]}{1+j}$$

$$\bar{U}_{O_10} = \frac{U_f \cdot [\frac{1}{2} + j(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1)]}{1+j} = \frac{U_f \cdot [\frac{1}{2} + j2,866]}{\sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ}}$$

$$U_{O_10} = U_f \cdot \frac{1,932 \cdot e^{j75^\circ}}{\sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ}}$$


$$U_{O_10} = U_f \cdot 1,365 \cdot e^{j30^\circ}$$

$$U_{O_10} = U_f \cdot 1,365 \cdot e^{j30^\circ} \quad \boxed{U_{O_10} = U_f \cdot 1,365 \cdot e^{j30^\circ}}$$

Drugi maticin.

$$R = \frac{1}{\omega C} = \omega L$$

isti otpori

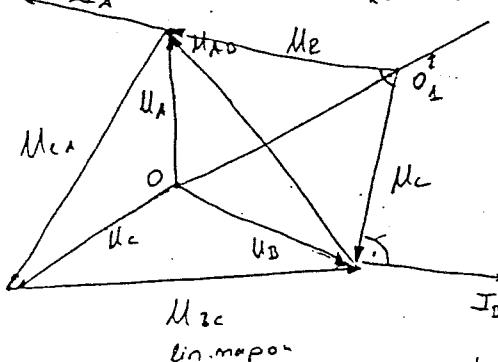

Pošto je teret neimetričan tako O1 biti će pomoći struja od trougla. Posto u stroni


je struja $I = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \bar{U}_{A0_1} = \bar{U}_{B0_1} \quad \bar{I}_A + \bar{I}_B + \bar{I}_C = 0 \quad \bar{I}_C = 0 \Rightarrow \bar{I}_A + \bar{I}_B = 0$
 $\Rightarrow \bar{I}_A = -\bar{I}_B \quad \text{strukture su suprotne u fazama}$

napon na R je u fazi sa \bar{I}_B a napon na C je u fazi za \bar{I}_B

rektorični naponi Me i Mc su međusobno okončani:

||

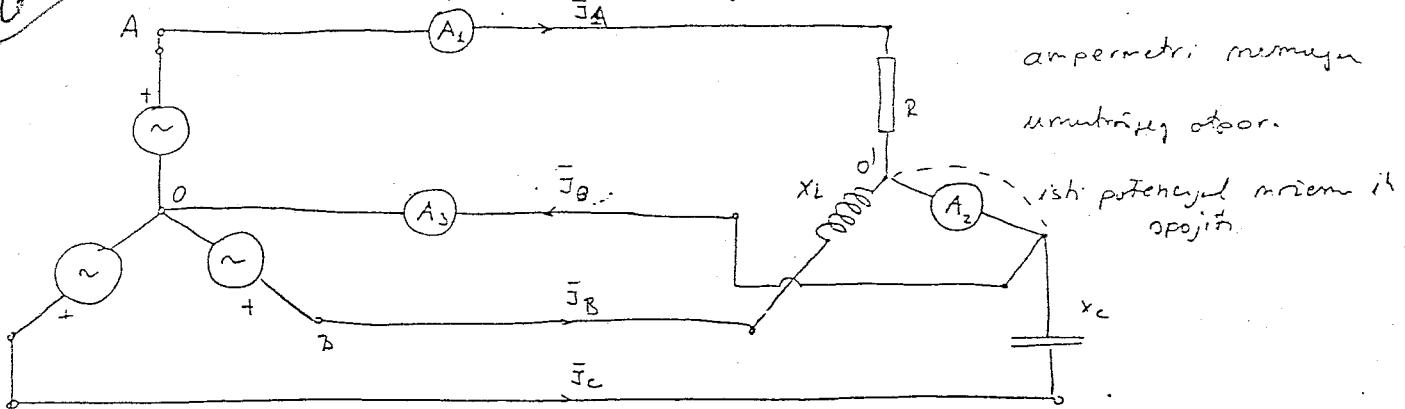UADATAK 3 Tri trošila napajaju tri generatora spojeni u zvijezdu. Oni imaju jednake otpore. Odredite polarnu vrijednost struja i tlocrt ampermetera ako pri pokazuje 2A



$$\text{pri polarizaci } 2A \quad \bar{U}_{AO} = \bar{J}_A \cdot R$$

$$\bar{U}_{AO} = M_f \cdot c^{j60^\circ} V$$

$$\bar{J}_A = \frac{\bar{U}_{AO}}{R}$$

$$\bar{U}_{BO} = M_f \cdot e^{-j30^\circ} V$$

$$\bar{J}_B = \frac{\bar{U}_{BO}}{jX_L}$$

$$\bar{J}_C = \frac{\bar{U}_{CO}}{-jX_C}$$

$$\bar{U}_{CO} = M_f \cdot e^{+j210^\circ} V$$

$$\bar{J}_o = \bar{J}_A + \bar{J}_B + \bar{J}_C = \frac{\bar{U}_{AO}}{R} + \frac{\bar{U}_{BO}}{jX_L} + \frac{\bar{U}_{CO}}{-jX_C}$$

$$R = X_L = X_C = R$$

$$\bar{J}_o = \frac{\bar{U}_{AO}}{R} + \frac{\bar{U}_{BO}}{jR} + \frac{\bar{U}_{CO}}{-jR} = \frac{\bar{U}_{AO}}{R} - \frac{\bar{U}_{BO} \cdot j}{R} + \frac{\bar{U}_{CO} \cdot j}{R} = \frac{1}{R} [\bar{U}_{AO} - j\bar{U}_{BO} + j\bar{U}_{CO}]$$

$$\bar{J}_o = \frac{1}{R} M_f [e^{j60^\circ} - e^{j60^\circ} + e^{j210^\circ}] = \frac{M_f}{R} [0 + j - (\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) + (\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})]$$

$$\bar{J}_o = \frac{M_f}{R} [j - \cancel{\frac{1}{2}} - j\frac{\sqrt{3}}{2} + \cancel{\frac{1}{2}} - j\frac{\sqrt{3}}{2}] = \frac{M_f}{R} [j - j\sqrt{3}] = -j0,73 \cdot \frac{M_f}{R}$$

$$\bar{J}_o = -j1,464 A$$

$$\boxed{\bar{J}_{A2} = \bar{J}_o = 1,464 A} \quad 11$$

$$\bar{J}_C = \frac{\bar{U}_{CO}}{jX_L} = \frac{M_f \cdot e^{-j30^\circ}}{R \cdot j} = \frac{M_f}{R} \cdot e^{-j30^\circ} = 2e^{-j30^\circ}$$

$$\bar{J}_{A2} = \bar{J}_A + \bar{J}_B = 2 \cdot e^{j90^\circ} + 2 \cdot e^{-j120^\circ} = 2 [e^{j90^\circ} + e^{-j120^\circ}] = 2 [j + (-0,5 - j\frac{\sqrt{3}}{2})]$$

$$\bar{J}_{A2} = 2 [-0,5 + j0,13] = -1 + j0,268$$


$$\boxed{\bar{J}_{A2} = 1,0353 A} \quad 17$$

6.6

$$\text{Dodatak: } U_L = 346 \text{ V}$$

Određeni početni i zadnji
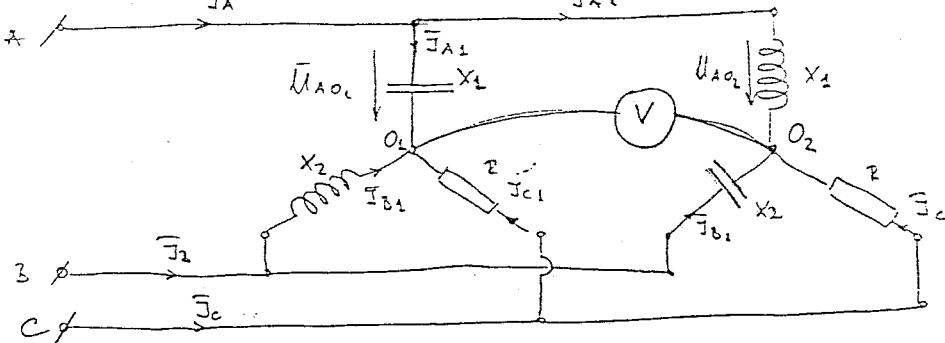
$$X_{2L} = X_{1C} = 100 \Omega \quad X_{2C} = X_{1L} = 50 \Omega \quad R = 100 \Omega \quad R_V = \infty$$



$$U_L = 346 \text{ V}$$

$$\Rightarrow U_f = \frac{346}{\sqrt{3}}$$

$$U_f = 200 \text{ V}$$

$$\bar{J}_A = \bar{J}_{A1} + \bar{J}_{A2} \quad \bar{J}_B = \bar{J}_{B1} + \bar{J}_{B2} \quad \bar{J}_C = \bar{J}_{C1} + \bar{J}_{C2}$$

$$9) \quad \bar{U}_{O_20} = \bar{U}_{x0} - \bar{J}_{A2} \cdot Z_{2A} \Rightarrow \bar{J}_{A2} \cdot \bar{Z}_{2A} = \bar{U}_{x0} - \bar{U}_{O_20} \Rightarrow \bar{J}_{A2} = \frac{\bar{U}_{x0} - \bar{U}_{O_20}}{\bar{Z}_{2A}}$$

općenito

$$\sum \bar{J}_{X2} = 0 \quad \bar{J}_{X2} = \frac{\bar{U}_{x0} - \bar{U}_{O_20}}{\bar{Z}_{X2}} \quad x = A, B, C$$

$$\sum (\bar{U}_{x0} - \bar{U}_{O_20}) \cdot \bar{G}_{X2} = 0$$

$$\sum_{x=A}^B \bar{U}_{x0} \cdot \bar{G}_{X2} = \sum_{x=A}^B \bar{U}_{O_20} \cdot \bar{G}_{X2} \Rightarrow \bar{U}_{O_20} = \frac{\sum_{x=A}^B \bar{U}_{x0} \cdot \bar{G}_{X2}}{\sum_{x=A}^B \bar{G}_{X2}}$$

Racunamo Millmanovim teoremom za svaki vodoravni počekao ...

$$\bar{U}_{A0} = 200 e^{j30^\circ} \text{ V}$$

$$\bar{U}_{B0} = 200 e^{-j30^\circ} \text{ V}$$

za izvor O₁ =>

$$\bar{U}_{C0} = 200 e^{j210^\circ} \text{ V}$$

$$\bar{U}_{O_10} = \frac{\bar{U}_{A0} \cdot \bar{Y}_1 + \bar{U}_{B0} \cdot \bar{Y}_2 + \bar{U}_{C0} \cdot \bar{Y}_3}{\bar{Y}_1 + \bar{Y}_2 + \bar{Y}_3}$$

$$\bar{U}_{O_10} = \frac{200 e^{j30^\circ} \cdot \frac{1}{-j100} + 200 e^{-j30^\circ} \cdot \frac{1}{j100} + 200 e^{j210^\circ} \cdot \frac{1}{100}}{-j100 + j100 + 100}$$

$$\bar{U}_{O_10} = \frac{200 e^{j30^\circ} \cdot j0,01 - 200 e^{-j30^\circ} \cdot j0,01 + 200 \cdot e^{j210^\circ} \cdot 0,01}{j0,01 - j0,01 + 0,01} = \frac{2 \cdot e^{j30^\circ} - 2 \cdot e^{-j30^\circ} + 2 \cdot e^{j210^\circ}}{0,01}$$

$$\bar{U}_{O_10} = \frac{2(-1 + j0) - 2(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) + 2(-\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2})}{0,01} = \frac{-2 - 1 - j\sqrt{3} - \sqrt{3} - j}{0,01}$$

$$\bar{U}_{O_10} = \frac{-3 - \sqrt{3} - j(\sqrt{3} + 1)}{0,01} = \frac{-4,73 - j2,73}{0,01} = -473 - j273 \quad \bar{U}_{O_10} = 546,13 \cdot e^{j210^\circ} \text{ V}$$

$$\bar{U}_{O_20} = \frac{200 e^{j30^\circ} \cdot \frac{1}{j50} + 200 e^{-j30^\circ} \cdot \frac{1}{-j50} + 200 \cdot e^{j210^\circ} \cdot \frac{1}{100}}{j50 + -j50 + 100}$$

$$N_{o_2} = \frac{U_{o_2}}{-j9,02 + j9,02 + 0,01} = 0,02$$

$$\bar{U}_{o_20} = \frac{-j4 \cdot e^{j90^\circ} + j4 e^{-j30^\circ} + 2 e^{j210^\circ}}{0,01} = \frac{4 \cdot e^{-j90^\circ} e^{j90^\circ} + 4 \cdot e^{j90^\circ} e^{-j30^\circ} + 2 \cdot e^{j210^\circ}}{0,01}$$

$$\bar{U}_{o_20} = \frac{4 + 4 \cdot e^{j90^\circ} + 2 \cdot e^{j210^\circ}}{0,01} = \frac{4 + 4 \left(\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - j \frac{1}{2} \right)}{0,01}$$

$$\bar{U}_{o_20} = \frac{4 + 2 + j2\sqrt{3} - \sqrt{3} - j}{0,01} = \frac{4,27 + j2,46}{0,01} = 427 + j246 = 432,8 \cdot e^{j30^\circ}$$

$$\bar{U}_{A0_1} = \bar{U}_{A0} - \bar{U}_{o_10} = 200e^{j90^\circ} - 546,13 \cdot e^{j210^\circ} = 200(0+j) - 546,13(-0,866 - j0,5)$$

$$= j200 + 473 + j273 = 473 + j473 \text{ V}$$

$$\bar{U}_{A0_2} = \bar{U}_{A0} - \bar{U}_{o_20} = j200 - 427 - j246 = -427 - j46$$

$$\bar{U}_v = \bar{U}_{o_10_1} = \bar{U}_{A0_1} - \bar{U}_{A0_2} = 473 + j473 + 427 + j46 = 900 + j520$$

$$U_r = 1039 \text{ V}$$


6.62

ZADATAK 8 \Rightarrow u predhodnom zadatku voltmetar je zamijenjen ampermometrom

Određi pokretnje ampermetsra

Turinović teorema $U_r = 1020 \text{ V}$

$$\bar{Z}_r = ?$$

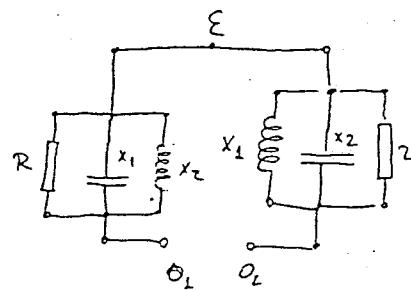

$$\frac{1}{\bar{Z}_{o_1E}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{-jX_2} + \frac{1}{jX_2} = \frac{1}{100} + \cancel{\frac{j}{100}} - \cancel{\frac{j}{100}} = 0,01 \Rightarrow \bar{Z}_{o_1E} = 100 \Omega$$

$$\frac{1}{\bar{Z}_{o_2E}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{-jX_2} + \frac{1}{jX_1} = \frac{1}{100} + \cancel{\frac{j}{100}} - \cancel{\frac{j}{50}} \Rightarrow \bar{Z}_{o_2E} = 100 \Omega$$


$$\bar{Z}_r = 200 \Omega$$

$$\Rightarrow I_A = \frac{1039}{200} = 5,2 \text{ A}$$

$$I_A = 5,2 \text{ A}$$

DATAK 8 Jtri trošila njenega u eniperdu pribljujejo mu matematemu

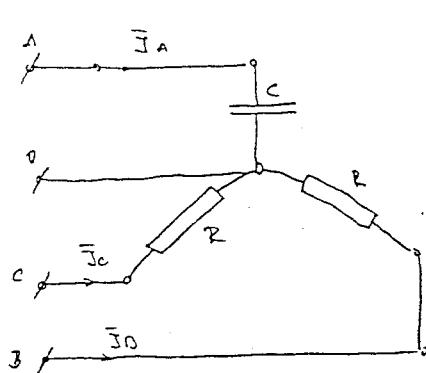6.65 Prvo trošilo je kondenzator, a druga druga in jednaki datori. Pri redu s nultim vredjem struje u trošilima in iznosile $I_A = 1A$, $I_B = I_C = 2A$. Kolke je struje biti akor prekine nulti red?



$$\bar{U}_{A0} = U_f \cdot e^{j90^\circ}$$

$$\bar{U}_{B0} = U_f \cdot e^{-j30^\circ}$$

$$\bar{U}_{C0} = U_f \cdot e^{j210^\circ}$$

$$\bar{I}_A = \frac{\bar{U}_{A0}}{-jX_C} = \frac{U_f \cdot e^{j90^\circ}}{X_C \cdot e^{-j30^\circ}} = \frac{U_f}{X_C} \cdot e^{j60^\circ}$$

$$\frac{U_f}{X_C} = 1A = I_A \Rightarrow U_f = X_C$$

$$\bar{I}_B = \frac{\bar{U}_{B0}}{R} = \frac{U_f \cdot e^{-j30^\circ}}{R}$$

$$\bar{I}_C = \frac{\bar{U}_{C0}}{R} = \frac{U_f \cdot e^{j210^\circ}}{R}$$

$$\frac{U_f}{R} = 2A = I_B \Rightarrow U_f = -2R$$

$$\frac{U_f}{R} = 2A = I_C \Rightarrow R = \frac{U_f}{2A}$$

Ako u prekine nulti redi biti I_C :

$$\bar{U}_{o0} = \frac{U_f \cdot e^{j90^\circ} \frac{1}{-jX_C} + U_f \cdot e^{-j30^\circ} \cdot \frac{1}{R} + U_f \cdot e^{j210^\circ} \cdot \frac{1}{R}}{\frac{1}{-jX_C} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{U_f \cdot e^{j90^\circ} \cdot j \frac{1}{X_C} + U_f \cdot e^{-j30^\circ} \cdot \frac{1}{R} + U_f \cdot e^{j210^\circ} \cdot \frac{1}{R}}{\frac{2}{R} + j \frac{1}{X_C}}$$

$$\bar{U}_{o0} = U_f \left[e^{j90^\circ} \cdot j \cdot \frac{1}{2R} + e^{-j30^\circ} \cdot \frac{1}{R} + e^{j210^\circ} \cdot \frac{1}{R} \right]$$

$$\bar{U}_{o0} = \frac{U_f \left[e^{j180^\circ} \cdot \frac{1}{2R} + e^{-j30^\circ} \cdot \frac{1}{R} + e^{j210^\circ} \cdot \frac{1}{R} \right]}{\frac{4+j}{2R}} = \frac{U_f \cdot \frac{1}{2R} \left[e^{j480^\circ} + 2e^{-j30^\circ} + 2 \cdot e^{j210^\circ} \right]}{\frac{4+j}{2R}}$$

$$\bar{U}_{o0} = \frac{U_f}{4+j} \left[-1 + \cancel{j}^0 + 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j \frac{1}{2} \right) + 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - j \frac{1}{2} \right) \right]$$

$$\bar{U}_{o0} = \frac{U_f}{4+j} \left[-1 + \cancel{\sqrt{3}} - j - \cancel{j^2} - j \right] = \frac{U_f}{4+j} \left[-1 - j^2 \right] = -\frac{U_f (1+j^2)}{(4+j)}$$

$$\bar{U}_{o0} = -\frac{U_f (1+j^2)}{(4+j)} \cdot \frac{(4-j)}{(4-j)} = -\frac{U_f [4-j+j^2+2]}{16+1} = -\frac{U_f [6+j^2]}{17}$$

$$\bar{U}_{A0'} = \bar{U}_{A0} - \bar{U}_{o0} = U_f \cdot e^{j90^\circ} + \frac{U_f}{17} \cdot (6+j^2) = U_f \cdot e^{j90^\circ} + \frac{U_f (6+j^2)}{17}$$

$$\bar{U}_{A0'} = U_f \left[j + \frac{6+j^2}{17} \right] = U_f \left[\frac{17j+6+j^2}{17} \right] = \frac{U_f}{17} [6+j^2]$$

$$\bar{I}_A = \frac{\bar{U}_{A0'}}{\bar{Z}_A} = \frac{\frac{U_f}{17} (6+j^2)}{-jX_C} = \frac{U_f (6+j^2)}{-jX_C \cdot 17} = \frac{U_f (6(1+j^2))}{17 \cdot X_C \cdot e^{-j90^\circ}} = \frac{6}{17} \frac{(1+j^2)}{e^{-90^\circ}}$$

$$= \frac{6}{17} \cdot \frac{17 \cdot e^{j76^\circ}}{e^{-90^\circ}} = 1,15 e^{j166^\circ} A$$

$$6.65) \quad I_A = 1,45 \cdot e^{j166^\circ}$$

$$[I_A = 1,45 A] \text{ pri } 130^\circ \text{ iskopcanom nul-vrednu.}$$

$$\bar{U}_{B0} = \bar{U}_{B0} - \bar{U}_{00} = U_f \cdot e^{-j30^\circ} + \frac{U_f (6+j7)}{17} = U_f \left[e^{-j30^\circ} + \frac{6+j7}{17} \right]$$

$$= U_f \left[\frac{\sqrt{3}}{2} - j \frac{1}{2} + \frac{6+j7}{17} \right] = U_f \left[\frac{\sqrt{3}}{2} - j \frac{1}{2} + \frac{6}{17} + j \frac{7}{17} \right] = U_f \left[0,866 + 0,353 + j(0,41176 - 0,5) \right]$$

$$\bar{U}_{B0} = U_f [1,22 - j0,088]$$

$$\bar{J}_B = \frac{\bar{U}_{B0}}{R} = \frac{U_f}{2} [1,22 - j0,088] = 2 \cdot (1,22 - j0,088) = 2 \cdot 1,223 \cdot e^{-j4,125^\circ} \Rightarrow I_B = 2,4466$$

$$\bar{U}_{C0} = \bar{U}_{C0} - \bar{U}_{00} = U_f \cdot e^{j210^\circ} + \frac{U_f (6+j7)}{17} = U_f \left[e^{j210^\circ} + \frac{6+j7}{17} \right] - U_f \left[-0,866 - j0,5 + 0,353 + j0,41176 \right]$$

$$\bar{U}_{C0} = U_f [-0,513 - j0,089] = -U_f \cdot 0,5205 \cdot e^{j9,81^\circ} \Rightarrow$$

$$\bar{J}_C = \frac{\bar{U}_{C0}}{2} = -\frac{U_f}{2} \cdot 0,5205 \cdot e^{j9,81^\circ}$$



$$\bar{J}_C = -1,041 \cdot e^{j9,81^\circ}$$

$$\Rightarrow [I_C = 1,041 A]$$

$$\boxed{\begin{array}{l} I_A = 1,45 A \\ I_B = 2,4466 A \\ I_C = 1,041 A \end{array}}$$

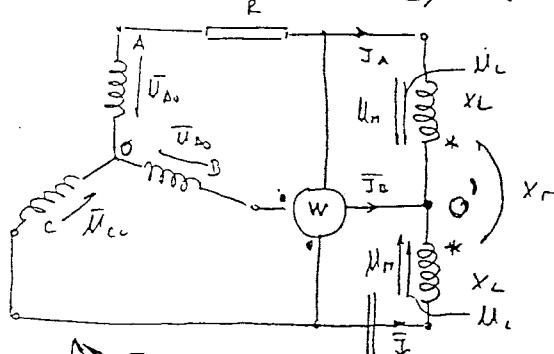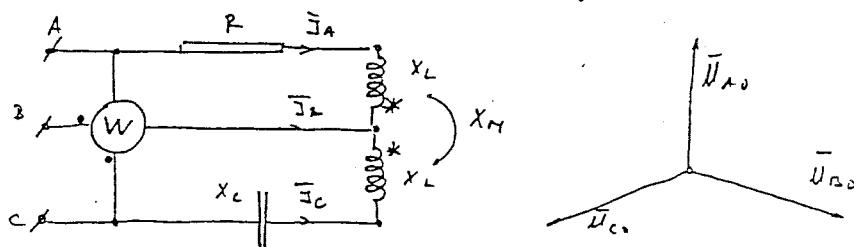ZADATAK 8 Odredite pokazivanje vatmetra na alju

$$6.78) \quad \text{ZADANO: } U_A = 220 e^{j0^\circ} \quad Z = 22 \Omega \quad X_L = X_C = X_M = 38 \Omega$$



Zastaviti jednačinu preko drugog kirchhoffovog zakona

$$\bar{U}_{A0} = \bar{J}_A \cdot R + \bar{J}_A \cdot j X_L + \bar{J}_C \cdot j X_M + \bar{U}_{00}$$

$$[\bar{U}_{A0} - \bar{U}_{B0} = \bar{J}_A \cdot R + \bar{J}_A \cdot j X_L + \bar{J}_C \cdot j X_M]$$

$$\bar{U}_{C0} = \bar{J}_C \cdot (-j X_C) + \bar{J}_C \cdot j X_L + \bar{J}_A \cdot j X_M - \bar{U}_{B0}$$

$$[\bar{U}_{C0} - \bar{U}_{B0} = -\bar{J}_C \cdot j X_C + \bar{J}_C \cdot j X_L + \bar{J}_A \cdot j X_M]$$

$$[\bar{J}_A + \bar{J}_B + \bar{J}_C = 0]$$

$$\bar{U}_{AB} = \sqrt{3} U_{A0} \cdot e^{j30^\circ} \quad \bar{U}_{CB} = \sqrt{3} U_{C0} \cdot e^{j30^\circ} \quad \bar{U}_{CA} = \sqrt{3} U_{B0} \cdot e^{j30^\circ}$$

$$\bar{U}_{CB} = \sqrt{3} U_{C0} \cdot e^{j30^\circ}$$

$$\bar{U}_{CA} = \sqrt{3} U_{B0} \cdot e^{j30^\circ}$$

6.3

$$\bar{U}_{AB} = \bar{J}_A \cdot R + \bar{J}_A \cdot jX_L + \bar{J}_C \cdot jY_H$$

$$\bar{J}_A + \bar{J}_B + \bar{J}_C = 0$$

$$\bar{U}_{AB} = 380 \cdot e^{j30^\circ} V$$

$$\bar{U}_{CB} = -\bar{J}_C \cdot jX_C + \bar{J}_C \cdot jY_L + \bar{J}_A \cdot jY_H$$

$$\bar{U}_{CB} = 380 \cdot e^{j30^\circ} V$$

$$380 \cdot e^{j30^\circ} = \bar{J}_A \cdot 22 + \bar{J}_A \cdot j38 + \bar{J}_C \cdot j38$$

$$380 \cdot e^{j30^\circ} = -\bar{J}_C \cdot j38 + \bar{J}_C \cdot j38 + \bar{J}_A \cdot j38$$

$$380 \cdot e^{j30^\circ} = \bar{J}_A \cdot 22 + \bar{J}_A \cdot j38 + \bar{J}_C \cdot j38$$

$$380 \cdot e^{j30^\circ} = j38(-\bar{J}_C + \bar{J}_C + \bar{J}_A)$$

$$380 \cdot e^{j30^\circ} = \bar{J}_A \cdot 22 + \bar{J}_A \cdot j38 + \bar{J}_C \cdot j38$$

$$380 \cdot e^{j30^\circ} = \bar{J}_A \cdot j38 \quad 380 \cdot e^{j30^\circ} = \bar{J}_A \cdot 38 \cdot e^{j30^\circ} \quad \bar{J}_A = \frac{10}{38 \cdot e^{j30^\circ}} \quad \boxed{\bar{J}_A = 10 A}$$

$$380 \cdot e^{j30^\circ} = 220 + j380 + \bar{J}_C \cdot j38$$

$$380 \cdot e^{j30^\circ} = 220 + j380 + \bar{J}_C \cdot j38 \quad \bar{J}_C \cdot j38 = 380 \cdot e^{j30^\circ} - 220 - j380$$

$$\bar{J}_C = \frac{380 \cdot e^{j30^\circ}}{38 \cdot e^{j30^\circ}} - \frac{220}{38 \cdot e^{j30^\circ}} - \frac{j380}{j38} = 10 \cdot e^{-j60^\circ} - 5,79 \cdot e^{-j30^\circ} - 10$$

$$\bar{J}_C = 5 - j2,66 - 5,79 \cdot (0 - j) - 10 = \underline{5 - j2,66} - \underline{0 + j5,79} - \underline{-10}$$

$$\bar{J}_C = -5 - j2,67 A$$

$$\bar{J}_B = -\bar{J}_A - \bar{J}_C = -10 + 5 + j2,67 = -5 + j2,67 A \Rightarrow \bar{J}_B = 5,765 \cdot e^{j150,144^\circ}$$

$$\bar{U}_{CA} = \sqrt{3} U_{A0} \cdot e^{j150^\circ} V$$

$$P_W = \operatorname{Re} \left\{ \sqrt{3} U_{A0} \cdot e^{j150^\circ} \cdot 5,765 \cdot e^{-j150,144^\circ} \right\}$$

$$P_W = P_C \left\{ 2190,7 \cdot e^{j0^\circ} \right\} \Rightarrow P_W = 2190,7 W$$



$$\boxed{P_W = 2,191 \text{ kW}}$$

DATAK: Trijednata trošila spojena u u zvijezdu. Slijedi napon je $U_L = 380V$

6.71 Izračunajte radnu P , jačinu snage Q koje utroše trošila i polariziranja

P_1 i P_2 jednofaznih vatmetara. Nadjite odnose $\frac{P}{P_1} \times \frac{Q}{P_2}$. Oznaci maponstih (parallelnih slike) vatmetra su: $R_W = R_g$, a parametri trošila iznose

$$R = 60\Omega \text{ i } X = 10\Omega$$

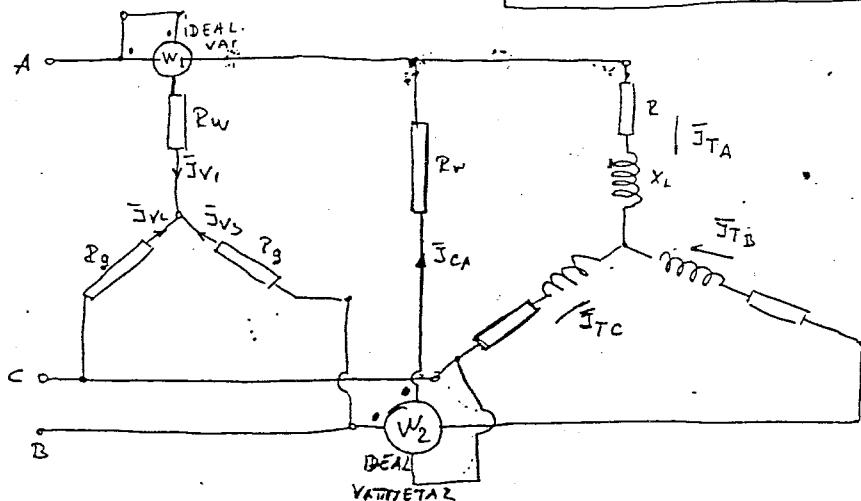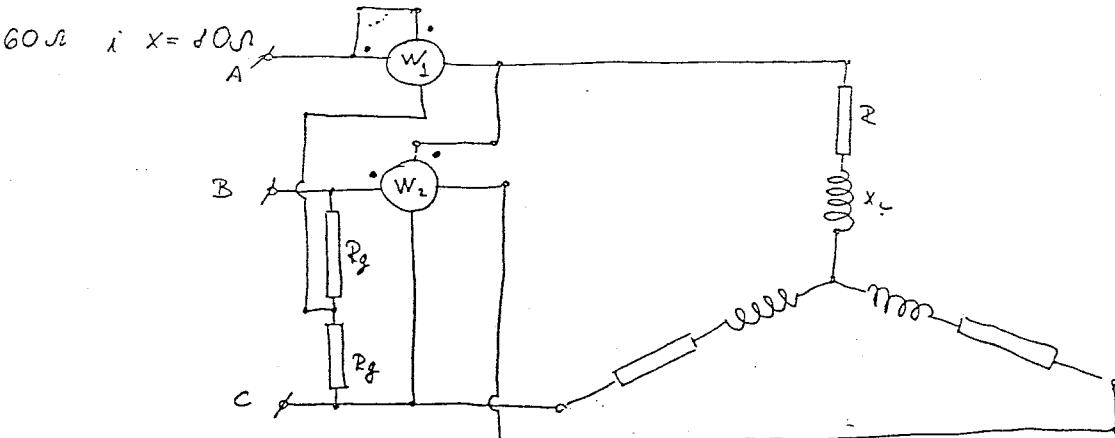

$$U_L = 380V \quad U_\phi = 220V$$

$$\bar{U}_{A0} = 220 \cdot e^{j90^\circ} V \quad R_W = R_g = R_g \Rightarrow \bar{I}_{V1} = \frac{220 \cdot e^{j90^\circ}}{R_W} \quad \bar{I}_{V2} = \frac{220 \cdot e^{-j30^\circ}}{R_W}$$

$$\bar{U}_{B0} = 220 \cdot e^{-j30^\circ} V \quad \bar{I}_{V3} = \frac{220 \cdot e^{j210^\circ}}{R_W}$$

$$\bar{U}_{C0} = 220 \cdot e^{j210^\circ} V \quad \bar{I}_{C1} = \frac{\bar{U}_{C0}}{R_W} = \frac{380 \cdot e^{j240^\circ}}{R_W}$$

$$\bar{I}_{TA} = \frac{220 \cdot e^{j90^\circ}}{100 \cdot e^{j53,13^\circ}} = 2,2 \cdot e^{j36,87^\circ} A \quad \bar{I}_{TB} = \frac{220 \cdot e^{-j30^\circ}}{100 \cdot e^{j53,13^\circ}} = 2,2 \cdot e^{-j83,13^\circ} A$$

$$\bar{I}_{TC} = \frac{220 \cdot e^{j210^\circ}}{100 \cdot e^{j53,13^\circ}} = 2,2 \cdot e^{j156,87^\circ} A$$

$$P_T = 3 \cdot \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_{A0} \cdot \bar{I}_{TA}^* \right\} = 3 \cdot \operatorname{Re} \left\{ 220 \cdot e^{j90^\circ} \cdot 2,2 \cdot e^{-j36,87^\circ} \right\} = 3484 \cdot 0,6 = 271,2 W$$

$$\boxed{P_T = 271,2 W}$$

$$P_{W2} = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_{C0} \cdot \bar{I}_{C2}^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ -\bar{U}_{C0} \cdot \bar{I}_{C2}^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ -380 \cdot e^{j240^\circ} \cdot 2,2 \cdot e^{+j83,13^\circ} \right\} \\ = -836 \cdot 0,8 = -668,8 W$$


$$P_{W1} = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_{A0} \cdot \bar{I}_A^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ 220 \cdot e^{j90^\circ} \cdot 2,2 \cdot e^{j36,87^\circ} \right\} = \underline{-290 W}$$

ATAK: Tri trošila pogona u zinjedru mogaju se iz transformatora sa unutrašnjim naponom

$$6.73 \quad U_L = 346V.$$

$$\text{Parametri trošila su } \bar{z}_A = 20 + j20 \Omega, \bar{z}_B = 50 \Omega, \bar{z}_C = -j40 \Omega$$

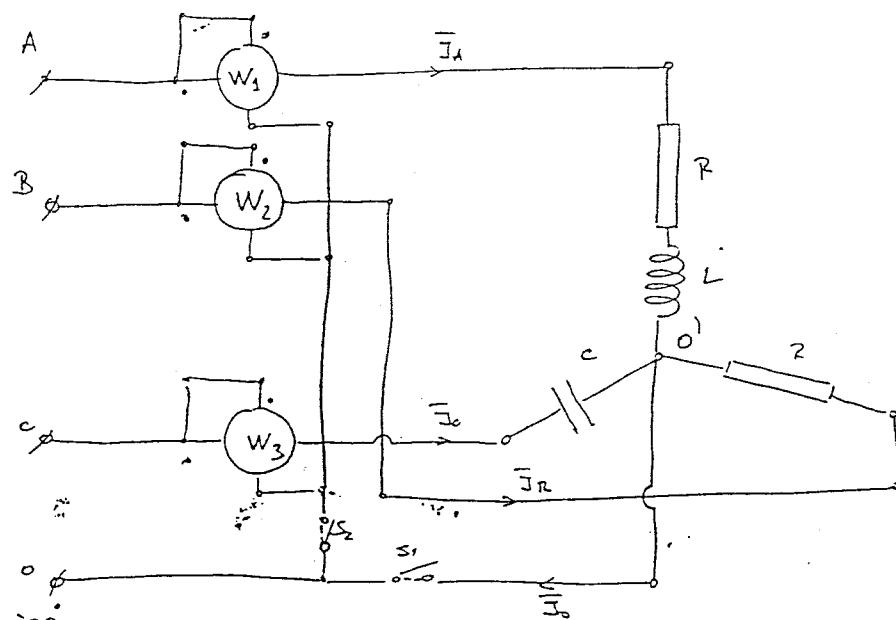Treba moći pokaziranje vratmetara i snage utrošene u trošilima pri zatvorenim sklopovima S_1 i S_2



$$U_f = \frac{U_L}{\sqrt{2}} = 200V$$

$$U_B \Rightarrow \bar{U}_{AO} = 200 \cdot e^{j90^\circ} V$$

$$\bar{U}_{BO} = 200 \cdot e^{-j20^\circ} V \quad \bar{I}_A = \frac{\bar{U}_{AO}}{\bar{z}_A} = \frac{200 \cdot e^{j90^\circ}}{20 \Omega} = 10 \cdot e^{j90^\circ} A$$

$$\bar{U}_{CO} = 200 \cdot e^{+j210^\circ} V$$

$$\bar{I}_B = \frac{\bar{U}_{BO}}{\bar{z}_B} = \frac{200 \cdot e^{-j20^\circ} V}{50 \Omega} = 4 \cdot e^{-j30^\circ} A \quad \bar{I}_C = \frac{\bar{U}_{CO}}{\bar{z}_C} = \frac{200 \cdot e^{+j210^\circ}}{40 \cdot e^{-j90^\circ}} = 5 \cdot e^{1300^\circ} A$$

$$P_{W1} = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_{AO} \cdot \bar{I}_A^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ 200 \cdot e^{j90^\circ} \cdot 10 \cdot e^{-j45^\circ} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ 2000 \sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ} \right\}$$

$$P_{W1} = 1000 \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 \text{ kW} \quad \boxed{P_{W1} = 1 \text{ kW}}$$

$$P_{W2} = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_{BO} \cdot \bar{I}_B^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ 200 \cdot e^{-j20^\circ} \cdot 4 \cdot e^{j30^\circ} \right\} = 800 \text{ W} \quad \boxed{P_{W2} = 0,8 \text{ kW}}$$

$$P_{W3} = \operatorname{Re} \left\{ \bar{U}_{CO} \cdot \bar{I}_C^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ 200 \cdot e^{+j210^\circ} \cdot 5 \cdot e^{-j30^\circ} \right\} = 1000 \cdot 0 = 0 \text{ W}$$

$$P_T = 1 \text{ kW} + 0,8 \text{ kW} = 1,8 \text{ kW}$$

$$\boxed{P_T = 1,8 \text{ kW}}$$

$\frac{w_L}{\sqrt{2}}$

ADATAK $\Rightarrow U_L = 100V$. Odredite polarizaciju vatmetara uključenih na trofazni spoj za

0.79 mjerjenje snage trsila. Usporodite polarizaciju vatmetra s izracunatom radnom snagom koja utisci u trsilima. Parametri trsila su



$$U_f = \frac{U_L}{\sqrt{2}} =$$

$$\bar{Z}_{AB} = 20 + j20 \quad \bar{Z}_{BC} = 50 \Omega \quad \bar{Z}_{CA} = -j40 \Omega, \quad U_L = 100V$$

$$\bar{U}_{A0} = 57,8 \cdot e^{+j90^\circ} V$$

$$\bar{U}_{B0} = 57,8 \cdot e^{-j30^\circ} V$$
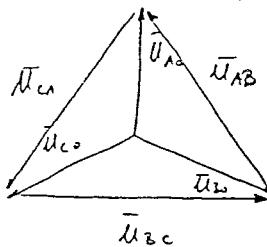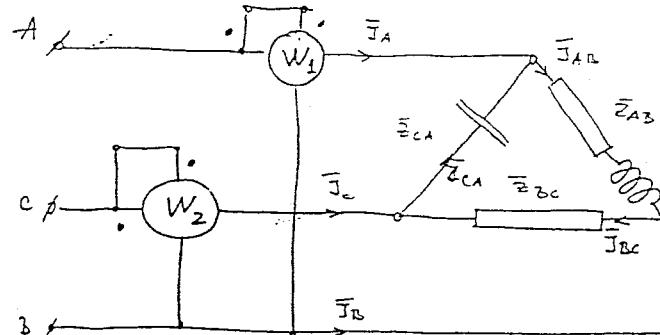
$$\bar{U}_{C0} = 57,8 \cdot e^{+j210^\circ} V$$



$$\bar{U}_{BC} = 100 \cdot e^{j0^\circ} V$$

$$\bar{U}_{AB} = 100 \cdot e^{j120^\circ} V$$

$$\bar{U}_{CA} = 100 \cdot e^{j240^\circ} V$$

$$\bar{I}_{AB} = \frac{\bar{U}_{AB}}{\bar{Z}_{AB}} = \frac{100 \cdot e^{j120^\circ}}{20\sqrt{2} \cdot e^{j15^\circ}} = \underline{\underline{5/\sqrt{2} \cdot e^{j75^\circ} A}}$$

$$\bar{I}_{CA} = \frac{\bar{U}_{CA}}{\bar{Z}_{CA}} = \frac{100 \cdot e^{j240^\circ}}{2 \cdot 40 \cdot e^{-j90^\circ}} = \underline{\underline{5/2 \cdot e^{j330^\circ} A}}$$

$$P_{WL} = \text{Re} \left\{ \bar{U}_{AB} \cdot \bar{I}_A^* \right\} = \text{Re} \left\{ 100 \cdot e^{j120^\circ} \cdot 4,83 \cdot e^{-j105^\circ} \right\}$$

$$P_{WL} = 466,5 \underline{\underline{W}} = 77$$

$$\bar{I}_{BC} = \frac{\bar{U}_{BC}}{\bar{Z}_{BC}} = \frac{100 \cdot e^{j0^\circ}}{50} = \underline{\underline{2 \cdot e^{j0^\circ} A}}$$

$$\bar{I}_A = \bar{I}_{AB} - \bar{I}_{CA} = \underline{\underline{\frac{5\sqrt{2}}{2} \cdot e^{j75^\circ} - \frac{5}{2} e^{j330^\circ}}}$$

$$\bar{I}_A = 0,915 + j 3,415 - (2,165 - j 1,25)$$

$$\bar{I}_A = 0,915 + j 3,415 - 2,165 + j 1,25$$

$$\bar{I}_A = -1,25 + j 4,665 = 4,83 \cdot e^{j105^\circ}$$

$$\bar{I}_c = \bar{I}_{CA} - \bar{I}_{BC} \rightarrow \boxed{\bar{I}_c = \bar{I}_{CA} - \bar{I}_{BC}}$$

$$\bar{I}_c = \frac{5}{2} e^{j330^\circ} - 2 \cdot e^{j0^\circ} = \frac{5}{2} (0,866 - j 0,5) - 2 (1 + j 0)$$

$$\bar{I}_c = 2,165 - j 1,25 - 2 = 0,165 - j 1,25$$

$$\bar{I}_c = 1,261 \cdot e^{-j83,5^\circ}$$

$$\bar{U}_{CB} = -\bar{U}_{BC}$$

$$P_{L2} = \text{Re} \left\{ -\bar{U}_{BC} \cdot \bar{I}_c^* \right\} = \text{Re} \left\{ -100 \cdot e^{j0^\circ} \cdot 1,261 \cdot e^{j83,5^\circ} \right\} = -12,61 \cdot 0,13 = -17 W$$

$$\boxed{P_{W2} = -17 W}$$

14
1)


b)

7.42

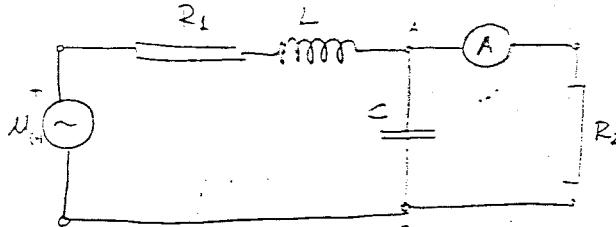Zadatok g $\Rightarrow U$ m-eži $\mu = 100 \text{ mV}$, $\omega t + 30^\circ$, -50 mV ($3\omega t + 60^\circ$)

$$R_1 = 6 \Omega \quad \omega L = 2 \Omega \quad \frac{1}{\omega C} = 10 \Omega \quad Z_2 = 10 \Omega$$

Jednotné pôsobenie acentrične na záverečnom



$$U = 100 \text{ mV} (\omega t + 30^\circ) + 50 \text{ mV} (\omega t + 60^\circ) \quad U' = 100 \text{ mV} (\omega t + 30^\circ)$$

$$U = U' + U'' \quad U'' = 50 \text{ mV} (\omega t + 60^\circ)$$

$$\text{Za príharmónik rúpona} \quad \omega_0 = 2 \Omega \quad \frac{1}{\omega_0 C} = 10 \Omega$$

$$Z_2 = 6 \Omega \quad R_2 = 10 \Omega$$

$$\bar{Z}_u = \frac{10 \cdot (-j10)}{10 - j10} + 6 - j8 = \frac{-j100}{10 - j10} + 6 + j8 = \frac{-j10 \cdot 10}{10(1-j)} + 6 + j8 = \frac{-j10}{1-j} + 6 + j8$$

$$\bar{Z}_u = \frac{-j10 + 6(1-j) + j8(1-j)}{1-j} = \frac{-j10 - 6 - j6 + 8 + 8}{1-j} = \frac{-8j + 14}{1-j} = \frac{14 - 8j}{1-j}$$

$$\bar{Z}_u = \frac{16,1245 \cdot e^{-j25,7^\circ}}{1,4142 \cdot e^{-j45^\circ}} = 11,4 \cdot e^{j25,7^\circ} \quad \bar{J}^1 = \frac{\bar{U}^1}{\bar{Z}_u} = \frac{100 \cdot e^{j30^\circ}}{11,4 \cdot e^{j25,7^\circ}} = 6,203 e^{j25,7^\circ} A$$

$$\bar{U}_{AO}^1 = 6,203 \cdot e^{j25,7^\circ} \cdot \frac{-j10}{1-j} = 6,203 \cdot e^{j25,7^\circ} \cdot \frac{10e^{-j90^\circ}}{12 \cdot e^{-j45^\circ}} = 43,86 \cdot e^{-j39,3^\circ}$$

$$\boxed{\bar{J}_2 = 4,386 \cdot e^{-j39,3^\circ} A}$$

$$- Z_2 \quad U' \quad 3\omega L = 24 \Omega \quad \frac{1}{3\omega C} = \frac{10}{3}$$

$$U'' = 50 \text{ mV} (3\omega t + 60^\circ)$$

$$\bar{Z}_u = \frac{10 \cdot (-j \frac{10}{3})}{10 - j \frac{10}{3}} + 6 + j24$$

$$\bar{Z}_u = \frac{-j \frac{100}{3}}{30 - j10} + 6 + j24 = \frac{-j100}{30 - j10} + 6 - j24 = \frac{-j10}{3 - j} + 6 + j24 = \frac{-j10 + 6(3-j) + j24(3-j)}{3 - j}$$

$$\bar{Z}_u = \frac{-j10 + 12 - j6 + j72 - j24}{3 - j} = \frac{j56 + 42}{3 - j} = \frac{42 + j56}{3 - j} = \frac{70 \cdot e^{j53,13}}{3,162 \cdot e^{-j18,44}} = 22,14 \cdot e^{j71,57^\circ}$$

$$\bar{J}'' = \frac{50 \cdot e^{j60^\circ}}{22,14 \cdot e^{j71,57^\circ}} = 2,26 \cdot e^{-j11,57^\circ} \quad U_{AO} = 2,26 \cdot e^{-j11,57^\circ} \cdot \frac{10 e^{-j90^\circ}}{\sqrt{2} \cdot e^{-j45^\circ}} = 16 \cdot e^{-j56,6^\circ}$$

$$\bar{J}_2'' = \frac{16 \cdot e^{-j56,6^\circ}}{10} = \boxed{\frac{16 \cdot e^{-j56,6^\circ}}{10} = \bar{J}_2''}$$

$$I_{22} = 6,202 \text{ mA} (\omega t - 30,3^\circ) - 1,6 \cdot \mu \text{A} (\omega t - 56,6^\circ) A$$

$$\bar{I}_2 = \sqrt{\bar{I}_{22}^2 + I_{AO}^2} = \sqrt{16,000^2 + 1,6^2} = 4,53 \quad \boxed{\bar{I}_2 = 4,53 A}$$

Da je mrežna impedanca \bar{Z} da bira na impedanciju \bar{Z}_P raznir
maksimalan horisni nivo. Koliki je taj učinak ako $e_1(t) = 200/\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$


$$e_2(t) = 30/\sqrt{2} \sin \omega t \quad R = 10 \Omega \quad L_1 = 20/\omega \text{ H} \quad C_1 = \frac{1}{20\omega} \text{ F}$$

$$\bar{E}_P = 23,5 - j40,5 \Omega$$

16)

$$\bar{E}_T = ? \quad \bar{Z}_T = ?$$

$$\bar{Z}_T = ?_a - ?_b$$

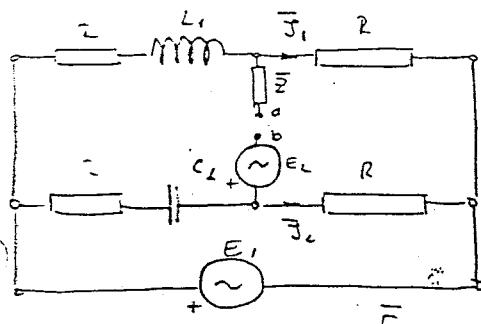

$$\bar{J}_1 = 5 \cdot e^{j45^\circ}$$

$$\bar{J}_2 = \frac{\bar{E}_1}{20 - j \frac{1}{20\omega}} = \frac{141,42 \cdot e^{j50^\circ}}{20 - j 20} = \frac{141,42 \cdot e^{j50^\circ}}{20 + j 20} = \frac{141,42 \cdot e^{j50^\circ}}{28,28 \cdot e^{j45^\circ}} = 6 \cdot e^{j45^\circ}$$

$$i_2 = i_c + \bar{E}_2 + \bar{J}_2 \cdot (R - j X_C) - \bar{J}_1 \cdot (R + j X_L) \quad \bar{E}_T = \bar{E}_2 + \bar{J}_2 \cdot (R - j X_C) - \bar{J}_1 \cdot (R + j X_L)$$

$$\bar{Z}_T = 21,21 \cdot e^{j90^\circ} + 6,325 \cdot e^{j116,56^\circ} (10 - j 10) - 5 \cdot e^{j45^\circ} (10 + j 20)$$

$$\bar{Z}_T = j 21,21 + 63,25 \cdot e^{j116,56^\circ} - j 63,25 \cdot e^{j216,56^\circ} - 50 \cdot e^{j45^\circ} - 5 \cdot e^{j45^\circ} \cdot j 20$$

$$\bar{Z}_T = j 21,21 - 28,28 + j 56,57 - 63,25 \cdot e^{j206,56^\circ} - 50 \cdot e^{j45^\circ} - 100 \cdot e^{j235^\circ}$$

$$\bar{Z}_T = j 21,21 - 28,28 + j 56,57 - (-56,57 - j 28,28) - 31,35 - j 35,35 - 100 (-0,707 + j 0,707)$$

$$\bar{Z}_T = j 21,21 - 28,28 + j 56,57 + j 56,57 + j 28,28 - 35,35 - j 25,35 + 70,7 - j 70,7$$

$$\bar{Z}_T = 23,67 + j 0 \quad \boxed{\bar{E}_T = 63,67 \text{ V}}$$

$$\bar{Z}_T = ? \quad \bar{Z}_T = \bar{Z} + \frac{(R + j X_L) \cdot R}{R + R + j X_C} + \frac{(R - j X_C) \cdot R}{R + R - j X_C} = \bar{Z} + \frac{(10 + j 20) \cdot 10}{20 + j 20} + \frac{(10 - j 20) \cdot 10}{20 - j 20}$$

$$\bar{Z}_T = \bar{Z} - \frac{10 - j 20}{2 + j^2} + \frac{10 - j 20}{2 - j} = \bar{Z} + \frac{10(1 + j^2)}{2(1 + j)} + 10 \frac{1 - j}{2 - j}$$

$$\bar{Z}_T = \bar{Z} + \frac{1 + j^2}{1 + j} + 10 \frac{1 - j}{2 - j} = \bar{Z} + 5 \cdot \frac{(1 + j^2)(1 - j)}{2} + 10 \frac{1 - j}{2 - j} \cdot \frac{2 + j}{2 + j}$$

$$\bar{Z}_T = \bar{Z} - \frac{5}{2} (-1 + j^2 + 2) + \frac{10}{5} (2 + j - j^2 + 1) = \bar{Z} + \frac{5}{2} (3 + j) + 2(3 - j)$$

$$= \bar{Z} - \frac{5}{2} (-1 + j^2 + 2) + \frac{10}{5} (2 + j - j^2 + 1) = \bar{Z} + \frac{5}{2} (3 + j) + 2(3 - j)$$

$$r = \left(a + \frac{27}{2} \right) + j \left(b + \frac{1}{2} \right)$$

$$\bar{Z}_P = 13,5 - j10,5 \Omega$$

$$a + \frac{27}{2} = 13,5 \quad a = 13,5 - 13,5 = 0$$

$$b + \frac{1}{2} = 10,5 \quad b = 10,5 - 0,5 = 10$$

da bi u mreži \bar{Z}_T ostvario max.


ucin nema biti

$$\bar{Z}_T = 13,5 + j10,5$$



$$= \bar{Z} = 0 + j10 \Rightarrow \boxed{\bar{Z} = j10\Omega}$$

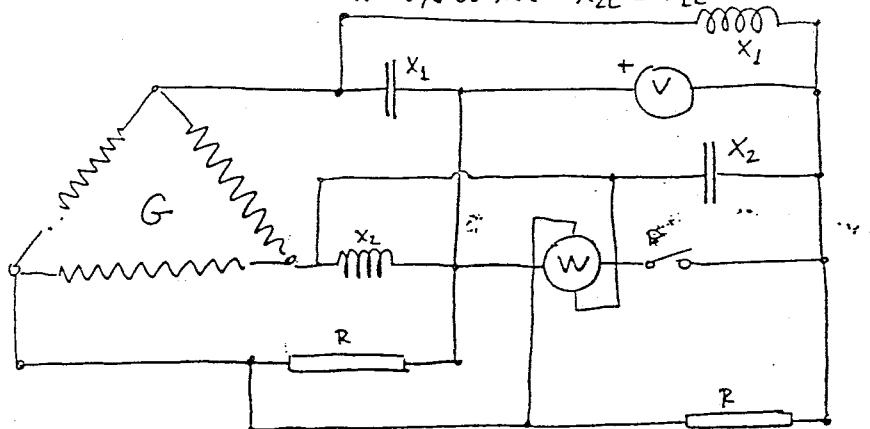ZADATAK: Odredite različna povezivanja instrumenata za slučaj zatvorenih i otvorenih
sklopova ako je fazi na mreži generatora 346 V te otpor strujne grane

voltmetra $r_w = 0,5 \Omega$ m2 $x_{2L} = x_{LC} = 200 \Omega$ $x_{2C} = x_{LL} = 50 \Omega$ $R = 100 \Omega$




ak je sklop P → otvorena

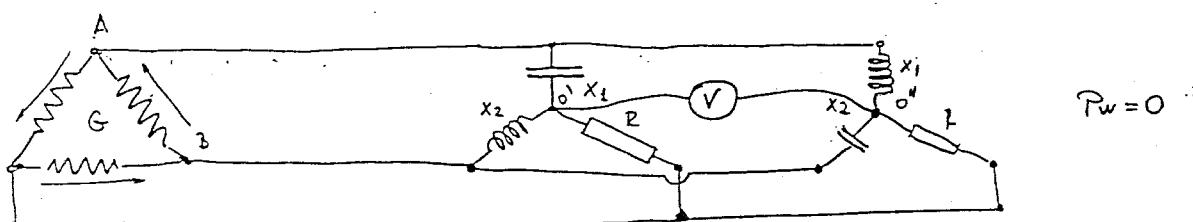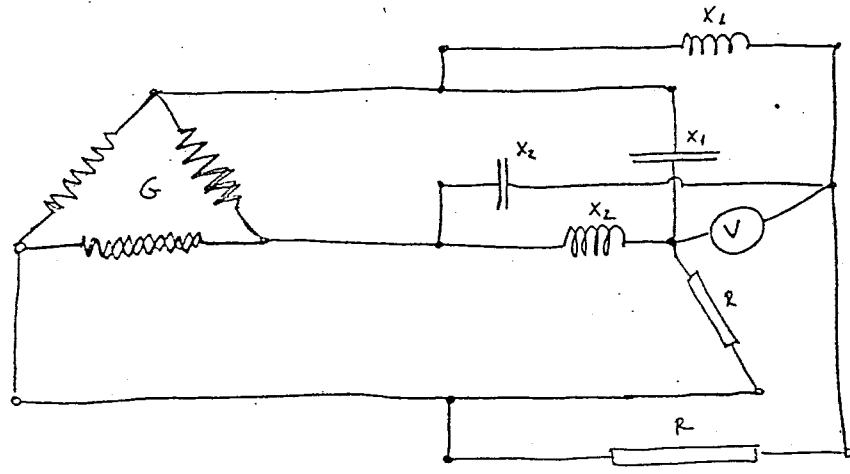

$$\bar{U}_{A0} = 200 \cdot e^{j90^\circ} V$$

$$\bar{U}_{B0} = 200 \cdot e^{-j30^\circ} V$$
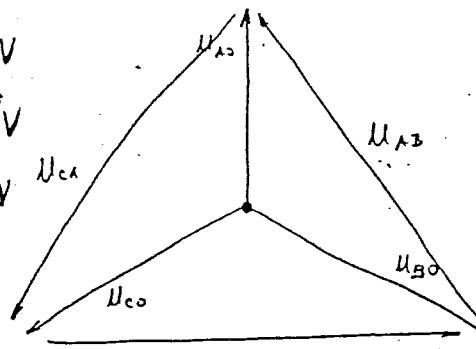
$$\bar{U}_{C0} = 200 \cdot e^{j210^\circ} V$$



$$i_{a_0} = i_a + \bar{I}_2 \cdot R_4 - \bar{I}_1 \cdot R_1$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\mu}{(R_1 + R_3) - j \frac{l}{\omega C_2}}$$

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{\mu}}{R_1 + j \frac{l}{\omega C_2} \cdot R_2}$$

$$R_2 = j \frac{l}{\omega C_2}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{\mu}}{(R_1 + R_3) - j \frac{l}{\omega C_2}}$$

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{\mu} (R_2 - j \frac{l}{\omega C_2})}{R_1 (R_2 - j \frac{l}{\omega C_2}) - j \frac{1}{\omega C_2} \cdot R_2} = \frac{\bar{\mu} (R_2 - j \frac{l}{\omega C_2})}{R_1 \cdot R_2 - j \frac{1}{\omega C_2} \cdot R_2 - j \frac{l}{\omega C_2} \cdot R_2} = \frac{\bar{\mu} (R_2 - j \frac{l}{\omega C_2})}{R_1 \cdot R_2 - j \frac{R_1 + R_2}{\omega C_2}}$$

$$\bar{N}_{ak} = \bar{E}_T = \bar{I}_2 \cdot R_4 - \bar{I}_1 \cdot R_1$$

$$\bar{N}_{ak} = \bar{E}_T = \frac{\bar{\mu} \cdot R_4}{(R_1 + R_3) - j \frac{l}{\omega C_2}} - \frac{\bar{\mu} \cdot R_1 (R_2 - j \frac{l}{\omega C_2})}{R_1 \cdot R_2 - j \frac{R_1 + R_2}{\omega C_2}} = 0$$

$$\frac{z_1}{(R_3 - z_1) - j \frac{l}{\omega C_3}} = \frac{R_1 (R_2 - j \frac{l}{\omega C_2})}{R_1 \cdot R_2 - j \frac{R_1 + R_2}{\omega C_2}}$$

$$\frac{500}{j200 - j \frac{10^6}{\omega \cdot 2,22}} - \frac{200 (300 - j \frac{10^6}{\omega})}{60000 - j \frac{500 \cdot 10^6}{\omega \cdot 2}} = 0$$

$$\frac{500}{j200 - j (0,45 \cdot \frac{10^6}{\omega})} - \frac{200 (300 - j 0,5 \cdot \frac{10^6}{\omega})}{60000 - j 250 \cdot \frac{10^6}{\omega}} = 0$$

$$\frac{500}{j200 - j 0,45 \cdot \frac{10^6}{\omega}} - \frac{200 (300 - j 0,5 \cdot \frac{10^6}{\omega})}{250 (240 - j \frac{10^6}{\omega})} = 0 \quad \boxed{\frac{10^6}{\omega} = t}$$

$$\frac{500}{j200 - j 0,45t} - \frac{4 (300 - j 0,5t)}{5 (240 - jt)} = 0$$

$$\frac{500 (380 - j 0,45t)}{960 \cdot 200 - 0,2025t^2} - 0,8 \cdot \frac{(300 - j 0,5t)(240 + jt)}{57600 + t^2} = 0$$

$$\frac{500 (380 - j 0,45t)}{960 \cdot 200 - 0,2025t^2} - 0,8 \cdot \frac{72000 + j 300t - j 120 \div 0,5t^2}{57600 + t^2} = 0$$


$$\frac{500 (380 - j 0,45t)}{960 \cdot 200 - 0,2025t^2} - 0,8 \cdot \frac{72000 + j 180t + 0,5t^2}{57600 + t^2} = 0$$

STAVAK S FERONAGNETSKOM JEZGROM I TRANSFORMATOR

ZADATAK 3 Na feromagn. jezgru manjata je slijedeće. $U=220\text{ V}$ $f=50\text{ Hz}$. Otpor namota je zanemariv. Izračunajte Σ) vlasti namota u obliku $B_m=1,4\text{ T}$, a $S=50\text{ cm}^2$

2.1

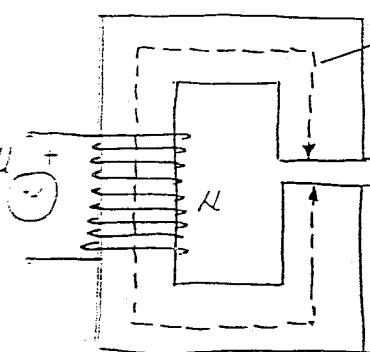- 2.) Efektivna vrijednost struje magnetizirajućeg, ako se uzme da je struja sinusoidalna; osrednja duljina ulmice je $\ell=60\text{ cm}$, a zračni raspor $\delta=1\text{ mm}$
- Napomena: kod $B=1,4\text{ T}$ je vlast magnetske površine $H=1410 \frac{\text{A}}{\text{m}}$



$$U = 220\text{ V} \quad B_m = 1,4\text{ T}$$

$$f = 50\text{ Hz} \quad S = 50\text{ cm}^2 \quad \phi_{max} = B_m \cdot S = 1,4 \cdot 50 \cdot 10^{-4}$$

$$N = ? \quad \ell = 60\text{ cm} \quad \phi_{max} = 70 \cdot 10^{-4} \text{ Vs}$$

$$I = ? \quad \delta = 1\text{ mm} \quad \phi_{max} = 7 \cdot 10^{-3} \text{ Vs}$$

Jok mora biti dobro de obziara ravnatelj varijacione napona

$$U = H \cdot \frac{d\phi}{dt}$$

$$U = 4,44 \cdot H \cdot f \cdot \phi_{max}$$

$$N = \frac{220}{1554 \cdot 10^{-3}} = 141,5 \text{ zavoja}$$

$$N = 142 \text{ ZAVOJA}$$

$$N = \frac{U}{4,44 \cdot f \cdot \phi_{max}} = \frac{220}{4,44 \cdot 50 \cdot 7 \cdot 10^{-3}}$$

$$d\phi = \frac{1}{N} \cdot U \cdot dt / S$$

$$I_\mu = ? \quad \oint H \cdot dL = \Sigma I = N \cdot I_\mu \quad \text{za zrak}$$

$$\phi = \frac{1}{N} \cdot \int U_H \sin \omega t dt$$

$$\frac{H_0}{\mu_0} = \frac{3}{4\pi \cdot 10^{-7}} = \frac{1,4}{4\pi}$$

$$\phi = \frac{1}{N} \cdot U_H \cdot \omega \cdot \cos \omega t$$

$$\frac{H_0}{\mu_0} = \frac{1,4 \cdot 10^7}{4\pi} \frac{A}{m}$$

$$\phi = \frac{U}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{N} \cdot 2\pi f \cos \omega t$$

$$1410 \frac{A}{m} \cdot 0,6\pi + \frac{1,4 \cdot 10^7}{4\pi} \cdot 10^{-3} = 142 \cdot I_\mu$$

$$\phi_{max} = \underbrace{\frac{\sqrt{2}\pi \cdot f \cdot U}{N}}_{\phi_{max}} \quad \boxed{U = 4,44 \cdot f \cdot \phi_{max}}$$

$$1410 \cdot 0,6\pi + 1,4 \cdot 10^7 \cdot 10^{-3} = 142 \cdot I_\mu \Rightarrow I_{U_{max}} = 13,81 \text{ A}$$

$$I_{U_{max}} = \frac{13,81}{\sqrt{2}}$$


$$I_{U_{max}} = 9,8 \text{ A}$$

ZADATAK 8. Sustav sa programom od transformatorom i linom učinje 0,35 mm priključenje na

$U = 120 \text{ V}$ i $f = 50 \text{ Hz}$. Ampermeter, voltmeter i atmetar su realni instrumenti, uključeni u kraj prenudice. Vrijednosti tri potrošajna instrumenta za svaki s

program i bez njih su dati u tabeli:

U	$I \text{ [A]}$	$P \text{ [W]}$	spojivac od transf. i linije
120	10	150	\leftarrow
120	12	72	bез програма (izračun)

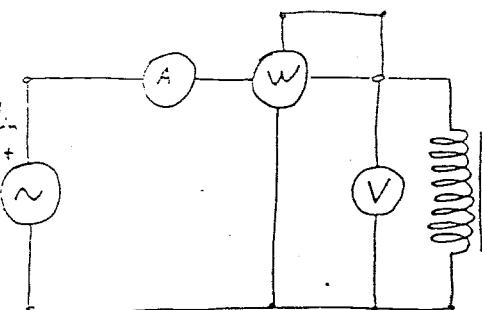

Održati \rightarrow elektron. vlačne namjene, $J\mu$, J_g , zarezanje rampa je i prethodno da nije navedeno začeće. Parametre nadaju se sljedeće.

za svaki bez programa

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{120}{12} = 10 \Omega \quad Z = 10 \Omega \quad P = 72 \text{ W} \quad P = I^2 \cdot R \Rightarrow R = \frac{P}{I^2} = \frac{72}{144} = 0,5 \Omega$$


$$X_L = \sqrt{100 - 0,25} = 9,987 \Omega$$

$$R = 0,5 \Omega$$

$$X_L = 9,987 \Omega \quad \Rightarrow \quad L = \frac{9,987}{314,159} \quad L = 0,03178 \text{ H}$$


za svaki sa elektronskim programom.
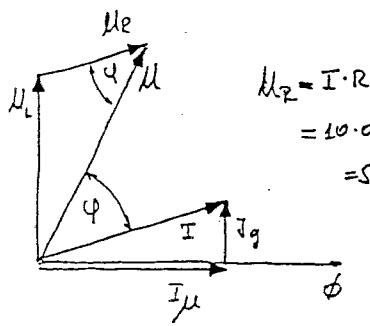
$$Z = \frac{U}{I} = 12 \Omega \quad Z = 12 \Omega \quad P = I^2 \cdot R + P_{FE}$$



$$P_{FE} = 100 \text{ W}$$
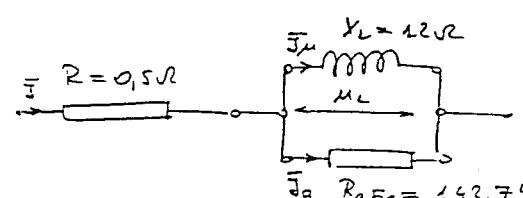
$$S = U \cdot I = 120 \cdot 10 = 1200 \text{ VA}$$



$$P = 150 \text{ W} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{P}{S} = 0,125 \quad \cos \varphi = 0,125$$

$$E = U_L = \sqrt{U_p^2 + U_g^2 - 2 U_p U_g \cos \varphi} = \sqrt{25 + 14400 - 2 \cdot 5 \cdot 120 \cdot 0,125} = \sqrt{14625 - 150} = 119,478 \text{ V}$$

$$U_L = 119,478 \text{ V}$$

$$P_{FE} = U_L \cdot I_g \Rightarrow I_g = \frac{100}{119,478} = 0,837 \text{ A} \quad I_g = 0,837 \text{ A}$$

$$I_{\mu} = \sqrt{I^2 - I_g^2} = \sqrt{100 - 0,7} = 9,965 \text{ A}$$

$$R_{gFe} = \frac{119,478}{0,837} = 142,74 \Omega$$

$$X_L = \frac{119,478}{9,965} = 12 \Omega$$

$$X_L = 12 \Omega \quad \boxed{X_L = 12 \Omega}$$

8.4

ZADATAK 8 za regulaciju jačine njenih žarulja učestvuje su i mrežni transformatorom, početkom

8.7 u opoju prema slici. Odredite potrebnu relativnu vrednost rezistora δ u rešenju da

mapom na žarulju iznositi $M_2 = 120V$; a ukupno struja $I = 10A$

masa jezgre $m = 10kg$

stoperi u mreži $I = 0,4A$

$$l_{sr} = 100 \text{ cm}$$


$$N = 1000 \text{匝/см}$$

$$\mu = 7,8 \frac{\text{N}}{\text{A}\cdot\text{cm}^2}$$

$$U = 220V$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

optički mubat - zadržavanje u vibraciji

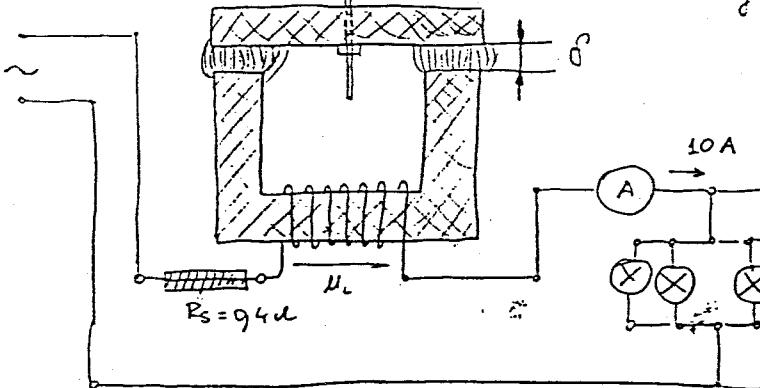

$$Gub = \text{mubat - m} \quad P_{cu} = I^2 \cdot R = 10^2 \cdot 94 = 40W$$

$$P_{cu} = 40W$$


$$P_{cu} = P_{Fe} = 40W$$

$$Mebat = \text{maga} \cdot \delta$$

$$P = P_{cu} + P_{Fe} + P_{Z}$$

$$= 40 + 40 + 220 \cdot 10$$
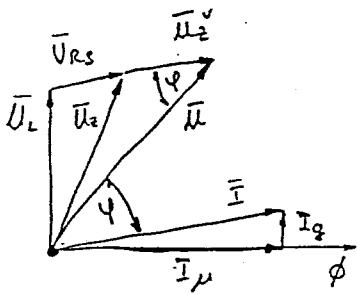
$$S = 220 \cdot 10 = 2200 \quad \cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{1280}{2200} = 0,5721818 \quad = 80 + 1200 = 1280W$$



$$\cos \varphi = 0,582$$

$$U_2 + U_{R_s} = 4 + 120 = 124V$$

$$U_L = \sqrt{(U_2 + U_{R_s})^2 + U^2 - 2(U_2 + U_{R_s}) \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

$$U_L = \sqrt{15376 + 14400 - 2 \cdot 124 \cdot 220 \cdot 0,582}$$

$$U_L = \sqrt{15376 + 48400 - 31753,68} = 172V \quad U_L = 172V$$

$$U_1 = N \frac{d\phi}{dt} \quad U_1 = N \cdot f \cdot 4,44 \cdot \phi_{max} \Rightarrow \phi_{max} = \frac{U_1}{4,44 \cdot N \cdot f} = \frac{172}{4,44 \cdot 1000 \cdot 50} = \frac{172}{222000} = \frac{172}{3,44 \cdot 50000}$$

$$\phi_{max} = 8,063 \cdot 10^{-4} \text{ Vs}$$

$$s = ? \quad s \cdot l = r = m \Rightarrow s = \frac{m}{l} = \frac{10 \text{ kg}}{100 \text{ cm} \cdot 7,8 \cdot 10^{-4}}$$

$$s = \frac{10}{100 \cdot 7,8 \cdot 10^{-4}} = \frac{10}{7,8} = 12,82 \text{ cm}^2$$

$$s = 12,82 \text{ cm}^2$$

$$I = 10A \quad I_{Fe} = \frac{P_{Fe}}{U_2} = \frac{40}{172} = 0,224$$

$$B_{max} = \frac{\phi_{max}}{s} = \frac{8,063 \cdot 10^{-4} \text{ Vs}}{12,82 \cdot 10^{-4}} = 0,63T$$

iz dijagrama odredjuju se buduće

$$I_{Mu} = 10A$$

$$B = 0,63T \Rightarrow H = 125 \frac{A}{m}$$

$$I_{Mu} = 14,142A$$

$$H_2 \cdot (l_2 + 2 \cdot \delta \cdot H_0) = 1000 \cdot 14,142$$

$$H_0 = \frac{s}{A} = \frac{9,63}{45 \cdot 10^{-4}} = 502552,352 \frac{A}{m}$$



$$\rightarrow \delta = \frac{l}{7,8} \left[14,142 - 125 \cdot 1 \right] = \frac{14,027}{7,8 \cdot 1000 \cdot 10^{-4}} = 0,01397 = 1$$

$$P_{Fe} = 13 = 13W \quad \boxed{P_{Fe} = 13W}$$

ZADATAK: Jednofazni transformator sa 220 / 50V ima $\mu_1 = 250$ zaboja. Jezgra mu je

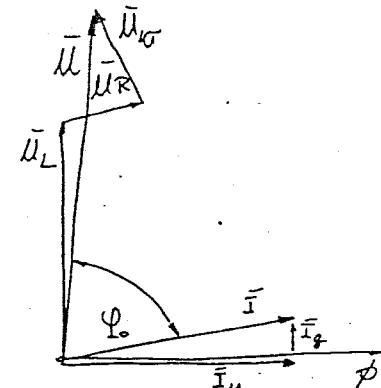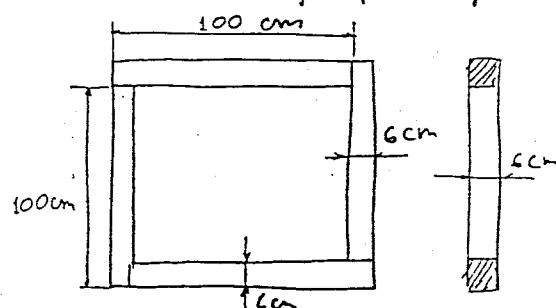8.29 sačinjena od transformatorskih limova debline $d = 0,5 \text{ mm}$, $\rho = 7,6 \frac{\Omega}{\text{cm}^2}$ i dimenzija prema slici. Na izolaciju između limova odпадa 10% pop. presek.

Otpor primarnog mometa iznosi 2Ω , a na rasipanje gubi 10% ukupnog toka. Odredite struju praznog toka i $\cos\phi$.



Prepostavimo da je inducirani napoj na primarni polunal napom, tako da se napon budi negativno po vrijednosti. Zapravo taj će se napon biti negativan zbog pada napona na otporni i na rasipnom induktivitetu.

$$U_1 = E_1 = 4,44 \cdot f \cdot N_1 \cdot \Phi_{max} \quad \Phi_{max} = \frac{220}{4,44 \cdot 50 \cdot 100} = 32,7 \cdot 10^{-6} \text{ Vs} \quad B_M = \frac{\Phi_{max}}{0,9 \cdot 5} = \frac{32,7 \cdot 10^{-6}}{0,9 \cdot 36 \cdot 10^{-3}} \text{ T}$$

$$B_M = 1,225 \text{ T}$$

Izbinski magnetiziraju dobitje su $H = 430 \text{ A/m}$

$$I_{1max} \cdot N_1 = H_m \cdot l_{sr} \rightarrow I_{1max} = \frac{H_m \cdot l_{sr}}{N_1} = \frac{430 \cdot 4,00}{250} = 6,9 \text{ A}$$

$$I_{1\mu} = \frac{I_{1\mu n}}{f_2} = 4,0 \text{ A}$$

$$I_{1\mu} = 4,0 \text{ A}$$

Izbinski gubitci i ukupne mase prekse izračunavamo struju I_2

$$m = g \cdot V = 7,6 \frac{\Omega}{\text{cm}^2} \cdot 4 \cdot 100 \times 0,9 \cdot 36 \text{ g}^2 = 7,6 \cdot 4 \cdot 100 \cdot 0,9 \cdot 36 \text{ g} = 101 \text{ kg}$$

Izbinski očitak snage gubitaka

$$P_{Fe} = 4,5 \cdot 101 = 454 \text{ W}$$


$$I_2 = \frac{P_{Fe}}{U_2} = \frac{454}{220} = 2,06 \text{ A}$$

$$I_o = \sqrt{I_{1\mu}^2 + I_2^2} = \sqrt{24,01 + 4,2436} = 5,325 \text{ A}$$

$$I_o = 5,325 \text{ A}$$

$$I_2 = 2,06 \text{ A}$$
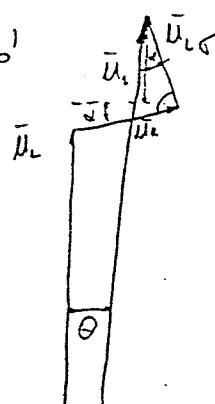
$$\angle \arctg \frac{I_2}{I_{1\mu}} = 22^\circ 50'$$



poštice je obično malobitno možemo pisati da je

$$U_1 = U_o + U_{1\mu} \sin \theta + U_{1\mu} \cos \theta$$

$$U_2 = I_2 \cdot R = 5,325 \text{ A}$$

$$U_{1\mu} = 0,1 \cdot 220 \text{ V} = 22 \text{ V}$$

$$U_1 = 220 + 5,325 \cdot \sin 22^\circ 50' + 22 \cdot \cos 22^\circ 50'$$

$$U_1 = 220 + 2,059 + 20,28 = 242 \text{ V}$$

$$\text{Očito je napon } U_2 \text{ predočen po vremenu korekcie: } U_2 = 220 \cdot \frac{220}{242,0} = 200V \quad \boxed{U_2 = 200V}$$

$$\Phi_n = \frac{200}{250 \cdot 4,4 \cdot 0,5} = 3,6 \cdot 10^{-3} Vs = 36 \cdot 10^{-4} Vs \Rightarrow B_M = \frac{36 \cdot 10^{-4}}{36 \cdot 0,0 \cdot 10^{-3}} = 1,11 T$$

$$\text{Iz kružky magnetizácia - odhadom } H = 275 \frac{A}{m}$$

$$\Rightarrow I_{\mu n} = \frac{275 \cdot 4}{250} = 4,4 A \quad I_{\mu} = \frac{4,4}{\sqrt{2}} = 3,11 A \quad \boxed{I_{\mu} = 3,11 A}$$

$$P_{Fe} = 101 \cdot 4,4 = 444 W \Rightarrow I_g = \frac{444,4}{200} = 2A \quad \delta = \arctg \frac{2}{3,11} = 33,65^\circ$$

$$U_2 = I \cdot R = 3,69 V \quad I = \sqrt{9,672 + 4} = 3,69 A \quad \boxed{I = 3,69 A}$$

$$\boxed{U_f = 20V} \quad \cos \varphi_0 = \cos(90^\circ - \delta - \Theta) \Rightarrow \Theta = ?$$


$$\Theta = \arccos \frac{U_2 + U_e \cdot \sin \delta + U_f \cdot \cos \delta}{U_1} = \frac{200 + 3,69 \cdot 0,554 + 20 \cdot 0,8324}{220} = \frac{200 + 2,04 + 16,648}{220} \\ = 7,65^\circ$$

$$\cos \varphi_0 = \cos(90^\circ - 33,65^\circ) = 0,5 \quad \rightarrow$$

$$\bar{E}_c = \bar{U}_{CA} - \bar{U}_{CB} = 10,4 \cdot e^{j20^\circ} - 10,7 \cdot e^{j30^\circ} = 10,7 \left[\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2} \right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2} \right) \right]$$

$$\bar{I}_c = 10,4 \left[-\sqrt{3} - j \right] = -10,4 (\sqrt{3} + j) = -10,4 \cdot 2 \cdot e^{j30^\circ} A \Rightarrow \boxed{\bar{E}_c = -20,2 e^{j20^\circ} V}$$

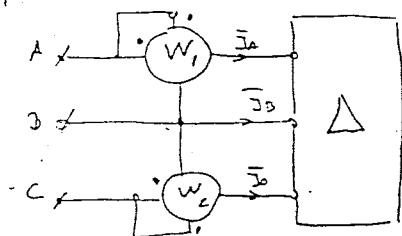Svrhu određivanja ponučne vrednosti u mrežu, uzmemo uvažavajući da je potrošač.



$$\bar{U}_{AC} = 120 \cdot e^{j20^\circ} V$$

$$\bar{U}_{CB} = -120 \cdot e^{j0^\circ} V$$


$$P = \operatorname{Re} \{ \bar{U}_{AC} \cdot \bar{I}_A^* \} + \operatorname{Re} \{ \bar{U}_{CB} \cdot \bar{I}_C^* \} = \operatorname{Re} \{ 120 \cdot e^{j20^\circ} \cdot 20,788 \cdot e^{-j20^\circ} \} + \operatorname{Re} \{ -120 \cdot e^{j0^\circ} \cdot (-20,2) \cdot e^{-j30^\circ} \}$$

$$P = 2160,288 + 2161,536 = 4321,824 W \quad P_T = 4,321824 kW$$

$$\boxed{P_T = 4,32 kW}$$

PRELAZNE PODAVE

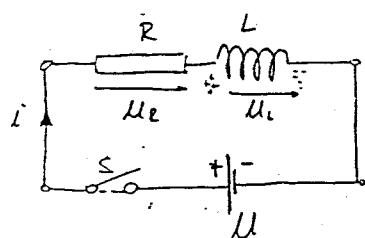- ① $L=0,1H \quad R=10\Omega \quad U=100V$: Odredite vrijeme u toku kada struja dosegne 90% njezine stacionarne vrijednosti. Kolika je brzina porasta struje u trenutku uključivanja i u kada ima 90% stacionarne vrijednosti.



$$U = U_e + U_L \quad U = I \cdot R + L \cdot \frac{di}{dt} / :R$$

$$\frac{U}{R} = i + \frac{L}{R} \frac{di}{dt} \quad \frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = \frac{U}{R} \quad \frac{L}{R} = 0,1$$

$$0,1 \frac{di}{dt} + i = \left(\frac{U}{R} \right)^I \quad 0,1 \frac{di}{dt} = I - i \quad \frac{0,1 di}{dt}{I-i} = dt$$

$$t = \frac{L}{R} = \frac{0,1}{10} = 0,01$$

$$\frac{di}{I-i} = \frac{dt}{0,01} / :S$$

$$\int \frac{di}{I-i} = \frac{1}{0,01} \cdot t + C \quad - \ln(I-i) = \frac{t}{0,01} + C \quad \text{iz poč. uslova } t=0, C=0$$

$$-\ln I = C$$

$$-\ln(I-i) = \frac{t}{0,01} - \ln I \quad /(-1) \quad \ln(I-i) = -\frac{t}{0,01} + \ln I$$

$$\ln \frac{I-i}{I} = -\frac{t}{0,01}$$

$$e^{-\frac{t}{0,01}} = \frac{I-i}{I}$$

$$I = I \left(1 - e^{-\frac{t}{0,01}} \right)$$

$$i = 10 \left(1 - e^{-\frac{t}{0,01}} \right) A$$

$$\left. \frac{di}{dt} \right|_{(t=0)} = +10 \cdot e^{-\frac{t}{0,01}} \cdot \frac{1}{0,01} = 1000 \cdot e^{-0} = 1000 A/s$$

struja dosegne 90% svih vrijednosti u trenutku =?

$$9 = 10 \left(1 - e^{-\frac{t}{0,01}} \right) \Rightarrow 0,9 = 1 - e^{-\frac{t}{0,01}}$$

$$-\frac{t}{0,01} = \ln 0,9$$

$$e^{-\frac{t}{0,01}} = 0,1 / \ln \frac{t}{0,01} = 2,302$$


Orzinsko poravno u trenutku kad struja ima 90% svog maksimalnog vrednosti

$$\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=23 \text{ ms}} = 10 \cdot e^{-\frac{t}{0,01}} \cdot \frac{1}{0,01} = 1000 \cdot e^{-\frac{23}{0,01}} = 100,25 \text{ A}$$

Zadatak: Načrtajte kemijske struje napona i strage kao funkcije vremena za sljedeći

9.3 a) kad ohlopni danim u položaju 1.

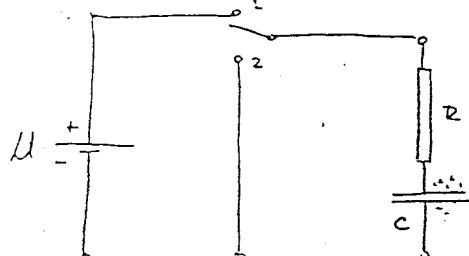b) kad nakon završenog nabijanja ohlopni prebacim u položaj 2.



a) Strojna struja u položaju 1)

$$U = i \cdot R + U_C \Rightarrow U = i \cdot R + \frac{Q}{C} = i \cdot R - \frac{Q}{C}$$

$$U = \frac{dQ}{dt} \cdot R + \frac{Q}{C} / iC \quad U_C = \frac{dQ}{dt} \cdot RC + Q \quad 2C = \frac{dQ}{dt}$$

$$U \cdot C = \frac{dQ}{dt} \cdot T + Q \quad Q - Q_0 = \frac{dQ}{dt} \cdot T \quad \frac{dt}{T} = \frac{dQ}{Q - Q_0} / S$$

$$\frac{1}{T} t + C = -\ln(Q - Q_0) \quad \text{za } t=0 \quad Q=Q_0$$

$$\frac{1}{T} t + C = -\ln(Q_0 - Q) \quad C = -\ln Q_0 \quad \frac{1}{T} t - \ln Q = -\ln(Q_0 - Q)$$

$$\frac{1}{T} t = -\ln(Q_0 - Q) + \ln Q_0 \quad -\frac{t}{T} = \ln \left(\frac{Q_0 - Q}{Q_0} \right)$$

$$\frac{Q_0 - Q}{Q_0} = e^{-\frac{t}{T}} \Rightarrow Q = Q_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) \quad U_C = \frac{Q}{C} \quad U_C = U \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

$$i = \frac{dQ}{dt} = Q \left[0 + e^{-\frac{t}{T}} \cdot \frac{1}{T} \right] = \left(e^{-\frac{t}{T}} \cdot \frac{1}{T} \right) \cdot Q = \frac{Q}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}} = \frac{U \cdot C}{R \cdot T} \cdot e^{-\frac{t}{T}} = I e^{-\frac{t}{T}}$$

$$U_C = \frac{1}{C} \int i dt$$

$$I = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{T}}$$


$$U_R = i \cdot R = U \cdot e^{-\frac{t}{T}}$$

$$P_R = \frac{U^2}{R} e^{-\frac{2t}{T}}$$


$$P_C = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{R^2} \cdot R \cdot e^{-\frac{2t}{T}} = \frac{U^2}{R} e^{-\frac{2t}{T}}$$

$$P_C = i \cdot U_C = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{T}} \cdot U \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) = \frac{U^2}{R} e^{-\frac{t}{T}} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) = \frac{U^2}{R} \left[e^{-\frac{t}{T}} - e^{-\frac{2t}{T}} \right] = P_R - P_C$$
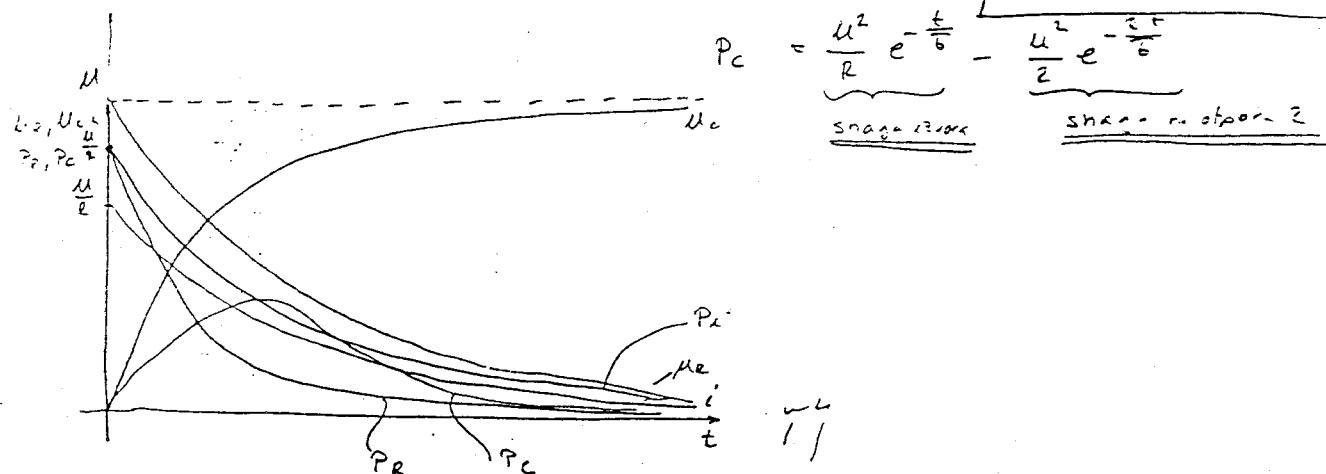
$$P_C = \underbrace{\frac{U^2}{R} e^{-\frac{t}{T}}}_{\text{sagro rastvoren}} - \underbrace{\frac{U^2}{R} e^{-\frac{2t}{T}}}_{\text{sagro rastvoren}}$$



2. \Rightarrow $U_C + U_R = 0$

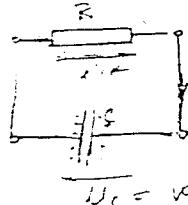

$$U_C + U_R = 0$$

$$\frac{Q}{C} + i \cdot R = 0 \quad \frac{Q}{C} + \frac{dQ}{dt} \cdot R = 0 / \cdot C \quad Q + \frac{dQ}{dt} \cdot R \cdot C = 0$$

$\frac{dQ}{dt} = \text{var, st. nacm}$

$$\therefore \frac{\partial Q}{\partial t} G = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial t} G = -Q$$

$$\frac{\partial Q}{Q} = - \frac{dt}{G} \quad \ln Q = - \frac{t}{G} + C \quad \text{za } t=0 \quad Q=Q_0$$

$$\ln Q = - \frac{t}{G} + C \Rightarrow C = \ln Q$$

$$\ln Q = - \frac{t}{G} + \ln Q \quad \ln \frac{Q}{Q_0} = - \frac{t}{G}$$

$$\frac{Q}{Q_0} = e^{-\frac{t}{G}} \Rightarrow Q = Q_0 \cdot e^{-\frac{t}{G}}$$

$$U_C = U_0 e^{-\frac{t}{G}}$$

$$i = \frac{dQ}{dt} = Q \cdot e^{-\frac{t}{G}} \cdot \left(-\frac{1}{G} \right) = - \frac{Q_0}{G} \cdot e^{-\frac{t}{G}} = - \frac{U_0 \cdot G}{R \cdot G} \cdot e^{-\frac{t}{G}} = - I \cdot e^{-\frac{t}{G}}$$

$$i = -I \cdot e^{-\frac{t}{G}}$$

i je upravljanje izm.


$$U_R = i \cdot R = -I \cdot R e^{-\frac{t}{G}}$$

$$P_R = i^2 \cdot R = +I^2 \cdot R \cdot e^{-\frac{2t}{G}}$$

$$P_C = U_C \cdot i = -I \cdot e^{-\frac{t}{G}} \cdot U_0 \cdot e^{-\frac{t}{G}} = -U_0 \cdot I \cdot e^{-\frac{2t}{G}} = P_C$$

$$P_C = -U_0 \cdot I \cdot e^{-\frac{2t}{G}}$$
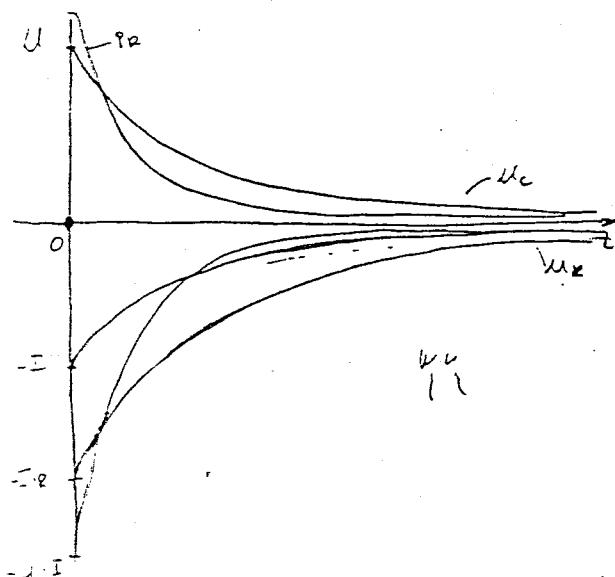
$$P_C = -I^2 \cdot R e^{-\frac{2t}{G}} = +P_R$$




PRAVILO AKO ZACUNATI SA

VANSKIN NAPONIMA ONDA

$$\sum_{i=1}^n U_{VAN} = 0$$

ZAKLJUČEK: $R=50\Omega$ $L=10H$ $E=100V$

3. 4

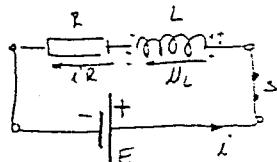

$$E = i \cdot R + U_L$$

$$T = \frac{L}{R} \quad T = \frac{10}{50} = 0,2$$

$$\Rightarrow E = i \cdot R + L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$= I \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

$$= \frac{E}{2} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) \quad U_R = i \cdot R = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) \quad U_L = L \frac{di}{dt} = L \cdot \frac{E}{R} \cdot \left(0 + e^{-\frac{t}{T}} \frac{1}{T} \right)$$

$$U_C = \frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R} \cdot \frac{R}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}} = E \cdot e^{-\frac{t}{T}}$$

$$U_C = E \cdot e^{-\frac{t}{T}}$$

$$i = 2 \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$


$$U_R = 500 \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

$$U_L = i^2 \cdot R = \frac{E^2}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)^2 = \frac{E^2}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)^2 = P_R$$

$$P_L = U_C \cdot i = E \cdot e^{-\frac{t}{T}} \cdot 2 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

$$P_L = 200 \left[e^{-\frac{t}{T}} - e^{-\frac{2t}{T}} \right]$$
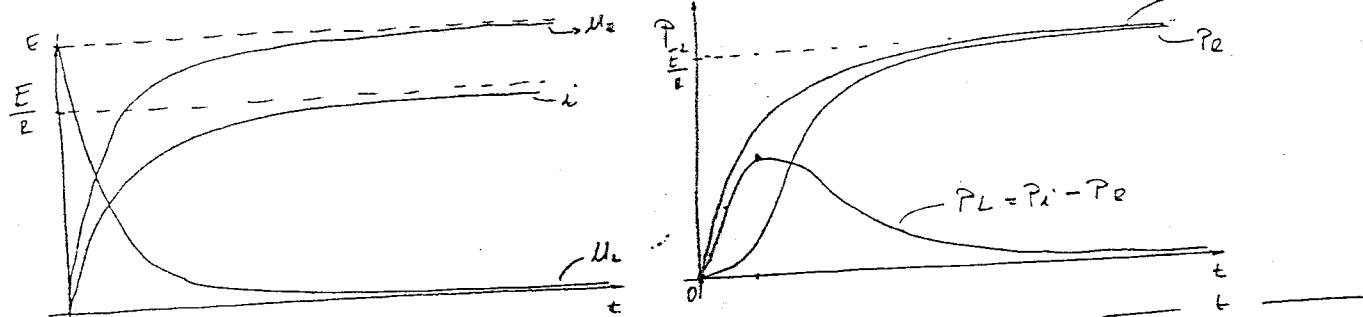
$$P_i = E \cdot i = 100 \cdot 2 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) = \boxed{200 \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) = P_i}$$



$$W_{top} = \infty$$


$$W_{mag, pola} = \frac{1}{2} L \cdot I^2 \Rightarrow \text{zavinit krajni traci proces} \\ \text{ne o oblik procesa.}$$

$$W = \int_0^t P(t) dt$$

ZADATAK: $E = 120V$ $R_1 = 20\Omega$ $R_2 = 30\Omega$ $L_2 = 1H$. $I_1 = 0$ otrazava se sljepina s nizom struje.

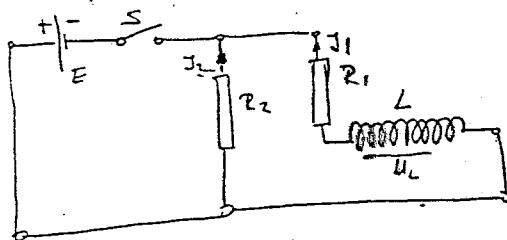3.6) uspostavljen stacionarni stanje.

Izračunajte energiju mag. pola u mališi $t = 40ms$. I_1 inducirani je na mališu u trenutku ustanavljanja za stacionarni stanje $I_1 = \frac{E}{R_2}$ $I_2 = \frac{E}{R_1}$



$$I_2 = -I_1$$

$$\text{za stacionarni stanje } I_1 = \frac{E}{R_2}$$

$$I_2 = \frac{E}{R_1}$$

uspostavljeni su i rezultanti
daju ujedno potreban
rezultat.

$$i(R_1 + R_2) + U_L = 0$$

$$U_L = i(R_1 + R_2)$$

$$L \frac{di}{dt} + (R_1 + R_2)i = 0 / (R_1 + R_2)$$

$$\underbrace{\frac{L}{R_1 + R_2}}_G \frac{di}{dt} + i = 0$$

$$-\frac{1}{G} \frac{di}{dt} = i$$

$$\frac{di}{i} = -\frac{dt}{G} / \int$$

$$\ln i = \frac{1}{G} t + c \quad \text{za } t=0 \quad i = \frac{E}{R_2}$$

$$\ln i = -\frac{1}{G} t + c$$

$$\ln \frac{E}{R_2} = -\frac{1}{G} t + c$$

$$c = \ln \frac{E}{R_2}$$

$$\ln i - \ln \frac{E}{R_2} = -\frac{1}{G} t$$

$$G = \frac{L}{R_1 + R_2}$$

$$\ln \frac{i}{I_1} = -\frac{t}{G} \quad \ln \frac{i}{I_1} = -\frac{t}{\frac{L}{R_1 + R_2}}$$

$$i = I_1 e^{-\frac{t}{G}}$$

$$i = \frac{E}{R_2} e^{-\frac{t}{G}}$$

$$t = 40ms$$

$$W = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} L \left[\frac{E}{R_2} \right]^2 e^{-\frac{2t}{G}} = \frac{L}{2} \cdot 1 \cdot 36 \cdot e^{-\frac{2 \cdot 40 \cdot 10^{-3}}{50}} = 18 \cdot e^{-\frac{1}{50}} = 18 \cdot e^{-4000 \cdot 10^{-3}}$$

$$W = 18 \cdot e^{-4} = 0,329 \text{ WS}$$

$$W = 0,329 \text{ WS}$$


$$U_L = L \cdot \frac{di}{dt} = L \cdot \frac{E}{R_2} e^{-\frac{t}{G}} \cdot \frac{1}{G} = -\frac{E}{R_2} \frac{1}{\frac{L}{R_1 + R_2}} e^{-\frac{t}{G}}$$

$$U_L = -\frac{R_1 + R_2}{R_2} E e^{-\frac{t}{G}}$$

$$\text{za } t=\infty \quad U_L = -\frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot E = -\frac{5}{2} \cdot 120 = -300V$$

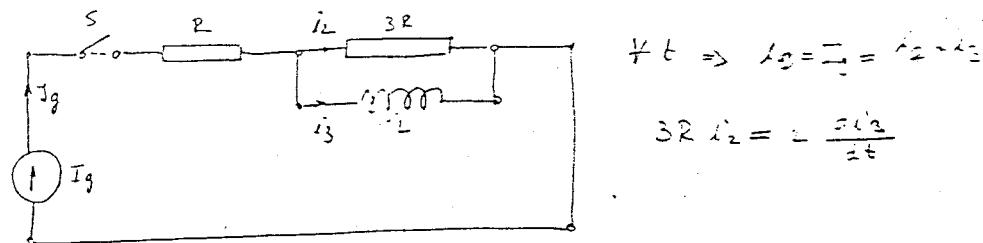ZADATAK 8

Električni krug mapoja u svijetom generatorom $I_g = I_0$. Sustav je načinjen tako da će se struje i_2 i i_3 odrediti izraz za struje i napon u ulatnim uslovima kruga.



$$t \Rightarrow I_2 = \bar{I}_g = i_2 - i_3$$

$$3R i_2 = L \frac{di_3}{dt}$$

$$i_2 + i_3 = I_g \Rightarrow i_2 = I_g - i_3$$

$$3R i_2 = L \frac{di_3}{dt} \Rightarrow 3R \cdot (\bar{I}_g - i_3) = L \cdot \frac{di_3}{dt} \quad 3R \bar{I}_g - 3R i_3 = L \frac{di_3}{dt}$$

$$3R \bar{I}_g = L \cdot \frac{di_3}{dt} + 3R i_3 / : 3R \quad \bar{I}_g = \underbrace{\frac{L}{3R}}_{\text{1/6}} \frac{di_3}{dt} + i_3 \quad \bar{I}_g - i_3 = \frac{di_3}{dt} \cdot \frac{1}{6}$$

$$\frac{dt}{6} = \frac{di_3}{\bar{I}_g - i_3} / \int \quad \frac{1}{6} \cdot t + c = - \ln(\bar{I}_g - i_3) \quad c = - \ln \bar{I}_g$$

$$\frac{t}{6} - \ln \bar{I}_g = - \ln(\bar{I}_g - i_3) \quad \ln(\bar{I}_g - i_3) - \ln \bar{I}_g = - \frac{t}{6}$$

$$\ln \frac{\bar{I}_g - i_3}{\bar{I}_g} = - \frac{t}{6} \quad \frac{\bar{I}_g - i_3}{\bar{I}_g} = e^{-\frac{t}{6}} \quad \boxed{i_3 = \bar{I}_g (1 - e^{-\frac{t}{6}})}$$

$$i_2 = I_g - i_3 = \bar{I}_g - \bar{I}_g (1 - e^{-\frac{t}{6}}) = \bar{I}_g [1 - (1 - e^{-\frac{t}{6}})] = \bar{I}_g [e^{-\frac{t}{6}}] = \bar{I}_g \cdot e^{-\frac{t}{6}}$$

$$\boxed{i_2 = \bar{I}_g \cdot e^{-\frac{t}{6}}} \quad \text{N}$$

$$U_{NA} = \bar{I}_g \cdot R + L \cdot 3R = 2(\bar{I}_g + 3i_2) = 2(\bar{I}_g + 3 \cdot \bar{I}_g \cdot e^{-\frac{t}{6}})$$

$$U = 2 \cdot \bar{I}_g \left(1 + 3 \cdot e^{-\frac{t}{6}} \right)$$


$$\boxed{U = 2 \cdot \bar{I}_g \left(1 + 3 \cdot e^{-\frac{t}{6}} \right)} \quad \text{N}$$

IZLAG. THEVONOV TEOREM
 $R_T = 3R \quad E_T = I_0 \cdot 3R$

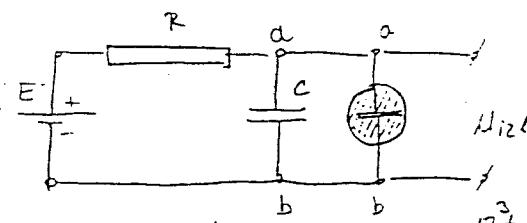ZADATAK 8 Odredi frekvenciju pitanog napona? $E = 120V$, rezonansna impedanca $(-j\omega C)$

prije primjera red $U_p = 80V$ a ganim je napon $U_g = -jV$.

Otpor $R = 2000 \Omega$, a $C = 0,1 \mu F$. Otpor u poljima lancenice zanemariti a ugnjene mreže smatrati os relativa




$$U_C = E \left(1 - e^{-\frac{t}{2C}} \right) \quad \text{rezonansna impedanca} \\ = \text{proporn. s. t. mreži} \\ U_C = U_MZL$$

$$80 = 120 \left(1 - e^{-\frac{t}{10^3}} \right) = 120 \left(1 - e^{-\frac{t}{10^3}} \right)$$

$$\frac{80}{120} = \left(1 - e^{-10^3 t} \right) \quad 1 - e^{-10^3 t} = 0,66667$$

$$e^{-10^3 t} = 0,333333$$
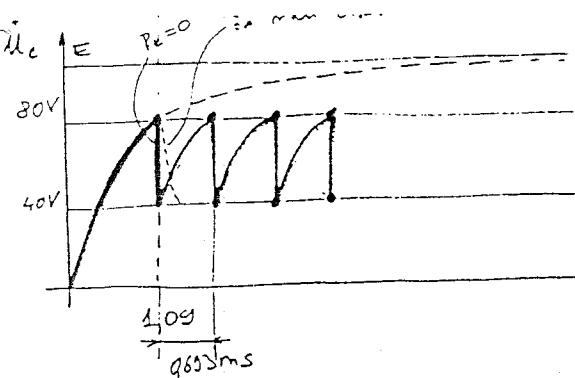
$$+10^3 t = +1,0986 \Rightarrow +0,0010986 = \text{c. br. mreži} \rightarrow 10^3 t$$



Kad mpo. dosegne vrijednost od 80V
otpor bio je u potpunosti nuli pa napon
izmjenjivali se početno u mrežu $U_c \rightarrow 0$

Kad napon u mreži postane nula $R_L \rightarrow \infty$

po ponovo zapravo prece nabitija kondenzatora

$$E = i \cdot R + \frac{Q}{C} = \frac{dQ}{dt} \cdot R + \frac{Q}{C} / \cdot C \quad T = RC$$

$$E \cdot C = \frac{dQ}{dt} \cdot T + Q \quad Q = T \frac{dQ}{dt} + Q \quad Q - Q_0 = T \frac{dQ}{dt} \quad \frac{dQ}{Q-Q_0} = \frac{dt}{T} \quad \int$$

$$-\ln(Q-Q_0) = \frac{t}{T} + c \quad \text{za } t=0 \Rightarrow \text{početna koordinatna vrednost } \underline{t=1,09 \text{ ms}}$$

$$c = -\ln(Q-Q_0) = -\ln(Q-40 \cdot C) = -\ln(E \cdot C - 40 \cdot C) = -\ln(80 \cdot C)$$

$$-\ln(Q-Q_0) = \frac{t}{T} - \ln(80 \cdot C) \quad \ln \frac{Q-Q_0}{80 \cdot C} = -\frac{t}{T} \quad \frac{Q-Q_0}{80 \cdot C} = e^{-\frac{t}{T}}$$

$$\frac{E \cdot C - Q_0}{80 \cdot C} = e^{-\frac{t}{T}}$$

$$Q_0 = E \cdot C - 80 \cdot C \cdot e^{-\frac{t}{T}} = 120 \cdot C - 80 \cdot C \cdot e^{-\frac{t}{T}} = \dots$$

$$U_C = \frac{Q}{C} = 120 - 80 \cdot e^{-\frac{t}{T}} = 40 + 80 \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

$$U_C = 80 \text{ V} = 40 + 80 \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

$$g(t+\tau) = g(t) \quad V(t)$$

$$\Rightarrow T = \text{period funkcije} \quad 40 = 80 \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \Rightarrow 0,5 = \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

$$e^{-\frac{t}{T}} = 0,5 \quad \frac{t}{T} = 0,693 \quad t = T \cdot 0,693 = 2000 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^{-6} \cdot 0,693$$



$$t = 0,693 \text{ ms} \Rightarrow \text{čit početna akcelirana vrednost na } 10 \text{ V}$$

na 80V

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,693 \cdot 10^{-3}} = \frac{10^3}{0,693} = 1443 \text{ Hz}$$

$$f = 1443 \text{ Hz}$$

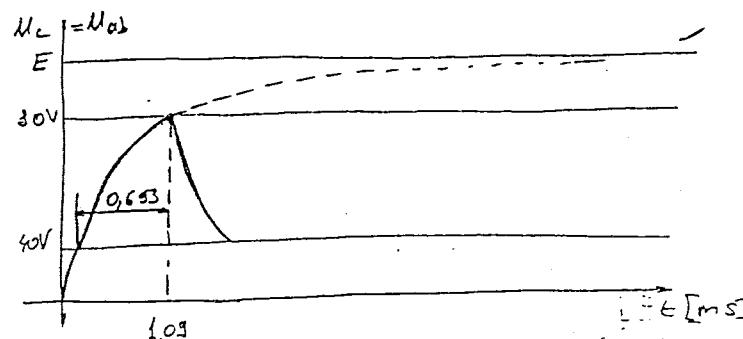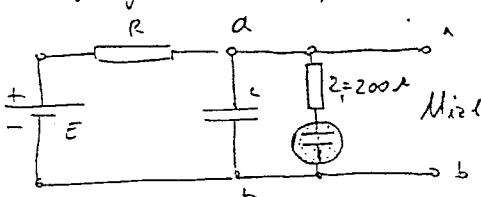
ZADATAK: Koja je frekvencija ako u mrežu učinkovito povećati otpor $R_L = 200 \Omega$



za $U_C = 80 \text{ V}$ tj za $t = 1,09 \text{ ms}$ otpor

tinjivali postane 200Ω

za $1,09 \leq t < x \Rightarrow$

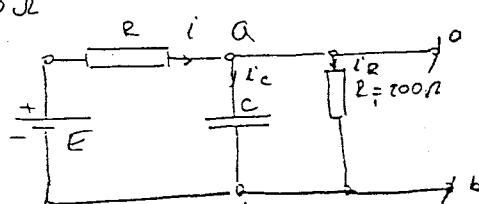

$$i = i_C + i_R$$

$$E = L \cdot R + U_C = L \cdot R + \frac{Q}{C}$$

$$E = L \cdot R + R_L \cdot i_R$$

za $t \geq 0$

$$i = i_0 + i_2$$

$$\left. \begin{array}{l} E = R \cdot i - U_C = i_0 \cdot R_2 + U_C = E \\ E = R_2 \cdot i_2 + R_1 \cdot i_2 = (R_2 + R_1) \cdot i_2 + i_2 \cdot R_1 = E \end{array} \right\}$$

$$U_C = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C} \cdot Q = \frac{1}{C} \int i_C dt$$

$$\frac{1}{C} \cdot i_C = R_2 \cdot \frac{di_2}{dt} \Rightarrow i_C = R_2 \cdot \frac{di_2}{dt}$$

$$E = (i_0 + i_2) \cdot R + i_2 \cdot R_1 = [R_1 + \frac{di_2}{dt}] \cdot R + i_2 \cdot R_1 = E$$

$$R_1 \cdot R \cdot C \cdot \frac{di_2}{dt} + i_R (R + R_1) = E \quad | : (R + R_1)$$

$$\frac{R_1 \cdot R \cdot C}{R + R_1} \cdot \frac{di_2}{dt} + i_R = \frac{E}{R + R_1} \quad | : \frac{1}{6}$$

$$-\ln \left(\frac{E}{R + R_1} - i_R \right) = \frac{t}{6} + C \quad \text{za } t = 0 \text{ koordinatenwerte in } t = 1,09 \text{ ns}$$

$$i_R = \frac{20V}{200\Omega} = 0,1A$$

$$= C = -\ln \left(\frac{E}{R + R_1} - 0,1 \right)$$

$$+ \ln \left[\frac{E}{R + R_1} - i_R \right] = -\frac{t}{6} + \ln \left[\frac{E}{R + R_1} - 0,1 \right] =$$

$$\ln \frac{\frac{E}{R + R_1} - i_R}{\frac{E}{R + R_1} - 0,1} = -\frac{t}{6} \quad \ln \frac{i_R - \frac{E}{R + R_1}}{i_R - \frac{E}{R + R_1}} = -\frac{t}{6}$$

$$\frac{i_R - 0,0545}{0,34545} = e^{-\frac{t}{6}} \quad i_R = 0,34545 \cdot e^{-\frac{t}{6}} + 0,0545$$

$$U_C = U_C - U_{ab} = E - i_R \cdot R_1 = 20 - 0,34545 \cdot 60 \cdot \frac{t}{6} = 10,9 - 0,34545 \cdot t$$

$$U_C = 69,1 \cdot e^{-\frac{t}{6}} + 10,9 \quad \text{zu } t = 0 \quad U_C = 20V$$

Errechnung zu kürzesten U_C fällt auf 0V

$$\frac{1}{6} = \frac{R_1 \cdot R \cdot C}{R + R_1} =$$

$$40 = 69,1 \cdot e^{-\frac{t}{6}} + 10,9$$

$$29,1 = 69,1 \cdot e^{-\frac{t}{6}} \quad \Rightarrow \frac{t}{6} = \ln \frac{29,1}{69,1} = -0,2113 \Rightarrow t = 1,2648 \text{ s}$$

$$t = 0,8648 \cdot \frac{200 \cdot 2000 \cdot 5 \cdot 10^{-6}}{2200} = 2,618 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 0,00078618 \text{ s}$$

$$T = 0,00078618 + 0,000623 = 0,00078618 \text{ s}$$


$$\frac{f}{T} = \frac{1}{T} - \frac{1}{0,00078618} = 1295,9 \text{ Hz}$$

$$f = 1296 \text{ Hz}$$

$$\boxed{f = 1300 \text{ Hz}} \quad \text{W4}$$

ZADATAK 8. Iznajmu radice zatvarača optoplja S. Napravite izraze za utjecak na snatac i izvor


g.9.

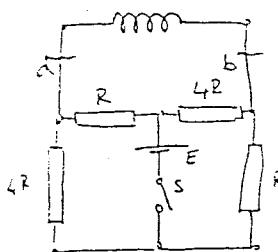

odrediti strujni snatac L.

Theveninov teorem


$$R_T = ? \quad E_T = ?$$

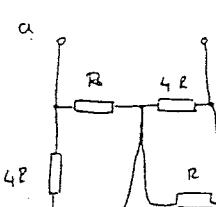

$$R_T = \frac{4R \cdot R}{5R} + \frac{4R \cdot 2}{5R} = 2 \cdot \frac{4R}{5} = \frac{8R}{5}$$

$$R_T = \frac{8}{5} R$$

$$E_T = ?$$

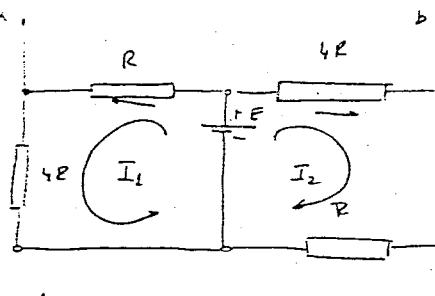


$$I_1 = \frac{E}{5R}$$

$$I_2 = \frac{E}{5R}$$

$$\varphi_a = \varphi_b + 4R \cdot I_2 - R \cdot I_1$$
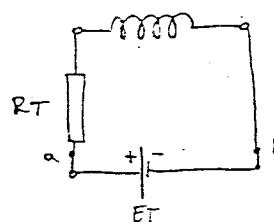
$$U_{ab} = 4R \cdot \frac{E}{5R} - R \cdot \frac{E}{5R} = \frac{4E}{5} - \frac{E}{5} = \frac{3E}{5}$$




$$I = \frac{E_T}{R_T} \left(1 - e^{-\frac{t}{R_T}} \right)$$

$$I = \frac{3E}{8R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\frac{8R}{5}}} \right) \quad \text{t} = \frac{L}{R_T} = \frac{L}{\frac{8R}{5}} = \frac{5}{8} \frac{L}{R}$$

$$I = \frac{3}{8} \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\frac{8L}{R}}} \right) = \frac{3E}{8R} \left[1 - e^{-\frac{8Rt}{8L}} \right]$$

$$i_L = 0,375 \frac{E}{2} \left[1 - e^{-1,6 \frac{R}{L} t} \right]$$

$$\text{za } L_C = ?$$

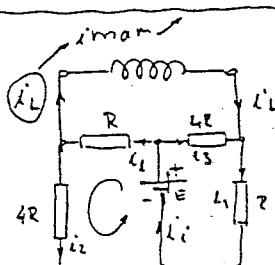

$$i_1 R + i_2 4R = E$$

$$i_2 = i_2' + i_2'' \Rightarrow i_2 = i_2' - i_2''$$

$$i_2' R + i_2'' R - i_2'' R = E$$

$$5i_2' R = E + i_2'' R$$

$$i_2' = \frac{1}{5R} [E + i_2'' R] = \frac{1}{5R} [E + 4R \cdot 0,375 \frac{E}{R} \left(1 - e^{-1,6 \frac{R}{L} t} \right)]$$

$$i_2'' = \frac{E}{3R} \left[1 + 1,5 \left(1 - e^{-1,6 \frac{R}{L} t} \right) \right]$$

$$E = i_3 \cdot 2 + i_4 \cdot R$$

$$i_3 + i_L = i_4 \Rightarrow i_4 = i_3 + i_L$$

$$E = i_3 \cdot 2 + 2 [i_2 + i_L] = 4R i_3 + 2i_2 + 2i_L = 5R i_3 + 2i_L$$

$$5R i_3 = E - R \cdot i_L \Rightarrow i_3 = \frac{1}{5R} [E - R \cdot i_L]$$

$$i_3 = \frac{1}{5R} \left[E - R \cdot 0,375 \frac{E}{R} \left(1 - e^{-1,6 \frac{R}{L} t} \right) \right]$$

$$i_3 = \frac{1 \cdot E}{5R} \left[1 - 0,375 \left(1 - e^{-1,6 \frac{R}{L} t} \right) \right]$$


$$i_2 - i_3 = \frac{E}{5R} \left\{ 1 + 1,5 \left(1 - e^{-1,6 \frac{R}{L} t} \right) + 1 - 0,375 \left(1 - e^{-1,6 \frac{R}{L} t} \right) \right\}$$

$$E \cdot 5,5 + 1,125 \left(1 - e^{-1,6 \frac{R}{L} t} \right)$$

$\exists \exists \exists \exists \exists$ i trenutku $t=0$ zatvara se sklopka S. Kako se mijenja napon na b (+)?

§ 24


Dolinite $U_{ab}(+)$ na dijagramu

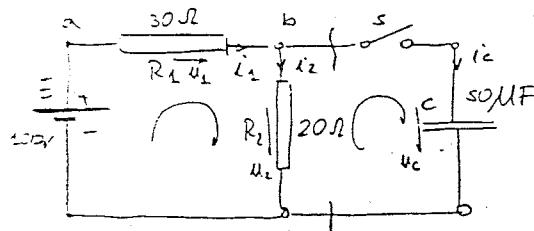

Primjenimo Theveninov teorem

$$R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$E_T = \frac{E}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

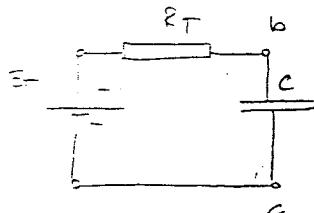

$$U_C = E_T \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) = \frac{E \cdot R_2}{R_1 + R_2} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

$$T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \cdot C$$

$$U_C = \frac{100 \cdot 20}{50} \left[1 - e^{-\frac{t}{6 \cdot 10^4}} \right]$$

$$= \frac{30 \cdot 20}{50} \cdot 50 \cdot 10^{-6}$$

$$= 600 \cdot 10^{-6}$$


$$= 6 \cdot 10^{-4}$$

$$U_C = 40 \left[1 - e^{-\frac{10^4 t}{6}} \right]$$

$$E = i_1 \cdot R_1 + U_C = U_{R1} + U_C \Rightarrow U_{R1} = 100 - 40 \left[1 - e^{-\frac{10^4 t}{6}} \right]$$

$$U_{R1} = 60 + 40 e^{-\frac{10^4 t}{6}} \text{ V}$$

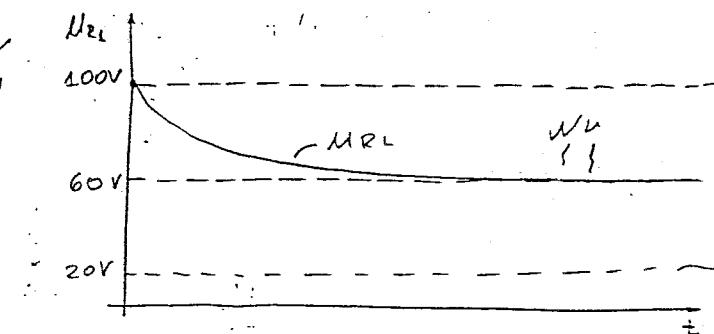
$$U_{Z1} = 20 + 40 \left(1 + e^{-\frac{t}{6}} \right)$$



$\exists \exists \exists \exists \exists$ Dolinite zakon promjene induciranoog napona u sekundarnom osnu transformatora

- pri zatvaranju sklopke S.

§ 22

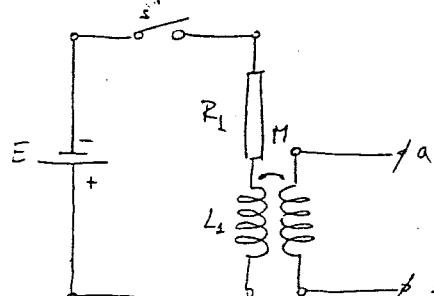

Zakon zatvaranja sklopke S u primarnu je biti sljedeća oblik

$$i_p = \frac{E}{R_1} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) \quad T = \frac{L_1}{R_1}$$

$$M_{ab} = M \cdot \frac{di_p}{dt}$$

$$i_p = M \cdot \frac{E}{R_1} \left(0 + e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

$$= M \cdot \frac{E}{R_1} \cdot e^{-\frac{t}{T}}$$

$$M_{ab} = \frac{ME}{R_1} \cdot e^{-\frac{R_1 t}{L_1}}$$


NICE DOBRO JER U_{AB} NEMA JEDNICO VOLTA(V)

$$\text{Ako } S \text{ otvara se: } U_{AB} = -E \cdot \frac{M}{L_1} e^{-\frac{R_1}{L_1} t}$$

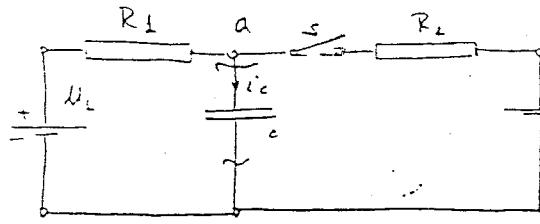ZADATAK 8 U t=0s otkappa s u zatvara. Ostalo: $U_c = f(t)$ $i_c = g(t)$

d.28

ZADANO: $U_1 = 100V$ $U_2 = 400V$ $R_1 = 100\Omega$ $R_2 = 50\Omega$ $C = 30\mu F$




Trenutkovim teoremom
ćemo se koristiti

$$E_T = ? \quad R_T = ?$$

$$R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$E_T = ?$$

$$U_a = \varphi_b + U_1 + I \cdot R_1$$

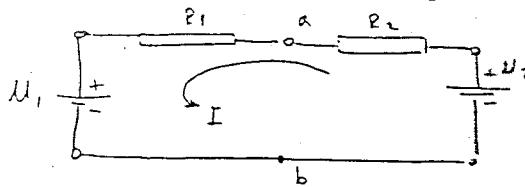


$$I = \frac{400 - 100}{150} = \frac{300}{150} = 2A$$

$$E_T = U_{ab} = U_1 + I \cdot R_1$$

$$E_T = U_1 + I \cdot R_1 = 100 + 2 \cdot 100 = 300V$$

$$\boxed{E_T = 300V}$$

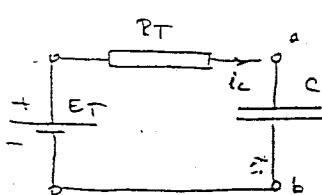

$$R_T = \frac{100 \cdot 50}{150} = \frac{500}{15} = \frac{100}{3} \Omega$$

$$\boxed{R_T = \frac{100}{3} \Omega}$$

$$\bar{t} = R_T \cdot C$$

$$\bar{t} = \frac{100}{3} \cdot 30 \cdot 10^{-6}$$

$$\bar{t} = \frac{100 \cdot 3 \cdot 10^{-5}}{3} = 100 \cdot 10^{-5}$$

$$\bar{t} = 10 \cdot 10^{-5} \quad \boxed{\bar{t} = 10^{-3} s}$$

$$E_T = U_c + i_c \cdot R_T = \frac{Q_c}{C} + i_c \cdot R_T = \frac{Q_c}{C} + R_T \cdot \frac{dQ}{dt} = E_T$$

$$\frac{dQ}{dt} \cdot R_T + \frac{Q}{C} = E_T / C \quad \frac{dQ}{dt} \bar{t} + Q = E_T \cdot C$$

$$\frac{dQ}{dt} \bar{t} = E_T \cdot C - Q \quad \frac{dQ}{dt} = \frac{dt}{\bar{t}} \quad -\ln(E_T \cdot C - Q) = \frac{t}{\bar{t}} + c \quad za t=0s$$

$$\Rightarrow Q = U_1 \cdot C$$

$$-\ln(E_T \cdot C - U_1 \cdot C) = c \quad +\ln(E_T \cdot C - Q) = -\frac{t}{\bar{t}} + \ln(E_T \cdot C - U_1 \cdot C)$$

$$\ln \frac{E_T \cdot C - Q}{E_T \cdot C - U_1 \cdot C} = -\frac{t}{\bar{t}}$$


$$c: \frac{E_T \cdot C - Q}{E_T \cdot C - U_1 \cdot C} = e^{-\frac{t}{\bar{t}}} \quad -\frac{E_T - U_1}{E_T - U_1} = e^{-\frac{t}{\bar{t}}}$$

$$E_T - U_1 = [E_T - U_1] e^{-\frac{t}{\bar{t}}}$$

$$U_c = E_T - [E_T - U_1] e^{-\frac{t}{\bar{t}}} = E_T - E_T \cdot e^{-\frac{t}{\bar{t}}} + U_1 \cdot e^{-\frac{t}{\bar{t}}} = E_T (1 - e^{-\frac{t}{\bar{t}}}) + U_1 \cdot e^{-\frac{t}{\bar{t}}}$$

$$U_c = 300 (1 - e^{-\frac{t}{\bar{t}}}) + 100 \cdot e^{-\frac{t}{\bar{t}}} = 300 - 300 e^{-\frac{t}{\bar{t}}} + 100 e^{-\frac{t}{\bar{t}}}$$
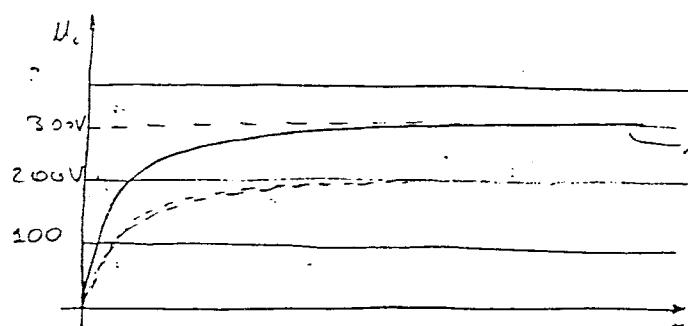
$$\boxed{U_c = 300 - 200 e^{-\frac{t}{\bar{t}}}} \quad = 100 + 200 - 200 e^{-\frac{t}{\bar{t}}} = 100 + 200 (1 - e^{-\frac{t}{\bar{t}}})$$



$$i_c = \frac{dQ}{dt}$$


$$i_c = \frac{6000}{1000} e^{-\frac{t}{\bar{t}}} \quad \boxed{i_c = 6 e^{-\frac{t}{\bar{t}}}}$$

$$i_c = 6 \cdot e^{-\frac{t}{\bar{t}}}$$

ZADATAK 8 U seosju manjim sklopkom se u niti meku prebacuje iz položaja 1 u položaj 2

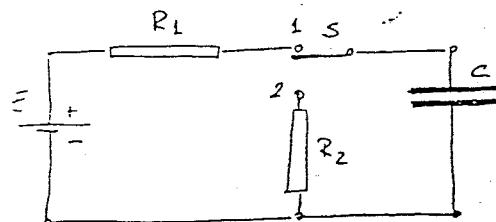3.3/2

U seosju u položaju ostaje 10ms. Vrijeme prebacivanja je zanimanjem kretka
zavojno: $R_1 = 50\Omega$ $C = 1\mu F$ $R_2 = 2k\Omega$ $E = U = 100V$. Izračunajte srednju
vrednost strujice kroz otpornik R_2



za seosju trchi (položaj 1)


$$U_c = E \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) \quad T = R_1 \cdot C$$

$$T = 50 \cdot 10^{-6} \quad T = 50 \cdot 10^{-6}$$


$$U_c = 100 \left[1 - e^{-\frac{10^6 \cdot t}{50}} \right]$$

$$\text{za } t = 0 \text{ ms} \quad U_c = 100 \left[1 - e^{-\frac{10^6 \cdot 10^{-2}}{50}} \right]$$
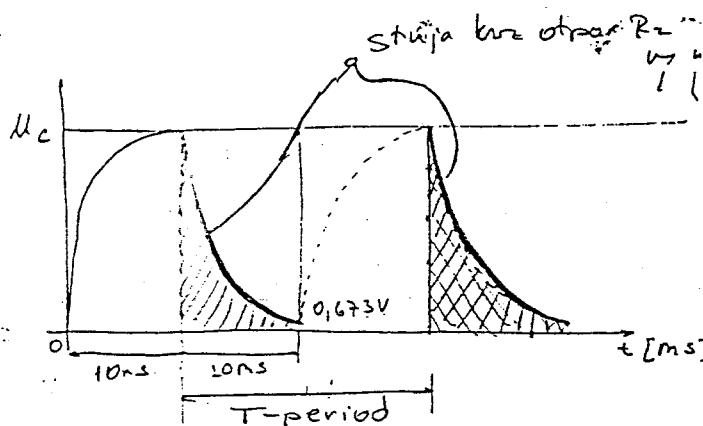
$$t = 0 \cdot 10^{-3} \quad t = 10^{-2} \quad U_c = 100 \left[1 - e^{-\frac{10^4}{50}} \right] = 100 \left[1 - 1,38 \cdot 10^{-7} \right] = 100V$$



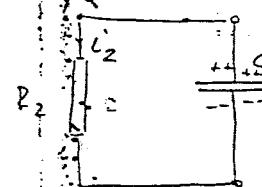Nakon menjenja $t = 10 \text{ ms}$ sklopka u prebacuje u položaj 2, i tu ostaje 10ms



$$T = R_2 \cdot C$$

$$T = 2 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6}$$

$$T = 2 \cdot 10^{-3}$$

$$U_c + i_2 \cdot E = 0 \quad \frac{Q}{C} + i_2 \cdot R_2 = 0 \quad \frac{Q}{C} + \frac{dQ}{dt} R_2 = 0 \quad / \cdot C \quad \frac{dQ}{dt} \cdot R_2 \cdot C + Q = 0$$

$$\frac{dQ}{dt} \underset{=}{R_2 \cdot C} = -Q \quad \frac{dQ}{Q} = -\frac{dt}{T} / S \quad \ln Q = -\frac{1}{T} t + C \quad \text{za } t=0 \quad Q = Q_0$$

$$\ln \frac{Q}{Q_0} = -\frac{t}{T} \Rightarrow Q = Q_0 \cdot e^{-\frac{t}{T}} \quad \Rightarrow U_c = \frac{Q}{C} = \frac{Q_0}{C} \cdot e^{-\frac{t}{T}} = 100 \cdot e^{-\frac{t}{2 \cdot 10^{-3}}}$$

$$U_c = U_{e2} = 100 \cdot e^{-500t}$$

$$U_c = U_{e2} = 100 \cdot e^{-500t} \quad V$$

$$U_c = 100 \cdot e^{-500 \cdot 10^{-3}} = 100 \cdot e^{-5}$$

$$U_c = 0,673V$$

za $t = 10 \text{ ms}$

10^{-2}

$$i_s = \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} \int_{0}^{10^{-2}} 905 e^{-500t} dt$$

$$i_s = \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} \int_{0}^{10^{-2}} 905 e^{-500t} dt = 0,05 e^{-500t}$$


$$i_s = \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} \int_{0}^{10^{-2}} 905 e^{-500t} dt = \frac{0,05}{2 \cdot 10^{-3}} \int_{0}^{10^{-2}} e^{-500t} dt = 10^2 \cdot 905 \cdot \frac{1}{2 \cdot (-500)} \int_{0}^{10^{-2}} e^{-500t} \cdot d(-500t)$$

$$= 5 \cdot \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} e^{-500t} \Big|_{0}^{10^{-2}} = -0,01 \left(e^{-5} - e^0 \right) = -0,01 \left(e^{-5} - 1 \right) = \frac{0,01}{2} \left(1 - e^{-5} \right) = 0,0099 A$$

NUCLEAZNE - C - VE

9.1 $L = 0,14 \text{ H}$
 $R = 10 \Omega$
 $U = 100 \text{ V}$
 $I_x = 0,9 I_0$

$$\frac{di}{dt} = ?$$

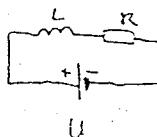

$$i = I_{\max} [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}] \quad I_{\max} = \frac{U}{R} = 10 \text{ A} \quad \tau = \frac{L}{R} = 0,01 \text{ s}$$

$$i = 0,9 I_{\max}$$

$$0,9 I_{\max} = I_{\max} [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

$$-0,1 = -e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\frac{t}{\tau} = \ln 0,1$$

$$t = -\tau \ln 0,1$$

$$t = 0,025 \text{ s}$$

$$\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0} = \frac{d}{dt} \left[I_{\max} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \right] = I_{\max} \left[-e^{-\frac{t}{\tau}} \right] \left[-\frac{1}{\tau} \right]$$

$$\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0} = 1000 \text{ C}^{-1} = 1000 \frac{\text{A}}{\text{s}}$$

$$\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0,025} = 1000 e^{-\frac{0,025}{0,01}} = 100,25 \frac{\text{A}}{\text{s}}$$

9.2. $t_1 = \tau$

$$i = I_0 [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

$$\left. \frac{i}{I_0} \right|_{t_1} = 1 - e^{-1} = 0,63$$

$$t_2 = 2\tau$$

$$\left. \frac{i}{I_0} \right|_{t_2} = 1 - e^{-2} = 0,63$$


$$\left. \frac{i}{I_0} \right|_{t_2} = 1 - e^{-2} = 0,37$$

$$t_3 = 5\tau$$

$$\left. \frac{i}{I_0} \right|_{t_3} = 1 - e^{-5} = 0,864$$

$$\left. \frac{i}{I_0} \right|_{t_3} = 1 - e^{-5} = 0,993$$

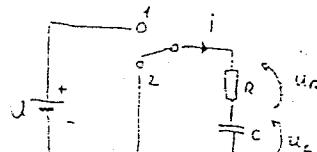9.3. $[i, u_c, u_o, p_c, p_o, p_i = f(t)] = ?$



① $U = I_R + U_C$

$$U = R + \frac{Q}{C}$$

$$U = \frac{R}{R+C} Q + \frac{C}{R+C} U_0$$

$$U_C = \frac{C}{R+C} Q + \frac{C}{R+C} U_0$$

$$Q = \frac{C}{R+C} U - \frac{C}{R+C} U_0$$

$$Q = \frac{C}{R+C} U - \frac{C}{R+C} U_0$$

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{dQ}{Q-U_0}$$

$$\frac{dt}{\tau} = -\ln(Q-U_0) + \ln K$$

$$\frac{dt}{\tau} = \ln \frac{K}{Q-U_0}$$


$$Q-U_0 = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$- \text{at } t=0 \Rightarrow Q=0 : Q=K$$

$$Q = K [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

$$i = \frac{Q}{C} = \frac{K}{C} [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$


$$U$$

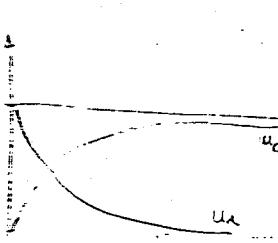

$$i = \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} \left[Q (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \right] = Q \left[0 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right] \left(-\frac{1}{\tau} \right)$$

$$i = \frac{Q}{C} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{Q}{RC} e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$i = \frac{Q}{C} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

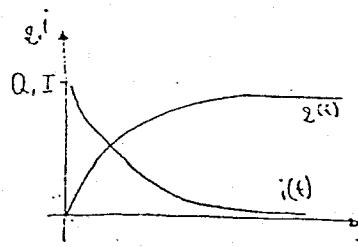

$$U_{\text{el}} = U e^{-\frac{t}{\tau}} + I e^{\frac{t}{\tau}} = P_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_i = U [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}] I e^{\frac{t}{\tau}} = P_0 e^{-\frac{t}{\tau}} [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$
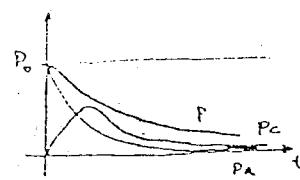
$$P_R + P_C = P_0 e^{-\frac{2t}{\tau}} + P_0 e^{-\frac{t}{\tau}} [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}] = P_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$\int_{\infty}^{\infty} dt \cdot P_0 \int_0^t e^{-\frac{t}{\tau}} [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}] dt = UI \left[\frac{e^{-\frac{t}{\tau}}}{-\frac{1}{\tau}} - \frac{e^{-\frac{2t}{\tau}}}{-\frac{2}{\tau}} \right] \Big|_0^{\infty}$$

$$= UI \tau \left[-e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{2} e^{-\frac{2t}{\tau}} \right] \Big|_0^{\infty} = -UI R C \left[-1 + \frac{1}{2} \right] = \frac{U^2 C}{2}$$

$$Q = U_R + U_C$$

$$Q = iR + \frac{q}{C}$$

$$Q = \frac{dq}{dt} R + \frac{q}{C} / C$$

$$Q = RC \frac{dq}{dt} + q$$

$$-q = dq/dt$$

$$\frac{dt}{\tau} = -\frac{dq}{q}$$

$$\frac{t}{\tau} = -\ln \frac{q}{q_0} + \ln K$$

$$q = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$q = Q^* e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$Q = Q^* e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$Q^* = Q_0 e^{-\frac{t^*}{\tau}}$$

$$Q^* = Q_0 e^{-\frac{t^*}{\tau}}$$

$$Q = Q_0 e^{-\frac{t^*}{\tau}}$$

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left[Q^* e^{-\frac{t}{\tau}} \right] = Q^* e^{-\frac{t}{\tau}} \left[-\frac{1}{\tau} \right] = -\frac{Q^*}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$i = -\frac{Q^*}{RC} e^{-\frac{t}{\tau}} = -\frac{U^* C}{RC} e^{-\frac{t}{\tau}} = -I^* e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i = -I^* e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_R + U_C = 0$$

$$U_R = iR = -U^* e^{-\frac{t}{\tau}}$$
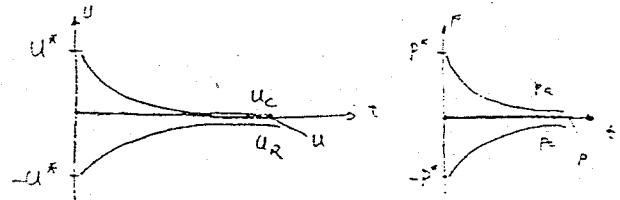
$$U_C = \frac{q}{C} = \frac{Q^*}{C} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{t U^*}{C} e^{-\frac{t}{\tau}} = U^* e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$U_i = U^* I^* e^{-\frac{t}{\tau}} = P^* e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_C = -U^* I^* e^{-\frac{t}{\tau}} = -P^* e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$R = 50 \Omega$$

$$L = 10 \text{ H}$$


$$t_0 = 0$$

$$U = 100 \text{ V}$$

$$U_R, i = ?$$

$$P = ?$$

$$2[1 - e^{-5t}]$$

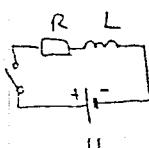

$$U = U_R + U_L$$

$$U = iR + L \frac{di}{dt} / R$$

$$I = i + \mathcal{E} \frac{di}{dt}$$

$$\mathcal{E} \frac{di}{dt} = -i$$

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{di}{-i} //$$

$$\frac{t}{\tau} = -\ln(-i) + \ln K$$


$$-\frac{t}{\tau} = \ln \frac{I}{K}$$

$$\frac{I-i}{K} = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$I-i = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\ln(i) \Big|_{t=0} = 0 \Rightarrow i=K$$

$$i = I[1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

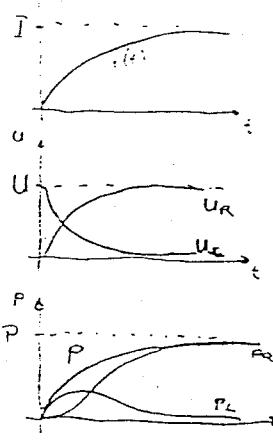


$$L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} \left[I(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \right] = LI(0 - e^{-\frac{t}{\tau}})(-\frac{1}{\tau}) = -\frac{I}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = 100 e^{-5t}$$

$$iU_R = 200 \left[1 - 2e^{-5t} + e^{-10t} \right]$$


$$iU_L = 200 \left[e^{-5t} - e^{-10t} \right]$$
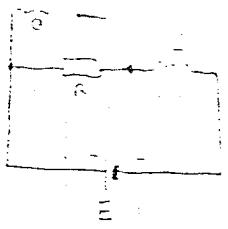
$$Ui = P_R + P_L = 200 \left[1 - e^{-5t} \right]$$



$$\frac{E}{R} = \frac{E}{2} = 2I_1$$
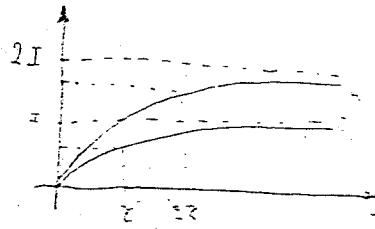
$$i = I_1 \left[1 - e^{-\frac{t}{2}} \right]$$



$$9.6. \quad E = 120V$$

$$R_1 = 20\Omega$$

$$R_2 = 5\Omega$$

$$L_1 = 1H$$

$$t_0 = 0$$

$$t = \epsilon C \rightarrow$$

$$W_t = ?$$

$$U_{W0} = ?$$

$$U_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} [E e^{-\frac{t}{R_1+R_2}}]$$

$$U_L = L \cdot 6 \cdot e^{-\frac{50t}{60}} \text{ V}$$


$$U_L = -300 e^{-\frac{50t}{60}} \text{ V}$$

$$P_L = U_L i_L = -300 e^{-\frac{50t}{60}} \cdot 6 e^{-\frac{50t}{60}}$$

$$P_L = -1800 e^{-\frac{100t}{60}} \text{ W}$$

$$W = \int P_L dt = -1800 \frac{e^{-\frac{100t}{60}}}{60} dt = \frac{-1800}{60} e^{-\frac{100t}{60}} \Big|_0^{\infty} = 18 e^{-4} = 0,32 \text{ J W}_0 //$$

$$U_L(t=0) = -300 e^0 = -300 \text{ V}$$

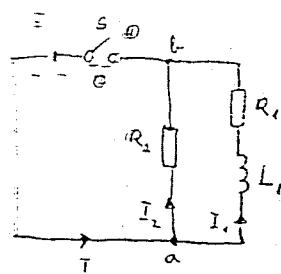

$$② \quad I = \frac{E}{R_1 + R_2} (R_1 + R_2) = \frac{120}{60} \cdot 50 = 10 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{E}{R_1} = 6 \text{ A}$$

$$Z = \frac{L}{R_1 R_2} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s}$$

$$I_2 = \frac{E}{R_2} = 4 \text{ A}$$

$$U_R + U_L = 0$$

$$i [R_1 + R_2] + L \frac{di}{dt} = 0$$

$$i + \frac{L}{R_1 + R_2} \frac{di}{dt} = 0$$

$$i + \frac{C}{R} \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{dt}{C} = -\frac{di}{i}$$

$$\frac{t}{C} = -\ln i + \ln K$$

$$-\frac{t}{C} = \ln \frac{i}{K}$$


$$\frac{i}{K} = e^{-\frac{t}{C}}$$

$$i = K e^{-\frac{t}{C}}$$

$$\text{at } t=0 \Rightarrow i=6 \text{ A} : K=6$$

$$i = 6 e^{-\frac{t}{C}} = 6 e^{-50 t}$$

$$9.7. \quad i_1, i_2, i_3(t) = ?$$

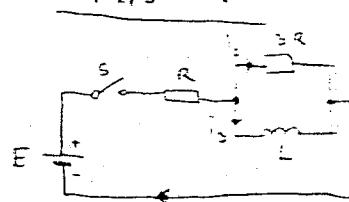

$$i_1 = i_2 + i_3 \quad U_L = i_2 \cdot 3R$$

$$U_L = \frac{E - U_L}{R} \quad U_C = (i_2 - i_3) \cdot 3R$$

$$U_L = 3E - 3U_L - i_3 \cdot 3R$$

$$2U_L = 3E - i_3 \cdot 3R \quad /:3R$$

$$U_L = \frac{3E}{2} - \frac{i_3}{2} \cdot \frac{E}{R}$$

$$U_L = \frac{3E}{2} - \frac{i_3}{2} \cdot \frac{E}{R}$$

$$U_L = D \cdot \frac{E}{R}$$

$$D = \frac{E}{R}$$

$$i_3 = \frac{E}{R} [1 - e^{-\frac{t}{R}}]$$

$$C = \frac{R}{3R}$$

$$U_L = i_2 \cdot 3R$$

$$L \frac{di_2}{dt} = i_2 \cdot 3R$$

$$i_2 = \frac{L}{3R} \cdot \frac{E}{R} (-e^{-\frac{t}{R}}) \cdot (-\frac{1}{C})$$

$$i_2 = \frac{LE}{3R^2} e^{-\frac{t}{R}}$$

$$i_2 = \frac{KE}{3R^2} \cdot \frac{3R}{4R} e^{-\frac{t}{R}}$$

$$i_2 = \frac{1}{4} \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{R}}$$

$$K = C \quad \text{staví kód se výrobce}$$

$$2I - i = Ke^{-\frac{t}{R}} \quad \text{výrobce u ④ stavek výrobce}$$

$$i = 2I - 2e^{-\frac{t}{R}} \quad \text{výrobce u ④ stavek výrobce}$$

$$t=0 \Rightarrow i = \frac{E}{R} : K = I$$


$$2I - i = I e^{-\frac{t}{R}}$$

$$i = 2I - I e^{-\frac{t}{R}}$$

$$i_2 = I [2 - e^{-\frac{t}{R}}] //$$

$$\text{at } t=0$$

$$i_2 = 0$$

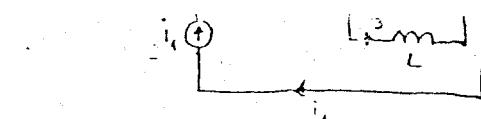

$$= i_2 + i_3$$

$$= i_2 + I_o [1 - e^{-\frac{t}{T}}]$$

$$= I_o e^{-\frac{t}{T}}$$

$$\tau = \frac{L}{3R}$$

$$I_o = \frac{U_o}{3R} + i_3$$

$$I_o = \frac{L}{3R} \frac{di_3}{dt} + i_3$$

$$I_o = \gamma \frac{di_3}{dt} + i_3$$

$$\gamma \frac{di_3}{dt} = I_o - i_3$$

$$\frac{d}{dt} = \frac{I_o - i_3}{i_3}$$

$$\frac{d}{dt} = \frac{1}{I_o - i_3}$$

$$\frac{d}{dt} = -\ln [I_o - i_3] - \ln K$$

$$-\frac{d}{dt} = \ln \frac{I_o - i_3}{K}$$

$$I_o - i_3 = K e^{-\frac{t}{T}}$$



$$i_3 = I_o [1 - e^{-\frac{t}{T}}]$$

$$= I_o R + i_2 \cdot 3R$$

$$= I_o R + 3R I_o e^{-\frac{t}{T}}$$

$$= I_o R [1 + 3e^{-\frac{t}{T}}]$$

$$i_1, i_2 = ?$$

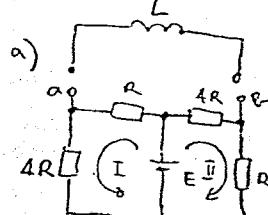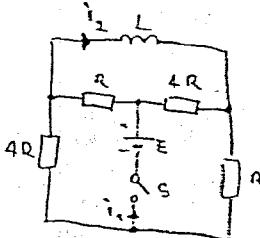


$$R_T = 2 + \frac{2R}{3} = \frac{8}{3}R$$

$$I_{(1)} = \frac{E}{5R}, \quad I_{(2)} = \frac{E}{5R}$$

$$\varphi_a + I_{(2)} R - I_{(1)} 4R = \frac{E}{4}$$
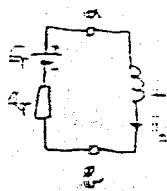
$$E_T = E \left[\frac{4}{5} - \frac{1}{3} \right] = \frac{2}{5}E$$



$$i_2 R_T + L \frac{di_2}{dt}$$

$$= i_2 \cdot \frac{8}{5}R + L \frac{di_2}{dt} / -\frac{5}{8R}$$

$$= i_2 + \frac{5L}{8R} \frac{di_2}{dt}$$

$$= i_2 + \gamma \frac{di_2}{dt}$$

$$\frac{di_2}{dt} = \frac{3E}{8R} - i_2$$


$$\frac{d}{dt} = \frac{\frac{3E}{8R} - i_2}{di_2}$$

$$\frac{dt}{d} = \frac{di_2}{\frac{3E}{8R} - i_2} / 5$$

$$\frac{t}{\tau} = -\ln \left[\frac{3E}{8R} - i_2 \right] + \ln K$$

$$\frac{3E}{8R} - i_2 = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$
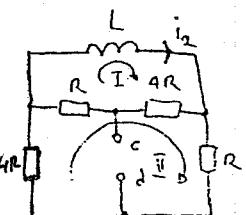
$$-at=0 \Rightarrow i_2=0 : K = \frac{3E}{8R}$$



$$I_{(1)} 5R - I_{(2)} 5R = U_L$$

$$-I_{(2)} 5R + I_{(1)} 4R = 0$$

$$(I_1 - I_2) 5R = U_L$$

$$\frac{U_L}{(I_1 - I_2) 5R} = \frac{L \frac{di_2}{dt}}{5R}$$

$$\frac{L}{5R} \frac{d}{dt} \left[\frac{3E}{8R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \right]$$

$$\frac{L}{5R} \cdot \frac{3E}{8R} \left(-e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \left(-\frac{1}{\tau} \right)$$

$$= \frac{3E}{8R} \cdot \frac{2R}{5R} \cdot \frac{1}{\tau}$$

$$= \frac{3E}{40R} \cdot \frac{2R}{5R} \cdot \frac{1}{\tau}$$

$$\omega = \frac{3}{25} \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_{(1)} 5R = \frac{3}{5} E e^{\frac{t}{\tau}} + \frac{3}{25} E e^{\frac{t}{\tau}} - \frac{3}{5} E$$

$$i_{(1)} 5R = \frac{3}{5} E e^{\frac{t}{\tau}} + \frac{3}{25} E e^{\frac{t}{\tau}}$$

$$i_{(1)} 5R = \frac{6}{5} E e^{\frac{t}{\tau}}$$

$$i_{(1)} = \frac{6}{25} E e^{\frac{t}{\tau}}$$


$$i_{(1)} = \frac{6}{25} E e^{\frac{t}{\tau}}$$

$$\varphi_c + i_{(2)} R - i_{(1)} 5R + i_{(2)} 5R = \psi$$

$$U_{cd} = i_{(2)} R - i_{(1)} 5R$$

$$E_T = \frac{E}{25} E e^{\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{10} E e^{\frac{t}{\tau}}$$


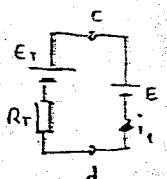
$$E_T = -\frac{9}{25} E e^{\frac{t}{\tau}}$$






$$I_1 = \frac{E - \varphi_c}{R_T} = \frac{E + \frac{3}{25} E e^{\frac{t}{\tau}}}{\frac{8}{5} R} = \frac{E}{5R} \left[1 + \frac{3}{25} e^{\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$I_1 = \frac{E}{R} \left[0.625 + 0.225 e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$


$$t_1 = t_2 = \frac{L}{R} \cdot U_0$$

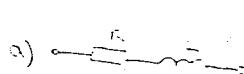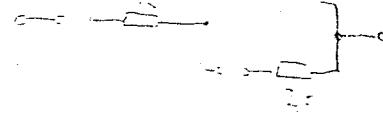

$$\frac{dU}{dt}$$

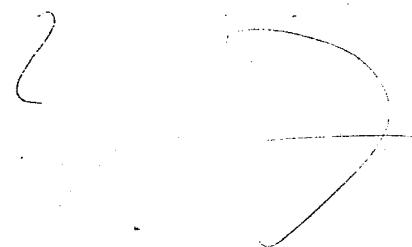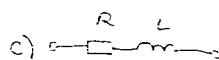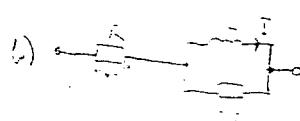

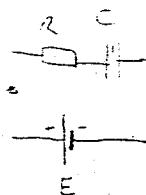9.11. $C = 2 \mu F$
 $R = 1000 \Omega$
 $t_1 = 0,002 s$
 $U_0 = 220 V$
 $U_2 = 220 V$
 $\frac{t_2}{t_1} = ?$



$$E = U_R + U_C$$

$$E = iR + \frac{q}{C}$$

$$E = \frac{dq}{dt} R + \frac{q}{C} \quad | :c$$

$$EC = \tilde{\tau} \frac{dq}{dt} + q$$

$$\tilde{\tau} \frac{dq}{dt} = EC - q$$

$$\frac{dt}{\tilde{\tau}} = \frac{dq}{EC - q}$$

$$\frac{t}{\tilde{\tau}} = -\ln [EC - q] + \ln K$$

$$-\frac{t}{\tilde{\tau}} = \ln \frac{EC - q}{K}$$

$$EC - q = K e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}}$$

$$\text{at } t=0 \Rightarrow q=0 \Rightarrow K=EC=0$$

$$q = Q e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}}$$

$$Q = Q [1 - e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}}]$$

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{1}{\tilde{\tau}} [Q (1 - e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}})] = \frac{Q}{\tilde{\tau}} [e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}} - 1]$$

$$C e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}} = \frac{Q}{\tilde{\tau} C} e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}} = \frac{Q}{R C} e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}}$$

$$U_C = \frac{1}{C} \int i dt = \frac{1}{C} \frac{Q}{R C} e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}} dt = \frac{Q}{R C^2} e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}} (-\tilde{\tau}) = -U e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}} = -U [e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}} - 1]$$

$$\tilde{\tau} = RC$$

$$200 = -1 [e^{-0,002} - 1] \Rightarrow U = 316,39$$

$$e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}} = -\frac{U_C}{U} + 1$$

$$-\frac{t}{\tilde{\tau}} = \ln \left[-\frac{U_C}{U} + 1 \right]$$

$$t = 0,003125$$

9.12. $U_0 = 400 V$

$$U_2 = 220 V$$

$$C = 2 \mu F$$

$$R = 100 \Omega$$

$$\Delta t = ?$$



$$U_C - U_R = 0 \Rightarrow \frac{t}{\tilde{\tau}} = -\ln \frac{U_C}{U_0} + \ln K$$

$$U_C = -iR$$

$$\frac{U_C}{C} = -\frac{dq}{dt} R$$

$$q = K e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}}$$

$$\text{at } t=0 \Rightarrow q=CU \Rightarrow K=CU$$

$$\frac{dt}{\tilde{\tau}} = -\frac{dq}{R}$$

$$q = CU e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}} \quad | :c$$

$$U_C = U^* e^{-\frac{t}{\tilde{\tau}}}$$

$$400 = U^* e^{-\frac{t}{0,002}}$$

$$-\frac{t}{0,002} = \ln \frac{400}{U^*}$$

$$t_1 = -0,002 \ln \frac{400}{U^*}$$

↓

$$t_1 = -0,002 \ln \frac{220}{U^*}$$

$$\Delta t = t_1 - t_2 = -0,002 \left[\ln \frac{200}{U^*} - \ln \frac{400}{U^*} \right]$$

$$\Delta t = -0,002 \frac{200}{U^*} \frac{200}{400}$$

$$\Delta t = -0,002 \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{\Delta t = 1,386 \text{ ms}}$$


$$U_p = 80V$$

$$U_2 = 40V$$

$$R = 2k\Omega$$

$$C = 0,5 \mu F$$

$$\frac{t=0}{}$$

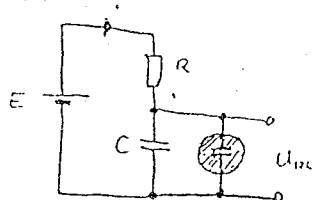

$$E = IR + \frac{L}{C} \dot{I}$$

$$\ln \frac{E - U_2}{K} = -\frac{t}{C}$$

$$E = \frac{d\varphi}{dt} R + \frac{\varphi}{C} / C$$

$$EC = \frac{d\varphi}{dt} C + \varphi$$

$$\frac{d\varphi}{dt} C = EC - \varphi$$

$$\frac{dt}{C} = \frac{d\varphi}{EC - \varphi}$$

$$\frac{t}{C} = -\ln [EC - \varphi] + h \cdot K$$


$$EC - \varphi = K e^{-\frac{t}{C}}$$

$$\text{hod. jde } t=0 \Rightarrow \varphi = U_2 C \therefore K = (U - U_2) C$$

$$UC - \varphi = (UC - U_2 C) e^{-\frac{t}{C}}$$


$$\varphi = UC - [UC - U_2 C] e^{-\frac{t}{C}}$$
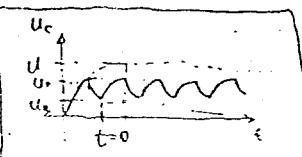
$$\varphi = Q - [UC - U_2 C] e^{-\frac{t}{C}}$$



$$i_c = \frac{\varphi}{C} = U - [U - U_2] e^{-\frac{t}{C}}$$
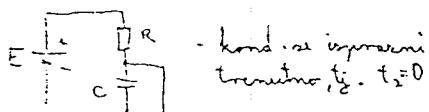
$$I_p = U - [U - U_2] e^{\frac{t}{C}} \Rightarrow t_i = -C \ln \frac{U - U_p}{U - U_2} = 0,69 \text{ ms}$$




- kond. se izpravni
trenutno, $t_1 = t_2 = 0$

$$f = \frac{1}{t_1 + t_2} = 1442 \text{ Hz}$$

$$R = 200 \Omega$$

$$\frac{t}{C} = ?$$

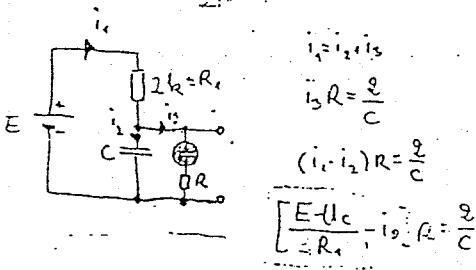

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$i_3 R = \frac{\varphi}{C}$$

$$(i_1 - i_2) R = \frac{\varphi}{C}$$

$$\frac{E - U_c - i_2 R}{R} = \frac{\varphi}{C}$$

$$-i_1 R - i_2 R = U_c$$

$$1 + \frac{R}{Q_1} - i_1 R = E \frac{R}{Q_1}$$

$$1 + \frac{R}{Q_1} + i_2 R = E \frac{R}{Q_1}$$

$$R \frac{d\varphi_2}{dt} + \frac{d\varphi_2}{dt} R = U \frac{R}{Q_1}$$

$$\frac{d\varphi_2}{dt} + R \cdot \frac{d\varphi_2}{dt} = 0,1 U$$

$$\frac{d\varphi_2}{dt} = \frac{R \cdot C}{1,1} \frac{d\varphi_2}{dt} = 0,1 U C$$

$$\frac{d\varphi_2}{dt} = \frac{0,1}{1,1} U C - \varphi_2$$

$$\frac{dt}{C} = \frac{d\varphi}{0,1 K - \varphi_2}$$

$$\frac{t}{C} = -\ln [0,1 K - \varphi_2] + h \cdot K$$

$$\frac{0,1}{1,1} U C - \varphi_2 = K e^{-\frac{t}{C}}$$

$$\text{hod. jde } t=0 \Rightarrow \varphi_2 = U_p C \therefore$$

$$K = \frac{0,1}{1,1} U - U_p C$$

$$\varphi_2 = \frac{0,1}{1,1} U C - \left[\frac{0,1}{1,1} U C - U_p C \right] e^{-\frac{t}{C}}$$


$$U_c = \frac{\varphi_2}{C} = \frac{0,1}{1,1} U - \left[\frac{0,1}{1,1} U - U_p \right] e^{-\frac{t}{C}}$$

$$U_g = \frac{0,1}{1,1} U - \left[\frac{0,1}{1,1} U - U_p \right] e^{-\frac{t}{C}}$$

$$t = -C \ln \frac{\frac{0,1}{1,1} U + U_p}{\frac{0,1}{1,1} U + U_p}$$

$$t = 786 \text{ ms}$$

$$f = 12,71 \text{ Hz}$$

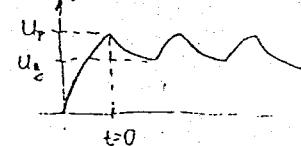

$$\varphi_2 = \frac{3}{4} C E \left[1 - e^{-\frac{t}{C}} \right]$$


$$i_2 = \frac{d\varphi_2}{dt} = \frac{3}{4} C E \left[-e^{-\frac{t}{C}} \right] \left[-\frac{1}{C} \right]$$

$$i_2 = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{C}}$$

$$i_3 = \frac{U_c}{3R} = \frac{\varphi_2}{3RC} = \frac{E}{4R} \left[1 - e^{-\frac{t}{C}} \right]$$

$$i_1 = i_2 + i_3 = \frac{E}{R} \left[e^{-\frac{t}{C}} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} e^{-\frac{t}{C}} \right]$$
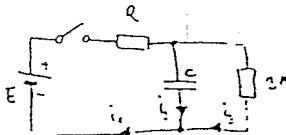
$$i_1 = \frac{E}{R} \left[\frac{1}{4} + \frac{3}{4} e^{-\frac{t}{C}} \right]$$



$$i_1 = -\frac{3}{4} C E = -C \frac{d\varphi_2}{dt}$$

$$\frac{dt}{C} = \frac{d\varphi_2}{\frac{3}{4} C E - \varphi_2}$$

$$\frac{t}{C} = -\ln [\frac{3}{4} C E - \varphi_2] + h \cdot K$$

$$\frac{3}{4} C E - \varphi_2 = K e^{-\frac{t}{C}}$$

$$\text{hod. jde } t=0 \Rightarrow \varphi_2 = 0 \therefore$$

$$K = \frac{3}{4} C E$$

$$-(i_1 - i_2) 3R$$

$$\frac{E - U_c}{R} - i_2 \cdot 3R$$


$$\left[\frac{E - U_c}{R} - \frac{d\varphi_2}{dt} \right] \cdot \frac{1}{3R}$$

$$= 3E - 3U_c - 3R \frac{d\varphi_2}{dt}$$

$$3E - 3R \frac{d\varphi_2}{dt} / \frac{1}{4}$$


$$\frac{3}{4} C E - \frac{3}{8} RC \frac{d\varphi_2}{dt}$$

9.16)

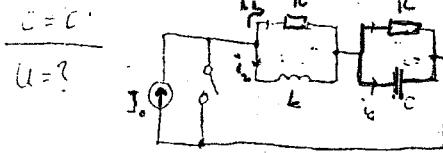

$$U = U_1 + U_2$$

$$U = ?$$

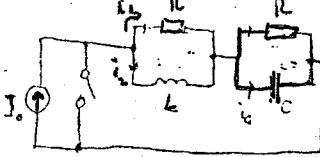

$$L \frac{di_2}{dt} = [I_0 - i_2]R$$

$$L \frac{di_2}{dt} = I_0 R - i_2 R \quad | : R$$

$$L \frac{di_2}{dt} = I_0 - i_2$$

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{di_2}{I_0 - i_2} \quad | S$$

$$\frac{t}{\tau} = -\ln[I_0 - i_2] + \ln K$$

$$I_0 - i_2 = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{- had je } t=0 \Rightarrow i_2=0:$$

$$K = I_0$$

$$U = U_1 + U_2$$

$$U = I_0 R e^{-\frac{t}{\tau}} + I_0 R - I_0 R e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$I_0 = i_2 + i_1$$

$$U_2 = i_2 R$$

$$\frac{q_2}{C} = i_2 R$$

$$\frac{q_2}{C} = [I_0 - i_1] R$$

$$\frac{q_2}{C} = I_0 R - \frac{di_1}{dt} R$$

$$q_2 = I_0 R C - \frac{d q_1}{dt} R C$$

$$\frac{dq_2}{dt} \tau = I_0 R C - q_2$$

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{dq_2}{I_0 R C - q_2}$$

$$\frac{t}{\tau} = -\ln[I_0 R C - q_2] + \ln K$$

$$I_0 R C - q_2 = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{- had je } t=0 \Rightarrow q_2=0:$$

$$K = I_0 R C$$

$$U = I_0 R$$

$$t=0 \Rightarrow ①$$

$$t=\tau \Rightarrow ②$$


$$R = 500 \Omega$$

$$C = 0,5 \mu F$$

$$U_1 = 20 V$$

$$U_2 = 40 V$$

$$i(t) = ?$$

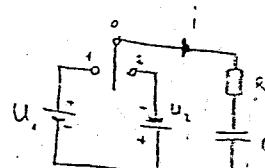

$$① \quad U_1 = U_R + U_C$$

$$U_1 = iR = \frac{q_1}{C}$$

$$U_1 C = RC \frac{dq_1}{dt} + q_1$$

$$U_1 C - q_1 = \tau \frac{dq_1}{dt}$$

$$\frac{dq_1}{dt} = \frac{dq_1}{U_1 C - q_1}$$


$$\frac{dt}{\tau} = -\ln[U_1 C - q_1] + \ln K$$

$$U_1 C - q_1 = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{- had je } t=0 \Rightarrow q_1=0: K = U_1 C$$

$$q_1 = U_1 C [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$
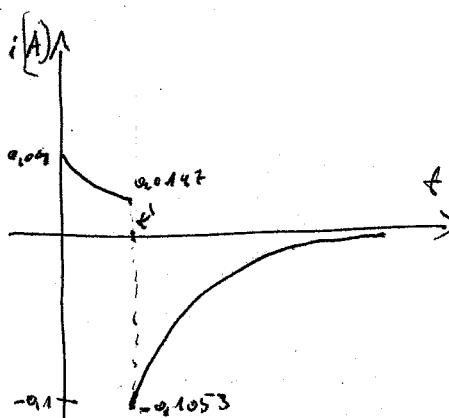
$$i = \frac{U_1}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$



TROBA POSITIONI DVA

$$-U_2 = iR + U_C$$

$$② \quad U_2 = U_R - U_C$$

$$U_2 = iR - \frac{q_2}{C}$$

$$U_2 C = \frac{dq_2}{dt} R C - q_2$$

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{dq_2}{U_2 C - q_2}$$

$$\frac{t}{\tau} = -\ln[U_2 C - q_2] + \ln K$$

$$U_2 C - q_2 = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{- had je } t=0 \Rightarrow q_2=U_2 C [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}] = -q_1$$

$$K = U_2 C - U_1 C [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

$$q_2 = -U_2 C + [U_2 C - U_1 C (1 - \frac{1}{e^{-\frac{t}{\tau}}})] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_2 = \frac{dq_2}{dt} = \frac{d}{dt} [-U_2 C + U_2 C e^{\frac{t}{\tau}} - U_1 C e^{\frac{t}{\tau}} (1 - \frac{1}{e^{-\frac{t}{\tau}}}]$$

$$i_2 = -\frac{U_2}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{U_1}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} -$$

$$i_2 = -\frac{e^{-\frac{t}{\tau}}}{R} [U_2 - \frac{U_1}{e^{-\frac{t}{\tau}}}]$$

Z (0V A) f nov 87, na
i ONAS RANDY

NOWO ZA 6. PONIĘTEK

$$t' = 500 \text{ ms} \Rightarrow 3$$

$$U_1 = 40 \text{ V}$$

$$U_2 = 50 \text{ V}$$

$$R = 10 \Omega \text{ Z}$$

$$L = 0,12 \text{ H}$$



$$(i_1) = ?$$



$$\frac{d^2}{dt^2} = \frac{1}{L} \cdot \frac{d^2 i}{dt^2}$$

$$i_1 = \frac{U_1 - U_2}{R} = 2 \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{U_2}{R} = 5 \text{ A}$$

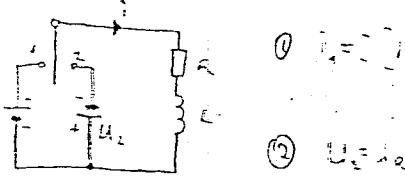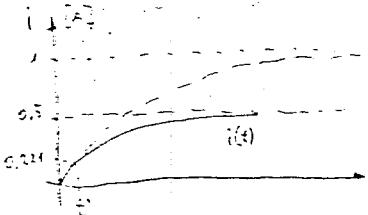

$$\textcircled{1} \quad i_1 = i_2 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\textcircled{2} \quad U_2 = i_2 \cdot R - U_L$$

$$U_2 = -i_2 R - \frac{1}{2} \frac{di_2}{dt}$$

$$i_2 = -i_2 - \frac{1}{2} \frac{di_2}{dt}$$

$$\frac{di_2}{dt} = -i_2 - \frac{1}{2} i_2$$


$$\frac{di_2}{dt} = -\frac{3}{2} i_2 \Rightarrow -\ln [i_2 - i_2] = \ln K$$

$$-i_2 - i_2 = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$t=0 \Rightarrow i_2 = 0,221 \text{ A} \Rightarrow K = 0,72 \text{ A}$$

$$i_2 = -i_2 - K e^{-\frac{t}{\tau}}$$
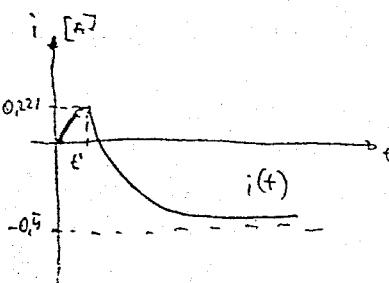
$$i_2 = -0,5 + 0,72 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$29. \quad i_c, U_c = ?$$

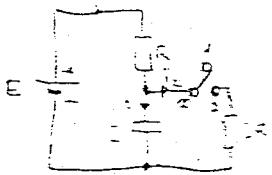

$$E = U_2 + U_C$$

$$E = i_C R + \frac{q}{C}$$

$$i_C = \frac{d}{dt} \frac{q}{C} = \frac{q}{C} \cdot \frac{1}{C}$$

$$EC = \frac{q}{C} \frac{1}{C} + q$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{d^2 q}{dt^2} = EC$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} = -\ln [EC - 2] + \ln K$$

$$EC - 2 = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$t=0 \Rightarrow q=0 \Rightarrow K=EC$$

$$q = EC [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

$$\textcircled{2} \quad U_C = i_C \cdot 3R$$

$$\frac{q}{C} = [i_C - i_C] \cdot 3R$$

$$\frac{q}{C} = \left[\frac{E - U_C}{R} - i_C \right] \cdot 3R$$

$$U_C = 3E - 3U_C - i_C \cdot 3R$$

$$4U_C = 3E - \frac{dq}{dt} \cdot 3R$$

$$\frac{dq}{dt} = 3E - \frac{dq}{dt} \cdot 3R$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{3}{4} EC - \frac{3}{4} RC \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{3}{4} EC - \frac{3}{4} RC \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{3}{4} EC - \frac{3}{4} EC \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{dq}{dt} = -\ln [\frac{3}{4} EC - 2] + \ln K$$

$$\frac{3}{4} EC - 2 = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$t=0 \Rightarrow q=0 \Rightarrow K=\frac{3}{4} EC - EC$$

$$K = -\frac{1}{4} EC$$

$$U_2 = U_n + U_L$$

$$U_2 = i_2 R + L \frac{di_2}{dt}$$

$$I_2 = i_2 + \frac{L}{R} \frac{di_2}{dt}$$

$$\frac{t'}{\tau} = -\ln [I_2 - i_2] + \ln K$$

$$I_2 - i_2 = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$t=0 \Rightarrow i_2 = 0,221 \text{ A} \Rightarrow K = 0,728 \text{ A}$$

$$i_2 = I_2 - K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_2 = I_2 - 0,728 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\frac{3}{4} EC - 2 = -\frac{1}{4} EC e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$q = \frac{3}{4} EC + \frac{1}{4} EC e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$q = \frac{EC}{4} \left[3 + e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$


$$U_C = \frac{q}{C} \quad U_C = \frac{E}{4} \left[3 + e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$i_C = \frac{E - U_C}{R} = \frac{E}{R} - \frac{E}{4R} \left[3 + e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$i_C = \frac{E}{R} \left[1 - \frac{3}{4} - \frac{1}{4} e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$i_C = \frac{E}{4R} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

8.21. $U_R, U_C = ?$

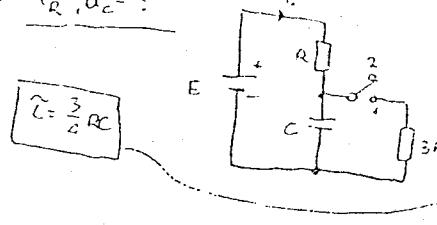

$$\textcircled{1} \quad E = U_R + U_C$$

$$E = i \cdot R + \frac{q}{C}$$

$$E = \frac{dq}{dt} \cdot R + \frac{q}{C}$$

$$EC = \frac{dq}{dt} \cdot C + q$$

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{dq}{EC - q}$$

$$\frac{t}{\tau} = -\ln[EC - q] + b \ln k$$

$$EC - q = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$t=0 \Rightarrow q = \frac{3}{4} EC \Rightarrow K = \frac{1}{4} EC$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{aligned} U_R &= i \cdot R \\ &= \frac{q}{C} \cdot R \end{aligned}$$

$$EC - q = \frac{1}{4} EC \Rightarrow \frac{3}{4} EC = \frac{q}{C}$$

$$q = EC - \frac{1}{4} EC = \frac{3}{4} EC$$

$$q = EC \left(1 - \frac{1}{4} e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$U_C = \frac{q}{C} = E \left[1 - \frac{1}{4} e^{-\frac{t}{\tau}}\right]$$

$$C = RC$$


$$U_C = E \left[1 - \frac{1}{4} e^{-\frac{t}{RC}}\right]$$

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{1}{5} \left[\frac{3}{4} EC \left(1 - \frac{1}{4} e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \right]$$

$$-\frac{dt}{\tau} = \frac{1}{5} \left[\frac{3}{4} EC \left(1 - \frac{1}{4} e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \right]$$

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{1}{5} \left[\frac{3}{4} EC \left(1 - \frac{1}{4} e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \right]$$

8.22. $U_{IND} = ?$

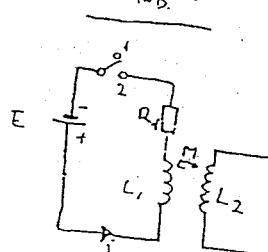

$$\textcircled{1} \quad E = U_R + U_L$$

$$E = i \cdot R_1 + L \frac{di}{dt}$$

$$R_1 = i + L \frac{di}{dt}$$

$$I = i + C \frac{di}{dt}$$

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{di}{I-i}$$

$$\frac{t}{\tau} = -\ln[I-i] - b \ln k$$

$$I - i = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$t=0 \Rightarrow i=0 \Rightarrow K = I$$

$$i = I \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right]$$

$$U_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{1}{\tau} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right]$$

$$U_L = K \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \left(-\frac{1}{\tau}\right)$$


$$U_L = R_1 \tau e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_L = -L \frac{1}{\tau} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right]$$

8.23. $U = 600V$

geant

$R, L = ?$

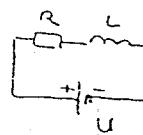

$$i = I \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right]$$

$$\frac{i}{I} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$e^{-\frac{t}{\tau}} = 1 - \frac{i}{I}$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln \left[1 - \frac{i}{I}\right]$$

$$\tau = -\frac{t}{\ln \left[1 - \frac{i}{I}\right]}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

-geant

$i = I \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right]$

$t = 20ms$


$i = 0.5A$

$$R = \frac{U}{I} = 1200 \Omega$$

$$L = 2.5 mH$$

$$I = -Rt$$

$$U_{\text{out}}(\tau) = ?$$

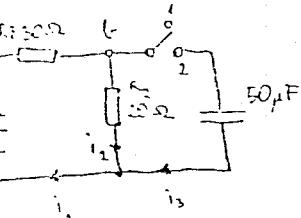

$$U_c = i_2 \cdot 20 \Omega$$

$$U_c = [i_1 - i_3] \cdot R_2$$

$$U_c = \left[\frac{E - U_c}{R_1} - i_3 \right] \cdot R_2$$

$$U_c = \frac{R_2}{R_1} E - \frac{R_2}{R_1} U_c - i_3 R_2$$

$$\frac{2}{3} \frac{E}{C} = \frac{2}{3} E - \frac{dQ}{dt} R_2$$

$$Q = \frac{2}{5} EC - \frac{3}{5} CR_2 \frac{dQ}{dt}$$

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{2}{5} EC - 2$$

$$\frac{dt}{C} = \frac{dQ}{2EC - 2}$$

$$\frac{t}{C} = -\ln \left[\frac{2}{5} EC - 2 \right] + \ln K$$

$$\frac{2}{5} EC - 2 = K e^{-\frac{t}{C}}$$

$$t=0 \Rightarrow Q=0 \Rightarrow K = \frac{2}{5} EC$$

$$Q = \frac{2}{5} EC \left[1 - e^{-\frac{t}{C}} \right]$$

$$U_c = \frac{Q}{C} = \frac{2}{5} E \left[1 - e^{-\frac{t}{C}} \right]$$

$$i_2 = \frac{U_c}{R_2} = \frac{2}{5} \frac{E}{R_2} \left[1 - e^{-\frac{t}{C}} \right]$$

$$i_3 = \frac{d}{dt} \left[\frac{2}{5} EC \left(1 - e^{-\frac{t}{C}} \right) \right] = \frac{2}{5} EC \left(-e^{-\frac{t}{C}} \right) \left(\frac{1}{C} \right)$$

$$i_3 = \frac{2}{3} \frac{E}{R_2} e^{\frac{t}{C}}$$

$$= i_1 \cdot R_1$$

$$= 2E \frac{R_1}{R_2} \left[\frac{1}{5} + \frac{2}{15} e^{-\frac{t}{C}} \right]$$


$$= 60 \left[1 + \frac{2}{3} e^{-\frac{t}{C}} \right]$$

$$U = 4V$$

$$C = 2 \mu F$$

$$R = 1 \Omega$$

$$U_{\text{out}} = ?$$

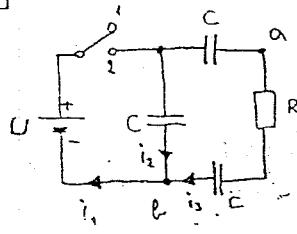

$$\textcircled{1} \quad i_2 = 0 \Rightarrow i_1 = i_3 = i$$

$$U = U_R + 2U_C$$

$$U = iR + 2 \frac{Q}{C}$$

$$U = \frac{dQ}{dt} R + 2 \frac{Q}{C} + \frac{U}{2}$$

$$\frac{UC}{2} = \frac{RC}{2} \frac{dQ}{dt} + Q$$

$$\frac{UC}{2} - 2 = \frac{C}{R} \frac{dQ}{dt}$$

$$\frac{dt}{C} = \frac{dQ}{\frac{UC}{2} - 2}$$

$$\frac{t}{C} = -\ln \left[\frac{UC}{2} - 2 \right] + \ln K$$

$$\frac{UC}{2} - 2 = K e^{\frac{t}{C}}$$

$$t=0 \Rightarrow Q=0 \Rightarrow K = \frac{UC}{2}$$

$$Q = \frac{UC}{2} \left[1 - e^{-\frac{t}{C}} \right]$$

$$i = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{C}}$$

$$U_C = \frac{U}{2} \left[1 - e^{-\frac{t}{C}} \right]$$

$$-iR - U_C = 0$$

$$iR + U_C = iR e^{-\frac{t}{C}} + \frac{U}{2} - \frac{U}{2} e^{-\frac{t}{C}}$$

$$i = \frac{U}{2} + \frac{U}{2} e^{-\frac{t}{C}}$$

$$i = \frac{U}{2} \left[1 + e^{-\frac{t}{C}} \right]$$

$$26. \quad R_1 = 2 \Omega$$


$$R_2 = 2 \Omega$$

$$C = 10 \mu F$$

$$U = 10V$$

$$i_2 = i_3$$

$$U_{\text{out}} = ?$$

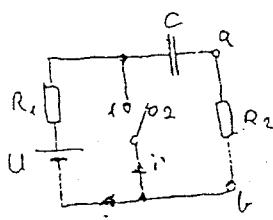

$$\textcircled{2} \quad U = U_R + U_C$$

$$U = i(R_1 + R_2) + \frac{Q}{C}$$

$$U = \frac{dQ}{dt} R + \frac{Q}{C}$$

$$UC = \frac{C}{R} \frac{dQ}{dt} + Q$$

$$\frac{dt}{C} = \frac{dQ}{\frac{UC}{R} - Q}$$

$$\frac{t}{C} = -\ln \left[\frac{Q}{R} \right] + \ln K$$

$$UC - Q = K e^{-\frac{t}{C}}$$

$$t=0 \Rightarrow Q=0 \Rightarrow K = UC$$

$$Q = UC \left[1 - e^{-\frac{t}{C}} \right]$$

$$t=0 \Rightarrow Q=0 \Rightarrow K = 10$$

$$i = \frac{1}{C} \left[Q e^{-\frac{t}{C}} \right]$$

$$i = 10^{-2} e^{-\frac{t}{10^{-4}}} (-\frac{1}{R_2 C})$$

$$\frac{dQ}{dt} R_2 C = -i$$

$$\frac{dQ}{dt} \cdot \frac{1}{C} = -\frac{i}{R_2 C}$$

$$\frac{dt}{C} = \frac{dQ}{-\frac{i}{R_2 C}}$$

$$\frac{t}{C} = -\ln \left[\frac{Q}{i} \right] + \ln K'$$

$$-Q = K' e^{-\frac{t}{C}}$$

$$t=0 \Rightarrow Q=10 \Rightarrow K' = -10^{-4}$$

$$Q = 10^{-4} e^{-\frac{t}{10^{-4}}}$$

$$U_{\text{out}} = 10 e^{-\frac{t}{10^{-4}}}$$

$$\int i^2 R dt = \int U \frac{R_1}{(R_1+R_2)} e^{\frac{t}{C}} dt$$

$$U_{\text{out}} = iR_2 = U \frac{R_2}{R_1+R_2} e^{-\frac{t}{C}}$$


$$U_{\text{out}} = 8 e^{-\frac{t}{C}}$$

$$R_1 = R_2 = 9,5 \Omega$$

$$E = 100V$$

$$C = 0,1mF$$

$$i(t_1) = ?$$

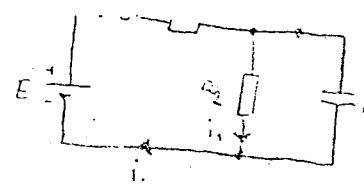

$$\tau = 0,25s$$

$$\Downarrow$$

$$i = 22,7mA$$

$$i_1 = \frac{U_C}{R_L}$$

$$i_1 = \frac{E}{2R_2} [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

$$i = i_1 + i_2$$

$$i = \frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R_2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R_2} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R_2} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i = \frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R_2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R_2} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i = \frac{E}{2R_2} [1 + e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

$$U_C = ?$$

$$U_C = [i - i_2] R_2$$

$$U_C = \left[\frac{E - U_C}{R_1} - i_2 \right] R_2$$

$$U_C = E - U_C - i_2 R_2$$

$$2 \frac{dU_C}{dt} = E - R_2 \frac{dU_C}{dt}$$

$$2 = \frac{CE}{2} - \frac{R_2 C}{2} \frac{dU_C}{dt}$$

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{dU_C}{\frac{CE}{2} - 2}$$

$$\frac{t}{\tau} = -\ln \left[\frac{CE - 2}{2} \right] + \ln K$$

$$t = 0 \Rightarrow 2 = 0 \Rightarrow K = \frac{CE}{2}$$

$$2 = \frac{CE}{2} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$i_2 = \frac{d}{dt} \left[\frac{CE}{2} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)^2 \right]$$

$$i_2 = \frac{CE}{2} \left(-e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \left(-\frac{2}{R_2 \tau} \right)$$

$$i_2 = \frac{E}{R_2} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_C = \frac{U_2}{C} = \frac{E}{2} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$3.28. U_1 = 100V$$


$$U_2 = 400V$$

$$R_1 = 100\Omega$$

$$R_2 = 50\Omega$$

$$C = 30\mu F$$

$$i_c, U_c = ?$$

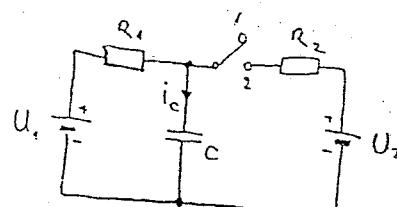

$$\textcircled{1} \quad U_1 = U_{R_1} + U_C$$

$$U_1 = i R_1 + \frac{q}{C}$$

$$U_1 = \frac{dq}{dt} R_1 + \frac{q}{C}$$

$$U_1 C = R_1 C \frac{dq}{dt} + q$$


$$\frac{dt}{\tau} = \frac{dq}{U_1 C - q}$$

$$\frac{t}{\tau} = -\ln [U_1 C - q] + \ln K$$

$$U_1 C - q = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$t = 0 \Rightarrow q = 0 \Rightarrow K = U_1 C$$
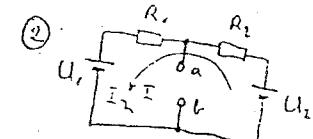
$$q = U_1 C \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$



$$I = \frac{U_2 - U_1}{R_1 + R_2} = 2A$$

$$q_a = IR_1 - U_1 = q_L$$

$$U_{aL} = IR_1 + U_1$$

$$E_T = 300V$$

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 33,3 \Omega$$

$$\textcircled{1} \quad i_c = \frac{d}{dt} \left[0,002 - 0,006 e^{-\frac{t}{\tau}} \right] = -0,006 C \left[\frac{1}{R_1 C} \right]$$

$$i_c = 6 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_C = \frac{q}{C} \Rightarrow U_C = 500 - 100 e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$3.29. C = 20\mu F$$

$$E_0 = 500\mu A$$

$$R = 10\Omega$$

$$U = 50V$$

$$i = ?$$

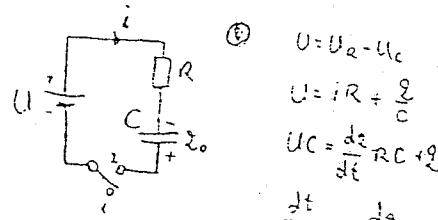

$$\textcircled{2} \quad U = U_2 - U_C$$

$$U = i R + \frac{q}{C}$$

$$U_C = \frac{dq}{dt} R C + q$$

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{dq}{U_C - q}$$

$$U_C - q = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$t = 0 \Rightarrow q = 0,5 \mu A \Rightarrow K = U_C - q_0$$

$$q = U_C - [U_C - q_0] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$q = 10^3 - 1,5 \cdot 10^3 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i = \frac{d}{dt} \left[10^3 - 1,5 \cdot 10^3 e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$


$$i = 0,075 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U = 50 \text{ V}$$

$$R_1 = 1k\Omega$$

$$C_1 = 0,5 \mu\text{F}$$

$$i_1, q_1 = ?$$

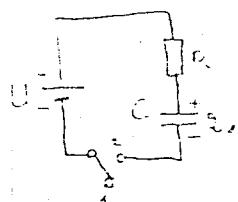

$$U = \frac{d}{dt} R + L \cdot i$$

$$U = \frac{d}{dt} R - \frac{1}{C} \cdot q$$

$$iL - q = 0$$

$$\Rightarrow q = iL$$

$$= \frac{d}{dt} \left[10 - 0,5 \cdot 10 e^{-\frac{t}{T}} \right]$$

$$= -0,5 \cdot 10 e^{-\frac{t}{T}} \left(-\frac{1}{T} \right)$$

$$q = 0,025 e^{-\frac{t}{T}}$$

$$\Delta U = 10 \text{ mV}$$

$$R_1 = 7k\Omega$$

$$R_2 = 2k\Omega$$

$$C = 1\mu\text{F}$$


$$U = 100 \text{ V}$$

$$R_1 = 50 \Omega$$

$$C = 1\mu\text{F}$$

$$R_2 = 2k\Omega$$

$$U = 100 \text{ V}$$

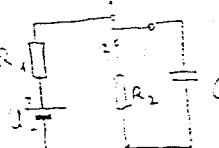

a) $\Rightarrow U = U_{R_1} + U_C$
 $U = iR_1 + \frac{q}{C}$
 $U_C = \frac{dq}{dt} R_2 + \frac{q}{C}$
 $Q = \frac{dq}{dt} t + C$
 $\frac{dt}{C} = \frac{dq}{Q-q}$
 $Q-q = K e^{-\frac{t}{C}}$

phys. wert: $i=0, q=0 \Rightarrow K=Q$

$$q = Q [1 - e^{-\frac{t}{C}}]$$

$$U = (10 \text{ mV}) = 76 \mu\text{A}^2$$

$$i = \frac{dq}{dt} = Q \left[-e^{-\frac{t}{C}} \left(-\frac{1}{C} \right) \right] = \frac{Q}{C} e^{-\frac{t}{C}} = \frac{i}{C} e^{-\frac{t}{C}}$$


$$i(t=0) = \frac{U_0}{R_1 C} = 14,28 \text{ mA}$$

$$i(t=10 \text{ ms}) = 3,42 \text{ mA}$$

$$U_C = \frac{q}{C} = U [1 - e^{-\frac{t}{C}}]$$

$$U_C(t=0) = 0$$

$$U_C(t=10 \text{ ms}) = 76 \text{ V}$$

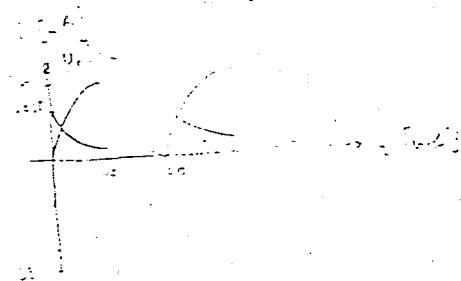

$$b) i = \frac{U}{R_1} e^{-\frac{t}{C}} = 2e^{-500t}$$

$$i = -0,05 e^{-500t}$$

$$10 \text{ mV} \cdot e^{500t} \cdot I_2 = \frac{1}{10^3} \left(-0,05 e^{-500t} \right)$$

$$I_2 = \frac{5}{500} \left[e^{500t} - 1 \right] = 10 \text{ mA}$$

$$10 \text{ ms} \Rightarrow I_2 = 0$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{I}_{21} - \bar{I}_{22}}{2} = 5 \text{ mA} //$$

$$i = -\frac{10 \text{ mV}}{2k\Omega} e^{-\frac{t}{2k\Omega}} = -0,005 e^{-500t}$$

$$i_C = -0,005 \text{ A}$$

$$i_C(t=10 \text{ ms}) = -0,000256 \text{ A}$$

$$i_C = \frac{q}{C} = \frac{76 \mu\text{A}^2}{1\mu\text{F}} = 76 \text{ V}$$

$$U_C = -76 \text{ V}$$


$$U_C(t=10 \text{ ms}) = 0,012 \text{ V}$$

$$R = 10\Omega$$

$$C = 2 \mu F$$

$$P_R(t) = 360 e^{-5t}$$

$$Q_0 = ?$$

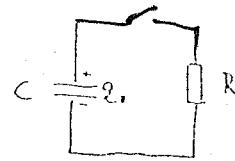

$$z = RC$$

$$t=0, z=2_0 : k=2_0$$

$$z = 2_0 e^{-50000t}$$

$$i = \frac{dz}{dt}$$

$$P_R = i^2 R = [50000 z_0]^2 e^{-100000t} \cdot 10 \Rightarrow 360 = [50000 z_0]^2 \cdot 10 \Rightarrow z_0 = 120 \mu A_s$$


9.33. $Q_0 = 3 \cdot 10^{-4} A_s$

$C_1 = 6 \mu F$

$R = 20 \Omega$

$C_2 = 3 \mu F$

$i, U_C = ?$

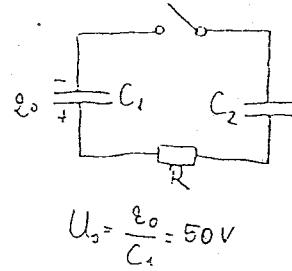

$$U_0 = \frac{Q_0}{C_1} = 50 V$$

$$U_{C_1} = \frac{1}{C_1} \int_0^\infty i dt = \frac{2,5}{25000 C_1} [0 \dots t] = \frac{2,5}{25000 C_1} t = 16,6 V$$

$$U_{C_2} = \frac{1}{C_2} \int_0^\infty i dt = \frac{2,5}{25000 C_2} [0 \dots t] = 33,3 V$$

ZAPAMTI

$$U_0 = U_R + U_{C_1} + U_{C_2}$$

$$U_0 = iR + Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$U_0 = \frac{dz}{dt} R + Q \frac{1}{C_1 C_2} \frac{1}{C_1 + C_2}$$

$$U_0 C = \frac{dz}{dt} R C + Q$$

$$Q = \frac{dz}{dt} C + z$$

$$Q - z = K e^{-\frac{t}{T}}$$

- nové. uvz.:


$$t=0, z=0 : k=Q$$

$$z = Q [1 - e^{-\frac{t}{T}}]$$

$$i = \frac{dz}{dt} = \frac{Q}{C} e^{-\frac{t}{T}}$$

$$i = 2,5 e^{-\frac{t}{5000}}$$

9.34. $U_{ab}(t) = ?$

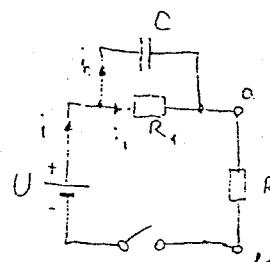

- nové. uvz.: $t=0, z=0 : k=UC \frac{R_1}{R+R_1}$

$$z_c = UC \frac{R_1}{R+R_1} [1 - e^{-\frac{t}{R+R_1}}]$$

$$i_c = \frac{dz_c}{dt} = \frac{UC}{R+R_1} \cdot \frac{R_1}{R+R_1} C^{-\frac{t}{R+R_1}} = \frac{U}{R+R_1} C^{-\frac{t}{R+R_1}}$$

$$U_c = \frac{z_c}{C} = U \frac{R_1}{R+R_1} [1 - e^{-\frac{t}{R+R_1}}]$$

$$i_s = \frac{U_c}{R_1} = \frac{U}{R+R_1} [1 - e^{-\frac{t}{R+R_1}}]$$

$$i = i_c + i_s = U e^{-\frac{t}{R+R_1}} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{R+R_1}} + \frac{1}{2} \frac{R_1}{R+R_1} \right]$$

$$i = U e^{-\frac{t}{R+R_1}} \frac{R+2R_1}{R(R+R_1)} + \frac{U}{R+R_1} \cdot \frac{1}{2} \left(1 - \frac{R_1}{R+R_1} C^{-\frac{t}{R+R_1}} \right) = \frac{U}{R+R_1}$$

$$U_{ab} = iR = U \frac{R_1}{R+R_1} C^{-\frac{t}{R+R_1}} = U \frac{R_1}{R+R_1}$$

$$U_c = i_s R_1$$

$$U_c = [i - i_c] R_1$$

$$U_c = [i - i_c] \frac{R_1}{R+R_1} R_1$$

$$U_c = i \frac{R_1}{R+R_1} - U_c \frac{R_1}{R+R_1} - i_c R_1$$

$$U_c = i \frac{R_1}{R+R_1} - \frac{U}{R+R_1} - i_c R_1$$

$$\frac{U_c}{C} = \frac{dU_c}{dt} = \frac{U}{R+R_1} - \frac{dz_c}{dt} R_1$$


$$\frac{U_c}{C} = \frac{U}{R+R_1} - \frac{dU_c}{dt} R_1 = \frac{U}{R+R_1} - \frac{d}{dt} \left(\frac{U}{R+R_1} C \right)$$

$$\frac{U_c}{C} = UC \frac{1}{R+R_1} - \frac{1}{R+R_1} \frac{dU_c}{dt} = UC \frac{1}{R+R_1} - \frac{1}{R+R_1} \frac{d}{dt} \left(UC \frac{1}{R+R_1} C \right)$$

$$\frac{U_c}{C} = UC \frac{R_1}{R+R_1} - \frac{1}{2} \frac{dU_c}{dt} C^{-\frac{t}{R+R_1}}$$

$$\frac{dU_c}{dt} = \frac{d^2 z_c}{dt^2}$$
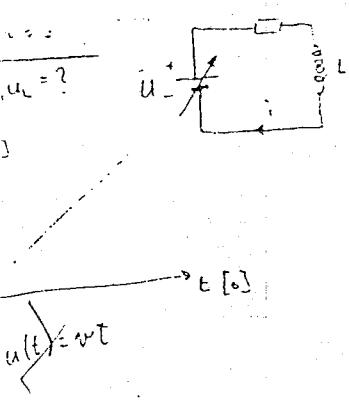
$$U_c \frac{R_1}{R+R_1} = K z_c^{-\frac{1}{2}}$$



$$\begin{aligned} u &= U_0 - \frac{di}{dt} \\ u &= iR + L \frac{di}{dt} \\ \frac{di}{dt} &= i + \frac{U_0}{L} \cdot \frac{dt}{dt} \\ \frac{di}{dt} &= i + \tau \frac{di}{dt} \end{aligned}$$

$$t=0, i=0 : i=0$$


$$i = I [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

$$i = \frac{U_0}{L} - \frac{U_0}{L} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i = \frac{U_0}{L} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

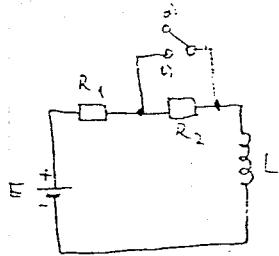9.36

$$\begin{aligned} t_1 &= 0,08 \text{ s} \\ t_2 &= 0,12 \text{ s} \\ R_1 &= R_2 = 20 \Omega \\ L &= 2 \text{ H} \\ E &= 60 \text{ V} \end{aligned}$$



$$a) E = U_R + U_L$$

$$E = iR_1 + L \frac{di}{dt}$$

$$\frac{E}{R_1} = i + \frac{L}{R_1} \frac{di}{dt}$$


$$I - i = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$- \text{poc. mit } i = 0, t = 0, i = 0:$$

$$K = I$$

$$i = I [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

$$i(0,08) = 1,652 \text{ A}$$

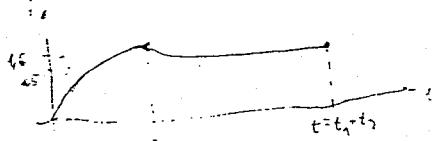

$$- \text{poc. mit } i = 1,652 \text{ A} : K = -i, i = 2 \text{ A}$$

$$i = I + 0,1652 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i(0,12) = 1,815$$

$$I_{S1} = \frac{1}{t_1} \int_0^{t_1} i dt = \frac{I}{t_1} \left[t - \int_0^t e^{-\frac{t}{\tau}} dt \right] = \frac{I}{t_1} \left[t_1 + \tau \left(e^{-\frac{t_1}{\tau}} - 1 \right) \right] = 0,93 \text{ F}$$



$$I_{S2} = \frac{1}{t_2} \int_0^{t_2} i dt = \frac{I}{t_2} \left[t + \frac{0,1652}{\tau} \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - 1 \right) \right] = 1,5375 \text{ A}$$

$$P_{R_1} = I_{S1}^2 R_1 + I_{S2}^2 R_1 = 66 \text{ W}$$

$$P_{R_2} = I_{S2}^2 R_2 = 48,1 \text{ W}$$

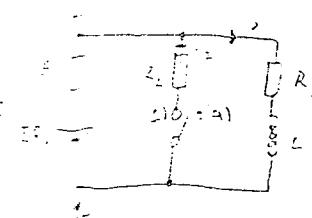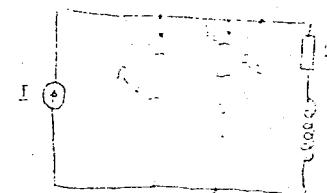9.37

$$\begin{aligned} R_{12} &= 152 \\ R_2 &= 2,5 \Omega \\ L &= 1 \text{ H} \\ \underline{i_u = ?} \end{aligned}$$



$$U = I \cdot R_1 + i_2$$

$$a) \quad I R_1 = U_2 + U_L$$

$$I R_1 = i (R_1 + R_2) + L \frac{di}{dt}$$

$$\frac{I}{R_1 + R_2} = i + \frac{L}{R_1 + R_2} \frac{di}{dt}$$

$$\frac{I}{R_1 + R_2} = i + \mathcal{E} \frac{di}{dt}$$


$$\frac{\frac{di}{dt}}{\mathcal{E}} = \frac{2i}{\frac{R_1 + R_2}{\mathcal{E}}} - 1$$

$$\frac{I}{R_1 + R_2} - i = K e^{-\frac{t}{T}}$$

$$\text{- poc. warziti: } t=0, i=0 : K = \frac{I}{R_1 + R_2}$$

$$i_3 = \frac{I}{R_1 + R_2} \left[1 - e^{-\frac{t}{T}} \right]$$
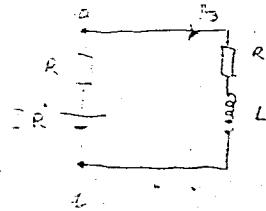
$$i_3 = 2 \left[1 - e^{-2t} \right] \quad t=\infty \Rightarrow i_3 = 2 \text{ A}$$



$$R = R_1 || R_2 = \frac{1}{2} \Omega$$

$$i_1 = i_2 = \frac{1}{2} [I - i_3]$$

$$I R = U_2 + U_L$$

$$I R = (R_1 + R_2) + \mathcal{E} \frac{di}{dt}$$

$$\frac{I}{R_1 + R_2} = \mathcal{E} + \frac{L}{R_1 + R_2} \frac{di}{dt}$$

$$\frac{I}{R_1 + R_2} - i = \mathcal{E} \frac{di}{dt}$$

$$\frac{I}{R_1 + R_2} - i = K e^{-\frac{t}{T}}$$

$$\text{- poc. warziti: } t=0, i_3 = 2 \\ K = -0,5 \text{ A}$$

$$i_3 = 1,5 + 0,5 e^{-t}$$

$$i_1 = i_2 = 0,5 - 0,25 - 0,25 e^{-t}$$

$$i_1 = i_2 = 0,75 - 0,25 e^{-t}$$

$$P_a = i_2 \mathcal{E} - I R^2 = 46$$

$$i_{ab} = \mathcal{E} - i_2 \mathcal{E} = 1,5 - 0,75 = 0,75$$

$$i_{ab} = 0,75 - 0,25 e^{-t}$$

$$9.38. \quad P_2(t) = 250 \text{ W}$$


$$P_2(t) = 25 \text{ W}$$

$$U = 100 \text{ V}$$

$$L = 0,1 \text{ H}$$

$$C = 500 \mu\text{F}$$

$$i_{ab} = ?$$

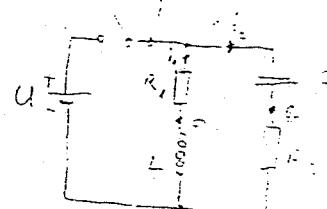

$$250 = \frac{100^2}{R_1} \left[e^{-0,6t} \cdot e^{-0,3t} \right] \Rightarrow R_1 = 10 \Omega$$

$$25 = \frac{100^2}{R_1} \left[e^{-0,6t} - e^{-0,3t} \right] \Rightarrow R_2 = 500 \Omega$$

$$U_o + i_2 R_2 = U_2 = 100$$

$$U_{ab} = 100 \left[1 - e^{-20t} \right] = 100 \left[1 - e^{-0,6t} \right]$$

$$U_{ab} = 100 \left[e^{-0,6t} - e^{-20t} \right]$$

$$i = U_2 - U_L$$

$$i = \mathcal{E} - \frac{U_2}{R_1}$$

$$i = i_2 - i_1$$

$$i - i_1 = i_2$$

$$\text{- poc. warziti: } t=0, i=0$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{U_2}{R_1} - \frac{U_2}{R_2} - 2 \frac{U_2}{L} t$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{U_2}{R_1} \left(1 - e^{-\frac{R_2}{L} t} \right) - 2 \frac{U_2}{L} t$$

$$\frac{di}{dt} = 0$$

$$e^{-\frac{R_2}{L} t} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = 0,6$$

$$U_2 = L \frac{di}{dt} = \Delta \frac{U}{R_1} \left[\frac{-e^{-\frac{R_2}{L} t}}{1 - e^{-\frac{R_2}{L} t}} \right]$$

$$U_2 = U e^{-\frac{R_2}{L} t}$$

$$P_2 = \frac{U_2^2}{R_1} = \frac{U_2^2}{R_1} - \frac{U_2^2}{R_2} - 2 \frac{U_2^2}{L} t$$

$$\frac{dP_2}{dt} = 0 \Rightarrow e^{-\frac{R_2}{L} t} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = 0,6$$

$$i_1 = 10 \left[1 - e^{-10t} \right]$$

$$P_2 = \frac{U^2}{R_1} \int e^{-\frac{R_2}{L} t} - e^{-2 \frac{R_2}{L} t}$$

$$i_2 = U C \left[1 - e^{-\frac{R_2}{L} t} \right]$$

$$\frac{di_2}{dt} = U C \left[-\frac{R_2}{L} e^{-\frac{R_2}{L} t} \right] = \frac{U}{R_2} e^{-\frac{R_2}{L} t}$$

$$e^{-\frac{R_2}{L} t} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = 0,6$$

$$i_2 = e^{-20t}$$

$$Q = 1052$$

$$L = 0.1 \text{ H}$$

$$i_{1,2,3} = ?$$

$$R = i_3 R + L \frac{di_3}{dt}$$

$$\left. \begin{aligned} R - L \frac{di_3}{dt} - i_3 R \end{aligned} \right\} R = i_3 R + L \frac{di_3}{dt}$$


$$R - L \frac{di_3}{dt} - i_3 R = i_3 R + L \frac{di_3}{dt}$$

$$i_3 \cdot 3R + 2L \frac{di_3}{dt}$$

$$= i_3 + \frac{2L}{3R} \frac{di_3}{dt}$$

$$= i_3 + C \frac{di_3}{dt}$$

$$i_3 = K e^{-\frac{t}{C}}$$

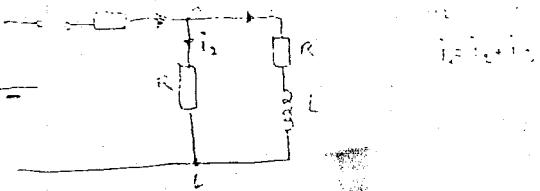

(2)

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$i_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{-150t} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-150t}$$

$$i_1 = 1 - \frac{1}{4} e^{-150t}$$

- gric. wdg.: $t=0, i_3=0, K=1$

$$i_3 = \frac{U}{3R} \left[1 - e^{-\frac{3R}{2L} t} \right]$$

$$i_3 = 0.5 \left[1 - e^{-50t} \right]$$

$$i_2 = i_3 + \frac{L}{R} \frac{di_3}{dt}$$

$$i_2 = i_3 + \frac{L}{R} \cdot \frac{1}{2} \left[t e^{-50t} \cdot (-50) \right]$$

$$i_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-150t} + \frac{3}{4} e^{-150t}$$

$$i_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{-150t}$$