

OSNOVE ELEKTRICITETA

Makroskopski pristup \rightarrow pojednostavljeni oblik grada atoma

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ [As]} = [\text{C}] \text{ elementarni maboj}$$



Dobri vodiči - električni koji se "slobodno" mogu kretati po kristalnoj rešetci

Izolatori - električni su vezani u strukturi materijala

Polumovi - ako su ionski onda mogu


istovremenim mabojima se odbijaju

raznovidim mabojima se privlače

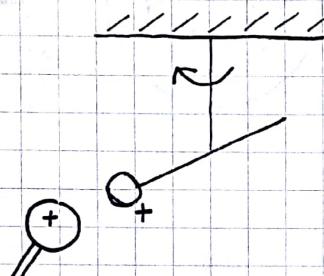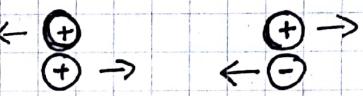


$$F \sim \frac{1}{r^2}$$
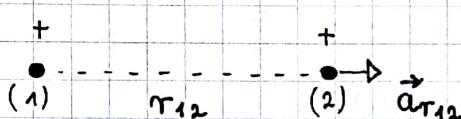
$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$




$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r_{12}^2} \vec{a}_{r_{12}}$$

jedinični vektor
u smjeru spojnica

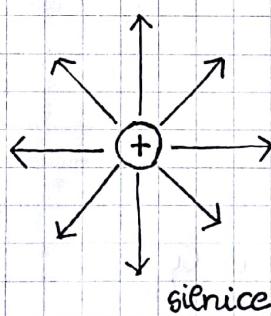

E - električno polje

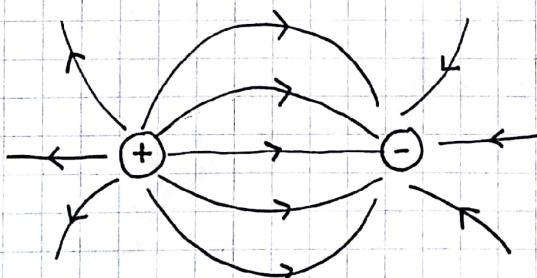(- maboj - sićnice radijalno prema maboju)



+ izvor polja E


- ponor polja E

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \leftarrow \text{probni ispitni maboj}\right. \\ \left. \text{"MALI"}$$

$$\lim_{q \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q}$$

sićnice polja jakost polja

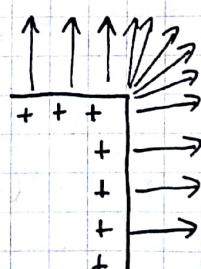
gušće sićnice \rightarrow veći iznos polja




parallelne i ekvidistanrne sićnice

\hookrightarrow HOMOGENO POLJE


Maxwellove dvojice - INFLUENCIJA

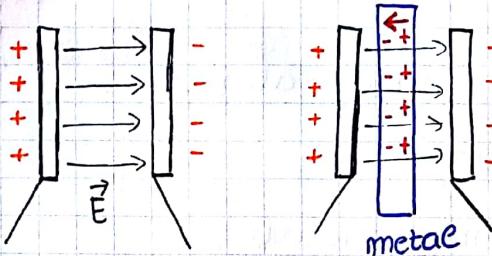


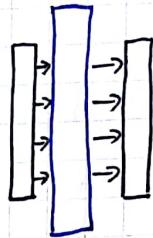
elektroni će ići sve dok ne upostave svoje električno polje koje će pomicati vanjsko



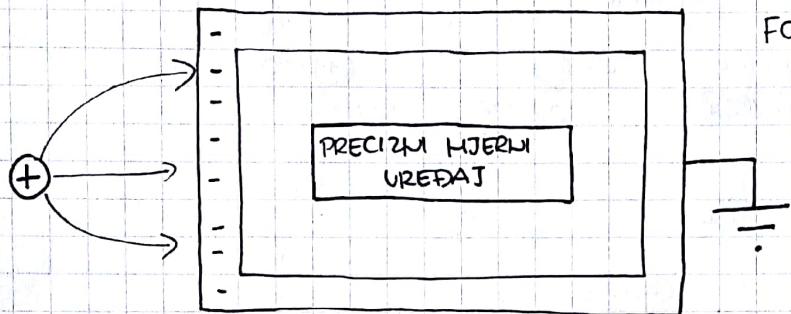u dobim vodčima staticko ee. polje $E = 0$



Faradejev kavez

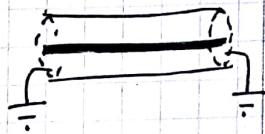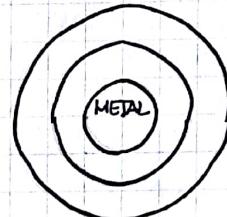

Zadaci:

$$1. |q| = 20 \text{ nC}$$

$$F = 0,1 \text{ N}$$

$$\text{a) } F = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$$

$$d = \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 F}{q}}$$

$$d = \sqrt{4\pi\epsilon_0 F} \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

$$d = 6 \text{ m} \quad \text{dielektričnost slobodnog prostora}$$


b) predznaci su različiti

c)

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d^2} = 5 \text{ kV/m}$$

$$E = \frac{F}{q} = 5 \text{ kV/m}$$


2.

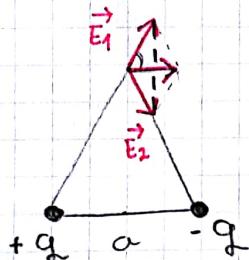

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E = 2E_1 \cos 60^\circ$$


$$= 200 \text{ V/m}$$

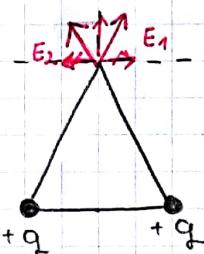

$$E = 2E_1 \sin 60^\circ$$

$$= 346,4 \text{ V/m}$$

Izbacivanje vektora

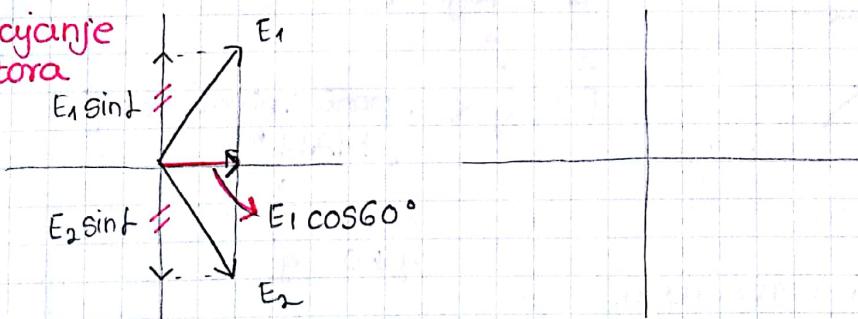

$$E_1 = E_1 \cos 60^\circ + E_1 \sin 60^\circ$$

$$E_2 = E_2 \cos 60^\circ - E_2 \sin 60^\circ$$


$$|q_1| > |q_2|$$

$$E = [E_1 \cos 60^\circ + E_1 \sin 60^\circ] \times$$

$$+ [E_2 \cos 60^\circ - E_2 \sin 60^\circ]$$


$$|\vec{E}| = \sqrt{(\cos 60^\circ (E_1 + E_2))^2 + (\sin 60^\circ (E_1 - E_2))^2}$$

d) ma visini R iznos E ?

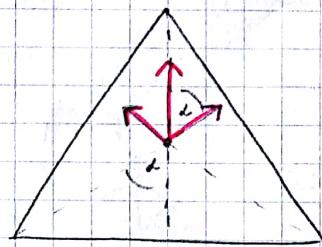

$$E = 2 \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (\sqrt{(\frac{a}{2})^2 + R^2})^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{(\frac{a}{2})^2 + R^2}} = \frac{2qR}{4\pi\epsilon_0 [(\frac{a}{2})^2 + R^2], \frac{3}{2}}$$

ρ ravnomjerno raspoređen
mcuboj ΔV

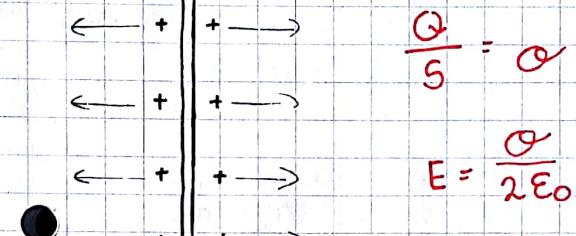


$$\frac{Q}{\Delta V} = \rho \text{ pošna gustoća mabja } \left[\frac{C}{m^3} \right]$$

$$E = \frac{\rho}{2\epsilon_0}$$



homogeno polje i meovisno o udaljenosti
(vrijedi samo za male udaljenosti)

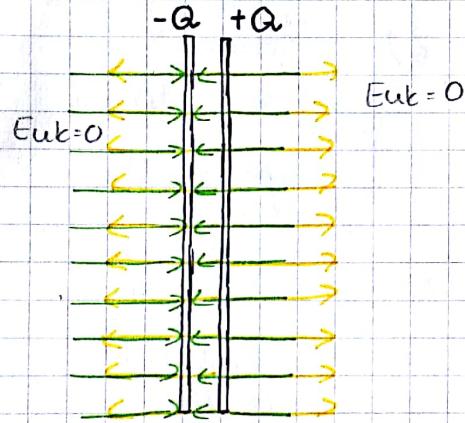* PRINCIJ
SUPERPOZICIJE
(zbrajanje
doprinosova)



$$E_{uk} = E_{+Q} + E_{-Q}$$

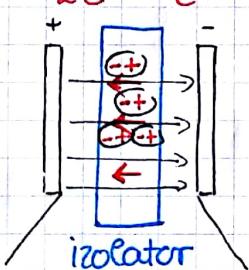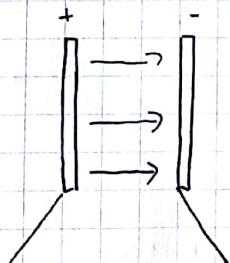
$$E_{uk} = 2E_{+Q} = \frac{2\rho}{2\epsilon} = \frac{\rho}{\epsilon}$$



\oplus
 \ominus : $E=0$
 \oplus \ominus : E polarizacija

$$E \text{ u izolatoru} = \vec{E} + \vec{E}_{\text{polarizacija}}$$

$$|E \text{ u izolatoru}| < |\vec{E}|$$

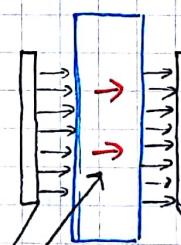


zbog toga smjer
 $E = E_r \vec{E}$

↑ relativna dielek. konst.

PROBOJNA ČVRSTOĆA


$$E_p = \left[\frac{kV}{mm} \right]$$

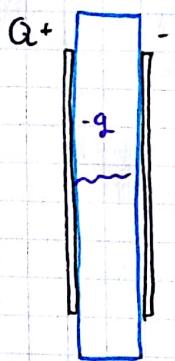granična vrijednost kod koje izolator prestaje bit izolator




$$Q \uparrow \quad \Theta \uparrow \quad E \uparrow$$

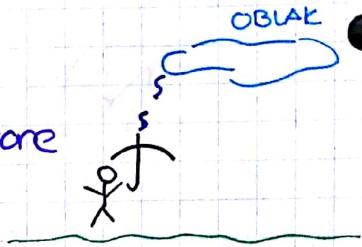postane tako jake da počne čupati elektrone
upostani se vođenja stara munja



upostani se
vođenja stara i
proteče velika struja
probije se zrak
ratše zbog zasićenosti
većom


POMIČANJE NABOJA U EL. POLJU

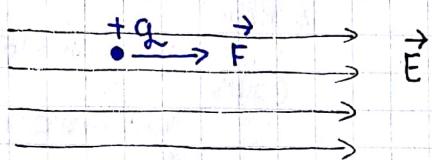


$$\vec{F} = q \vec{E}$$

$$A = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos(\vec{F}, \vec{s})$$

C. sila može obaviti rad u svom smjeru

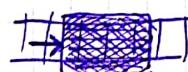

RAD SILA U EL. POLJU

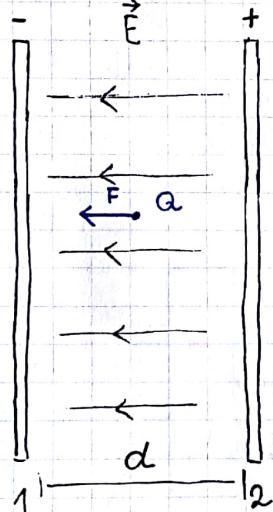

$$A_{1,2} = \vec{F}_{1,2} \cdot \vec{s} \\ = F \cdot d \cdot \cos(180^\circ) \\ = -QEd < 0$$

rad je utrošen

ELEKTRIČNI POTENCIJAL

$$P = \frac{W}{Q}$$

$$P_1 - P_2 = \frac{W_1 - W_2}{Q} = \frac{A_{12}}{Q} = U_{12} \text{ el. napon [V]}$$

$$A_{12} = W_1 - W_2 = Q(P_1 - P_2) = QU_{12} = -QEd, \quad U_{12} = -Ed$$

mogli bi putovati dok postoji
razlika p

$$P_1 - P_2 = U_{12} = -Ed \quad PA JE IATO$$



$$P_1 = P_2 - Ed$$

TAKO?

$$P(x) = P_2 - Ex$$

$$\left[\begin{array}{l} P = \int \vec{E} \cdot d\vec{e} = \int E \cdot de \\ P = Ex + C \end{array} \right]$$

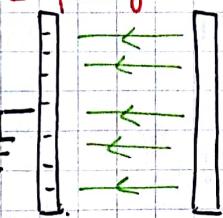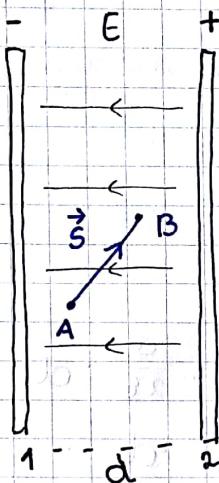zbog uzmajenja
je potencijal
ave početku 0



OVA PRICA

VRIJEDI SAMO

IA HOMOGENA

POLJA

$$(polje točkastog
naboja nije konstantno) \\ E = \frac{F}{q} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\varphi_B = -\vec{E} \cdot \vec{s} + P_A = -E \cdot s \cdot \cos(\vec{E}_1, \vec{s}) + P_A$$

rad se izvodi samo u vodoravnom smjeru

ako se naboje krede i vrati u istu točku $w=0$

$$P(x) = -Ex \cos(180^\circ) + (P=0)$$

$$P(x) = Ex$$

Zadaci:

3. $Q = 20 \text{ nC}$

$F = 0,1 \text{ N}$

$E = \frac{F}{Q} = 5 \text{ kV/m}$

b) $d = 0,1 \text{ m}$

$A_{AB} = F \cdot d = 0,01 \text{ J}$

rad je pozitivni \Rightarrow obavljeno ga je pogje

c) $U_{AB} = P_A - P_B$

$$\frac{A_{AB}}{Q} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-6}} = 500 \text{ V}$$

$$P_B = P_A - U_{AB}$$

$$P_B = 0$$

d) $W_{PA} = q \cdot P_A = 10 \text{ mJ}$
 $W_{PB} = q \cdot P_B = 0$

PAZI NA PREDIZNAKE!

4. $\sigma = 7,07 \cdot 10^{-9} \text{ C/m}^2$

$d_{AB} = 5 \text{ cm}$

$d_{BC} = 3 \text{ cm}$

$d_{AC} = 4 \text{ cm}$

$q = -2 \text{ mC}$

$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = 400 \text{ V/m}$

$A_{AB} = F_{el} \cdot s = F_{el} \cdot s \cdot \cos(F_{el}, s) = -1 \text{ g} \cdot E d_{AB} = -0,04 \text{ J}$

$A_{BC} = F_{el} \cdot s \cdot \cos L$

$$= 1 \text{ g} \cdot E \cdot d_{BC} \cdot \cos L \\ = 0,0144 \text{ J} \quad \text{rad poz.}$$

$A_{AC} = A_{AB} + A_{BC} = 0,0256 \text{ J}$


b) $U_{AB} = \frac{A_{AB}}{q} = \frac{-0,04}{-2 \cdot 10^{-3}} = 20 \text{ V}$

$U_{AC} = \frac{A_{AC}}{q} = 12,8 \text{ V}$

$U_{BC} = \frac{A_{BC}}{q} = -7,2 \text{ V}$


c) $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

$\sigma_p = 53 \text{ nC/m}^2$

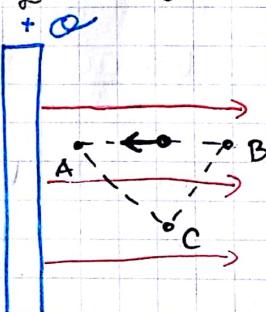


$$\cos L = \frac{d_{BC}}{d_{AB}}$$

zbog vektora
mora biti
između
F i s

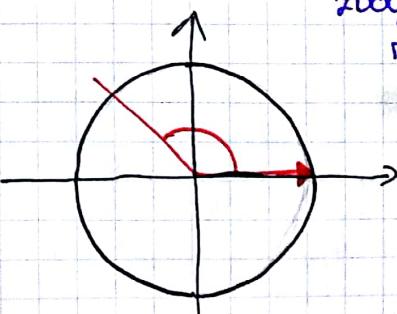

ELEKTRIČNI KAPACITET

ON NIJE OVISAN NI O NAPONU, NI O NABOJU

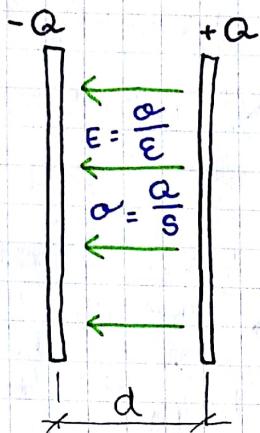

$$U = E \cdot d$$

$$C = \frac{Q}{U} \quad [F] \text{ farad}$$

$$C = \frac{\epsilon \cdot S}{E \cdot d} = \frac{\epsilon \cdot S}{\frac{Q}{\epsilon \cdot A} \cdot d} = \epsilon \cdot \frac{S}{d}$$


izraz za
kapacitet
pločastog kondenzatora

geometrijski ovisan
i o svojstvima materijala

temeljno svojstvo kond. je njegov kapacitet



ENERGIJA NABIJENOG KONDENZATORA

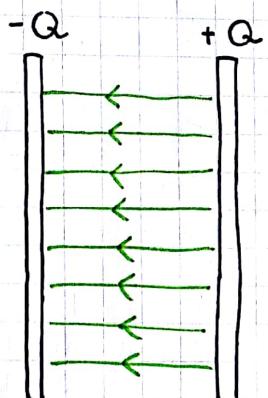

$$F = QE$$

$$|E_{-a}| = \frac{Q}{2\epsilon}$$

$$F = Q \frac{Q}{2\epsilon}$$

$$W = F \cdot S = Q \cdot \frac{Q}{2\epsilon} \cdot d =$$


$$= Q \cdot \frac{Q/d}{2\epsilon} \cdot d$$

$$= \boxed{\frac{Q^2}{2C}} = \boxed{Q = CU} = \frac{CU^2}{2} = \frac{QU}{2}$$

odspojen od
izvora

ako razmičem ploče ulazjem E jer se ploče privlače pa
ponećaum E kom. (ODSPOJEN !)

Zadatak:

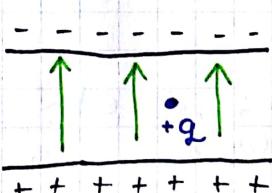

$$F_{el} = F_g$$

$$mg = qE = q \cdot \frac{U}{d}$$

$$U = \frac{mgd}{q} = 1 \text{ kV}$$

$$W = \frac{QU}{2} = 165 \text{ J}$$

$$\text{d) } U \uparrow 2x$$


C konst

$$Q \uparrow 2x$$

$$W = \frac{QU}{2} \uparrow 4x$$

$$\text{e) } E_p = \frac{Umaks}{d}$$

$$Umaks = 20 \text{ kV}$$

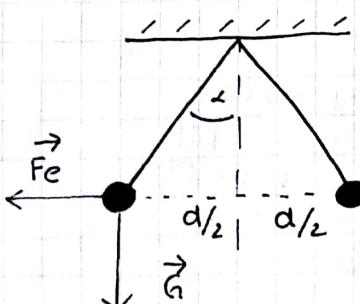

Primjerci iz prezentacije

1. $|q| = 20 \cdot 10^{-6} C$
 d


$F = 0,1 N$

$0,1 = 9 \cdot 10^9 \cdot$

$\frac{(20 \cdot 10^{-6})^2}{d^2} = 6 m$

b) raznouimeni

c) $E = \frac{F}{q} = 5000 V/m$

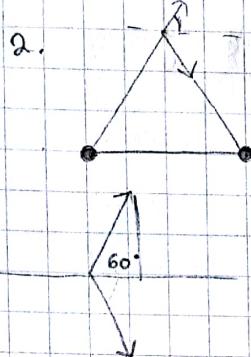


a) $q_1 = -q_2 = 2 \cdot 10^{-9} C$

$$\begin{aligned} E_1 &= E_1 \cos 60^\circ + E_1 \sin 60^\circ \\ E_2 &= -E_2 \cos 60^\circ + E_2 \sin 60^\circ \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 2 \cos 60^\circ$$

$E = 2E_1 \cos 60^\circ = 200 V/m$


b) $q_1 = q_2 = 2 mC$

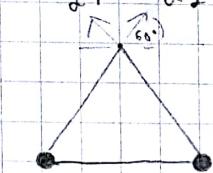


$E_1 = E_1 \cos 60^\circ + E_1 \sin 60^\circ$

$E_2 = -E_2 \cos 60^\circ + E_2 \sin 60^\circ$

$E = 2E_2 \sin 60^\circ = 346.4 V/m$

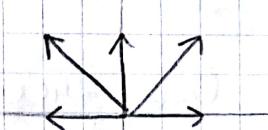

c)

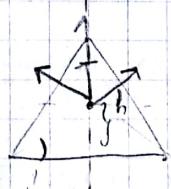

$E_1 = E_1 \cos \frac{d}{2h} + E_1 \sin \frac{2h}{d}$

$E_2 = -E_2 \cos \frac{d}{2h} + E_2 \sin \frac{2h}{d}$

$E = 2E \sin \frac{2h}{d}$

$\sin \frac{\frac{h}{d}}{\frac{d}{2}} = \frac{2h}{d} \cos \frac{d}{2h} = \frac{d}{2h}$

3. $q = 20 \cdot 10^{-6} C$

$F = 0,1 N$

a) $E = \frac{F}{q} = 5 kV/m$

b) $P_1 - P_2 = \frac{W}{A} = \frac{\Delta W}{Q} \Rightarrow W = Q \cdot U = Q \cdot Ed = 0,01 J$


c) $500 - P_B = U$
 $P_B = 0 V$

d) $W_A = 0,01 J$

$W_B = 0 J$

$$4. \quad \sigma = 7,0 \cdot 10^{-9} \text{ C/m}^2$$

$$q = -2 \cdot 10^{-3} \text{ C}$$

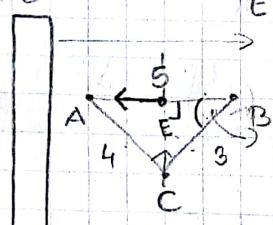

$$W_{AB} = -EdQ = -0,04 \text{ J}$$

$$\cos \varphi = \frac{0,03}{0,05}$$

$$\cos \varphi = \frac{V}{0,03}$$

$$W_{BC} = V \cdot \cos \varphi \cdot q \cdot E = 0,0144 \text{ J}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon} = 400 \text{ V/m}$$

$$b) \quad U_{AB} = 20 \text{ V}$$

$$U_{BC} = -7,2 \text{ V}$$

c)

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon} \Rightarrow \sigma = 5,3125 \cdot 10^{-5} \frac{\text{As}}{\text{m}^2}$$

Primjer 1.

$$a) \quad \vec{F}_{12} = +Q_1 \vec{F}_{21} \quad F = 3,595 \cdot 10^{-3}$$

$$b) \quad 4 \times \text{veća} \quad c) \quad E = \frac{F}{q} = 3,595 \cdot 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$4. \quad Q = 50 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$W_A = 2 \cdot 10^{-5} \text{ WS}$$

$$W_B = 4 \cdot 10^{-5} \text{ WS}$$

$$A_{AB} = W_A - W_B = 2 \cdot 10^{-5} \text{ WS} \quad U_{AB} = -400 \text{ V}$$

$$P_A = \frac{W_A}{Q} = 400 \text{ V} \quad P_B = \frac{W_B}{Q} = 800 \text{ V}$$

$$5. \quad P_1 = -40 \text{ V}$$

$$P_2 = 0 \text{ V}$$

$$\Delta W = 0,1 \cdot 10^{-3} \text{ WS}$$

$$U_{12} = -40 - 0 = -40 \text{ V}$$

naboj ide iz nižeg potencijala u točku višeg

NABOJ JE NEGATIVAN

$$6. \quad S = 0,5 \text{ m}^2$$

$$d = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$\varepsilon_r = 1$$

$$E_p = 8 \text{ kV/mm}$$

$$U = 1000 \text{ V}$$

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d} = 4,427 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow Q = CU = 4,427 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$E = \frac{U}{d} \Rightarrow Ed = 3 \cdot 10^3$$

$$W = \frac{CU^2}{2} = 2,213 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

$$\sigma = \frac{Q}{S} = 8,854 \text{ NAs/m}^2$$

* ako se probaj doći u kružnom izčelotonu dolazi do trajnog umištenja

IADACI II ZBIRKE

$$1. |Q_1| / |Q_2| = m$$

$$m = 10$$

$$Q_1 = +30 \text{ nC}$$

$$d = 0,1 \text{ mm}$$


Q_2 je negativan

$$\left| \frac{30 \cdot 10^{-9}}{Q_2} \right| = 10 \quad Q_2 = -3 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$


$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \epsilon_0 d^2} = 31 \text{ N}$$

$$F_2 = 324 \text{ NF}$$

2.

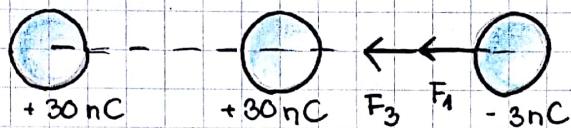


$$F = F_1 + F_3 = 405 \text{ NC}$$

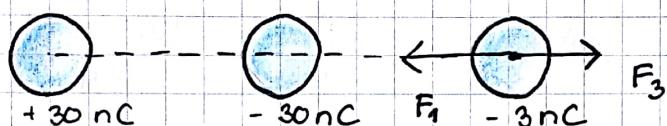

$$F = |F_1 - F_3| = 243 \text{ NC}$$

3.

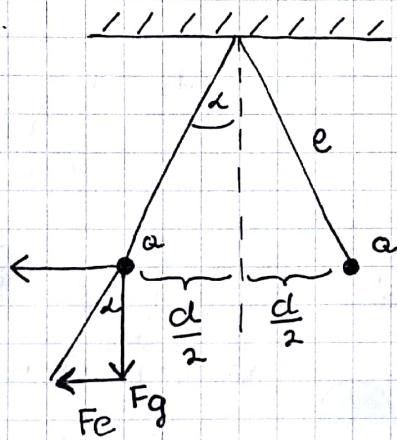

$$m = 10^{-3} \text{ kg}$$

$$e = 1 \text{ m}$$

$$d = 0,1 \text{ mm}$$

$$\tan \alpha = \frac{d}{2\sqrt{e^2 - \frac{d^2}{4}}}$$

$$\tan \beta = \frac{Fe}{Fg}$$

$$\frac{d}{2\sqrt{e^2 - \frac{d^2}{4}}} = \frac{\frac{Q^2}{4\pi \epsilon_0 d^2}}{\frac{mg}{1}} = \frac{Q^2}{4\pi \epsilon_0 d^2 mg}$$

$$2a^2 \sqrt{e^2 - \frac{d^2}{4}} = 4\pi \epsilon_0 d^3 mg$$

$$Q = \sqrt{\frac{4\pi \epsilon_0 d^3 mg}{2\sqrt{e^2 - \frac{d^2}{4}}}}$$

$$Q = 2,3447 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$\frac{\frac{d}{2}}{\sqrt{e^2 - \frac{d^2}{4}}} = \frac{Fe}{mg}$$

$e \gg d$

$$\frac{d}{2} = \frac{\frac{3}{16} \frac{Q^2}{e^2}}{\frac{4\pi \epsilon_0 d^2}{mg}} = \frac{3Q^2}{64\pi \epsilon_0 d^2 mg}$$


$$Q_{uc} = 4,6894 \cdot 10^{-8}$$

$$64\pi \epsilon_0 d^3 mg = 6Q^2$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{6Q^2}{64\pi \epsilon_0 mg}} = 0,0905 \text{ m}$$

4. Q, 3Q
A, B, d

$$F_{AC} = F_{BC}$$

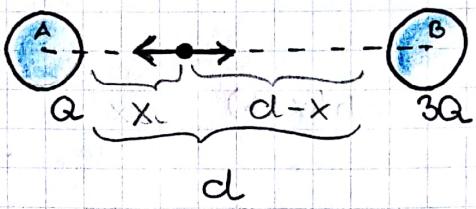

$$\frac{Q \cdot 3Q}{4\pi\epsilon_0(x^2)} = \frac{3Q^2}{4\pi\epsilon_0(d-x)^2}$$


$$\frac{1}{x^2} = \frac{3}{d^2 - 2dx + x^2}$$

$$d^2 - 2dx + x^2 = 3x^2$$

$$d^2 - 2dx - 2x^2 = 0$$

$$x = \frac{2d \pm \sqrt{4d^2 + 8d^2}}{-4} = \frac{2d \pm 2d\sqrt{3}}{-4} = \frac{2d(1 - \sqrt{3})}{-4} = \frac{d(1 - \sqrt{3})}{-2}$$

$$x = 0,366d$$

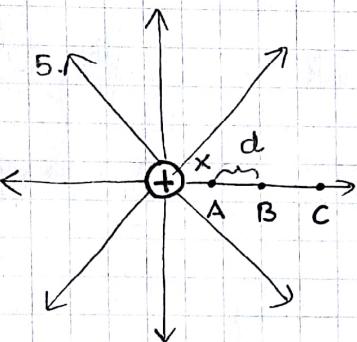

$$E_A = 36 \text{ V/m}$$


$$E_C = 9 \text{ V/m}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow 9 \cdot \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 0,01^2} = 36$$

$$Q = 1 \cdot 10^{-3} \text{ C}$$

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \frac{d}{4}} \times 2$$

PROVJERI Δ A.

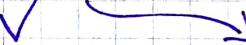

$$E_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \times 2} \quad \frac{4}{9} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \times 2}$$

$$E_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (x+d)^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (x+2d)^2}$$


$$E_C = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (r_x + 2d)^2}$$

$$\frac{E_A}{E_C} = \frac{(x+2d)^2}{x^2} = \frac{36}{9} = 4$$

$$x+2d=2x$$

$$x=2d$$

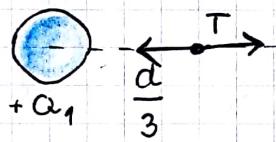6. $Q_1 = 1 \cdot 10^{-9} \text{ C}$
 $d = 0,01 \text{ m}$




$$\frac{10^{-9}}{4\pi\epsilon_0 (\frac{1}{300})^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (\frac{1}{150})^2}$$

$$Q = 4 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

Kako može imati potencijale
ako je el. polje jednako 0?

7.

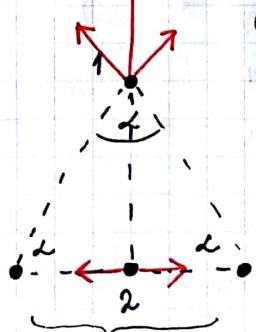

$$E_1 = E_2$$

$$E_{uk1} = 2E \sin \alpha = 6226,89 \text{ V/m}$$

$$Q = 1 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$d = 0,05 \text{ m}$$


$$E_{uk2} = 0$$

$$\frac{E_{uk2}}{E_{uk1}} = 0$$

$$E_{uk1} = 2E \cos \alpha = 3595 \text{ V/m}$$

$$E_{uk2} = 28760,7758 \text{ V/m}$$

$$\frac{E_{uk2}}{E_{uk1}} = 8$$

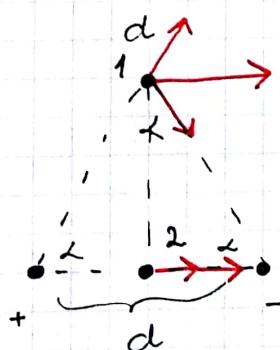


8. $g = 10^{-12} \text{ C}$
 $W_1 - W_2 = -360 \cdot 10^{-12} \text{ Js}$

* razlika potencijala točaka 1 i 2 iz prethodnog zadatka

$U_{12} = -360 \text{ V}$

Naboji su pozitivni. Zašto?

9.

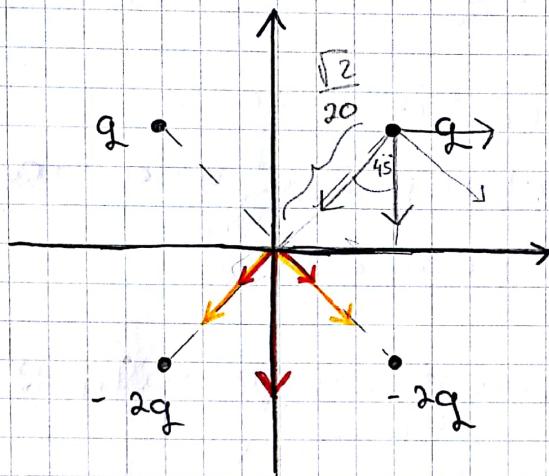

$$E_{uk} = 2E_q \sin 45^\circ + 2E_{2q} \sin 45^\circ \\ = 2542 \cdot 12 + 5084 \cdot 23 \\ E_{uk} = 7626 \text{ V/m}$$


ρ , u poiju točkastog naboja

$$\rho = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

Kako izračunati potencijale u ishodištu ???

-254

10.

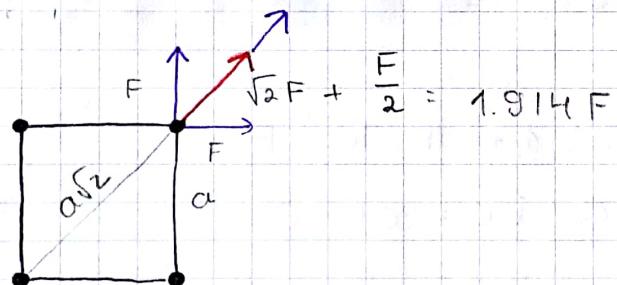


c smjen


$$Q_1 = Q_2 = 100 \cdot 10^{-9} \text{ C} \\ Q_3 = -100 \cdot 10^{-9} \text{ C} \\ a = 0,02 \text{ m}$$

$F_{uk} = 2F \cos t = 224,69 \text{ mN}$

11.

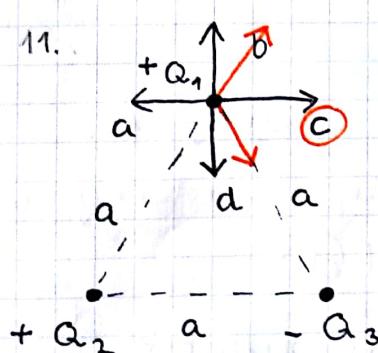

12.

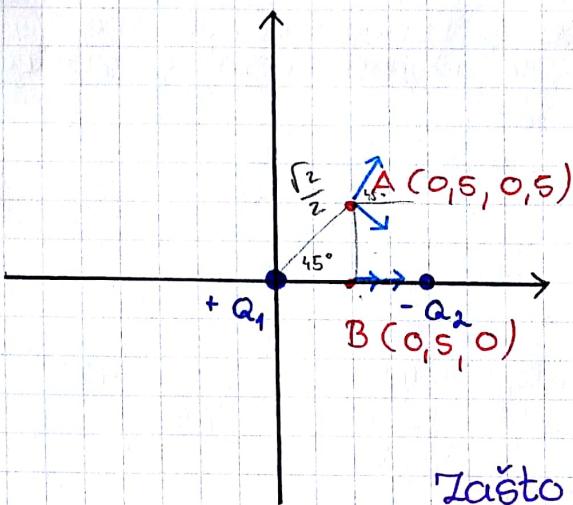

$$Q_1 = 10^{-9} \text{ C}$$

$$Q_2 = -10^{-9} \text{ C}$$

$$d = 1 \text{ m}$$

$$E_B = E_1 + E_2 = 71.9 \text{ V/m}$$

$$E_A = 2 \cos 45^\circ \cdot E = 25.42 \text{ V/m}$$

$$\frac{E_A}{E_B} = 0.35356$$

Zašto je potencijal u točkama A i B jednak 0?

$$13. q = 10^{-6} \text{ C}$$

$W_A - W_B = -20 \cdot 10^{-6} \text{ WS}$ ma višem potencijalu je točka B

$$U = \frac{W}{q} = -20 \text{ V} \quad P_A - P_B = \frac{W_A - W_B}{q} = -20 \text{ V}$$

$$14. W_{PA} = -10^{-4} \text{ WS}$$

$$W_{PB} = -2 \cdot 10^{-4} \text{ WS} \quad (\text{ma nižem potencijalu})$$

\hookrightarrow netko drugi okavio rad

$$Q = -2.5 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

$$W = 1 \cdot 10^{-4} \text{ WS}$$

$$A = W_{PA} - W_{PB}$$

$$15. S = 0.02 \text{ m}^2$$

$$d = 10^{-3} \text{ m}$$

$$U = 1700 \text{ V}$$

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d} = 1.7708 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow Q = UC = 301 \text{ mC}$$

$$16. d = 0.04 \text{ m}$$

$$q = 10^{-9}, 10 \text{ C}$$



$$W = 20 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

$$U = \frac{W}{q} = 2000 \text{ V}$$

Potencijale negativne polože je 0 jer je uzemljena.

$E = U/d = 50000 \text{ V/m}$ * E. polje je gradijent potencijala
 $E\left(\frac{d}{2}\right) > E(d)$

\uparrow E za razmak $\frac{d}{2}$??

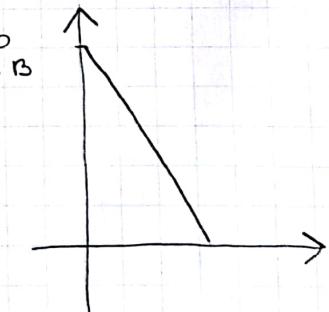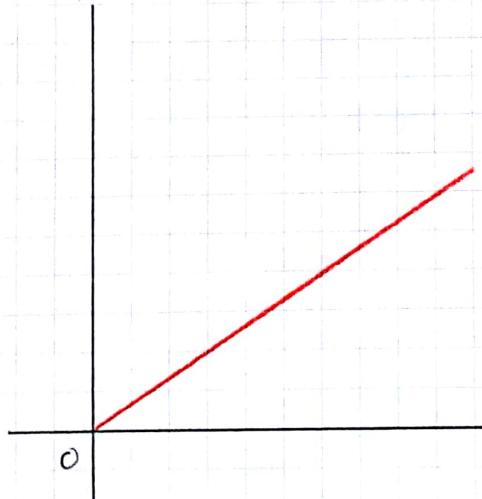

$$17. S = 0.01 \text{ m}^2$$

$$d = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

$$E_p = 60 \text{ kV/cm}$$

$$U_{\text{marks}} = ?$$

$$C = \epsilon_0 \cdot \text{Err} \cdot \frac{S}{d} = 1.3281 \cdot 10^{-9}$$

$$Q = CU = 1.59 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$W = \frac{QU}{2} = 9.56 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

$$U = E_p \cdot d = 1200 \text{ V}$$

$$F = \frac{W}{d} = 4.78 \text{ N} ?$$

$$18. U = 400 \text{ V}$$

$$Q = 60 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$\Delta W = 0.036 \text{ J}$$

$$C = 1.5 \cdot 10^{-7} \text{ F}$$

$$W_2 = 0.048 \text{ J}$$

$$19. d = 10^{-3} \text{ m}$$

$$Q = 200 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$F = 0.2 \text{ N}$$

$$W = 2 \cdot 10^{-9} = \frac{Q^2}{2C} \Rightarrow C = 1 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$20. E_p = 3 \text{ kV/mm}$$

$$R = 0.1 \text{ mm}$$

$$C = 11.1 \cdot 10^{-12} \text{ F}$$


$$E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R^2}$$

$$Q = 3.34 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow U = \frac{Q}{C} = 300709 \text{ V}$$

TEST Pitanja 1.

3.

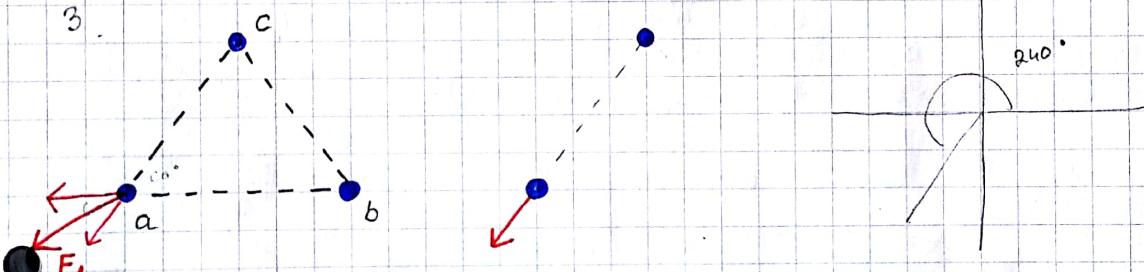

$$F = F (\cos 240^\circ + \sin 240^\circ) + F \cos(180^\circ)$$

$$F(\cos 240^\circ + \cos 180^\circ) + F \sin 240^\circ$$


$$F = \frac{-3}{2} F - \frac{\sqrt{3}}{2} F$$

$$F_1 = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = F\sqrt{3}$$

$$F = \frac{F_1}{\sqrt{3}} = 0.577 F_1$$

4



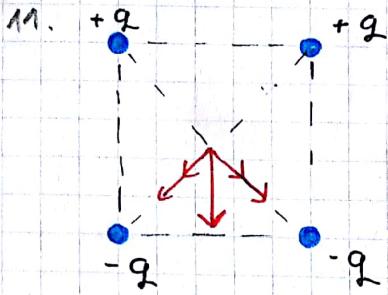


$$4 \sin \frac{\pi}{4} F = 2\sqrt{2} F$$

12.

$$100 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d^2} \Rightarrow Q = 1.1126 \cdot 10^{-9}$$

dodatak za 5.

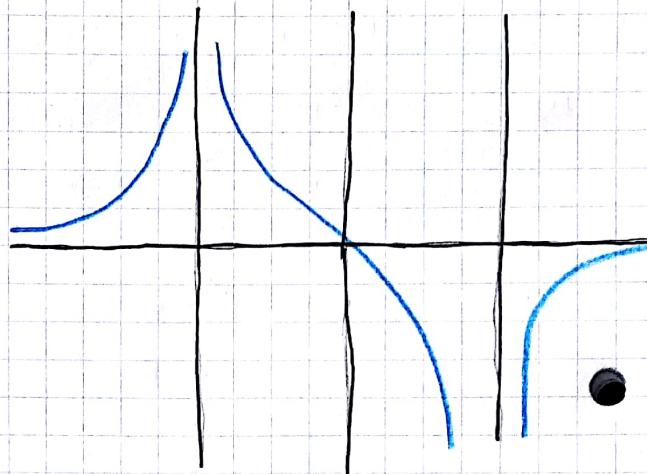

PAZI NA RJEŠENJE
KORJENA !!!

5.

$E_A = 36 \text{ V/m}$

$E_C = 9 \text{ V/m}$

$$E_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot 4x^2}$$

$$E_C = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot (d+2x)^2}$$

$$\frac{(d+2x)^2}{d^2} = \frac{36}{9}$$

$$\frac{d+2x}{d} = \frac{6}{3}$$


$$4d = 3d + 6x$$

$$d = 2x$$


$$\frac{9x^2}{4x^2} = \frac{36}{E_B}$$

$$E_B = 16 \text{ V}$$

ELEKTRIČNA STRUJA

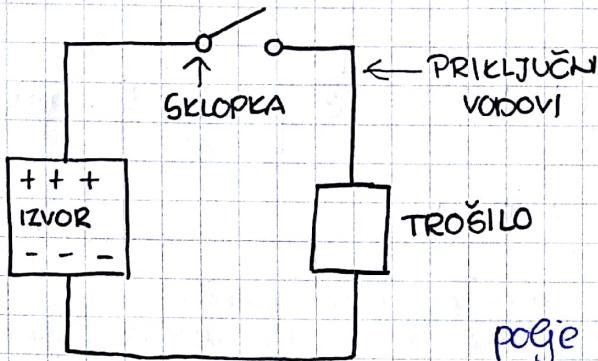

PRAZNI HOD

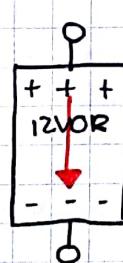


$$\vec{F}_v = -\vec{F}_{el}$$

\vec{E}_i

vanjska sica

SILE SU U RAVNOTEŽI
- PRAZAN HOD

UKLAPANJE SKLOPKE

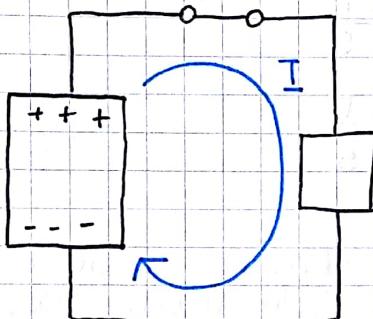


poje unutar izvora je homogeno

el. struja je usmjereno gibanje mabjic pod djelovanjem stalen prisutnog el. poja

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = N q_e S v = S v N$$

stalno el. poje uzrokuje vanjski izvor PROVODNE STRUJE - naotaju pod djelovanjem el. poja u vodičima
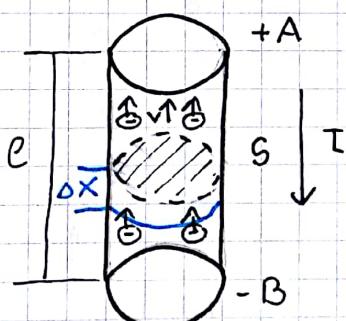
$$E = \frac{P_A - P_B}{e} = \frac{U_{AB}}{e}$$



srednja brzina elektrona \vec{v} broz presjek S u Δt prode $\Delta Q = N \cdot q_e S \cdot v \Delta t$

broj mabjic u jedinici vremena

$$\Delta Q = N \cdot q_e \cdot S \cdot \Delta x$$


$$= N \cdot q_e \cdot S \cdot v \cdot \Delta t$$

JAKOST EL. STRUJE - količina mabjic koja u jedinici vremena proste odredite mapom U_C na $C = 100 \text{ nF}$ u trenutku $t = 2 \text{ s}$ brz presjek vodiča

a) $i_1 = 8 \text{ mA}$

b) $i_2 = 2 \cdot t^2 \text{ mA}$

a)

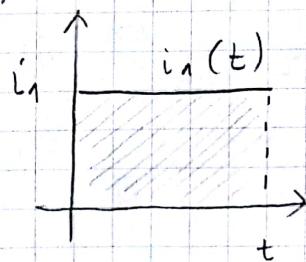


$$i(t) = \frac{dQ}{dt}$$

$$Q = \int i(t) dt$$

$$Q = I \cdot t = 8 \text{ mA} \cdot 2 \text{ s} = 16 \text{ mAS}$$

$$U_{C1} = \frac{Q_1}{C} = 160 \text{ V}$$

$$b) i_2 = 2t^2$$

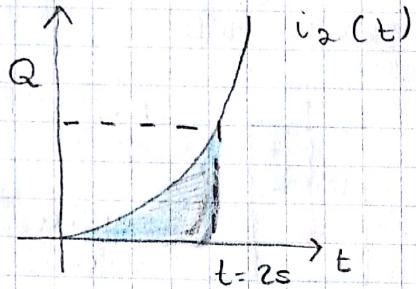

$$Q = \int i_2(t) dt = 2 \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_{t=2s} = 5,3 \text{ mC}$$

$$U_{C2} = \frac{Q_2}{C} = 53 \text{ V}$$

prema principu kontinuiteta el. struje
jakost struje unutar vodiča jednaka
je na svim presjecima u
svakom trenutku


$$I = J_1 \cdot S_1$$

$$I = J_2 \cdot S_2$$

$$J = \frac{\Delta I}{\Delta S}$$

$$J = \frac{dI}{dS}$$

GUSTOĆA STRUJE

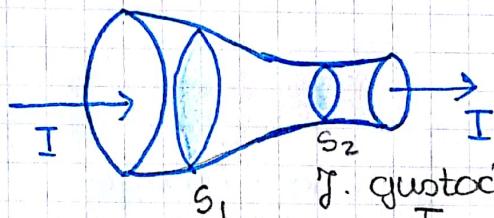

$$J \cdot \text{gustoca struje}$$

$$J = \frac{I}{S} = \left[\frac{A}{m^2} \right]$$

ELEKTRIČNA PROVODNOST

$$K = \frac{J}{E} = \left[\frac{S}{V} \right] \text{ siemens}$$

gustoca električne struje koju
u različitim materijalima
polnene isto električno
poteče je različita

ELEKTRIČNA OTPORNOST


$$\rho = \frac{1}{K} = [\Omega \text{ m}]$$

$$I = J \cdot S = K \cdot E \cdot S = K \cdot \frac{U_{AB}}{e} \cdot S$$

$$I = G \cdot U_{AB}$$


↑ vodljivost
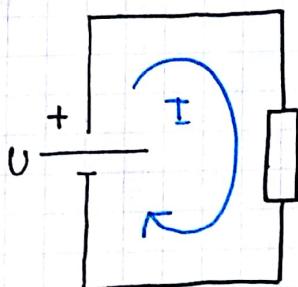
$$I = \frac{U_{AB}}{R} \leftarrow \text{el. otpor} \quad R = \frac{1}{G}$$




$$I = \frac{U}{R} = \frac{U_R}{R}$$

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

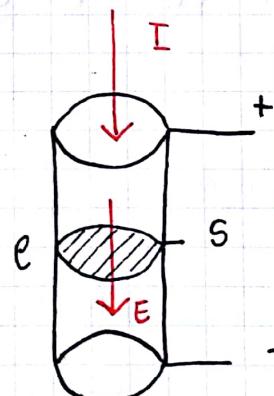


postoji
poteče
unutar
vodiča
- ELEKTRODINAMIKA

Otpor je zavisam o temperaturi

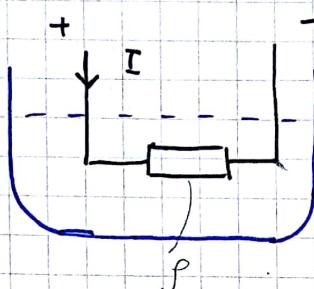

temperatura
promjenjiva

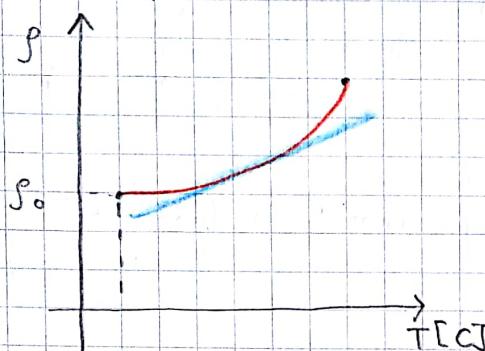


OVA KRIVULJA NIJE LINEARNA ALI SE MOŽE LINEARIZIRATI

$$\text{mjednost otpora } \rho(T) = \rho_0(1 + \alpha_0 t)$$



me ouisio o
shvijic

$$R(T) = R_{20}(1 + \alpha_0 t) \quad \text{temp. koef.}$$

LINEARNI I NELINEARNI OTPORNICI

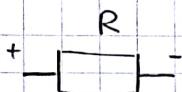

mijenja se s promjenom radne točke

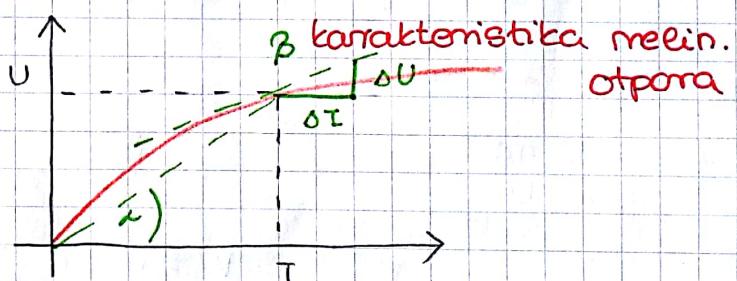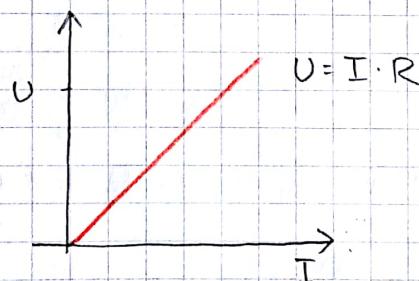


dinamički otpor opisuje u kojoj
se mijeni pri promjeni napona mijenja
jakošt shvije

UČINAK EL. STRUJE NA OTPORE

$$\text{statički otpor: } R_s = \frac{U}{I} = \operatorname{tg} L$$
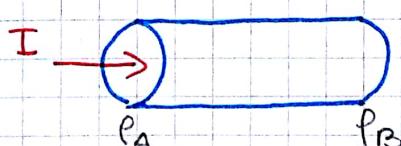
$$\text{dinamički otpor: } r_d = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{du}{di} = \operatorname{tg} \beta$$



$$\Delta Q = I \Delta t$$

$$\Delta W = \Delta Q (P_A - P_B) = I \Delta t V_{AB}$$

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = I \cdot V_{AB} = I^2 R$$

e^- se sudsaraju međusobno i
s kristalnom rešetkom
matemijala

OSLOBADA SE TOPLINA

Jouleova teorijska

Ohmov zakon - jekost
shvje u vodču
proporcionalna je
napomu ma
mjeđuim brojevima

-> shvje ulazi ma onaj
broj vodiča koji je
ma višem
potencijalu

termička gibanja
s porastom
temp. postaju
jača te
raste otpor
gibanju
slobodnih
elektrona

$$1. \begin{aligned} S &= 1 \text{ mm}^2 \\ l &= 2 \text{ mm} \\ U &= 5 \text{ V} \\ N &= 6,25 \cdot 10^{11} \\ \Delta t &= 250 \text{ ms} \end{aligned}$$

$$a) I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{Ne}{\Delta t} = 4 \text{ A}$$

$$b) J = \frac{I}{S} = 4 \text{ A/mm}^2$$

$$c) E = \frac{U}{l} = 2,5 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$d) J' = \frac{I'}{S'} = \frac{4}{0,1} = 40 \text{ A/mm}^2$$

$$2. \begin{aligned} l &= 10 \text{ mm} \\ S &= 1,5 \text{ mm}^2 \\ U &= 220 \text{ V} \\ I &= 10 \text{ A} \end{aligned} \quad R = \rho \cdot \frac{l}{S} = 0,0169 \cdot \frac{10}{1,5 \text{ mm}^2} = 0,1126 \Omega$$

$$U = I \cdot R = 1,126 \text{ V}$$

$$3. l_1 = l_2$$

$$R_{Cu} = \rho_{Cu} \cdot \frac{l}{S_{Cu}} \quad R_{Al} = \rho_{Al} \cdot \frac{l}{S_{Al}}$$

$$\frac{\rho_{Cu} \cdot l}{S_{Cu}} = \frac{\rho_{Al} \cdot l}{S_{Al}}$$

$$\frac{S_{Al}}{S_{Cu}} = \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} = \frac{0,0265}{0,0169} = 1,568$$

ZADACI IZ ZBIRKE:

$$1. \begin{aligned} t &= 60 \text{ s} \\ Q &= 30 \text{ C} \end{aligned} \quad I = \frac{Q}{t} = 0,5 \text{ A} \quad J = \frac{I}{S} = 2,5 \text{ A/mm}^2$$

$\nu = \text{konst}$

$$S = 0,2 \text{ mm}^2$$

$$2. \begin{aligned} l &= 10 \text{ m} \\ R, W, U \\ \rho &= 1,75 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m} \end{aligned} \quad R = \rho \cdot \frac{l}{S} = 0,875 \Omega \quad R = \frac{U}{I} \Rightarrow U = I \cdot R = 0,44 \text{ V}$$

$$W = I^2 R t = 13,125 \text{ J}$$

$$3. \begin{aligned} U &= 120 \text{ V} \\ I &= 800 \text{ mA} \\ R, G, P \end{aligned} \quad R = \frac{U}{I} = 150 \Omega \quad G = \frac{1}{R} = 6,67 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

$$P = U \cdot I = 96 \text{ W}$$

$$4. \begin{aligned} t_0 &= 20^\circ \text{C} \\ R &= 30 \Omega \end{aligned} \quad t_1 = 80^\circ \text{C}$$

$$\alpha = 0,0039 \text{ } ^\circ \text{C}^{-1}$$

$$\begin{aligned} R &= R_0 (1 + \alpha \Delta t) \\ &= 37,02 \Omega \end{aligned}$$

$$5. R = 440 \Omega \quad R_1 = 510 \Omega \\ t = 20^\circ C \quad t = ?$$

$$550 = 440 \cdot (1 + 0.0039 \cdot \Delta t)$$

$$1.25 = 1 + 0.0039 \Delta t$$

$$\Delta t = 64.1$$

$$t = 84.1^\circ C$$

$$1. C = 1 \text{ mm} \\ U = 1.11 \text{ V} \\ S = 1 \text{ mm}^2 \\ N = 6 \cdot 10^{18} e^- \\ t = 1 \text{ s}$$

$$I = \frac{Q}{t} = 1 \text{ A} \quad R = \frac{U}{I} = 1.11 \Omega$$

$$J = \frac{I}{S} = 1 \text{ A/mm}^2$$

$$P = \frac{1}{K} \Rightarrow K = \frac{1}{P} = 900 \text{ g/V}$$

$$R = P \cdot \frac{e}{S} \Rightarrow P = 1.11 \cdot 10^{-6} \text{ specifický el. odpór}$$

$$J = K E \\ E = 1.11 \text{ V/m}$$

$$2. J = \text{konst} = 8 \text{ A/mm}^2 \\ N = 10^{22} e/\text{cm}^3,$$

$$J = \frac{I}{S} = \frac{\partial Q}{\partial t} = \frac{1}{\partial V} = \frac{\partial Q}{\partial V} \cdot \frac{\partial e}{\partial t} \\ = f \cdot v$$

$$J = N Q V \\ 800 \cdot 8 \text{ A/mm}^2 = 10^{22} \cdot 1,609 \cdot 10^{-19} \text{ V} \\ v = 0.5 \text{ cm/s}$$

$$3. S_1 = 0.5 \text{ mm}^2$$

$$S_2 = 2 \text{ mm}^2 \\ J_2 = 10^6 \text{ A/mm}^2 \quad \left. \begin{array}{l} J = J_2 \cdot S_2 = 2 \text{ A} \end{array} \right\}$$

$$\text{krož } S_1 \Rightarrow I = 2 \text{ A}$$

$$S_2 \Rightarrow I = 2 \text{ A}$$

$$S_3 = 4 \text{ mm}^2 \quad J = \frac{I}{S} = 5 \cdot 10^6 \text{ ?}$$

$$4. U = 220 \text{ V}$$

$$W = 2000 \text{ Ws}$$

$$P = 1.11 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{2000 \text{ Ws}}{10} = 2000 = \frac{U^2}{R} \Rightarrow R = 24,2 \Omega$$

$$b) 2000 = 220 I \Rightarrow I = 9.1 \text{ A}$$

$$c) S = 0.23 \text{ mm}^2; E = ?$$

$$24,2 = 1.11 \cdot \frac{E}{0.23} \Rightarrow E = 5 \text{ mV}$$

$$5. t_1 = 20^\circ C \quad \alpha = 0.004 \text{ } 1/\text{C}$$

$$R_{20} = 100 \Omega \quad t_2 = 120^\circ C$$

$$R_{120} = 140 \Omega$$

$$6. S_{Cu} = 1.5 \text{ mm}^2$$

$$\frac{S_{Cu}}{S_{Ae}} = 0.63$$

$$\rho_1 = \rho_2$$

$$R_1 = R_2$$

$$S_{Ae} = ?$$

$$P_{Cu} \cdot \frac{e}{S_{Cu}} = P_{Ae} \cdot \frac{e}{S_{Ae}}$$

$$\frac{P_{Cu}}{P_{Ae}} \cdot \frac{1}{S_{Cu}} = \frac{1}{S_{Ae}}$$

$$\frac{P_{Cu}}{P_{Ae}} = \frac{S_{Cu}}{S_{Ae}} = 0.63 = \frac{1.5}{S_{Ae}} = 2.38 \text{ mm}^2$$

$$7. R = 25 \Omega$$

$$U = 110 \text{ V}$$

$$t = 30 \text{ min}$$

$$U_2 = 99$$

$$\frac{W}{t} = \frac{U^2}{R}$$

$$\frac{W}{30 \cdot 60} = \frac{110^2}{25} \Rightarrow W = 871 \text{ kJ}$$

$$8. R$$

$$R_1 \rightarrow 3R$$

$$R_2 \rightarrow 2R$$

$$R_1 = R_2$$

$$3R = R_0 (1 + \alpha t)$$

$$2R = R_0 (1 + \alpha t)$$

$$\frac{3}{2} = \frac{1 + \alpha_1 t}{1 + \alpha_2 t}$$

$$3 + 3\alpha_2 t = 2 + 2\alpha_1 t$$

$$1 + 3\alpha_2 t = 2\alpha_1 t$$

$$W_2 = 705 \text{ kJ}$$

$$3R = \frac{2R}{1 + \alpha_2 t} \cdot (1 + \alpha_1 t)$$

$$\frac{3}{2} = \frac{1 + \alpha_1 t}{1 + \alpha_2 t}$$

$$3R' = R' + R'\alpha_1 t$$

$$2R' = R' + R'\alpha_2 t$$

$$3 = 1 + \alpha_1 t$$

$$2 = 1 + \alpha_2 t$$

$$3 = \alpha_1 t$$

$$1 = \alpha_2 t$$

$$\frac{\alpha_1 t}{\alpha_2 t} = 2$$

$$3R = R\alpha_2 t - 2R + R\alpha_1 t$$

$$5R = R\alpha_2 t + R\alpha_1 t$$

$$5 = \alpha_2 t + \alpha_1 t \quad / : \alpha_2 t$$

$$9. \Delta t = 40^\circ C$$


$$\alpha = 0.004 \text{ } 1/\text{C}$$

$$XR = R(1 + \alpha t)$$

$$X = 1.16$$

$$16 \%$$

10.

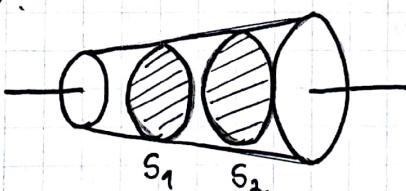

veća je gustoća po presjeku $S_1 \Rightarrow$
veće je i poje

11. P

1.

S

2.

$2S$

$$V = S \cdot e$$

$$R_1 = P \cdot \frac{2e}{S}$$

$$R_2 = P \cdot \frac{e}{2S}$$

$$= \frac{P \cdot \frac{2e}{S}}{P \cdot \frac{e}{2S}} = R_1 = 4R_2$$

$$12. t = 5h \quad t = 2h$$


$$I = 2A \quad I = 1A$$

$$Q = 43200 C$$

$$13. d = 0,4 \text{ mm} \quad l = 33 \text{ m} \quad R = 80 \Omega$$

$$80 \cdot \frac{l}{2} = P \cdot \frac{\pi}{10,2} \text{ mm}^2 \cdot \frac{l^2}{\pi}$$
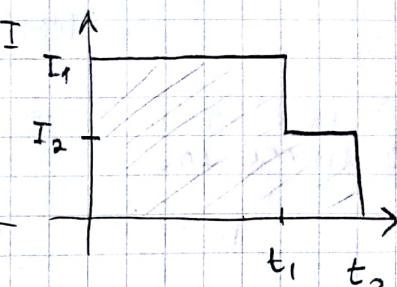
$$K = \frac{1}{P} = 3,128 \text{ Sm / mm}^2$$



prezentacija

$$7. U = 0,5 \cdot I^2$$

$$U = 2V$$

$$R_d = \left. \frac{dU}{dI} \right|_{2V} = \left\{ \begin{array}{l} \text{pno demivirum} \\ \text{a crnla wurstim} \end{array} \right\} = 0,5 \cdot 2I = I = 2\Omega$$

$$8. R = 118 \Omega$$

$$P = 2 \text{ kW}$$

$$P = I^2 R \rightarrow I = \sqrt{\frac{P}{R}} = 126 A$$

$$W = P \cdot t = 2000 \cdot 2 = 4000 \text{ Wh} = 4 \text{ kWh}$$

$$9. l = 10 \text{ m}$$

$$S = 1,5 \text{ mm}^2$$

$$U = 220V$$

$$I = 10A$$

$$R_V = 0,1126 \Omega$$

$P = U \cdot I = 2200 \text{ W}$ ← ovo je snaga izvora, elocija do poda napoma

$$P = I^2 \cdot R = 11,26 \text{ W}$$

$$P_{\text{trošica}} = P_{\text{izvora}} - P_{\text{protiča}} = 2200V - 11,26 = 2188,74V$$



$$S_V = 3 \text{ mm}^2$$

$$R_V = 2 \times \text{manje}$$

$$P_{V'} = I^2 \cdot R_V' = 5,63 \text{ W}$$

KIRCHHOFFOVI ZAKONI


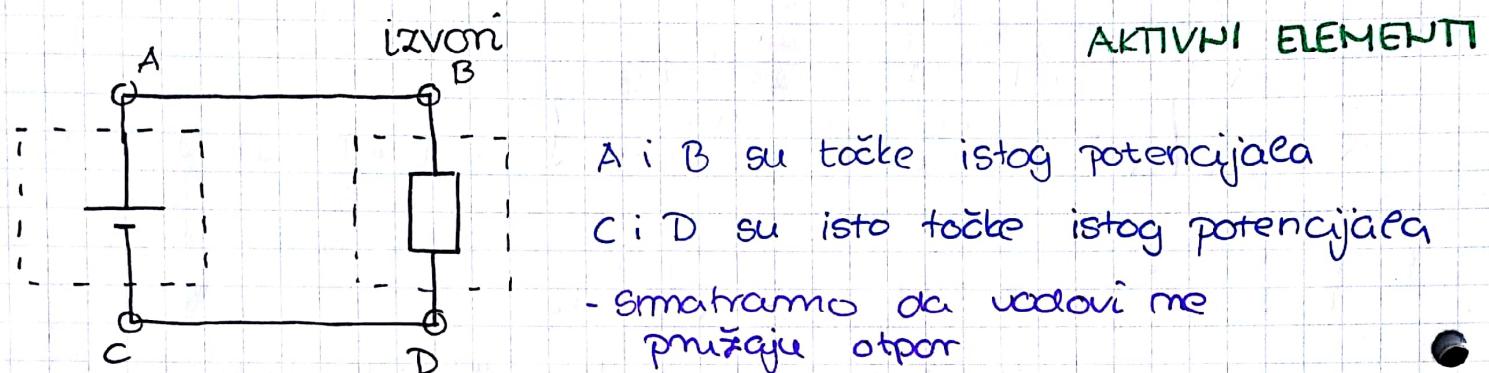
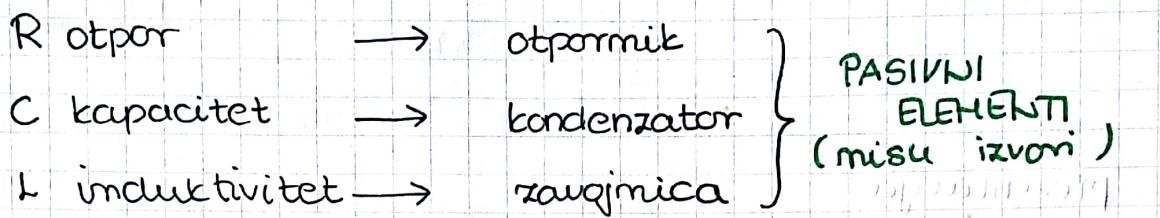
→ objekte koji imaju reagne dimenzije modelirati koncentriranim parametrima




GRANA - dio mreže sastavljen od semjski spojenih člankova kojih teče ista struja

ČVOR - točka u kojoj se sastaju BAREM tri grane

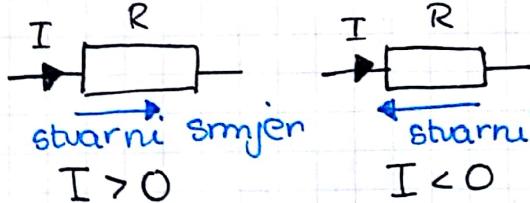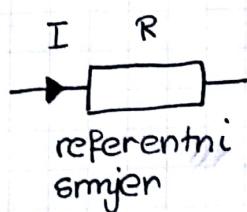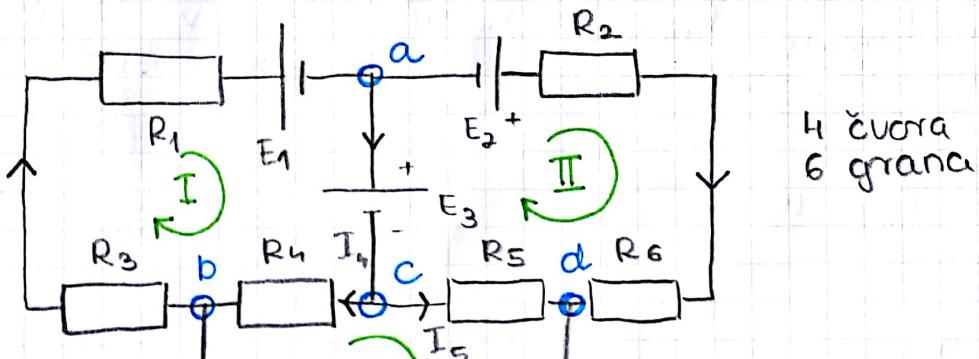KONTURA - zatvoreni put sastavljen od više grana




$$I < 0$$

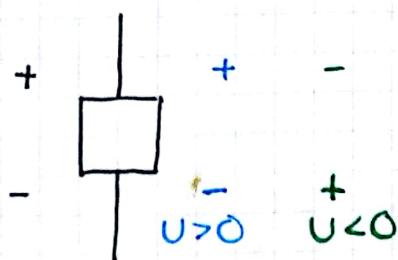

$$U < 0$$

SHAGA

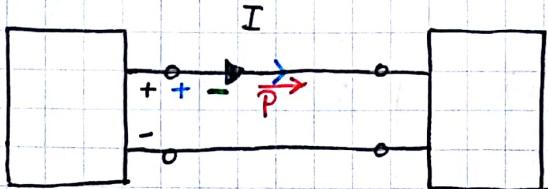


$$P > 0$$



\leftarrow I (polarnitet isti) $P < 0$

- (smjer isti) $P < 0$

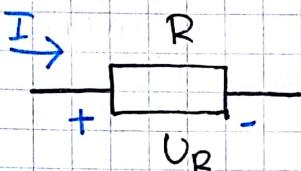-, \leftarrow (oba se promjene) $P > 0$
donja prijeđućnica



gdje struja učazi to je +
počela mapom

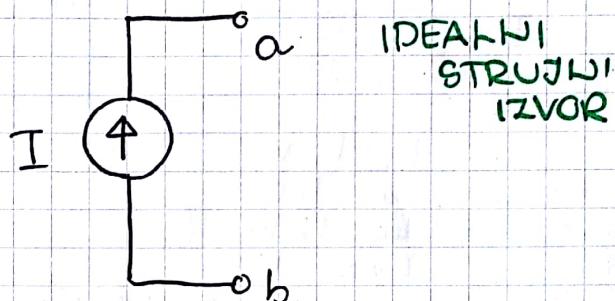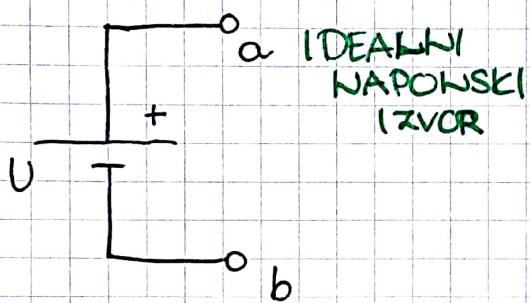

I KIRCHHOFFOV ZAKON

algebarski $\sum I = 0$ (u čvoru)

$$\sum_{i=1}^m I_{ue} = \sum_{j=1}^m I_{ize}$$

II KIRCHHOFFOV ZAKON

algebarski $\sum_{i=1}^m U_i = 0$ mapom u konturu

$$\sum_{j=1}^m E = \sum_{k=1}^o U \text{ izvori trošiaca}$$

I Č-1 NEZAVISNIH JEDNADŽBI

a) $I_1 = I_2 + I_3 ; I_1 - I_2 - I_3 = 0$

b) $I_4 = I_1 + I_6 ; -I_1 + I_4 - I_6 = 0$

c) $I_2 = I_4 + I_5 ; I_2 - I_4 - I_5 = 0$

$$G - (\check{c} - 1) = 6 - (4 - 1) = 3$$

I. $-E_1 - E_3 = I_1 \cdot R_1 + I_4 \cdot R_4 + I_1 \cdot R_3$

II. $E_2 + E_3 = I_3 R_2 + I_3 R_6 - I_5 R_5$

III. $E_4 = -I_1 R_6 + I_5 R_5 - I_6 R_7$

struju u smjeru
običaska $+ IR$
ako je suprotna $- IR$

$$I_1 \quad I_2 \quad I_3 \quad I_4 \quad I_5 \quad I_6$$

$$\left[\begin{array}{cccccc} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ R_1 + R_3 & 0 & 0 & R_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_2 + R_6 & 0 & -R_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -R_4 & R_5 & -R_7 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -E_1 - E_3 \\ E_2 + E_3 \\ E_4 \end{array} \right]$$

$$R \cdot I = U$$

$$[RJ] \cdot [I] = [UJ]$$

$$R_1 = 4 \Omega$$

$$E_1 = 12 V$$

$$R_2 = 6 \Omega$$

$$E_2 = 4 V$$

$$R_3 = 5 \Omega$$

$$E_4 = 12 V$$

$$R_4 = 1 \Omega$$

$$E_3 = 10 V$$

$$R_5 = 2 \Omega$$

$$R_6 = 10 \Omega$$

$$R_7 = 3 \Omega$$

Zbirka.

$$14. 2r = 0,4 \text{ mm} \\ h = 1620 \quad R = \rho \cdot \frac{e}{s} = \rho \cdot \frac{1620 \cdot 3,4 \cdot 10^{-2}}{(0,2 \cdot 10^{-3})^2 \pi} \\ e = 3,4 \text{ cm} \\ \rho = 1,75 \cdot 10^{-8} \Omega \quad = 18.95 \Omega$$

15.

$$G = 2,5 \text{ m}^2/\text{mm}^2 \quad \delta = 0,5 \quad 2,5 : 0,5 \cdot \frac{e}{2}$$

$$e = 0,35 \text{ mm}$$

$$16. 2r = d \\ e$$

$$R_1 = \rho \cdot \frac{e}{(d)^2 \pi}$$

$$1,2 d \\ 0,8 e$$

$$R_2 = \rho \cdot \frac{0,8 e}{(0,6 d)^2 \pi}$$

$$\frac{\rho}{0,95 d^2 \pi} = \frac{0,36}{0,36 d^2 \pi} = \frac{0,36}{0,25 \cdot 0,8} = 1,8$$

$$R_2 = 0,55 R_1$$

$$17. R_2 = 1,2 R_1 \quad 1,21 R_1 = R_1 (1 + 0,0039 \cdot \Delta t) \\ \Delta t = 53,84$$

$$t_2 = 73,84^\circ \text{C}$$

$$18. t_1 = 20^\circ \quad t_2 = 120^\circ \quad \Delta t = 100$$

$$XR = R(1 + 0,00005 \cdot 100) \quad XR = R(1 + 0,0046 \cdot 100) \\ 0,5\% \quad 46\%$$

$$19. t = 20 \quad R = 1000 \Omega \quad \text{HTC ohrom} \\ \Delta t = 80 \quad R_2 = 400 \Omega$$

$$400 = 1000 (1 - \lambda \cdot 80) \\ \lambda = -0,0075 \text{ } 1/\text{C}$$

$$20. \delta A = 0,0037 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1} \\ \lambda_H = 0,0015 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$RA_e = R_{Hj} = 2 \Omega$$

$$t = 191,43^\circ \text{C}$$

$$R_{Hj} = 2,514 \Omega$$

$$RA_C = 3,268 \Omega$$

$$1,3 R_{Hj} = RA_e$$

$$R \cdot 1,3 R_{Hj} = 2(1 + 0,0037 \cdot \Delta t)$$

$$R_{Hj} = 2(1 + 0,0015 \Delta t)$$

$$1,3 \cdot 2 \cdot (1 + 0,0015 \Delta t) = 2 + 7,4 \cdot 10^{-3} \Delta t$$

$$2,6 + 3,9 \cdot 10^{-3} \Delta t = 2 + 7,4 \cdot 10^{-3} \Delta t$$

$$0,6 = 3,5 \cdot 10^{-3} \Delta t$$


$$\Delta t = 171,4286$$

$$21. U = 12 \text{ V} \quad I = 1,2 \text{ A}$$

$$U_2 = 10 \text{ V} \\ t = 1 \text{ h}$$

$$I_2 = 1 \text{ A}$$
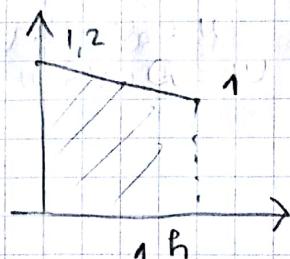
$$\text{b)} Q = I \cdot t = 1,2 \text{ Ah}$$



$$Q = 1,1 \text{ Ah}$$

Primjereni II.2.

$$1. U = 12 \text{ V}$$

$$R_1 = 220 \Omega \quad \text{z serijom}$$

$$R_2 = 150 \Omega$$

Struja koju daje izvor stalnog napona
ovisi o ukupnom otporu
koji se povezuje na
njegove strane

$$R_{uk} = R_1 + R_2 = 370 \Omega$$

$$R = \frac{U}{I} \Rightarrow I = \frac{U}{R} = \frac{12}{370 \Omega} = 0.0324 \text{ A} \rightarrow \text{jednaka u cijelom kruzgu}$$

$$U_1 = 220 \cdot 0.0324 = 7.13 \text{ V}$$

$$U_2 = 4.86 \text{ V}$$

$$P_1 = 0.23 \text{ W} \quad P_2 = 0.157 \text{ W}$$

$$P_{uk} = 0.3888 \text{ W}$$

serijski spoj otpornika
razvijamo naponsko
djelilo

$$2. R_1 = 220 \Omega$$

$$R_2 = 150 \Omega$$

$$I = 50 \cdot 10^{-3} \text{ A} \rightarrow \text{izvor stalne struje}$$

napon na stranama strujnog
izvora ovisi o ukupnom
otporu

$$R_{uk} = 370 \Omega$$

→ struja je jednaka kroz svaki otpor $I = 50 \text{ mA}$

$$U_1 = 18 \text{ V}$$

$$U_2 = 7.5 \text{ V}$$

prema II. KHZ mafon izvora je 18.5 V

$$P_1 = I^2 R = 0.55 \text{ W}$$

$$P_2 = I^2 R = 0.375 \text{ W}$$

$$P_{izvora} = 0.925 \text{ W}$$

$$3. R_1 = 220 \Omega$$

ukupan otpor manji od najmanjeg

$$R_2 = 150 \Omega$$

$$U = 12 \text{ V} - \text{izvor stalnog napona}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{220} + \frac{1}{150} \Rightarrow R = 89.2 \Omega$$

paralelni spoj otpornika razvijamo
strujno djelilo

$$I_1 = \frac{U}{220} = 0.0545 \text{ A} \quad I_2 = \frac{U}{150} = 0.08 \text{ A} \quad I_{uk} = 0.1345$$

mafoni ma otpornicima jednaki mafonu izvora

$$P_1 = I^2 \cdot R = 0.65 \text{ W} \quad P_2 = 0.96 \text{ W} \quad P_3 = 1.61$$

$$4. R_1 = 220 \Omega$$

$$R_2 = 150 \Omega$$

$$I = 50 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{220} + \frac{1}{150} = 89.2 \Omega$$

ukupna struja spoja je struja izvora

$$U = I \cdot R_{uk} = 4.46 \text{ V}$$

$$I_1 = U/R_1 = 0.021 \text{ A}$$

$$I_2 = U/R_2 = 0.0297 \text{ A}$$

$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 = 0.09 \text{ W}$$

$$P_2 = I_2^2 \cdot R_2 = 0.132 \text{ W}$$

$$P_{12} = 0.223 \text{ W}$$

Zadaci 11.2.

$$1. U_1 = 14,4 \text{ V} \quad R_2 = 100 \Omega$$

$$U_2 = 9,6 \text{ V}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow R_1 = 150 \Omega$$

$$2. R = \frac{12 \text{ V}}{0.5 \text{ A}} = 24 \Omega$$

$$U = 24 \text{ V}$$

$$I_m = 0.5 \text{ A}$$

$$U_2 = 12 \text{ V}$$

$$I = 0.5 \text{ A} \quad R = 24 \Omega$$

$$3. U_1 : U_2 : U_3 = 1 : 2 : 3 \quad U_1 = 60 \text{ V} \quad U_2 = 120 \text{ V} \quad U_3 = 180 \text{ V}$$

$$R_1 : R_2 : R_3 = 1 : 2 : 3 \quad I = 0.5 \text{ A}$$

$$R_1 = 120 \Omega$$

$$R_2 = 240 \Omega$$

$$R_3 = 360 \Omega$$

$$R_{\text{uk}} = R_1 + R_2 + R_3 = 720 \Omega$$

$$4. R_1 = 12 \Omega \quad R_2 = 6 \Omega \quad I_1 = 2 \text{ A} \quad I_{\text{uk}} = 6 \text{ A}$$

$$U = R_1 \cdot I_1 = 24 \text{ V} \quad \text{cijelog kružnog} \quad R = 4 \Omega$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2} = 4 \text{ A}$$

$$5. I_1 : I_2 : I_3 = 2 : 3 : 6 \quad \text{paralelni spoj}$$

$$R_2 = 33 \Omega$$

$$U = 99 \text{ V} \quad I_2 = \frac{99}{33} = 3 \text{ A}$$

$$R_1 = \frac{99}{2} = 49.5 \Omega$$

$$I_{\text{uk}} = 11 \text{ A}$$

$$I_1 : I_2 = 2 : 3$$

$$I_2 : I_3 = 3 : 6$$

$$R_3 = 16.5 \Omega$$

$$I_1 = 2 \text{ A}$$

$$I_3 = 6 \text{ A}$$

$$R_{\text{uk}} = 9 \Omega$$

$$6. I_p = 8 \text{ A} \quad R$$

$$\text{paralela} \rightarrow \frac{1}{R_{\text{uk}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \Rightarrow R_{\text{uk}} = \frac{R}{2} \quad U = I \cdot R = 4R$$

$$\text{serija} \rightarrow R_{\text{uk}} = 2R \quad I = \frac{U}{R} \Rightarrow \frac{4R}{2R} = 2 \text{ A}$$

$$P = U \cdot I = 4R \cdot 8 = 32R \quad P_s = 4R \cdot 2 = 8R \quad P_p / P_s = 4$$

$$7. R_{\text{uk}} = 2R \quad I = \frac{U}{R} = \frac{U}{2R} \quad I \text{ je dva puta manja}$$

$$R = \frac{U}{I}$$

$$P = UI = 0.5 \text{ W}$$

$$8. P_1 : P_2 = 3 : 2$$

kođ paralelnog je jednaki

$$\frac{U^2}{R_1} : \frac{U^2}{R_2} =$$

$$I_1^2 R_1 : I_2^2 R_2 = 3 : 2$$

\hookrightarrow smje su jednake \Rightarrow serijski spoj



$$R_1 : R_2 = 3 : 2$$

$$\frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2} =$$

$$\frac{1}{3} : \frac{1}{2} = 1 : 6$$




$$2 : 3$$

9.

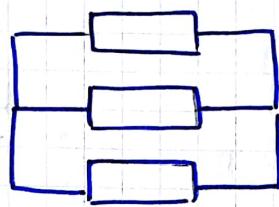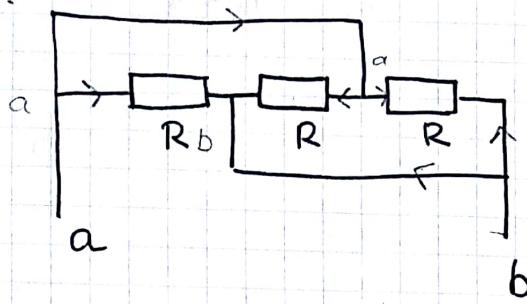


$$\frac{1}{R_{ek}} = \frac{3}{R}$$



$$R_{ek} = 10/3 \Omega$$

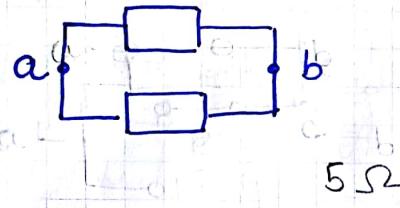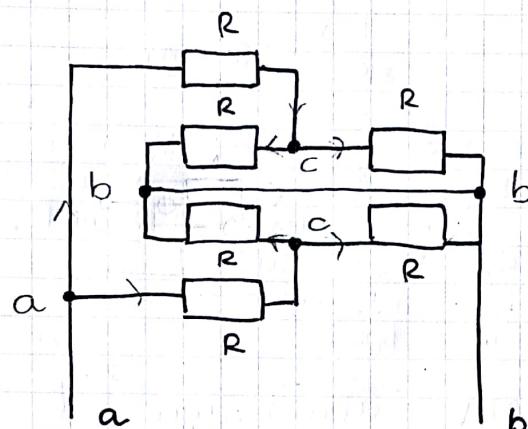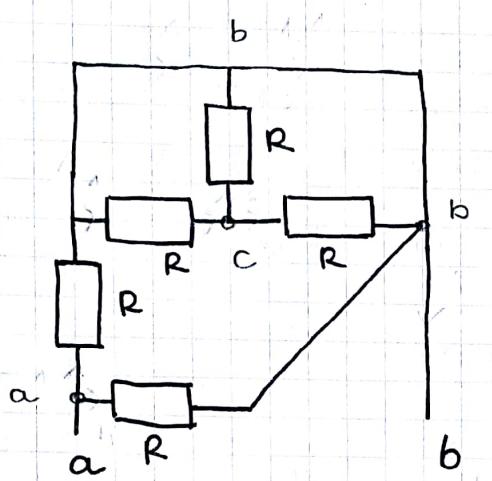


$$5 \Omega$$

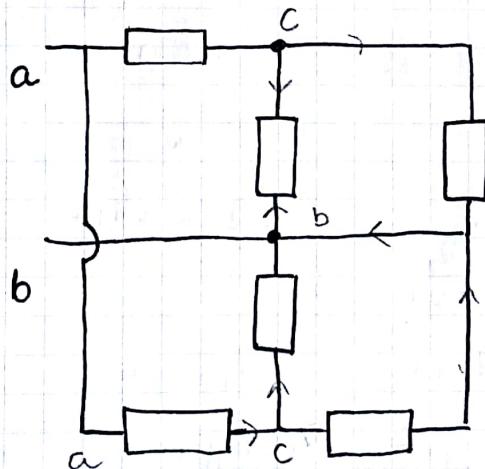

$$\frac{15}{2} = 7.5$$

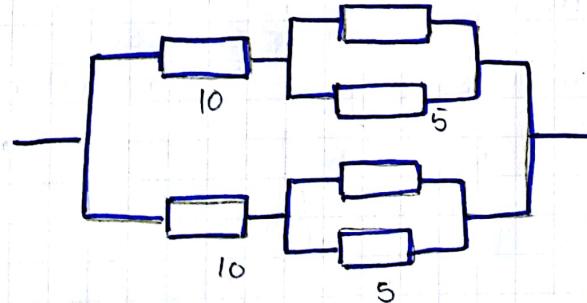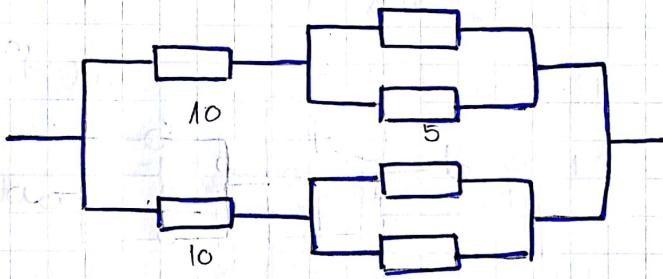

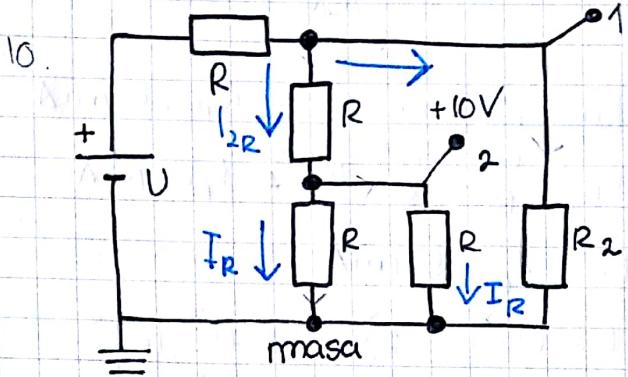

$$P_2 = 10 \text{ V}$$

$$R = 10 \Omega$$

R_2 - ako je cm 10Ω

$$I = 3 \text{ A}$$

$$I_{uk} = I_{2R} + \frac{P_1}{R_2}$$

$$= 2 + \frac{30}{10} = 5 \text{ A}$$

$$P_1 =$$

$$I_R = \frac{P_2}{R} = 1 \text{ A}$$

$$U = P_1 + I \cdot R$$

$$= 30 + 50 = 80 \text{ V}$$

$$I_{2R} = 2 \text{ A} \quad P_1 = P_2 + I_{2R} \cdot R = 10 + 20 = 30 \text{ V}$$


ako odspojim R_2

$$R_{uk}' = R + R + R \parallel R = 25 \Omega$$

$$I_{uk}' = U / R_{uk}' = 80 / 25 = 3,2 \text{ A}$$

$$P_2' = \frac{I_{uk}'}{2} \cdot R = 1,6 \cdot R = 16 \Omega$$

11.

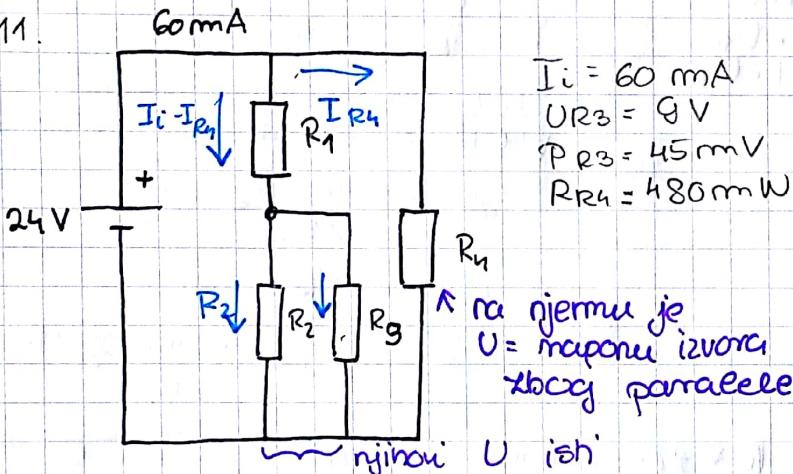

$$I_i = 60 \text{ mA}$$

$$U_{R3} = 9 \text{ V}$$

$$P_{R3} = 45 \text{ mW}$$

$$R_{R3} = 480 \Omega$$

$$P_{R4} = \frac{U_i^2}{R_4} \Rightarrow R_4 = \frac{U_i^2}{P_{R4}} = 1200 \Omega$$

$$I_n = U / R_4 = 20 \text{ mA}$$

$$I_{R1} = I_i - I_n = 40 \text{ mA}$$

$$P_{R3} = \frac{U_{R3}^2}{R_3} = R_3 = 1800 \Omega$$


$$I_{R3} = \frac{U_{R3}}{R_3} = \frac{9}{1800} = 5 \text{ mA}$$

$$I_{R2} = I_{R1} - I_{R3} = 35 \text{ mA}$$

$$R_2 = \frac{U_{R3}}{I_{R2}} = \frac{9}{35 \cdot 10^{-3}} = 257,14 \Omega$$

$$U_{R1} = U_i - U_{R3} = 15 \text{ V}$$
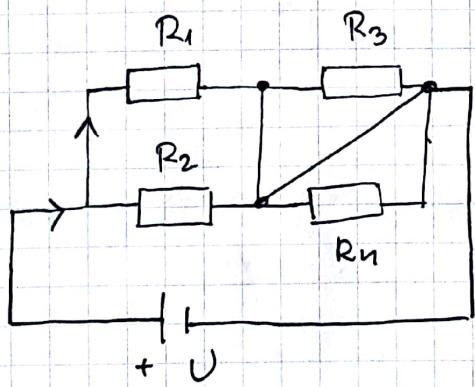
$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{15}{40 \cdot 10^{-3}} = 375 \Omega$$



kroz R_3 i R_4 ne teče struja, oni su u krovnom spoju, pa nema pada napona

$$R_1 = 6 \Omega$$

$$I_1 = 1 \text{ A}$$

$$U_{R1} = 6 \text{ V}$$


$$I_2 = \frac{U_{R2}}{R_2} = 2 \text{ A}$$

$$I_i = I_1 + I_2 = 3 \text{ A}$$

$$17. I = 0,1 \cdot 10^{-3} \cdot U^2$$

$$R = 2 \text{ k}\Omega$$

$$U = 2,5 \text{ V}$$

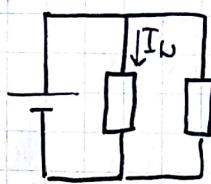

$$I_N = 0,1 \cdot 10^{-3} \cdot 2,5^2 = 0,625 \text{ mA}$$


$$I_R = \frac{U}{R} = \frac{2,5}{2} \cdot 10^{-3} = 1,25 \text{ mA}$$

$$I_i = 1,875 \text{ mA}$$

$$P = U \cdot I = 2,5 \cdot 1,875 \cdot 10^{-3} = 4,68 \text{ mW}$$

$$18. U = k \cdot I^{0.5}$$

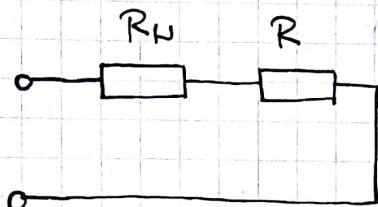u seriju spajamo $R = 1 \Omega$, tada je $I = 2 \text{ A}$



$$U = \sqrt{I}$$

$$\text{U}_{\text{melinearnog}} = \sqrt{2} \text{ V}$$

$$U_R = 2 \text{ V}$$

$$U = U_m + U_R = 2 + 1,41 = 3,41$$

$$R = \frac{3,41}{2} = 1,705 \Omega$$

13. U_m - jednako za oba otpornika

$$P_{m1} = 50 \text{ W}$$

$$P_1 = 1 \cdot U_m$$

$$P_{m2} = 100 \text{ W}$$

$$P_2 = 1 \cdot U_m$$

serijski su spajeni


ukupna snaga spaja

$2 U_m$ je napon izvora

$$U \cdot I =$$

14.

$$20 \text{ V}$$

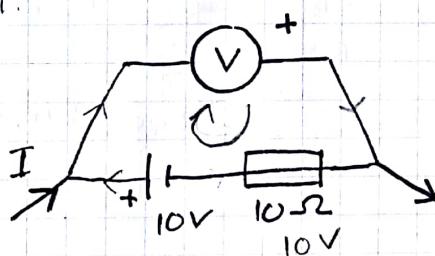

$$-10 = -20 + 1 \cdot I$$

$$I = 3 \text{ A}$$

$$-10 = -20 + 10I$$

$$I = 1 \text{ A}$$

15. serijski spj melinearnog elementa i linearog otpornika

$$I = 2 \text{ A}$$

$$\text{Otpornik } 1 = 1 \cdot U$$

$$2 = U$$

$$\text{Ukupno} = 6 \text{ V}$$

$$\text{melinearni } U = 1 \cdot I^2$$

$$U = 4$$

16. paralelni spjeni omski i melinearni element

$$U = 4 \text{ V}$$



$$I_1 = 4 \text{ A}$$

$$I_0 = 2 \text{ A}$$

$$I_{\text{uk}} = 6 \text{ A}$$


JEDNOSTAVNI KRUGOVI ISTOSMJERNE STRUJE

Idealni izvor

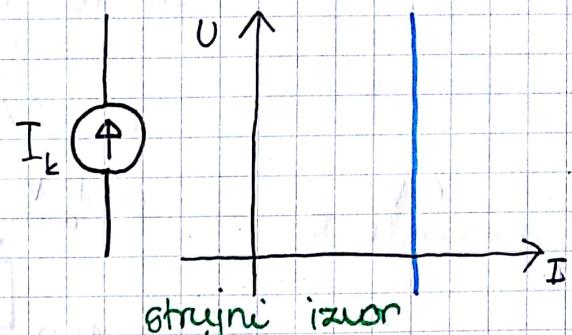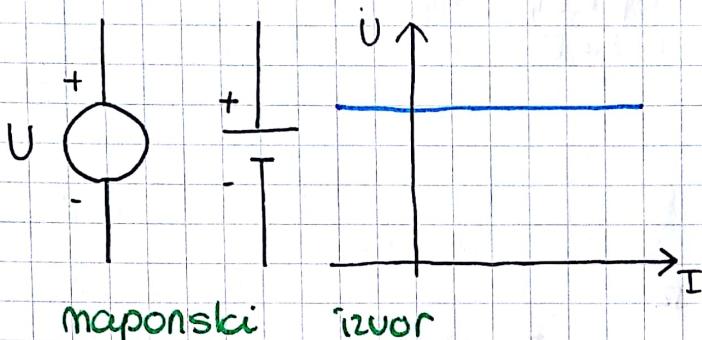

ampmetar

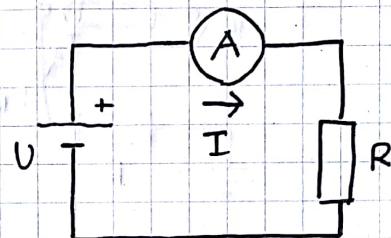- mjeri struju
- spaja se paralelno
- idealni $R_A = 0$
- realni $R_A \ll R$




$$\text{bez } A: U = I \cdot R$$

$$\text{SA: } U = I \cdot R_A + I \cdot R$$




voltmetar

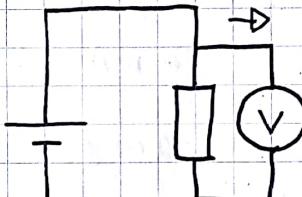
- mjeri napom
- spaja se paralelno
- idealni $R_V = \infty$
- realni $R_V \gg R$



Vatmetar

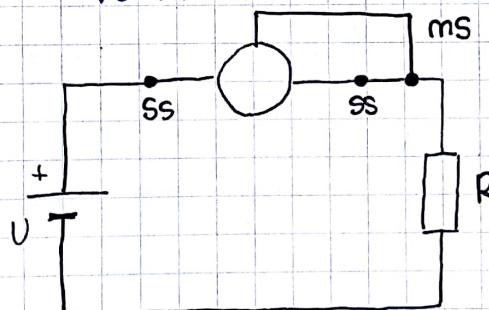


SERIJSKI SPOJ OTPORNIKA

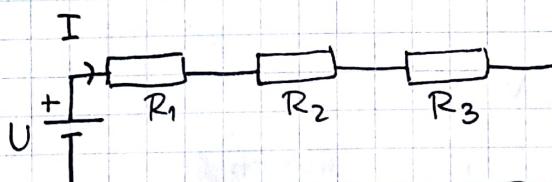

$$\text{II KI} \Rightarrow U = I \cdot (R_1 + R_2 + R_3)$$

$$\frac{U}{I} = R_{\text{uk}} = R_1 + R_2 + R_3$$

PARALELNI SPOJ OTPORNIKA

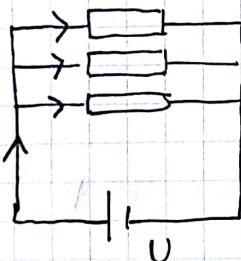


$$I_{\text{uk}} = I_1 + I_2 + I_3$$

$$= \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} \quad / : U$$

$$\frac{I_{\text{uk}}}{U} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_{\text{uk}}}$$

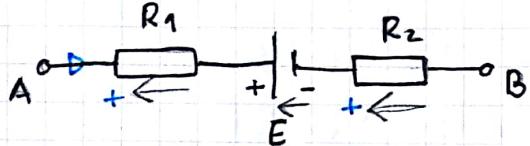1. $U_{AB} = 0$
 $E = 16 \text{ V}$
 $R_1 = 5 \Omega$
 $R_2 = 3 \Omega$
 $I = ?$




$$P_A \cdot I \cdot R_1 - E - I \cdot R_2 = P_B$$

$$P_A - P_B = E + I \cdot R_1 + I \cdot R_2$$

$$0 = I(R_1 + R_2) + E$$

$$I = -2 \text{ A}$$

2. $P_C = 6 \text{ V}$
 odredite R

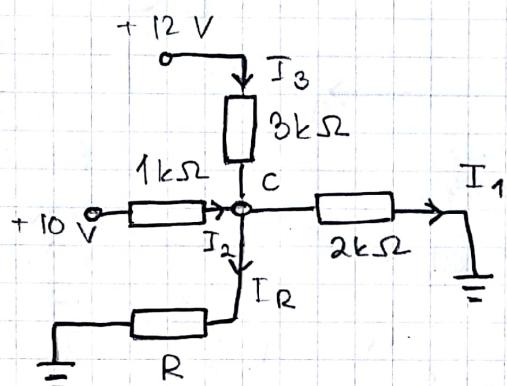

$$I_1 = \frac{P_C - 0}{2000 \Omega} = 3 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{10 - 6 \text{ V}}{1000 \Omega} = 4 \text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{12 - 6 \text{ V}}{3000 \Omega} = 2 \text{ mA}$$

$$I_R \text{ za } C$$


$$I_2 + I_3 = I_1 + I_R$$

$$I_R = 3 \text{ mA}$$

$$R = \frac{P_C - 0}{I_R}$$


$$R = 2 \text{ k}\Omega$$

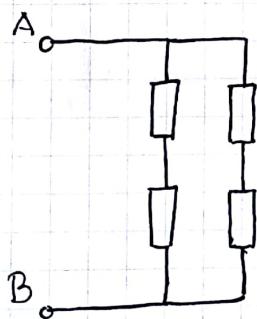3. Izdani su otpornici $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 3 \Omega$ i $R_4 = 4 \Omega$.
 Kako ih povezati da se dobije $R_{AB} = 2,5 \Omega$



$$R_{AB} = \frac{R_{14} \circ R_{23}}{R_{14} + R_{23}}$$

4. Odredite U_V

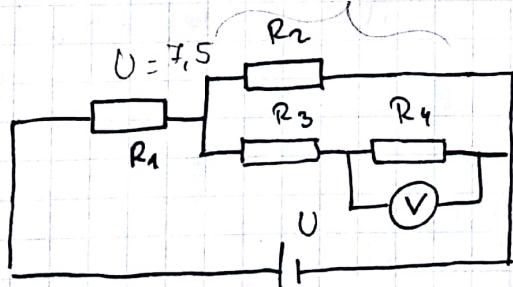

$$U = 12 \text{ V}$$


$$\begin{aligned} R_1 &= 15 \Omega \\ R_2 &= 9 \Omega \\ R_3 &= 36 \Omega \\ R_4 &= 10 \Omega \\ R_{34} &= 14 \Omega \end{aligned}$$

$$R_{AB} = 24$$

$$I = 0,5 \text{ A}$$

$$I = \frac{4,5}{12} = 0,375 \quad U = 0,75 \text{ V}$$

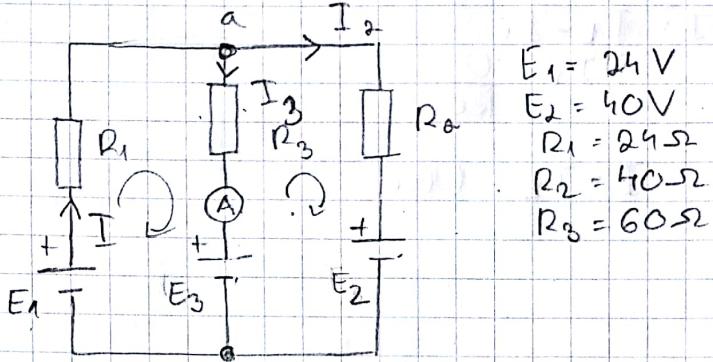5. Struja ampermimetra u brogu jednaka je 0.



$$\begin{aligned}E_1 &= 24 \text{ V} \\E_2 &= 40 \text{ V} \\R_1 &= 24 \Omega \\R_2 &= 40 \Omega \\R_3 &= 60 \Omega\end{aligned}$$

$$24 - E_3 = 1.64 \cdot 6$$

$$I = I_2$$

$$E_1 - E_3 = IR_1$$

$$24 - E_3 = 24I$$

$$E_3 - E_2 = I \cdot 40$$

$$E_3 - 40 = 40I$$

$$24 - 24I - 40 = 40I \quad -64I = 16 \quad I = \frac{-1}{4}$$

$$E_1 - E_3 = 24I$$

$$24 - E_3 = 24I$$

$$24 - 24I = E_3$$

$$E_3 - 40 = 40 \cdot I$$

$$E_3 = 40I + 40$$

$$24 - 24I = 40I + 40$$


$$-16I = 64I$$

$$I = \frac{-1}{4}$$

$$E_3 = 30 \text{ V}$$

REALNI IZVORI

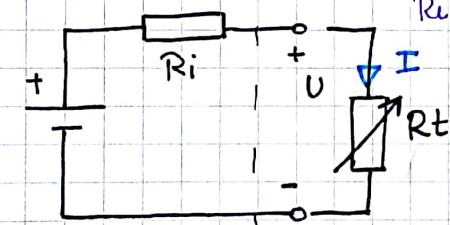R_i je karakteristika izvora (elektronički, žice...)



$$I = \frac{E}{R_i + R_t}$$


$$U = E - I \cdot R_i = I \cdot R_t$$

ono određuje barr. izvora
visinost napona o struji
za realni napominski izvor

prva točka $I = 0 ; U = E$


druga točka $U = 0 ; I = \frac{E}{R_i}$

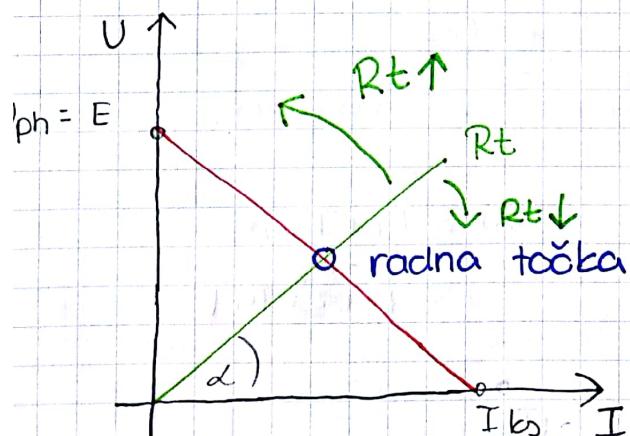karakteristika izvora
karakteristika trošila




BITNO ZA USMENI !

→ strujni izvor

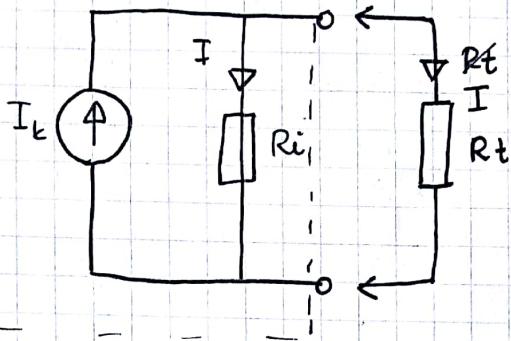

$$I = I_k - I_i \\ = I_k - \frac{U}{R_i}$$

$$I = I_k - U/G_i$$

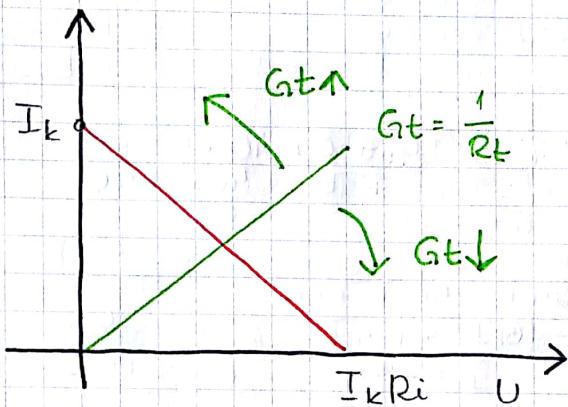

prva točka $U=0$

$$I = I_k$$

druga točka $I=0$

$$U = I_k/G_i = I_k \cdot R_i$$

Karakteristika strujnog izvora

1. Na izvor su primjeđujućena dva različita otpora i izmjerjene vrijednosti U_i i broz izvora. Određuite E i R_i :

$$U_1 = 40V$$

$$I_1 = 2A$$

$$U_2 = 21V$$

$$I_2 = 21A$$

$$U_1 = E - I_1 \cdot R_i$$

$$U_2 = E - I_2 \cdot R_i$$


$$40 = E - 2R_i \quad E = 42 V$$

$$-21 = E - 21R_i$$

$$19 = 19R_i$$

$$R_i = 1\Omega$$

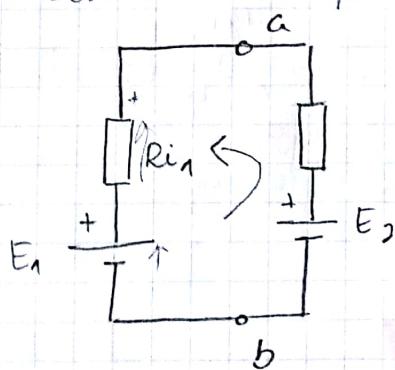2. Automobilski akumulator $E_1 = 12V$ i $R_{i1} = 1\Omega$ puni se iz izvora $E_2 = 16V$ i $R_{i2} = 1\Omega$. Odredite mapom na stanicama akumulatora.



IKZ.

$$E_2 - E_1 = I(R_1 + R_2)$$

$$I = 2A$$

$$U_{ab} = E_1 + IR_1 \\ = E_2 - IR_2 \\ = 12 + 2 = 14V$$

TEST PITANJA II.

4. $P = 1500 \text{ W}$

$$t = 10 \cdot 60 \text{ s}$$

$$E = P \cdot t$$

5. $R = 5 \Omega$

$$t = 1 \text{ h}$$

$$E = P \cdot t$$

$$I = 5 \text{ A}$$

$$U = 25 \text{ V}$$

$$P = 125 \text{ W}$$

7. $U = 100 \text{ V}$

$$R = 100 \Omega$$

Snaga je brzina pretvorbe energije

9. $I_1 I_2 = 1 (1 + 2 \cdot 1)$

$$0.1 = d$$

10. $I_2 = 1 (1 + 0.01 t)$

$$t = 100$$

11. $I = 1 \text{ A}$

$$t = 60 \text{ s}$$

$$E = 300 \text{ Ws} \quad ? \quad P = 5$$

$$R = ?$$

$$P = I^2 \cdot R$$

$$R = 5 \Omega$$

8. $4R = R(1 + d_1 t)$

$$2R = R(1 + d_2 t)$$


$$4 = 1 + d_1$$

$$2 = 1 + d_2$$

$$3 = d_1$$

$$1 = d_2$$

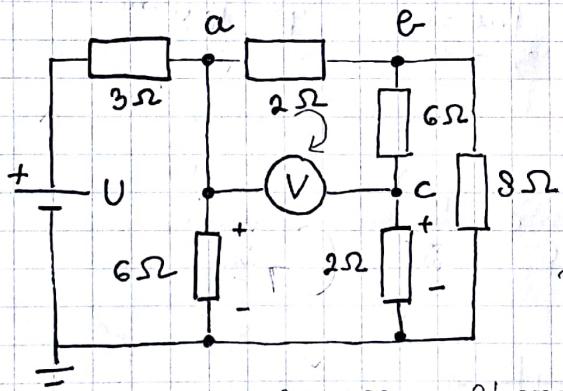ZADACI - JEDNOSTAVNI KRUGOVI ISTOSMJERNE STRUJE



vostrimetar mijeri $+10 \text{ V}$

ukupan otpor, mjerom izvora U , mjerom U_{AB} .

$$R_{uk} = 6 \Omega$$

mjerom voltmetra je algebračka suma mjeroma na otpornicama

$$\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 6 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1$$

$$1 + \frac{3}{2} \cdot 1 = 10$$

$$U = 24 \text{ V}$$

$$I_{uk} = 4 \text{ A}$$

$I = 3 \text{ mA}$

stavlja se mjeri
smjeri

$$a + 12 \text{ V}$$

potencijal u točki $C = 6 \text{ V}$

(razlika potencijala točaka a i b)


$$U = 6 \text{ V}$$

$$I = 2 \text{ mA}$$

$$2 + 4 = 3 + x$$

$$x = 3$$
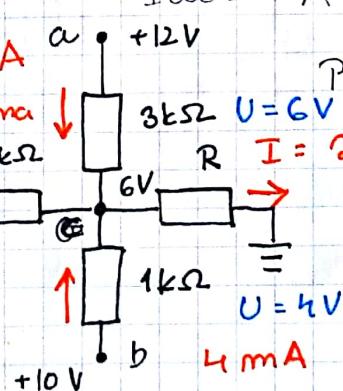
$$R = \frac{U}{I} = \frac{6}{3 \text{ mA}} = 2000 \Omega$$



$$1. R_t = 10 \Omega$$

$$I = 1 A$$

$$R_{t_2} = 2,5 \Omega$$

$$I_2 = 2 A$$

struja kroz krajnji spoj, mupom praznog hoda, unutarnji otpor

$$E = R_i \cdot 1 + 10 \cdot 1$$

$$E = R_i + 10$$

$$E = R_i \cdot 2 + 5$$

$$R_i + 10 = R_i \cdot 2 + 5$$

$$R_i = 5 \Omega$$

$$E = 15 V$$

$$I_{ks} = \frac{E}{R_i} = 3 A$$

$$R = 0,5 \Omega$$

$$15 = 5 \cdot 1 + 2,5 \cdot 1$$

$$I = 2 A$$

$$P = I^2 \cdot R = 10 W$$

$$R = 5 \Omega$$

$$15 = 5I + 5I$$

$$I = 1,5 A$$


$$P = I^2 \cdot R = 11,25 W$$

$$R = 10 \Omega$$

$$15 = 5I + 10I$$

$$I = 1 A$$

$$P = I^2 R = 10 W$$

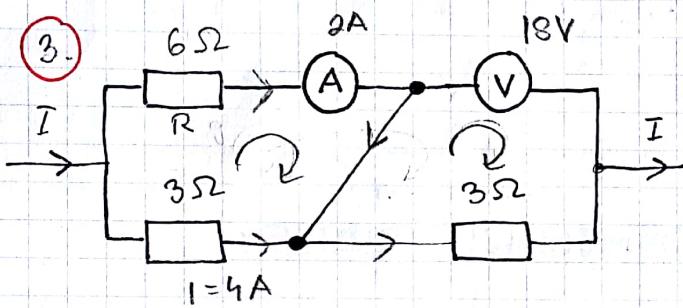

otpor R , struja I , ukupna snaga spoja

$$18 - 3 \cdot 1 = 0$$

$$I = 6 A$$

$$R \cdot 2 - 3 \cdot 4 = 0$$

$$R = 6 \Omega$$

$$R_{uk} = 3 \quad I_{uk} = 6$$

$$P = 108$$

$$2RR + 18 = 3(1-0) - 3(1-0) = 0 \quad (1-0) = 0$$

$$0R + 18 = 0$$


$$E = 1,25 V$$

$$R_i = 0,004 \Omega$$

$$U = 115 V$$


a) ako je meopterecem spoj g_2
b) spoj claje $I = 25 A$

$$100$$

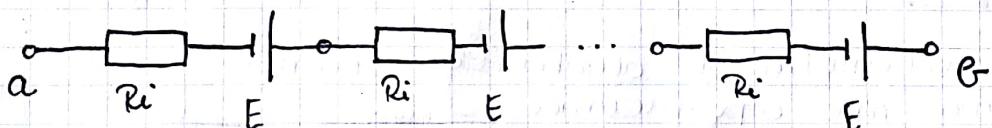

$$U_{ab} = N(E - I \cdot R_i)$$

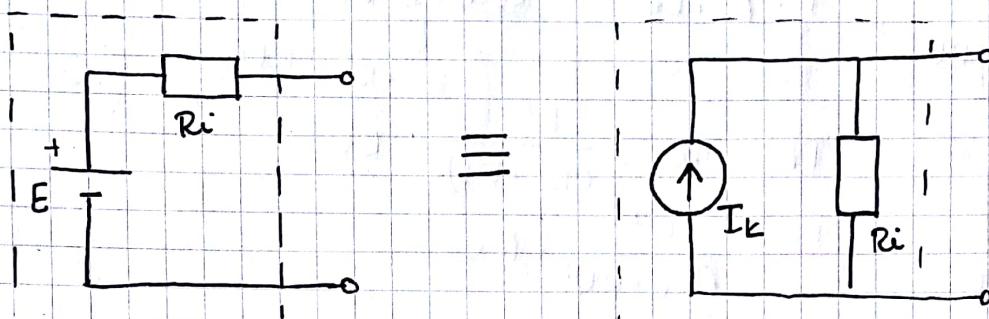PRETVORBA MODELA REALNOG NAPONSKOG IZVORA U REALNI STRUJNI I OBRATNO



→ prazni hod
realni napomski izvor

napom ma prikazujućnicama
realni strujni izvor $I_k \cdot R_i = V_{ab}$

$$E = I_k \cdot R_{is}$$

$$I_k = \frac{E}{R_{is}}$$

→ kratki spoj

realni napomski izvor




$$I = \frac{E}{R_i}$$

realni strujni izvor

$$I = I_k$$


Pretvorba mijedi ako je $R_{in} = R_{is} = R_i$ i $E = I_k \cdot R_i$

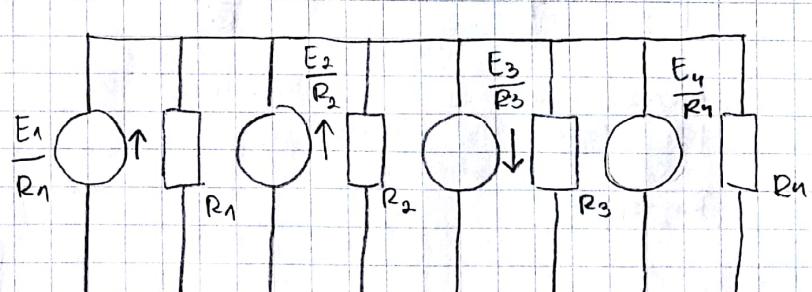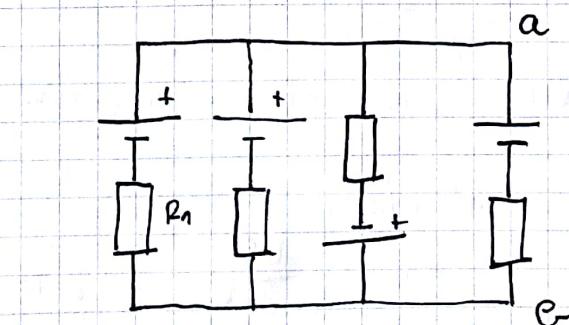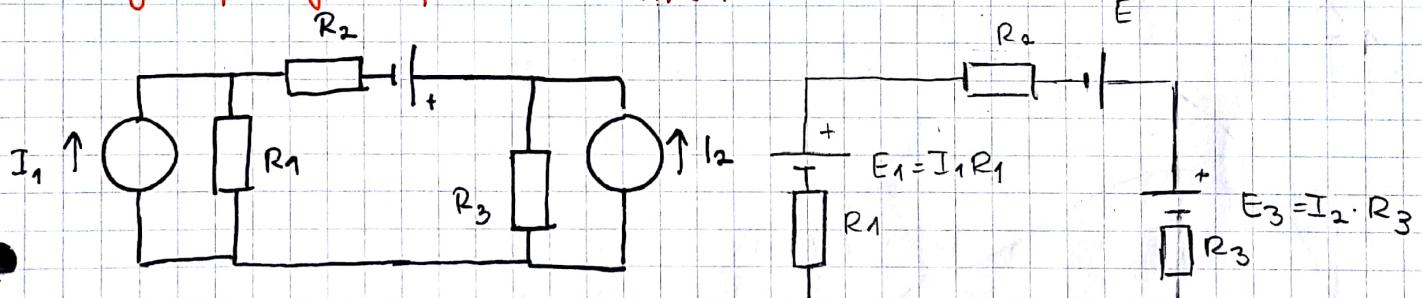Primjer primjene pretvorbe $r_n \Leftrightarrow r_s$



$$= \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} + \frac{E_3}{R_3} + \frac{E_4}{R_4} \right)$$

Teorem o prijenosu maksimalne snage

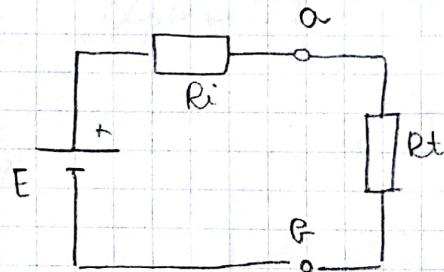

$$I = \frac{E}{R_i + R_t} ; \quad V_{ab} = I \cdot R_t$$

$$= \frac{E}{R_i + R_t} \cdot R_t$$

$$P_t = I^2 \cdot R_t = \frac{E^2}{(R_i + R_t)^2} \cdot R_t$$

$$P_i = E \cdot I = \frac{E^2}{R_i + R_t}$$

$$P_{iz} = \frac{E^2}{(R_i + R_t)^2} \cdot R_i$$

$P_t = f(R_t)$ pri kojem otporni R_t je smaga trošila maksimalna


$$\frac{dP_t}{dR_t} = \frac{1 \cdot (R_i + R_t)^2 - 2(R_i + R_t) \cdot R_t}{(R_i + R_t)^4} \cdot E^2 = 0$$

$$brignit = 0$$

$$R_i^2 - R_t^2 = 0$$


$$R_i = R_t \quad \text{za } P_{max}$$
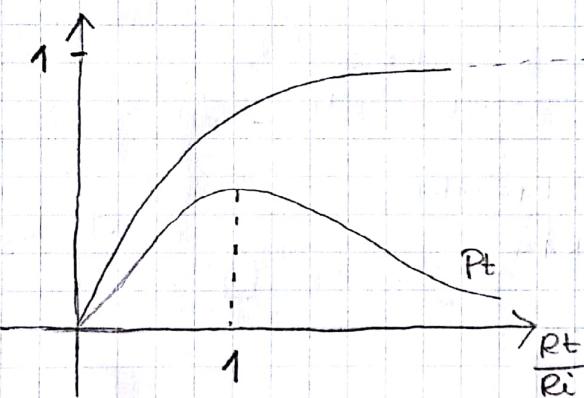
$$m = \frac{P_t}{P_i} = \frac{\frac{E^2}{(R_i + R_t)^2} \cdot R_t}{\frac{E^2}{(R_i + R_t)^2}} = \frac{R_t}{R_i + R_t}$$



Kupančki izvor $E = 20 \text{ V}$; $R_i = 4 \Omega$; R_1, P uz stupanj iskorištenja $m_1 = 0,2$
Isti izvor R_2, P uz m_2

R_1, R_2, P

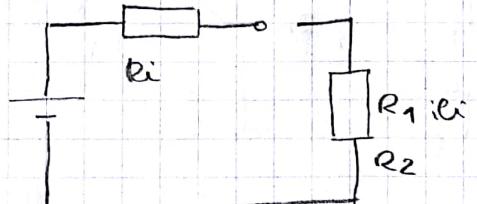

$$1) R_t = R_1$$

$$P_t = P = \frac{E^2}{(R_i + R_1)^2} \cdot R_1 = 16 \text{ W}$$

$$m = \frac{R_t}{R_i + R_t} \Rightarrow$$

$$(R_i + R_1) \cdot 0,2 = R_1$$

$$R_1 = 1 \Omega$$


$$b) P = \frac{E^2}{(R_i + R_2)^2} \cdot R_2$$

$$16 = \frac{400}{R_2^2 + 8 \cdot R_2 + 16}$$


$$16 + R_2^2 + 8R_2 = 25R_2 \quad R_2 = 16 \Omega$$

$$m_2 = \frac{R_2}{R_i + R_2} = 0,8$$
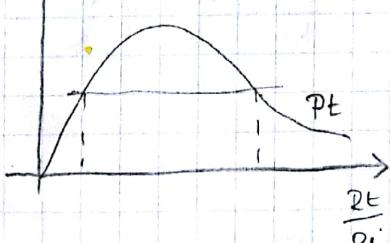
$$P_{tmax} = \frac{E^2}{4R_i} = 25 \text{ W}$$



→ strujni izvor

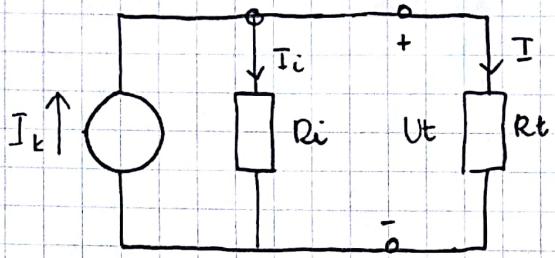

$$I_k = I_i + I$$

$$U_t = I \cdot R_t = I_i \cdot R_i$$

$$P_t = I^2 R_t = I_k^2 \cdot \frac{R_i^2}{(R_i + R_t)^2} \cdot R_t$$


$$I \cdot R_t = (I_k - I) \cdot R_i$$

$$I(R_t + R_i) = I_k \cdot R_i$$

$$I = I_k \cdot \frac{R_i}{R_i + R_t}$$

$$\frac{dP_t}{dR_t} = 0 \Rightarrow R_i = R_t \Rightarrow P_{\max}$$

Potenciometarski spoj.

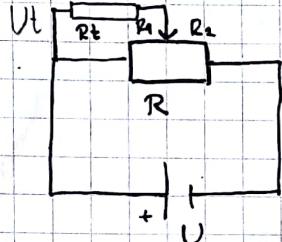

$$R = R_1 + R_2$$

$$R_1 = l \cdot R$$

$$R_2 = (1-l) \cdot R$$

$l=0$ blizač je savremeni ljevo

$l=1$ blizač u brojnjem desnom položaju

$$U_t = I \cdot R_t \parallel R_1 = I \cdot \frac{R_t \cdot R_1}{R_t + R_1} * <$$

$$I = \frac{U}{R_{tot}} = \frac{U}{R_2 + R_t \parallel R_1} = \frac{U}{R_2 + \frac{R_t \cdot R_1}{R_t + R_1}}$$


$$* \frac{U}{R_2 + \frac{R_t R_1}{R_t + R_1}} \cdot \frac{R_t R_1}{R_t + R_1} =$$

$$= \frac{U (R_t + R_1)}{R_2 (R_t + R_1) + R_t R_1} \cdot \frac{R_t + R_1}{R_t + R_1} = \frac{U \cdot R_t \cdot R_1}{R_2 \cdot R_t + R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_t} = \frac{U \cdot R_t \cdot l \cdot R}{R_2 \cdot R_t + R_2^2 \cdot l \cdot (1-l)}$$

$$\frac{U \cdot l \cdot R_t}{R_t + l \cdot R \cdot (1-l)}$$

$$U_t = U \cdot \frac{1}{\frac{1}{l} + (1-l) \frac{R}{R_t}} ; P = \frac{R}{R_t}$$
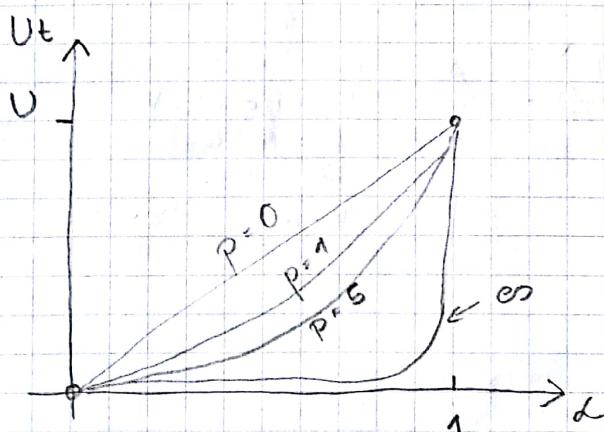
$$U_t = U \cdot \frac{1}{\frac{1}{l} + P \cdot (1-l)}$$



a) $l=0$; $U_t=0$

b) $l=1$; $U_t=U$

1. Na potenciometar $R=100\ \Omega$ priključeno je tražilo R_t . Na kojem
dijelu potenciometra treba postaviti klizac
da bi na hoćilu izmali $\frac{1}{4}$ V izvora

- a) $R_t = 10\ \Omega$
b) $R_t = 50\ \Omega$

$$p = 10$$

$$\frac{1}{2}U = \frac{1}{2} + \frac{1}{(1-d) \cdot 10} \cdot U$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{1+d(1-d) \cdot 10} = \frac{d}{1+(d-d^2)10}$$

$$1+10d - 10d^2 = 2d$$

$$1+8d - 10d^2 = 0$$

$$d = 0,91$$


$$1 + (d-d^2) \cdot 2 = 2d$$

$$1 + 2d - 2d^2 = 2d$$

$$1 - 2d^2 = 0$$

$$d = 0,71$$

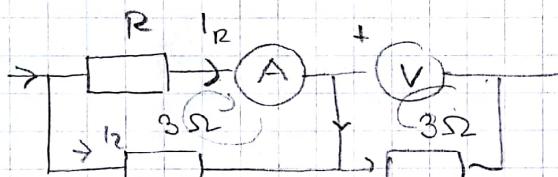2. Instrumenti pokazuju $I_A = 8A$, $UV = 18V$. Odredite R .



$$I = I_p + I_2$$

$$-18V + 1 \cdot 3 = 0 \\ \therefore I = 6A$$

$$-3 \cdot I_2 + I_R \cdot R$$


$$-3 \cdot (I-2) + 2 \cdot R = 0$$

$$-3 \cdot 4 + 2 \cdot R = 0$$

$$-12 = -2R$$

$$R = 6\ \Omega$$

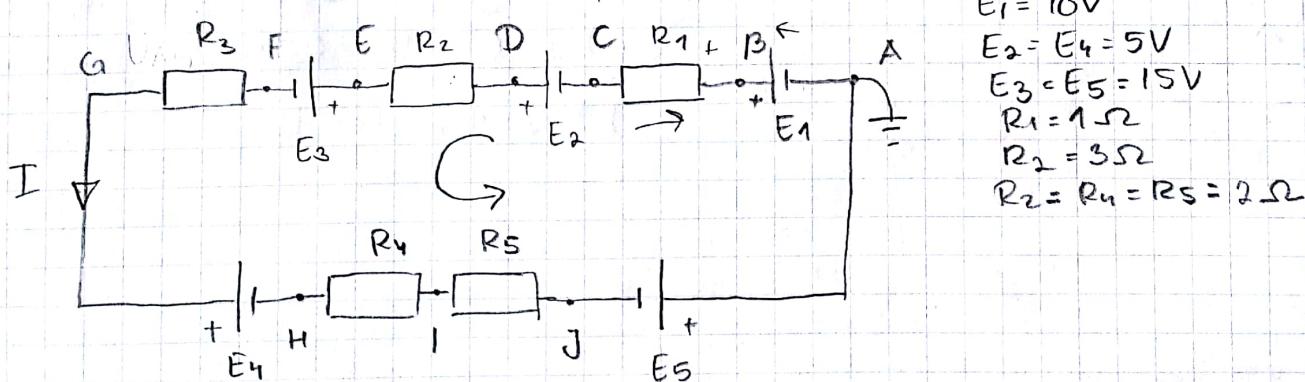3. Nacrtajte potencijalni dijagram za tranzistor prema slici
te odredite napone U_{AG} , U_{FI} , U_{HE}



$$E_1 = 10V$$

$$E_2 = E_4 = 5V$$

$$E_3 = E_5 = 15V$$

$$R_1 = 1\ \Omega$$

$$R_2 = 3\ \Omega$$

$$R_3 = R_4 = R_5 = 2\ \Omega$$

$$E_1 + E_2 - E_3 - E_4 + E_5 = I(R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5)$$

$$10V = I \cdot 10$$

$$I = 1A$$

$$P_A = 0$$

$$P_B = P_A + E_1 = 10V$$

$$P_C = P_B - I \cdot R_1 = 9V$$

$$P_A = P_J + E_5 = 0$$

$$P_D = P_C + E_2 = 14V$$

$$P_E = P_D - I \cdot R_2 = 12V$$

$$P_F = P_E - E_3 = -3V$$

$$P_G = P_F - I \cdot R_3 = -6V$$

$$P_H = P_G - E_4 = -11V$$

$$P_I = P_H - I \cdot R_4 = -13V$$

$$P_J = P_I - I \cdot R_5 = -15V$$



$$U_{AG} = 6V$$

$$U_{FI} = 10V$$

$$U_{HE} = -23V$$

4. Na mrežnici izvor $E = 20V$; $R_i = 4\Omega$ povećajućeno je mrežnjacno krošiće $I_H = 0.01U_1^2$. Odredite I u kružni i U na mrežnjacionom elementu.

$$E = 20V$$

$$R_i = 4\Omega$$


$$E = U ; I = 0$$

$$U = 0 : I_{KS} = \frac{E}{R_i} = 5A$$

$$20 - 4I = 20 - 4 \frac{U}{100}$$

$$U = 13,12V$$

$$I = 1,72A$$

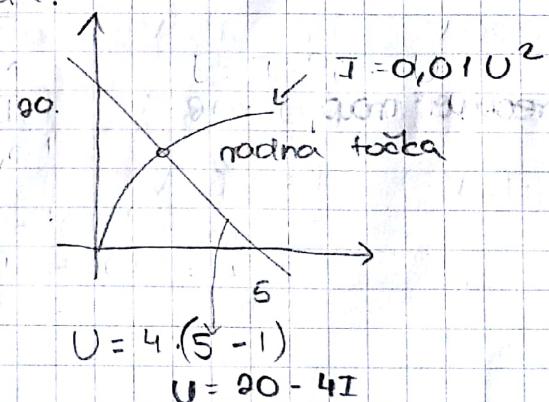

Prezentacija


$$3. E = 1,25 \text{ V}$$

$$R_{i1} = 0,004 \Omega$$

$$U = 115 \text{ V}$$

a) kod međupovećenog strujnika R_2

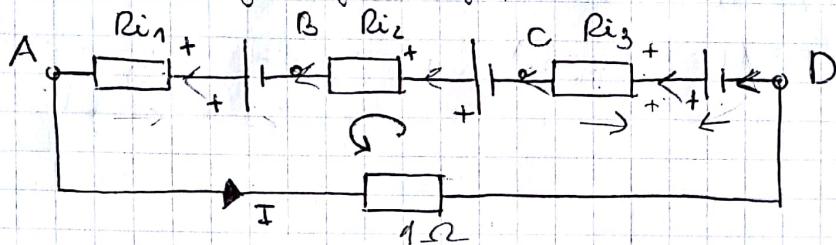b) kad se pojačava struja $I = 25 \text{ A} = 100$



$$-4,2 = 1 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,4 + 1 \cdot 0,2 + 1 \cdot 1 \\ I = -2 \text{ A}$$

$$P = I^2 \cdot R = 4$$

$$3.6. E = 20 \text{ V} \\ R_{i1} = 4 \Omega$$

$$\frac{R_1}{P}$$

$$m = 0,2$$

$$m = \frac{Rt}{R_{i1} + Rt}$$

$$0,2 = \frac{Rt}{4 + Rt}$$

$$0,8 + 0,2Rt = Rt \\ Rt = 1 \Omega$$

$$P = \frac{E^2}{(R_{i1} + Rt)^2} \cdot Rt$$

$$= 16 \text{ W}$$

$$16 = \frac{400}{(4 + R)^2} \cdot R$$

$$(4 + R)^2 = 25 \Omega^2$$

$$16 + 8R + R^2 = 25 \Omega^2 \\ - R^2 - 17R + 16 = 0$$

$$R = 16 \quad m_2 = 0,8$$

$$E_1 = 20 \text{ V}$$

$$E_2 = E_4 = 5 \text{ V}$$

$$E_3 = E_5 = 15 \text{ V}$$

$$R_1 = 1 \Omega$$

$$R_3 = 3 \Omega$$

$$R_2 = R_4 = R_5 = 8 \Omega$$

$$E_1 - E_2 - E_3 - E_4 + E_5 = 1 (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5) \\ I = 1 \text{ A}$$

$$P_B = 20 \text{ V} \quad P_C = 19 \text{ V} \quad P_D = 14 \text{ V} \quad P_E = 12 \text{ V}$$

$$P_F = -3 \text{ V} \quad P_G = -6 \text{ V} \quad P_H = -11 \text{ V} \quad P_I = -13 \text{ V}$$

$$P_J = -15 \text{ V} \quad P_A = 0 \text{ V}$$

$$P_O$$

$$R = 1 \Omega$$

$$E_1 = 2,2 \text{ V}$$

$$E_2 = 1,1 \text{ V}$$

$$E_3 = 0,9 \text{ V}$$

$$R_{i1} = 0,25 \Omega$$

$$R_{i2} = 0,4 \Omega$$

$$R_{i3} = 0,5 \Omega$$

$$U \approx 0, I, PR$$


$$P_D = 0$$

$$P_{iC} = P_D + E_3 - 2 \cdot 0,5 \\ = -0,1$$

$$P_B = P_C + E_2 - 2 \cdot 0,4 \\ = 0,2$$


$$P_A = P_B + E_1 - 2 \cdot 0,2$$

$$P_A = 2 \text{ V}$$

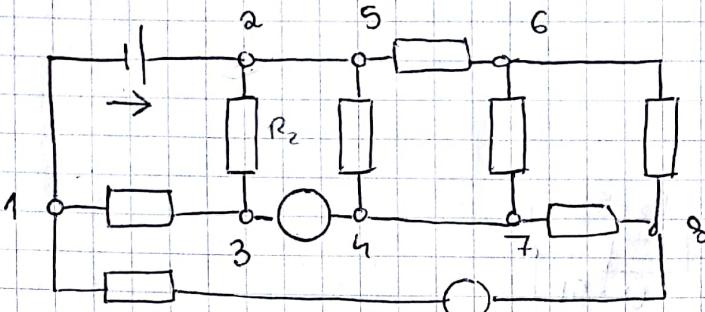

$$U = P_2 - P_1 = 24 \text{ V}$$

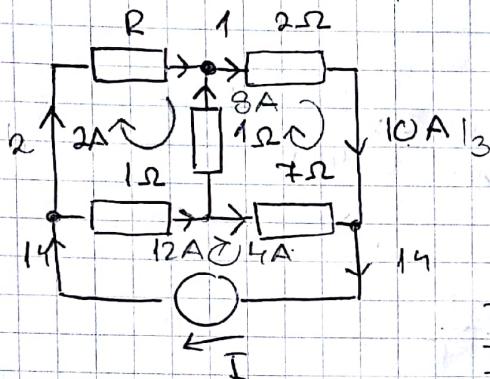5. R_1 struja izvora, mjeni ma struje kvara strujnog izvora



$$\begin{aligned} I_1 + I_2 &= I_3 \\ 2 + 12 &= 10 \\ I_2 &= 8 \text{ A} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} 10 \cdot 2 + 7 \cdot x + 1 \cdot 8 &= 0 \\ 7x &= -28 \\ x &= -4 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= 8 + 4 \\ I &= 12 \text{ A} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} 2R - 8 - 12 &= 0 \\ 2R &= 20 \\ R &= 10 \Omega \end{aligned}$$

$$I = 14 \text{ A} \quad U = 12 + 28 = 40 \text{ V}$$


6.

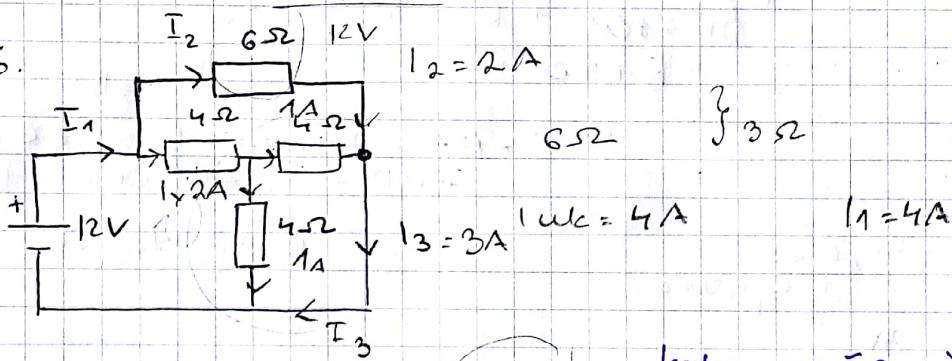

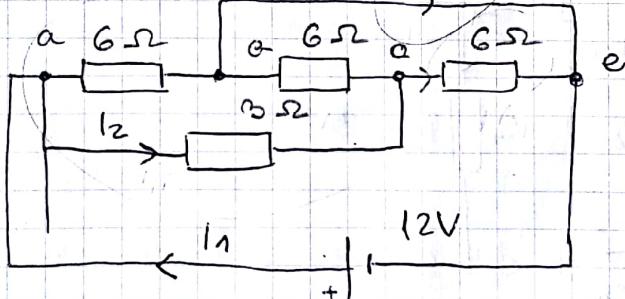kojco može ići struja ako mjeni razlike potencijala




$$I_1 = 4 \text{ A}$$

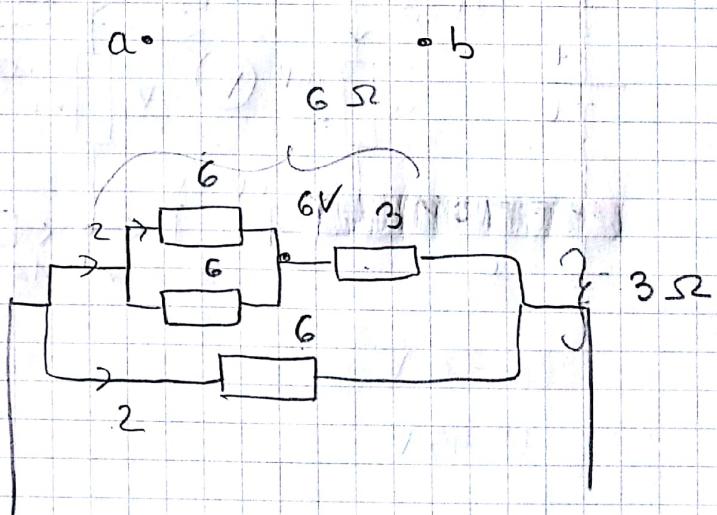

$$I = 4 \text{ A}$$


7. $I_1 = 3A$
 $I_2 = 1A$

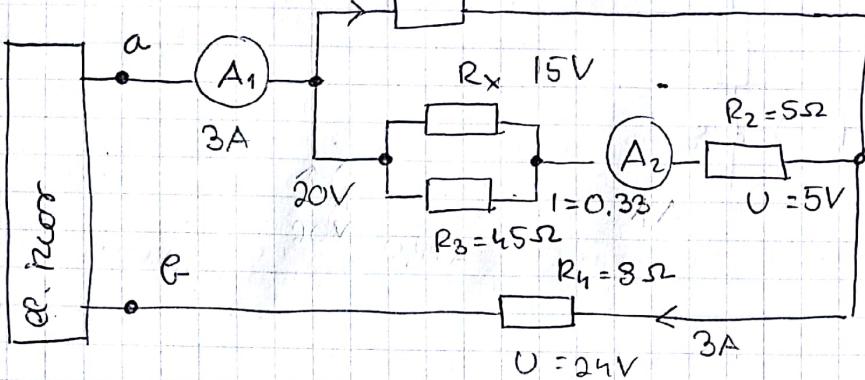

$U_{Wk} = 44V$ $I_{Wk} = 3A$

Stajni iwar $I = 3A$
 napenski iwar $U = 44V$

8.

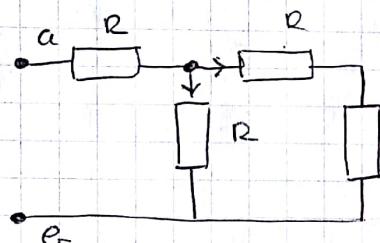

$R_t = 100\Omega$

$$\frac{1}{100+R} + \frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_t}$$

$$\frac{R + 100 + R}{R(100+R)} = \frac{1}{R_p}$$

$$\frac{R(100+R)}{2R+100} + R = 100$$

$$\frac{R(100+R) + R(2R+100)}{2R+100} = 100$$


$$100R + R^2 + 2R^2 + 100R = 200R + 100^2$$

$$200R + 3R^2 = 200R + 100^2$$


9. bratki spcji $R = 86,6\Omega$
 beskonacem otpor $R = 115,47\Omega$

$$R = 57.435\Omega$$

10.

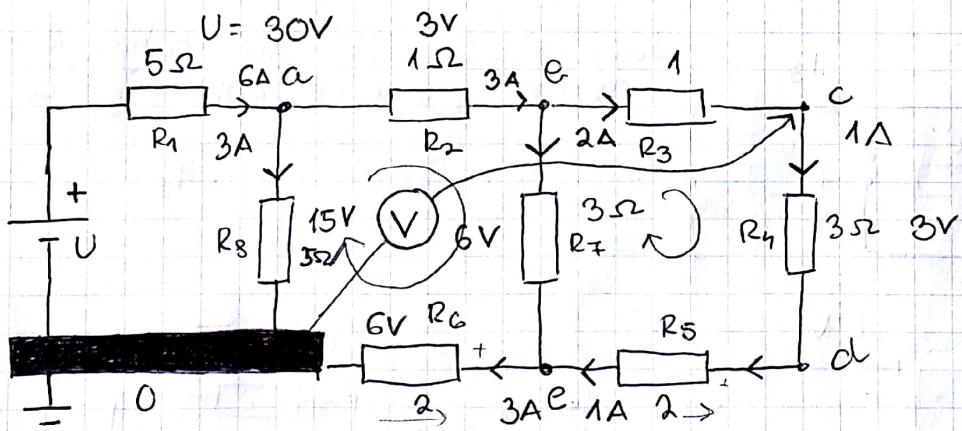


11.

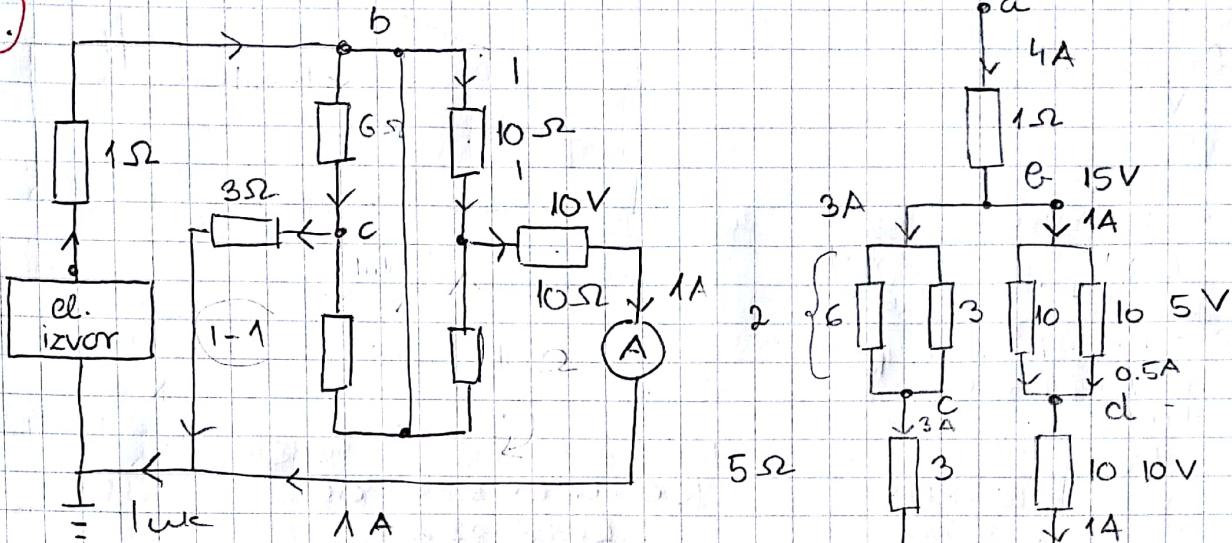

$$P_d = 10V \quad P_b = 15V \quad P_c = 9V \quad P_a = 19V$$

Strujni od 4A ići napomski 19V

15.

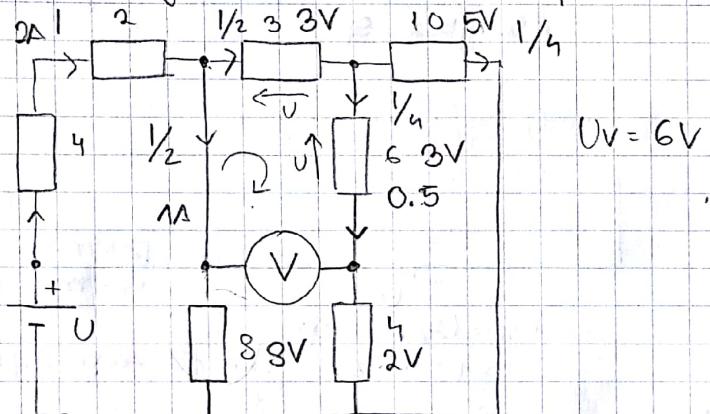

$$UV = 6V$$

$$\frac{1}{2}I \cdot 3 + \frac{1}{4}I \cdot 6 = 6$$

$$\frac{3}{2}I + \frac{3}{2}I = 6$$

$$\frac{3I}{I} = 6$$

$$I = 2A$$

$$I = 2A$$

$$R_{nk} = 10\Omega$$

$$U = 20V \quad P = U \cdot I = 40W$$

$$16 - h = 12V$$

$$17. d = 30\text{ cm}$$

$$R_{lt} = 55\Omega$$

$$R_{nk} = 55\Omega$$

$$a) 0.25V$$

$$U_{lt} = U \cdot \frac{1}{\frac{1}{L} + P \cdot (1-f)} \quad P = \frac{R}{R_{lt}}$$

$$0.25 = \frac{1}{\frac{1}{L} + 1 - L} = \frac{1}{1 + L - L^2} = \frac{L}{1 + L - L^2}$$

$$0.25 + 0.25L - 0.25L^2 = L$$

$$0.25 - 0.75L - 0.25L^2 = 0$$

$$18. R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = [0, 100 \Omega]$$

$$U = 12 V$$

$$I = 2 A$$

$$I =$$

Snaga je razvedena $R_2 = R_1 = 10 \Omega$

$$P = \frac{E^2}{(R_1 + R_2)^2} \cdot R_1 = 3,6 W$$

$$1,8 = \frac{12^2}{(10 + R_2)^2} \cdot R_2$$

$$1,8 = \frac{1440 R_2}{(10 + R_2)^2}$$


$$100 + 20 R_2 + R_2^2 = 80 R_2$$

$$100 - 60 R_2 + R_2^2 = 0$$

$$R_2 = 58,28 \Omega$$

$$R_2 = 1,72 \Omega$$

paralelni spoj

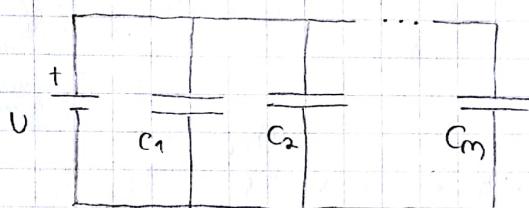

$$U = U_1 = U_2 = \dots = U_m$$



$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_m$$

$$Q = CU$$

$$CU = C_1 U_1 + C_2 U_2 + \dots + C_m U_m$$

$$C = C_1 + C_2 + \dots + C_m \quad \sum_{i=1}^m C_i$$

VISOKI NAPON

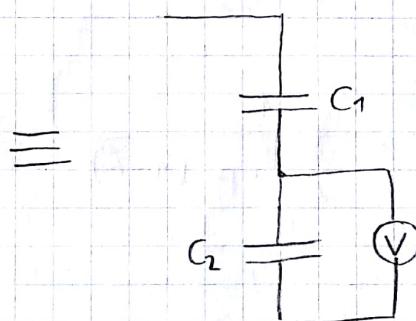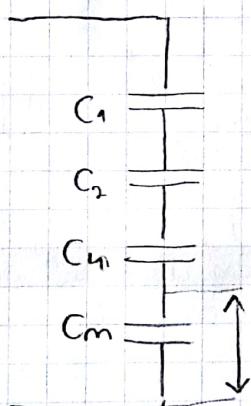

kapacitivno akumulator
→ mali gubitci snage

Izvor će imati sumu vanjske

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_m$$

$Q = Q_1 = Q_2 = \dots = Q_m$ ← zbog interferencije

$$\frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_m}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_m}$$

$$Q_1 = Q_2$$

$$C_1 U_1 = C_2 U_2$$

$$U = U_1 + U_2$$


$$U_2 = \frac{C_1}{C_2} U_1 = \frac{C_1}{C_2} (U - U_2)$$

$$U_2 \left(1 + \frac{C_1}{C_2} \right) = \frac{C_1}{C_2} U$$

$$U_2 = \frac{C_1}{C_2} \cdot U \cdot \frac{1}{1 + \frac{C_1}{C_2}}$$

$$= U \cdot \frac{C_1}{C_2 \left(1 + \frac{C_1}{C_2} \right)}$$

$$= U \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

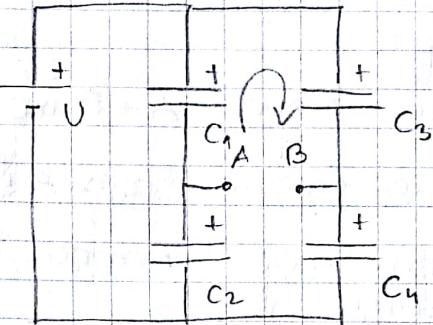

$$\begin{aligned} U &= 100 \text{ V} \\ U_{AB} &= 55 \text{ V} \\ C_1 &= 15 \text{ mF} \\ C_2 &= C_3 = 5 \text{ mF} \\ C_4 &=? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_1 &= Q_2 \\ C_1 U_1 &= C_2 U_2 \\ \frac{U_1}{U_2} &= \frac{C_2}{C_1} = \frac{1}{3} \\ U_2 &= 3U_1 \\ U_2 &= 75 \text{ V} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{IIKI} \quad U &= U_1 + U_2 \\ &= U_1 + 3U_1 \\ 100 &= 4U_1 \\ U_1 &= 25 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_\Delta + U_1 - U_3 &= p_B \\ p_A - p_B &= U_3 - U_1 \\ U_{AB} &= U_3 - U_1 \\ U_3 &= U_{AB} + U_1 \\ &= 80 \text{ V} \end{aligned}$$

$$Q_3 = Q_4 = C_3 \cdot U_3 = 80 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 400 \text{ nC}$$

$$C_4 = \frac{400 \text{ nC}}{20 \text{ V}} = 20 \text{ mF}$$

2.9.

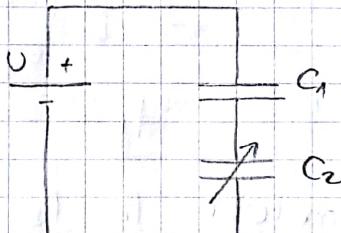

$C_2 \rightarrow$ myjenjam \rightarrow maks W_2

$$W = f(C_2) \quad \text{on se myjenja po iironzi } f(U)$$

$$W_2 = \frac{C_2 \cdot U^2}{2}$$

$$= \frac{U^2}{2} \cdot \frac{C_2}{\left(1 + \frac{C_2}{C_1}\right)^2} = \frac{U^2}{2} \cdot \frac{C_2 C_1^2}{(C_1 + C_2)^2}$$

$$U_0 = f(U)$$

$$U = U_1 + U_2$$

$$C_1 U_1 = C_2 U_2$$

$$U = \frac{C_2}{C_1} U_2 + U_2 = U_2 \left(\frac{C_2}{C_1} + 1 \right)$$

$$U_2 = U \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

maks $W_2 \rightarrow$ derivacija $\frac{dW}{dC_2} = 0$

$$W_2 = \frac{C_2 U_2^2}{2}$$

$$= 125 \text{ nJ}$$

$$\frac{U^2}{2} \cdot \frac{C_1^2 (C_1 + C_2)^2 - 2(C_1 + C_2) C_2 \cdot C_1^2}{(C_1 + C_2)^4} = 0$$

$$(C_1 + C_2)^2 - 2C_2 (C_1 + C_2) = 0$$

$$C_1^2 + 2C_1 C_2 + C_2^2 - 2C_1 C_2 - 2C_2^2 = 0$$


$$C_1^2 - C_2^2 = 0$$

$$C_1 = C_2$$

$$C_2 = 10 \text{ nF}$$

$$U_2 = \frac{U}{2} = 5 \text{ V}$$

MOSNI SPOJ

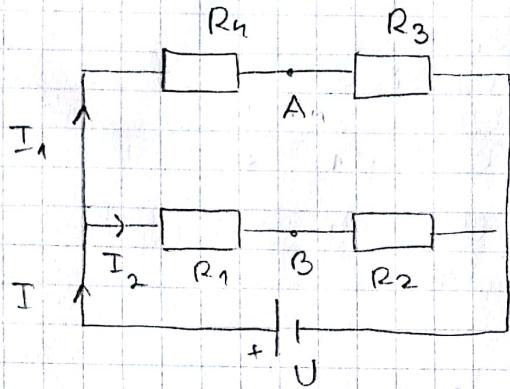

Analiziram pojavu između A i B me teče struja
 → kao na slici (merna spojka A i B)
 → kroz element spojen između A i B me teće struja $I_A = I_B$

$$U = I_1 \cdot R_3 + I_4 \cdot R_3$$

$$U = I_2 \cdot R_1 + I_2 \cdot R_2$$

$$U_{AB} = I_1 \cdot R_3 - I_2 \cdot R_2$$

$$U_{AB} = I_2 \cdot R_1 - I_1 \cdot R_4$$

$$\text{Ako je } I_A = I_B \rightarrow U_{AB} = 0$$

$$I_1 \cdot R_3 = I_2 \cdot R_2$$



$$I_1 \cdot R_4 = I_2 \cdot R_1$$

$$\frac{R_3}{R_4} = \frac{R_2}{R_1} \quad | \quad R_1 R_3 = R_2 R_4$$

Ako je umnožak dijagonalnih elemenata u mostu jednak, onda mostom gramom me teće struja.

$$U_{AB} = 0$$

Primjena:

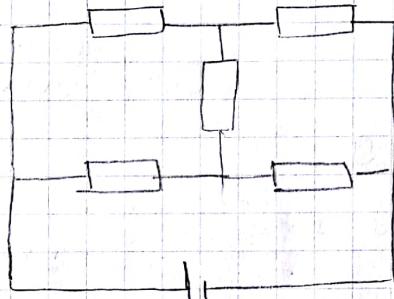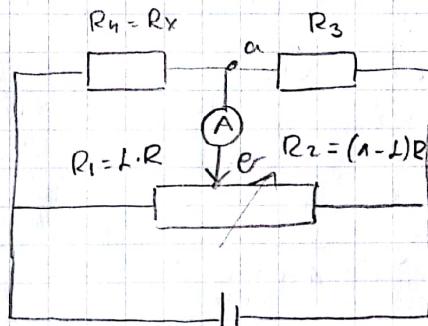

$$I_A = 0$$

most u ravnoteži $I_A = I_B$



$$R_2 R_4 = R_1 R_3$$

$$(1-L) R \cdot R_x = L R \cdot R_3$$


$$R_x = \frac{L}{1-L} \cdot R_3$$

TRANSFORMACIJA TROKUT

ZVIJEZDA

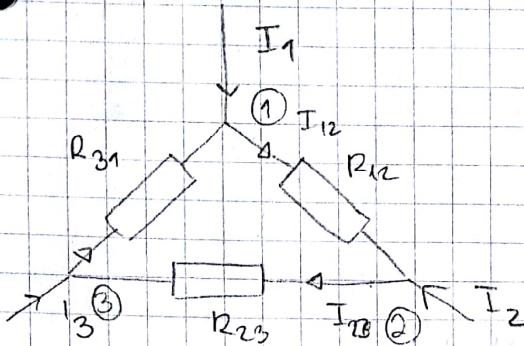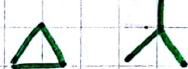

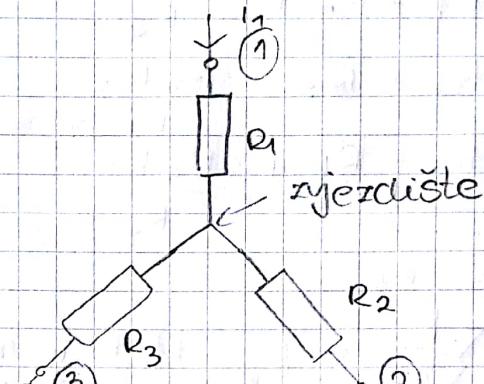pri transformaciji
najpmeni i slike prema vam
moraju biti ne promijenjene



$$U_{12} = I_{12} \cdot R_{12}$$

$$U_{23} = I_{23} \cdot R_{23}$$

$$U_{31} = I_{31} \cdot R_{31}$$

$$I_1 R_1 - I_2 R_2$$

$$I_2 R_2 - I_3 R_3$$

$$I_3 R_3 - I_1 R_1$$

I

II

III

$$I_1 = I_{12} - I_{31} \quad IV$$

$$I_2 = I_{23} - I_{12} \quad V$$

$$I_3 = I_{31} - I_{23} \quad VI$$

$$IV + V + VI = I_{12} R_{12} + I_{23} R_{23} + I_{31} R_{31} = 0$$

$$IV + V + VI = I_1 + I_2 + I_3 = 0$$



zmarn: R_{12}, R_{23}, R_{31}

ne zmarn: R_1, R_2, R_3

$$\text{iz } IV \quad I_{31} = I_{12} - I_1 \quad \text{u } III$$

$$\text{iz } V \quad I_{23} = I_{12} + I_2 \quad \text{u } II$$

$$I_{12} R_{12} = I_1 R_1 - I_2 R_2$$

$$I_{12} R_{23} + I_2 \cdot R_{23} = I_2 R_2 - I_3 R_3$$

$$I_{12} R_{31} - I_1 R_{31} = I_3 R_3 - I_1 R_1$$

$$I_{12} (R_{12} + R_{23} + R_{31}) = -I_2 R_{23} + I_1 R_{31}$$

R_D

$$I_{12} = \frac{-I_2 R_{23} + I_1 R_{31}}{R_D} \quad VII$$

VII u I

$$\frac{I_1 \cdot R_{31}}{R_D} \cdot R_1 - I_2 \cdot \frac{R_{23}}{R_D} R_{12} = I_1 R_1 - I_2 R_2$$

$$R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_D}$$

$$R_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_D}$$

$$R_3 = \frac{R_{31} \cdot R_{23}}{R_D}$$


$$R_D = R_{12} + R_{23} + R_{31}$$



$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}$$

$$R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1}$$

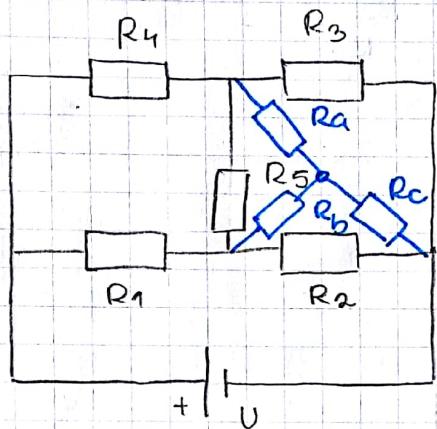
$$R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2}$$



Most u raumoteži?
wymozak diagonalnych
 $R_1 R_3 = R_2 R_4$

Da → zamennarujiem R5


Ne → Δ → λ

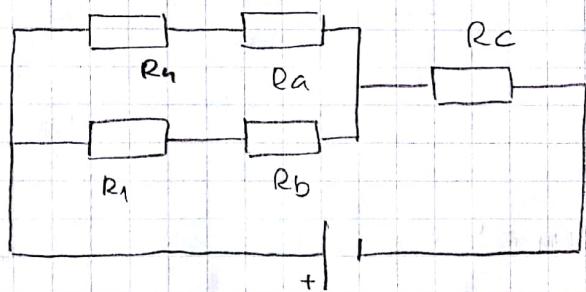

$$Ra = \frac{R_3 R_5}{R_\Delta}; R_\Delta = R_2 + R_3 + R_5$$

$$R_b = \frac{R_2 R_5}{R_\Delta}; R_C = \frac{R_2 R_3}{R_\Delta}$$

METODA SUPERPOUCIJE

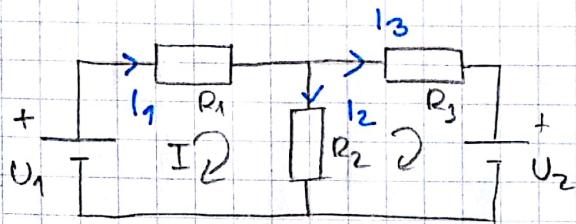

II KF.

$$I. \quad U_1 = I_1 R_1 + I_2 R_2$$

$$II. \quad -U_2 = -I_2 R_2 + I_3 R_3$$

$$O = I_1 - I_2 - I_3$$

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ -U_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 & R_2 & 0 \\ 0 & -R_2 & R_3 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -U_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \quad \downarrow$$




\leftarrow doprinos izvora U_2

\uparrow doprinos izvora U_1

$$[U]_1 + [U]_2 = [R][I]$$

$$[R]^{-1} [U]_1 + [R]^{-1} [U]_2 = [I] \quad \text{ISKLJUČENJE}$$

1.) aktivam U_1

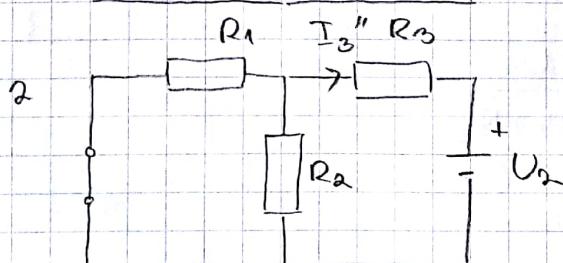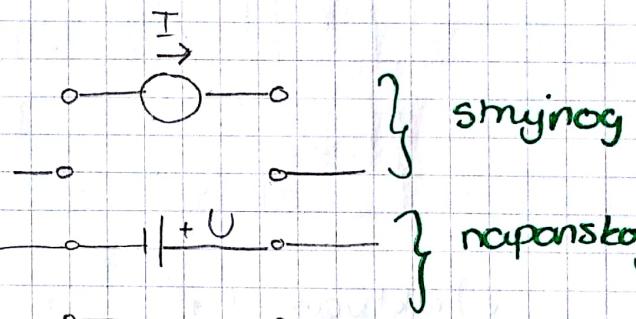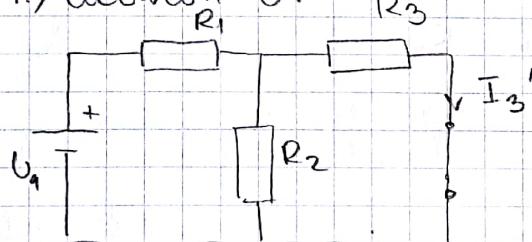

$$I_3'' = \frac{-U_2}{R_1 R_2}$$

$$I_1' = \frac{U_1}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}$$


$$I_3' = I_1' \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3}$$

$$I_3 = I_3' + I_3''$$


KADA SUPERPOUCIJA

1. istječenje smjernih izvora kada pojednostavim mrežu
2. kada se izvor mijenja u zadatku
npr. (izračunajte prilike kada U_2 smjenimo sa $U_2/2$)

I_1, I_2, I_3 u mreži prema slici

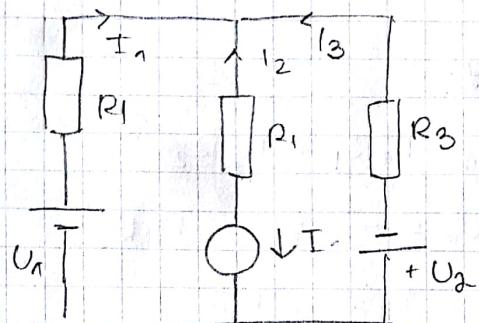

a) aktivam U_1

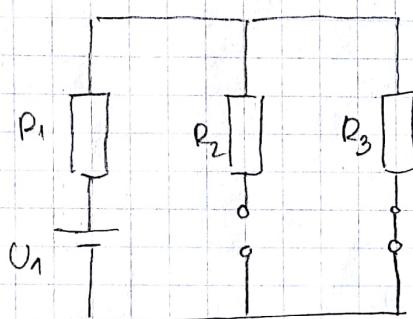


$$I_1' = \frac{U_1}{R_1 + R_3}$$

$$I_2' = 0$$

$$I_3' = -\frac{U_1}{R_1 + R_3}$$

b) aktivam I

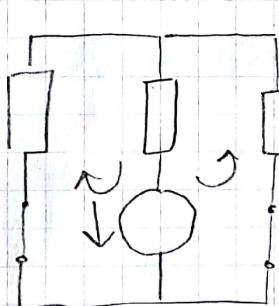


$$I_1'' = I \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_3}$$

$$I_2'' = -I$$

$$I_3'' = I \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_3}$$

c) aktivam U_2

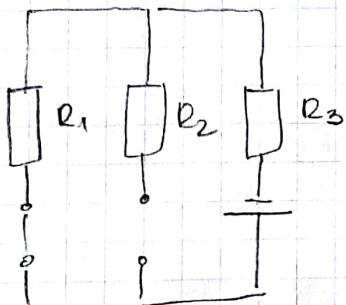

$$I_1''' = \frac{U_2}{R_1 + R_3}$$


$$I_2''' = 0$$

$$I_3''' = -\frac{U_2}{R_1 + R_3}$$

$$I_1 = I_1' + I_1'' + I_1'''$$


$$I_2 = I_2' + I_2'' + I_2'''$$

$$I_3 = I_3' + I_3'' + I_3'''$$

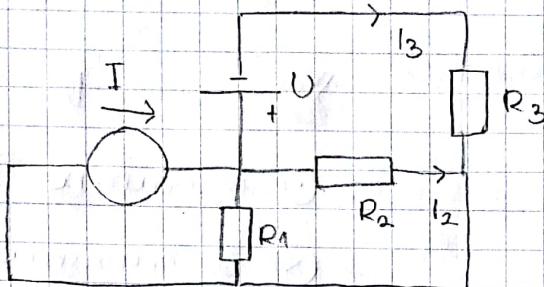

$$\begin{aligned}
 I &= 4 \text{ A} \\
 U &= 8 \text{ V} \\
 R_1 &= 2 \Omega \\
 R_2 &= 2 \Omega \\
 R_3 &= 1 \Omega
 \end{aligned}$$

a)

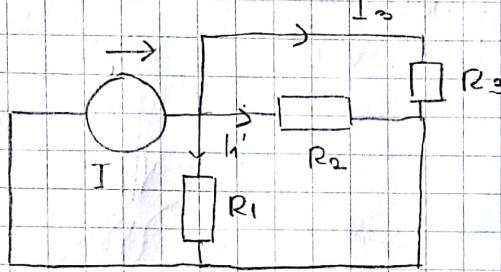


$$\frac{1}{R_{\text{th}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = 2$$

$$R_{\text{th}} = \frac{1}{2} \Omega$$

$$U_{\text{th}} = I \cdot R_{\text{th}} = 2 \text{ V}$$

$$I_2' = \frac{U_{\text{th}}}{R_2} = 1 \text{ A}$$

b) aktivieren U

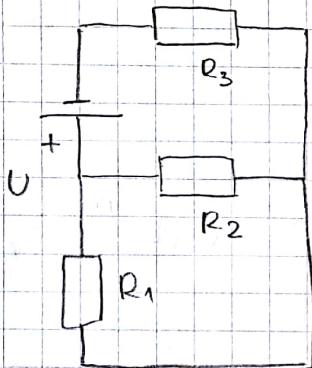


$$I_u = \frac{U}{R_1 \cdot R_2} = \frac{8}{1 \cdot 1} = 4 \text{ A}$$

$$I_2' = I_u \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 4 \cdot \frac{2}{2+2} = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = I_2' + I_1' = 3 \text{ A}$$

OSNOVE MAGNETIZMA

Magnetska sila na maboj u gibanju:

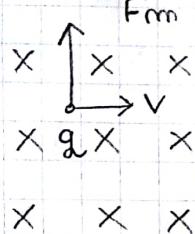

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B}$$

vektorski

$$= q |\vec{v}| |\vec{B}| \sin \vec{v} \cdot \vec{B}$$


$$\vec{v} \perp \vec{B}$$

$$|F_m| = q v B$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin \vec{A} \cdot \vec{B}$$


$$\vec{v} \parallel \vec{B}$$

$$F_m = 0$$

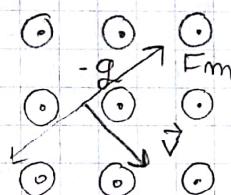


○ iz ravnine

✖ u ravnine

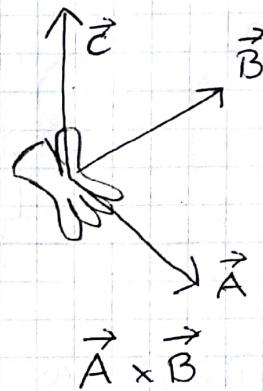

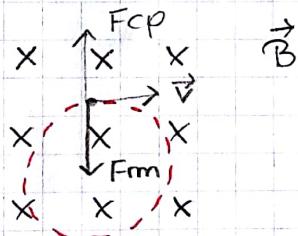
$$\text{Elektron } m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}, e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}, v = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}, B = 10^{-5} \text{ T}$$



$$\frac{mv^2}{r} = q v B$$

$$r = \frac{mv}{q B} = 1,14 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

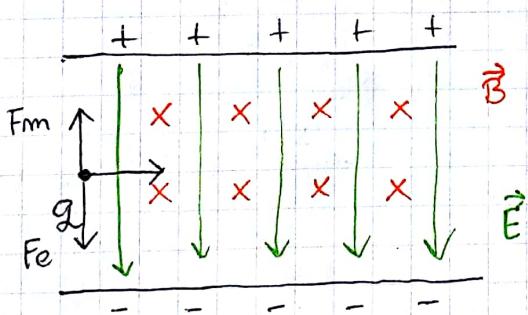Meaz pozitivno mabijenih čestica, razlicitih m, a, v uelare u prostor u kojem postupa magnetsko polje E i B odredite v čestica koje će se gibati pravolinijski




čestice se gibaju pravolinijski za sljedacy

$$|\vec{F}_e| = |\vec{F}_m|$$

$$q E = q v B$$

$$v = \frac{E}{B}$$


Protjecanje struje kroz vodič

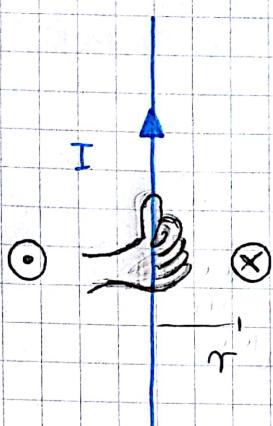

$$\vec{B} = \mu_0 \frac{\vec{I}}{2\pi r}$$


$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{A}$$

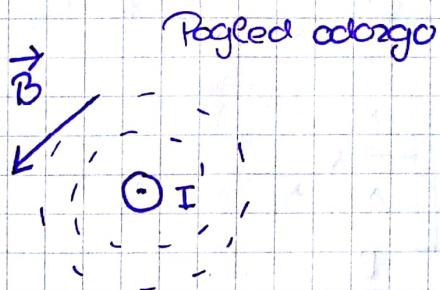SILNICE MAGNETSKOG POJA su zatvorene,
kod el. polja nisu.





\vec{B} svrga je tangencijalnom
jednakog iznosa
ma istoj
brzinici

Elektrostatika

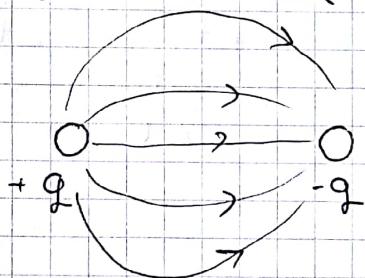

Magnetizam

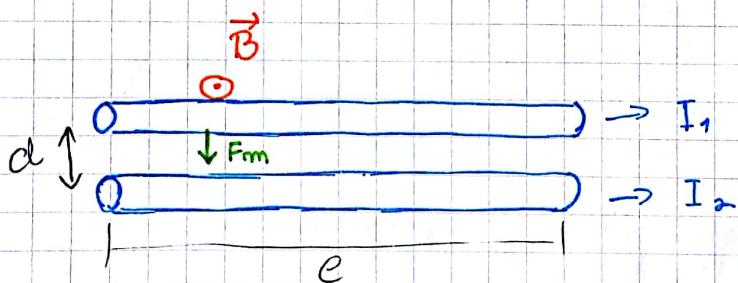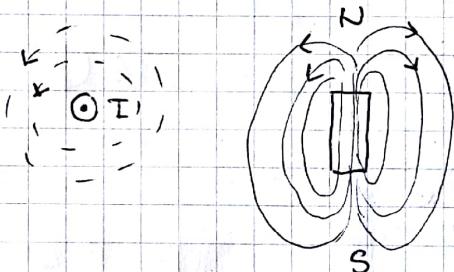

$$F_1 = B_2 \cdot I_1 \cdot e$$


$$= \mu_0 \frac{I_2}{2\pi d} I_1 \cdot e$$

$$F = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{2\pi d} \cdot e$$

Ako u vremenu st. konzurnom \vec{v} protce

N mogač od konjaja do broja vodiča
struja je $I = \frac{\partial Q}{\partial t} = \frac{\partial Nq}{\partial t}$

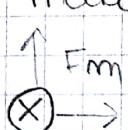mogač $F = qvB$ $F = NqvB = Nq \cdot \frac{\partial}{\partial t} B = BIe$




$$\vec{F} = I (\vec{e} \times \vec{B})$$


Smjer prema smjeru struje



ELEKTROMAGNETSKA INDUKCIJA

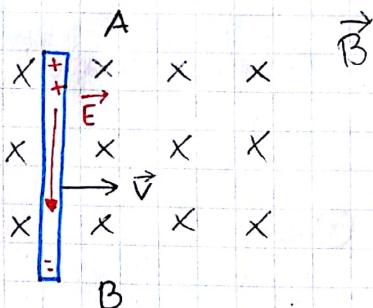

E -inducirano el. polje

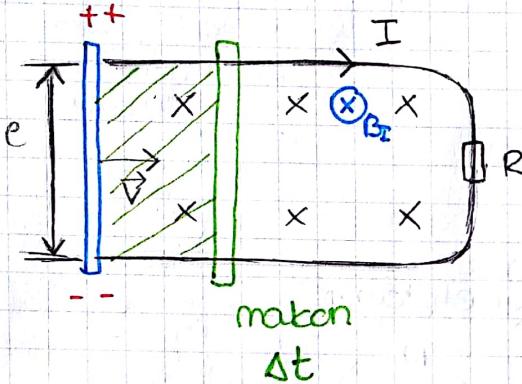

rad sile koja razdvaja maboje

$$A = qvB$$

$$U_{AB} = \frac{A}{q} = V \cdot B \cdot e$$

ravnopravno se uspostavlja kada je inducirano el. polje jednako polju razdugjenih maboj


u Δt pun vodiča

$$\Delta S = V \Delta t$$

$$\Delta S = \Delta S \cdot e = e \cdot V \cdot \Delta t$$

$$|U_{\text{ind}}| = V \cdot B \cdot e = \frac{V \cdot B \cdot e \cdot \Delta t}{\Delta t} = \frac{B \Delta S}{\Delta t}$$
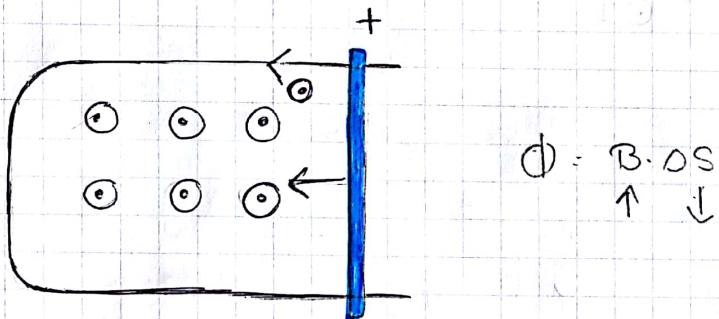
$$\Delta \Phi = B \cdot \Delta S = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$




LENZOVO PRAVILA

$$U_{\text{ind}} = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

- zbroj opiranja promjeni

PRINCIP RADA GENERATORA

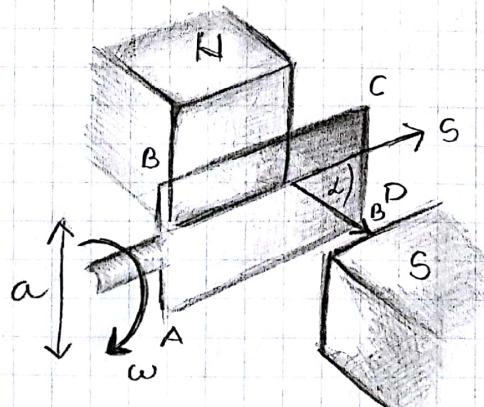

$$1) \Phi = S \cdot B \cdot \cos \varphi$$

$$S = ab$$

$$\varphi = wt$$

$$U_{\text{ind}} = \frac{d\Phi}{dt} =$$

$$\omega SB \sin(\omega t)$$


$$2) V_I = v \sin \varphi$$

$$U_{BC} = B \cdot v \cdot I_1 = B \cdot v \cdot \sin \varphi$$

$$U_{AO} = B \cdot v \cdot \sin \varphi$$

$$U = 2Bv \sin \varphi$$
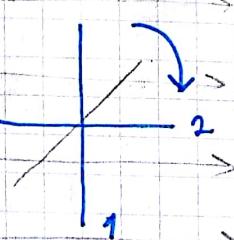
$$V = \tau \cdot w = \frac{a}{2} \cdot w$$



1) Φ maks

2) $\Phi = 0$

$$U_{\text{ind}} = Blaw \sin \varphi$$

Izbira; kondenzatorski krogovi

$$1. C_1 = 3,3 \cdot 10^{-6} F \quad U_{m1} = 63 V \\ C_2 = 4,7 \cdot 10^{-6} F \quad U_{m2} = 100 V \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Ako je napom veći od mazivnog dolazi do povećanja el. polja i probija}$$

u paraleli - 63V

$$Q_1 = C_1 \cdot 63 V = 20 f NC \quad Q_2 = C_2 \cdot 63 V = 286 f NC$$

senjski spaj

$$\frac{C_1}{C_2} \times \frac{U_2}{U_1}$$

$$C_1 U_1 = C_2 U_2$$

$$3,3 \cdot 10^{-6} \cdot 63 = 4,7 \cdot 10^{-6} \cdot U_2$$

$$U_2 = 44,23 V$$

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{U_2}{U_1}$$

manji kondenzator dobiva veći napom

$$U_{nk} = 10 f, 23 V$$

$$Q_1 = Q_2 = 20 f NC$$

$$2. C_1 = C$$

U

$$Q = U \cdot C$$

$$= 1000 nC$$

$$U_1 = U_2$$

$$\frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{3C_2}$$

$$3Q_1 = Q_2$$


$$Q_1 = 250 nC$$

$$Q_2 = 750 nC$$

$$U = 25 V$$

↓
naboji prestaju prelaziti
kada se naponi izjednači

3.

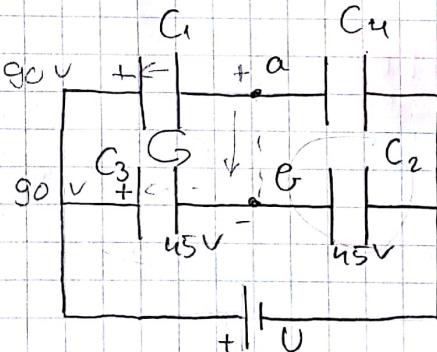

$$C_1 = 30 nF \quad C_3 = C_2 = C_4 = 60 nF \\ U = 90 V$$

$$Q_3 = Q_2 = 45 V \cdot 60 \cdot 10^{-9} F =$$

$$C_{nk} = 50 nF$$

$$\frac{C_1}{C_4} = \frac{U_4}{U_1}$$

$$U_1 = 60 V \quad U_4 = 30 V$$

$$\frac{1}{2} = \frac{U_4}{U_1}$$

$$U_1 = 2U_4$$

$$U_{ab} = 45 - 60 = -15 V$$

$$Q_{nk} = U \cdot C_{nk} = 4500 C$$

zašto idem
od b do
a da bih
dobera U

2.1. serija $C_1 : C_2$

$$\frac{U}{U_2} = 2 \quad \frac{U}{U_2} = 2$$

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{U_1}{U_2}$$

$$\frac{C_2}{C_1} = 1$$

$$\frac{U}{U_2} = 9$$

$$U = 9 U_2$$


$$U_2 = \frac{1}{9} U$$

$$U_1 = \frac{8}{9} U$$

$$U = 2 U_2 \quad U_2 = \frac{1}{2} U$$

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{\frac{8}{9} U}{\frac{1}{9} U} = 8$$


2.2. a)

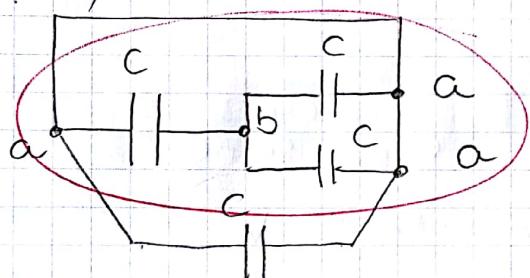

3 paralelno



$3C$

(e-)

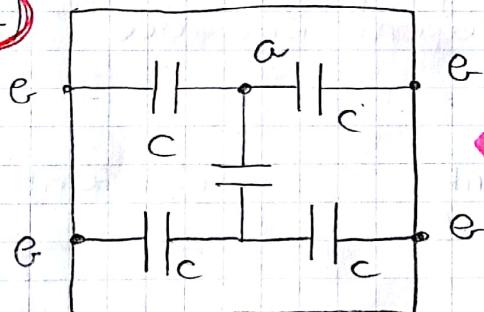

NE ZNAM!

2.3.

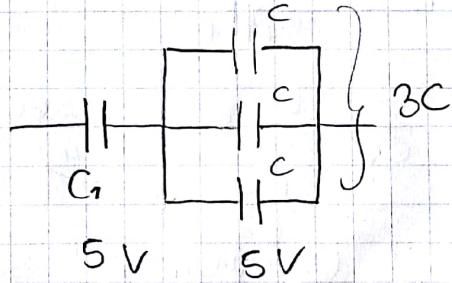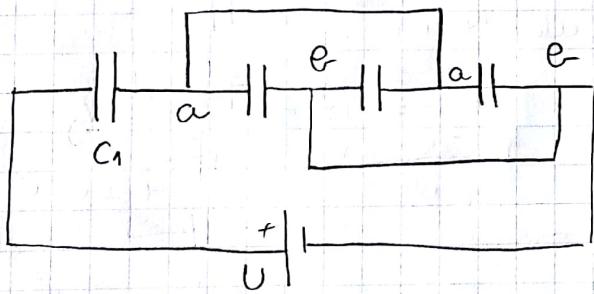

$$U = 10V$$

$$\frac{1}{3 \cdot 10} + \frac{1}{30} = \frac{1}{C_{eq}}$$


$$C_{eq} = 15 \text{nF}$$

$$2.5. \quad U = 20 \text{ kV}$$

$$m = 100$$

$$W_{\text{elec}} = 0,1 \cdot f$$

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{U_2}{U_1}$$

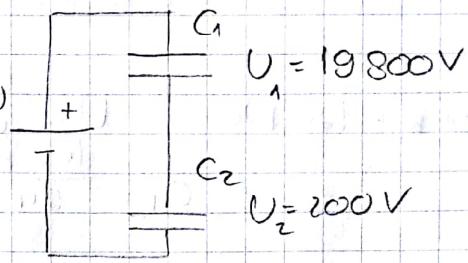

$$W_{\text{elec}} = \frac{C_{\text{elec}} \cdot U^2}{2} \Rightarrow 0,1 = \frac{20000^2 \cdot C_{\text{elec}}}{2} \Rightarrow C_{\text{elec}} = 5 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$

$$Q_1 = Q_2$$


$$19800 \cdot C_1 = 200 \cdot C_2$$

$$19800 \cdot C_1 = 200 \cdot (5 \cdot 10^{-9} - C_1)$$

$$19800 \cdot C_1 = 1 \cdot 10^{-7} - 200 \cdot C_1$$

$$20000 \cdot C_1 = 1 \cdot 10^{-7}$$

2.6.

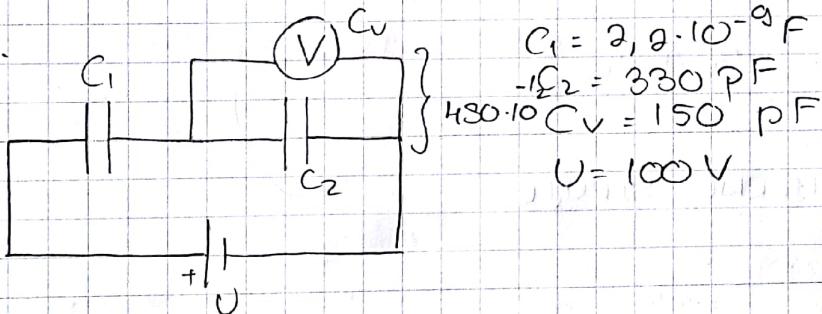

$$C_1 = 2,2 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$-C_2 = 330 \text{ pF}$$

$$480 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 150 \text{ pF}$$

$$U = 100 \text{ V}$$


$$\frac{1}{2,2 \cdot 10^{-9}} + \frac{1}{480 \cdot 10^{-12}} = \frac{1}{C_{\text{elec}}} \Rightarrow C_{\text{elec}} = 3,94 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$Q = C_{\text{elec}} \cdot 100 = 3,94 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$


$$U_2 = 100 - \frac{Q_1}{C_1} = 98,2$$

bez Cv

7.1. (a):

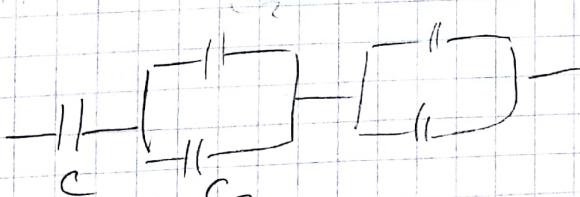

$$\frac{1}{71} + \frac{1}{19}$$

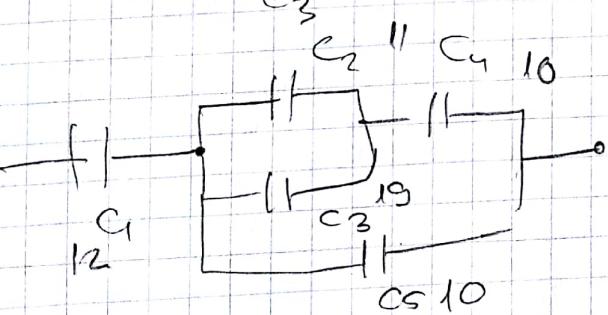

$$Q_4 =$$

$$C_{\text{elec}} =$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$2.7. \quad C_3 = 11 \text{ nF} \quad \left. \begin{array}{l} \\ U_{C_3} = 20 \text{ V} \end{array} \right\} Q = C \cdot U = 2,2 \cdot 10^{-4} \text{ C} = 220 \text{ nC}$$

$$C_2 = 5 \text{ nF} \quad Q_{C_2} = 120 \text{ nC} \quad U = \frac{Q}{C} = 24 \text{ V}$$

$$Q_{C_1} = 100 \text{ nC} \quad C_1 = \frac{100 \text{ nC}}{24 \text{ V}} = 4,16 \text{ nF}$$

$$U = 44 \text{ V}$$

$$C_{12} = 9,16 \text{ nC}$$

$$C_{uk} = 5 \text{ nF}$$

$$2.8. \quad Q_1 = 10 \cdot 10^{-9} \text{ C} \quad \left. \begin{array}{l} \\ U = 10 \text{ V} \end{array} \right\} C_1 = 1 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_2 = 2 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = 3 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_4 = 4 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$\frac{C_1}{C_{23}} = \frac{U_{23}}{U_1}$$

$$2 = \frac{U_{23}}{10}$$


$$U_{23} = 20 \text{ V}$$

$$C_{23} = 5 \cdot 10^{-9} \text{ F} \quad \left. \begin{array}{l} \\ U = 30 \text{ V} \end{array} \right\} 30 \cdot 5 \cdot 10^{-9}$$


$$Q = 150 \text{ nC}$$

SLOŽENI KRUGOVI ISTOSHJERNE STRUJE

P.1.

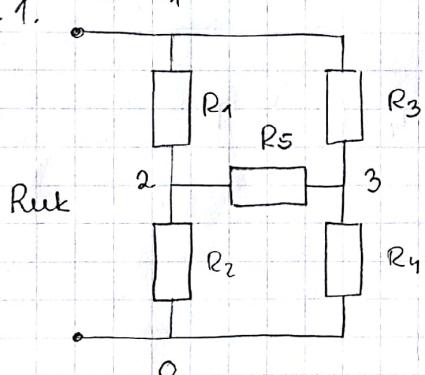

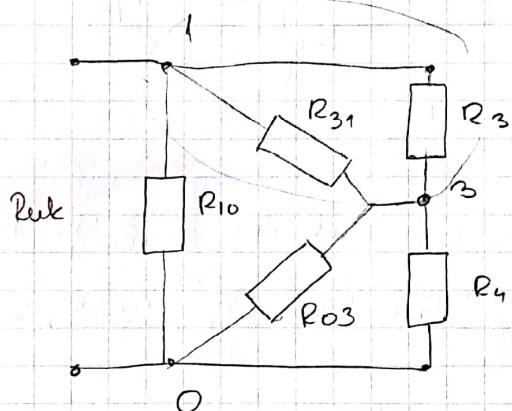
$$\begin{aligned} R_1 &= 4 \Omega \\ R_2 &= 1,6 \Omega \\ R_3 &= 6 \Omega \\ R_4 &= 12 \Omega \\ R_5 &= 4 \Omega \end{aligned}$$




$$R_{10} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_5} = 7,2 \Omega$$

$$R_{03} = R_2 + R_5 + \frac{R_2 \cdot R_5}{R_1} = 7,2 \Omega$$
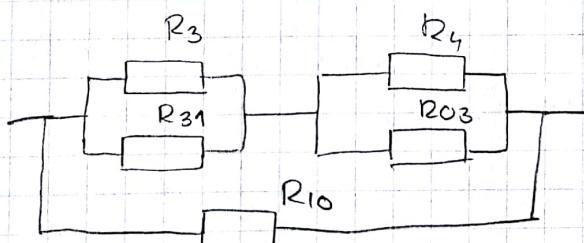
$$R_{31} = R_5 + R_1 + \frac{R_5 \cdot R_1}{R_2} = 18 \Omega$$



P.2.

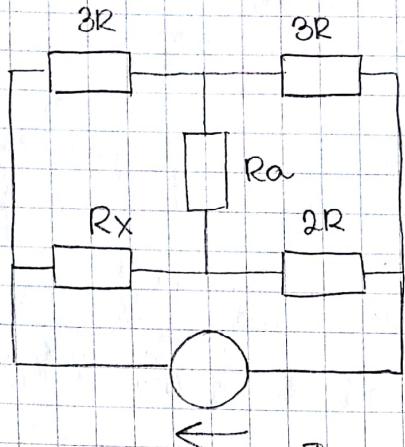


$$R_X = 2\Omega = 6 \Omega$$

$$R_{\text{erk}} = 1,2 \Omega$$

$$\bar{I} = 0,5 \text{ A}$$

$$U = R_{\text{erk}} \cdot \bar{I} = 10,8 \text{ V}$$

P.3.

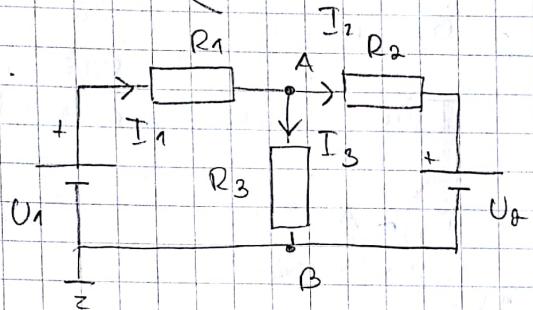

$$R_1 = 3 \Omega$$

$$R_2 = 3 \Omega$$

$$R_3 = 6 \Omega$$

$$U_1 = 24 \text{ V}$$

$$U_2 = 12 \text{ V}$$

Supervacija

aktivam U_1

$$R_{\text{erk}}' = 2 \Omega$$

$$R_{\text{erk}}' = 5 \Omega$$

$$\bar{I}' = U/R = 4,8 \text{ A}$$

$$U_1 = U_2$$

$$I_3 \cdot R_3 = I_2 \cdot R_2$$

$$I_3 \cdot 6 = I_2 \cdot 3$$

$$2I_3 = I_2$$

$$I_1' = 4,8 \text{ A}$$

$$I_3' = 1,6 \text{ A}$$

$$I_2' = 3,2 \text{ A}$$

aktivam U_2

$$R_{\text{erk}} = 2 \Omega$$

$$R_{\text{erk}} = 5 \Omega$$

$$I' = 2,4 \text{ A}$$

$$6I_3 = 3I_1$$

$$2I_3 = I_1$$

$$I_1'' = -1,6 \text{ A}$$

$$I_2'' = -2,4 \text{ A}$$

$$I_3'' = 0,8 \text{ A}$$

$$I_1 = 3,2 \text{ A}$$

$$I_2 = 0,8 \text{ A}$$

$$I_3 = 2,4 \text{ A}$$

Primjera 4.

$$v = 900 \text{ km/h}$$

$$e = 48 \text{ m}$$

$$B = 5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$


$$U_{\text{ind}} = BEv = 5 \cdot 10^{-5} \cdot 48 \cdot \frac{900 \cdot 10^3}{3600} = 0.6 \text{ V}$$

5. $B = 1 \text{ T}$

$$a = 4 \text{ cm}$$

$$R = 0,1 \Omega$$

$$\Delta t = 2 \text{ ms}$$

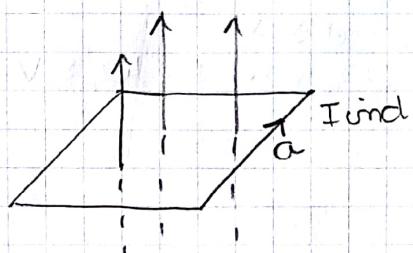

$$|U_{\text{ind}}| = \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{16 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-3}} = 0,8 \text{ V}$$

$$\Phi_1 = B \cdot S = 1 \cdot (4 \cdot 10^{-2})^2 = 16 \cdot 10^{-4} \text{ Vs}$$

$$\Phi_2 = 0$$

$$I_{\text{ind}} = \frac{|U_{\text{ind}}|}{R} = \frac{0,8}{0,1} = 8 \text{ A}$$

6. $l = 2 \text{ m}$

$$B = 0,1 \text{ T}$$

$$v = 5 \text{ m/s}$$

$$R = 5 \Omega$$


a) $I = \frac{|U_{\text{ind}}|}{R} = \frac{1 \text{ V}}{5 \Omega} = 0,2 \text{ A}$

$$|U_{\text{ind}}| = BEv = 1 \text{ V}$$

b) $F = BIC = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 2 = 0,04 \text{ N}$


c) $P = F \cdot v = 0,04 \cdot 5 = 0,2 \text{ W}$ $P = I^2 R = 0,2 \text{ W}$

INDUKTIVITET

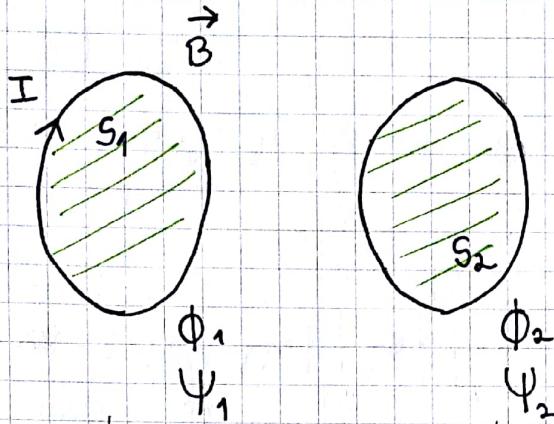


$$L = \frac{\Phi}{I}$$
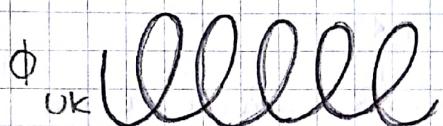
$$U_{\text{ind}} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} (L \cdot i) = - L \frac{di}{dt}$$



$$U_{\text{ind}} = \frac{d\Phi_0 \cdot l}{dt}$$
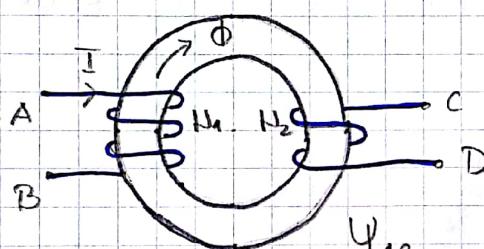
$$U_{\text{ind}} = N \cdot U_{\text{ind}} = - N \frac{d\Phi_0}{dt}$$



$$e_m = - \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\begin{aligned} \Psi_{12} &= N_2 \Phi_1 = N_2 B S \\ &= N_2 \mu_0 \frac{N_1 e_1}{l} \cdot S \\ &= k \cdot i_1 \end{aligned}$$

$$U_{\text{ind}} = - \frac{\Psi_{12}}{dt}$$

$$\frac{d(N_2 i_1)}{dt} = - N_2 \frac{di_1}{dt}$$

$$M = \frac{\Psi_{12}}{I_1} = \frac{N_2 \cdot \Phi_{12}}{I_1} = \frac{\Psi_{12}}{I_2} = \frac{N_1 \Phi_{12}}{I_2}$$

$$M = k \sqrt{L_1 L_2} \quad 0 \leq k \leq 1$$


$$\begin{aligned} N_1 &= 50 \\ N_2 &= 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= 1 \text{ A} \\ \Phi_1 &= 2 \cdot 10^{-2} \text{ Vs} \\ \Phi_1 &= 10^{-2} \text{ Vs} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} L_1 &= \frac{\Psi_1}{I_1} = 1 \text{ H} \\ M &= \frac{\Psi_{12}}{I_1} \end{aligned}$$

Složeni kružni istosmjerne struje - zadaci

P.4.

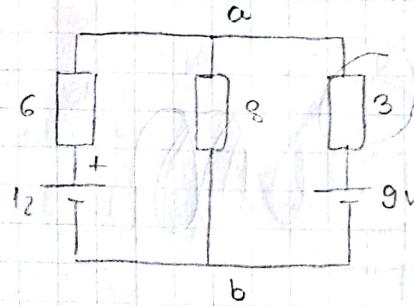

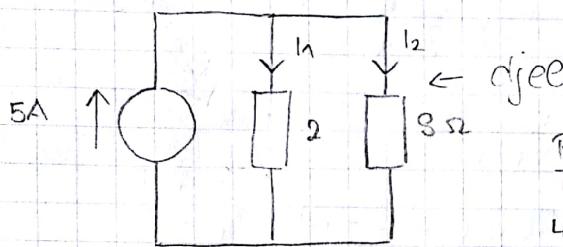njih trećinama kao umutarnji otpor izvora



$$\frac{12}{6} = 2A$$

$$I_2 = 1A$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{(5 - I_1)}{I_1}$$




$$40 - 3I_1 = 2I_1$$

$$40 = 10I_1$$

$$I_1 = 4A$$


mapan između a i b
jednako je polu mapoma
ma otpornik U = I · R = 8V

1.

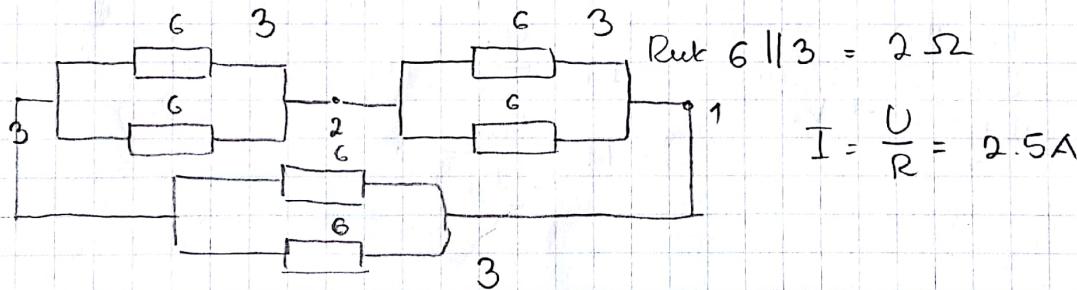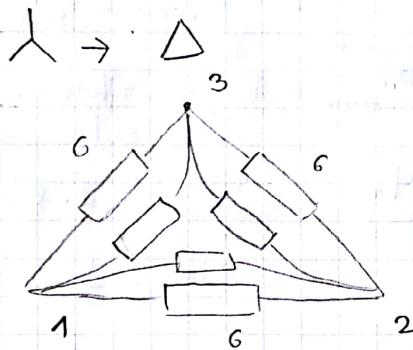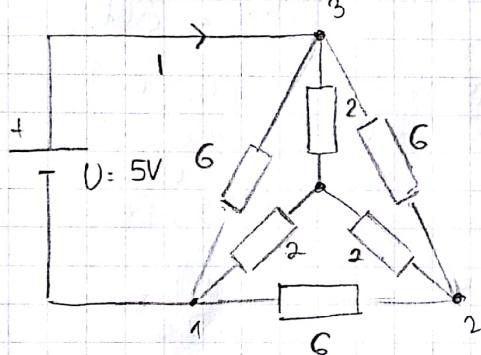


$$I = \frac{U}{R} = 2.5A$$

2. a)


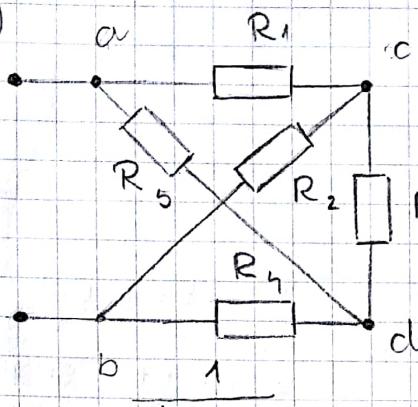

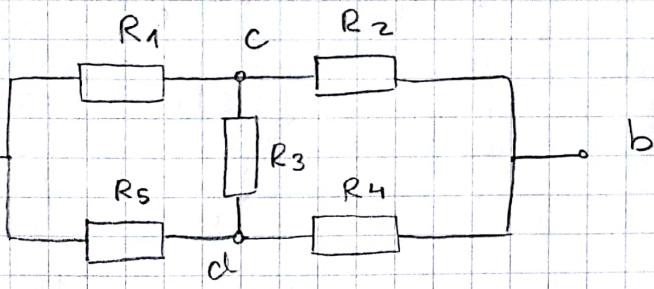
$$R_{abc} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \Omega$$




$$R_1, R_4 = R_2 - R_5 \\ I = 1 \Rightarrow \text{spoj je el. most}$$

b)

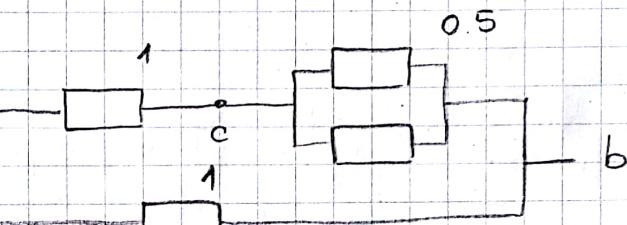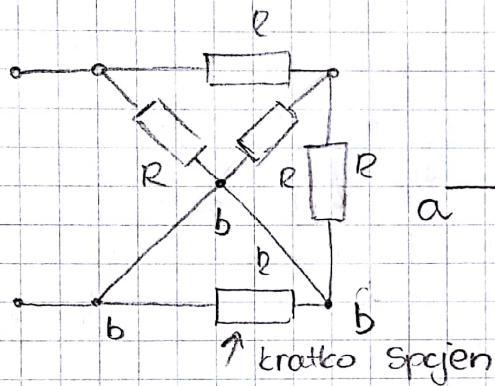

$$R_{abc} = 0.6 \Omega$$

3.

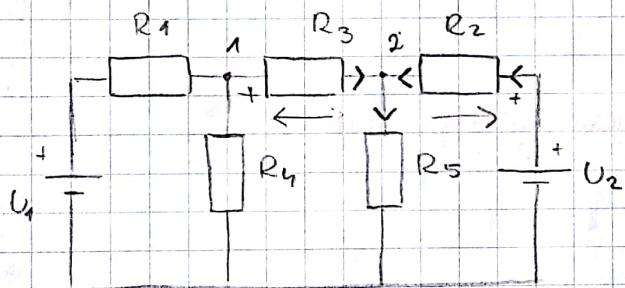

$$R_3 = 4 \Omega$$

$$R_2 = 6 \Omega$$

$$U_2 = 12 V$$

$$P_1 = 12 V$$

$$P_2 = 9.96 V$$



pod napona ma $R_2 = U_2 - P_2 = 2.04 V$ $I_{R_2} = \frac{U}{R} = \frac{2.04}{6} = 0.34 A$

pod napona ma $R_3 = P_1 - U_{23} = P_2$ $U_{R_3} = 2.04 V$ $I_{R_3} = 0.59 A$

$$I_{R5} = I_{R2} + I_{R3} = 0.85 A$$

superpozicija

4.

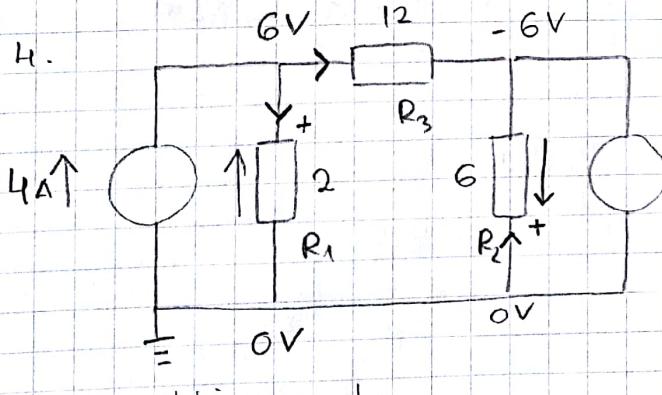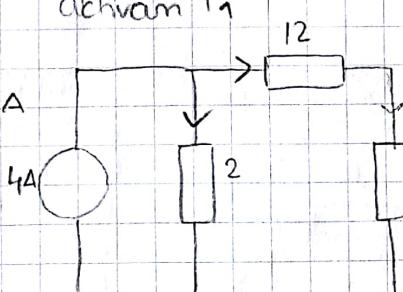aktivam I_1 

$$R_{abc} = 1.8 \Omega$$


$$\frac{R_1}{R_{ab}} = \frac{4 - I_{R1}}{I_{R1}}$$

$$\frac{2}{18} = \frac{4 - 1}{1}$$

$$21 = 72 - 181$$

$$201 = 72$$

$$I_{R1} = 3.6 \\ I_{R23} = 0.4 A$$

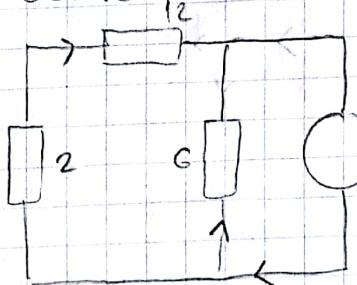

$$\frac{6}{14} = \frac{I_{R31}}{I_{R2}} = 2 - I_{R2}$$


$$28 - 14 I_{R2} = 6 I_{R2}$$

$$28 = 20 I_{R2}$$

$$I_{R2} = 1.4 A$$

$$I_{R1} = 3 A$$

$$I_{R31} = 0.6 A$$

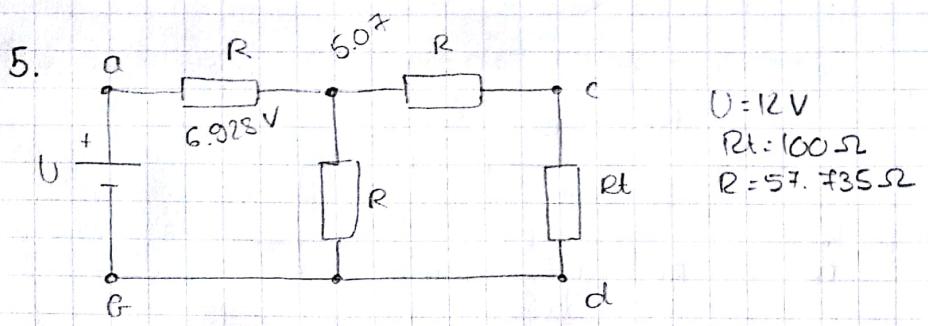

$$R_{lk} = 100 \Omega \quad I = 0.12 \text{ A} \quad U_R = 6.928$$


$$\frac{U_{R_L}}{U} = \frac{3.21}{12} = 0.268$$

$$\frac{R}{R_L} = \frac{5.07 - U_L}{U_L}$$


$$57.735 U_L = 507 - 100 U_L$$

$$R_L = 3.21 \text{ V}$$

6.

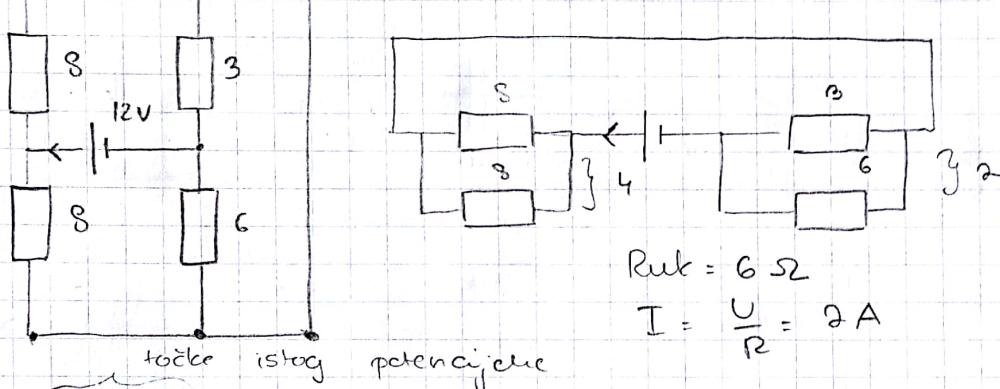


Kako izračunati struju I_b ?

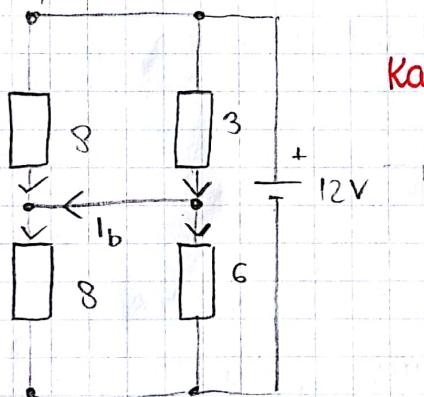

c) superpozicija iz a i b se dobije $I = I_b + I_a = 2.33 \text{ A}$


7

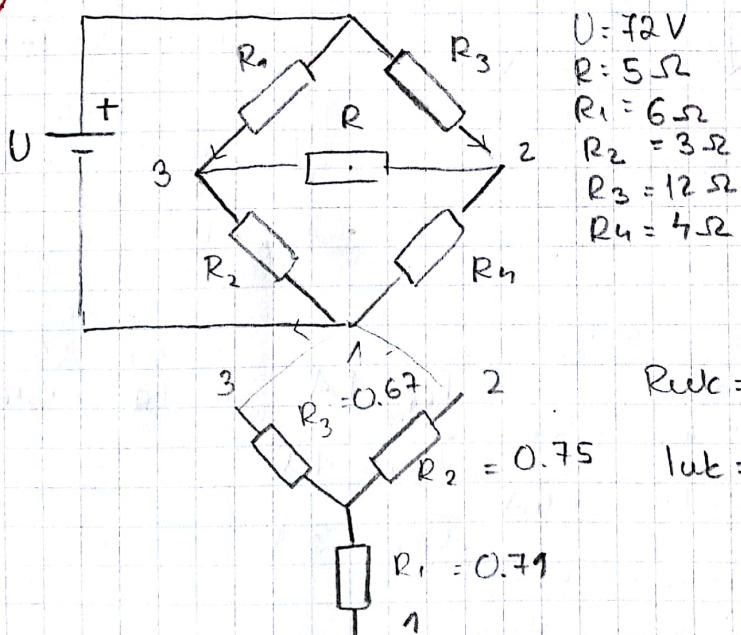


$$R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$$

$$R_1 \cdot 4 = 3 \cdot 12$$

$$R_1 = 9 \Omega$$

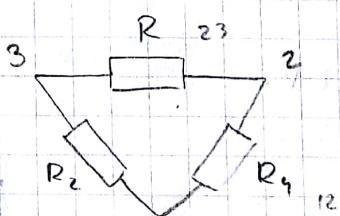

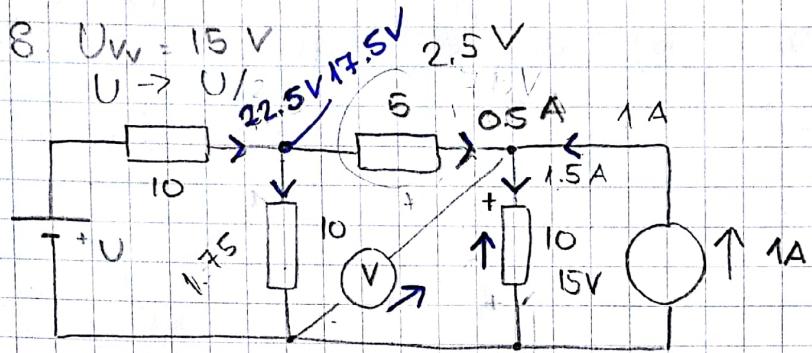

Superpozicija


$$U = 15 \text{ V}$$

$$R = 10 \Omega$$

$$I = 1.5 \text{ A}$$

$$U = 40 \text{ V}$$

$$U = 20 \text{ V}$$

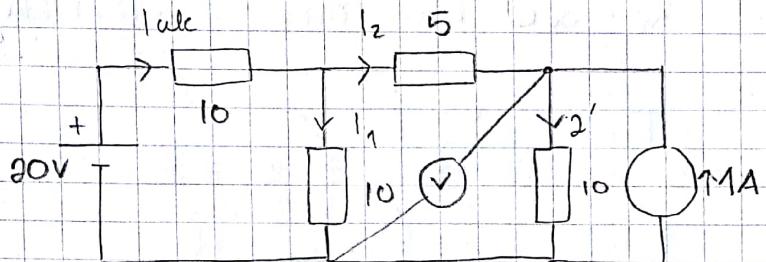

Superpozicija

a) aktivam mjeniški

$$R_{\text{ek}} = 16 \Omega$$

$$I_{\text{uk}} = 1.25 \text{ A}$$

$$\frac{10}{15} = \frac{I_2}{1.25 - I_2}$$

$$12.5 - 10I_2 = 15I_2$$

$$I_2 = 0.5 \text{ A}$$

$$I_{R_1} = 1 \text{ A}$$

$$R = 10 \Omega$$

$$U = 10 \text{ V}$$


$$I = 1 \text{ A}$$

$$I_{2'} = 0.5 \text{ A}$$

$$g3.268$$

DJ.

$$U = 1.12 = 2.98$$

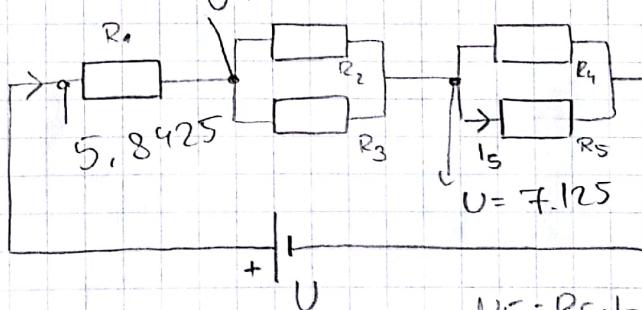

$$U = 15.9475 \text{ V}$$

$$I_5 = 95 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$R_1 = 24 \Omega$$

$$R_2 = 24 \Omega$$

$$R_3 = 25 \Omega$$

$$R_4 = 2R_2 = 48 \Omega$$

$$R_5 = 3R_3 = 75 \Omega$$

$$U_5 = R_5 \cdot I_5 = 7.125$$

$$I_4 = \frac{7.125}{48 \Omega} = 0.1484 \text{ A}$$

$$I_{\text{uk}} = 0.2434 \text{ A}$$

$$U_{R_1} = 5.8425 \text{ V}$$

$$\frac{R_2}{R_3} = \frac{0.2434 - I_2}{I_2}$$

$$24I_2 = 25 \cdot 0.2434 - 25I_2$$

$$49I_2 = 0.1241836$$

$$P_2 = I^2 R = 0.37 \text{ W} = 370 \text{ mW}$$

$$I_3 = 0.1192 \text{ A}$$

IMPEDANCIJA \rightarrow kompleksan broj ali nije fazor

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U \angle \phi_u}{I \angle \phi_i} = \frac{U}{I} \angle \phi_u - \phi_i \quad * \text{mjenimo u amperima}$$

$$|Z| = \frac{U}{I}$$

$$\rho = \phi_u - \phi_i$$


$$R \quad \dot{U} = \dot{I} \cdot R$$

$$L \quad \dot{U} = \dot{I} (j\omega t) \quad X_L = \omega L$$

$$C \quad \dot{U} = \dot{I} \frac{1}{j\omega C} = \dot{I} (-j) \frac{1}{\omega C} \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$$

INDUKTIVNA REAKTANCIJA

KAPACITIVNA REAKTANCIJA

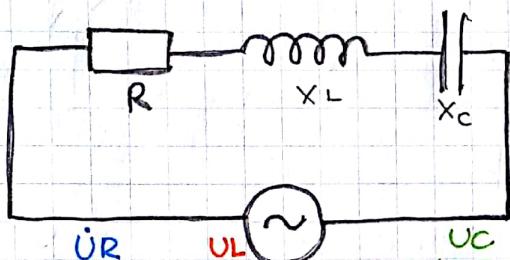

$$\begin{aligned} \dot{U} &= \dot{I}R + \dot{I}jX_L + \dot{I}(-jX_C) \\ &= \dot{I}(R + j(X_L - X_C)) \end{aligned}$$

$$\text{I.K.I} \quad \sum_{i=1}^m \dot{I}_i = \emptyset$$


$$\text{II.K.I} \quad \sum_{i=1}^m \dot{E}_i = \sum_j \dot{U}_k$$

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + j(X_L - X_C)$$


$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\operatorname{tg} \rho = \frac{X_L - X_C}{R}$$

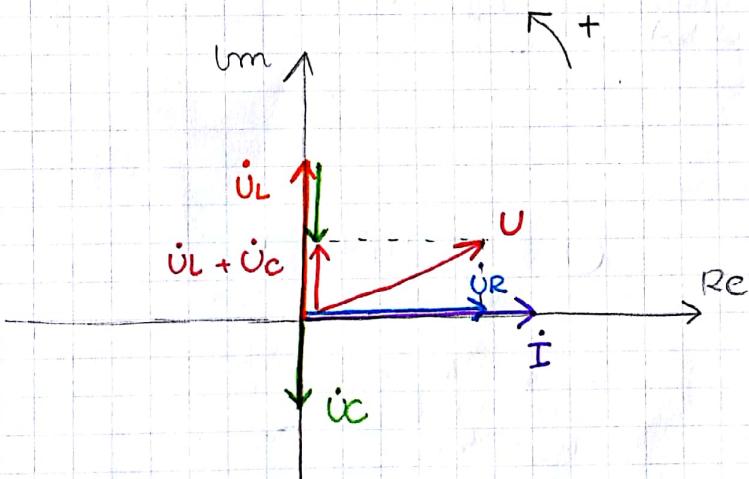ono što je jednako u svim elementima crticam pod kutem 0



(ADMITANCIJA) ADMITANCIJA

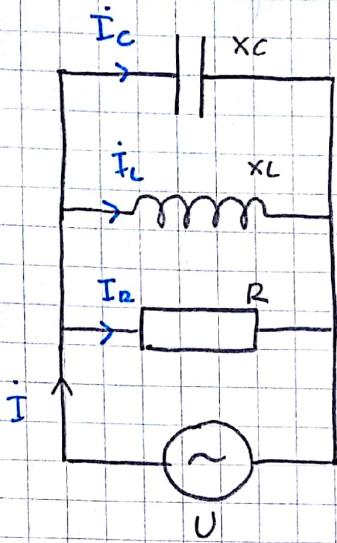

$$\begin{aligned}\dot{I} &= \dot{I}_R + \dot{I}_L + \dot{I}_C \\ \dot{I}_R &= \frac{\dot{U}}{R} = \dot{U} \cdot G \\ \dot{I}_L &= \frac{\dot{U}}{jX_L} = \dot{U} (-jB_L) \\ \dot{I}_C &= \frac{\dot{U}}{-jX_C} = \dot{U} (jB_C)\end{aligned}$$

$G = \frac{1}{R}$ omska vodljivost (KONDUKTANCIJA)

$B_L = \frac{1}{X_L}$ induktivna vodljivost (SUSCEPTANCIJA)

$B_C = \frac{\omega C}{1} = \omega C$ kapacitivna vodljivost


$$I = \dot{U}G + \dot{U}(-jB_L) + \dot{U}(jB_C) = \dot{U}(G + j(B_C - B_L)) = y\dot{U}$$

$$y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = G + j(B_C - B_L)$$

$$y = |y| e^{j\psi} \quad |y| = \sqrt{G^2 + (B_C - B_L)^2} \quad \operatorname{tg} \psi = \frac{B_C - B_L}{G}$$


$$y = \frac{1}{z} \quad \psi = -\varphi$$

- büram $\dot{U} \angle 0^\circ$

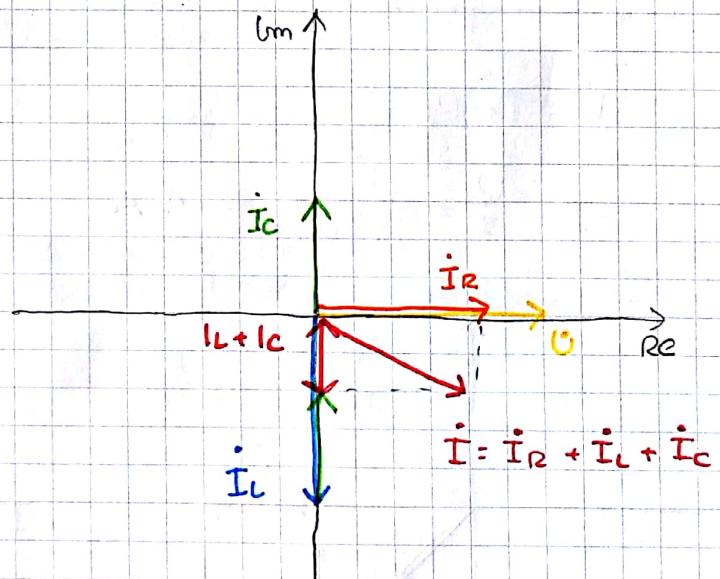

Sjedecí puta ispit iz fazora

Zadaci:

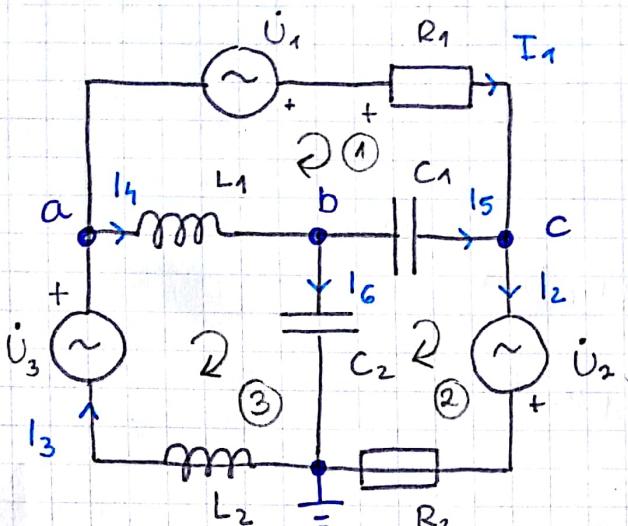

3 IKI
3 IIKZ

IKZ

$$a) \dot{I}_3 = \dot{I}_4 + \dot{I}_1$$

$$b) \dot{I}_4 = \dot{I}_5 + \dot{I}_6$$


$$c) \dot{I}_1 + \dot{I}_5 = \dot{I}_2$$

IIKI

$$1. \dot{U}_1 = \dot{I}_1 \cdot R_1 - \dot{I}_5 (-j \times C_1) - \dot{I}_4 (j \times L_1)$$

$$2. \dot{U}_2 = \dot{I}_2 \cdot R_2 - \dot{I}_6 (-j \times C_2) + \dot{I}_5 (-j \times C_1)$$
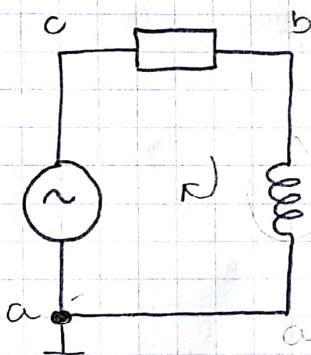
$$3. \dot{U}_3 = \dot{I}_4 (j \times L_1) + \dot{I}_6 (-j \times C_2) + \dot{I}_3 (j \times L_2)$$



$$R = X_L = 10 \Omega$$

$$\dot{U} = 10\sqrt{2} \angle 0^\circ$$

$$\dot{U} = \dot{I}_1 \cdot R_1 + \dot{I}_1 \cdot (j \times L_2)$$

$$\tan \phi = \frac{X_L}{R} \Rightarrow 45^\circ = \phi$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{\dot{U}}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = 1 \text{ A}$$

$$Z = R + j X_L = 10 + j 10$$

$$U_L = 10$$


$$= 10\sqrt{2} \angle 45^\circ$$

$$U_R = 10$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{10\sqrt{2} \angle 0^\circ}{10\sqrt{2} \angle 45^\circ} = 1 \angle -45^\circ \text{ A}$$


$$U_R = \dot{I} \cdot R = 1 \angle -45^\circ = 10 \angle -45^\circ$$
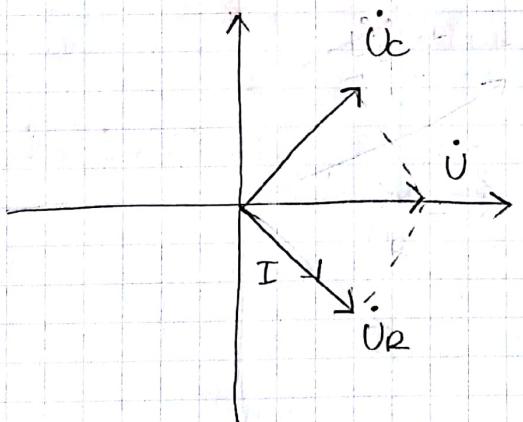
$$U_L = \dot{I} \cdot j X_L = 1 \angle -45^\circ \cdot 10 \angle 90^\circ = 10 \angle 45^\circ$$




FAZORSKI DIJAGRAM

TOPOGRAFSKI DIJAGRAM

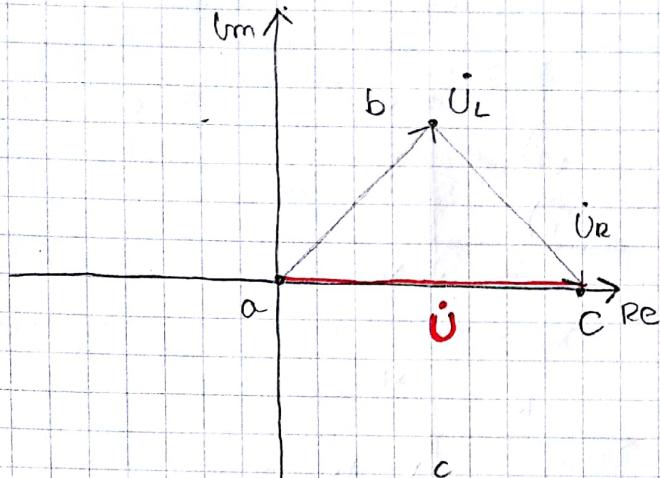

$$R = X_C = 10 \Omega$$

$$\dot{U} = 10\sqrt{2} \angle 0^\circ$$

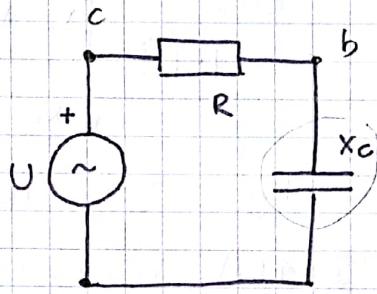

$$Z = R - jX_C$$


$$Z = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{10\sqrt{2} \angle 0^\circ}{10\sqrt{2} \angle -45^\circ} = 1 \angle 45^\circ A$$

$$U_R = \dot{I} \cdot R = 10 \angle 45^\circ V$$

$$U_C = \dot{I} \cdot (-jX_C) = 10 \angle 45^\circ \cdot -j10$$

$$= 10 \angle -45^\circ$$

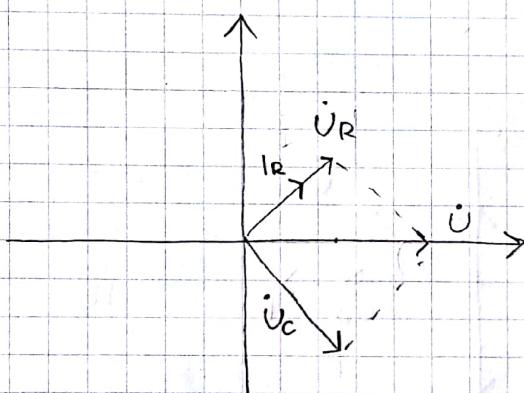


Ako postoji semijaki spej R : C

$$U_R \perp U_c$$

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_c^2}$$

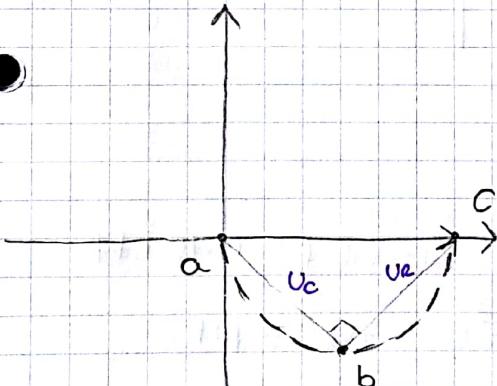točka kezi po polukružnici
to se događa kada se mijenja f



TROKUT IMPEDANCIJE



Serialni R, L, C epgj:

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$R = |Z| \cos \varphi$$


$$X_L - X_C = |Z| \sin \varphi$$

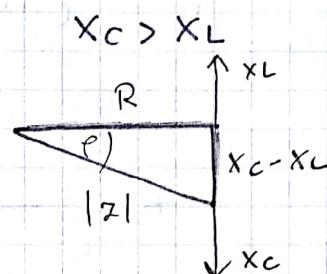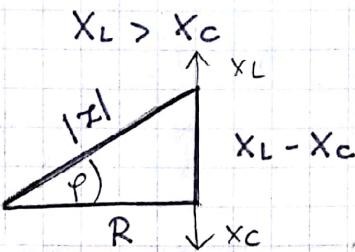

U serialiskom R, L, C kružu povećanjem ma U od $f = 50 \text{ Hz}$

$$U_{ef} = 220 \text{ V}$$

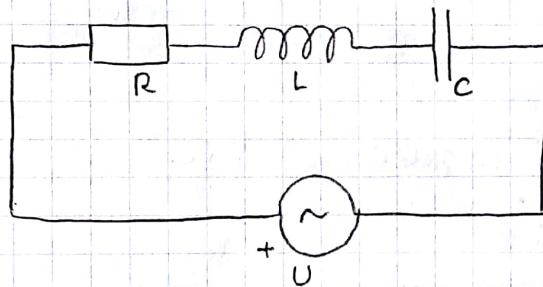$U_L = 660 \text{ V}$; $U_C = 500 \text{ V}$, $I = 11 \text{ A}$. odredit izmose R, L, C te fazni pomak U, I.



$$U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$$

$$U_R = \sqrt{U^2 - (U_L - U_C)^2}$$


$$U_R = 151 \text{ V}$$

$$U_R = I \cdot R \Rightarrow R = \frac{U_R}{I} = \frac{151 \text{ V}}{11 \text{ A}} = 13.73 \text{ }\Omega$$


$$U_L = I \cdot jX_L \quad U_L = I \cdot \omega L \Rightarrow L = \frac{U_L}{\omega I} = \frac{660}{11 \cdot 2\pi \cdot f} = 0.191 \text{ H}$$

$$U_C = I \cdot (-jX_C) \quad U_C = I \cdot \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{I}{\omega U_C} = 70,03 \text{ nF}$$
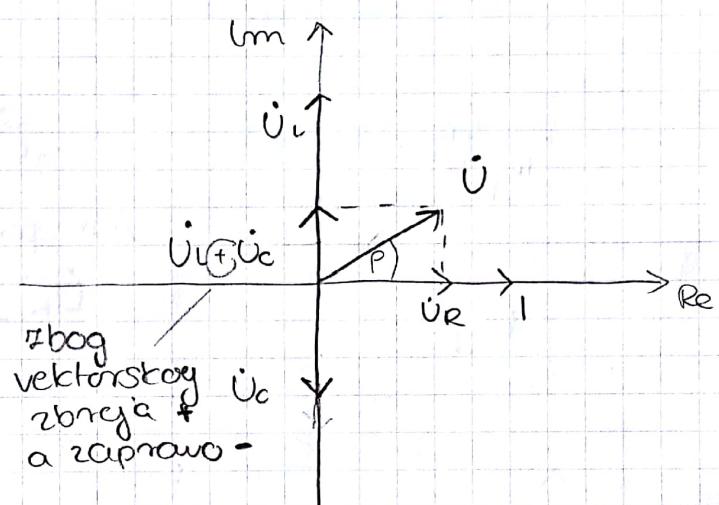
$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{U_L - U_C}{U_R} \Rightarrow \varphi = 46,66^\circ \quad \varphi = \Delta \varphi - \Delta \psi > 0$$




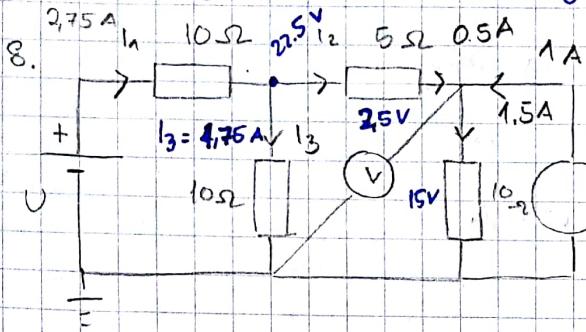Izbirač. SLOŽENI KRUGOVI ISTOSHJERNE STRUJE



$$U = 40V$$

SUPERPOZICIJA

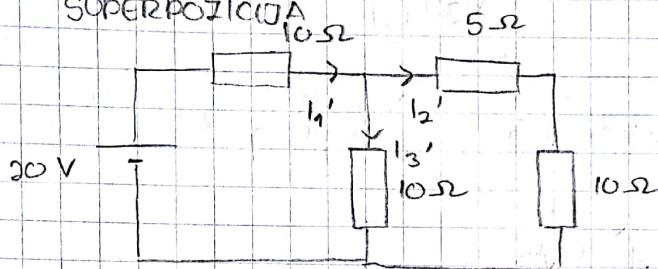

$$R_{ek} = 16\Omega$$


$$I_{uk} = 1.25A$$

$$\frac{10\Omega}{15\Omega} = \frac{I_2}{1.25 - I_2}$$

$$12.5 - 10I_2 = 15I_2$$

$$I_2' = 0.5A$$

aktivam strujni

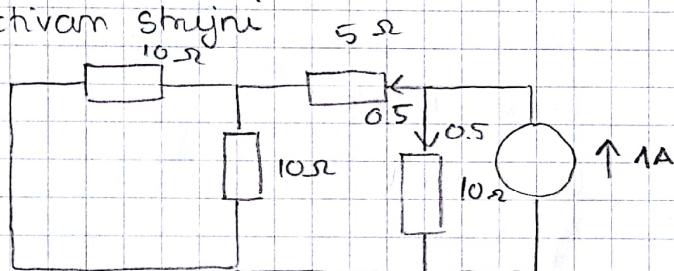

$$I_{2uk} = 1A$$


$$U = I_2 \cdot R = 10V$$

$$I_2'' = 0.5A$$


$$9. R = 5\Omega$$

$$I = 2A$$

$$U = 20V$$

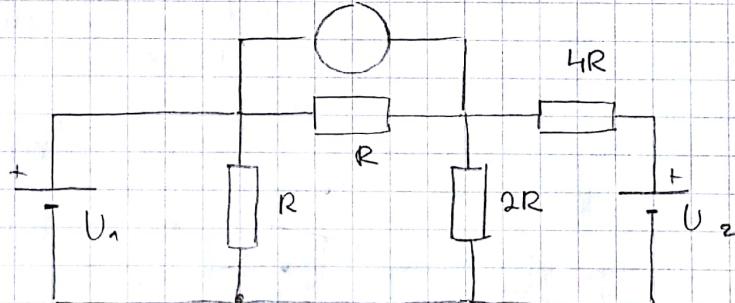

aktivam U_1

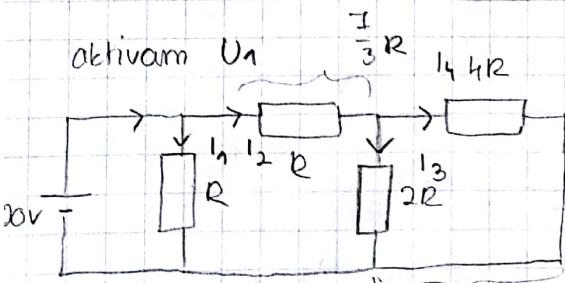

$$R_{ek} = 0.7R = 3.5\Omega$$

$$I_{uk} = 5.71A$$

$$\left(\frac{1}{7R}\right) = \frac{I_2}{5.71 - I_2}$$

$$\frac{1}{2} \frac{2R}{4R} = \frac{14}{1.713 - 14}$$

$$1.713 - 14 = 214$$

$$\frac{3}{7} = \frac{I_2}{5.71 - I_2}$$


$$17.13 - 3I_2 = 7I_2$$

$$I_2 = 1.713$$

$$I_4' = 0.571A$$

$$I_3' = 1.142A$$

b) aktivam U_2

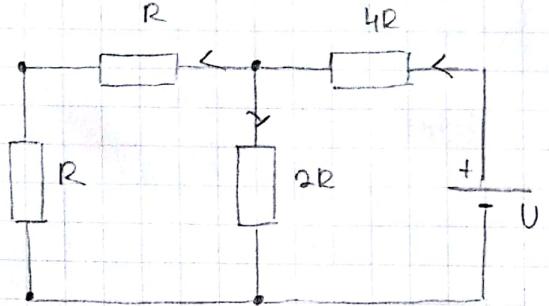


$$R_{ek} = 5 \cdot 5 = 25 \Omega$$

$$I_{uk} = 0.8 \text{ A}$$

$$I_3' = 0.4 \text{ A}$$

c) aktivam strujni

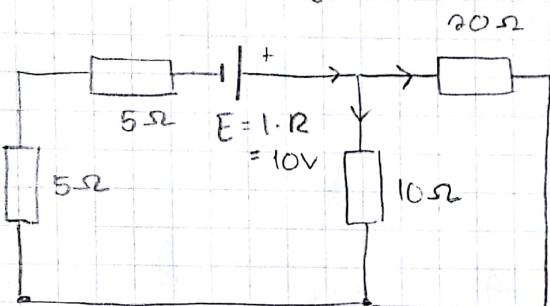


$$R_{ek} = 16,67 \quad I_{uk} = 0.6 \text{ A}$$

$$\frac{20}{10} = \frac{12}{0.6}$$

$$I_3' = 0.4 \text{ A}$$

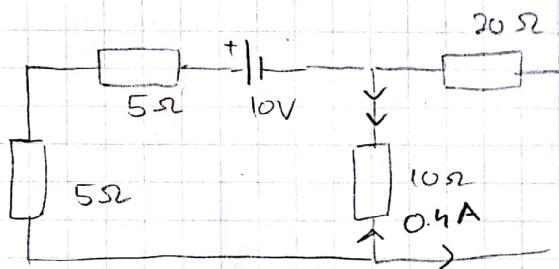
$$I_3 = 1,942 \quad U_3 = 19,42 \text{ V}$$




$$I_{3uk} = 1,142$$

$$U = 11,42 \text{ V}$$

transformacija $D \rightarrow \lambda$

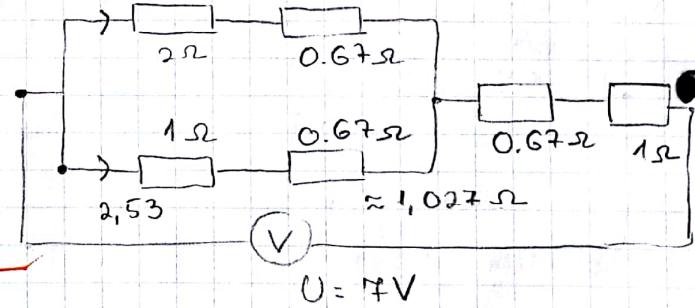

10.

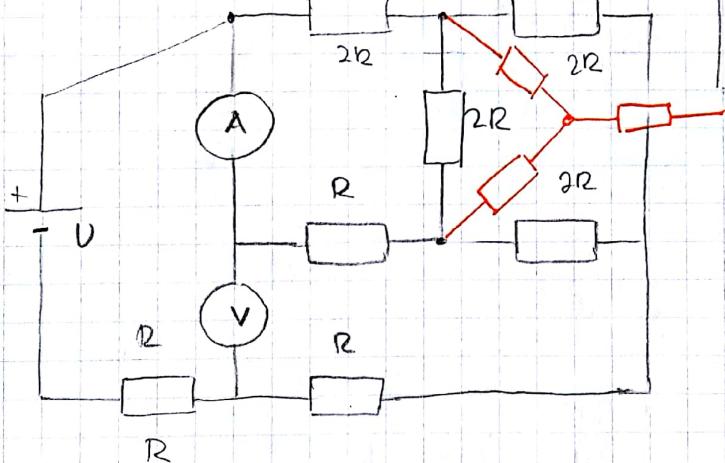


$$\frac{1,027\Omega}{0,67\Omega} = \frac{U_P}{7-U_P}$$

$$0.62 \cdot (7 - U_P) = U_P$$




$$U_P = 2,68$$

$$I = \frac{2,68}{1,67} = 1,6 \text{ A}$$


11.

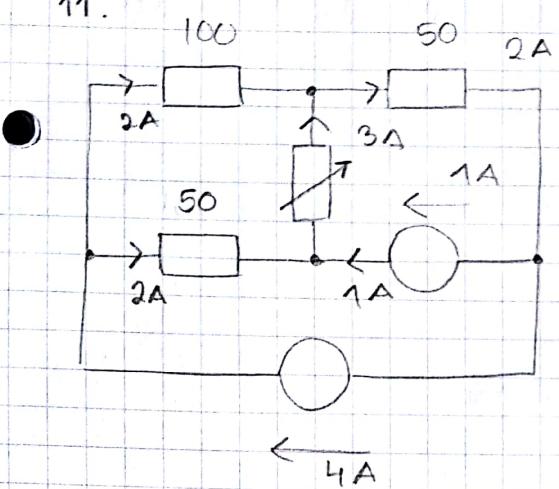

10.

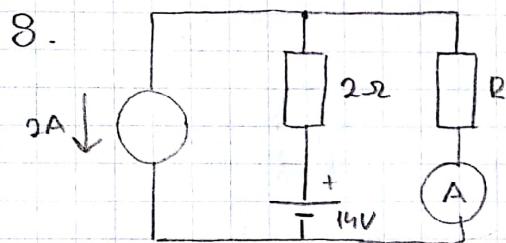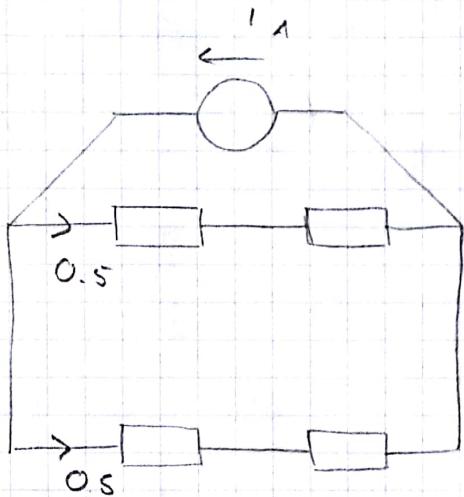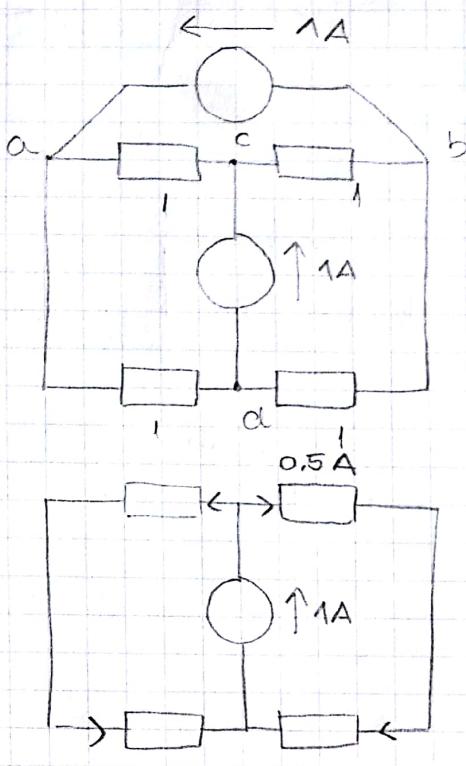

aktivni napanski

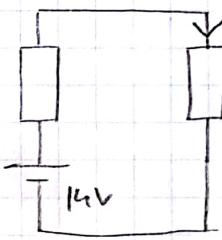


$$I = \frac{14}{R+2}$$

$$\frac{14}{R+2} - \frac{4}{R+2} = 1$$

$$\begin{aligned} \frac{10}{R+2} &= 1 \\ 10 &= R+2 \\ R &= 8 \end{aligned}$$

aktivni strujni

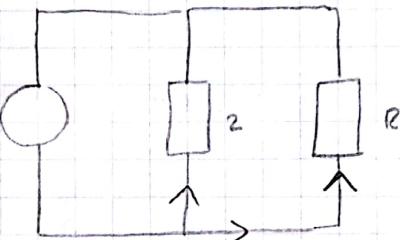

$$\frac{2}{R} = \frac{I}{2-I}$$

$$\begin{aligned} 4 - 2I &= RI \\ I(R+2) &= 4 \\ \frac{4}{R+2} &= I \end{aligned}$$

Izbirka. OSNOVE MAGNETIZMA

U trenutku kada struja kroz induktivitet raste, u mjeru se povećava magnetska energija (električna energija pretvara se u magnetsku) i induktivitet se poveća kao trošilo $U_{AB} > 0$

U trenutku kada struja kroz induktivitet opada, u mjeru se smanjuje magnetska energija (magnetska energija se pretvara u el.) i induktivitet se poveća kao izvor $U_{AB} < 0$

Kada je struja konst. $U_{AB}=0$, nema promjene magnetske energije.
Tamo gde je tačka je el. pozitivnije

V-P1.

$$l_s = 20 \text{ cm}$$

$$I = 5 \text{ A}$$

$$F = 1 \text{ N}$$

$$F = B I l$$

$$B = \frac{F}{l} = 1 \text{ T}$$

V-P2. $v = 500 \text{ km/s}$

$$B = 2 \text{ T}$$

$$F = q v B = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ N}$$

V-P5. $S = 2 \text{ cm}^2$

$$r = 3,5 \text{ cm}$$

$$N = 1000$$

$$I = 5 \text{ mA}$$

magnetsko polje za tonusni oblik
je zarođeno u području jezgre

V-P6. $C = 0,1 \text{ m}$

$$N = 360$$

$$I = 0,1 \text{ A}$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{l}$$

1. ravni vodič

$$B = 0,5 \text{ T}$$

$$l = 0,1 \text{ m}$$

$$I = 20 \text{ A}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$F = B l \sin \alpha$$

$$= 0,5 \text{ N}$$

2. dva paralelna vodiča

$$l = 1 \text{ m}$$

$$cl = 1 \text{ m}$$

$$I_1 = I_2 = 2 \text{ A}$$

suprotnog smjera
 \Rightarrow ODBIJAJU

$$F = \mu_0 \frac{l_2 I_1 \cdot l}{2\pi cl} = 8 \cdot 10^{-7}$$

smanji se na $1/4$

3. $C = 3 \text{ mm}$

$$cl = 0,01 \text{ mm}$$

$$F = 4 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$F = \mu_0 \cdot \frac{l^2 \cdot e}{2\pi cl}$$

$$\sqrt{\frac{F \cdot 2\pi cl}{\mu_0 \cdot e}} = l = 10 \text{ A}$$

4. zavojnica H

$$B = ?$$

$$l = 0,12 \text{ m}$$

$$N = 300$$

$$r = 0,01 \text{ m}$$

$$I = 0,8 \text{ A}$$

$$B = N \cdot \frac{I}{l} = 0,5 \text{ mT}$$

za duge zavojnice uveći da je polje na krajevima da put manje nego u sredini

5. $l = 0,2 \text{ m}$
 $v = 15 \text{ m/s}$
 $\angle = 90^\circ$
 $B = 1,2 \text{ T}$

$$U_{\text{ind}} = Blv = 3,6 \text{ V}$$

6. $l = 80 \text{ m}$
 $v = 900 \text{ km/h} = 250 \text{ m/s}$
 $B = 20 \cdot 10^{-6} \text{ T}$
 $U_{\text{ind}} = Blv = 0,4 \text{ V}$

7. $L = 1 \text{ H}$
 $I = 1 \text{ A}$
 $\Delta t = 100 \cdot 10^{-3} \text{ s}$
 $N = 100$

$$U_{\text{ind}} = -L \frac{di}{dt} = 10 \text{ V}$$

$$U = 10 / 100 = 0,1 \text{ V}$$

8. ako se struja smanjuje \Rightarrow induktivitet izvor $\Rightarrow U_{ab} > 0$

9. $B = 0,3 \text{ T}$
 $R = 1 \Omega$
 $R = 2 \Omega$
 $v = 10 \text{ m/s}$
 $l = 0,1 \text{ m}$
 $\Delta t = 0,1 \text{ s}$

$$U_{\text{ind}} = Blv = 0,3 \text{ V}$$

$$I = \frac{U}{R} = 0,1 \text{ A}$$

$$W = P \cdot t$$

$$= I^2 R \cdot t$$

$$= 2 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

10. $a = 0,1 \text{ m}$
 $N = 500$
 $T = \frac{60}{1200} = 0,05$
 $B = 40 \cdot 10^{-6} \text{ T}$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 40\pi$$

$$f = 20 \text{ Hz} \quad U_m = N \cdot B \cdot S \cdot \omega = 0,025 \text{ V}$$

11. $L = 1 \text{ H}$
 $U = 10 \text{ V}$
 $R_1 = 2 \Omega$

zamoranjanje male otpor

$$I = \frac{U}{R} = \frac{10}{2} = 5 \text{ A}$$

$$W = \frac{LI^2}{2} = \frac{25}{2} = 12,5 \text{ J}$$

12. $\Delta t = 1 \text{ s}$
 $\Delta \Phi = 1 \text{ Vs}$
 $R = 1 \Omega$

$$U_{\text{ind}} = 1 \text{ V} \quad I = 1 \text{ A} \quad \frac{Q}{t} \Rightarrow Q = 1 \text{ C}$$

$$13. N = 20$$

$$S = 4 \text{ cm}^2$$

$$B = 1 \cdot 10^{-3} \text{ T}$$

$$\Delta t = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$U_{\text{ind}} = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \cdot N = 4 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

$$14. L = 100 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

$$U_{\text{ind}} = -L \cdot \frac{di}{dt} = 0.5 \text{ V}$$

- struja raste \rightarrow induktivitet se penja
kao trošilo \rightarrow negativam

$$U_{\text{ind}} = 0.33 \text{ V} \quad \text{- pozitivam}$$

$U=0$ u intervalu od 2ms do 3ms

$$15. N = 1000$$

$$a = 1,5 \text{ m/s}$$

$$\Phi = 7,5$$

$$U_{\text{ind}} = N \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = 5000 \text{ V}$$

$$16. L_1 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ H} \quad \begin{cases} \text{ } \\ \text{ } \end{cases} \quad \begin{cases} \text{ } \\ \text{ } \end{cases} \quad \text{sonjica}$$

faktor magnetske veze $k = 0,75$

$$M = k \sqrt{L_1 \cdot L_2} = 5,3 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

$$U = -L \cdot \frac{di}{dt} + M \cdot \frac{di}{dt} = 0.103 \text{ V}$$

$$17. \Delta I = 10 \text{ A}$$

$$t = 100 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$U_{\text{ind}} = 30 \text{ V}$$

$$k = ?$$

$$U_{\text{m}} = M \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$30 \text{ V} = M \cdot \frac{10}{100 \cdot 10^{-3}}$$

$M = 0,3$ \Rightarrow koef međusobne induktivnosti

$$18. L = 1 \text{ H}$$

$$R = 10 \Omega$$

$$U = 10 \text{ V}$$

$$I = \frac{U}{R} = 1 \text{ A}$$

U trenutku učenja struja je 0, pa postepeno raste, te
ma brzina iznosi 1 A.

$$W = \frac{U I^2}{2} = 0,5 \text{ J}$$

$$19. U_{\text{m}} = M \cdot \frac{di}{dt} = -0,5 \text{ V}$$

Zbirka: SINUSOIDNO PRIMJENJIVE VELIČINE

1. $u(t) = 155.5 \sin(377t + \pi/6) \text{ V}$

$$U_{\text{ef}} = 109.6 \text{ V} \quad \rho_0 = \frac{\pi}{6} \quad \frac{2\pi}{T} = 377 \Rightarrow T = 0.0167 \quad f = 60 \text{ Hz}$$

2. $i = I_m \sin(\omega t + \pi/4) \text{ A}$

$t=0$

$I=1 \text{ A}$

b) $I=1,41$

$I = I_m \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$

$I_m = \sqrt{2}$

$I_m = 2 \text{ A}$

3. $A = 1,41 \text{ A}$

\angle

$t=0, I=1 \text{ A}$

$I = 1,41 \sin(\omega t + \angle)$

$I = 1,41 \sin \omega t$

$\angle = \frac{\pi}{4} \text{ za trend porasta}$

$\angle = \frac{3\pi}{4} \text{ za trend pada}$

4. $i_1 = \sin \omega t$

$i_2 = \cos \omega t$

1) $i_1 + i_2 = \sin \omega t + \cos \omega t$

2) $i_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ$

$i_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle 90^\circ \quad \left. \begin{array}{l} i_1 + i_2 = 1 \angle 45^\circ \end{array} \right.$

3) $i_1 + i_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 \cdot j + 0 + \frac{1}{\sqrt{2}} j = \frac{1}{\sqrt{2}} [1 + j] = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ = 1 \angle 45^\circ$

$i_3 = 1,41 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ A}$

5. $I = -5 \text{ A}$

$t = \frac{7\pi}{8} \text{ rms} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2000$

$T = \pi \text{ rms/s}$

$-5 = 5 \sin\left(\frac{7\pi}{8} \cdot 2000 + \angle\right)$


$\frac{3\pi}{2} =$

6. $u(t) = 10 \sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$

$5\sqrt{2} \angle 45^\circ$

$5 \angle 0^\circ + 5 \angle \frac{\pi}{2}$

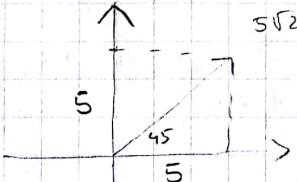$I_{\text{of}} \sin \omega t + \mathcal{I}_{\text{of}} \cos \omega t$



$$7. i(t) = 5 \cos(10t - 8\pi/4)$$

$$i(t) = 5 \sin(10t - \frac{\pi}{4}) \quad i(0) = -3,5 \text{ A}$$

$$i(t) = 5 \cos(10t - \frac{\pi}{4}) \cdot 10 \quad i'(0) = 35,35 \text{ A/s}$$

$$8. U_1 = 5 \sin(\omega t + \pi)$$

$$U_2 = 5 \sin(\omega t)$$

$$U_{ab} = -U_1 + U_2$$

$$U_2 - U_1$$

$$U_{ab} = \frac{5}{R_2} \cdot \frac{5}{R_2}$$

$$U = 10 \sin \omega t$$

$$U_{ba} = -U_{ab} = 10 \sin(\omega t + \pi) \text{ V}$$

$$9. i = 12 + j12 \text{ A}$$

$$i = 16,97 \angle 45^\circ$$

$$i = 24 \sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$$

$$Re = 12 \quad Im = 12$$

$$10. U = 173 + j100$$

$$U = 282,59 \sin(\omega t + 30^\circ 1') \Rightarrow U(0) = 141,36 \text{ V}$$

$$U = 173 - j100 \text{ V}$$

$$U = 282,59 \sin(\omega t + 329^\circ 58') = -141,44 \text{ V}$$

$$11. I_1 = 5,2 \angle 37^\circ \quad I_2 = 6,6 \angle 108^\circ$$

$$I = 5,2 (\cos 37^\circ + j \sin 37^\circ) + 6,6 (\cos 108^\circ + j \sin 108^\circ)$$

$$= 4,15 + j \cdot 3,13 - 2,04 + j 6,28$$

$$= 2,11 + 9,41 j$$

$$I = 13,64 \sin(\omega t + 77^\circ 21')$$

Izburka - NAČELA RJEŠAVANJA KRUGOVA IZMJENIČNE VELIČINE

P3. $U_{\text{m}} = 314 \text{ V}$ veća f \Rightarrow manji otpor
 $C = 100 \cdot 10^{-6} \text{ F}$
 $f = 60 \text{ Hz}$
 $X_C = \frac{1}{2\pi f C} = 31,831 \Omega$
 $X_C = \frac{U}{I} \Rightarrow I = 6,909 \text{ A}$

2.1. $R = 100 \Omega$
 $u(t) = 314 \sin(314t) \text{ V}$ $R = \frac{U}{I} = I = 3,1 \text{ A}$
 napon i struja su u fazi $I_{\text{ef}} = 2,192 \text{ A}$

2.2.
 $X_L = \omega L$ 2x veća f \Rightarrow 2x veći otpor
 $X_L = \frac{U}{I}$ 2x veći otpor \Rightarrow 2x manja struja

2.3. $L = 0,1 \text{ H}$ struja kasni za naponom za $\frac{\pi}{2}$.
 $U = 220 \text{ V}$
 $f = 50 \text{ Hz}$ $U = 220$
 $X_L = 2\pi f \cdot L$ $I = -7i$
 $I = \frac{U}{X_L} = 7 \text{ A}$

Fazori: $U = 220 \angle 0^\circ$ $I = 7 \angle -90^\circ$

$$u(t) = 220 \sin(314t)$$

$$i(t) = 7 \sin(314t - \frac{\pi}{2})$$

2.4. $u(t) = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + 0.5\pi)$ struja predhodi napomu
 $i(t) = 1\sqrt{2} \cos(\omega t + 0.5\pi)$ KONDenzator
 $= \sqrt{2} \sin(\omega t + \pi)$

$$X_C = \frac{U}{I} = 100 \quad X_C = \frac{1}{\omega C} \quad X_C = -j100 \Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = 10 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

2.5. $U = 100 \angle 90^\circ$
 $I = 1 \angle 180^\circ$
 $Z = \frac{U}{I} = 100 \angle 90 - 180^\circ = 100 \angle -90^\circ$

2.6. $X_L = 314 \Omega$ $U = 220\sqrt{2} \sin(314t)$
 $X_L = \omega L \Rightarrow L = 1 \text{ H}$

$$X_C = \frac{U}{I} \Rightarrow I = 0.7 \quad (\text{efektivna})$$

$$i = 1 \sin(314t - \frac{\pi}{2})$$

$$X_L = j314 \Omega$$

$$2.7. I = \frac{U}{XL} = \frac{220^\circ}{314^\circ} \angle 90^\circ = 0.7 \angle -90^\circ$$

● 2.8. $C = 10 \cdot 10^{-6} F$

$$T = \frac{1}{\omega} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 318,309 \text{ s}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = 318,309 \Omega$$


$$U = 318,309 \angle -90^\circ \cdot 1 \angle 90^\circ = 318,309 \angle -90^\circ$$

$$U = 450 \cdot \sin(100\pi t - \frac{\pi}{2})$$

$$U(5 \cdot 10^{-3}) = 0 \text{ V}$$

$$U(10 \cdot 10^{-3}) = 450 \text{ V} \quad W = 1,01 \text{ J}$$

$$2.9. R = 1 \Omega, X_C = 1 \Omega$$

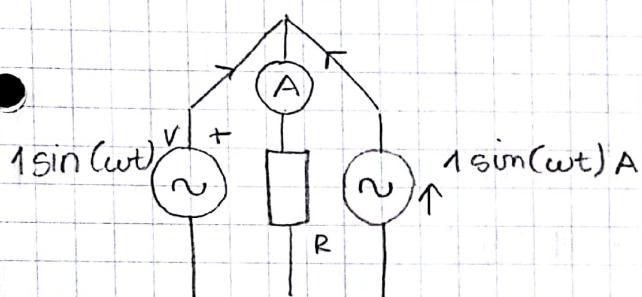


$$I_{ef} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.7 \text{ A}$$

u (b)

lef (näpacnskog)

RLC krugovi

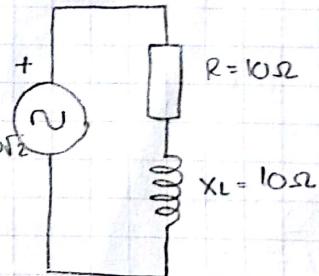


$$Z = R + jX_L = 10 + 10j = 10\sqrt{2} \angle 45^\circ$$


$$i = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{10\sqrt{2} \angle 0^\circ}{10\sqrt{2} \angle 45^\circ} = 1A \angle -45^\circ$$

$$\dot{U}_R = i \cdot R = 1A \angle -45^\circ \cdot 10 = 10 \angle -45^\circ V$$

$$\dot{U}_L = i \cdot X_L = 1 \angle -45^\circ \cdot 10 \angle 90^\circ = 10 \angle 45^\circ V$$

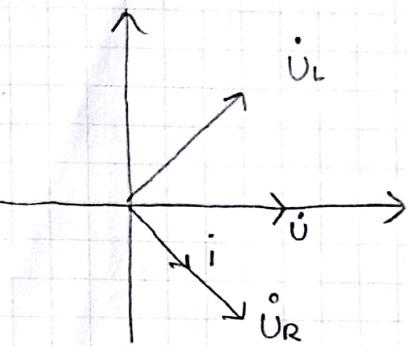

Primjer 2.

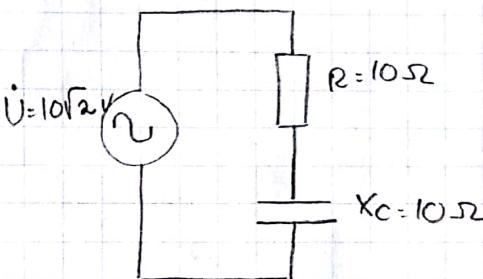



$$Z = R - jX_C = 10 - 10j = 10\sqrt{2} \angle 315^\circ$$

$$i = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{10\sqrt{2} \angle 0^\circ}{10\sqrt{2} \angle 315^\circ} = 1 \angle 45^\circ$$

$$\dot{U}_R = R \cdot i = 10 \cdot 1 \angle 45^\circ = 10 \angle 45^\circ V$$

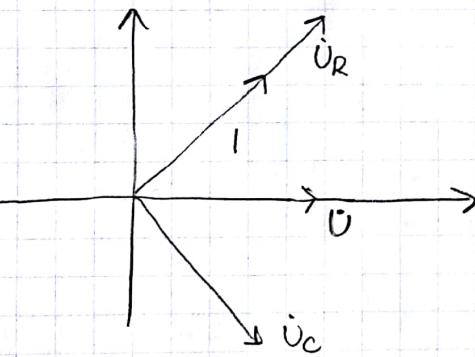
$$\dot{U}_C = -jX_C \cdot i = 10 \angle -90^\circ \cdot 1 \angle 45^\circ = 10 \angle -45^\circ V$$



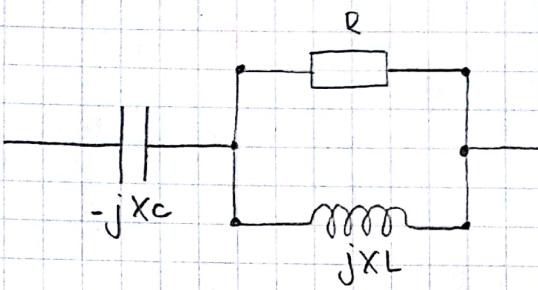

$$Z_p = \frac{R + jX_L}{R - jX_c}$$

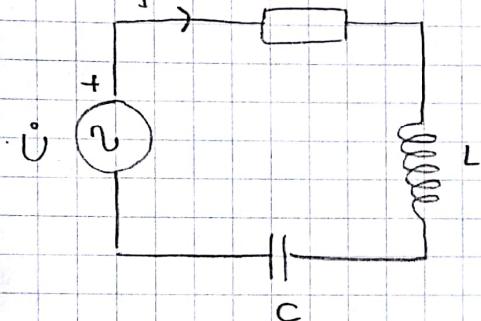
$$Z_{uk} = \frac{R + jX_L}{R - jX_c} - jX_c$$



$$Z = R + j\omega L - j \cdot \frac{1}{\omega C} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$
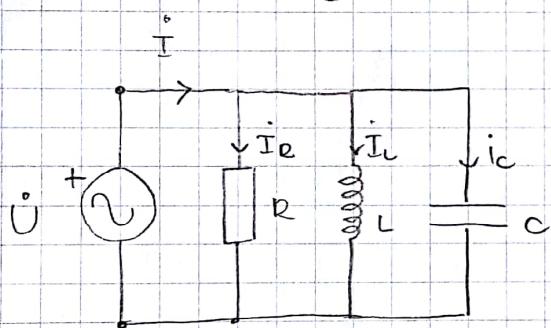
$$\rho = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$



$$i_R = \frac{U}{R} = U \cdot G$$

$$i_L = \frac{U}{jX_L} = U \cdot (-jB_L) \text{ - induktivna vodljivost}$$

$$i_C = \frac{U}{-jX_C} = U \cdot (jB_C) \text{ - kapacitivna vodljivost}$$

$$I = \frac{U}{Z} = U \cdot Y$$

RLC kružník; soubírka

1. $R = 75 \Omega$
 $X_L = 25 \Omega$
 $U = 220 V$
 $Z = ?$ $U_L = ?$

$$I = R + jX_L = 75 + 25j = 25\sqrt{10} \angle 18^\circ 26' \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{220 \angle 0^\circ}{25\sqrt{10} \angle 18^\circ 26'} = 2,783 \angle 341^\circ 34' A$$

$$U_L = jX_L \cdot I = 25 \angle 90^\circ \cdot 2,783 \angle 341^\circ 34' = 68,575 \angle 71^\circ 34'$$

2. $R = 75 \Omega$
 $L = 79,6 \cdot 10^{-3} H$
 $U = 220 V$
 $f = 50 Hz$

$$X_L = 25,00 \Omega$$

$$I = 75 + 25,00j = 149,05$$

3. $f = 50 Hz$
 $I = 4,5 A$

$$R = 47 \Omega$$

$$X_C = 27 \Omega$$

$$X_L = 13,5 \Omega$$


$$I = R + jX_L - jX_C$$

$$I = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 43,9$$

$$U = I \cdot R = 220,052 V$$

4. $R = 15 \Omega$
 $X_L = 20 \Omega$
 $P_R = 9,6 W$

$$9,6 = \frac{U^2}{R}$$

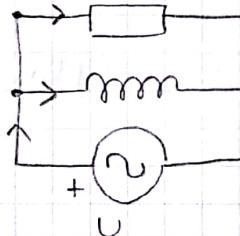

$$U = \sqrt{PR} = 12 V \angle 0^\circ$$

$$I_R = \frac{U}{R} = 0,8 A \angle 0^\circ$$

$$I_{XL} = 0,6 A \angle -90^\circ$$

$$I_{WC} = 0,8 \angle 0^\circ + 0,6 \angle -90^\circ = 0,8 - 0,6j$$

$$= 1 A \angle -36^\circ 52'$$

5. $I_1 = 2 - 4j$
 $I_2 = 4 + 2j$

$$I_{WC} = \frac{I_1 \cdot I_2}{I_1 + I_2} = \frac{(2 - 4j)(4 + 2j)}{6 - 2j} = \frac{8 + 4j - 16j + 8}{6 - 2j} = \frac{16 - 12j}{6 - 2j} \cdot \frac{6 + 2j}{6 + 2j}$$

$$= \frac{96 + 32j - 72j + 24}{36 + 4} = 3 - j = \sqrt{10} \angle -18^\circ 26'$$

$$6. \quad I = 2A$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{1a}{1-1a}$$

$$I_1 \cdot (1 - 1a) = I_1 \cdot I_2$$

$$I_1 \cdot I = I_1 \cdot (I_2 + I_1)$$

$$\frac{I_1 \cdot I}{I_2 + I_1} = I_1$$

$$\frac{(2-4j) \cdot 2}{2-4j+4+2j} = I_1$$

$$\frac{4-8j}{6-2j} \cdot \frac{6+2j}{6+2j} = \frac{24-48j+8j+16}{40} = 1-j = \sqrt{2} \angle -45^\circ$$

Zadaci VII.1

$$1. \quad R = 7,5 \Omega$$

$$U = 125 V$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$U_L = 100$$

$$I = \frac{125}{Z} = \frac{125}{\sqrt{7,5^2 + XL^2}}$$

$$U_L = XL \cdot I$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (2\pi \cdot 50 \cdot 0.032)^2}$$

$$100 = 2\pi f \cdot L \cdot \frac{125}{\sqrt{7,5^2 + (2\pi f \cdot L)^2}}$$

$$Z = 12.54 \Omega$$

$$4 \sqrt{7,5^2 + (2\pi f L)^2} = 10\pi f \cdot L / 2$$

$$T = \frac{U}{Z} = 9,96 A$$

$$16 (56,25 + 4\pi^2 f^2 L^2) = 100\pi^2 f^2 L^2$$

$$900 + 64\pi^2 f^2 L^2 = 100\pi^2 f^2 L^2$$

$$900 = 36\pi^2 f^2 L^2$$

$$25 = \pi^2 f^2 L^2$$

$$L = 0.032 H$$

$$2. \quad R = 100 \Omega$$

$$C = 43 \cdot 10^{-6} F$$

$$U = 220 V \angle 0^\circ$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{220 \angle 0^\circ}{124,4 \angle -36,5^\circ}$$

$$= 1,768 \angle 36,5^\circ$$

$$Z = R - jX_C = 100 - 74j = 124,4 \angle -36,5^\circ$$

$$U_C = I \cdot -jX_C = 1,768 \angle 36,5^\circ \cdot 74 \angle -90^\circ$$

$$= 130,832 \angle -53,5^\circ A$$

$$3. U_m = 160 \text{ V}$$

$$P_m = 40 \text{ W}$$

$$U = 220 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$P = \frac{U^2}{R} = 40 = \frac{160^2}{R}$$

$$R = 640 \Omega$$

$$U_c = 1 \cdot X_C = 1 \cdot \frac{1}{2\pi f \cdot C}$$

$$P = I^2 R$$

$$I = 0.25 \text{ A}$$

$$220 \angle 0^\circ = 160 \angle 0^\circ + 20\sqrt{57} \angle -90^\circ$$

$$220 = 160 - X_f$$

$$\sqrt{160^2 + X^2} = 220$$

$$X = 20\sqrt{57}$$

$$4. R = 5 \Omega$$

$$L = 0.03 \text{ H}$$

$$\underline{Z} = R + jXL$$

$$P = 60^\circ$$

$$\sqrt{3} = \frac{2\pi f \cdot 0.03}{5} \Rightarrow f = 45.94 \text{ Hz}$$

$$5. R = 4 \Omega$$

$$X_L = 3 \Omega$$

$$X_C = 6 \Omega$$


$$U = 100 \text{ V}$$

$$\underline{Z} = R + jX_L - jX_C = 5 \angle -36.9^\circ = 4 - 3j$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 5$$

$$P = -36.9^\circ$$
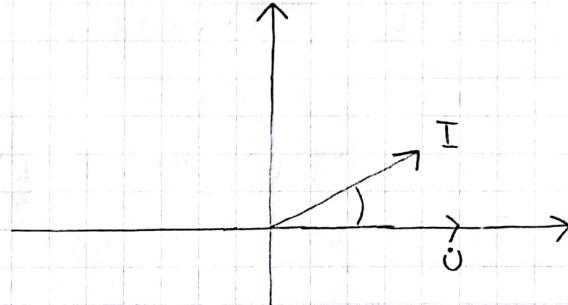
$$I = \frac{100 \angle 0^\circ}{5 \angle -36.9^\circ} = 20 \angle 36.9^\circ$$



$$6. R_1 = 1 \Omega$$

$$R_2 = 2 \Omega$$

$$X_L = 1 \Omega$$

$$X_{C_1} = 0.5 \Omega$$

$$X_{C_2} = 1 \Omega$$

$$U = 2 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{2V}{1\Omega} = 2A \angle 0^\circ$$

$$I_2 = \frac{2V}{2\Omega} = 1A \angle 0^\circ$$

$$I_L = \frac{2V}{1\Omega \angle 90^\circ} = 2A \angle -90^\circ$$

$$I_{C_1} = \frac{2V}{0.5\Omega \angle -90^\circ} = 4A \angle 90^\circ$$

$$I_{C_2} = \frac{2V}{1\Omega \angle -90^\circ} = 2A \angle 180^\circ$$

$$I_{uk} = 2 + 1 - 2j + 4j + 2$$

$$= 3 + 4j$$


$$= 5 \angle 53.13^\circ$$

$$7. I = 3 \text{ A}$$

$$I_1 = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = 2 \text{ A}$$

$$R_1 = 4 \Omega$$

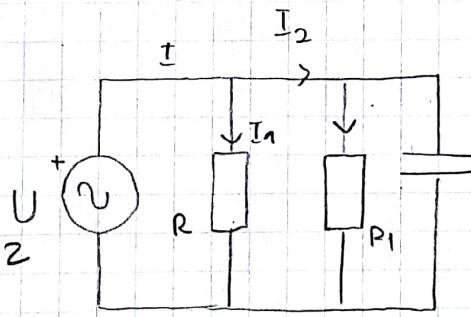

imayu jedimake 2

$$Z_{uk} = \frac{1}{R} \cdot 3 = U$$

$$3 = UR$$

$$\frac{4X_C}{4+X_C} = 1$$

$$I_D = \frac{R_1 \cdot X_C}{R_1 + X_C} = \frac{4X_C}{4+X_C}$$

$$4X_C = 4R + RX_C$$

$$\frac{4X_C}{4+X_C} = R$$

$$Z_{uk} = \frac{R \cdot \frac{4X_C}{4+X_C}}{R + \frac{4X_C}{4+X_C}}$$

$$\left(\frac{\frac{16X_C^2}{(4+X_C)X}}{8X_C} \right) = Z_{uk}$$

$$\frac{16X_C^2}{8X_C(4+X_C)} = Z_{uk}$$

$$\frac{\frac{3}{R}}{\frac{4X_C}{4+X_C}} = 2$$

$$\frac{12 + 3X_C}{4R X_C} = 2$$

$$\frac{12 + 3X_C}{4 \cdot \frac{4X_C}{4+X_C} \cdot X_C} = 2$$

$$\frac{(12 + 3X_C)(4+X_C)}{16X_C^2} = 2$$

$$48 + 12X_C + 12X_C + 3X_C^2 = 32X_C^2$$

$$48 + 24X_C - 29X_C^2 = 0$$

$$X_C = 1,76$$

1,8. $R = 5\Omega$

$$X_L = j8\Omega$$

$$U = 50 \angle 45^\circ V$$

$$I = 2,5 \angle -15^\circ A$$

$$I = \frac{U}{Z} \Rightarrow Z = \frac{U}{I} = \frac{50 \angle 45^\circ}{2,5 \angle -15^\circ} = 20 \angle 60^\circ \Omega$$

$$10 + 10\sqrt{3}j = 5 + j8 + 2$$

$$Z = 5 + 9,32j \Omega$$

9. $L = 25 \cdot 10^{-3} H$

$$C = 50 \cdot 10^{-6} F$$

R ,


$$U = 120 V$$

$$\omega = 400 \text{ rad/s}$$

$$P = 63,4 \cdot$$

$$X_L = 2\pi f \cdot 25 \cdot 10^{-3} = 10j$$

$$X_C = -j50$$

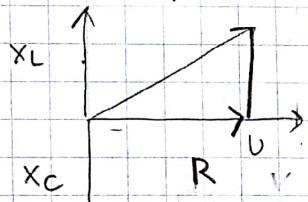


$$1,997 = \frac{40}{R}$$

$$R = 20 \Omega$$

Stmija jednacai su otporni, te paralelnu znamjenim ekvivalentnim otporcem

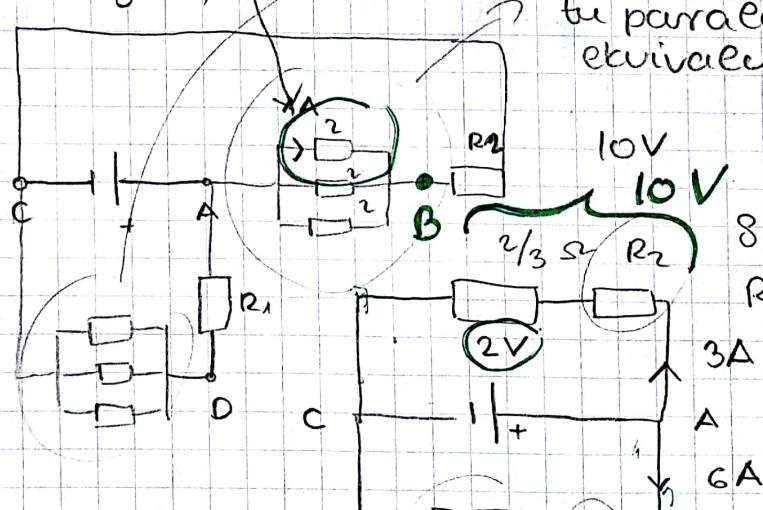
ako je u jedincu 1 A onda je i u ostalih dva pa je ukupna 3A



$$R_2 = \frac{8}{3} = 2,67 \Omega$$

$$R_1 = \frac{6}{6} = 1 \Omega$$

10.

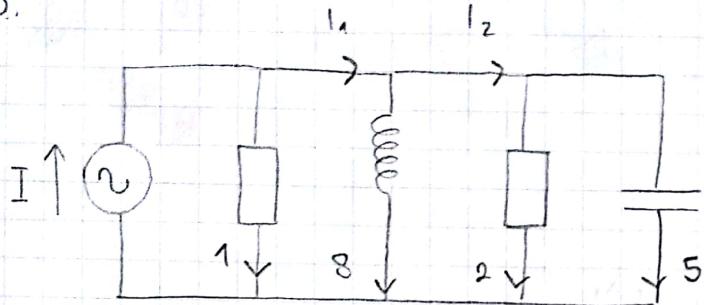

$$I_2 = 5 \angle 90^\circ + 2 = 2 + 5j = 5,39 \angle 68,2^\circ$$

$$I_1 = 8 \angle -90^\circ + 5,39 \angle 68,2^\circ = -8j + 2 + 5j = 2 - 3j = 3,6 \angle -56,3^\circ$$

$$I_{\text{Lc}} = 3 - 3j = 4,24 \angle -45^\circ$$


$$11. \quad U = 100 \text{ V}$$

$$R = 20 \Omega$$

$$X_L = 20 \Omega$$

$$X_C = 5 \Omega$$
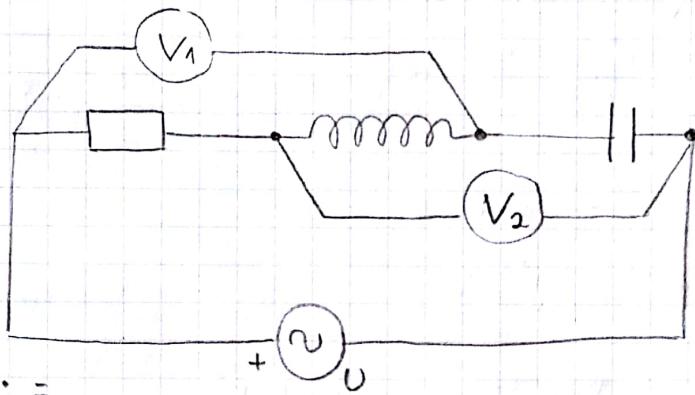
$$\underline{Z} = 25 \angle 36,86^\circ$$



$$I = \frac{U}{Z} = \frac{100 \angle 0}{25 \angle 36,86^\circ} =$$

$$4 \angle -36,86^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_R = 4 \angle -36,86^\circ \cdot 20 = 80 \angle -36,86^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_L = 4 \angle -36,86^\circ \cdot 20 \angle 90^\circ = 80 \angle 53,14^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_C = 4 \angle -36,86^\circ \cdot 5 \angle -90^\circ = 20 \angle -126,86^\circ \text{ V}$$

$$V_1 = -48j + 64,2 + 48 + 64j = 112 + 16j = 113,137 \angle 9,13^\circ$$

$$V_2 = 48 + 64j - 12 - 16j = 36 + 48j = 60 \angle 53,13^\circ$$

12. (220 V / 50 Hz)

$$13. U = 25 \text{ V}$$

$$\omega = 100 \text{ rad/s}$$

$$R = 12,5 \Omega$$

$$C = 200 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$L = 100 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

parallel

$$\begin{aligned}\frac{1}{Z} &= \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C \\ &= 0.03 - j \cdot 0.1 + j \cdot 0.02 \\ &= 0.03\end{aligned}$$

$$14. \text{ C i } Z \text{ senjski vrijedni}$$

$$I = I + X_C$$

$$I = \sqrt{I^2 + X_C^2}$$

$$U = 100 \text{ V}$$

$$I = 10 \text{ A}$$


$$U = 100 \angle -90^\circ$$

$$I = 10 \angle 0^\circ$$

$$X_C = \frac{U}{I} = 10 \angle -90^\circ$$

$$jX_C = 10 \angle -90^\circ$$

$$X_C = 10 \angle 0^\circ$$

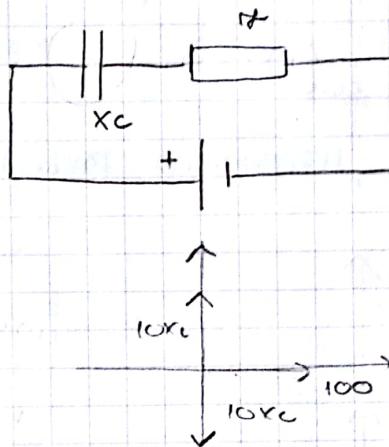


$$100 = 100 \angle -90^\circ + 100 L$$

$$100 = 100 - j + 100 L$$

$$100 \angle 0^\circ - 100 \angle -90^\circ = 100 L$$

$$100 + 100 j = 100 L$$

FREKVENCIJSKE KARAKTERISTIKE

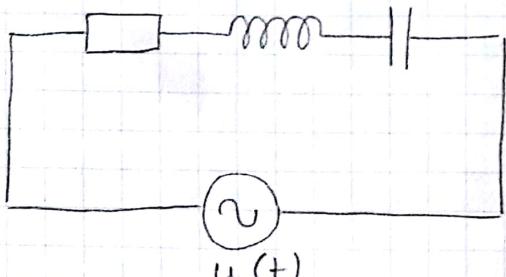

$$\operatorname{tg} \rho = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \Rightarrow \rho = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$


$$X_L = X_C \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

rezonansna frekvencija

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$X_L = X_C$$

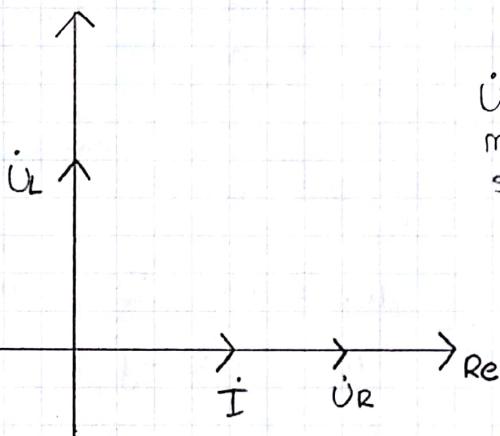

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = \dot{U}_R$$



masivna struja u fazi
s nagnutom izvoru

$$\therefore I_0 = \frac{U}{R}$$

* nagnut i struja su u fazi \Rightarrow REZONANCIJA
umaginarni dio od $Z=0$

$$\text{valni otpor } \sqrt{\frac{L}{C}} = \rho$$

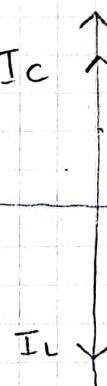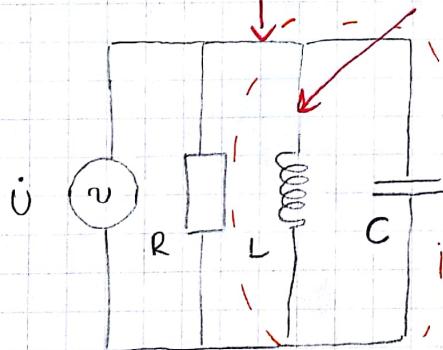Q_S faktor dobrote $\frac{P}{R} \Rightarrow$ sposobnost kruga da proizvede titanje



$$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_L + \dot{I}_C = \frac{\dot{U}}{R}$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{-jX_C}$$

$$Z = R$$

$$I_{LC} = \frac{jX_L \cdot f \cdot j\phi}{jX_L - jX_C} = \phi$$

Pri rezonanciji

$$X_L = \omega_0 L = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot L = \sqrt{\frac{L}{C}} = \rho$$

$$X_C = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot \frac{1}{C} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \rho$$



$$U_{R0} = I_0 \cdot R = U_i$$

$$U_L = I_0 \cdot X_L = U_i \cdot \frac{\rho}{R}; \quad U_{C0} = I \cdot X_C = U_i \cdot \frac{\rho}{R}$$

$$U_{L0} = U_i \cdot Q_S$$

$$U_{C0} = U_i \cdot Q_S$$

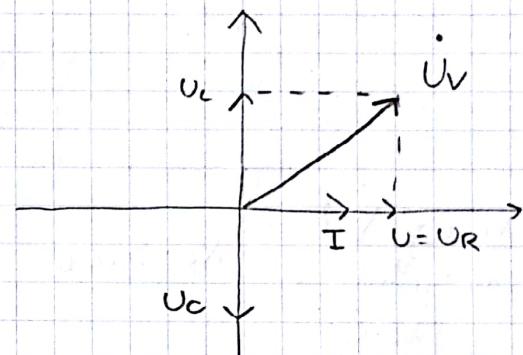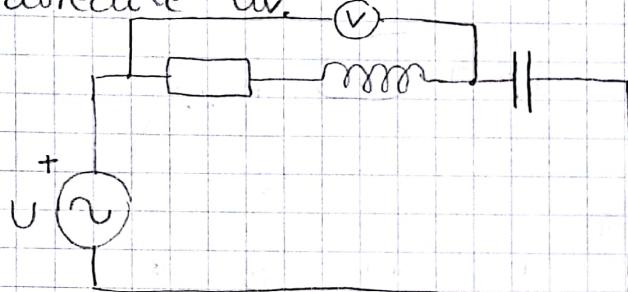1. Serijski R, L, C kružnik je u rezonanciji ako je $Q_S = 2$, a $U_i = 5V$




$$\text{U rezonanciji } U = U_R$$


$$U_{C0} = U_{L0} = Q_S \cdot U_i = 10V$$

$$U_V = \sqrt{U_R^2 + U_L^2} = \sqrt{5^2 + 10^2} = 11.18V$$

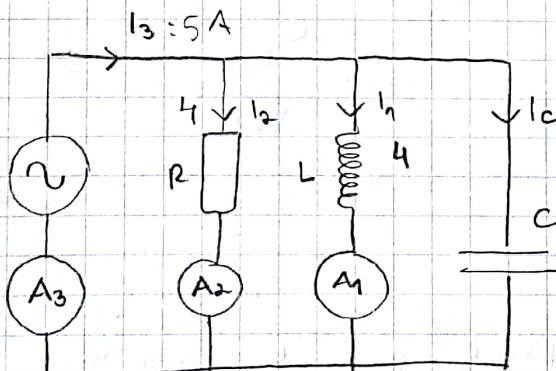Pri frekvenciji ω instrumenti pokazuju $I_1 = 4A$, $I_2 = 4A$, $I_3 = 5A$ uz $X_L < X_C$. Odredite I_3 ako u postane 2ω



$$I_3 = I_2 + I_1 + k$$

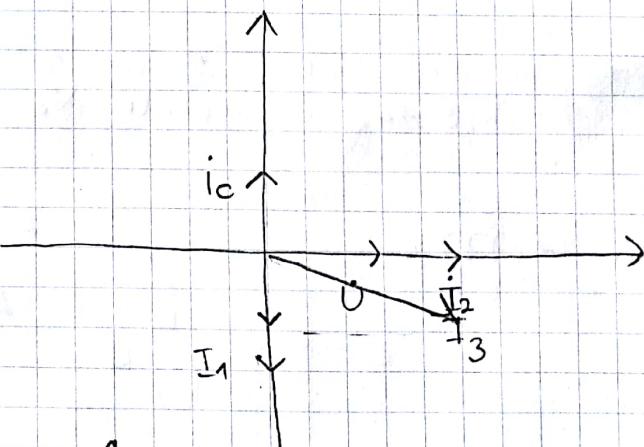


$$(I_1 - I_c)^2 + I_2^2 = I_3^2$$

$$I_c = 1A$$

$$I_2' = I_2 = 4A$$

$$\left. \begin{array}{l} I_c' = 2A \\ I_1' = 2A \end{array} \right\} \text{struje su iste}$$



REZONANCIJA

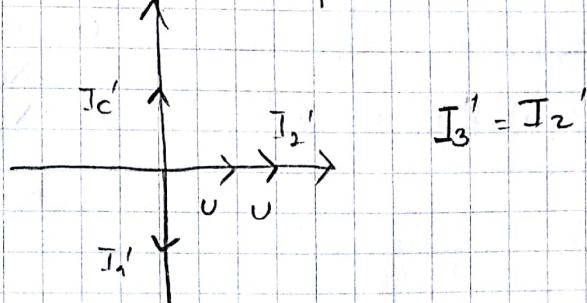

Određite f pri kojoj će struja izvora biti jednaka 0

$$L = 1,6 \text{ mH}$$

$$C = 100 \text{ nF}$$

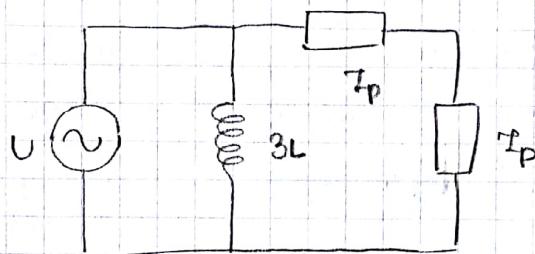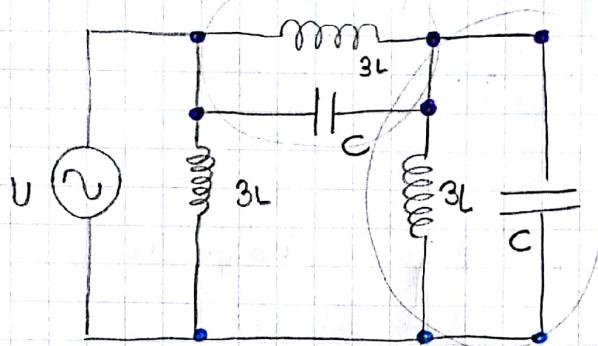

$$Z_p = \frac{jXL(-jX_C)}{jXL - jX_C}, \quad XL = 3\omega L$$

$$= -j \frac{XL X_C}{XL - X_C}$$

$$Z = jX_L || (Z_p + I_p) = \frac{jXL(-I_p)}{jXL - 2j \frac{XL X_C}{XL - X_C}}$$

$$Z = \frac{-2jX_L^2 X_C}{XL(X_L - X_C) - 2XL X_C}$$


$$= \frac{-2jXL X_C}{XL - 3XC} = e \Rightarrow X_L - 3XC = 0$$

$$XL = 3XC$$

$$3\omega L = \frac{2\pi}{\omega C}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 250$$

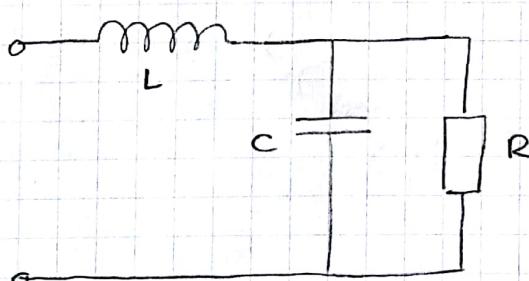Ta sej prema slici Z pri $\omega = 0$ $R = 5 \Omega$ a pri rezonanciji $Z = 2,5 \Omega$. Određite X_C .



imaginarni dio $Z = 0$

$$Z = jXL + \frac{R(-jX_C)}{R - jXL} \cdot \frac{R + jX_C}{R + jX_C}$$

$$Z = jXL + \frac{RXC^2 - jR^2 XC}{R^2 + XC^2}$$

=

a) $\omega = 0$ istosmjerna struja


$XL = 0$ (zavojnica se smatra kao žika)

$$X_C = e \Omega$$

$$R = 5 \Omega$$

$$b) \frac{R^2 + X_C^2}{R^2 + X_C^2} + X_L = 0$$
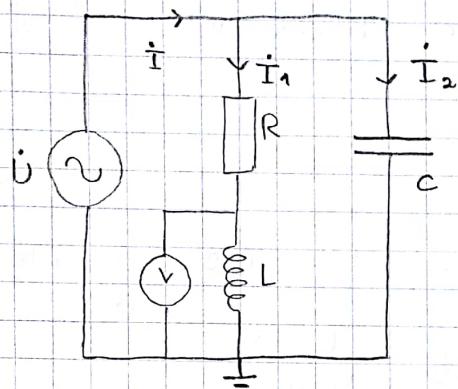
$$\frac{R \cdot X_C^2}{R^2 + X_C^2} = 2,5 \Rightarrow \frac{5 \cdot X_C^2}{25 + X_C^2} = 2,5 \Rightarrow 5 \cdot X_C^2 = 2,5 \cdot 25 + 2,5 \cdot X_C^2 \\ 2,5 \cdot X_C^2 = 2,5 \cdot 25 \\ X_C = 5 \Omega$$



$$U(t) = 100\sqrt{2} \sin(\omega t)$$


$$U_V = 60V$$

$$X_C = 10 \Omega$$

$$R, X_L, ?$$

Uli u fari Ii

$$U = 100 \angle 0^\circ$$

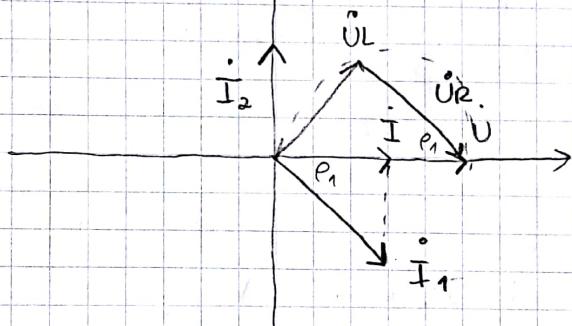

$$U_R = \sqrt{U^2 - U_L^2} = 80 \angle$$

$$\sin \phi_1 = \frac{U_L}{U} = 0,6$$

$$\sin \phi_1 = \frac{I_2}{I_1}$$

$$I_2 = \frac{U}{-jX_C} = \frac{100}{10} \angle 90^\circ$$

$$= 10 \angle 90^\circ$$


$$I_1 = \frac{I_2}{\sin \phi_1} = \frac{10}{0,6}$$

$$= \frac{50}{3} A$$

$$R = \frac{U_R}{I_1} = 4,8 \Omega$$

$$X_L = \frac{U_L}{I_1} = 3,6 \Omega$$

5.

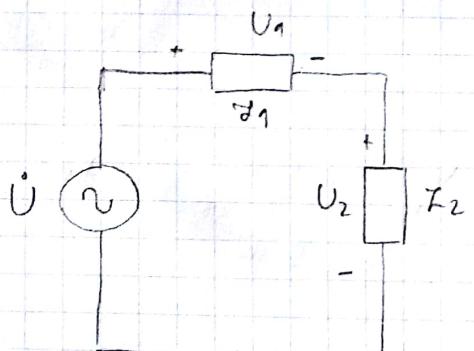

$$U = U_1 = U_2 = 100 \text{ V} \Rightarrow \text{jednakostraníční trojúhelník}$$


$$I = 10 \text{ A}$$

$Z_1 \rightarrow \varphi_1 = -90^\circ$ = kondenzátor

$$Z_1, Z_2 = ?$$

$$Z_1 = \frac{U_1}{I} = 10 \Omega$$
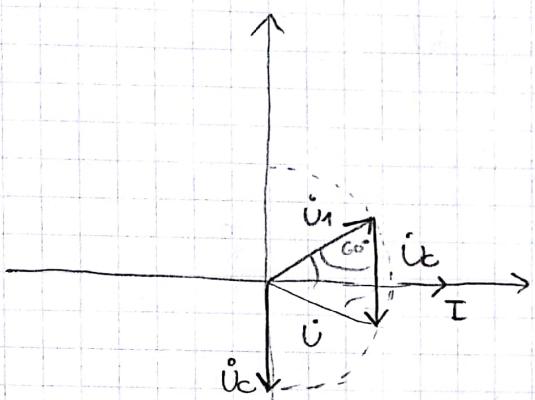
$$Z_1 = 10 \angle -90^\circ \Omega \text{ kapacitě}$$



$$\varphi_2 = 30^\circ$$


$$Z_2 = R_2 + jX_L \Rightarrow \text{nije čistě induktivita}$$

$$R_2 = |Z_2| \cos \varphi_2 = 5\sqrt{3} \Omega$$

$$X_L = |Z_2| \sin \varphi_2 = 5 \Omega$$

$$Z_2 = 5\sqrt{3} + j5 \Omega$$

6.

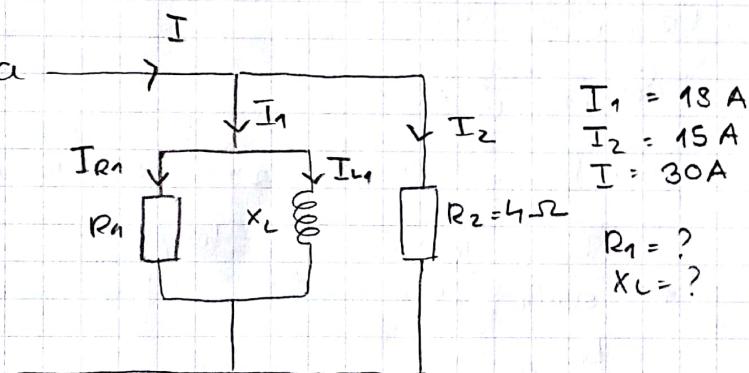

$$I_1 = 18 \text{ A}$$

$$I_2 = 15 \text{ A}$$


$$I = 30 \text{ A}$$

$$R_1 = ?$$

$$X_L = ?$$

$$U = I_2 \cdot R_2 = 60 \text{ V}$$

$$= 60 \angle 0^\circ$$

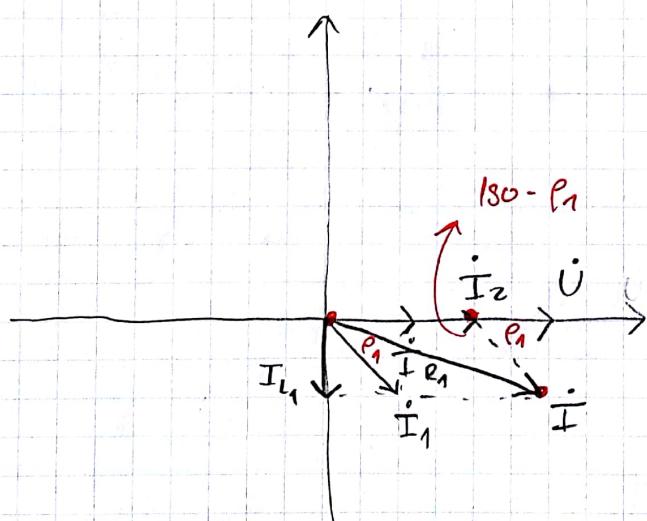

$$I^2 = I_1^2 + I_2^2 - 2I_1 I_2 \cos(180 - \varphi_1)$$

$$= I_1^2 + I_2^2 + 2I_1 I_2 \cos(\varphi_1)$$

$$\cos(\varphi_1) = \frac{I^2 - I_1^2 - I_2^2}{2I_1 I_2}$$

$$\varphi_1 = 49,46^\circ$$

$$I_1 = 18 \angle -49,46^\circ$$

$$Y_1 = \frac{I_1}{U} = \frac{18}{60} \angle 0^\circ = 0,3 \angle 0^\circ$$

$$= G - jB$$

$$G_1 = 0,3 \cos(-49,46^\circ) = 0,195 \Omega$$


$$R_1 = \frac{1}{G_1} = 5,128 \Omega$$

$$-jB = 0,3 \sin(-49,46^\circ) = 0,223$$

$$X_L = \frac{1}{G_1} = 4,386 \Omega$$

2012.

1.

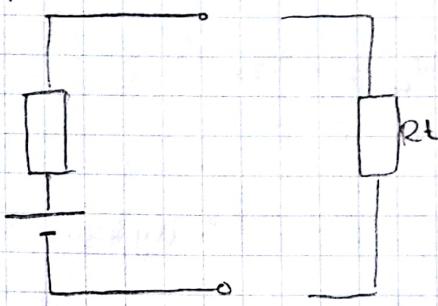

$$E_{i1} = I_1 \cdot R_{i1} + I_1 \cdot R_t$$

$$E_{i2} = I_2 \cdot R_{i2} + I_2 \cdot R_t$$

sa slike

$$E_{i2} = 16 \text{ V}$$

$$I_{k2} = 4 \text{ A}$$

$$R_{i2} = 4 \Omega$$

$$E_{i1} = 4 \text{ V}$$

$$I_{k1} = 4 \text{ A}$$

$$R_{i1} = 1 \Omega$$

$$I_1 = I_1 \cdot 1 + I_1 \cdot R_t$$


$$I_2 = 2I_1$$

$$16 = I_2 \cdot 4 + I_2 \cdot R_t$$

$$\begin{aligned} I_1 &= I_1 + I_1 \cdot R_t \quad | -2 \\ + 16 &= 8I_1 + 2I_1 R_t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8 &= 6I_1 \\ I_1 &= \frac{4}{3} \Rightarrow I_1 R_t = 4 - \frac{4}{3} \Rightarrow R_t = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{4}{3}} = 2 \end{aligned}$$
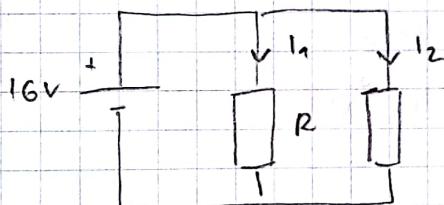
$$\begin{aligned} 2. \quad U &= 0,25 I^2 \\ R &= 16 \Omega \\ U &= 16 \text{ V} \end{aligned}$$



$$I = I_1 + I_2 = 9 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{U}{R} = 1 \text{ A}$$

$$U = 0,25 I_2^2$$

$$16 = 0,25 I_2^2 \Rightarrow I_2 = 8$$

$$\begin{aligned} 3. \quad C_1 &= C_2 = 2 \text{ mF} \\ C_3 &= 4 \text{ mF} \\ C_4 &= 6 \text{ mF} \\ U &= 12 \text{ V} \end{aligned}$$

$$U = U_2 + U_4$$

$$C_2 U_2 = C_4 U_4$$


$$U_2 = 3U_4$$

$$12 = 3U_4 + U_4$$

$$U_4 = 3 \text{ V}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{r_1^2 R_1}{r_2^2 R_2} \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{2}$$
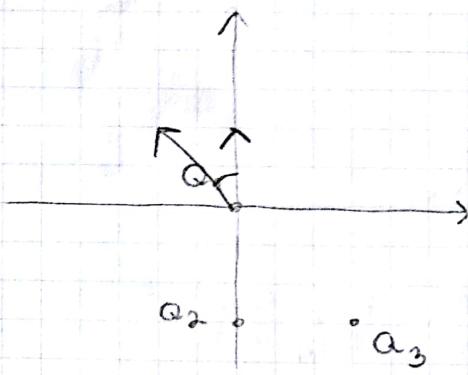
$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\frac{U^2}{R_1}}{\frac{U^2}{R_2}} = \frac{R_2}{R_1} = ? \quad (2)$$



$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{31}$$

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r_{12}^2} = (-\vec{ax})$$

$$= 9 \cdot 10^{-9} \text{ N} (-\vec{ax})$$


$$\vec{F}_{31} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_3}{(r_{13})^2} (\cos 45^\circ \vec{ay} + \sin 45^\circ \vec{ax})$$

$$= 9 \cdot 10^{-9} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} (-\vec{ay}) - \frac{\sqrt{2}}{2} (\vec{ax}) \right)$$

$$\vec{F}_1 = 9 \cdot 10^{-9} \left[\left(-1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \vec{ax} - \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{ay} \right]$$

$$|\vec{F}| = 9 \cdot 10^{-9} \cdot \sqrt{\left(-1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2}$$

$$= 16,6 \text{ mN}$$

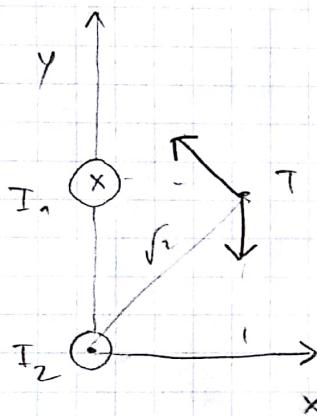

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{an} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1}{2\pi \cdot 1} (-\vec{ay})$$

$$\vec{B}_2 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 4}{2\pi \cdot \sqrt{2}} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \vec{ax} + \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{ay} \right)$$

$$= 4\pi \cdot 10^{-7} (-\vec{ax} + \vec{ay})$$

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = -4 \cdot 10^{-7} \vec{ax}$$

$$E_1 = 20 \text{ V}$$


$$I_1 = 1 \text{ A}$$

$$I_2 = 0.5 \text{ A}$$

$$R_1 = R_3 = 20 \Omega$$

$$R_2 = R_4 = 40 \Omega$$
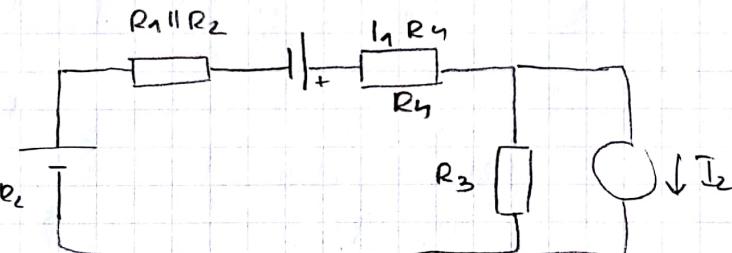
$$\frac{E_1}{R_1 \parallel R_2} = 1 \text{ A}$$



Superpozicija i strujno cijelije


$$I_3' = \frac{E_1}{R_1} \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + I_1 R_4 = \frac{8}{4} = 2 \text{ A}$$

$$\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 + R_4$$

$$I_3'' = -I_2 \cdot \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_4}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 + R_4} = -0.364$$

$$I_3 = I_3' + I_3'' = 0.363 \text{ A}$$

8.

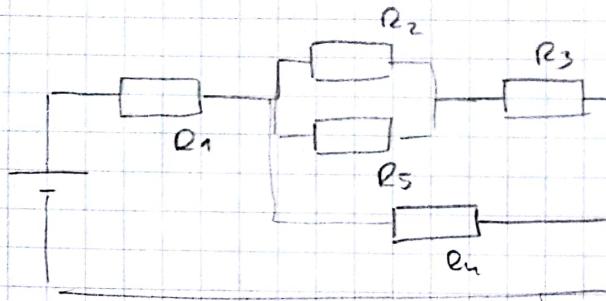

$$R_{\text{tot}} = R_1 + (R_{25} + R_3) \parallel R_4 = 1,65 \Omega$$

$$I_{\text{tot}} = \frac{U}{R_{\text{tot}}} = 2,5 \text{ A}$$

$$I_3 = I_{\text{tot}} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4 + R_{25}} = 3 \text{ A}$$

$$U_{AB} = I_3 \cdot R_{25} = 1,5 \text{ V}$$

$$I_{R_2} = \frac{U_{AB}}{R_2} = 1,5 \text{ A}$$

$$9. \quad I_1 = \frac{I}{2} = 3 - j4 \text{ A}$$

$$U_{AB} = I_1 - 3 - j4 = 5$$

$$10. \quad U_C = 60 \text{ V}$$

$$U_C = 40 \text{ V}$$


$$\frac{X_L}{X_C} = \frac{\frac{U_L}{I_L}}{\frac{U_C}{I_C}} = \frac{U_L}{U_C} \cdot \frac{I_C}{I_L}$$

$$\frac{U_L}{U_C} \cdot \frac{I_C}{I_L}$$

$$\sin \varphi = \frac{I_C}{I_L}$$

$$\frac{U_L}{U_C} \cdot \frac{I_C}{I_L} = \frac{U_L}{U_C} \cdot \frac{U_C}{U_C} \sin \varphi = \frac{U_L}{U_C}$$

$$\frac{U_C^2}{U_C^2} = 0,44$$

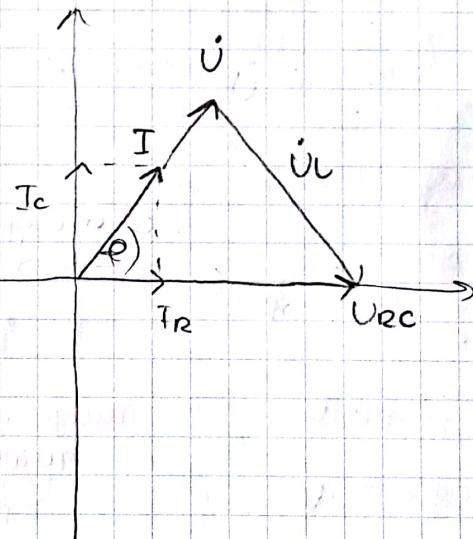

2014.


1. $\Delta W = -20 \text{ J}$
 $P_A = -50 \text{ V}$
 $P_B = 50 \text{ V}$
 $Q = ?$

$$\Delta W = Q \cdot U = Q (P_B - P_A)$$
$$Q = \frac{-20 \text{ J}}{50 - (-50)} = -0,2 \text{ NC}$$

2. $U_N = 2 \cdot I_m^{0.5}$ $I_2 = E / 2R = 2 \text{ A}$
 $R = 2 \Omega$
 $P_R = 2 \text{ W}$ $I_{\text{wc}} = I_R + I_2 = 3 \text{ A}$
 $I_R = \sqrt{\frac{P}{R}} = 1 \text{ A}$

$$U_R = R I_R = 2 \text{ V}$$
$$U_N = 2 \cdot 1^{0.5} = 2$$
$$E = U_m + U_r = 4 \text{ V}$$

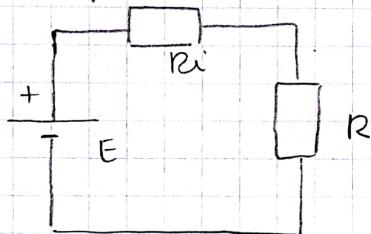3. $R = 2 \Omega$
 $P = 50 \text{ W}$
 $P = P_{\text{max}} \Rightarrow$
 $R = R_i$



$$P = I^2 \cdot R = \left(\frac{E}{R + R_i} \right)^2 \cdot R = \frac{E^2}{4R^2} \cdot R = \frac{E^2}{4R}$$

$$E = \sqrt{P \cdot 4R} = \sqrt{50 \cdot 8} = 20 \text{ V}$$


4. $Q_3 = 10 \text{ mAs}$
 $C_1 = C_2 = C_3 = 1 \text{ mF}$
 $C_4 = 0,5 \text{ mF}$

$$U_2 = U_3 = \frac{Q_3}{C_3} = 10 \text{ V}$$

$$U_p = U_2 + U_3 = 20 \text{ V}$$

$$Q_4 = C_4 \cdot U_p = 10 \text{ mAs}$$

$$Q_1 = Q_3 + Q_4$$

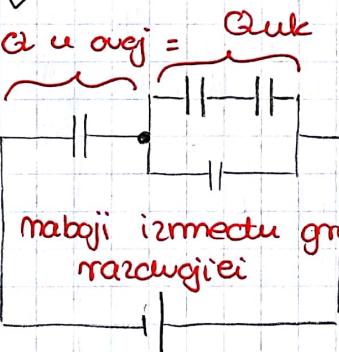


$$Q_1 = Q_3 + Q_4$$

5. $E_1 - E_2 + E_4 - E_3 = (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) I$
 $-10 = I (30 + R_2)$
 $E_1 - E_3 = I (R_1 + R_3)$
 $I = \frac{E_1 - E_3}{R_1 + R_3} = -0,2 \text{ A}$

$$-10 = -0,2 (30 + R_2)$$
$$R_2 = 20 \Omega$$

6.

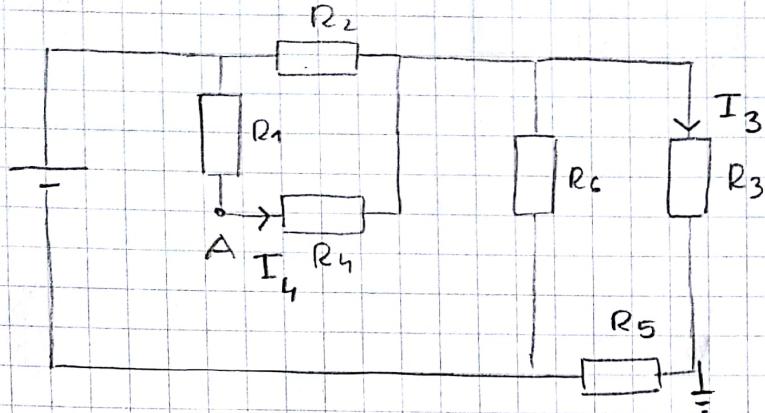

$$U = I \left((R_1 + R_4) \parallel R_2 + (R_3 + R_5) \parallel R_6 \right)$$

$$I = \frac{36}{24 \parallel 24 + 16 \parallel 16} = \frac{36}{12+8} = 1.8 \text{ mA}$$

$$P_A = I_3 R_3 + I_4 R_4 = 0.9 \text{ mA} \cdot 8k\Omega + 0.9 \text{ mA} \cdot 12k\Omega = 18 \text{ V}$$

$$I_4 = I \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1 + R_4} = I \cdot \frac{24}{48} = 0.9 \text{ mA}$$

$$I_3 = I \cdot \frac{R_6}{R_3 + R_5 + R_6} = I \cdot \frac{16}{16+8+8} = 0.9 \text{ mA}$$


7. Za poziciju 2:

$$I_A = I \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow \\ 0.2 \text{ A} = I \cdot \frac{100}{200} \\ I = 0.4 \text{ A}$$

za poziciju 1:

$$I_A = 0.3 \text{ A} \\ \text{doprinos napominskog izvora } I_{A1} - I_{A2} = 0 \\ I_E = \frac{E}{R_1 + R_2} \Rightarrow E = I_E (R_1 + R_2) = 20 \text{ V}$$

8.

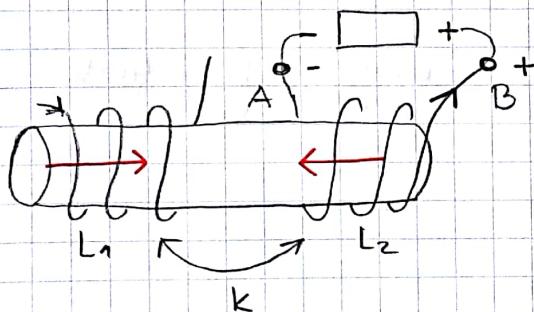

$$M = K \sqrt{L_1 L_2} = 1 \text{ mH}$$

$$|U_{AB}| = \left| M \frac{di}{dt} \right| = \left| 10^{-3} \cdot \frac{20}{2 \cdot 10^{-3}} \right| = 10$$

- 10 zato što je A na manjem potencijalu

$$g. i(t) = \sqrt{2} \sin(10^4 t + 90^\circ) [\text{A}]$$

$$U_C(t) = 10\sqrt{2} \sin(10^4 t) [\text{V}]$$

$$i_C = C \frac{du}{dt} = 10 \cdot 10^{-6} \cdot 10^4 \cos(-10^4 t) \cdot 10\sqrt{2} \quad \begin{aligned} & \left| \cos x = \sin(90^\circ - x) \right. \\ & = -\sqrt{2} \sin(10^4 t - 90^\circ) \quad \left. \left| -\sin(x - 90^\circ) \right. \right. \end{aligned}$$

$$\dot{I} = 1 \angle 90^\circ$$

$$\dot{i}_C = -1 \angle -90^\circ$$

$$\dot{I}_R = \dot{I} + \dot{i}_C = 2 \angle 90^\circ$$


$$U_R = R \cdot \dot{I}_R = 10 \angle 90^\circ$$

$$U_{21} = U_R + U_C$$

$$U_{12} = -U_R - U_C$$

$$U_{i_2} = 10\sqrt{2} \angle -135^\circ$$


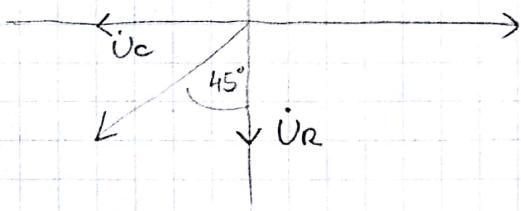
$$U_{i_2} = 20 \sin(\alpha t - 135^\circ)$$



$$10. \quad I = 4\sqrt{2} \text{ A}$$

$$I_1 = \sqrt{20} \text{ A}$$

$$R = 20 \Omega$$

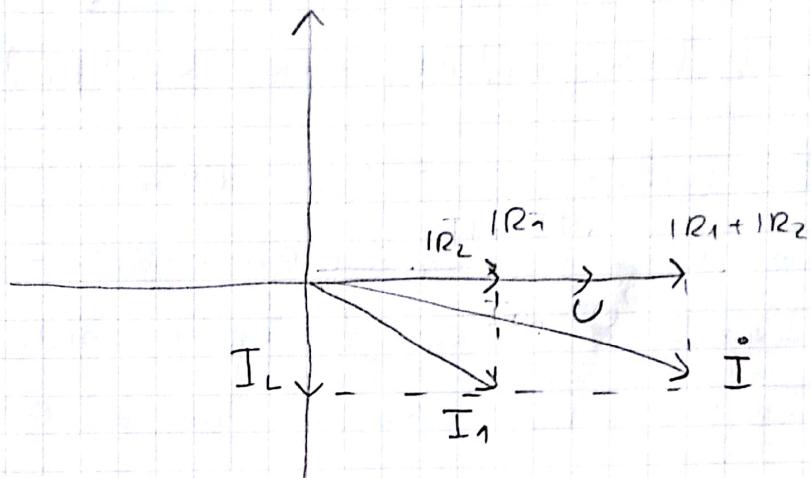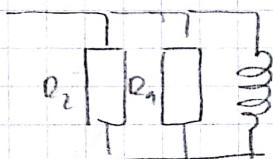

$$U = IR_1 \cdot R$$

$$I_1^2 = I_L^2 + IR_1^2 \quad \text{(iz manjeg pravokutnog trokuta)}$$

$$I^2 = I_L^2 + (IR_1 + IR_2)^2 \quad \text{II}$$


$$\text{II} - \text{I} \\ I^2 - I_1^2 = 4IR_1^2 - IR_1^2 \\ 32 - 20 = 3IR_1^2$$

$$U = IR_1 \cdot R = 2 \cdot 20 = 40 \text{ V}$$

$$IR_1 = 2$$

Základka: RLC komulgací

14.

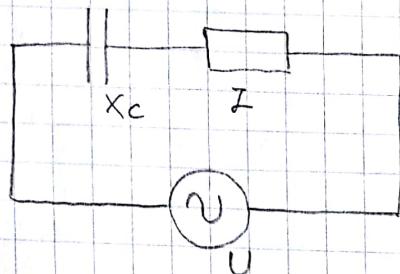

$$I = 10 \text{ A}$$


$$U_c = U_Z = U = 100 \text{ V}$$

jednakosťamiční hrobut


$$Z_C = \frac{U}{I} = \frac{100 \angle -90^\circ}{10 \angle 0^\circ} = 10 \angle -90^\circ$$

$$Z_L = \frac{U}{I} = \frac{100 \angle 30^\circ}{10} = 10 \angle 30^\circ$$

$$= 5\sqrt{3} + 5j =$$

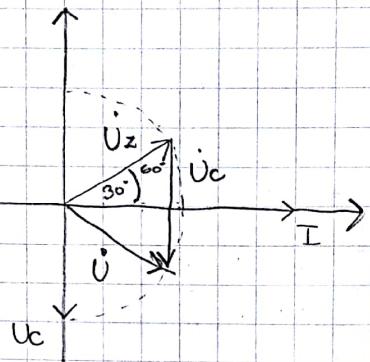

15.

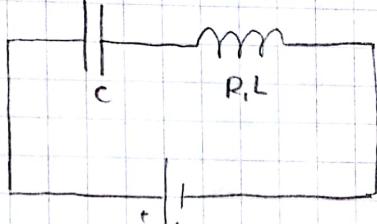

$$U = 120 \text{ V}$$

$$U_C = 160 \text{ V} \angle -90^\circ$$


$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{U_C}{U_i}$$

$$\varphi = 53.13^\circ$$

$$\sin \varphi = \frac{U_C}{U_{RL}}$$

$$U_{RL} = \frac{U_C}{\sin \varphi}$$

$$U_{RL} = 200 \text{ V}$$

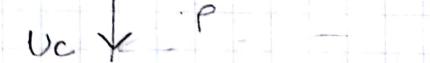

$$16. U: 110 \text{ V}$$

$$f: 50 \text{ Hz}$$

$$R: 10 \Omega$$

$$X: 60 \Omega$$

$$G:$$

$$B: ?$$

$$I =$$